ВСЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

МИКРОСХЕМЫ



ISBN 5-94120-034-X

ОДЭКА

Симметрон
электронные компоненты

Санкт-Петербург
ул.Таллинская, 7. Почта: 195196, а/я 49
Тел.: (812) 449-4000, 449-4005, 449-4006
Факс: (812) 449-4704
про@symmetron.ru **www.symmetron.ru**

Филиалы:
Москва: (095) 748-5001
Новосибирск: (3832) 119-295
Киев: (044) 239-2065
Представительства:
Екатеринбург: (3432) 701-999
Ростов-на-Дону: (8632) 923-273
Ставрополь: (8652) 357-775

Все отечественные микросхемы

Москва
Издательский дом «Додэка-XXI»
2004

УДК 621.3.049.77(47 + 57) (035)
ББК 32.844.1я2
В84

В84 **Все отечественные микросхемы.** — 2-е изд., переработанное и дополненное — М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2004. — 400 с.

ISBN 5-94120-034-X

Справочник является логическим продолжением аналогичного издания 1997 г. Он устанавливает связь между типом отечественной микросхемы, ее зарубежным аналогом, функциональным назначением и производителем. В нем перечислены все когда-либо разработанные и производственные на территории СНГ микросхемы — всего около 8000 типов. По сравнению с первым изданием, значительно расширен перечень приборов, уточнены аналоги многих микросхем и добавлена информация о состоянии производства приборов. Кроме этого, добавлены таблица функционального назначения микросхем и таблица всех типономиналов, рекомендуемых к применению приборов. Полностью обновилась таблица с адресами отечественных производителей микросхем.

Основное назначение издания — облегчить отечественному разработчику переход на новую элементную базу.

Справочник адресован разработчикам электронной аппаратуры и работникам материально-технического снабжения, но будет также полезен студентам вузов соответствующих специальностей и радиолюбителям.

УДК 621.3.049.77(47 + 57) (035)
ББК 32.844.1я2

ISBN 5-94120-034-X

© Издательский дом «Додэка-XXI», 1997
© Издательский дом «Додэка-XXI», переработка, 2004
© «Все отечественные микросхемы»

Все права защищены. Никакая часть этого издания не может быть воспроизведена в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотографирование, ксерокопирование или иные средства копирования или сохранения информации без письменного разрешения издательства.

Ответственный редактор *А. В. Перебаскин*
Художественный редактор *М. С. Коршунова*
Верстка *А. Ю. Аникеева*

Издательский дом "Додэка-XXI"
ИД № 02041 от 13.06.2000 г.
ОКП 95 3000
105318 Москва, а/я 70
Тел./факс: (095) 366-24-29, 366-81-45
E-mail: books@dodeca.ru; komuke!@dodeca.ru

Подписано в печать 28.01.2004. Формат 60 x 90/16. Бумага типографская №2.
Гарнитура "PragmaticaC". Печать офсетная.
Объем 25.0 п. л. Усл. печ. л. - 25,0. Тираж 5000 экз. Изд. №18. Заказ № 252
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО "Типография Новости".
105005 Москва, ул. Ф. Энгельса, 46

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ 5
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МИКРОСХЕМЫ 8
АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ МИКРОСХЕМ 14
АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОНОМИНАЛОВ 209
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ МИКРОСХЕМ 275
СПИСОК АНАЛОГОВ 368
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 387
СПИСОК АББРЕВИАТУР 398

1. ВВЕДЕНИЕ

Шесть лет назад вышло первое издание данного справочника. Мы надеемся, что оно оказалось полезным для российских разработчиков электронной аппаратуры и новое издание постарались сделать его более удобным и информативным, сохранив достоинства первого. Переработка справочника привела к следующим изменениям:

— Выбран более удобный для эксплуатации меньший формат книги, в котором предполагается издать целую серию справочников подобного типа по транзисторам, диодам и т.д.

— Основной перечень микросхем значительно расширен и насчитывает теперь около 6000 позиций. Кроме этого, внесены уточнения и отсутствовавшая ранее информация для старых позиций.

— Введена новая колонка, содержащая информацию о целесообразности применения данной микросхемы исходя из степени ее новизны и рекомендаций производителя.

— Добавлена глава, в которой подробно расшифровывается условное обозначение микросхем по новому ГОСТу. Приведенная информация позволит, основываясь только на названии микросхемы, узнать такие ее характеристики, как категорию качества, тип исполнения, вид функционального назначения, тип корпуса и даже предприятие-изготовитель, если указан его код.

— Таблица аналогов, которая в первом издании фактически повторяла основную таблицу, но отсортированную по аналогам, заменена более компактным списком-указателем, что позволило освободить место для других таблиц.

— Добавлен **Перечень типономиналов**, насчитывающий около 6000 позиций, который позволит разработчику более конкретно выбрать микросхему с учетом предприятия-изготовителя, требуемого корпуса и качества.

— Добавлен **Функциональный перечень** микросхем, разбитый по группам и видам функционального назначения и дающий возможность подобрать микросхему, выполняющую нужную функцию.

— Таблица адресов и товарных знаков предприятий-изготовителей претерпела самые значительные изменения, так как у многих предприятий за прошедшее время изменились как официальные названия, так и номера телефонов и индексов. Вместе с этим, добавлены адреса и товарные знаки новых производителей и исправлены ошибки, допущенные в старом издании.

Мы надеемся, что новая книга займет достойное место на полках разработчиков радиоаппаратуры и всех остальных, чья работа связана с применением микросхем.

С уважением, редакция «Издательского дома «Додэка-XXI»

2. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ

1. Если известен **ТИП** микросхемы, например **155ЛА4**, то:

1.1 Находим соответствующую строку из приведенной в ГЛАВЕ 4 таблицы ***Алфавитный перечень типов микросхем***

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель Кf
155ЛА3	SN7400	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ	$Д_{22}$ $Ф_{27}$ $Э_{36}$ R
155ЛА4	SN7410	TI	Три логических элемента 3И-НЕ	$Д_{22}$ $Ф_{27}$ $Э_{36}$ R
155ЛА6	SN7440	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу	$Ф_{27}$ $Э_{36}$ R

и определяем:

- зарубежный аналог: **SN7410**
- фирму-изготовитель аналога: **TI**
- функциональное назначение: **Три логических элемента 3И-НЕ**
- данные о целесообразности применения микросхемы: **R** — рекомендуемые к применению на 2004 г. (указаны в последней колонке латинскими буквами, значения которых расшифрованы в начале таблицы)

1.2 Находим строки с номерами, указанными справа от товарных знаков $Д_{22}$ $Ф_{27}$ $Э_{36}$, из приведенной в ГЛАВЕ 8 таблицы ***Товарные знаки и адреса предприятий-изготовителей***

№	Тов.знак	Название	Реквизиты
22		ДП «ДНЕПР-ПОЛУПРОВОДНИКИ»	73026, Украина, г.Херсон, ул.Рабочая, 66 Факс: (055-2) 28-30-61, 28-37-04 E-mail: dneprpp@ist.com.ua
...	...	...	...
27		НПО «ИНТЕГРАЛ»	220064, Беларусь, г.Минск, пл.Казинца Тел.: (375-17) 277-32-32 Факс: (375-17) 278-16-22 E-mail: dzum@integral.minsk.by http://www.integral.by
...	...	...	...
36		АООТ НИИМА и завод «МИКРОН»	103460, Россия, г.Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр-д, 12-1 Тел.: (095) 536-81-90 Факс: (095) 535-45-39 E-mail: nio@mikron.ru http://www.mikron.ru

и определяем название предприятий-изготовителей и их реквизиты предприятий-изготовителей: адрес, телефон, факс, электронную почту и сайт в Интернете

1.3 Находим соответствующие строки из приведенной в ГЛАВЕ 5 таблицы ***Алфавитный перечень типономиналов***

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
155ЛА4	ИБ3.088.042ТУ3 (5)	1	R
155ЛА4	ИБ/ИБ3.088.042ТУ3 (5)	2	R
К155ЛА4	БКО.348.006-01ТУ (1)	3	R
К155ЛА4	БКО.348.006-01ТУ (1)	1	R
К155ЛА4	БКО.348.006-01ТУ (1)	2	R
К155ЛА4	БКО.348.006-01ТУ (1)	1	O

и для найденных типономиналов определяем:

- номера ТУ и приемку
- предприятия-изготовители
- данные о целесообразности применения

1.4 Кроме того, если типономинал приведен в новом формате, то используя его расшифровку, приведенную в ГЛАВЕ 3. ***Условное обозначение микросхемы*** можно определить следующие данные о микросхеме:

- категория качества
- тип исполнения
- подгруппа и вид функционального назначения
- тип корпуса
- предприятие-изготовитель

2. Если известно **ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ** назначение микросхемы, например ***фильтр верхних частот***, то:

2.1 Находим соответствующее буквенное обозначение в приведенной в ГЛАВЕ 4 таблице 1 ***Буквенное обозначение подгруппы и вида функционального назначения***

Код	Вид
Ф	Фильтры
ФА	Адаптивные цифровые
ФБ	Полосовые
ФВ	Верних частот
ФМ	Программируемые
ФН	Нижних частот
ФП	Полосно
ФР	Режекторные
ФУ	Универсальные

2.2 Находим соответствующую группу микросхем из помещенного в ГЛАВЕ 6 перечня, отсортированного по буквенному обозначению функции ***Функциональный перечень типов микросхем***

ФВ Фильтры верхних частот

214ФВ1 Фильтр верхних частот
214ФВ2 Фильтр верхних частот
224ФВ1 Фильтр ВЧ
295ФВхх Активный RC-фильтр верхних частот
528ФВ1 Фильтр верхних частот
811ФВ1 Звено 2-го порядка для построения RC-фильтров ВЧ
811ФВ2 Звено 2-го порядка для построения RC-фильтров ВЧ

2.3 Находим соответствующие строки из приведенной в ГЛАВЕ 4 таблицы ***Алфавитный перечень типов микросхем***

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
214ФВ1			Фильтр верхних частот	1	
214ФВ2			Фильтр верхних частот	1	
...	...	...	...	...	
224ФВ1			Фильтр ВЧ	1	
...	...	...	...	...	
528ФВ1			Фильтр верхних частот	1	
...	...	...	...	...	
811ФВ1			Звено 2-го порядка для построения RC-фильтров ВЧ	1; 2	R
811ФВ2			Звено 2-го порядка для построения RC-фильтров ВЧ	1; 2	

2.4 Следуя пункту **1**, получаем остальные данные о микросхемах.

3. Если известен зарубежный **АНАЛОГ**, например **LF355**, то:

3.1 Находим соответствующий ему отечественный прибор из помещенного в ГЛАВЕ 7 ***Списка аналогов***:

LF347 (нов.) – 544УД14
LF355 (нов.) – 140УД18
LF356 (нов.) – 140УД22

3.2 Находим соответствующую строку из приведенной в ГЛАВЕ 4 таблицы ***Алфавитный перечень типов микросхем***


Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
140УД17	OP-07	PM	Прецизионный ОУ	1	R
140УД18	LF356	NS	ОУ с ПТ на входе	2	R
140УД19	µA741	FAIRCHILD	ОУ	1	


3.3 Следуя пункту **1**, получаем остальные данные о микросхеме.

3. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МИКРОСХЕМЫ

(по ОСТ 11 073.915-2000)

Пример:
ОС1821РЕ55БН4НН-0010*

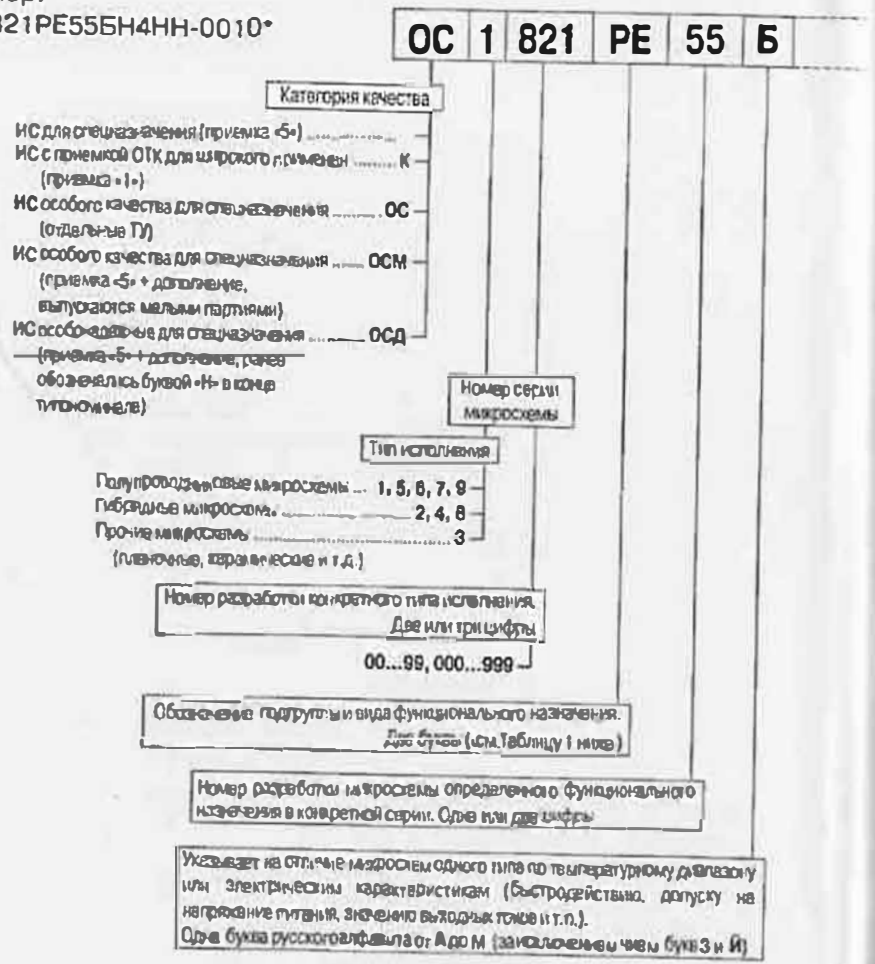

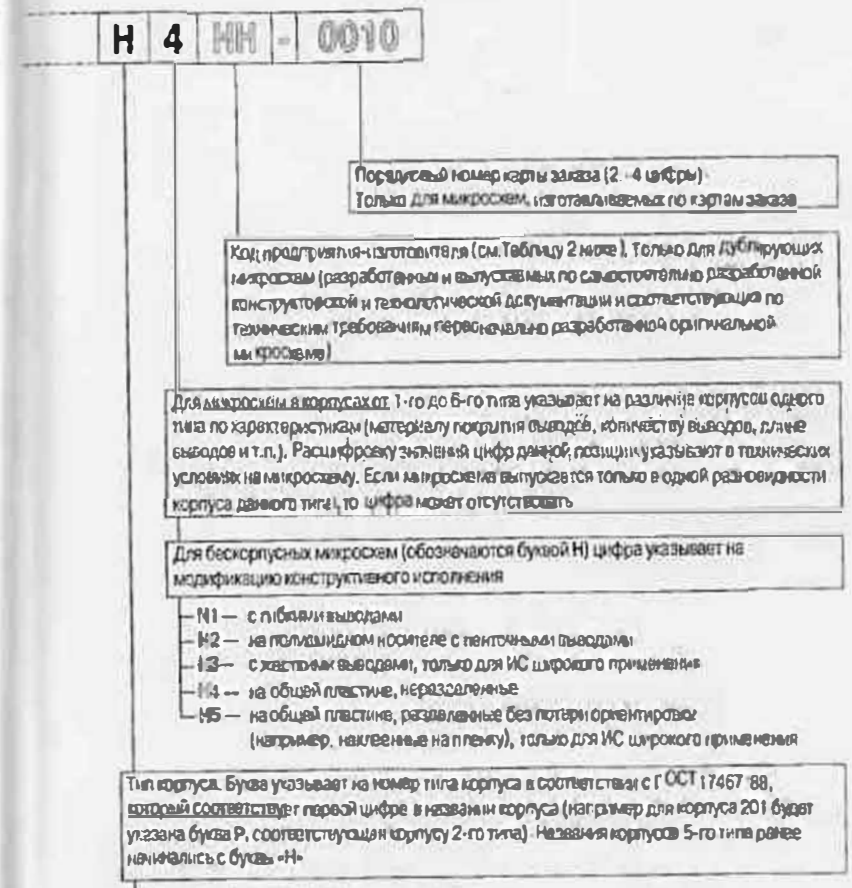

*Маркировка на корпусе микросхемы должна включать полное условное обозначение. В случае технической невозможности размещения полного условного обозначения, допускается сокращенная маркировка или маркировка с использованием кодов, что должно быть оговорено в технических условиях на микросхему.

Примеры:

- **1821ВМ85АР** — микросхема в корпусе типа DIP.
- **1821ВМ85АР1** — микросхема в корпусе типа DIP с покрытием выводов никелем
- **1821ВМ85АР2** — микросхема в корпусе типа DIP с покрытием выводов никель-бором
- **ОС1821РУ55АН4** — бескорпусная микросхема, выполненная на общей пластине, особого качества для спецназначения
- **К1821РЕ55БР-0010** — микросхема масочного ПЗУ, выполненная в корпусе типа DIP, программируемая по карте заказа 0010, предназначенная для широкого применения.
- **1821РЕ55БН4-0010** — микросхема масочного ПЗУ, бескорпусная, выполненная на общей пластине, программируемая по карте заказа 0010, для спецназначения
- **564ЛА3ТММ** — микросхема, изготавливаемая АООТ «НИИМЭ и завод «Микрон».
- **564ЛА3ТЭП** — микросхема, изготавливаемая заводом «Экситон».
- **1РЛН1** — микросхема 1526ЛН1 (для обозначения серии 1526 используют код «1Р»)

Таблица 1. **Буквенное обозначение подгруппы и вида функционального назначения**

Код	Вид
А	**Формирователи**
АА	Адресные
АГ	Импульсов прямоугольной формы
АИ	Временных интервалов (таймеры)
АН	Напряжения
АП	Прочие
АР	Ритмовые
АТ	Тока
АФ	Импульсов специальной формы
Б	**Базовые кристаллы**[1]
БА	Аналоговые
БК	Комбинированные
БП	Прочие
БЦ	Цифровые[2]
В	**Схемы вычислительных устройств**
ВА	Схемы сопряжения с магистралью
ВБ	Схемы синхронизации
ВВ	Схемы управления внешними связями (схемы интерфейса)
ВГ	Контроллеры
ВД	Контроллеры цифровыми входами и выходами
ВЕ	Однокристальные микро-ЭВМ
ВК	Комбинированные схемы
ВМ	Микропроцессоры, секции процессоров
ВН	Схемы управления прерыванием
ВП	Прочие
ВС	Микропроцессорные секции
ВТ	Схемы управления памятью
ВУ	Схемы микропрограммного управления
ВХ	Схемы для интерфейсов
ВЦ	Процессоры цифровой обработки сигналов
ВЮ	Контроллеры с аналоговыми входами и выходами
ВЯ	Процессоры цифровой обработки сигналов с аналоговыми входами и выходами
Г	**Генераторы**
ГГ	Прямоугольных сигналов
ГЛ	Линейно изменяющихся сигналов
ГМ	Шума
ГН	Программируемые
ГП	Прочие
ГС	Гармонических сигналов
ГФ	Сигналов специальной формы
Д	**Детекторы**
ДА	Амплитудные
ДИ	Импульсов
ДП	Прочие
ДС	Частотные
ДФ	Фазовые

[1] В том числе на основе БМК и библиотеки элементов.
[2] В том числе программируемые.

Код	Вид
Е	**Схемы источников вторичного питания**
ЕА	Стабилизаторы напряжения непрерывные фиксированные однополярные комплементарные
ЕВ	Выпрямители
ЕГ	Стабилизаторы напряжения непрерывные импульсные отрицательной полярности
ЕД	Стабилизаторы напряжения непрерывные симметричные
ЕИ	Стабилизаторы напряжения непрерывные фиксированные отрицательной полярности
ЕК	Стабилизаторы напряжения импульсные
ЕЛ	Стабилизаторы напряжения непрерывные фиксированные двухполярные комплементарные
ЕН	Стабилизаторы напряжения непрерывные фиксированные положительной полярности
ЕП	Прочие
ЕР	Стабилизаторы напряжения непрерывные регулируемые положительной полярности
ЕС	Вистемы источников вторичного питания
ЕТ	Стабилизаторы тока
ЕУ	Схемы управления импульсными стабилизаторами напряжения
И	**Схемы цифровых устройств**
ИА	Арифметико-логические устройства
ИВ	Шифраторы
ИД	Дешифраторы
ИЕ	Счетчики
ИЖ	Комбинированные
ИЛ	Полусумматоры
ИМ	Сумматоры
ИН	Приемники, передатчики, приемо-передатчики
ИП	Прочие
ИР	Регистры
ИФ	Функциональные генераторы[3]
К	**Комбинированные схемы**[4]
КЛ	Напряжения
КП	Прочие
КТ	Тока

Код	Вид
Л	**Логические элементы**
ЛА	И-НЕ
ЛБ	И-НЕ/ИЛИ-НЕ
ЛД	Расширители
ЛЕ	ИЛИ-НЕ
ЛИ	И
ЛК	И-ИЛИ-НЕ/И-ИЛИ
ЛЛ	ИЛИ
ЛМ	ИЛИ-НЕ/ИЛИ
ЛН	НЕ
ЛП	Прочие
ЛР	И-ИЛИ-НЕ
ЛС	И-ИЛИ
М	**Модуляторы**
МА	Амплитудные
МИ	Импульсов
МП	Прочие
МС	Частотные
МФ	Фазовые
Н	**Наборы элементов**
НД	Диодов
НЕ	Конденсаторов
НК	Комбинированные
НП	Прочие
НР	Резисторов
НТ	Транзисторов
НФ	Функциональных[5]
П	**Преобразователи электрических сигналов**
ПА	Цифро-аналоговые
ПВ	Аналого-цифровые
ПД	Длительности
ПК	Детекторы частоты импульсов
ПЛ	Синтезаторы частоты
ПН	Напряжения (тока)
ПП	Прочие
ПР	Код-код
ПС	Частоты[6]
ПУ	Уровня (согласователи)
ПФ	Фазовые[7]
ПЦ	Детекторы частоты цифровые

[3] В том числе расширители разрядности, умножители.
[4] В том числе оптоэлектронные.
[5] В том числе матрицы резисторов типа R-2R и др.
[6] В том числе перемножители аналоговых сигналов.
[7] В том числе арифметические, тригонометрические, логарифмические, преобразователи Фурье и др.

Код	Вид
Р	**Схемы запоминающих устройств**
РА	Ассоциативные запоминающие устройства
РВ	Матрицы постоянных запоминающих устройств
РГ	ОЗУ регистрового типа
РД	Динамические ОЗУ
РЕ	ПЗУ масочные
РК	ОЗУ многопортовые
РМ	Матрицы оперативных запоминающих устройств
РН	Энергонезависимые считывающие ЗУ с сохранением информации при отключении питания
РП	Прочие
РР	ПЗУ с многократным электрическим перепрограммированием и параллельным вводом/выводом информации
РС	ПЗУ с возможностью многократного электрического перепрограммирования с последовательным вводом/выводом информации
РТ	ПЗУ с однократным программированием
РУ	Статические оперативные запоминающие устройства
РФ	ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью информации
РЦ	ЗУ на цилиндрических магнитных доменах
С	**Схемы сравнения**
СА	Компараторы электрических сигналов
СВ	Временные
СК	Амплитудные (числовых сигналов)
СП	Прочие
СС	Частотные
СЦ	Цифровые[8]
Т	**Триггеры**
ТВ	Универсальные (типа J-K)
ТИ	Динамические
ТК	Комбинированные (типов D-T-R-S-T и т.п.)
ТЛ	Шмитта
ТМ	С задержкой (типа D)
ТП	Прочие
ТР	С раздельным запуском (типа R-S)
ТТ	Счетные (типа T)
У	**Усилители[9]**
УБ	Инструментальные
УВ	Высокой частоты
УГ	Масштабирующие
УД	Операционные
УЕ	Повторители
УИ	Импульсных сигналов
УК	Широкополосные[10]
УЛ	Считывания и воспроизведения

Код	Вид
УМ	Индикации
УН	Низкой частоты
УП	Прочие
УР	Промежуточной частоты
УС	Дифференциальные
УТ	Постоянного тока
Ф	**Фильтры**
ФА	Адаптивные цифровые
ФБ	Полосовые
ФВ	Заграждающие частот
ФМ	Программируемые
ФН	Низких частот
ФП	Прочие
ФР	Режекторные
ФУ	Универсальные
Х	**Многофункциональные схемы**
ХА	Аналоговые
ХБ	Для радио, телевидения, магнитофонов, дисплеев, видеомагнитофонов
ХВ	Для автоэлектроники
ХД	Для измерительной аппаратуры
ХИ	Для фото- и видеокамер
ХК	Комбинированные
ХЛ	Цифровые
ХП	Прочие
ХР	Для бытовых приборов (холодильников и т.п.)
ХС	Программируемые логические матрицы
ХХ	Сетевой адаптер/модем
Ц	**Фоточувствительные схемы с зарядовой связью**
ЦЛ	Линейные
ЦМ	Матричные
ЦП	Прочие
Ч	**Преобразователи физических величин и компоненты датчиков**
ЧВ	Влажности
ЧГ	Газов
ЧД	Давления
ЧИ	Ионизирующих излучений
ЧМ	Механических перемещений
ЧП	Прочие
ЧТ	Температуры
ЧЭ	Электромагнитного поля
Э	**Схемы задержки**
ЭМ	Пассивные
ЭП	Прочие
ЭР	Активные

[8] В том числе кодеки.
[9] Усилители напряжения тока и мощности.
[10] В том числе видеоусилители.

Таблица 2. **Код предприятия-изготовителя**

Код	Наименование предприятия	Город
АК	АО «Алмаз»	Котовск
АМ	ОАО «Ангстрем»	Зеленоград, Москва
ББ	АО «БЭТА»	Волхов, Орловской обл.
ВК	АООТ «Восход»	Калуга
ВН	НПП «Восток»	Новосибирск
ВЗ	НИИ Электронной техники	Воронеж
ГГ	ОАО «Георгиевский завод полупроводниковых приборов»	Георгиевск, Ставропольский край
ГР	ТОО «Гранит»	Рязань
ДЛ	АООТ «Дисс»	Ливны, Орловской обл.
ДМ	ОАО «Дисс»	Москва
ИЗ	ФУПП «Завод полупроводниковых приборов»	Кондор Оми
ИС	АО НИИ «Измеритель»	Саранск
ИУ	ОАО «Завод «Искра»	Ульяновск
ИФ	ГНПП «Исток»	Фрязино, Московской обл.
КБ	ЗАО «Группа - Кремний»	Брянск
КД	АО «1-й Московский завод радиодеталей»	Москва
КМ	АООТ «НИИМЭ и завод «Микрон»	Зеленоград, Москва
КО	Центральный технологический «Оптрон»	Москва
КФ	ФРЗП «Корпорация МЭЛ»	Москва
МЭ	Завод «Элькор»	Ленинград
НМ	НИИ Микроэлектроники и микроприборов «Дельта»	Москва
НЭ	НПП «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с СКБ», Новосибирское	Новосибирск
НП	ОАО «Нижегородский завод полупроводниковых приборов»	Нерезлино, Орловской обл.
НС	НПП «Салют»	Нижний Новгород
НТ	ГНПП «НИИ полупроводниковых приборов», Завод при НИИПП	Томск
ОМ	АООТ «Оптрон»	Москва
ОП	Завод «Оптрон»	Петрозаводск
ПМ	ГУП НПП «Пульсар»	Москва

Код	Наименование предприятия	Город
ПН	АООТ «Планета», АООТ СКБ «Планета»	Новгород
ПО	АО «Протон-оптоэлектроника»	Орел
ПП	Пражский завод полупроводниковых приборов	Прохладный
ПР	СПАООТ «Ремона», ГП НИИ «Гириконд»	Санкт-Петербург
ПС	Саранский завод точного приборов	Саранск
РМ	АО НПП «Радий»	Москва
РП	НИИ электронно-механических приборов и завод «Ригель»	Пенза
РС	ПС АООТ «Рефлектор»	Саратов
РУ	АООТ НПП «Ульяновский радиозавод»	Ульяновск
СБ	АООТ «СЕД-СПб»	Санкт-Петербург
СД	АО «НПП «Сапфир»	Москва
СМ	АООТ «Старт»	Москва
СН	АООТ «НЗПП «Сокол»	Новосибирск
СО	АООТ «Орбита»	Саранск
СП	АООТ «Светлана-полупроводники»	Санкт-Петербург
СС	ООО «НПФ «Сигнал»	Санкт-Петербург
ТМ	ГНЦ РФ ГПИК «Технологический центр»	Москва, Зеленоград
ТС	ОАО «Тантал»	Саратов
ТЭ	ОАО «Томилинский завод полупроводниковых приборов»	Томилино, Московской обл.
УТ	ГП «Ритм»	Пос. Умба, Мурманской обл.
ФМ	ОАО «НПО «Физика»	Москва
ЭА	ОАО «Элма»	Александров
ЭВ	АООТ «Воронежский завод полупроводниковых приборов»	Воронеж
ЭМ	АО «Завод «Элион»	Москва
ЭН	АООТ СКБ «Элькор», АООТ «Нальчикский завод полупроводниковых приборов»	Нальчик
ЭП	ГП «Завод «Экспон», СКБ «Экспон»	Пензенская Посад
ЭТ	ГП СКБ «Этон»	Томилино, Московской обл.
ЭФ	ОАО «Электроприбор», ЗАО «ФЭМТ»	Фрязино, Московской обл.
ЯА	ПК «Ядро»	Александров
ЯВ	Завод «Янтарь»	Владимир

4. АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ МИКРОСХЕМ

В столбце «Ст» (Статус) приведены данные о целесообразности применения микросхемы:

D — производство приостановлено,
N — новый прибор в таблице,
O — устаревшие,
R — рекомендуемые к применению на 2004 г.,
V — рекомендуемые по предложению изготовителя,
Z — производится на заказ.

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
04ДФ14			Фазовый детектор	Φ_2	
04КП18			Аттенюатор промежуточной частоты	Φ_3	
04КТ20			Активный коммутатор	Φ_3	
04УН6			Импульсный передающий усилитель	Φ_3	
04УТ24			Супергетеродинный УПЧ	Φ_3	
04ФН1			Высокочастотный генератор	Φ_3	
04ФП15			Формирователь импульсов	Φ_3	
1000ВИ1			Контроллер стиральной машины	Φ_{73}	
1001АИ1			Формирователь сигналов управления ГЗС-матрицей	ϵ_{47}	D
1001РК1			Генератор сигналов синхронизации для видеокамеры	ϵ_{47}	D
1002БВ1			Параллельный интерфейс ввода/вывода	ϵ_{47}	N
1002ВП1			Управляющее устройство концентратора телефонных каналов	ϵ_{47}	
1002ВП2			Схема линейного регенератора цифровых телефонных каналов	ϵ_{47}	
1002РР1	CD4010BB	RCA	Регистровое ЗУ (32 × 8)	ϵ_{47}	R
1002КП1	CFF26303		8-канальный мультиплексор	ϵ_{47}	R
1002ТР1			Контроллер клавиатуры (9 × 8)	ϵ_{47}	R
1002ТР2	CDP1871A	RCA	Клавиатурный кодератор	ϵ_{47}	N
1002ТР3			Контроллер датчиков перемещения	ϵ_{47}	
1002ТШ1			Делитель с переменным коэффициентом деления	ϵ_{47}	N
1002ХЛ1	CDP6402	RCA	Универсальный асинхронный приемопередатчик (УАПП)	ϵ_{47}	R
1002ХЛ2	-WE9192	WANDEBAND	Номеронабиратель для импульсного ТА	Φ_{11}	R
1003КН1	SAS580	SIEMENS	Коммутатор каналов и 8-канальный тональный счетчик	Φ_{43}	
1003КН2	SAS580	SIEMENS	Сенсорный переключатель ТВ приемника (slave)	Φ_{43}	
1003КН3			Сенсорный переключатель ТВ приемника	Φ_{43}	
1003ПП1	UAA180	SIEMENS	Схема управления линейной шкалой СИД (12 р)	Φ_{43}–Φ_{57}	R
1003ПП2	UAA170	SIEMENS	Схема управления линейной шкалой СИД (16 р, точка)	Φ_{43}	
1003ПП3	-UAA170	SIEMENS	Схема управления линейной шкалой СИД (10 р, точка)	Φ_{43}	
1003ПП4	-UAA180	SIEMENS	Схема управления линейной шкалой СИД (8 р)	Φ_{43}	
1004АП1			Схема приема и формирования точного времени	Φ_{28}	
1004ВЕ1			Программируемая схема с календарем для наручных часов	ϵ_{21}	
1004ИП1			Счетчик-делитель	Φ_{11}	
1004УТ2			Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 7 р)	ϵ_{21}	
1004ТС1			Таймерное устройство	Φ_{21}	
1004ТС2			Таймерное устройство	Φ_{11}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1004ГЦ1			Делитель частоты	Φ_{21}	
1004ИЛ1			Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 4 р)	ϵ_{21}	
1004ИЛ10	AMCC1270		Схема для часов с цифровым ЖКИ	Φ_{21}	
1004ИЛ11	AMCC1271		Схема для часов с цифровым ЖКИ	ϵ_{27}	
1004ИЛ12			Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 4 р)	ϵ_{21}	
1004ИЛ13			Схема для часового модуля управления радиоприемным устройством	Φ_{21}	
1004ХЛ14			Схема для часов с цифровым ЖКИ с функцией пульсометра	ϵ_{21}	V
1004ИЛ15	MIC1121		Схема для часов с цифровым ЖКИ	ϵ_{22}	
1004ИЛ16			Схема для часов с цифровым ЖКИ с цифровой подстройкой	ϵ_{21}	V
1004ИЛ17			Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 8 р)	ϵ_{27}	R
1004ИЛ18			Схема для часов с цифровым ЖКИ с таймером (ЖКИ 10 р)	ϵ_{27}	R
1004ИЛ19			Схема для часового модуля	ϵ_{27}	
1004ИЛ2			Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 7 р)	Φ_{21}	
1004ИЛ20	e3121	EUROSIL	Схема для настольных часов с цифровым ЖКИ	Φ_{21}	R
1004ИЛ21			Схема для часов с цифровым ЖКИ с функцией шагомера	ϵ_{27}	R
1004ИЛ22			Схема для часов с цифровым ЖКИ с функцией секундомера (ЖКИ 7 р)	ϵ_{21}	R
1004ИЛ23			Схема для часов с сенсорным управлением (ЖКИ 6 р)	Φ_{21}	R
1004ИЛ24			Схема для часов с цифровым ЖКИ	ϵ_{21}	
1004ИЛ25			Схема для часов с цифровым ЖКИ	ϵ_{27}	
1004ИЛ26			Схема для часов с цифровым ЖКИ	Φ_{21}	
1004ИЛ27	STP6030		Схема контроля физической нагрузки	Φ_{21}	
1004ИЛ28	KS5199A	SAMSUNG	Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 4 р)	ϵ_{21}	R
1004ИЛ29			Схема для часов с цифровым ЖКИ	Φ_{21}	R
1004ИЛ3			Схема для часов с цифровым ЖКИ	Φ_{21}	R
1004ИЛ30			Схема для часов с калибровочной индикацией (ЖКИ 6 р)	Φ_{22}	
1004ИЛ31			Схема для часов	Φ_{22}	
1004ИЛ34			Генератор мелодий (16 мел., 512 зв.)	ϵ_{21}	
1004ИЛ35			Генератор мелодий (16 мел., 512 зв.)	Φ_{21}	D
1004ИЛ36			Схема для медицинского термометра	Φ_{21}	R
1004ИЛ38	KS5195	SAMSUNG	Схема для часов с цифровым ЖКИ	Φ_{11}	R
1004ИЛ4			Схема для часов с цифровым ЖКИ с функцией микропрогрессиметра	ϵ_{21}	R
1004ИЛ41	KS5112	SAMSUNG	Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 6 р)	Φ_{21}	R
1004ИЛ42	KS5190	SAMSUNG	Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 6 р)	Φ_{21}	R
1004ИЛ43			Схема для электронного расходомера воды	Φ_{28}	V
1004ИЛ44	KS5112	SAMSUNG	Схема для часов со стрелочной индикацией	Φ_{21}	R
1004ИЛ46			Генератор мелодий (16 мел., 512 зв.)	ϵ_{27}	R
1004ИЛ47	VS7195	VLSI	Схема для часов с цифровым ЖКИ (4 р)	Φ_{28}	N
1004ИЛ48			Схема для часов с цифровым ЖКИ (4 р)	Φ_{28}	
1004ИЛ49			Универсальный контроллер с цифровым ЖКИ (КМОП, 4 р)	ϵ_{21} Φ_{28}	
1004ИЛ5	M2000F		Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 4 р)	ϵ_{22}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	ЭУ
1004ВЖ52			Схема для многофункциональных часов с цифровым ЖКИ		
1004ВИ1			Таймер		
1004ВР1			Генератор фрагментов мелодий		
1004ВУ6	TC22004AF8K		Схема для часов с цифровым ЖКИ		R
1004ХЛ7	7910		Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., КМОП)		R
1004ХЛ8	5729		Схема для часов с цифровым ЖКИ		
1004ХЛ9			Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 7 р)		
1005ВЕ1	*MN1405	PANASONIC	Управляющая микро-ЭВМ для ВМ		
1005ВИ1	*MN1435	PANASONIC	Программируемый таймер для ВМ		
1005ГС1	AN6371	PANASONIC	Формирователь опорной частоты цветности		
1005ПЦ1	M54819	MITSUBISHI	Программируемый делитель на 2...16		V
1005ПЦ2	AN6342	PANASONIC	Формирователь опорной частоты кадров		
1005ПЦ3	б/д		Программируемый делитель на 2...18		D
1005ПЦ4	AN6345	PANASONIC	Делитель на 3/9/18/21		
1005ПЦ5	AN6353	PANASONIC	Формирователь опорной частоты для двигателя ведущего вала		
1005УД1	AN6551 (μA747)	PANASONIC	Сдвоенный ОУ		
1005УП1	AN6320	PANASONIC	Предусилитель видеосигнала		
1005УН1	AN262	PANASONIC	Предусилитель записи/воспроизведения звука		
1005УР1	AN304	PANASONIC	Усилитель-ограничитель ЧМ сигнала		
1005ХА1	AN6341	PANASONIC	Стабилизатор скорости вращения двигателя ведущего вала		V
1005ХА10	AN6677	PANASONIC	Регулятор скорости вращения двигателя БВГ		
1005ХА11	AN6677	PANASONIC	Регулятор скорости вращения двигателя БВГ		
1005ХА2	AN6350	PANASONIC	Регулятор скорости вращения двигателя БВГ		V
1005ХА3	AN6677	PANASONIC	Регулятор скорости вращения двигателя БВГ		R
1005ХА4	AN6310	PANASONIC	Схема обработки сигнала яркости при записи		
1005ХА5	AN6332	PANASONIC	Схема обработки сигнала яркости при воспроизведении		
1005ХА6	AN6360	PANASONIC	Схема обработки сигнала цветности		
1005ХА7	AN6362	PANASONIC	Формирователь строчных импульсов		
1005ХА8	XR-S200	EXAR	Схема САПЧ и ЧМ демодулятор		
1005ХА9	AN6406	PANASONIC	Схема управления бесколлекторным двигателем постоянного тока		
1006ВИ1	NE555	SIGNETICS	Таймер		R
1007ХП1			Схема коммутации реле (1024 р)		D
1008ВЖ1	*AYS-9151A	QI	Номеронабиратель для импульсного ТА с памятью		R
1008ВЖ10	KS5851	SAMSUNG	Номеронабиратель для импульсного ТА		R
1008ВЖ11	KS5805A	SAMSUNG	Номеронабиратель для импульсного ТА		
1008ВЖ12	*S2560	AMI	Номеронабиратель для импульсного ТА с памятью		
1008ВЖ13			Схема однотонального ТА		
1008ВЖ14	WE91928	WINDBOND	Номеронабиратель для импульсного ТА		R
1008ВЖ15	WE9192	WINDBOND	Номеронабиратель для импульсного ТА		
1008ВЖ16	KS5800G	SAMSUNG	Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА		V
1008ВЖ17	UM91513-3	UMC	Номеронабиратель для импульсного ТА		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	ЭУ
1008ВЖ18	MT8870	MITEL	Приемник DTMF-сигнала		R
1008ВЖ19	UM91531	UMC	Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА с параллельным входом		R
1008ВЖ2	б/а		Номеронабиратель для импульсного ТА с памятью		
1008ВЖ21			Номеронабиратель для импульсного ТА		
1008ВЖ22			Схема вызывного устройства		
1008ВЖ23			Схема индикатора занятой связи для беспроводного ТА		
1008ВЖ24			Схема управления цифровым ТА		
1008ВЖ25	UM91214/15C	UMC	Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА		
1008ВЖ26	UM91214/15C	UMC	Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА		
1008ВЖ27	UM91215C	UMC	Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА		V
1008ВЖ28	~1008ВЖ1		Номеронабиратель для импульсного ТА		V
1008ВЖ29	~1008ВЖ1		Номеронабиратель для импульсного ТА		V
1008ВЖ3	б/а		Схема управления ЖКИ		
1008ВЖ4	~S2561	AMI	Схема вызывного устройства		R
1008ВЖ5	~S25610	AMI	Номеронабиратель для импульсного ТА		
1008ВЖ6	S7230	SEIKO	Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА		
1008ВЖ7	~S2560	AMI	Номеронабиратель для импульсного ТА		R
1008ВЖ8	б/а		Контроллер ЖКИ (9 р, 3 : 1)		R
1008ВИ1	б/а		Схема вызывного устройства		
1008ВЕ1	б/а		Двоичный счетчик с 8 разрядами (16 р)		
1008ВН1	б/а		Схема приемопередатчика		N
1008ВП1	б/а		Вычислитель сложной функции ком. 1		
1008ВП2	б/а		Вычислитель сложной функции ком. 2		
1008ИР1	б/а		Схема цифровая АТС (С-32 и «Бета»)		N
1008ИР2	б/а		Регистровый файл (64 × 4, ТС)		N
1008КМ11			Схема модулятора-демодулятора для цифровых ТА		
1008ПП1	б/а		Адаптивный делитель частоты сигнала		N
1008ТР1	б/а		Преобразователь биполярного кода в двоичный и наоборот		N
1008РЕ1			ПЗУ (4К × 8, КМОП)		
1008ВУ11			Схема для ТА (С-32)		N
1009ЕН1	~TAA550	SGS	ИОН для питания варикапа		
1009ЕН2	AD534	AD	ИОН		
1009ЛЕ65	MC10165	MOTOROLA	Квадрупльный элемент с триггерами (ЭСЛ)		
1009ЛИ61	MC10161	MOTOROLA	Дешифратор низкого уровня (3 р, ЭСЛ)		
1009ЛИ62	MC10162	MOTOROLA	Дешифратор высокого уровня (3 р, ЭСЛ)		
1009ЛИ64	MC10164	MOTOROLA	Восьмивходовый мультиплексор (ЭСЛ)		
1009ЛЕ136	MC10136	MOTOROLA	Универсальный двоичный счетчик (4 р, ЭСЛ)		R
1009ЛЕ137	MC10137	MOTOROLA	Универсальный десятичный счетчик (ЭСЛ)		R
1009ЛЕ160	MC10160	MOTOROLA	12-входовая схема контроля четности (ЭСЛ)		
1009ЛИ180	MC10160	MOTOROLA	Сдвоенный сумматор-вычитатель (ЭСЛ)		
1009ИТ179	MC10179	MOTOROLA	Схема быстрого перехода (ЭСЛ)		
1009ЛП181	MC10181	MOTOROLA	Схема АЛУ (ЭСЛ)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
100КР141	MC10141	MOTOROLA	Универсальный регистр сдвига (4 р, ЭСЛ)		
100КП1	MC10490	MOTOROLA	Два схемы управления ключом напряжения		
100КП2	MC10491	MOTOROLA	Две схемы управления ключом тока		
100ЛЕ106	MC10106	MOTOROLA	Три элемента ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)		
100ЛЕ111	MC10111	MOTOROLA	Два элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)		
100ЛЕ123	MC10123	MOTOROLA	Три элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)		
100ЛЕ211	MC10211	MOTOROLA	Два элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)		
100ЛК117	MC10117	MOTOROLA	Два элемента 2-3ИЛИ-2И/2-3ИЛИ-2И-НЕ (ЭСЛ)		
100ЛК121	MC10121	MOTOROLA	Логический элемент ИЛИ-И/ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)		
100ЛЛ110	MC10110	MOTOROLA	Два элемента ИЛИ с мощным выходом (ЭСЛ)		
100ЛЛ210	MC10210	MOTOROLA	Два элемента ИЛИ с мощным выходом (ЭСЛ)		
100ЛМ101	MC10101	MOTOROLA	Четыре элемента 2ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)		
100ЛМ102	MC10102	MOTOROLA	Четыре элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)		
100ЛМ105	MC10105	MOTOROLA	Три элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)		
100ЛМ109	MC10109	MOTOROLA	Два элемента 5ИЛИ-НЕ/ИЛИ, 4ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)		
100ЛП107	MC10107	MOTOROLA	Три элемента Исключающее ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)		
100ЛП114	MC10114	MOTOROLA	Три приемника с линии (ЭСЛ)		
100ЛП115	MC10115	MOTOROLA	Четыре приемника с линии (ЭСЛ)		
100ЛП116	MC10116	MOTOROLA	Три приемника с линии (ЭСЛ)		
100ЛП128	MC10128	MOTOROLA	линии (ЭСЛ)		
100ЛП129	MC10129	MOTOROLA	Приемник с линии (ЭСЛ)		
100ЛП216	MC10216	MOTOROLA	Три приемника с линии (ЭСЛ)		
100ЛС118	MC10118	MOTOROLA	Два элемента 3-3ИЛИ-2И (ЭСЛ)		
100ЛС119	MC10119	MOTOROLA	Логический элемент 3-3-3-4ИЛИ-4И (ЭСЛ)		
100НР600	MC10400	MOTOROLA	Матрица резисторов (ЭСЛ)		
100ПУ124	MC10124	MOTOROLA	Преобразователь уровня (ЭСЛ)		
100ПУ125	MC10125	MOTOROLA	Преобразователь уровня (ЭСЛ)		
100РУ073	GXB100473	SIEMENS	Статическое ОЗУ (64 × 4, ЭСЛ)		R
100РУ145	MSM10145	MOTOROLA	Статическое ОЗУ (16 × 4, ЭСЛ)		R
100РУ148	MSM10148	MOTOROLA	Статическое ОЗУ (64 × 1, ЭСЛ)		
100РУ401	F10401	FAIRCHILD	Сверхскоростное ОЗУ (16 × 1, ЭСЛ)		
100РУ402	F10402	FAIRCHILD	Ассоциативное ОЗУ (5 × 2, ЭСЛ)		
100РУ410	F10410	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (256 × 1, ЭСЛ)		R
100РУ415	F10415	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (1К × 1, ЭСЛ)		R
100РУ470	F10470	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (4К × 1, ЭСЛ)		R
100ТВ135	MC10135	MOTOROLA	Два JK-триггера (ЭСЛ)		
100ТМ130	MC10130	MOTOROLA	Два D-триггера (ЭСЛ)		
100ТМ131	MC10131	MOTOROLA	Два D-триггера (ЭСЛ)		
100ТМ133	MC10133	MOTOROLA	Четыре триггера с защелкой (ЭСЛ)		
100ТМ134	MC10134	MOTOROLA	Два D-триггера (ЭСЛ)		
100ТМ173	MC10173	MOTOROLA	Четыре D-триггера (ЭСЛ)		
100ТМ231	MC10231	MOTOROLA	Два D-триггера (ЭСЛ)		
100УЛ1			Два усилителя воспроизведения		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1010КТ1	SN75494	TI	Ключевые формирователи для согласования МОП-схем с мощной нагрузкой		
1011ВГ1			Схема управления бытовыми устройствами		
1011ВГ101	0/е		Схема управления бытовыми устройствами (расширенный вариант 145НХ1807)		
1011ПП1	SCC0010	SII	Схема преобразователя для электросчетчика		
1012ГГ1	MM5555N	NS	Генератор высшей октавы (7 полутонов)		
1012ГГ2	MM5566	NS	Генератор высшей октавы (6 полутонов)		
1012ГГ3	EN805		Генератор верхних тонов темперированной шкалы		
1012УК1			Октавный делитель с фильтром		
1012УК2	MM5824N	NS	Октавный делитель с большой точностью		
1012УК3			Октавный делитель с модулятором		
1012УК4	TDA1004	PHILIPS	Октавный делитель с модулятором		
1012УП1			Схема синтеза команд		
1013ВГ1			Контроллер ЖКИ (24 × 61		D
1013ВГ2			Контроллер ЖКИ (30 × 16)		
1013ВГ3			Генератор мелодий (2 октавы)		
1013ВГ4			Генератор мелодий (128 нот)		
1013ВГ5			Контроллер ЖКИ		
1013ВГ6	MSC0069U	SAMSUNG	Контроллер ЖКИ (40 × 16)		V
1013ВГ7	KS0070	SAMSUNG	Формирователь и контроллер символьных ЖКИ		N
1013ВЕ1	SM5A	SHARP	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 65 × 4, ПЗУ 1827 × 8, КМОП, ЖКИ 9 р)		
1013ВЕ10			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р)		
1013ВЕ11			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)		
1013ВЕ12	SMC4151	S-MOS	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)		
1013ВЕ13	SMC62A3E	S-MOS	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)		
1013ВЕ14	SMC4151	S-MOS	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)		
1013ВЕ15	μPD52CA80	NEC	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП, ЖКИ)		
1013ВЕ2			Микро-ЭВМ (4 р)		
1013ВЕ3			Микро-ЭВМ для дозиметра «Белла» (4 р)		R
1013ВЕ4			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)		
1013ВЕ5			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)		
1013ВЕ6	SM510	SHARP	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 128 × 4, ПЗУ 2772 × 8, КМОП, ЖКИ 33 × 4)		R
1013ВЕ7			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)		
1013ВЕ8			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)		
1013ВЕ9			Однокристальная микро-ЭВМ для велокомпьютера (4 р)		
1013ВК1			Схема предварительной обработки сигналов (слов.)		V
1013ВИ1	TELE515		Формирователь временных интервалов		
1013ВИ2			Таймер		V
1013ВК1	SM5A	SHARP	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 65 × 4, ПЗУ 1827 × 8, КМОП, ЖКИ 9 р)		R
1013ВК10			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р)		
1013ВК11			Схема управления ТА с ЖКИ		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1013ВК2	SM5A	SHARP	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 65 × 4, ПЗУ 1827 × 8, КМОП, ЖКИ 9 р)		
1013ВК3	~SM5A	SHARP	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 65 × 4, ПЗУ 1856 × 8, КМОП, ЖКИ 9р)		
1013ВК4	SM510	SHARP	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 128 × 4, ПЗУ 2772 × 8, КМОП, ЖКИ 33 × 4)		
1013ВК5	SM5A	SHARP	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)		
1013ВК6			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)		
1013ВК7	SM511	SHARP	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 128 × 4, ПЗУ 4032 × 8, КМОП, ЖКИ 34 × 4, генератор мелодий)		
1013ВК8			Схема управления ТА с ЖКИ		
1013ВК9			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)		
1013ВМ1	~LZI-11	NEC	Универсальный калькулятор (15 р, КМОП)		V
1013ВХ11	KS5625	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
1013ВХ12	KS6123	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 21 × 4)		
1013ВХ13	KS6027	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 36 × 3)		
1013ВХ14	KS6226	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
1013ВХ15	KS6625	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 23 × 3)		
1013ВХ16	KS6042	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 26 × 4)		
1013ВХ17	KS6226	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
1013ВХ18	KS6078	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 36 × 3)		
1013ВХ21	~LC5851S	SANYO	Схема для микрокалькулятора с часами (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
1013ВХ22	KS6078	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 36 × 3)		
1013ВХ23	KS6042	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 26 × 4)		
1013ВХ24	KS6429	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 30 × 3)		
1013ВХ25	KS6429	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 30 × 3)		
1013ВХ27	T9731BU	TOSHIBA	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
1013ВХ28	KS6035	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 37 × 8)		
1013ВХ29	KS6325	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
1013ВХ3	KS6325	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
1013ВХ30	KS6325	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
1013ВХ31	KS6225	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
1013ВХ32	KS6426	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
1013ВХ33	KS6529	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 31 × 3)		
1013ВХ34	T6M79S		Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 30 × 3)		
1013ВХ35	KS6525	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 23 × 3)		
1013ВХ36	T6M45S		Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 37 × 3)		
1013ВХ37	T6M77		Схема для микрокалькулятора (14 р, ЖКИ 43 × 3)		
1013ВХ38	JT6M81		Схема для микрокалькулятора (16 р, ЖКИ 48 × 3)		
1013ВХ39	KS6525	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 23 × 3)		
1013ВХ40	RCL9636		Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 25 × 3)		
1013ВХ41	KS6078	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 36 × 3)		
1013РЕ1	SCM23C256	SPRAGUE	ПЗУ с коррекцией ошибок (32К × 8, КМОП)		V
1013РЕ2	SCM23C256	SPRAGUE	ПЗУ (32К × 8, КМОП)		
1013РЕ3	GMS23C512	LG	ПЗУ (64К × 8, КМОП)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1013РЕ4	GMS23C1000	LG	ПЗУ (128К × 8, КМОП)		
1013РЕ5	GMS23C2000	LG	ПЗУ (256К × 8, КМОП)		
1013РП1			Синтезатор голоса		
1013РР1			ЭСППЗУ (2К × 8, КМОП)		
1013РУ1			Статическое ОЗУ (2К × 8, КМОП)		V
1013ХЛ1			Часы с синтезатором речи		
1013ХП2			Схема управления 2-цветной светодиодной матрицей		
1014КТ1	IRFD210	IR	МОП-ключ (120 В, 120 мА, 2,5 мкс)		R
1014КТ11	~IRFD211	IR	Одиночный полевой ключ		R
1014КТ12			Два МОП-ключа (120 В, 120 мА, 2,5 мкс)		R
1014КТ2	LS5120	STM	Супрессор (подавитель выбросов для аппаратуры связи)		
1015ХЛ1	~MJ88C30	FUJITSU	Схема управления синтезатором для всеволнового приемника (КМОП, 3 В)		R
1015ХЛ2	MJ88C30	FUJITSU	Схема управления синтезатором для ДМВ диапазона (КМОП, 2...6 В)		
1015ХЛ3	MJ88C30	FUJITSU	Схема управления синтезатором (КМОП)		
1015ХЛ4			Схема управления синтезатором (КМОП, 3,5...6 В)		
1015ХЛ5			Схема управления синтезатором с упрощенным интерфейсом (КМОП, 5 В)		
1015ХП1	б/в		Импульсный фазовый дискриминатор		
1015ХП2	MK5156	MOSTEK	Кодек по А-закону для ИКМ-телефонной аппаратуры		
1015ХП3	MC145484	MOTOROLA	ИКМ кодек-фильтр		N
1015ХЦ1	~MC12025	MOTOROLA	Делитель частоты на 64/65 (400 МГц)		
1015ХЦ3	MB504	FUJITSU	Делитель частоты с переменным коэффициентом деления		
1015ХН1	MK5512	MOSTEK	Фильтр для ИКМ-телефонной аппаратуры		
1015ХК1			Схема управления синтезатором		
1015ХК2	~μPB2B19	NEC	Схема управления синтезатором для радиоприемника		R
1015ХК3	~μPC2B19B	NEC	Схема управления синтезатором для ТВ приемника		R
1015ХК4	~MC145100	MOTOROLA	Схема управления синтезатором для приемопередающих УКВ-устройств		
1016БР1	MN3811	PANASONIC	6-входовая аналоговая логика задержки (n-МОП)		
1016КВ11	~MN1435	PANASONIC	Программируемый таймер (p-МОП)		
1016ГУ1	XR-2277	EXAR	Схема управления гистограммами индикаторов (СИД/ЖКИ, p-МОП)		
1016ПУ2			Схема управления 2-канальным гистограммным индикатором (ВЛИ, p-МОП)		
1016ХЛ1			Схема часов с будильником (p-МОП)		
1017ЧТ1			Датчик температуры		
1017ХА1	TCA105A	SIEMENS	Схема обработки сигнала бесконтактного датчика положения		
1017ХА2	б/в		Схема обработки сигнала бесконтактного датчика положения		
1018ХП1	AD7110	AD	Регулятор яркости, контрастности и громкости ТВ приемника		
1019ЕМ1	LM235	NS	Схема датчика температуры		R
1019НТ1	LM335	NS	Преобразователь температуры в напряжение		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1019ЧТ2			Чувствительный элемент линейного датчика температуры		R
1019КТ1	SN75614	TI	Прерыватель сигнала		R
1020УП1			Логарифмический усилитель фототока		
1021ВТ11	SAA5020	PHILIPS	Видеопроцессор телетекста		
1021УН1	TDA2611	PHILIPS	УНЧ (2.5 Вт)		
1021УП1	TDA3651	PHILIPS	Схема кадровой развертки		
1021УР1	TDA3541	PHILIPS	УПЧИ		R
1021ХА1	TDA2652	PHILIPS	Схема управления импульсным ИП		
1021ХА10	TDA3591	PHILIPS	Транскодер SECAM/PAL		
1021ХА11	б/в		Видеопроцессор с АЕБ и декодером SECAM		
1021ХА3	TDA3578A	PHILIPS	Процессор синхронизации		
1021ХА3К	TDA3591	PHILIPS	Транскодер SECAM/PAL		
1021ХА3М	TDA3590A	PHILIPS	Транскодер SECAM/PAL		
1021ХА4	TDA3587A	PHILIPS	Видеопроцессор с декодером PAL/NTSC		R
1021ХА5	TDA3652D	PHILIPS	Схема кадровой развертки		
1021ХА6	SAA5231	PHILIPS	Видеопроцессор телетекста		R
1021ХК7			Выходной каскад кадровой развертки для ВМ		
1021ХА8	TDA3652D	PHILIPS	Схема кадровой развертки		R
1021ХА9	б/в		Видеопроцессор с декодером SECAM		
1021ХП1			Схема синхронизации для декодера приема информации		
1022ЕП1	AN6616	PANASONIC	Регулятор частоты вращения двигателя постоянного тока		R
1022КТ1	ST3005	SIM	Набор транзисторов		
1023ЕП1	AN6614	PANASONIC	Регулятор частоты вращения двигателя постоянного тока		
1023ХА1	-M51721L	MITSUBISHI	Схема управления бесколлекторным двигателем		R
1023ХА2	-M51721L	MITSUBISHI	Стабилизатор частоты вращения двигателя		R
1024ПП1	-HA858 (S3H	NS	Преобразователь сигнала фотодатчика (КМОП)		
1024ПТ2	-EM2E201	ISKRA	Интегратор для фотоэлектрического преобразователя		
1025ПП1	-M51750P	MITSUBISHI	Емкостное реле		
1025КТ2	M51750P	MITSUBISHI	Емкостное реле		V
1026УН1	-ZN470	FERRANTI	Телефонный усилитель		R
1026УН2			Телефонный УНЧ		R
1027ХА1	M51720P	MITSUBISHI	Стабилизатор частоты вращения двигателя		V
1027ХА2	CXB91	SONY	Схема управления двигателем с ЗЗИ связью		
1027ХА3	HA13440	HITACHI	Схема управления 3-фазным бесколлекторным двигателем		
1027ХА4	TDA1085	MOTOROLA	Схема управления двигателем с таходатчиком		V
1027ХА5	TDA1185	MOTOROLA	Схема управления двигателем с таходатчиком		
1028УП1			Схема управления магнитофоном		
1028УП2			Схема регулятора скорости двигателя ведущего вала		
1028УП3			Схема управления реверсом двигателя ведущего вала		
1029ВП1	HXA230-101	RTC	Матричный коммутатор		
1029КП2			Матричный цифровой коммутатор 16 х 16 (10 МГц)		
1029ЛЕ1	б/в		Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1030ХК1	80C49	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)		
1030ХК2	HAF011215	SIEMENS	Генератор импульсов специальной формы		
1030ХК3	HAF011180	SIEMENS	Контроллер электронного инжектора		
1030ХК4			Генератор импульсов специальной формы		
1030ХК5	HAF011305	SIEMENS	Контроллер электронного инжектора (8 р)		
1030ХК6	HAF011308	SIEMENS	Контроллер электронного инжектора		
1031ХА1	MC34/SP	MOTOROLA	Схема управления 4-фазным двигателем		
1031ХА2			Демодулятор сервосигнала		
1032УД1	MC1405	MOTOROLA	Два ОУ + два компаратора		
1033ЕУ1	TDA4600	SIEMENS	Схема управления импульсным ИП		R
1033ЕУ10	UC3842	UNITRODE	Схема управления импульсным ИП		
1033ЕУ11	UC3844	UNITRODE	Схема управления импульсным ИП		
1033ЕУ12	UC3843	UNITRODE	Схема управления импульсным ИП		
1033ЕУ13	UC3845	UNITRODE	Схема управления импульсным ИП		
1033ЕУ14	UC3842A	UNITRODE	Схема управления импульсным ИП		N
1033ЕУ15	UC3842	UNITRODE	Схема управления импульсным ИП		R
1033ЕУ16	UC3844	UNITRODE	Схема управления импульсным ИП		R
1033ЕУ2	TDA4605	SIEMENS	Схема управления импульсным ИП		
1033ЕУ3	TDA4605-2	SIEMENS	Схема управления импульсным ИП		
1033ЕУ4	ML4812	ML	Корректор коэффициента мощности		
1033ЕУ5	TDA4605	SIEMENS	Схема управления импульсным ИП		R
1033ЕУ6	ML4819	ML	Корректор коэффициента мощности		
1033ЕУ7			Схема управления импульсным ИП с МОП-транзистором		
1033ЕУ8	ML4812	ML	Корректор коэффициента мощности		
1033ЕУ9	PVR-SMP210	PI	Схема управления импульсным ИП (10 Вт)		
1034НР1			Матрица резисторов		
1034НР2			Матрица резисторов		
1034НР3			Матрица резисторов		
1035ХП1			Схема для часов с выходом на ВЛИ (КМОП, 9 в, -37 в)		D
1035ХП2			Схема для часов с выходом на ВЛИ (КМОП)		D
1035ХП3			Схема для часов с выходом на ВЛИ (КМОП)		
1036ИЕ1	б/в		Счетчик для синтезатора частоты		
1036ПЦ1	б/в		Делитель частоты на 8...65 (250 МГц)		
1036ХА1	AM6K		Тракт радиоприемника		
1036ХК1			Схема управления синтезатором частоты		
1037ХУ1			Формирователь импульсов для метронома		
1038АП1	KA2410	SAMSUNG	Схема выходного устройства		N
1038АП2	KA2411	SAMSUNG	Схема выходного устройства		N
1038ВП1	RNSVM112C	RICOH	Контроллер заряда литиевой батареи		N
1038ПП1	KA2418	SAMSUNG	Схема выходного устройства		
1038ХА1	TEA1062	PHILIPS	Аналоговый тракт телефонного аппарата		
1038ХП1	TEA1059	ITT	Аналоговый тракт телефонного аппарата		
1039ХА1	TDA4503	PHILIPS	Стабилизированный тракт черно-белого ТВ приемника		V

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	К*
КС3ХА2	TDA8305	PHILIPS	Слабосигнальный тракт цветного ТВ приемника		V
КС3ХА3	TDA4304	PHILIPS	Слабосигнальный тракт цветного ТВ приемника		
КС3ЛБ1	б/в		Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)		
КС3ЛЕ1	б/в		Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)		
1040ТД1	SAB3013	PHILIPS	Формирователь команд для селектора каналов ТВ приемника		
1040СА1	LM393	NS	Два компаратора		
1043УД1	LM358	NS	Два ОУ широкого применения		R
1043УД2	L2724	STM	Составной мощный ОУ (0,5 А)		
1043УД3	L272M	STM	Составной мощный ОУ		R
1043ХЛ1	TDA3791	PHILIPS	Схема управления селектором каналов ТВ приемника		V
1041ВХ1			ПЗУ (2К × 4)		
1041ВХ2			ОЗУ (256 × 4)		
1041ВХ3			ЦПУ (4 р, 46 команд)		
1041ВХ4			Контроллер ЖКИ (20 × 4)		
1042КП1	BA624	ROHM	Схема управления сервоприводом		
1043ВГ1	TMS3763-28	TI	Контроллер клавиатуры/индикатора (24 клавиши/8 × 10, p-МОП)		
1043ВГ101	TMS3763	TI	Контроллер клавиатуры/индикатора (64 клавиши/8 × 16, p-МОП)		
1043КН1	ME4849L	MITSUBISHI	Двухканальный контроллер двигателей постоянного тока		N
1043УП1			Входной усилитель ИК ДУ для ВМ		
1043ХА1	AN5792	PANASONIC	Регулятор скорости вращения блока видеоголовок		V
1043ХА10	TDA3740	PHILIPS	Схема обработки видеосигнала		
1043ХА11	TDA3755	PHILIPS	Схема цветовой синхронизации		
1043ХА12	TDA3760	PHILIPS	Схема обработки сигнала цветности		
1043ХА13	ATD01	FFT	Схема управления мощными IGBT или МОП-транзисторами (электродвигателей)		
1043ХА2	AN6178	PANASONIC	Схема управления цифровой сервосистемой (n-МОП)		V
1043ХА3	AN5795	PANASONIC	Регулятор скорости вращения двигателя		V
1043ХА4	TDA5660P	SIEMENS	Модулятор видеосигнала		
1043ХА5	AN6387	PANASONIC	Контроллер двигателя видеоголовок		N
1043ХА6			Коммутатор видеоголовок		V
1043ХА7	AN6405	PANASONIC	Контроллер двигателя ведущего вала		R
1043ХА8	TDA3724	PHILIPS	Схема обработки сигнала SECAM		
1043ХА9	TDA3730	PHILIPS	Схема обработки сигнала яркости		
1043ИЕ1	MM74C947	NS	Реверсивный десятичный счетчик с выходами на ЖКИ (4 р)		
1045ХА1	б/в		Канал воспроизведения стереотелефона		
1045ХА2	б/в		Канал записи стереотелефона		
1045ХА3	б/в		УНЧ для стереотелефона		
1042ЕК1			Смеситель-инвертор		R
1047ЕУ1			Регулятор напряжения для автомобиля		
1047КТ1			Схема для электронных систем зажигания		
1047КТ2			Коммутатор электронных систем зажигания		
1047ХА1	pA7355	FAIRCHILD	Схема управления коммутирующим транзистором		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	К*
1048КТ1			Схема управления электродвигателем		
1048КТ2			Схема управления электродвигателем		
1048КТ3			Схема управления бесколлекторным шаговым двигателем		
1048ЛА1			Логический элемент И-НЕ		
1048ЛА2			Логический элемент И-НЕ		
1048ЛА3			Логический элемент И-НЕ		
1048ЛА4			Логический элемент И-НЕ		
1048ЛВ1			Логический элемент И		
1048ЛВ2			Логический элемент И		
1048ЛВ3			Логический элемент И		
1048ЛВ4			Два логических элемента И		
1048ЛВ5			Два логических элемента И		
1048НД1	б/в		Диодная сборка		
1048НД2	б/в		Диодная сборка		
1048НД3	б/в		Диодная сборка		
1048НД4	б/в		Диодная сборка		
1050КП1			Схема дискретного ввода		
1051ЕР1	~TDA5452	PHILIPS	Управляемая ЛЗ (63,92...64,06 мкс)		
1051ЕР2	б/в		2-канальная управляемая ЛЗ (63,92...64,06 мкс)		
1051ЕГ1			Контроллер клавиатуры		
1051ВЕ1			Однокристальная микро-ЭВМ (8 р)		
1051КН1			3-канальный коммутатор напряжения селектора каналов		
1051КН2	SAS580	SIEMENS	Коммутатор каналов и 8-канальный цифровой счетчик		
1051ПА1	TDA8444	PHILIPS	Схема управления настройкой (I²C)		R
1051ПВ1			АЦП ТВ сигнала		
1051УН1	TDA1519B	PHILIPS	Два УНЧ (2 × 5 Вт)		R
1051УН2	TDA1519A	PHILIPS	Два УНЧ (2 × 10 Вт)		R
1051УР1	TDA4443	STM	УПЧИ радиоканала цифрового ТВ приемника		
1051УР2	TDA4445B	STM	УПЧЗ радиоканала цифрового ТВ приемника		
1051УР3	TDA2567	PHILIPS	УПЧЗ цифрового стерео ТВ приемника		R
1051УР4	TDA8341	PHILIPS	Быстродействующий УПЧЗ		R
1051ХА1	TDA3654Q	PHILIPS	Схема строчной развертки		
1051ХА10	TDA8490	PHILIPS	Декодер SECAM		
1051ХА11	TDA5030A	PHILIPS	Смеситель и гетеродин селектора каналов ТВ приемника		
1051ХА12	TDA3566	PHILIPS	Видеопроцессор с декодером PAL/NTSC		
1051ХА13	~TDA4510	PHILIPS	Декодер PAL/NTSC		
1051ХА13М	~TDA4510	PHILIPS	Декодер PAL/NTSC		
1051ХА14	TDA5030A	PHILIPS	Смеситель и гетеродин селектора каналов ТВ приемника		
1051ХА15	TDA5600	SIEMENS	Стереодекодер канала звука ТВ приемника		
1051ХА16	TDA5207	PHILIPS	Стереосинтезатор		
1051ХА17	TDA2579	PHILIPS	Процессор синхронизации		
1051ХА18	TDA4650	PHILIPS	Декодер PAL/SECAM/NTSC		R
1051ХА19	TDA8143	PHILIPS	Формирователь выходного каскада строчной развертки		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	
1051ХА2	SDA3202	SIEMENS	Синтезатор частоты цифрового ТВ приемника		
1051ХА20	SAA5231	PHILIPS	Видеопроцессор телетекста		
1051ХА21	TDA3505	PHILIPS	Видеопроцессор с АБВ		R
1051ХА22	TDA4565	PHILIPS	Декодер PAL/SECAM/NTSC		R
1051ХА23	TDA4565	PHILIPS	Цветокорректор и ЛЗ на гираторах		R
1051ХА24			Частотный демодулятор с САПЧ		
1051ХА25			Видеопроцессор RGB-сигнала		
1051ХА26			Видеопроцессор тракта изображения		
1051ХА27	TDA3844A	PHILIPS	Схема кадровой развертки		
1051ХА3			Декодер SECAM		
1051ХА4	TDA8443A	PHILIPS	Коммутатор RGB (I^2C)		
1051ХА5	TDA8440	PHILIPS	Коммутатор видео/звуковых сигналов (I^2C)		
1051ХА6	TDA3047	PHILIPS	Входной усилитель ИК ДУ		
1051ХА7	TDA3030	PHILIPS	Смеситель и гетеродин синтезатора каналов ТВ приемника		R
1051ХА8	TDA8442	PHILIPS	Интерфейс декодера цветности с I^2C		R
1051ХА9	TDA8451	PHILIPS	Видеопроцессор с декодером PAL/NTSC		
1051ХК1	TDA3432	PHILIPS	Процессор синхронизации		
1051ХК2	TEA2025C	SGS	Процессор синхронизации		
1051ХК3	TDA8420	PHILIPS	Стереодекодер канала звука ТВ приемника		
1051ХК4	TDA4650	PHILIPS	ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 мкс)		
1051ХЛ1	MAS1000	TESLA	Формирователь номера канала на экране ТВ приемника		
1051ХЛ2	CD4060B	RCA	Программируемый делитель частоты		
1052БР1	MN6037	PANASONIC	Управления ЛЗ на строку		
1052ВГ1			Знакогенератор (англ.)		
1052ВГ2			Знакогенератор (рус.)		
1052ВМ1			Таймер с программируемым выбором		
1053ХП1			Схема управления качеством воспроизведения видеосигнала		
1053КТ1	AN6660	PANASONIC	Коммутатор со схемой управления		
1053СА1	AN6916S	PANASONIC	Два компаратора		
1053СА2	AN6912S	PANASONIC	Четыре компаратора		
1053УД1	NJM4556	JRC	Два ОУ		
1053УД2	LM358	NS	Два ОУ широкого применения		
1053УД3	LM2902	NS	Четыре ОУ		
1053УП1	AN37935	PANASONIC	Усилитель записи/воспроизведения синхросигнала ВМ		
1053ХА1	MN6179	PANASONIC	Частотно-фазовый детектор		
1053ХА2	pPC1514	NEC	Усилитель-корректор записи/воспроизведения		
1054ВГ1			Контроллер ВЛМ индикатора (16 × 9)		
1054ВП1			ШИМ-модулятор + контроллер прерываний		
1054ГТ1	BA7054	ROHM	Генератор тестовых сигналов		
1054ИЛ1	BAL6309	ROHM	Формирователь импульсов для ВМ		
1054НК1	DTC144E	ROHM	n-p-n-транзистор с цепью смещения (50 В, 100 мА)		R
1054НК2	DTA144E	ROHM	p-n-p-транзистор с цепью смещения (50 В, 100 мА)		R
1054НК3	UN1231	PANASONIC	n-p-n-транзистор с цепью смещения (10 В, 1200 мА)		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	
1054РР1	MN1220	PANASONIC	Энергонезависимое ЗУ (64 × 16)		
1054УИ1	TBA2800	ITT	Входной усилитель ИК ДУ		R
1054УИ2			Усилитель импульсных сигналов		
1054УП1	AN331115	PANASONIC	4-канальный усилитель сигналов видеозаписи ВМ		R
1054УН1	TDA7050	PHILIPS	2-канальный УНЧ (100 мВт)		
1054УР1	AN2224K	PANASONIC	УПЧ в канале записи яркости/цветности		
1054ФА1	LA7051	SANYO	Модулятор видеосигнала		
1054ФА2	BA7752	ROHM	Схема канала звука		
1054ХА3	TBA2800	ITT	Входной усилитель ИК ДУ		R
1054ХА4	-TEA2014A	SGS	Коммутатор аудио/видеосигнала		R
1054ХП1	pPC1490	NEC	Входной усилитель ИК ДУ		
1055АГ1	L9230	SGS	Драйвер шагового двигателя		
1055АГ2			Драйвер дискретных выходов (0.4 А)		
1055АГ3			Драйвер дискретных выходов (0.75 А)		
1055АГ4			Драйвер реле бесконтактов		R
1055АГ5			Драйвер форсунок		
1055ВЮ1	б/м		Двухканальный контроллер зажигания		N
1055ГТ11	L9566	SGS	Генератор сигнала указателей поворота и аварийной сигнализации		R
1055ГТ12	U6428	TELE-FUNKEN	Генератор сигналов управления прерывателем стеклоочистителя		R
1055ГТ3	MC33193	MOTOROLA	Генератор сигналов указателей поворота		R
1055ГТ4	U2043	TELE-FUNKEN	Генератор сигналов указателей поворота и аварийной сигнализации		N
1055ГТ5			Генератор сигналов управления прерывателем стеклоочистителя		N
1055ЕП1			Регулятор напряжения автогенераторов		R
1055ЕТ2	-L4936	SGS	5-канальный линейный стабилизатор (5 В)		R
1055ЕТ3	L9450VB	SGS	Регулятор напряжения автогенераторов		R
1055ЕУ4			Схема управления одиночным разрядником ИП		
1055ЕУ5			Схема управления импульсом разрядником ИП		
1055КП1	L434	SGS	Контроллер зажигания с МЭ датчиком		R
1055КТ1			Ключевой элемент с порогом управления		R
1055СП1	-AN8060	PANASONIC	Стабилизатор отрицательного напряжения с монитором		
1055УИ1			Формирователь импульсов датчика скорости		
1055ХА1	L530	SGS	Схема бесконтактного зажигания		
1055ХА2			2-канальный контроллер зажигания		
1055ХВ1	б/м		Схема управления реле стеклоочистителя		N
1055ХВ2	U2479	TELE-FUNKEN	Схема управления реле контроля исправности ламп		N
1055ХП1	L497	SGS	Контроллер зажигания с датчиком Холла		R
1055ХП2	L4975	SGS	Контроллер зажигания с датчиком Холла		R
1055ХП3			Схема бесконтактного зажигания		
1055ХП4	L4978	SGS	Контроллер зажигания с датчиком Холла		R
1056УП1	TBA2800	ITT	Входной усилитель ИК ДУ		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	ОУ
1056ХЛ1	RT1260	ITT	Передатчик команд ИК ДУ		
1057ПС1	1740ПС1		Двойной балансный смеситель		
1057УД2	157УД2		Два ОУ общего назначения		
1057УП1	157УП1		Сдвоенный модулирующий усилитель		
1057УР14	1740УР14		УРЧ (5 Вт)		
1057УР19	1740УР19		УРЧ (12 Вт)		
1057ХА1	LM1818	NS	Процессор записи/воспроизведения магнитофона		
1057ХК4	TDA4665	PHILIPS	Линия задержки блока цветности		
1057ХП1	CXQ0077	SONY	Компандерный шумоподавитель		
1058ФП1	MC14413	MOTOROLA	Фильтр телефонных сигналов		R
1059ХА1	MK5156	MOSTEK	Кодек по А-закону для ИКМ-телефонной аппаратуры		R
1059КП1	KA2010	SAMSUNG	Схема высокого устройство (30 В, 4.2 мА)		
1059КП2	KA2011	SAMSUNG	Схема высокого устройства (36 В, 1.7 мА)		
1059ЕУ1	б/в		Формирователь напряжения на линии для SLIC		
1059КН1	б/в		Переключатель абонентской линии для SLIC		R
1059КТ1	б/в		Автоматический переключатель линии		R
1059КУ1	б/в		Схема питания линии для SLIC		R
1059ХК2	B3870	RFT	Дифсистема для SLIC		
1059ХЛ3	б/в		Однокристальный SLIC		
1059УД1	~CA3033	RCA	ОУ		О
1060АГ1			Двухвальный формирователь импульсов		
1061ВГ3Э	SAA1293	ITT	Контроллер ТВ приемника		
1061КП1	RT1260	ITT	Передатчик команд ИК ДУ		
1061РР1	MDA2062	ITT	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)		
1061УН1	TBA2800	ITT	Видеоусилитель ИК ДУ		
1062ХА1	SSI32M580	SS	Схема управления бесщеточным электродвигателем		
1063ХА1	CXD2108	SONY	Формирователь сигнала векторного аудиоэффекта		
1063ХА2	CXD2108	SONY	Схема управления векторным аудиоэффектом		
1064ВК1	1008ВК1		Номеронабиратель для импульсного ТА		
1064ВК5	1008ВК5		Номеронабиратель для импульсного ТА		
1064ВК7	1008ВК7		Номеронабиратель для импульсного ТА		
1064КТ1	1016КТ1		МОП-ключ (75 В, 110 мА)		R
1064КТ2			Тоновый ключ		
1064ПП1	PSB5520	SIEMENS	Схема высокого устройства		R
1064УН1	TEA1057	PHILIPS	Аналоговый тракт телефонного аппарата		R
1064УН2	MC34119	MOTOROLA	УНЧ для ТА с прямой связью		R
1064УП1			Малошумящий микрофонный усилитель		
1064ХА1	MC34118	MOTOROLA	Тракт ТА с прямой связью		
1065ХА1	TDA7010	PHILIPS	Тракт ЧМ радиоприемника		
1065ХА1	TDA7000	PHILIPS	Тракт ЧМ радиоприемника (110 МГц, 11 мА)		
1065ХА2	MC3361	MOTOROLA	Тракт ЧМ радиоприемника (6 мА)		
1067РР1	PCF8570	PHILIPS	ЭСППЗУ (4К, шина I²C)		
1068ХА1	SSI32H5730	SS	Схема перезаписи голосов ИКМД		V
1069КТ1			Схема управления электронными ключами		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	ОУ
1068ИМ2	SN5482	TI	Двухразрядный двоичный сумматор		
1068ИР2			Последовательный регистр сдвига (8 р)		
1068ЛА15			Четыре логических элемента 2И-НЕ (сопряжение МОП ЗУ—ТТЛ)		
1068ЛА3	SN5400	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (сопряжение МОП ЗУ—ТТЛ)		
1068ЛА4			Три логических элемента 3И-НЕ		
1068ЛА6	SN5440	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу		
1068ЛА8			Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		
1068ЛБ1	~SN5410	TI	Два логических элемента 3И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		О
1068ЛБ2			Два логических элемента 3И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		О
1068ЛБ3			Два логических элемента 2И-НЕ		
1068ЛБ4			Два логических элемента 2И-НЕ		
1068ЛБ5	~SN5430	TI	Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		О
1068ЛБ6	~SN5430	TI	Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		О
1068ЛД1			Восьмиходовый расширитель по ИЛИ		О
1068ЛД2			Восьмиходовый расширитель по ИЛИ		О
1068ЛД3			Шестиходовый расширитель по ИЛИ		
1068ЛД4			Шестиходовый расширитель по ИЛИ		
1068ЛД5			Два восьмиходовых расширителя по ИЛИ		О
1068ЛД6	SN5460	TI	Два четырехходовых расширителя по ИЛИ		О
1068ЛД7			Два трехходовых расширителя по ИЛИ		
1068ЛД8			Два трехходовых расширителя по ИЛИ		
1068ЛР1	SN54H55	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		О
1068ЛР11	SN5451	TI	Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ		
1068ЛР12	SN5453	TI	Логический элемент 2-2-2-2И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		
1068ЛР2	SN54H55	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		О
1068ЛР3	SN5454	TI	Логический элемент 2-2-2-2И-4ИЛИ-НЕ		
1068ЛР5			Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		
1068ТР1			Триггер с раздельными входами и логический элемент 3И-НЕ		О
1068ТР2			Триггер с раздельными входами и логический элемент 3И-НЕ		О
1070ИК1	MSC7107		Схема управления термопечатающей головкой		
1071ХА1			Тракт АМ радиоприемника с предварительным УНЧ		R
1071ХА2	TDA7021	PHILIPS	Тракт ЧМ радиоприемника с предварительным УНЧ (10 мА)		R
1071ХА3			Стереодекодер		
1072ХА1	TDA5030	PHILIPS	Смеситель и гетеродин селектора каналов ТВ приемника		R
1074КП1	RT1260	ITT	Передатчик команд ИК ДУ		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	СУ
1076ХП2			Передатчик команд ИК ДУ	Φ_{23}	
1076ХП3			Передатчик команд ИК ДУ	Φ_{23}	
1076ХП5			Передатчик команд ИК ДУ	Φ_{24}	
1075ЕН1	TDA8138	STM	Связанный стабилизатор напряжения	Φ_{16}	
1075КН1	LA7016	SANYO	Аудио/видео коммутатор	Φ_{18}	
1075КН2	LA7222	SANYO	Связанный аудио/видео коммутатор	Φ_{18}	
1075УП1	TA7784P	TOSHIBA	Усилитель воспроизведения стереомагнитофона	Φ_{19}	
1075УП2	BA3516	ROHM	Усилитель воспроизведения стереомагнитофона	Φ_{19}	
1075УН1	M51801L	MITSUBISHI	Стерео УНЧ (3,5 Вт)	Φ_{19}	
1075УН2	M51601L	MITSUBISHI	Стерео УНЧ	Φ_{19}	
1075ХА1	б/з		Схема управления двухскоростным двигателем	Φ_{19}	
1075ХА3			Драйвер бесколлекторного 3-фазного двигателя	Φ_{19}	
1075ХА3	LA7311	SANYO	Схема распознавания PAL/SECAM	Φ_{19}	
1075ХА4	LA7320	SANYO	Предусилитель ВМ	Φ_{19}	
1075ХА5	LA7321	SANYO	Процессор яркости ВМ	Φ_{19}	
1075ХА6	LA7330	SANYO	Процессор цветности ВМ	Φ_{19}	
1076ХА1	TDA1220	STM	Тракт АМ/ЧМ радиоприемника	Φ_{20}	
1076ХА2	TDA1221	STM	Тракт ЧМ радиоприемника	Φ_{20}	
1077КТ1	б/з		Цифровой коммутатор 32 × 32 (100 нс)	Φ_{21}	
1078ХА1			Схема приема и обработки цифровой информации (РЧ-тракт)	Φ_{19}	
1079УВ1	BMR-01		Усилитель-преобразователь ИКВ-диапазона		
1079УП1			Двухканальный усилитель воспроизведения		
1079УП1			Двухканальный усилитель записи с АРУ		
1080ЕУ1	TDA3810	PHILIPS	Схема управления импульсным БП	Φ_{1804}	
1082ГП1	б/з		Схема управления ВЛИ	Φ_{11}	
1082УН1	б/з		Два УНЧ	Φ_{11}	
1082УН2	TDA1519A	PHILIPS	Два УНЧ (2 × 11 Вт)	Φ_{11}	V
1082УН3	TDA1052	PHILIPS	Мостовой УНЧ (1 Вт)	Φ_{11}	
1082ХА1	CX10054	SONY	Тракт ЧМ радиоприемника	Φ_{11}	
1082ХА2	AN7730	PANASONIC	Тракт АМ радиоприемника	Φ_{11}	
1082ХА3	AN7400	PANASONIC	Стереодекодер	Φ_{11}	
1082ХА4	UAA7033T	PHILIPS	Тракт приемника персонального вызова	Φ_{11}	V
1082ХА5	TEA5582	PHILIPS	Тракт АМ/ЧМ НЧ-радиоприемника (19...23 мА)	Φ_{11}	V
1082ХА6	TDA7021	PHILIPS	Тракт ЧМ радиоприемника с предварительным УНЧ (10 мА)	Φ_{11}	V
1082ХА7	TDA1524A	PHILIPS	Стереорегулятор громкости/тембра ВЧ и НЧ	Φ_{11}	V
1083ВЖ1			Номеронабиратель для импульсного ТА	Φ_{1808}	
1083ВЖ2			Схема автодозвона для импульсного ТА	Φ_{1810}	
1083ВЖ3	1008ВЖ1		Номеронабиратель для импульсного ТА	Φ_{1809}	
1083ВЖ4	б/з		Схема автодозвона для импульсного ТА	Φ_{1809}	
1083ХА1	XR-T5622	EXAR	Линейный регенератор сигнала ИКМ	Φ_{1809}	
1084ВГ3	SAA1293	ITT	Контроллер ТВ приемника	Φ_{1808}	
1084РУ1	MDA2062	ITT	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)	Φ_{1807}	
1084УН1	TBA2000	ITT	Входной усилитель ИК ДУ	Φ_{1806}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	СУ
1084ХП1	IHT1765	ITT	Передатчик команд ИК ДУ	Φ_{1805}	
1085УП1	PSB8520	SIEMENS	Схема вызывного устройства	Φ_{13}	R
1085СП1	TEA1081	PHILIPS	Схема питания ТА от телефонной линии	Φ_{12}	
1085УН1	TEA1087	PHILIPS	Аналоговый тракт телефонного аппарата	Φ_{12}	R
1086СС1			Контроллер впрыска для инжекторного двигателя	Φ_{27}	N
1086ХА1	SAY115X	ITT	Схема управления ШД спидометра и маслом перметром	Φ_{27}	
1087АГ1			Формирователь последовательности импульсов	Φ_{27}	
1087БР1	TDA4661	PHILIPS	ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 кас)	Φ_{27}	
1087ВИ1	NE558	SIGNETICS	Счетверенный таймер	Φ_{27}	R
1087ВИ2	NE555	SIGNETICS	Таймер	Φ_{27}	R
1087ВИ3	NE556	SIGNETICS	Сдвоенный таймер	Φ_{27}	N
1087ГГ1			Схема электрогенератора для ТВ техники	Φ_{27}	
1087ЕУ1	TDA4605-2	SIEMENS	Схема управления импульсным БП	Φ_{27} Φ_{65}	R
1087ХА1	TDA4565	PHILIPS	Цветокорректор и ЛЗ на гираторах	Φ_{27}	R
1087ХА10	TDA4656	PHILIPS	Декодер PAL/SECAM/NTSC	Φ_{27}	
1087ХА2	TDA3505	PHILIPS	Видеопроцессор с А56	Φ_{27}	R
1087ХА3	TDA4555	PHILIPS	Декодер PAL/SECAM/NTSC	Φ_{27}	R
1087ХА4	б/з		Сервисер для телевизионного ТВ приемника	Φ_{27}	
1087ХА5	TDA3827	PHILIPS	Коммутатор внешних сигналов	Φ_{27}	R
1087ХА6	TDA4504	PHILIPS	Процессор обработки ВЧ сигнала цветного ТВ приемника	Φ_{27}	
1087ХА7	SAA5231	PHILIPS	Видеопроцессор телетекста	Φ_{27}	R
1087ХА8	CXA1197	SONY	Тракт АМ/ЧМ радиоприемника	Φ_{27}	R
1087ХА9	CXA1238	SONY	Тракт АМ/ЧМ стереорадиоприемника	Φ_{27}	R
1088ЕТ1	EL1846C	BOSH	Регулятор напряжения автомобильного генератора (14,5...16 В)	Φ_{27}	R
1088ЕУ1	SPC6066	MOTOROLA	Регулятор напряжения автомобильного генератора (14 В)	Φ_{27}	
1088ЕУ2			Регулятор напряжения трактороного генератора	Φ_{27}	
1089ВЖ1	1008ВЖ5		Номеронабиратель для импульсного ТА	Φ_{26}	
1089ВЖ2	1008ВЖ7		Номеронабиратель для импульсного ТА	Φ_{26}	
1090К11			Шестиканальный коммутатор (р-МОП)	Φ_{44}	
1090ЛР1			2 логических элемента 3ИЛИ-И/ИЛИ-НЕ (р-МОП)	Φ_{44}	
1090ТК1			2 ступенчатых триггера с раздельными запусками (р-МОП)	Φ_{44}	
1090ХЛ1			Многофункциональный логический элемент (р-МОП)	Φ_{44}	
1090ЛП1			Схема защиты бесконтактного коммутирующего устройства	Φ_{1805}	
1091ВЖ1	UM91250C	UMC	Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА	Φ_{12}	
1091ВЖ2	UM91251C	UMC	Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА	Φ_{12}	
1091ГП1	L3240	STM	Вызывное устройство	Φ_{12}	
1092УН1			Двухканальный УНЧ для стационарных телефонов	Φ_{21}	
1092ХА1	TDA7021	PHILIPS	Тракт ЧМ радиоприемника с предварительным УНЧ (10 мА)	Φ_{21}	
1092ХА2			Стереодекодер с полярной модуляцией	Φ_{21}	
1093АП1	б/з		Формирователь последовательного канала	Φ_{21}	
1093ВЕ2	P80C196	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (16 р)	Φ_{21}	
1093КН1	б/з		Схема управления модулем зажигания (4 канала)	Φ_{21}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ф*
К93РТ1			ПЗУ		
К93РУ1			Статическое ОЗУ (8К × 8)		
К93РУ2			Статическое ОЗУ (1К × 8)		
К93РФ1			УФ РПЗУ		
К93ОП1	0/в		Нормализатор сигнала датчика		
К93ОП2	0/в		Нормализатор сигнала датчика		
К93ОП3	0/в		Нормализатор сигнала датчика		
К93УД1	TAE4453	SIEMENS	Четыре ОУ широкого применения		
К94АП1			Двухканальный формирователь импульса зажигания		
К94БЛ1			Управляемая линия задержки		
К94ОК1			Схема охранного устройства		
К95АП1			Драйвер счетчика электроэнергии		R
К95АП2			Драйвер счетчика электроэнергии		R
К95ЕУ1			Схема управления реле регулятора		N
К95ПД1			Схема для счетчика электроэнергии		
К95ЛП1			Преобразователь мощность—частота		R
К96ХА1	TAA5500	PHILIPS	Кодек для охранных систем		
К97ХА1	TEA2028C	БТМ	Процессор синхронизации		
К97ХА2	TDA8433	PHILIPS	Процессор синхронизации с управлением по I²C		
К97ХА3	TDA2579B	PHILIPS	Двухстандартный процессор синхронизации		
К98ПП1	MB8422+MB504	FUJITSU	Схема управления синтезатором частоты		
К99ВИ1	б/в		Схема электросчетчика		
К99ЛБ1			Логический элемент 3И-НЕ с расширением по И (ДТЛ)		
К99ЛБ2			Логический элемент 3И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления и расширением по И (ДТЛ)		
К99ЛИ1			Логический элемент 8И для работы на низкоомную нагрузку (ДТЛ)		
К99ЛП1			Два трехвходовых расширителя по И (ДТЛ)		
1100СК1			УВХ		
1100СК2	LF398	NS	УВХ		
1100СК3			УВХ с дифференциальным входом/выходом		
1100СК4			Быстродействующее УВХ		
1100СК5			Быстродействующее УВХ		
1100СК6			УВХ		
1101МД1			Преобразователь заряд—время		
1101АП1	NE555	SIGNETICS	Таймер		N
1101УД1	LM358	NS	Два ОУ широкого применения		N
1101СК03	LM393	NS	Два компаратора		N
1101СК05	LM311	NS	Компаратор		N
1101СА1	MVL407	LE CROY	Четыре компаратора		
1101СА2	LM339	NS	Четыре компаратора		
1101УК1	TRA402	LE CROY	4-канальный малошумящий предварительный усилитель		
1102АП1			Формирователь сигналов бесконтактных датчиков		
1102АП10	SN75460	TI	Формирователь тока с функцией 2(2И) и мощным транзистором		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ф*
1102АП11	SN75461	TI	Формирователь тока с функцией 2(2И)		
1102АП12	SN75462	TI	Формирователь тока с функцией 2(2И-НЕ)		
1102АП13	SN75463	TI	Формирователь тока с функцией 2(2И/ИЛИ)		
1102АП14	SN75464	TI	Формирователь тока с функцией 2(2И/ИЛИ-НЕ)		
1102АП15	9636	FAIRCHILD	Сдвоенный формирователь тока с программируемой скоростью отслеживания		
1102АП16	9638	FAIRCHILD	Сдвоенный быстродействующий формирователь импульсов с прямыми и инверсными выходами		
1102АП17	SN75470	TI	Формирователь тока с функцией 2(2И) и мощным транзистором		
1102АП18	SN75176	TI	Дифференциальный приемопередатчик (ТС)		
1102АП19	SN75365	TI	Четыре элемента 3И-НЕ с преобразователем уровня ТТЛ—МОП		
1102АП12	SN75113	TI	Два формирователя сигналов (ТС)		
1102АП20			Четыре формирователя сигналов линии		
1102АП3	DS8831	NS	4-канальный повторитель (ТС)		
1102АП4	SN75454	TI	Формирователь тока с функцией 2(2И/ИЛИ-НЕ)		
1102АП5	SN75430	TI	Формирователь тока с функцией 2(4И) и мощным транзистором		
1102АП6	SN75431	TI	Формирователь тока с функцией 2И		
1102АП7	SN75432	TI	Формирователь тока с функцией 2(2И-НЕ)		
1102АП8	SN75433	TI	Формирователь тока с функцией 2(4И)		
1102АП9	SN75434	TI	Формирователь тока с функцией 2(2И/ИЛИ-НЕ) и мощным транзистором		
1102БА1	6T37	SIGNETICS	Шесть приемников общей шины		
1102БА2	6T38	SIGNETICS	Четыре приемопередатчика		
1102ДС1	MC4044	MOTOROLA	Фазочастотный детектор		
1102УП1	MC3450	MOTOROLA	Четыре усилителя сигнала (ТС)		
1102УП2	MC3453	MOTOROLA	Четыре передатчика с общим входом блокировки		
1102КТ1			16-канальный коммутатор тока с дешифратором на входе		
1102КТ2			4-канальный коммутатор тока (2Р)		
1102КТ3			Ключ разрядного тока (2Р)		
1102ЛП1	9637	FAIRCHILD	Сдвоенный дифференциальный приемник		
1102ЛП2	SN75175	TI	Четыре дифференциальных приемника		
1102ЛП3			Четыре приемника с линии		
1102ЛД1	6T20	SIGNETICS	Компаратор с однополярным на входе		
1103УП1			4-канальный однополярный усилитель считывания с триггерным выходом		
1103УП2			Двухканальный однополярный усилитель считывания с регулируемым порогом срабатывания		
1103УП3	SN5524	TI	4-канальный двуполярный усилитель считывания		
1103УП4			4-канальный двуполярный усилитель считывания		
1103УП1	SN5520	TI	Два усилителя воспроизведения с триггерным выходом		
1103СК1	AD781	AD	УВХ (150 нс)		
1103СК2	AD783	AD	УВХ (50 нс)		
1103СК3	AD9100	AD	УВХ (30 нс)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст.
1104КН1	MAX333R		16-канальный коммутатор	K_{32}	
1104КН2			32-канальный матричный быстродействующий коммутатор	K_{32}	
1106КТ1	SAS560	SIEMENS	Коммутатор для переключения каналов ТВ приемника	O_{11} Φ_{14}	
1106ХП1	-SAS6800	SIEMENS	Схема выбора ТВ программ (6 кан.)	Φ_{11} Φ_{14}	
1106ХП2			Схема выбора ТВ программ	Φ_{14}	
1106ХП3			Схема выбора ТВ программ	Φ_{14}	
1107ПВ1	TDC1014J	TRW	Быстродействующий АЦП (8 р, 20 МГц, ТТЛ)	Φ_{11}	V
1107ПВ2	TDC1007J	TRW	Быстродействующий АЦП (8 р, 20 МГц, ТТЛ)	Φ_{11}	V
1107ПВ3	SDA5010	SIEMENS	Быстродействующий АЦП (6 р, 75/40 МГц, ЭСЛ)	Φ_{11}	V
1107ПВ4	TDC1007J	TRW	Быстродействующий АЦП (8 р, 100 МГц, ЭСЛ)	Φ_{11}	
1107ПВ5	SDA5200	SIEMENS	Быстродействующий АЦП (6 р, 100/50 МГц, ЭСЛ)	Φ_{11}	V
1107ПВ6	TDC1019J	TRW	Быстродействующий АЦП (10 р, 130 нс, ЭСЛ)	Φ_{11}	V
1107ПВ7	SDA6010	SIEMENS	Быстродействующий АЦП (8 р, выход.)	Φ_{11}	
1107ПВ8	HADC77100	SPT	Быстродействующий АЦП (8 р, выход.)	Φ_{11}	
1107ПВ9	б/в		Быстродействующий АЦП (50 МГц, 10 р, ЭСЛ)		
1108ПА1	HI-562	HARRIS	ЦАП (12 р)	Φ_{7}	R
1108ПА2	AD953	AD	ЦАП (8 р)	Φ_{7}	Z
1108ПА3	MC1508	MOTOROLA	ЦАП (8 р)	Φ_{7}	Z
1108ПВ1	-TDC1013J	TRW	Быстродействующий АЦП (10 р, 1 МГц, выход.)	Φ_{9}	R
1108ПВ2	-AM6112	AMD	АЦП (12 р)	Φ_{9}	R
1108ПВ3	б/в		АЦП (14 р)	Φ_{9}	
1108ПП1	VFC-32	B-B	Прецизионный ГИН	Φ_{7} Φ_{11}	Z
1108УП2	ICL8068	INTERSIL	Аналоговая часть прецизионного АЦП (14...16 р)	Φ_{34}	
1109КН1	MB4918	FUJITSU	8-канальный коммутатор тока (140 В, 20 мА)	K_{36}	R
1109КН10	SN75518	TI	32-разрядный входной коммутатор (75 В, 0,3 мА)	K_{73}	
1109КН11	SN75516	TI	32-разрядный катодный коммутатор (75 В, 160 мА)	K_{73}	
1109КН12	-UDN4805A	SPRAGUE	8-канальный коммутатор напряжения (60 В, 10 мА)	K_{38} K_{73}	R
1109КН14	-UDN6518A	SPRAGUE	8-канальный коммутатор напряжения (80 В, 40 мА)	K_{38}	R
1109КН15			8-канальный коммутатор напряжения для ВПИ	K_{73}	N
1109КН2	UDN6118A	SPRAGUE	8-канальный коммутатор напряжения (80 В, 10 мА, вход ТТЛ, КМОП 5 В)	K_{38}	R
1109КН4	UDN6510A	SPRAGUE	4-канальный коммутатор напряжения (220 В, 0,01 А)	K_{34}	R
1109КН5	UDN6510A	SPRAGUE	4-канальный коммутатор напряжения (220 В, 0,01 А)	K_{34}	R
1109КН6	-MB8516	FUJITSU	4-канальный трехуровневый коммутатор напряжения с дешифратором на входе	K_{73}	
1109КН7	б/в		32-разрядный катодный коммутатор (200 В, 10 мА)	K_{73}	
1109КН8	б/в		8-разрядный входной коммутатор (75 В, 4 мА)	K_{73}	R
1109КН9	SN75506	TI	12-разрядный катодный коммутатор (75 В, 160 мА)	K_{73}	R
1109КТ1	D210	DIONICS	8-канальный коммутатор тока (150 В, 1,15 А)	K_{36} Φ_{62}	R
1109КТ10	ULN2074B	SPRAGUE	4-канальный ключ для управления периферийными нагрузками (80 В, 1,5 А)	Φ_{33}	R
1109КТ11			2-канальный коммутатор тока (22 В, 3 А)	K_{71}	
1109КТ12	SN55563	TI	8-разрядный входной коммутатор (200 В, 4 мА)	K_{39}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст.
1109КТ13	б/в		Схема управления мелкими элементами со схемой контроля	K_{73}	N
1109КТ2	ULN2001A	SPRAGUE	7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: p-МОП, КМОП)	K_{38} Φ_{62}	R
1109КТ21	ULN2002A	SPRAGUE	7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: p-МОП 14...25 В)	K_{38} Φ_{62}	R
1109КТ22	ULN2003A	SPRAGUE	7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: ТТЛ, КМОП 5 В)	K_{38} Φ_{62}	R
1109КТ23	ULN2004A	SPRAGUE	7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: КМОП, p-МОП 6...15 В)	K_{38} Φ_{62}	R
1109КТ24	ULN2805A	SPRAGUE	7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: мощный ТТЛ)	K_{36} Φ_{62}	R
1109КТ25	ULN2001A	SPRAGUE	7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А)	Φ_{62}	R
1109КТ3	ULN2074A	SPRAGUE	4-канальный ключ для управления периферийными нагрузками (80 В, 1,5 А)	Φ_{33}	
1109КТ4	UDN2841	SPRAGUE	4-канальный коммутатор тока (210 В, 0,1 А)	K_{34}	R
1109КТ5	-UDN2933	SPRAGUE	3-канальный коммутатор тока (42 В, 2 А)	K_{73}	R
1109КТ61	ULN2801	SPRAGUE	8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: p-МОП, КМОП)	K_{38} Φ_{62}	R
1109КТ62	ULN2802	SPRAGUE	8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: p-МОП 14...25 В)	K_{38} Φ_{62}	R
1109КТ623	ULN2823	SPRAGUE	8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: ТТЛ, КМОП 5 В)	K_{38}	R
1109КТ624	ULN2824	SPRAGUE	8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: КМОП, p-МОП 6...15 В)	K_{38}	R
1109КТ63	ULN2803	SPRAGUE	8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: ТТЛ, КМОП 5 В)	K_{38} Φ_{62}	R
1109КТ64	ULN2804	SPRAGUE	8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: КМОП, p-МОП 6...15 В)	K_{38} Φ_{62}	R
1109КТ65	ULN2805	SPRAGUE	8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: мощный ТТЛ)	K_{36} Φ_{62}	R
1109КТ7			4-канальный коммутатор тока (55 В, 0,25 А)	K_{32}	R
1109КТ8			4-канальный коммутатор тока (50 В, 0,5 А)	K_{71}	R
1109КТ9	04420	DIONICS	4-канальный коммутатор тока (50 В, 0,03 А)	K_{73}	
1110АП1	SN51515A	TI	Полусумматор	Φ_{100}	
1110ЛЕ1	SN51512	TI	Логический элемент 6И-НЕ (ИЛИ-НЕ)	Φ_{100}	
1110ЛЕ10	-SN51514A	TI	Логический элемент 2И-НЕ (ИЛИ-НЕ) и инвертор	Φ_{100}	
1110ЛЕ11	-SN51514A	TI	Два логических элемента 2И-НЕ (ИЛИ-НЕ)	Φ_{100}	
1110ЛЕ12	-SN51514A	TI	Логический элемент 2И-НЕ (ИЛИ-НЕ) и 3И-НЕ (ИЛИ-НЕ)	Φ_{100}	
1110ЛБ13	SN51512 (2/6)	TI	Логический элемент 2И-НЕ (ИЛИ-НЕ)	Φ_{100}	
1110ЛБ14	SN51513 (2/6)	TI	Логический элемент 2И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9	Φ_{100}	
1110ЛБ2	SN51512 (3/6)	TI	Логический элемент 3И-НЕ (ИЛИ-НЕ)	Φ_{100}	
1110ЛБ3	SN51512 (4/6)	TI	Логический элемент 4И-НЕ (ИЛИ-НЕ)	Φ_{100}	
1110ЛБ4	SN51512 (5/6)	TI	Логический элемент 5И-НЕ (ИЛИ-НЕ)	Φ_{100}	
1110ЛБ5	SN51513	TI	Логический элемент 6И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9	Φ_{100}	
1110ЛБ6	SN51513 (3/6)	TI	Логический элемент 3И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9	Φ_{100}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст*
1КЛ167	SN51513 (4/5)	TI	Логический элемент 4И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9	$Ф_{100}$	
1КЛ168	SN51513 (5/6)	TI	Логический элемент 5И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9	$Ф_{100}$	
1КЛЕ9	SN51516A	TI	Два логических элемента 2И-НЕ (ИЛИ-НЕ)	$Ф_{100}$	
1КЛН1	~SN51512 (1/6)	TI	Инвертор	$Ф_{100}$	
1КЛН2	~SN51513	TI	Инвертор с эмиттерным повторителем на выходе 9	$Ф_{100}$	
1КЛН3	~SN51514A	TI	Два инвертора	$Ф_{101}$	
1КТК1	SN51510A	TI	Триггер с импульсно-потенциальным управлением	$Ф_{102}$	
1КТК2	SN51511A	TI	Триггер с импульсно-потенциальным управлением и эмиттерными повторителями на выходах 8 и 9	$Ф_{102}$	
1КЮК11			32-канальный коммутатор напряжения с последовательным управлением	$Ф_{47}$	
1КЮК12			32-канальный коммутатор фотоприемников	$Ф_{47}$	
1КУР2			Усилитель ЛЧМ сигнала	$Р_{123}$	
1КУС11	P5807	RETICON	Два динамических ФНЧ	$Ф_{121}$	
1КУС12	~P5807	RETICON	Четыре динамических ФНЧ	$Ф_{120}$	
1КУС11	CCD217C	FAIRCHILD	Четыре трансверсальных фильтра	$Р_{123}$	
1КХЕП1			Контроллер накопителя с постоянными магнитами	$Ф_{111}$	
1КХП1	б/в		Логарифмический преобразователь для экспонометра	$Ф_{101}$	
1КХФ12			Балансный фотодатчик	$Ф_{104}$	
1КХП13			Антилогарифмический преобразователь для экспонометра	$Ф_{104}$	
1КХП14			Функциональный преобразователь для экспонометра	$Ф_{104}$	
1КХП15			Два ОУ + ИОН + компаратор	$Ф_{104}$	
1КЦМА1	AD3860	AD	ЦАП (12 р. 2,5 мкс)	$Ф_{1}$,	Z
1КЦМ2	DAC725	B-B	ЦАП (16 р)	$Ф_{47}$	
1КЦП1	AD571	AD	АЦП (10 р. 35 мкс)	$Ф_{1}$	R
1КЦП2	б/в		АЦП (18 р)	$Ф_{1}$	
1КЕП1	TL7702A	TI	Супервизор напряжения питания	$Ц_{100}$	
1КЕУ1	~SG1524	SG	Схема управления импульсным ИП	$Ц_{100}$	R
1КЕУ3	~TL494	TI	Схема управления импульсным ИП	$Ц_{101}$	R
1КЕУ4	TL494	TI	Схема управления импульсным ИП	$Ф_{78}$ $Ф_{34}$ $Ф_{71}$ $Ц_{83}$ $Ф_{4C}$	R
1КЕУ5	TL495	TI	Схема управления импульсным ИП	$Ф_{79}$	
1КЕУ6	TDA4605	SIEMENS	Схема управления импульсным ИП	$Ф_{83}$	
1КСП1			ИОН + три компаратора	$Ц_{101}$	R
1КВП1	RAFH-JC-30		Магниточувствительная схема	$Ф_{69}$	D
1КВП10	UGN3040	SPRAGUE	Магниточувствительная схема	$Ф_{69}$	D
1КВП11	UGN3078	SPRAGUE	Магниточувствительная схема	$Ф_{63}$	D
1КВП12			Магниточувствительная схема	$Ф_{69}$	
1КВП13			Магниточувствительная схема	$Ф_{63}$	
1КВП14	UGN3030	SPRAGUE	Магниточувствительная схема	$Ф_{63}$	
1КВП12	б/в		Магниточувствительная схема	$Ф_{63}$	D
1КВП13	1AU2A		Магниточувствительная схема	$Ф_{63}$ $Ф_{67}$	D

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст*
1116КП4	DN838	PANASONIC	Магниточувствительная схема	$Ф_{63}$ $Ф_{69}$	R
1116КП5	SAS221	SIEMENS	Магниточувствительная схема	$Ф_{63}$	
1116КП6	SAS241	SIEMENS	Магниточувствительная схема	$Ф_{63}$	D
1116КП7	X79115-AU	MICRO	Магниточувствительная схема	$Ф_{63}$	
1116КП8	UGN3030T	SPRAGUE	Магниточувствительная схема	$Ф_{63}$	D
1116КП9	TL3020C	TI	Магниточувствительная схема	$Ф_{63}$	D
1116ПС1			Линейная магниторезистивная схема	$Ф_{63}$	N
1117КП1			Коммутационная тиристорная матрица		
1117КП2			Быстродействующая диодная сборка		
1118ПА1	MC10318	MOTOROLA	Быстродействующий ЦАП (8 р. 20 нс, ЭСЛ)	$Ф_{11}$	V
1118ПА2	TDC1016J	TRW	Быстродействующий ЦАП (10 р. 50 нс, ТТЛ, ЭСЛ)	$Ф_{11}$	V
1118ПА3	SP9768	SIPEX	Быстродействующий ЦАП (8 р. 10 нс, ЭСЛ)	$Ф_{11}$	V
1118ПА4	CX20051	SONY	Быстродействующий ЦАП (10 р. 20 нс, ЭСЛ)	$Ф_{11}$	
1118ПА5	~HI-5812	HARRIS	Быстродействующий ЦАП (биполяр., 12 р)	$Ф_{11}$	
1118ПА6	~CX20201 (SPW70)	SONY (SIPEX)	Быстродействующий ЦАП (10 нс, биполяр., 10 р)	$Ф_{11}$	V
1119КУ1	б/в		Многоуровневый преобразователь для ПЗС	$Ф_{10}$	
1119ПУ2	б/в		Четыре преобразователя уровня для ПЗС	$Ф_{11}$	
1119ПУ3	~TDA4301	PHILIPS	Четыре преобразователя уровня для ПЗС	$Ф_{11}$	
1119ПУ4	б/в		Четыре преобразователя уровня для ПЗС	$Ф_{11}$	
1119ПУ5	~TDA4301	PHILIPS	Преобразователь уровня для ПЗС	$Ф_{01}$	
1119ПУ6			Четыре преобразователя уровня для ПЗС	$Ф_{01}$	
1111ЛБ1			Логический элемент 2И/ИЛИ-НЕ	$Ф_{73}$	
1120НД5	542НД5		Диодная сборка (стенд)	$Ф_{103}$	
1121СА1	б/в		Четыре компаратора	$Ф_{10}$,	R
1122АП1			Формирователь тактовых импульсов для ПЗС	$Ф_{13}$	
1122ПУ1			Преобразователь уровня для ПЗС	$Ф_{13}$	
1123ПП1			МДП фотоэлемент	$Ф_{13}$	
1124АП1	б/в		Формирователь тактовых импульсов для ПЗС (КМОП)	$Ф_{01}$	
1124АП2	б/в		Формирователь тактовых импульсов для ПЗС (КМОП)	$Ф_{01}$	
1124АП3	б/в		Формирователь тактовых импульсов для ПЗС (КМОП)	$Ф_{01}$	
1124АП4	б/в		Формирователь тактовых импульсов для ПЗС (КМОП)	$Ф_{01}$	
1124ПУ1	б/в		6 трехуровневых + 3 четырехуровневых преобразователей для ПЗС	$Ф_{01}$	
1124ПУ2	б/в		Многоуровневый преобразователь для ПЗС	$Ф_{01}$	
1124ПУ3	б/в		Формирователь тактовых импульсов для ПЗС	$Ф_{01}$	
1125КП1	б/в		Схема управления фазовым регулятором (несимметричный диодный тиристор)	$Ц_{102}$	
1125КП2	б/в		Схема управления фазовым регулятором (несимметричный диодный тиристор)	$Ц_{102}$	
1125КП3	BR100/3	PHILIPS	Схема управления фазовым регулятором (симметричный диодный тиристор)	$Ф_{1}$, $Ц_{102}$	R
1125КП4			Симметричный диодный переключатель (7,5...23 В)	$Ф_{03}$	R
1125КП5			Симметричный диодный переключатель (24...30 В)	$Ф_{03}$	
1126ПВ1			2-канальный АЦП для автомобиля	$Ф_{11}$	V

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1127КН3	590КН3		8-канальный аналоговый коммутатор (4 × 2, КМОП, спец.)		А
1127КН4	590КН4		4-канальный аналоговый ключ со схемой управления (2 × 2, спец.)		А
1127КН5	590КН5		4-канальный аналоговый ключ со схемой управления (КМОП, спец.)		А
1127КН6	590КН6		8-канальный аналоговый коммутатор (КМОП, спец.)		А
1128КН1	L292	STM	3-фазный коммутатор		
1128КН2	TDE1647	STM	Формирователь вытекающего тока (1 А)		
1128КТ1	L298	STM	Мостовой коммутатор		
1128КТ2			Мостовой коммутатор		
1128КТ3	L293	STM	4-канальный полумостовой коммутатор		А
1128КТ4			4-канальный мостовой коммутатор		А
1128УД1	TCA0372	MOTOROLA	Два мощных ОУ (1,0 А)		N
1129НТ1	129НТ1		Базовая схема дифференциального усилителя (спец.)		А
1132ЛД1			Три расширителя по ИЛИ		
1132НД1	б/а		Диодная сборка		
1132НД2	б/а		Диодная сборка		
1132НД3	б/а		Диодная сборка		
1132НД4	б/а		Диодная сборка		
1132ПУ1			Преобразователь уровня		
1132ТМ1			Два D-триггера с логикой на входе		
1133ОП1			Фоточувствительная схема для преобразователей перемещений		
1133СА1	~Am685	AMD	Компаратор (спец.)		
1133ПВ1	1107ПВ1		АЦП (6 р, 20 МГц, спец.)		
1133НТ1	198НТ1		Набор n-p-n-транзисторов (спец.)		
1133НТ5	198НТ5		Набор p-n-p-транзисторов (спец.)		
1133УТ1	198УТ1		Базовая схема дифференциального усилителя (спец.)		
1134КТ1	124КТ1		Последовательный прерыватель (спец.)		А
1135СА1	б/а		Компаратор (спец.)		А
1135СА2	б/а		Компаратор (спец.)		А
1136КН2	522КН2		Схема управления электромеханическим реле (спец.)		
1136КН2-1	522КН2		Схема управления электромеханическим реле (спец.)		
1137ХА1			Малошумящий ПУ для фотоприемников		
1138АП1	б/а		Формирователь 2-/3-/4-фазной последовательности для ПЗС		
1139ЛП1			Схема для тактового генератора с цифровой термокомпенсацией		А
1139НП1			Полусумматор		
1139ЛЕ1			Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ		
1139ЛЕ2			Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ		
1139ЛЕ3			Логические элементы 3ИЛИ-НЕ с повышенной нагрузочной способностью и 2ИЛИ-НЕ		
1139ЛЕ4			Логический элемент 3ИЛИ-НЕ с повышенной нагрузочной способностью		
1139ЛС1			Логические элементы 4ИЛИ-И и 2ИЛИ-НЕ		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1139ЛП1			Логический элемент 2ИЛИ-НЕ и три двухвходовых расщепителя по ИЛИ		
1139ТР1			Триггер и логический элемент 2ИЛИ-НЕ		
1140АГ1			Формирователь импульсных сигналов		
1140АГ2			Формирователь импульсных сигналов		
1141ПС2	529ПС2		4-квадрантный перемножитель сигналов (спец.)		
1142КП1	7256	INTEL	Формирователь тока для ЦМД		
1143ПП1	1108ПП1		ПЗУ и ППЗУ (спец.)		
1144АП1	SN75325	TI	Формирователь вытекающего тока (500 мА)		
1144АП2	DS3159N	NS	Формирователь тока управления для ЦМД ЗУ		
1144УП1	MC1444	MOTOROLA	Схема для сопряжения сигналов ЦМД ЗУ и преобразования их в ТТЛ		
1145ЕН1	142ЕН1		Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (спец.)		
1145ЕН16	142ЕН16		Четыре регулируемых стабилизатора положительного напряжения (спец.)		
1145ЕН2	142ЕН5...8		Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (спец.)		
1145ЕН3	142ЕН3		Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (спец.)		
1145ЕН4	142ЕН6		Двуполярный стабилизатор напряжения (спец.)		
1145ЕП1	142ЕП1		Схема для построения импульсного стабилизатора (спец.)		
1145ЕП2	142ЕП1		Схема для построения импульсного стабилизатора (спец.)		
1145ПВ5	572ПВ5		АЦП с выходом по ХХИ (8,5 р)		
1145ПП1	МК5156	MOSTEK	Кодек по А-закону для ИКМ-телефонной аппаратуры		А
1145ПП2	ETC5057	SGS	Кофидек для ИКМ-телефонной аппаратуры		
1145ПП3	FX809	CML	Дельта-кодек для аппаратуры связи		
1145ПП4	б/а		Преобразователь угла поворота		
1145ПП5	б/а		Адаптивный дельта-кодек и фильтр		
1146ОП1	б/а		Два ФНЧ на переключаемых конденсаторах		
1146ФН2	б/а		Четыре ФНЧ на переключаемых конденсаторах		
1146ФП1	МК5912	MOSTEK	Фильтр для ИКМ-телефонной аппаратуры		
1146ФП2	2912	INTEL	Фильтр для ИКМ-телефонной аппаратуры		А
1146ФП4	FX234	CML	Скремблер для аппаратуры связи		
1146ХК1			Программируемый аналого-цифровой коррелятор		
1146ХК2			Цифро-аналоговый коррелятор с программируемой импульсной функцией		
1146ХК3			Цифро-аналоговый коррелятор с программируемой импульсной функцией		
1147КТ1	101КТ1		Последовательный прерыватель (спец.)		
1148ГА1			ЦАП (10 р)		
1149ФД1	LZ1-030	SHARP	Высокоплотная диодная матрица (Общ. А)		
1149НП1			Полусумматор и логический элемент 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
1149ИР1			Разряд двухтактного регистра сдвига (РТЛ)		
1149ЛД1			Четыре расширителя по НЕ (РТЛ)		
1149ЛД2			Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ (РТЛ)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1ЦЛЕ1			Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
1ЦЛЛ1			Логический элемент ИЛИ-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления (РТЛ)		
1ЦЛЛ2			Логические элементы 2ИЛИ-НЕ и 2ИЛИ с повышенным коэффициентом разветвления (РТЛ)		
1ЦЛТ1			Четыре логических элемента НЕ-НЕ (РТЛ)		
1ЦЛТ2			Логический элемент 8ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
1ЦЛЕ3			Два логических элемента 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
1ЦТР1			RS-триггер (РТЛ)		
1150КН1	LZ1-032	SHARP	32-канальный коммутатор (250 В)		
1151ЕН1	LM196	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		
1151ЕН2	LM350	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		
1151ЕН3	LM2930	NS	Стабилизатор напряжения +5 В		
1152УК1	-HA11533	HITACHI	Видеоусилитель с фиксацией уровня «черного»		
1152ХА1	HA11235	HITACHI	Процессор синхронизации		
1152ХА2			Процессор синхронизации		
1152ХА3			Процессор синхронизации		
1152ХМ4	TDA8140	PHILIPS	Формирователь выходного каскада строчной развертки		
1153НТ1			Магнитоуправляемая схема (2 элемента)		
1154ЕН1	ICL7663	INTERSIL	Микромощный стабилизатор положительного напряжения		
1154ЕН2	ICL7664	INTERSIL	Микромощный регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения		
1155ЕУ1	LAS8380	LAMBDA	Мощный импульсный стабилизатор		
1155ЕУ2	L296	STM	Импульсный понижающий стабилизатор напряжения		Я
1156ЕН1	LM2925	NS	Стабилизатор положительного напряжения		А
1156ЕН2	-LM2931T	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		
1156ЕН4	PQ30RV1/2	SHARP	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		
1156ЕН5	LM2931T	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		
1156ЕУ1	µA78S40	FAIRCHILD	Схема управления импульсным стабилизатором		А
1156ЕУ2	UC3825	UNITRODE	Схема управления импульсным ИП		А
1156ЕУ3	UC3823	UNITRODE	Схема управления импульсным ИП		А
1156ЕУ4	UC3875	UNITRODE	Схема управления импульсным ИП		
1156ЕУ5	MC34863	MOTOROLA	Схема управления импульсным ИП		А
1157ЕН1	LM317L	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		
1157ЕН12	µA78L12	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +12 В		А
1157ЕН15	µA78L15	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +15 В		А
1157ЕН18	µA78L18	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +18 В		А
1157ЕН24	µA78L24	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +24 В		А
1157ЕН5	µA78L05	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +5 В		А
1157ЕН9	µA78L09	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +9 В		А
1158ЕН12	L4812	STM	Стабилизатор напряжения +12 В		А

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1158ЕН15	L4815	STM	Стабилизатор напряжения +15 В		А
1158ЕН18	L4818	STM	Стабилизатор напряжения +18 В		
1158ЕН24	L4824	STM	Стабилизатор напряжения +24 В		
1158ЕН5	L4805	STM	Стабилизатор напряжения +5 В		А
1158ЕН6	L4806	STM	Стабилизатор напряжения +6 В		А
1158ЕН9	L4809	STM	Стабилизатор напряжения +9 В		А
1159КТ1	TL301	TI	Магнитоуправляемый коммутатор		
1ЦЛЕ1			Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
1ЦЛЕ2			Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
1ЦЛЕ3			Логические элементы 2ИЛИ-НЕ и 3ИЛИ-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления (РТЛ)		
1ЦЛЕ4			Логический элемент 3ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
1ЦЛЛ7			Логический элемент 2ИЛИ-НЕ и трехдуговой расширитель по ИЛИ (РТЛ)		
1ЦЛС1			Логические элементы 4ИЛИ-И и 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
1ЦТР1			RS-триггер и логический элемент 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
1160ГА1	-CS5212	CRYSTAL	Аналоговая часть АЦП (12 р)		
1160ГВ1	-CS5212	CRYSTAL	Цифровая часть АЦП (12 р)		
1161ПП1			Аналоговый преобразователь оптических и электрических сигналов		
1162ЕН10	µA7910	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -10 В		
1162ЕН12	µA7912	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -12 В		А
1162ЕН15	µA7915	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -15 В		А
1162ЕН18	µA7918	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -18 В		А
1162ЕН20	µA7920	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -20 В		
1162ЕН24	µA7924	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -24 В		А
1162ЕН5	µA7905	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -5 В		А
1162ЕН6	µA7906	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -6 В		А
1162ЕН8	µA7908	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -8 В		А
1162ЕН9	µA7909	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -9 В		А
1163КН1	б/п		Линейный ПЗС коммутатор		
1163КН2	б/п		Линейный ПЗС коммутатор		
1164ПП1			Схема сдвига-сложения		
1165СА1	RC4805	RAYTHEON	Быстродействующий прецизионный компаратор		
1166ГГ1	MB8827+MB8501	FUJITSU	Синтезатор частоты с цифровой стабилизацией частоты		
1167КП1	4E20-28		Схема управления симисторным фазовым регулятором		
1168ЕН1	LM337L	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (100 мА)		А
1168ЕН12	MC79L12	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения -12 В		А
1168ЕН15	MC79L15	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения -15 В		А
1168ЕН5	MC79L05	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения -5 В		А
1168ЕН6	MC79L06	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения -6 В		А
1168ЕН8	MC79L08	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения -8 В		А
1168ЕН9	MC79L09	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения -9 В		А
1168ЕП1	ICL7660	INTERSIL	Преобразователь напряжения		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	БГ
1165ЕУ1	б/а		Двухтактный ШИМ-контроллер (45 кГц)		А
1163ЕУ2	б/а		Супервизор импульсного БП		А
1104ЛЕ1	б/а		Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)		
1104ЛЕ2	б/а		Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)		
1104УП1	б/а		Многофункциональная цифровая схема (Ge)		
1104ТР1	б/а		Триггер (Ge)		
1104ТР2	б/а		Триггер (Ge)		
1104УП1	б/а		Многофункциональная цифровая схема (Ge)		
1104ХЛ1	б/а		Многофункциональная цифровая схема (Ge)		
1104ХЛ2	б/а		Многофункциональная цифровая схема (Ge)		
1104ХЛ3	б/а		Многофункциональная цифровая схема (Ge)		
1170ЕН12	~LM2931	NS	Стабилизатор напряжения +12 В		А
1170ЕН15	~LM2931	NS	Стабилизатор напряжения +15 В		А
1170ЕН3	~LM2931	NS	Стабилизатор напряжения +3 В		А
1170ЕН5	~LM2931	NS	Стабилизатор напряжения +5 В		А
1170ЕН6	~LM2931	NS	Стабилизатор напряжения +6 В		А
1170ЕН8	~LM2931	NS	Стабилизатор напряжения +8 В		А
1170ЕН9	~LM2931	NS	Стабилизатор напряжения +9 В		А
1171СП10	~PST529	MITSUMI	Детектор понижения напряжения (10.0 В)		А
1171СП11	~PST529	MITSUMI	Детектор понижения напряжения (11.3 В)		
1171СП16	~PST529	MITSUMI	Детектор понижения напряжения (16.0 В)		
1171СП20	~PST529	MITSUMI	Детектор понижения напряжения (2.0 В)		А
1171СП28	~PST529	MITSUMI	Детектор понижения напряжения (2.8 В)		А
1171СП42	~PST529	MITSUMI	Детектор понижения напряжения (4.2 В)		А
1171СП47	~PST529	MITSUMI	Детектор понижения напряжения (4.7 В)		А
1171СП53	~PST529	MITSUMI	Детектор понижения напряжения (5.3 В)		А
1171СП54	~PST529	MITSUMI	Детектор понижения напряжения (5.4 В)		А
1171СП73	~PST529	MITSUMI	Детектор понижения напряжения (7.3 В)		А
1171СП87	~PST529	MITSUMI	Детектор понижения напряжения (8.7 В)		А
1172ФП1	MF-10	NS	Фильтр на переключаемых конденсаторах (до 35 кГц)		
1172ФП2	LMF-100	NS	Фильтр на переключаемых конденсаторах (до 100 кГц)		
1173ХП1	1118ХТ3		Магниточувствительная схема		
1173ХП2	1118ХТ11		Магниточувствительная схема для ВМ		
1174УП1	б/а		Декодер Витерби		
1175ПВ2	ICL7107	INTERSIL	АЦП с выходом на СИД (3.5 р)		
1175ПВ5	ICL7106	INTERSIL	АЦП с выходом на ЖКИ (3.5 р)		
1176КТ1	MDC1000	MOTOROLA	Схема управления МОП-транзисторами		
1177ПН1	~RV6140	RAYTHEON	Схема защиты от перегрева электронным ключом		
1178ХК1	TLC32044	TI	Аналоговый интерфейс ЦПС		
1179ЕН12	µA7912	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -12 В		А
1179ЕН15	µA7915	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -15 В		А
1179ЕН18	µA7918	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -18 В		А
1179ЕН20	µA7920	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -20 В		А
1179ЕН24	µA7924	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -24 В		А

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	БГ
1179ЕН5	µA7905	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -5 В		А
1179ЕН6	µA7906	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -6 В		А
1179ЕН8	µA7908	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -8 В		А
1179ЕН9	µA7909	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения -9 В		
1177ЛЕ1	б/а		Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)		
1177ЛЕ2	б/а		Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)		
1177УП1	б/а		Многофункциональная цифровая схема (Ge)		
1177ТР1	б/а		Триггер (Ge)		
1177ТР2	б/а		Триггер (Ge)		
1177ТР3	б/а		Триггер (Ge)		
1177УП1	б/а		Многофункциональная цифровая схема (Ge)		
1177ХЛ1	б/а		Многофункциональная цифровая схема (Ge)		
1177ХЛ2	б/а		Многофункциональная цифровая схема (Ge)		
1177ХЛ3	б/а		Многофункциональная цифровая схема (Ge)		
118			Генератор меандра		N
1180ЕН12	µA7812	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +12 В		А
1180ЕН15	µA7815	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +15 В		А
1180ЕН18	µA7818	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +18 В		А
1180ЕН20	µA7820	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +20 В		А
1180ЕН24	µA7824	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +24 В		А
1180ЕН5	µA7805	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +5 В		А
1180ЕН6	µA7806	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +6 В		А
1180ЕН8	µA7808	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +8 В		А
1180ЕН9	µA7809	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +9 В		А
1181ЕН12	µA78L12	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +12 В		А
1181ЕН15	µA78L15	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +15 В		А
1181ЕН18	µA78L18	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +18 В		А
1181ЕН24	µA78L24	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +24 В		А
1181ЕН5	µA78L05	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +5 В		А
1181ЕН6	µA78L06	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +6 В		А
1181ЕН8	µA78L08	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +8 В		А
1181ЕН9	µA78L09	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +9 В		А
1182ТТ1	б/а		Электронный балласт		
1182ТТ1А	б/а		Электронный балласт (до 20 Вт)		
1182ТТ2	б/а		Электронный балласт (полумостовой автогенератор ВИП до 15 Вт)		А
1182ТТ3	б/а		Электронный балласт (полумостовой автогенератор ВИП до 20 Вт)		А
1182ЕМ1	HV-2405E	HARRIS	AC/DC-преобразователь		
1182ЕМ2	б/а		AC/DC-преобразователь (60 В, 50 мА)		А
1182ЕМ3	б/а		AC/DC-преобразователь (5 В, 1.9 А)		
1182КП1	*MN6111A		Диодный симистор (электронный стартер)		А
1182КП2	*MN6118		Фазовый регулятор		
1182ПТ3	*MM101		Автоматический сетевой выключатель (0.15 А)		N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1182ХТ4			Диодный счетверитель (электронный счетверитель)		N
1182ПМ1	0/а		Контроллер сетевого напряжения		R
1182ВИ2	0/а		Контроллер фазового управления		
1182СА1	-RV6140	RAYTHEON	Схема защиты от поражения электрическим током		R
1182СА2	0/а		Контроллер сетевого напряжения		N
1183ЕН12	µA7912	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения –12 В		N
1183ЕН15	µA7915	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения –15 В		N
1183ЕН18	µA7918	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения –18 В		N
1183ЕН20	µA7920	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения –20 В		N
1183ЕН24	µA7924	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения –24 В		N
1183ЕН27	µA7927	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения –27 В		N
1183ЕН5	µA7905	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения –5 В		N
1183ЕН6	µA7906	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения –6 В		N
1183ЕН8	µA7908	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения –8 В		N
1183ЕН9	µA7909	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения –9 В		N
1184ЕН1	LP2950	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		N
1184ЕН1А	LP2950-3.3	NS	Регулируемый стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1184ЕН2	LP2951	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		R
1184ЕН2А	LP2951-3.3	NS	Стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1184ЕН3	LP2950-2.85	NS	Регулируемый стабилизатор напряжения +2.85 В		N
1184ЕН4	LP2951 2.85	NS	Стабилизатор напряжения +2.85 В		N
1184ЕН5	LP2950-3.0	NS	Регулируемый стабилизатор напряжения +3.0 В		N
1184ЕН6	LP2951-3.0	NS	Стабилизатор напряжения +3.0 В		N
1184ЕН7	LP2950-3.3	NS	Регулируемый стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1184ЕН8	LP2951-3.3	NS	Стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1184ЕУ1	CS-5155	CHERRY	Двухканальная скоростная схема управления ИП		R
1184ЕУ2	SC1101	SEMTECH	Схема управления ИП с ШИМ		N
1184КН1	MIC2526-1BN	MICREL	Сдвоенный коммутатор напряжения для последовательного порта		N
1184ХС2	MIC2526-2BN	MICREL	Сдвоенный коммутатор напряжения для последовательного порта		N
1184ТН1	MC34063A	MOTOROLA	DC/DC-преобразователь		
1185СТ25	-PST529	MITSUMI	Детектор пониженного напряжения (2.5 В)		R
1185СТ53	-PST529	MITSUMI	Детектор пониженного напряжения (5.3 В)		R
1186ХА1			Схема обработки выходного сигнала ГЗС		
1186ХА2			Схема многофазного генератора синхроимпульсов		
1187ХК1			6-канальный коррелятор шумоподобных сигналов		
1188ЕН12	µA78L12	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +12 В		R
1188ЕН5	µA78L05	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +5 В		R
1188ЕН6	µA78L06	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +6 В		R
1188ЕН8	µA78L08	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +8 В		R
1188ЕН9	µA78L09	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +9 В		R
1189ЕН12	MC79L12	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения –12 В		R
1189ЕН5	MC79L05	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения –5 В		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1187ТМ1	0/а		Триггер Шмитта		
1188УД1	MC1325	MOTOROLA	Двухканальный дифференциальный УПТ		
1188УН1	MC101	MOTOROLA	Дифференциальный УПТ		
1188УН2	2A-30	FERRANTI	Классный усилитель		
1188УП1	0/а		Видеоусилитель		
1191ПВ11			Преобразователь абсолютного давления в напряжение		
1191ПВ12			Преобразователь абсолютного давления в напряжение		
1191ПВ13			Преобразователь абсолютного давления в напряжение		
1191ПГ21			Преобразователь избыточного давления в напряжение		
1191ПГ22			Преобразователь избыточного давления в напряжение		
1191ПГ23			Преобразователь избыточного давления в напряжение		
1191ПК51			Преобразователь дифференциального давления в напряжение		
1191ПК52			Преобразователь дифференциального давления в напряжение		
1191ПК53			Преобразователь дифференциального давления в напряжение		
1193ПВ1	-1108ПВ8		АЦП (150 мкА, 8 р)		
1194ЕП1			Автогенератор синусоидального напряжения для ИП		
1195ЕН1	LT1084	LT	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (5 А)		R
1195ЕН12А	LT1083-12	LT	Стабилизатор напряжения +12 В (7.5 А)		
1195ЕН12Б	LT1084-12	LT	Стабилизатор напряжения +12 В (5 А)		
1195ЕН2А	LT1083-2.5	LT	Стабилизатор напряжения +2.5 В (7.5 А)		
1195ЕН2Б	LT1084-2.5	LT	Стабилизатор напряжения +2.5 В (5 А)		
1195ЕН3А	LT1083-3.3	LT	Стабилизатор напряжения +3.3 В (7.5 А)		
1195ЕН3Б	LT1084-3.3	LT	Стабилизатор напряжения +3.3 В (5 А)		
1195ЕН5А	LT1083-5	LT	Стабилизатор напряжения +5 В (7.5 А)		
1195ЕН5Б	LT1084-5	LT	Стабилизатор напряжения +5 В (5 А)		
1196ЕН2-хх	LT1582-хх	LT	Стабилизатор напряжения +2.5/2.85/2.9 В (10 А)		
1196ЕН3-хх	LT1582-хх	LT	Стабилизатор напряжения +3.3/3.45 В (10 А)		
1197ЕН12П12М	0/а		Стабилизатор напряжения +12 и –12 В		N
1197ЕН12П24П	0/а		Стабилизатор напряжения +12 и +24 В		N
1197ЕН15П15М	0/а		Стабилизатор напряжения +15 и –15 В		N
1197ЕН5П12П	0/а		Стабилизатор напряжения +5 и +12 В		N
1197ЕН5П15П	0/а		Стабилизатор напряжения +5 и +15 В		N
1197ЕН5П5М	0/а		Стабилизатор напряжения +5 и –5 В		N
1198НТ1			Пара n-p-n-транзисторов по схеме Дарлингтона (250 В, 100 мА)		
1198НТ2			Пара p-n-p-транзисторов по схеме Дарлингтона (250 В, 100 мА)		
1199ЕН12	MC79L12	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения –12 В		R
1199ЕН15	MC79L15	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения –15 В		R
1199ЕН18	MC79L18	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения –18 В		R
1199ЕН24	MC79L24	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения –24 В		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1199ЕН6	MC79L05	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения -5 В	$U_{вых}$	A
1199ЕН8	MC79L06	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения -6 В	$U_{вых}$	A
1199ЕН9	MC79L09	MOTOROLA	Стабилизатор напряжения -9 В	$U_{вых}$	A
1198АГ1	б/а		Элемент задающего блокинг-генератора	Q_{61}	
1198ТГ1	-ПТ7419		Мультивибратор с самовозбуждением	Q_{61}	
1198ДА1	б/а		Детектор АРУ	Q_{61}	
1198КТ1	б/а		Коммутатор	Q_{61}	
1198МА1	б/а		Регулирующий элемент АРУ	Q_{61}	
1198ТМ1	б/а		Диодный мост	Q_{61}	
1198СВ1	б/а		Аналоговый ключ для отрицательного напряжения	Q_{61}	
1198СС1	б/а		Элемент схемы частотной селекции	Q_{61}	
1198СС2	б/а		Активный элемент схемы частотной селекции	Q_{61}	
1198ТЛ1	б/а		Чувствительный триггер Шмитта	Q_{61}	
1198УЕ1	б/а		Эмиттерный повторитель	Q_{61}	
1198УН1	б/а		Видеоусилитель	Q_{61}	
1198УН1	б/а		Выходной усилитель	Q_{61}	
1198УН2	б/а		Усилитель	Q_{61}	
1198УТ1	б/а		УПТ	Q_{61}	
1200ЦЛ1	CCD151	FAIRCHILD	ПЗС линейка (1024 × 1)	$Ч_{68}$	
1200ЦЛ2	F1204	TOSHIBA	ПЗС линейка (2048 × 1)	$Ч_{63}$	
1200ЦЛ3	CCD131	FAIRCHILD	ПЗС линейка (2048 × 1)	$Ч_{63}$	
1200ЦЛ4	TCD102	TI	Спектрометрическая ПЗС линейка (2048 × 4)	$Ч_{68}$	
1200ЦЛ5	CCD133	FAIRCHILD	ПЗС линейка (1024 × 1)	$Ч_{68}$	
1200ЦЛ6	CCD143	FAIRCHILD	ПЗС линейка (2048 × 1)	$Ч_{68}$	
1200ЦЛ7	μPD792	NEC	ПЗС линейка (1024 × 1)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ1	CCD211	FAIRCHILD	ПЗС матрица (288 × 230)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ10	-735A	ATEC	ПЗС матрица (96 × 2048)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ11			ПЗС матрица (128 × 512)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ12			ПЗС матрица (576 × 360)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ14	ICX-021K	SONY	ПЗС матрица (576 × 440)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ15			ПЗС матрица (442 × 580)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ2			ПЗС матрица	$Ч_{68}$	
1200ЦМ3			ПЗС матрица (32 × 108)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ5			ПЗС матрица (64 × 168)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ6			ПЗС матрица (64 × 168)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ7	SID51232	RCA	ПЗС матрица (576 × 360)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ8	CCD211	FAIRCHILD	ПЗС матрица 2 × (144 × 256)	$Ч_{68}$	
1200ЦМ9	-719CCD	ATEC	ПЗС матрица (128 × 256)	$Ч_{68}$	
1204ЛЭ1	RAD128	RETICON	Фоточувствительная матрица с барьером Шоттки (128 × 128)	$Э_{62}$	N
1204ЛЭ2	ML9256x256	SHARC	Фоточувствительная матрица с барьером Шоттки (256 × 256)	$Э_{62}$	N
1204ЛЭ3	б/а		Фоточувствительная матрица с барьером Шоттки (512 × 512)	$Э_{62}$	N
1204ИД1			Дешифратор	$Ф_{68}$	
1204ИЕ1			Реверсивный счетчик со сквозным переносом (1р)	$Ф_{68}$	
1204ИЕ2			Счетчик с ускоренным переносом (3р)	$Ф_{68}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1204ИЕ3			Реверсивный счетчик	$Ф_{68}$	
1204ИЕ4			Параллельный реверсивный двоично-десятичный счетчик	$Ф_{73}$	
1204ПР1			Преобразователь кода	$Ф_{73}$	V
1204УП1			Схема управления многоцветными ВЛИ (5 × 7)	$Ф_{73}$	V
1204УП2			Схема управления ВЛИ	$Ф_{73}$	
1204УП3			Схема управления ВЛИ	$Ф_{73}$	
1204УП4			Схема управления ВЛИ	$Ф_{73}$	
1204УП5			Схема управления ВЛИ	$Ф_{73}$	
1204УП6			Схема управления ВЛИ	$Ф_{73}$	
1204УП7			Схема управления ВЛИ	$Ф_{73}$	
1210ЕН1	KA33V	SAMSUNG	Стабилизатор напряжения настройки	$▼_{\square}$	A
1211ЕУ1	б/а		Двухтактный контроллер ЗПРА	$Д_{68}$	N
1211ЕУ2	б/а		Двухтактный контроллер ЗПРА	$Д_{68}$	N
1212ЕН1	LM317	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения	$Э_{68}$	K
1212ЕН10	μA7810	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +10 В	$Э_{68}$	N
1212ЕН12	μA7812	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +12 В	$Э_{68}$	N
1212ЕН15	μA7815	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +15 В	$Э_{68}$	N
1212ЕН18	μA7818	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +18 В	$Э_{68}$	N
1212ЕН20	μA7820	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +20 В	$Э_{68}$	N
1212ЕН24	μA7824	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +24 В	$Э_{68}$	N
1212ЕН27	μA7827	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +27 В	$Э_{68}$	N
1212ЕН5	μA7805	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +5 В	$Э_{68}$	N
1212ЕН6	μA7806	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +6 В	$Э_{68}$	N
1212ЕН8	μA7808	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +8 В	$Э_{68}$	N
1212ЕН8А	μA7885	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +8,5 В	$Э_{68}$	N
1212ЕН9	μA7809	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +9 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН10	CS-5205-10.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +10,0 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН12	CS-5205-12.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +12,0 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН1А	CS-5205-1.5	CHERRY	Стабилизатор напряжения +1,5 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН2А	CS-5205-2.5	CHERRY	Стабилизатор напряжения +2,5 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН2Б	CS-5205-2.85	CHERRY	Стабилизатор напряжения +2,85 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН3	CS-5205-3.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +3,0 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН3А	CS-5205-3.3	CHERRY	Стабилизатор напряжения +3,3 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН3Б	CS-5205-3.5	CHERRY	Стабилизатор напряжения +3,5 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН5	CS-5205-5.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +5,0 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН8	CS-5205-8.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +8,0 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН8А	CS-5205-8.5	CHERRY	Стабилизатор напряжения +8,5 В	$Э_{68}$	N
1213ЕН9	CS-5205-9.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +9,0 В	$Э_{68}$	N
1213ЕР1	CS-5205	CHERRY	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения	$Э_{68}$	N
1214ЕН1	LT1117-1.5	LT	Стабилизатор напряжения +1,5 В	$Э_{68}$	N
1214ЕН10	LT1117-10.0	LT	Стабилизатор напряжения +10,0 В	$Э_{68}$	N
1214ЕН2	LT1117-2.5	LT	Стабилизатор напряжения +2,5 В	$Э_{68}$	N
1214ЕН2А	LT1117-2.85	LT	Стабилизатор напряжения +2,85 В	$Э_{68}$	N
1214ЕН3	LT1117-3.0	LT	Стабилизатор напряжения +3,0 В	$Э_{68}$	N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	ИС
1214ЕН3А	LT1117-3.5	LT	Стабилизатор напряжения +3.5 В		N
1214ЕН5	LT1117-5.0	LT	Стабилизатор напряжения +5.0 В		N
1214ЕН8	LT1117-8.0	LT	Стабилизатор напряжения +8.0 В		N
1214ЕН8А	LT1117-8.5	LT	Стабилизатор напряжения +8.5 В		N
1214ЕН9	LT1117-9.0	LT	Стабилизатор напряжения +9.0 В		N
1214ЕН9А	LT1117-9.5	LT	Стабилизатор напряжения +9.5 В		N
1217ЕН1	CS-5205-1.5	CHERRY	Стабилизатор напряжения +1.5 В		N
1217ЕН10	CS-5205-10.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +10.0 В		N
1217ЕН2	CS-5205-2.5	CHERRY	Стабилизатор напряжения +2.5 В		N
1217ЕН3	CS-5205-3.3	CHERRY	Стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1217ЕН5	CS-5205-5.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +5.0 В		N
1217ЕН8	CS-5205-8.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +8.0 В		N
1217ЕН9	CS-5205-9.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +9.0 В		N
1217ЕР1	CS-5206	CHERRY	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		N
1218ЕН1	CS-520X-1.5	CHERRY	Стабилизатор напряжения +1.5 В		N
1218ЕН10	CS-520X-10.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +10.0 В		N
1218ЕН2	CS-520X-2.5	CHERRY	Стабилизатор напряжения +2.5 В		N
1218ЕН2А	CS-520X-2.85	CHERRY	Стабилизатор напряжения +2.85 В		N
1218ЕН3	CS-520X-3.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +3.0 В		N
1218ЕН3А	CS-520X-3.5	CHERRY	Стабилизатор напряжения +3.5 В		N
1218ЕН5	CS-520X-5.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +5.0 В		N
1218ЕН8	CS-520X-8.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +8.0 В		N
1218ЕН8А	CS-520X-8.5	CHERRY	Стабилизатор напряжения +8.5 В		N
1218ЕН9	CS-520X-9.0	CHERRY	Стабилизатор напряжения +9.0 В		N
1218ЕР1	CS-5203	CHERRY	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		N
1219ЛА1			Логический элемент 3И-НЕ с возможностью расширения по И (ДТЛ)		
1219ЛА2			Логический элемент 3И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью и возможностью расширения по И (ДТЛ)		
1219ЛД1			Два транзисторных расширителя по И (ДТЛ)		
1220НД1	DN006		Набор диодов		N
1220НО1	SL-16		Диодный ограничитель		N
1220НО2	CTL-8		Диодный ограничитель		N
1220НО3			Выпрямительный блок		N
1220НО4			Фотогальванопара		N
1222КТ1			Диодно-резисторная сборка		N
1223ЕР1	LT1083	LT	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		N
1223ЕР2	LT1084	LT	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		N
1223ЕР3	LT1085	LT	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		N
1223ЕР4	LT1585	LT	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		N
1224ПН1	б/п		Преобразователь напряжения		R
1224ПН2	б/п		Преобразователь напряжения		N
1224ПН3	б/п		Преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное		R
1225ЕН10	uA79M10	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +10 В		N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	ИС
1225ЕН12	uA79M12	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +12 В		N
1225ЕН15	uA79M15	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +15 В		N
1225ЕН18	uA79M18	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +18 В		N
1225ЕН24	uA79M24	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +24 В		N
1225ЕН27	uA79M27	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +27 В		N
1225ЕН5	uA79M05	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +5 В		N
1225ЕН6	uA79M06	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +6 В		N
1225ЕН8	uA79M08	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +8 В		N
1225ЕН9	uA79M09	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +9 В		N
1226ГТ1	б/п		Программируемый ГУН		N
1226ПТ1	б/п		Фотогальванопара		N
1226ЮП1	UC3714	UNITRODE	Драйвер для управления p-МОП-ключом		N
1226ЮП2	UC3715	UNITRODE	Драйвер для управления n-МОП-ключом		N
1227ТЛ1	б/п		Тензодатчик		
1227УД1	MC1525	MOTOROLA	Двухтактный дифференциальный УПТ		V
1227УД1	MC101	MOTOROLA	Двухтактный УПТ		V
1227УН1	2A-30	FERRANTI	Каскодный усилитель		V
1227УП1	б/п		Видеоусилитель		
1230ДА148	MC34064	MOTOROLA	Детектор понижения напряжения		R
1230ДА1481	б/п		Детектор понижения напряжения с защитным диодом		N
1230ДА7В			Детектор понижения напряжения (8.7 В)		N
1230ДА7В1			Детектор понижения напряжения с защитным диодом (8.7 В)		N
1231ЕК12	LM2576-12	NS	Импульсный стабилизатор напряжения +12 В		N
1231ЕК12I	LM2576HV-12	NS	Импульсный стабилизатор напряжения +12 В		N
1231ЕК15	LM2576-15	NS	Импульсный стабилизатор напряжения +15 В		N
1231ЕК15I	LM2576HV-15	NS	Импульсный стабилизатор напряжения +15 В		N
1231ЕК3ЗА	LM2576HV-3.3	NS	Импульсный стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1231ЕК3А	LM2576-3.3	NS	Импульсный стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1231ЕК5	LM2576-5.0	NS	Импульсный стабилизатор напряжения +5.0 В		N
1231ЕК5I	LM2576HV-5.0	NS	Импульсный стабилизатор напряжения +5.0 В		N
1233КТ1	б/п		Ключевой ключ		R
1234ЕН3А	LT1086-3.3	LT	Стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1235ЕН3А	LM2931CZ-3.3	NS	Стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1235ЕН3Б	LM2931AZ-3.3	NS	Стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1236ЕУ1	TOP221	PI	Высоковольтный ШИМ-контроллер		N
1236ЕУ2	TOP222	PI	Высоковольтный ШИМ-контроллер		N
1236ЕУ3	TOP223	PI	Высоковольтный ШИМ-контроллер		N
1236ЕУ4	TOP224	PI	Высоковольтный ШИМ-контроллер		N
1236ЕУ5	TOP225	PI	Высоковольтный ШИМ-контроллер		N
1236ЕУ6	TOP226	PI	Высоковольтный ШИМ-контроллер		N
1236ЕУ7	TOP227	PI	Высоковольтный ШИМ-контроллер		N
1237ЕУ1	MB3600	FUJITSU	Контроллер импульсного стабилизированного напряжения		N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
1230ХД1	б/а		Многофункциональная схема для коммутационной аппаратуры		N
1230ЕН28	LT1075-2.8	LT	Стабилизатор напряжения +2.8 В		N
1230ЕН33	LT1075-3.3	LT	Стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1231УН1	TDA310	PHILIPS	Усилитель для построения активных фильтров		R
1240ЕН12	LM2575-12	NS	Стабилизатор напряжения +12 В		N
1240ЕК15	LM2575-15	NS	Стабилизатор напряжения +15 В		N
1240ЕК3	LM2575-3.3	NS	Стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1240ЕК5	LM2575-5.0	NS	Стабилизатор напряжения +5.0 В		N
1240ЕН12	MIC29150-12	MICREL	Стабилизатор напряжения +12 В		N
1240ЕН1А	MIC29150-1.5	MICREL	Стабилизатор напряжения +1.5 В		N
1240ЕН2А	MIC29150-2.5	MICREL	Стабилизатор напряжения +2.5 В		N
1240ЕК3А	MIC29150-3.3	MICREL	Стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1240ЕП12	MIC29151-12	MICREL	Стабилизатор напряжения +12 В		N
1240ЕП1А	MIC29151-1.5	MICREL	Стабилизатор напряжения +1.5 В		N
1240ЕП2А	MIC29151-2.5	MICREL	Стабилизатор напряжения +2.5 В		N
1240ЕП3А	MIC29151-3.3	MICREL	Стабилизатор напряжения +3.3 В		N
1240ЕР1	LM2575-ADJ.	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		N
1241ЕР1	MIC29152	MICREL	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		N
1241ЕР2	MIC29153	MICREL	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		N
1242ЕП1	TL431	TI	Регулируемый стабилизатор параллельного типа		N
1243ЧВ1	б/в		Схема управления микропроцессором		N
1243ЧМ2	б/з		Схема управления микроамперметром		N
1244ЕН12	µA7812	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +12 В		N
1244ЕН15	µA7815	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +15 В		N
1244ЕН18	µA7818	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +18 В		N
1244ЕН24	µA7824	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +24 В		N
1244ЕН5	µA7805	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +5 В		N
1244ЕН6	µA7806	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +6 В		N
1244ЕН8	µA7808	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +8 В		N
1244ЕН9	µA7809	FAIRCHILD	Стабилизатор напряжения +9 В		N
1245ТЛ1			Тензочувствительный преобразователь		R
1250НТ1	2N4125	ETC	Матрица n-p-n-транзисторов		
1280ТП1			Преобразователь (1:2.4Е)		
1277ГО1	б/в		Генератор тактовых импульсов		
1277УИ1	б/а		Усилитель-формирователь		
1281ИР1			8-разрядный сдвиговый регистр с входной логикой 2-2-3И-2ИЛИ (ДТЛ)		
1281ЛД1			Логический расширитель по И и ИЛИ (ДТЛ)		
1281ЛД2			Логический расширитель по И и ИЛИ (ДТЛ)		
1281ЛД3			Два четырехходовых расширителя по ИЛИ (ДТЛ)		
1281ЛД4			Восьмиходовый расширитель по ИЛИ (ДТЛ)		
1281ЛК1			Логический элемент 3-3И-2ИЛИ/3-3И-2ИЛИ-НЕ (ДТЛ)		
1281ЛР1			Логические элементы 2И-ИЛИ и 2И-ИЛИ-НЕ (ДТЛ)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
1281ЛР2			Логические элементы 2И-ИЛИ и 2И-ИЛИ-НЕ (ДТЛ)		
1281ЛС1			Логические элементы 2И и 2И-ИЛИ (ДТЛ)		
1281ЛС2			Логические элементы 2И и 2И-ИЛИ (ДТЛ)		
1281ЛС3			Два логических элемента 2И-ИЛИ/3И-ИЛИ (ДТЛ)		
1281ЛС4			Элемент 3-3-4И-2ИЛИ (ДТЛ)		
1281ЛС5			Элемент 3-3И-2ИЛИ (ДТЛ)		
1281УП1			Усилитель-формирователь (ДТЛ)		
1291НТ1	SA2713		Базовая схема дифференциального усилителя		R
1300ЛА1	SN74H20S	TI	Два логических элемента 4И-НЕ		R
1300ЛА2	SN74H30S	TI	Логический элемент 8И-НЕ		R
1300ЛА3	SN74H00S	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ		R
1300ЛА4	SN74H10S	TI	Три логических элемента 3И-НЕ		R
1300ЛА6	SN74H40S	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу		R
1300ЛД1	SN74H60S	TI	Два четырехходовых расширителя по ИЛИ		R
1300ЛН1	SN74H04S	TI	Шесть логических элементов НЕ		R
1300ЛР1	SN74H50S	TI	Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ		R
1300ЛР3	SN74H53S	TI	Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
1300ЛР4	SN74H55S	TI	Логический элемент 4-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
1300ТВ1	SN74H72S	TI	JK-триггер с логикой 3И на входе		R
1300ТМ2	SN74H74S	TI	Два D-триггера		R
1311ЛА1	SN74H20N	TI	Два логических элемента 4И-НЕ		
1311ЛА2	SN74H30N	TI	Логический элемент 8И-НЕ		
1311ЛА3	SN74H00N	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ		
1311ЛА4	SN74H10N	TI	Три логических элемента 3И-НЕ		
1311ЛА6	SN74H40N	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу		
1311ЛД1	SN74H60N	TI	Два четырехходовых расширителя по ИЛИ		
1311ЛИ1	SN74H09N	TI	Четыре логических элемента 2И		
1311ЛЛ1	SN74HC32N	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ		
1311ЛН1	SN74HC4N	TI	Шесть логических элементов НЕ		
1311ЛР1	SN74H50N	TI	Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ		
1311ЛР3	SN74H53N	TI	Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		
1311ЛР4	SN74H55N	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		
1311ТВ1	SN74H72N	TI	JK-триггер с логикой 3И на входе		
1311ТМ2	SN74H74N	TI	Два D-триггера		
1322РУ1	2101A-4	INTEL	Статическое ОЗУ (1К × 1)		
1322РУ10	MB81C71-55	FUJITSU	Статическое ОЗУ (64К × 1, n-МОП)		V
1322РУ11	TMM2016P	TOSHIBA	Статическое ОЗУ (2К × 8)		
1322РУ12	MS1420-55	MMOS	Статическое ОЗУ (4К × 1)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кл
132РУ13	TMM2016P	TOSHIBA	Статическое ОЗУ (2К × 8)		
132РУ14	2148H	INTEL	Статическое ОЗУ (1К × 4)		
132РУ15	2140H	INTEL	Статическое ОЗУ (1К × 4)		
132РУ16	2147H	INTEL	Статическое ОЗУ (4К × 8)		
132РУ2	2102A	INTEL	Статическое ОЗУ (1К × 1)		
132РУ3	2125	INTEL	Статическое ОЗУ (1К × 1)		
132РУ4	2125AL	INTEL	Статическое ОЗУ (1К × 1)		
132РУ5	2147	INTEL	Статическое ОЗУ (4К × 1, n-МОП)		
132РУ6	IMS1400	IMS	Статическое ОЗУ (16К × 1, n-МОП)		V
132РУ7	-TMS4016	TI	Статическое ОЗУ (2К × 8)		
132РУ8	2148H	INTEL	Статическое ОЗУ (1К × 4, n-МОП)		
132РУ9	2149H	INTEL	Статическое ОЗУ (1К × 4)		
133АГ1	SN54121	TI	Одновибратор с логическим элементом на входе		R
133АГ3	SN54123	TI	Два одновибратора с повторным запуском		R
133ИВ1	SN54148	TI	Приоритетный шифратор 8 × 3		
133ИД1	SN54141	TI	Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтными выходами		R
133ИД10	SN54145	TI	Двоично-десятичный дешифратор		R
133ИД15	б/в		Гистограммный дешифратор для управления светодиодной шкалой		
133ИД16			Дешифратор для управления ЖКИ		
133ИД20			Дешифратор		
133ИД21			Дешифратор		
133ИД3	SN54154	TI	Дешифратор-демультиплексор 4 × 16		R
133ИД4	SN54155	TI	Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2 × 4		R
133ИЕ14	SN54196	TI	Асинхронный десятичный счетчик (4 р)		
133ИЕ2	SN5490	TI	Двоично-десятичный счетчик (4 р)		R
133ИЕ4	SN5492	TI	Счетчик-делитель на 12		R
133ИЕ5	SN5493	TI	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)		R
133ИЕ6	SN54192	TI	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)		R
133ИЕ7	SN54193	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)		R
133ИЕ8	SN5497	TI	Делитель частоты с переменным коэффициентом деления		R
133ИМ1	SN5480	TI	Одноразрядный полный сумматор		R
133ИМ2	SN5482	TI	Двухразрядный двоичный сумматор		R
133ИМ3	SN5483	TI	Полный сумматор (4 р)		R
133ИП2	SN54180	TI	Схема контроля четности (9 р)		R
133ИП3	SN54181	TI	Арифметическое логическое устройство (4 р)		R
133ИП4	SN54182	TI	Схема ускоренного переноса		R
133ИР1	SN5495	TI	Универсальный сдвиговый регистр (4 р)		R
133ИР13	SN54198	TI	Реверсивный регистр сдвига (8 р)		R
133ИР17	Am2504	AMD	Регистр последовательного приближения (12 р)		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кл
133КП1	SN54150	TI	Селектор-мультиплексор данных на 16 каналов со стробированием		R
133КП2	SN54153	TI	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1		R
133КП5	SN54152	TI	Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов		R
133КП7	SN54151	TI	Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием		R
133ЛА1	SN5400	TI	Два логических элемента 4И-НЕ		R
133ЛА10	SN5410	TI	Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)		R
133ЛА11	SN5426	TI	Четыре высоковольтных логических элемента 2И-НЕ (ОК)		R
133ЛА12	SN5437	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью		R
133ЛА15	SN5400	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (сопряжение МОП ЗУ—ТТЛ)		R
133ЛА3	SN5430	TI	Логический элемент 8И-НЕ		R
133ЛА3	SN5400	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (сопряжение МОП ЗУ—ТТЛ)		R
133ЛА4	SN5410	TI	Три логических элемента 3И-НЕ		R
133ЛА6	SN5440	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу		R
133ЛА7	SN5422	TI	Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)		R
133ЛА8	SN5401	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		R
133ЛД1	SN5480	TI	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ		R
133ЛД3			Восьмивходовый расширитель по ИЛИ		R
133ЛЕ1	SN5402	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ		
133ЛЕ3	SN5425	TI	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием		R
133ЛЕ5	SN5428	TI	Четыре буферных логических элемента 2ИЛИ-НЕ		R
133ЛЕ6	SN54128	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (магистральный усилитель)		R
133ЛИ1	SN5408	TI	Четыре логических элемента 2И		
133ЛИ3	SN5411	TI	Три логических элемента 3И		R
133ЛК5	SN55451A	TI	Два логических элемента 2И с мощным выходом (ОК)		R
133ЛЛ1	SN5432	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ		R
133ЛН1	SN5404	TI	Шесть логических элементов НЕ		R
133ЛН2	SN5405	TI	Шесть логических элементов НЕ (ОК)		R
133ЛН3	SN5408	TI	Шесть буферных логических элементов НЕ с повышенным коллекторным напряжением		R
133ЛН5	SN5416	TI	Шесть буферных инверторов		R
133ЛП3	-MC4062	MOTOROLA	Мажоритарный элемент		
133ЛР5	SN5486	TI	Четыре двухходовых логических элемента Исключающее ИЛИ		R
133ЛР7	SN55450	TI	Два логических элемента 2И-НЕ с общим входом и двумя мощными транзисторами		
133ЛТ8	SN54125	TI	Четыре буферных элемента (ТС) и общей шиной		R
133ЛТ9	SN5407	TI	Шесть буферных логических элементов НЕ с повышенным коллекторным напряжением		R
133ЛР1	SN5450	TI	Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
133ЛР3	SN5453	TI	Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
133ЛР4	SN5455	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
133ПВ4	SN5489	TI	Дешифратор двоично-десятичный, семисегментный код		
133РР3	8220	SIGNETICS	Ассоциативное ОЗУ (8 р)		
133РУ1	SN5481	TI	Статическое ОЗУ со схемами управления (16 × 1)		
133РУ5	93410	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ со схемами раздельного и адресного управления (256 × 1)		R
133РУ7	93425	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ со схемами управления (1К × 1)		R
133ТВ1	SN5472	TI	JK-триггер с логикой 3И на входе		R
133ТВ15	SN54109	TI	Два JK-триггера		R
133ТЛ1	SN5413	TI	Два триггера Шмитта с логическим элементом на входе 4И-НЕ		R
133ТЛ2	SN5414	TI	Шесть триггеров Шмитта с инверсией		
133ТЛ3	SN54132	TI	Четыре двухвходовых триггера Шмитта		
133ТМ2	SN5474	TI	Два D-триггера		R
133ТМ5	SN5477	TI	Четыре D-триггера		R
133ТМ7	SN5475	TI	Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами		R
134ИД1	SN74L141	TI	Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтным выходом		
134ИД3	SN74L154	TI	Дешифратор-демультиплексор 4 × 16		
134ИД6	SN54L82	TI	Дешифратор 4 × 10		O
134ИЕ2	SN74L90	TI	Двоично-десятичный счетчик (4 р)		
134ИЕ5	SN54L93	TI	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)		O
134ИЕ8	SN54L97	TI	Делитель частоты с переменным коэффициентом деления		
134ИМ4	SN54L383	TI	Полный сумматор (4 р)		O
134ИМ5	SN74L183	TI	Два сумматора (1 р)		
134ИП2	SN74L180	TI	Восьмиразрядная схема контроля четности		O
134ИП3	SN54L181	TI	Арифметическо-логическое устройство (4 р)		
134ИП4	SN54L182	TI	Схема ускоренного переноса		O
134ИР1	SN54L95	TI	Универсальный сдвиговый регистр (4 р)		O
134ИР2	SN54L91	TI	Регистр сдвига (8 р)		O
134ИР5	SN74L98	TI	Селективный накопительный регистр (4 р)		
134ИР8	SN74L164	TI	Регистр сдвига с параллельным выходом (8 р)		O
134КТ10	SN54L152	TI	Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов		O
134КТ5	133КТ10		Старое название 133КТ10		
134КТ8	SN54L86	TI	Три переключателя		O
134КТ9	SN54L153	TI	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1		O
134ЛА13	SN54L38	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		
134ЛА2	SN74L30	TI	Логический элемент 8И-НЕ		
134ЛА8	SN74L01	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		
134ЛБ1	SN54L00	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ		O

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
134ЛЕ2	-SN54L20	TI	Два логических элемента 4И-НЕ, 4ИЛИ-НЕ		O
134ЛП3	-MC4062	MOTOROLA	Мажоритарный элемент		
134ЛР1	SN54L50	TI	Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ		O
134ЛР2	SN54L54	TI	Логический элемент 2И-2И-3И-4И-4ИЛИ-НЕ		O
134ЛР4	SN74L35	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		
134РМ1	0/в		Четыре инвертирующих элемента		O
134РУ8	SN54S209	TI	Статическое ОЗУ ($И^2Л$, 1К × 1)		O
134СП1	SN74L85	TI	Схема сравнения двух чисел (4 р)		
134ТВ1	SN54L72	TI	JK-триггер с логикой 3И на входе		O
134ТВ13	SN54L77	TI	JK-триггер на основе МДС		
134ТВ14	SN54L78	TI	Два JK-триггера		O
134ТМ2	SN74L74	TI	Два D-триггера		
134УЛ2	0/в		Многодецевой элемент цифровых структур (МЭЦС-2)		
134УЛ3	0/в		Многодецевой элемент цифровых структур (МЭЦС-1)		
136ЛА1	SN54L20S	TI	Два логических элемента 4И-НЕ		R
136ЛА2	SN54L30S	TI	Логический элемент 8И-НЕ		R
136ЛА3	SN54L00S	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ		
136ЛА4	SN54L10S	TI	Три логических элемента 3И-НЕ		R
136ЛН1	SN54L04S	TI	Шесть логических элементов НЕ		R
136ЛР1	SN54L50S	TI	Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ		R
136ЛР3	SN54L53S	TI	Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		
136ЛР4	SN54L55S	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
136ТВ1	SN54L72S	TI	JK-триггер с логикой 3И на входе		
136ТМ2	SN54L74S	TI	Два D-триггера		R
136ТР1	SN54L71S	TI	RS-триггер с логикой 3И на входе		R
137ИЛ1			Полусумматор с нагрузочными резисторами на выходе (ЭСЛ)		
137ИЛ2			Полусумматор с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)		
137ИЛ3			Полусумматор (ЭСЛ)		
137ПД1			Два трехвходовых расширителя по ИЛИ (ЭСЛ)		
137ПД7			Два трехходовых расширителя по ИЛИ (ЭСЛ)		
137ЛЕ1			Два логических элемента 3И/ИЛИ-НЕ с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)		
137ЛЕ2			Два логических элемента 3И/ИЛИ-НЕ с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)		
137ЛЕ3			Два логических элемента 3И/ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)		
137ЛМ1			Логический элемент 3И/ИЛИ-НЕ/3ИЛИ с возможностью расширения по ИЛИ и нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
137ЛИ2			Логический элемент 2ИЛИ-НЕ/2ИЛИ с возможностью расширения по ИЛИ и нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)		
137ЛА3			Логический элемент 2ИЛИ-НЕ/2ИЛИ с повышенным коэффициентом разветвления и нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)		
137ЛИ4			Логический элемент 5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)		
137ЛИ5			Логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)		
137ЛИ6			Логический элемент 2ИЛИ-НЕ/2ИЛИ с возможностью расширения по ИЛИ (ЭСЛ)		
137ЛА7			Логический элемент 2ИЛИ-НЕ/2ИЛИ с повышенным коэффициентом разветвления (ЭСЛ)		
137ЛИ8			Логический элемент 2ИЛИ-НЕ, 2ИЛИ (ЭСЛ)		
137ТМ1			Синхронный D-триггер (ЭСЛ)		
137ТР1			Синхронный RS-триггер с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)		
137ТР2			Синхронный RS-триггер (ЭСЛ)		
138ЛЕ1			Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)		
138ЛК1			Два логических элемента 2-2ИЛИ-2И/2И-2ИЛИ-2И-НЕ (ЭСЛ)		
138ЛЛ1			Четыре логических элемента 2ИЛИ (ЭСЛ)		
138ЛИ1			Логический элемент 8ИЛИ-НЕ/8ИЛИ (ЭСЛ)		
138ЛК2			Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ (ЭСЛ)		
138ЛП1			Дифференциальный приемник сигнала с линии (ЭСЛ)		
138ЛС1			Логический элемент 4-3-3-3ИЛИ-4И (ЭСЛ)		
138ЛС2			Два логических элемента 2-3ИЛИ-2И (ЭСЛ)		
138ТМ1			D-триггер (ЭСЛ)		
138ТМ2			Два D-триггера (ЭСЛ)		
138ТРТ			RS-триггер (ЭСЛ)		
138ХК1			Два логических элемента Исключающее ИЛИ/ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)		
139КТ1			Двойной ключ		
139КТ2			Двойной ключ		
139РВ1			Интегральная схема ПЗУ (128 бит)		
139РВ2			Интегральная схема ПЗУ		
140УН1	б/в		УНЧ с АРУ		
140УН1	CC1368		4-канальный преобразователь напряжения		N
140СА1	LM339	NS	Четыре компаратора		R
140СА2	LM2901	NS	Четыре компаратора		
140СА3	LM393	NS	Два компаратора		R
140УД1	LM2900	NS	Четыре усилителя Нортона		
140УЕ2	LM324	NS	Четыре ОУ		R
140УД3	LM346	NS	Четыре ОУ		
140УД4	LF347	NS	Четыре ОУ с ПТ на входе		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
140УД5	UA2156	NS	Два ОУ широкого применения		
140УД6	LM392	NS	ОУ + компаратор		
140УН1	CC1366		Малошумящий 4-канальный предусилитель		N
140УП1	CC1367		4-канальный промежуточный усилитель		N
140УЕ1	T100NYFC	SILICONIX	Усилитель-повторитель для электретного микрофона		
140УЕ1	140УЕ1		Усилитель-повторитель для электретного микрофона		
140УЕ2	512УЕ2		Усилитель-повторитель для электретного микрофона		
140УД1	б/в		ОУ (копия)		
140УР1			Прецизионный УПН изображения		
140ВТ2			2-канальный усилитель воспроизведения для НМД		R
140УД1	-ВК-41	HONEYWELL	Микромощный ОУ		
140УД2	-ВК-41	HONEYWELL	Микромощный ОУ		
140УД3	-ВК-41	HONEYWELL	Микромощный ОУ		
140УД4	-ВК-41	HONEYWELL	Четыре программируемых ОУ		N
140УД5	-ВК-41	HONEYWELL	Два ОУ		
140УД1	LM343	NS	Высоковольтный ОУ		R
140УД2	µA747	FAIRCHILD	Два ОУ широкого применения		
140УД1	CA3140	RCA	ОУ с ПТ на входе		R
140УА1	MC1496	MOTOROLA	Балансный модулятор		R
140УД1	µA702	FAIRCHILD	ОУ широкого применения		R
140УД10	LM118	NS	Быстродействующий ОУ		
140УД11	LM318	NS	Быстродействующий ОУ		R
140УД12	µA778	FAIRCHILD	Программируемый ОУ		R
140УД13	-HA2900	HARRIS	Прецизионный ОУ (МДМ)		R
140УД14	LM308	NS	Прецизионный ОУ		R
140УД15			ОУ		
140УД16	µA741	FAIRCHILD	ОУ широкого применения		
140УД17	OP-07	PM	Прецизионный ОУ		R
140УД18	LF355	NS	ОУ с ПТ на входе		R
140УД19	µA741	FAIRCHILD	ОУ		
140УД2	-CA3033	RCA	ОУ широкого применения		
140УД20	µA747	FAIRCHILD	Два ОУ широкого применения		R
140УД21	HA2900	HARRIS	МДМ ОУ		
140УД22	LF356	NS	ОУ с ПТ на входе		R
140УД23	LF157	NS	Быстродействующий ОУ		R
140УД24	ICL7650	INTERSIL	ОУ с импульсной стабилизацией		
140УД25	OP-27	PM	Прецизионный ОУ		R
140УД26	OP-37	PM	Прецизионный ОУ		R
140УД27	LM308	NS	Малошумящий ОУ		
140УД28	LF440	NS	Малошумящий ОУ с малыми входными токами		
140УД281	LF441	NS	ОУ с ПТ на входе		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	К*
140УД262	LF442	NS	Два ОУ с ПТ на входе		
140УД284	LF444	NS	Четыре ОУ с ПТ на входе		
140УД30	OP-42	PM	ОУ с ПТ на входе		
140УД31	2 х 140УД17		Два прецизионных ОУ		R
140УД33	LM10	NS	ОУ со встроенным ИОН		
140УД34	OP-90	PM	Прецизионный ОУ		
140УД5	-CA3033	RCA	ОУ широкого применения		R
140УД6	-MC1456	MOTOROLA	ОУ широкого применения		R
140УД68	н/н	GM	ОУ с однополярным питанием		
140УД7	μA741	FAIRCHILD	ОУ широкого применения		R
140УД8	TL08x	TI	ОУ с ПТ на входе		
140УД9	-CA3033	RCA	ОУ широкого применения		
140ХА1			Фазочувствительный усилитель-преобразователь		R
1410УК1	-SL521	PLESSEY	Каскад логарифмического усилителя		
1412УД8			ОУ (спец.)		
1413УК1	SSM2141/A	SS	Широкополосный дифференциальный усилитель		
1413УК2	SSM2116	SS	Широкополосный дифференциальный усилитель		
1413УК3	SSM2106	SS	Широкополосный дифференциальный усилитель		
1414УЛ1	SSM2R104	SS	4-канальный усилитель записи/считывания для НМД		
1414УЛ2	SSM2R117	SS	6-канальный усилитель записи/считывания для НМД		
1414УЛ3	SSM2R540P	SS	Усилитель канала воспроизведения		
1415УЛ1			Усилитель считывания		
1416УД1	-EK-41	HONEYWELL	Четыре быстродействующих ОУ (7 В/мкс)		
1417УД19	-LF355	NS	ОУ (спец.)		
1417УД20	-LF355	NS	Два ОУ (спец.)		R
1417УД21	-HA2900	HARRIS	МДМ ОУ (спец.)		N
1417УД29	-LF355	NS	ОУ (спец.)		R
1417уД294	-LF356	NS	ОУ (спец.)		R
1417УД8	-LF355	NS	ОУ (спец.)		R
1417УД84А	-LF355	NS	ОУ (спец.)		
1418УД4	1401УД4		Четыре ОУ (1 нА, 7,5 мВ, 10 В/мкс, спец.)		
1419УД1			Быстродействующий ОУ (30 В/мкс)		R
1418РМ1			Матрица ОЗУ (ТТЛ, 8 х 4)		
1418РМ2			Матрица ОЗУ (ТТЛ, 4 х 4)		
1418РМ3			Матрица ОЗУ (ТТЛ, 4 х 4)		
1420УД1	NE5539	SIGNETICS	Быстродействующий ОУ (280 В/мкс)		
1420УД2	CLC400	COMLINEAR	Быстродействующий ОУ		
1421УП1	550УП1		Оконечный усилитель постоянного и переменного токов (спец.)		
1422УД1	μA791	FAIRCHILD	Мощный ОУ		
1423УД1	ICL7612	INTERSIL	Программируемый ОУ (КМОП)		
1423УД2	ICL7621	INTERSIL	Два ОУ (КМОП)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	СУ
1423УД3	-ICL7612	INTERSIL	Четыре ОУ (КМОП)		
1423УД4	ICL78xx	INTERSIL	Четыре ОУ (КМОП)		
1424УД1	574УД1		ОУ (спец.)		
1424УД2	574УД2		ОУ (спец.)		
1424УД3	574УД3		ОУ (спец.)		
1425УА1	175ДА1		Детектор АМ сигналов и АРУ с УПТ (спец.)		
1425УВ1	175УВ1		Широкополосный усилитель (спец.)		
1425УВ2	175УВ2		ВЧ дифференциальный усилитель (спец.)		
1425УВ4	175УВ4		ВЧ усилитель-преобразователь (спец.)		
1426УД1	NJM2043	JRC	Два усилителя-корректора магнитного звукоснимателя		
1427УД1	NE5517	SIGNETICS	Два ОУ		
1427УД5			ОУ		
1429УП1	MC3470	MOTOROLA	Усилитель считывания для НГМД		
142ЕН1	-μA723	FAIRCHILD	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		R
142ЕН10	μA79G	FAIRCHILD	Регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения		R
142ЕН11	-LM137	NS	Регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения		
142ЕН12	LM317	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		R
142ЕН13	0/в		Четыре регулируемых стабилизатора отрицательного напряжения		
142ЕН14	μA723	FAIRCHILD	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		R
142ЕН15	SG3501	SG	Двухполярный стабилизатор напряжения		
142ЕН16	0/в		Четыре регулируемых стабилизатора положительного напряжения		
142ЕН17	-LA5004	SANYO	Стабилизатор положительного напряжения (А — 4,5 В, Б — 5 В)		R
142ЕН18	LM337	NS	Регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения (1 А)		R
142ЕН19	TL431	TI	Регулируемый ИОН		R
142ЕН2	-μA723	FAIRCHILD	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		R
142ЕН20	LM7805	NS	Стабилизатор положительного напряжения +5 В		
142ЕН21	LM7810	NS	Стабилизатор положительного напряжения +10 В		
142ЕН22	LT1084	LT	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (5 А)		R
142ЕН22А	LT1033	LT	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (7,5 А)		
142ЕН22Б	LT1085	LT	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (3 А)		
142ЕН22В	LT1581	LT	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (10 А)		
142ЕН23	LM7809	NS	Стабилизатор положительного напряжения +15 В		R
142ЕН24А	LT1085-3.3	LT	Стабилизатор положительного напряжения +3,3 В (3 А)		
142ЕН24Б	LT1086-3.3	LT	Стабилизатор положительного напряжения +3,3 В (1,5 А)		
142ЕН24В	LT1581-3.3	LT	Стабилизатор положительного напряжения +3,3 В (10 А)		
142ЕН25А	LT1085-2.9	LT	Стабилизатор положительного напряжения +2,9 В (3 А)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кор
142ЕН256	LT1086-2.9	LT	Стабилизатор положительного напряжения +2.9 В (1.5 А)		
142ЕН258	LT1581-2.9	LT	Стабилизатор положительного напряжения +2.9 В (10 А)		
142ЕН25А	LT1085-2.5	LT	Стабилизатор положительного напряжения +2.5 В (3 А)		
142ЕН2Б5	LT1086-2.5	LT	Стабилизатор положительного напряжения +2.5 В (1.5 А)		
142ЕН25В	LT1581-2.5	LT	Стабилизатор положительного напряжения +2.5 В (10 А)		
142ЕН3	-µA78G	FAIRCHILD	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		R
142ЕН4	-µA78G	FAIRCHILD	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		
142ЕН5А/В	µA7805	FAIRCHILD	Стабилизатор положительного напряжения +5 В		
142ЕН5Б/Г	µA7806	FAIRCHILD	Стабилизатор положительного напряжения +6 В		
142ЕН6	ME5554	SIGMETICS	Двухполярный стабилизатор напряжения		R
142ЕН7	REF-01	PM	Источник опорного напряжения +10 В		
142ЕН8А/Г	µA7809	FAIRCHILD	Стабилизатор положительного напряжения +9 В		
142ЕН8Е/Д	µA7812	FAIRCHILD	Стабилизатор положительного напряжения +12 В		
142ЕН8В/Е	µA7815	FAIRCHILD	Стабилизатор положительного напряжения +15 В		
142ЕН8А/Г	µA7820	FAIRCHILD	Стабилизатор положительного напряжения +20 В		
142ЕН8Е/Д	µA7824	FAIRCHILD	Стабилизатор положительного напряжения +24 В		
142ЕН8В/Е	µA7827	FAIRCHILD	Стабилизатор положительного напряжения +27 В		
142ЕП1	-LM100	NS	Схема для построения импульсного стабилизатора		R
142НД1	б/а		Диодная сборка		
142НД2	б/а		Диодная сборка		
142НД3	б/а		Диодная сборка		
142НД4	б/а		Диодная сборка		
142НД5	б/а		Диодная сборка		
1430КА1			Временной селектор		
1430КА2			Пороговый прибор		
1431ПП1			Выходной усилитель генератора кадровой развертки		
1431ПП2			Выходной усилитель генератора кадровой развертки		
1432КН1	MPC100	B-B	Широкополосный быстродействующий аналоговый ключ (1000 В/мкс)		
1432УВ1	EL4451	ELANTEC	Широкополосный быстродействующий малошумящий усилитель		N
1432УВ2			Широкополосный быстродействующий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления		N
1432УД1	-OPA622	B-B	Быстродействующий ОУ (1200 В/мкс)		
1432УД2	-OPA622	B-B	Быстродействующий ОУ (800 В/мкс)		
1432УД3	-OPA622	B-B	Быстродействующий ОУ (250 В/мкс)		
1432УД4	-OPA622	B-B	Быстродействующий ОУ (1000 В/мкс)		
1432УЕ5	-OPA622	B-B	Быстродействующий ОУ (1200 В/мкс)		
1432УЕ6	-OPA622	B-B	Быстродействующий ОУ (1300 В/мкс)		
1432УЕ1	-HA5033	HARRIS	Буферный усилитель (2500 В/мкс, 400 МГц, 100 мА)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кор
1432УЕ2	-BUF04	B-B	Буферный усилитель (1200 В/мкс, 300 МГц, 70 мА)		
1432УЕ3	-BUF634	B-B	Буферный усилитель (600 В/мкс, 150 МГц, 400 мА)		
1432УП1			Быстродействующий зарядочувствительный усилитель		N
1432УП2			Предварительный широкополосный усилитель		N
1433УД1	-HA5190	HARRIS	Быстродействующий ОУ (150 В/мкс)		
1434УД1	157УД2		Два ОУ общего назначения		
1435УД1	LM3900	NS	Четыре усилителя Нортона		R
1435УД2	LM324	NS	Четыре ОУ		R
1435УД3	LM346	NS	Четыре ОУ		R
1435УД4	LF347	NS	Счетверенный малошумящий ОУ		R
1436АП1	KA2410	SAMSUNG	Схема выходного устройства (30 В, 4.2 мА)		R
1436АП2	KA2411	SAMSUNG	Схема выходного устройства (36 В, 1.7 мА)		R
1436ЕП1	TEA1060	PHILIPS	Схема питания ТА от телефонной линии		
1436ПП1	TP3070	NS	Процессор обработки речи		
1436УЕ1	1403УЕ2		Усилитель-повторитель для электретного микрофона		R
1436ФН1	MC34119	MOTOROLA	УНЧ для тракта «громкой связи» ТА		R
1436ХА1	TEA1060	PHILIPS	Аналоговый тракт телефонного аппарата		R
1436ХА2	MC34118	MOTOROLA	Тракт «громкой связи» ТА		R
1437УН1			Малошумящий УНЧ		
1437УН2			Малошумящий УНЧ		
1438ЕР1	TDA4660	PHILIPS	ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 мкс)		
1438ЕР2	TDA4661	PHILIPS	ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 мкс)		
1438УН1	TDA7052	PHILIPS	Мостовой УНЧ (1 Вт)		R
1438УН2	LM386	NS	УНЧ (0.5 Вт)		R
1438ХА1	TDA4650	PHILIPS	Декодер PAL/SECAM/NTSC		
1438ХА2	TDA4580	PHILIPS	Видеопроцессор с АЗБ		
1438ХА3	TDA3592A	PHILIPS	Универсальный слаботочный процессор цветного ТВ применения		
1438ХА4	TDA3595	PHILIPS	Декодер SECAM		
1439УП1			Схема усиления		
1439УП2			Схема оконечного устройства		
1440КТ1	DG1104	SILICONIX	Аналоговый переключатель		
1440УД1	LM12	NS	Усилитель мощности		
1441ВИ1	ICL7555	INTERSIL	Таймер (КМОП)		R
1442УД1	1432УД1		Предварительный вариант названия 1432УД1		
1443УД1	б/а		Три высоковольтных ОУ (300 В)		
1444УН1	б/а		Микрофонный усилитель		N
1444УН2	б/а		Микрофонный усилитель		N
1445ХП1			Аналого-цифровой БМК		
1446ВГ1			Двухканальный контроллер газового счетчика		V
1446ВГ2	MM1291	MITSUMI	Контроллер заряда литиевой батареи		
1446ВГ3	RN5VA11I2C	RICOH	Контроллер заряда литиевой батареи		V
1446ВГ4	б/а		Схема электронного носителя информации		N
1446ВГ5	-DS2502	DALLAS	Схема электронного носителя информации		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	
1446ДП1	б/а		Схема 2-канального детектора	$Э_9$	N
1446ТВ1	MAX151	MAXIM	АЦП (10 р)	$Э_7$	V
1446ТМ1	б/а		Преобразователь мощности для электросчетчика	$Э_9$	
1446ТМ2	б/а		Преобразователь мощности для электросчетчиков для шунтового датчика	$Э_9$	N
1446УН1	MAX756	MAXIM	DC/DC-преобразователь	$Э_7$	
1446ТР2	MAX734	MAXIM	DC/DC-преобразователь	$Э_7$	
1446ТР21	RH5R1	RICOH	Повышающий DC/DC-преобразователь на 3.0 В	$Э_9$	N
1446ТР22	RH5R1	RICOH	Повышающий DC/DC-преобразователь на 2.7 В	$Э_9$	N
1446ТР23	RH5R1	RICOH	Повышающий DC/DC-преобразователь на 2.5 В	$Э_9$	N
1446ТР3	MAX641	MAXIM	DC/DC-преобразователь	$Э_9$	
1446ТС1	б/а		Детектор частоты вращения для индукционного счетчика	$Э_7$	V
1446СП1	MAX695	MAXIM	Микропроцессорный супервизор	$Э_9$	
1446УД1	-ICL7641	INTERSIL	Два универсальных ОУ	$Э_9$	V
1446УД11	-ICL7641	INTERSIL	Два микромощных ОУ	$Э_9$	V
1446УД12	-ICL7642	INTERSIL	Два микромощных ОУ	$Э_9$	V
1446УД13	-ICL7642	INTERSIL	Четыре микромощных ОУ	$Э_9$	V
1446УД14	-ICL7621	INTERSIL	Два малошумящих ОУ	$Э_9$	V
1446УД15			ОУ	$Э_9$	V
1446УД2	-MAX417	MAXIM	Два микромощных ОУ	$Э_9$	V
1446УД3	-MAX419	MAXIM	Четыре микромощных ОУ	$Э_9$	V
1446УД4	-MAX494	MAXIM	Два малошумящих ОУ	$Э_9$	V
1446УД5	-ICL7641	INTERSIL	Два быстродействующих ОУ	$Э_9$	V
1446ХА1			Коммутатор радиочастоты цифрового приемника управляющих сигналов	$Э_9$	
1446ХК1	б/а		Преобразователь цифровой информации по силовым сетям (110...380 В)	$Э_7$	V
1446ХК11			Декодер цифрового приемника управляющих сигналов	$Э_7$	
1447УД1	-ICL7611	INTERSIL	Восьмиканальный прецизионный ОУ	$Э_{11}$	
1448УД1	б/а		Малошумящий ОУ	$Э_{7,5}$	N
1448УС1	б/а		Малошумящий дифференциальный усилитель	$Э_{7,5}$	N
1449РР1	MEM3021	GI	21-разрядный квазистатический последовательный регистр сдвига (р-МОП)	$Ф_{20}$	
1449РР2	PLSR60C	RCA	90-разрядный динамический регистр сдвига (р-МОП)	$Ф_{20}$	
1449РР3			64-разрядный квазистатический последовательный регистр сдвига (р-МОП)	$Ф_{20}$	
1450УД1	TRA4761/65	SIEMENS	4-канальный ОУ	$Э_{27}$	
1450УП1			Оптронный усилитель-аналайзер	$Э_{27}$	
1450УП2			Двухканальный усилитель записи/воспроизведения с АРУ	$Э_{27}$	
1450УП1			Оптронный усилитель-аналайзер	$Э_{27}$	
1450УП2			Двухканальный усилитель стереотелефонов	$Э_{27}$	
1450ХН1			Аналоговый БМК (биполярный, 9 макроячеек)	$Э_{27}$	
1451ХН1	FB300		Аналоговый БМК (биполярный, 9 макроячеек)	Q_{10}	
1451ХХ2	б/а		Аналоговый БМК (биполярный, 720 вентилей)	Q_{10}	
1451ХК3	VJ-830	VTC	Аналоговый БМК (биполярный, 8 макроячеек)	Q_{10} $Ф_{11}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	
1451ХН4	б/а		БМК с регулярной структурой (биполярный)	Q_{10}	
1451ХН5	VJ-900	VTC	БМК с регулярной структурой (биполярный)	Q_{10}	
1451ХН6			БМК (биполярный)	Q_{10}	
1451ХН7			Аналогово-цифровой БМК	Q_{10}	
1452ХИ1			БМК для мощных ИП	$Ф_{12}$	
1454АИ1	K5112	SAMSUNG	Схема для часов с трехвольтным ЖКИ	$Э_9$	N
1454АИ2	CM836	RSL	Схема для часов (+3 В)	$Э_9$	N
1454АК3	VSS151	VIRTECH	Схема для часов с драйвером подсветки	$Э_9$	N
1454АК4	VSS193	VIRTECH	Схема для часов с драйвером подсветки	$Э_9$	N
1454АП1			Формирователь импульсов управления сегментами	$Э_7$	
1454АП2	SLED576	SIEMENS	Схема управления лентой накопителя (Дюмпер)	$О_{28}$	
1454АП3			Формирователь импульсов	$О_{28}$	
1454АФ1			Селектор цифр	$Э_9$	
1458ВВ1			Устройство ввода/вывода	$Ф_{20}$	
1458ВВ2	K58471	MITSUBISHI	10-разрядный процессор	$Э_9$	
1458ВВ3	T3821		Схема управления вводом/выводом	$Э_9$	
1458ВВ6			Устройство ввода/вывода	$О_{28}$	
1458ВВ7			Устройство ввода 8-битового разряда	$Ф_{12}$	
1458ВВ8			Устройство ввода 8-страшка разрядов	$Ф_{12}$	
1458ГГ1	EM83701	ELAN	Контроллер манипуляторов «мышь»	$Э_9$	V
1458ГГ10	K501088	SAMSUNG	Формирователь для матричного ЖКИ	$Э_9$	N
1458ГГ11	б/а		Формирователь для статического ЖКИ	$Э_9$	N
1458ГГ12	HT1616	HOLTEK	Контроллер для ЖКИ (16 р)	$Э_9$	N
1458ГГ13	HT1621	HOLTEK	Контроллер для ЖКИ программируемого типа	$Э_9$	N
1458ГГ14	б/а		Контроллер для ЖКИ	$Э_9$	N
1458ГГ15	KS0063B	SAMSUNG	Формирователь сегментных сигналов высокопольного ЖКИ	$Э_9$	N
1458ГГ16	LF1560F		Формирователь сегментных сигналов матричного ЖКИ (160 пик.)	$Э_9$	N
1458ГГ17	LF1562		Формирователь сегментных сигналов матричного ЖКИ (240 пик.)	$Э_9$	N
1458ГГ18	KS0066	SAMSUNG	Формирователь для матричного ЖКИ	$Э_9$	N
1458ГГ19	SED1565	S-MOS	Контроллер для матричного ЖКИ	$Э_9$	N
1458ГГ2	SED1742	S-MOS	Формирователь строковых линий матричного ЖКИ (160 пик.)	$Э_9$	V
1458ГГ20	SED1606	S-MOS	Формирователь для матричного ЖКИ	$Э_9$	N
1458ГГ21	SED1670	S-MOS	Формирователь для матричного ЖКИ	$Э_9$	N
1458ГГ22	UTBJ14		Формирователь для матричного ЖКИ	$Э_9$	N
1458ГГ3	SED1743	S-MOS	Формирователь столбцовых линий матричного ЖКИ (160 пик.)	$Э_9$	V
1458ГГ4	SED1520	S-MOS	Формирователь для высокопольного матричного ЖКИ (61 x 16)	$Э_9$	V
1458ГГ5	HT1611	HOLTEK	Формирователь для сегментного ЖКИ с часами и таймером (10 р)	$Э_9$	V
1458ГГ6	KS0065H	SAMSUNG	Формирователь для матричного ЖКИ (20 x 2)	$Э_9$	V
1458ГГ7	HT1613	HOLTEK	Контроллер для ЖКИ с функциями часов и таймера (16 р)	$Э_9$	N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
145ВГ6	KS0070B	SAMSUNG	Формирователь сегментных сигналов матрицы с ЖКИ		N
145ВГ9	KS0107B	SAMSUNG	Формирователь сигналов для сканирования с ЖКИ		N
145ВИ1	KS5190	SAMSUNG	Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 6 р)		
145ВИ2	KS5195	SAMSUNG	Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 4 р)		
145ВИ3	KS5199A	SAMSUNG	Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 3,5 р)		
145ВИ8			Схема для часов с драйвером звукового сигнала		N
145ВК1	A29615A	ROCKWELL	Схема для микрокалькулятора		
145ВК11	KS5128	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
145ВК17	KS5129	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 21 × 4)		
145ВК13	KS5027	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 38 × 3)		
145ВК14	KS5429	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 10 р)		
145ВК15	KS5225	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 8 р)		
145ВК16	KS5042	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 26 × 4)		
145ВК17	KS5228	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
145ВК18	KS5078	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 38 × 3)		
145ВК2	A29615A	ROCKWELL	Схема для микрокалькулятора		
145ВК2Б	б/в		Схема для микрокалькулятора		
145ВК2Х	б/в		Схема для микрокалькулятора		
145ВК21	LC58515	SANYO	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
145ВК22	KS5078	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 38 × 3)		
145ВК23	KS5042	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 26 × 4)		
145ВК24	KS5429	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 10 р)		
145ВК25	KS5429	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 10 р)		
145ВК27	1973 UBU	TOSHIBA	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
145ВК28	KS5035	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 37 × 8)		
145ВК29	KS8325	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора с дополнительными функциями (ЖКИ 8 р)		
145ВК3	KS8325	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
145ВК30	KS8325	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 8 р)		
145ВК31	KS8225	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 8 р)		
145ВК32	KS5426	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24 × 3)		
145ВК33	KS5529	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 10 р)		
145ВК34	T6M295		Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 10 р)		
145ВК35	KS8825	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 8 р)		
145ВК36	T6M455		Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 12 р)		
145ВК37	T6M72		Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 14 р)		
145ВК38	T6M81		Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 15 р)		
145ВК39	KS8525	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 8 р)		
145ВК4			Схема для микрокалькулятора		
145ВК40	RCL9036		Схема для микрокалькулятора с функцией пересчета двух констант (ЖКИ 8 р)		
145ВК41			Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 12 р)		
145ВК42			Схема для микрокалькулятора		
145ВК46	KS5042-T	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора с драйвером звукового сигнала		N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
145ВК47	KS5042-T	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора с зеркальным отображением (10 р, ЖКИ 26 × 4)		N
145ВК48	KS8225	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора обратной топологии (ЖКИ 8 р)		N
145ВК49	KS8225	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора прямой топологии (ЖКИ 8 р)		N
145ВК5	SC7753	SHARP	Схема для микрокалькулятора		
145ВК50	KS8225	SAMSUNG	Схема для микрокалькулятора с зеркальным отображением (ЖКИ 8 р)		N
145ВК51	LC3156C	SHARP	Схема для микрокалькулятора с энергонезависимой памятью (8 р)		N
145ВК8	e3143	ELABOSIL	Схема для микрокалькулятора		R
145ГГ1			Четырехфазный генератор тактовых импульсов		
145ГТ1	б/в		Генератор верхних тонов (импульсированной шкалы		
145ГФ1	W33170A	WINBOND	Схема для часов с шаговым двигателем		
145ГФ2	W33580B	WINBOND	Схема для часов с шаговым двигателем		
145ГФ3	ELC-JF3004L		Схема для часов с шаговым двигателем		
145ГФ4			Схема для часов с шаговым двигателем		
145ГФ5			Схема для часов с шаговым двигателем		
145ГФ7	SP4412A		Схема управления пошаговым двигателем		N
145ИА1			АЛУ		
145ИК11	CMJ963	CM	Схема управления запоминающим устройством		
145ИК1301	б/в		Схема вычислительных устройств		
145ИК1302	б/в		Схема вычислительных устройств		
145ИК1303			Схема вычислительных устройств		
145ИК1304			Схема вычислительных устройств		
145ИК1305			Схема вычислительных устройств		
145ИК14	б/в		Октавный делитель с цифровой фильтрацией сигнала		
145ИК15	б/в		Октавный делитель с большой скважностью		
145ИК16			Арифметическое устройство		
145ИК17	AY-3-8600	GI	Схема генератора		
145ИК1801	б/в		Интерфейс датчиков		
145ИК1802	б/в		Схема управления печатающим устройством		
145ИК1803	б/в		Интерфейс ввода/вывода, ЗУ		
145ИК1804	б/в		Контроллер ввода/вывода информации с полевых интерфейсов		
145ИК1806	б/в		Схема управления перфоленточным устройством		
145ИК1807	б/в		Схема управления бытовыми устройствами		
145ИК1808	б/в		Преобразователь уровня аналоговых сигналов		
145ИК1809	б/в		Вспомогательный процессор для микро-ЭВМ		
145ИК1810	б/в		Вспомогательный процессор для микро-ЭВМ		
145ИК1811	б/в		Процессор для устройства сбора и накопления данных		
145ИК1812	б/в		Контроллер печатающего устройства		
145ИК1813	б/в		Контроллер термопечатающего устройства		
145ИК1814	б/в		Контроллер индикатора и клавиатуры		
145ИК1901	б/в		Электронные часы-таймер		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ли	Б?
145ИК1902	0/а		Пороговый сумматор		
145ИК1903	0/а		Вычислитель скорости расхода горючего		
145ИК1905	0/а		Схема отображения информации телефонного аппарата		
145ИК1906	0/а		Контроллер ЛПМ		
145ИК1907	0/а		Таймер-программатор (4 р. р-МОП)		
145ИК1908	0/а		Таймер-программатор		
145ИК1909	0/а		Контроллер противоугонного устройства		
145ИК1910	0/а		Контроллер температуры		
145ИК1911	0/а		Оперативное устройство для часов		R
145ИК1912	0/а		Контроллер телефонной линии связи		
145ИК1913	0/а		Контроллер ЛПМ		
145ИК1914	0/а		Таймер-программатор		
145ИК1915	0/а		Контроллер электрофона		
145ИК1916	0/а		Контроллер для электронных игрушек		
145ИК2			Операционное устройство для микрокалькуляторов		
145ИК21	0/а		Составной двигатель с модулятором		
145ИК3			Устройство ввода/вывода с матрицей программ микрокалькуляторов		
145ИК4			Арифметическое устройство с матрицей подпрограмм и матрицей микрокоманд		
145ИК5			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК501			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК502			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК503			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК504			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК505			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК506			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК507			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК508			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК509			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК510			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК511			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК512			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК513			Схема для работы в составе микрокалькуляторов		
145ИК6			Арифметическое устройство		
145ИК8	CMB13	CM	Электронный компенсатор		
145ИП1			Процессор для микрокалькуляторов		
145ИП11А	A5500CA	ROCKWELL	Схема для микрокалькулятора		
145ИП12А	A4002	ROCKWELL	Схема для микрокалькулятора		
145ИП14	CD 21E		Схема для микрокалькуляторов с выводом информации на ЖКИ		
145ИП15	0/а		Схема для микрокалькулятора		
145ИП16	SR-50		Схема выполнения математических операций для микрокалькулятора		
145ИР2			Регистр запоминания		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ли	Б?
145ИТ7			Схема для однокристальных микро-ЭВМ		
145ИТ8			Устройство ввода/вывода		
145ИР1	0/а		Динамический регистр сдвига 1024/1008 бит		
145ИР2	0/а		Динамический регистр сдвига 1024/1008 бит		
145КТ2			Схема токового ключа (6 р)		
145КТ3			Схема токового ключа		
145ПМ1			Преобразователь напряжения		
145ПМ2	EL120		Преобразователь напряжения		N
145ПТ1			Схема управления индикацией		
145РЕ1			ПЗУ масочного типа		
145РЕ2	0/а		ПЗУ (2К х 8, р-МОП)		
145ХД1	HT9302D	HOLTEK	Номеронабиратель для тонального ТА с ЖКИ-интерфейсом		N
145ХК1	0/а		Устройство памяти и синхронизации		
145ХК2	0/а		Арифметическое устройство		
145ХК3	0/а		Устройство ввода		
145ХК4	0/а		Устройство управления		
145ХУ8	e3144	EUROSIL	Схема для микрокалькуляторов		
145ЧТ1	0/а		Схема для медицинского термометра		N
1460УД1	1Ц28УД1		Два мощных ОУ (1.0 А)		N
1460УД2	TCA0372	MOTOROLA	Два мощных ОУ (1.0 А)		N
1461УД2А	TL082A	TI	4-канальный ОУ		N
1461УД2Б	TL084B	TI	4-канальный ОУ		N
1462КС1	M63022FP	MITSUBISHI	5-канальный формирователь сигнала привода		N
1463УВ1	AD620	AD	Прецизионный микромощный инструментальный ОУ		N
1463УД1	OP-90	AD	Микромощный ОУ		N
1463УД2	OP-193	AD	Прецизионный микромощный ОУ		N
1463УД3	AD829	AD	Быстродействующий малошумящий ОУ		N
1465УГ1	0/а		Многоканальный малошумящий усилитель		N
1465УП1	0/а		Усилитель-преобразователь СВЧ		N
1465УП2	0/а		Прецизионные сигнала дифференциальные потребл		N
1465УП3	0/а		УПЧ		N
1465ХА1	0/а		Схема обработки СВЧ сигналов		
146АА2			Два формирователя инвертора адресного тока		
146АА5			Два формирователя инвертора адресного тока		
146АР1			Формирователь задержанного тока		
146КТ1	µPA35C	NEC	Пять мощных токовых ключей (0.4 А)		
146КТ2	SN75325	TI	Формирователь вытекающего тока (500 мА)		
146УМ1	SN5500	TI	Двухтактный усилитель воспроизведения		
146УМ2	SN5500	TI	Двухтактный усилитель воспроизведения		
146УП1	SN5500	TI	Двухтактный усилитель воспроизведения		R
146УП2			Двухтактный усилитель воспроизведения		
146УУ3			Однотактный усилитель воспроизведения		
146УУ4			Однотактный усилитель воспроизведения		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
140УН1	PA234	PHILIPS	УНЧ (1 Вт)		
140УН101	PA234	PHILIPS	УНЧ (1 Вт)		N
140УН2	PA234	PHILIPS	УНЧ (1 Вт)		
140УН201	PA234	PHILIPS	УНЧ (1 Вт)		N
149КТ1			Четыре переключателя электрических сигналов		R
1500ВА123	MC100123	MOTOROLA	Шестиразрядный мультивибратор (ЭСЛ)		
1500ИВ165	MC100165	MOTOROLA	Приоритетный шифратор (8 р.ЭСЛ)		
1500ИД170	MC100170	MOTOROLA	Универсальный дешифратор (ЭСЛ)		
1500ИЕ1	SP6690	PLESSEY	ВЧ двигатель на 10/11 (200 МГц, ЭСЛ)		
1500ИЕ136	MC100136	MOTOROLA	Универсальный двоичный счетчик (ЭСЛ)		
1500ИЕ160	MC100160	MOTOROLA	Схема контроля четности (8 р, ЭСЛ)		
1500ИМ180	MC100160	MOTOROLA	Сдвоенный сумматор-вычитатель (ЭСЛ)		
1500ИП156	MC100156	MOTOROLA	АЛУ (4 р, ЭСЛ)		
1500ИП158	MC100158	MOTOROLA	Схема сравнения (ЭСЛ)		
1500ИП179	MC100179	MOTOROLA	Схема быстрого переноса (ЭСЛ)		
1500ИП181	MC100181	MOTOROLA	АЛУ на 18 операций (4 р, ЭСЛ)		
1500ИП194	MC100194	MOTOROLA	Пять двунаправленных приемопередатчиков (ЭСЛ)		
1500ИР141	MC100141	MOTOROLA	Универсальный регистр сдвига (8 р, ЭСЛ)		
1500ИР150	MC100150	MOTOROLA	Регистр-защелка (6 р, ЭСЛ)		
1500ИР151	MC100151	MOTOROLA	Регистр хранения (6 р, ЭСЛ)		
1500КП155	MC100155	MOTOROLA	Четыре 2-входовых мультиплексора с защелкой (ЭСЛ)		
1500КП163	MC100163	MOTOROLA	Два мультиплексора (8 р, ЭСЛ)		
1500КП164	MC100164	MOTOROLA	Мультиплексор (16 р, ЭСЛ)		
1500КП171	MC100171	MOTOROLA	2-входовый мультиплексор (4 р, ЭСЛ)		
1500ЛА104	MC100104	MOTOROLA	Пять элементов И/НЕ-И (ЭСЛ)		
1500ЛК117	MC100117	MOTOROLA	Трехканальная функциональная схема (ЭСЛ)		
1500ЛК118	MC100118	MOTOROLA	Элемент 5-4-4-4-2И/ИЛИ (ЭСЛ)		
1500ЛМ101	MC100101	MOTOROLA	Пять элементов 2И/ЛА/ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)		
1500ЛМ102	MC100102	MOTOROLA	Четыре элемента ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)		
1500ПА1			Три 2-ступенчатых буферных усилителя (ЭСЛ)		
1500ПП107	MC100107	MOTOROLA	Пять элементов Исключающее ИЛИ (ЭСЛ)		
1500ПП112	MC100112	MOTOROLA	Четыре элемента ИЛИ (ЭСЛ)		
1500ПП114	MC100114	MOTOROLA	Пятиканальный дифференциальный приемник с линии (ЭСЛ)		
1500ПП122	MC100122	MOTOROLA	Двенадцатиразрядный буферный вентиль (ЭСЛ)		
1500ПТ2			Девять 2-ступенчатых буферных усилителей (ЭСЛ)		
1500УС118	MC100118	MOTOROLA	Два элемента 3-3И/ИЛИ-2И (ЭСЛ)		N
1500УС119	MC100119	MOTOROLA	Элемент 3-3-3-4И/ИЛИ-4И (ЭСЛ)		N
1500УУ124	MC100124	MOTOROLA	Преобразователь уровня ТТЛ—ЭСЛ		
1500УУ125	MC100125	MOTOROLA	Преобразователь уровня ЭСЛ—ТТЛ		
1500РТ1			ППЗУ (ЭСЛ)		
1500РТ416	MC100416	MOTOROLA	ППЗУ (256 × 4, ЭСЛ)		
1500РУ073	GX8100473	SIEMENS	Статическое ОЗУ (64 × 4, 6 нс, ЭСЛ)		R
1500РУ415	MC100415	MOTOROLA	Статическое ОЗУ (1К × 1, ЭСЛ)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
1500РУ422	MC100422	MOTOROLA	Статическое ОЗУ (256 × 4, ЭСЛ)		
1500РУ423	MC100423	MOTOROLA	Статическое ОЗУ (ЭСЛ)		
1500РУ470	MC100470	MOTOROLA	Статическое ОЗУ (4К × 1, 20 нс, ЭСЛ)		
1500РУ474	MC100474	MOTOROLA	Статическое ОЗУ (1К × 4, 15 нс, ЭСЛ)		
1500РУ480	MC100480	MOTOROLA	Статическое ОЗУ (16К × 1, 25 нс, ЭСЛ)		
1500РУ490	IDT100490S50	IDT	Статическое ОЗУ (64К × 1, ЭСЛ)		
1500СП166	MC100166	MOTOROLA	Схема сравнения двух чисел (8 р, ЭСЛ)		
1500ТМ130	MC100130	MOTOROLA	Три D-триггера с защелкой (ЭСЛ)		
1500ТМ131	MC100131	MOTOROLA	Три D-триггера (ЭСЛ)		
1502КТ1			Четыре ключа Дарлингтона		
1503ГТ1			Тактовый генератор		
1503ИВ1			Шифратор		
1503ИМ2	SN54S482	TI	Сумматор (2 р)		
1504ИР2	SN54S495	TI	Последовательный регистр (8 р)		
1504ЛА15			Четыре логических элемента 2И-НЕ (элемент сопряжения МОП ЗУ—ТТЛ)		
1504ЛА3	SN54S00	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ		
1504ЛА31	SN54S00	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ		
1504ЛА4	SN54S10	TI	Три логических элемента 3И-НЕ		R
1504ЛА6	SN54S40	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления		R
1504ЛА61	SN54S40	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления		
1504ЛА8	SN54S01	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		R
1504ЛА81	SN54S01	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		
1504ЛБ1			Два логических элемента 3И-НЕ/3И/4И-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
1504ЛБ2			Два логических элемента 3И-НЕ/3И/4И-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
1504ЛБ3			Логический элемент 8И-НЕ/8И/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
1504ЛБ6			Логический элемент 8И-НЕ/8И/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
1504ЛД1			Восьмивходовый расширитель по ИЛИ		R
1504ЛД2	SN54S60	TI	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ		R
1504ЛД6			Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ		R
1504ЛР1	SN54S50	TI	Логический элемент 4-4И-2И/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
1504ЛР111			Два логических элемента 2-2И-2И/ИЛИ-НЕ		
1504ЛР2			Логический элемент 4-4И-2И/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
1504ЛР3	SN54S53	TI	Логический элемент 2-2-2-2-2И-4И/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		
1504ЛР5			Два логических элемента 2-2И-2И/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		
1504ТВ1	SN54S72	TI	JK-триггер с логикой ЗИ-НЕ на входе		R
1504ТР1	SN54S71	TI	RS-триггер с логикой ЗИ-НЕ на входе		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1504ТР2			RS-триггер с логикой ЗИ-НЕ на входе		R
1505ИД3	SN54154	TI	Дешифратор-демультиплексор 4 х 16		
1509ИД6			Дешифратор 4 х 10		R
1509ИЕ2	SN5490	TI	Двоично-десятичный счетчик (4 р)		R
1509ИЕ5	SN5493	TI	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)		R
1509ИМ4	SN54183	TI	Полный сумматор (4 р)		R
1509ИП2	SN54180	TI	Схема контроля четности (8 р)		R
1509ИП3	SN54181	TI	Арифметическое-логическое устройство (4 р)		R
1509ИП4	SN54182	TI	Схема ускоренного переноса		R
1509ИР1			Универсальный регистр сдвига (4 р)		R
1509ИР2	SN5491	TI	Универсальный регистр сдвига (8 р)		R
1509КП10	SN54152	TI	Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов		R
1509КТВ			Три схемы параллелитета		R
1509КТВ	SN54153	TI	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 х 1		R
1509ЛА7	SN5430	TI	Логический элемент 8И-НЕ		R
1509ЛА21	SN5430	TI	Логический элемент 8И-НЕ		
1509ЛА8	SN5401	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		R
1509ЛА81	SN5401	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		
1509ЛЕ1			Четыре логических элемента 2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ		R
1509ЛЕ2			Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ-НЕ + НЕ		R
1509ЛП3	~MC4082	MOTOROLA	Мажоритарный элемент		R
1509ЛП31	~MC4082	MOTOROLA	Мажоритарный элемент		
1509ЛР1			Логический элемент 2И-2И-2ИЛИ-НЕ + 2И-4И-2ИЛИ-НЕ		R
1509ЛР2			Логический элемент 2И-2И-3И-4И-4ИЛИ-НЕ		R
1509ЛР4	SN5455	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		R
1509РМ1	б/а		Четырех квалитетный элемента		R
1509ТВ1	SN5472	TI	JK-триггер с логикой ЗИ на входе		R
1509ТВ14	SN5478	TI	Два JK-триггера		R
1509ТМ2	SN5474	TI	Два D-триггера		R
1509ТМ21	SN5474	TI	Два D-триггера		
1509УЛ2			Универсальный логический элемент (МЭЦС-2)		
1509УЛ3			Универсальный логический элемент (МЭЦС-1)		
1509ХЛ3	SAA1293	ITT	Контроллер ТВ приемника		V
1509ХГ4	SAA5240P/R	PHILIPS	Контроллер телетекста		
1509ХЛ56	TVP02065	ITT	Контроллер ТВ приемника		
1509РР1	MDA2062	ITT	Энергонезависимое ЗУ (128 х 8)		
1509УЛ1	SAA1250	ITT	Передатчик команд ИК ДУ (код ITT)		
1509УЛ2	SAA1251	ITT	Приемник команд ИК ДУ (код ITT)		
1509УЛ3	SAA3006	PHILIPS	Передатчик команд ИК ДУ (код RC-5)		
1509УЛ4	ERT1250	ITT	Передатчик команд ИК ДУ		
1509УЛ5	SAA1250	ITT	Передатчик команд ИК ДУ (код ITT)		
1509УЛ6			Приемник последовательных кодовых комбинаций		
1509УЛ7			Передатчик команд ИК ДУ		V

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1507ИЕ1	μPC552C	NEC	ВЧ управляемый делитель (110 МГц)		R
1508ИЕ3			Делитель частоты		N
1508ИП1	SP8613B	PLESSEY	Асинхронный делитель (до 1 ГГц)		
1508ПЛ1	MB88C30	FUJITSU	Схема управления синтезаторы частоты		R
1508ПЛ11	MB88C30	FUJITSU	Схема управления синтезаторы частоты		
1508ПЛ12	MB88C40	FUJITSU	Схема управления синтезаторы частоты		
1508ПЛ2	MB88C27	FUJITSU	Схема управления синтезаторы частоты		V
1508ПУ3			Схема управления синтезатором частоты		
1508ПУ4	LC5121-00	SANYO	Схема управления синтезаторы частоты (15 МГц, 40 кванлов)		V
1508ПУ5	~MB88C40	FUJITSU	Схема управления синтезатором частоты (15 МГц, 40 фаллов)		
1508ПУ6			Схема управления синтезаторы частоты		N
1508УЛ1	HCTR0020	HUGHES	Схема управления частотой в синтезаторе		
1508УЛ2	~CX775	SONY	Схема управления частотой в синтезаторе		
1508УЛ3			Схема управления бесколлекторным двигателем		
1508УЛ4	~CX775	SONY	Схема управления частотой и синтезаторе		R
1509УЛ5	AY-5-8100	GI	Схема цифрового отсчета частоты		R
1509ИП1		NTT	Цифровой коммутатор (16 х 16)		
1509УП1			Оконечный усилитель постоянного и переменного тока		
1509УП2			Мощный выходной каскад для усилителя		
1509ХА2			Усилитель-преобразователь		
1510ЕА1			Аналоговый БМК (100 элементов)		
1510ЕН1			Аналоговый БМК (500 элементов)		
1511ГХ1			БМК		
1512ГП1	б/а		Формирователь временных интервалов		
1513АП1			Схема формирования и размножения синхроимпульсов		
1513ТВ6			Два JK-триггера		
1514ВТ1			Вентильная матрица на основе КМОП/КНС-структур		
1515ХМ1			БМК (КМОП, 3036 вентилей 2И)		V
1515ХМ2			БМК (КМОП, 18720 вентилей 2И)		
1515ХМ3			БМК (КМОП)		
1515ХМ4			БМК (КМОП)		
1515ХТ1			АБМК (115 цифровых ячеек, 16 аналоговых ячеек)		
1515ХУ41			БМК		
1515ХУ42			БМК		
1517ИР1			Универсальный регистр сдвига (32 р)		
1517ИР2			Матрица из 64 триггеров		
1517ИР3	67401	AMD	Регистровое ЗУ (1064 х 4)		
1518ВЖ1	TDC1010J	TRW	Умножитель-аккумулятор (16 х 16)		
1518ВЖ2	TDC1023	TRW	Корректор (64 р)		
1518ВЖ3	TDC1043	TRW	Умножитель-аккумулятор (16 х 16, 100 нс)		
1518ВЖ4			Цифровой фильтр-корректор		
1518ИР1			Регистр сдвига		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1519ЖЛ1			Электронный тахометр	$Э_2$, $О_{28}$	
1520ВЖ501			Схема для диагностики неисправностей	$Э_{28}$	
1520ХМ1	MCA600ECL	MOTOROLA	БМК (ЭСЛ, 300 вентилей)	$Э_{20}$	Я
1520ХМ2	MCA1200ECL	MOTOROLA	БМК (ЭСЛ, 1500 вентилей)	$Э_{28}$	Я
1520ХМ3	FGE2000	FAIRCHILD	БМК (ЭСЛ, 1500 вентилей)	$Э_{28}$	
1520ХМ4	MCA600ECL	MOTOROLA	БМК (ЭСЛ, 300 вентилей)	$Э_{20}$	
1520ХМ5	SH100+LSI124	SIEMENS	БМК (ЭСЛ, 650 вентилей + 512 бит ОЗУ)	$Э_{28}$	
1520ХМ6	MCA10000ECL	MOTOROLA	БМК (ЭСЛ, 10000 вентилей)	$Э_{28}$	
1520ХМ7	MCA2200ECL	MOTOROLA	БМК (ЭСЛ, 2100 вентилей)	$Э_{28}$	
1520ХМ8			БМК (ЭСЛ)	$Э_{28}$	
1520ХМ9			БМК (ЭСЛ)	$Э_{28}$	
1521ХМ1	MCA600ECL	MOTOROLA	БМК (ЭСЛ, 300 вентилей)	$Э_{20}$	Я
1521ХМ2			БМК (ЭСЛ)	$Э_{28}$	
1522ГГ1			Генератор специальных сигналов	$О_{28}$	
1523ПА1	б/в		Быстродействующий ЦАП (КМОП, КНС, 8/10 р)	$Ф_{14}$	N
1523ПВ1	-CA3306	RCA	Быстродействующий АЦП (КМОП/КНС, 6 р)	$Ф_{24}$	
1523ПВ2	-CA3318	RCA	Быстродействующий АЦП (КМОП/КНС, 8 р)	$Ф_{24}$	
1523ХЛ1	AN/GVS-5	RCA	Измеритель временных интервалов	$Д_{28}$ $Ф_{24}$	
1523ХЛ2	б/в		Измеритель временных интервалов	$Д_{28}$ $Ф_{24}$	
1524РУ1	HEF4731V	PHILIPS	Четыре статических сдвиговых регистра (64 р)	$О_{28}$	
1525ИП5	SN54S280A	TI	Схема контроля четности (9 р)	$Ф_{100}$	
1525КП14	SN54S256A	TI	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией (ТС, 4 р)	$Ф_{100}$	
1525КП2	SN54S153A	TI	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1	$Ф_{100}$	
1525ЛА1	SN54S20A	TI	Два логических элемента 4И-НЕ	$Ф_{100}$	
1525ЛА16	SN54S140A	TI	Два четырехвходовых логических элемента 4И-НЕ	$Ф_{100}$	
1525ЛА17	б/в		Два логических элемента 4И-НЕ (ТС)	$Ф_{100}$	
1525ЛА2	SN54S30A	TI	Логический элемент 8И-НЕ	$Ф_{100}$	
1525ЛА3	SN54S00A	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ	$Ф_{100}$	
1525ЛА4	SN54S10A	TI	Три логических элемента 3И-НЕ	$Ф_{100}$	
1525ЛЕ1	SN54S02A	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	$Ф_{28}$	
1525ЛИ3	SN54S11A	TI	Три логических элемента 3И	$Ф_{100}$	
1525ЛН1	SN54S04A	TI	Шесть логических элементов НЕ	$Ф_{28}$	
1525ТР11	SN54S53A	TI	Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ	$Ф_{100}$	
1525ЛР9	SN54S64A	TI	Логический элемент 4-2-3-2И-4ИЛИ-НЕ	$Ф_{100}$	
1525ТВ10	SN54S113A	TI	Два JK-триггера с установкой единицы	$Ф_{100}$	
1525ТВ9	SN54S112A	TI	Два JK-триггера с установкой нуля и единицы	$Ф_{100}$	
1525ТМ2	SN54S74A	TI	Два D-триггера	$Ф_{27}$	
1526АГ1	CD4C98A	RCA	Два мультивибратора	$Ф_{24}$	Я
1529ИД1	CD4C26A	RCA	Двоично-десятичный дешифратор	$Э_{28}$ $Е_{29}$	Я
1529ИЕ10	MC14520	MOTOROLA	Два счетчика (4 р)	$Э_2$ $Е_{27}$ $Ф_{24}$	Я
1529ИЕ11	MC14516	MOTOROLA	Двоичный реверсивный счетчик (4 р)	$Э_{28}$ $Е_{27}$	Я
1529ИЕ14	CD4029A	RCA	Двоично-десятичный реверсивный счетчик (4 р)	$Е_{27}$	Я
1529ИЕ15	CD4059A	RCA	Программируемый счетчик-делитель	$Е_{27}$	Я
1529ИЕ19	CD4018A	RCA	Десятичный счетчик с установкой (5 р)	$Е_{27}$	Я

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1529ИЕ8	CD4022A	RCA	Счетчик-делитель на 8	$Ф_{24}$	Я
1529КП1	CD4053	RCA	Три многоканальных мультиплексора	$Э_{28}$ $Ф_{28}$	Я
1529ИМ1	CD4008A	RCA	Полный сумматор (4 р)	$Е_{27}$	Я
1529ИМ1	MC14585	MOTOROLA	Схема сравнения (4 р)	$О_{28}$	Я
1529ИР2	MC14581	MOTOROLA	АЛУ (4 р)	$Э_{28}$ $Е_{27}$	Я
1529ИР3	MC14582	MOTOROLA	Схема ускоренного переноса	$Э_{28}$ $Е_{27}$	Я
1529ИР4	MC14564	MOTOROLA	Перемножитель (2 р)	$Ф_{28}$	Я
1529ИР5	CD4010IA	RCA	Схема контроля четности (9 р)	$Е_{27}$	Я
1529ИР1	CD4006A	RCA	Регистр сдвига (18 р)	$Ф_{24}$	Я
1529ИР11	CD4036A	RCA	Банк регистров (4 × 8)	$Э_{28}$ $Ф_{28}$	Я
1529ИР12	MC14580A	MOTOROLA	Банк регистров (4 × 4)	$Ф_{28}$	Я
1529ИР13	MuS4C905	NS	Регистр последовательных приближений (12 р)	$О_{28}$	Я
1529ИР2	CD4015A	RCA	Два универсальных регистра сдвига (4 р)	$Э_{28}$ $Ф_{28}$	Я
1529ИР5	CD4034A	RCA	Регистр сдвига (8 р)	$Ф_{24}$	Я
1529ИР9	CD4035A	RCA	Последовательно-параллельный регистр (4 р)	$Э_{28}$ $Е_{27}$	Я
1529КП1	CD4052A	RCA	Два 4-канальных мультиплексора	$Э_{28}$ $Е_{27}$	Я
1529КП2	CD4051A	RCA	8-канальный мультиплексор	$Э_{28}$ $Е_{27}$	Я
1529КТ3	CD4066A	RCA	Четыре двунаправленных ключа	$Е_{27}$ $Ф_{28}$	
1529ЛА10	CD4007UA	RCA	Два логических элемента 2И-НЕ (ОС)	$Ф_{28}$	Я
1529ЛА7	CD4011A	RCA	Четыре логических элемента 2И-НЕ	$Э_{28}$ $Ф_{28}$	Я
1529ЛА9	CD4012A	RCA	Два логических элемента 4И-НЕ	$Э_{28}$ $Ф_{28}$	Я
1529ЛЕ9	CD4023A	RCA	Три логических элемента 3И-НЕ	$Э_{28}$ $Ф_{28}$	Я
1529ЛЕ10	CD4025A	RCA	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	$Э_{28}$ $Ф_{28}$	Я
1529ЛЕ5	CD4001A	RCA	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	$Э_{28}$ $Ф_{28}$	Я
1529ЛЕ5	CD4002A	RCA	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ	$Э_{28}$ $Ф_{28}$	Я
1529ЛН1	MC14502	MOTOROLA	Шесть элементов НЕ со стробированием	$Э_{28}$ $Ф_{28}$	Я
1529ЛН2	CD4049A	RCA	Шесть логических элементов НЕ	$Э_{28}$ $Ф_{27}$	Л
1529ТВ13	MC14266	MOTOROLA	Три D-защелки мажоритарных элемента	$Ф_{28}$	Я
1529ТГ2	CD4030A	RCA	Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ	$Ф_{28}$	Я
1529ЛС2	CD4019A	RCA	Четыре элемента И-ИЛИ	$Э_2$ $Э_{28}$ $Ф_{27}$	Я
1529ПР1	MC14094	MOTOROLA	Преобразователь последовательного кода в параллельный	$Ф_{28}$	Я
1529ТМ6	CD4350A	RCA	Шесть преобразователей уровня	$Э_2$ $Э_{28}$ $Ф_{27}$	Я
1529ТВ6	CD4010BA	RCA	Четыре преобразователя уровня	$Ф_{28}$	Я
1529ТУ7			Шесть буферных элементов с инверсией	$Ф_{28}$	Я
1529ТУ8			Шесть буферных элементов	$Ф_{27}$	Я
1529ТУ9	CD4C116A	RCA	Двунаправленный преобразователь уровня (8 р)	$Ф_{27}$	Я
1529РУ2	CD4061A	RCA	Статическое ОЗУ (256 × 1, КМОП)	$Э_2$	Я
1529СА1	MC14531	MOTOROLA	Схема сравнения (12 р)	$Ф_{28}$	Я
1529ТВ1	CD4027A	RCA	Два JK-триггера	$Э_2$ $Ф_{27}$	Я
1529ТЛ1	CD4093A	RCA	Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)	$Ф_{28}$	Я
1529ТМ2	CD4013A	RCA	Два D-триггера с установкой 0 и 1	$Э_{28}$ $Ф_{27}$	Я
1529ТМ3	CD4042A	RCA	Четыре D-триггера	$Э_{28}$ $Ф_{28}$	
1529ТР2	CD4043A	RCA	Четыре RS-триггера	$Э_2$ $Э_{28}$ $Ф_{28}$	Я
1527ХЦ1	DC600	DEC	БМК (600 вентилей)	◆ [illegible]	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ть	Ст
1528АГ11			Шинный формирователь с инверсией	$\in_{43}$	
1528АГ12			Шинный формирователь без инверсии	$\in_{43}$	
1528НР1			Многоразрядный буферный регистр	$\in_{43}$	
1528ХМ1			БМК	$\in_{43}$	
1528ХМ2			БМК	$\in_{43}$	N
1533ЛЛ11	109ЛИ1		Логический элемент ЕИ для работы на некоторую нагрузку (спец.)	Φ_{66}	
1530ИП14	SN74AS881	TI	АЛУ (4 р)	$\bullet_{52}$	
1530ЛА20	SN74AS804A	TI	Шесть логических элементов 2И-НЕ	$\bullet_{52}$	
1530ЛЕ8	SN74AS805	TI	Шесть логических элементов 2ИЛИ-НЕ	$\bullet_{52}$	
1530ЛИ7	SN74AS808	TI	Шесть логических элементов 2И	$\bullet_{52}$	
1530ЛЛ3	SN74AS136	TI	Четыре элемента Исключающее ИЛИ (ОК)	$\bullet_{52}$	
1531АП19	74F3038	NS	Четыре буферных элемента 2И-НЕ (ОК)	$+_{16}$	
1531АГ3	74F240	NS	Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)	$+_{15}$	А
1531АП4	74F241	NS	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$+_{16}$	А
1531АП5	74F244	NS	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$+_{15}$	А
1531АП6	74F245	NS	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	$+_{15}$	А
1531ИД14	74F139	NS	Два дешифратора 2 × 4	$+_{15}$	
1531ИД22	74F537	NS	Дешифратор 4 × 10 с изменяемой полярностью выхода	$+_{14}$	
1531ИД7	74F138	NS	Дешифратор 3 × 8	$+_{15}$	
1531ИЕ10	74F161	NS	Синхронный двоичный счетчик (4 р)	$\in_{77}$	А
1531ИЕ18	74F197	NS	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)	$\in_{91}$	
1531ИЕ6	74F192	NS	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	$+_{16}$	
1531ИЕ7	74F193	NS	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	$+_{16}$	
1531ИМ8	74F283	NS	Сумматор с переносом (4 р)	$\in_{83}$	
1531ИП16	74F882	NS	Схема ускоренного переноса (32 р)	$+_{15}$	
1531ИП3	74F181	NS	АЛУ (4 р)	$+_{15}$	
1531ИП4	74F182	NS	Схема ускоренного переноса	$+_{15}$	
1531ИП5	74F280	NS	Схема контроля четности (9 р)	$+_{15}$	
1531ИР11	74F194	NS	Универсальный регистр сдвига (4 р)	$+_{15}$	
1531ИР22	74F373	NS	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)	$+_{15}$ $\in_{89}$	А
1531ИР23	74F374	NS	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)	$+_{15}$ $\in_{89}$	А
1531ИР40	74F533	NS	Статический регистр с потенциальным входом записи (8 р)	$\in_{91}$	А
1531ИР41	74F534	NS	Динамический регистр (ТС, 8 р)	$\in_{91}$	А
1531ИР42	74F350	NS	Комбинационный регистр сдвига (4 р)	$+_{15}$	
1531ИР44	74F2952	NS	Регистровый шинный формирователь (ТС, 8 р)	$+_{15}$	
1531ИР45	74F2953	NS	Регистровый шинный формирователь с инверсией (ТС, 8 р)	$+_{15}$	
1531ИР6	74F164	NS	Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р)	$+_{15}$	
1531КП11	74F257	NS	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)	$+_{15}$	
1531КП12	74F253	NS	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	$+_{15}$	
1531КП14	74F258	NS	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией (ТС, 4 р)	$\in_{89}$	А
1531КП15	74F251	NS	Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС)	$+_{15}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ть	Ст
1531КП16	74F157	NS	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1	$\in_{89}$	А
1531КП17	74F353	NS	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	$+_{15}$	
1531КП18	74F158	NS	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией	$\in_{89}$	А
1531КП19	74F352	NS	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (2 р)	$+_{15}$	
1531КП2	74F153	NS	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1	$+_{15}$	
1531КП7	74F151	NS	Селектор-мультиплексор данных на 8 аналогов со стробированием	$+_{15}$	
1531ЛА1	74F20	NS	Два логических элемента 4И-НЕ	$+_{15}$	
1531ЛА25	74F3037	NS	Четыре буферных элемента 2И-НЕ	$+_{15}$	
1531ЛА26	74F3040	NS	Два буферных элемента 4И-НЕ (ОК)	$+_{15}$	
1531ЛА3	74F00	NS	Четыре логических элемента 2И-НЕ	$+_{15}$	
1531ЛА4	74F10	NS	Три логических элемента 3И-НЕ	$+_{15}$	
1531ЛЕ1	74F02	NS	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	$+_{15}$	
1531ЛИ1	74F08	NS	Четыре логических элемента 2И	$+_{15}$	
1531ЛИ3	74F11	NS	Три логических элемента 3И	$+_{15}$	
1531ЛЛ1	74F32	NS	Четыре логических элемента 2ИЛИ	$+_{15}$	
1531ЛН1	74F04	NS	Шесть логических элементов НЕ	$+_{15}$	
1531ЛР6	74F86	NS	Четыре 2-входовых логических элемента Исключающее ИЛИ	$\in_{91}$	А
1531ЛР11	74F51	NS	Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ	$+_{15}$	
1531ЛР9	74F64	NS	Логический элемент 4-2-3-2-4И-ИЛИ-НЕ	$\in_{89}$	А
1531РЗ8	74F189	NS	Статическое ОЗУ (16 × 4)	$+_{15}$	
1531СП2	74F521	NS	Схема сравнения двух чисел (8 р)	$+_{15}$ $\in_{89}$	
1531ТВ10	74F113	NS	Два JK-триггера с установкой	$+_{15}$	
1531ТВ11	74F114	NS	Два JK-триггера	$+_{15}$	
1531ТВ15	74F109	NS	Два JK-триггера	$+_{15}$	
1531ТВ9	74F112	NS	Два JK-триггера со сбросом	$+_{15}$	
1531ТТ2	74F14	NS	Шесть триггеров Шмитта с инверсией	$+_{15}$	
1531ТМ2	74F74	NS	Два D-триггера	$\in_{91}$	А
1531ТМ8	74F175	NS	Четыре D-триггера	$\in_{91}$	А
1531ТМ9	74F174	NS	Шесть D-триггеров	$\in_{91}$	
1532ХМ1	MCA500	MOTOROLA	БМК (ТТЛШ, 840 вентилей)	Φ_{81}	А
1532ХМ11			БМК	Φ_{77}	А
1533АГ3	SN74ALS123	TI	Два одновибратора с повторным запуском	Φ_{77}	
1533АП12	SN74ALS540	TI	Шинный формирователь с инверсией (8 р)	Φ_{77}	
1533АП13	SN74ALS541	TI	Шинный формирователь (8 р)	Φ_{77}	А
1533АП14	SN74ALS645	TI	Шинный формирователь (ТС, 8 р)	Φ_{77}	А
1533АП15	SN74ALS646	TI	Шинный формирователь с инверсией (ТС, 8 р)	Φ_{77}	А
1533АП16	SN74ALS643	TI	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	Φ_{77}	
1533АП17	SN74ALS651	TI	Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)	Φ_{77}	
1533АП24	SN74ALS652	TI	Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)	Φ_{77}	
1533ЛП3	SN74ALS240	TI	Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)	$+_{15}$ Φ_{77}	А

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1533АЛ4	SN74ALS241	TI	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	К1533АЛ4	А
1533АЛ5	SN74ALS244A	TI	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	К1533АЛ5	А
1533АЛ6	SN74ALS245	TI	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	К1533АЛ6	А
1533АЛ9	SN74ALS640	TI	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	К1533АЛ9	А
1983ТМ4			Мультивибратор	КР1533ГГ4	
1533ИД14	SN74ALS139	TI	Два дешифратора 2 × 4	К1533ИД14	А
1533ИД17			Дешифратор состояний	К1533ИД17	А
1533ИД3	SN74ALS154	TI	Дешифратор-демультиплексор 4 × 16	КР1533ИД3	А
1533ИД4	SN74ALS155	TI	Сдвоенный дешифратор-мультиплексор 2 × 4	К1533ИД4	А
1533ИД7	SN74ALS138	TI	Дешифратор 3 × 8	К1533ИД7	А
1533ИЕ10	SN74ALS161	TI	Синхронный двоичный счетчик (4 р)	К1533ИЕ10	А
1533ИЕ11	SN74ALS162	TI	Синхронный двоичный счетчик (4 р) с параллельным вводом	К1533ИЕ11	А
1533ИЕ12	SN74ALS190	TI	Синхронный двоичный счетчик (4 р)	К1533ИЕ12	А
1533ИЕ13	SN74ALS191	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	К1533ИЕ13	А
1533ИЕ18	SN74ALS163	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	К1533ИЕ18	А
1533ИЕ19	SN74ALS9013	TI	Два двоичных счетчика (4 р)	К1533ИЕ19	А
1533ИЕ2	SN74ALS90	TI	Двоично-десятичный счетчик (4 р)	К1533ИЕ2	А
1533ИЕ5	SN74ALS193	TI	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)	К1533ИЕ5	А
1533ИЕ6	SN74ALS192	TI	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	К1533ИЕ6	А
1533ИЕ7	SN74ALS193	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	К1533ИЕ7	А
1533ИЕ9	SN74ALS160	TI	Синхронный десятичный счетчик (4 р)	К1533ИЕ9	А
1533ИК115	MB502A	FUJITSU	Кодек локальной сети		
1533ИР13	SN74ALS181	TI	АЛУ (4 р)	К1533ИР13	А
1533ИР14	SN74ALS182	TI	Схема ускоренного переноса	К1533ИР14	А
1533ИР15	SN74ALS280	TI	Схема контроля четности (9 р)	К1533ИР15	А
1533ИР16	SN74ALS242	TI	Двунаправленный шинный формирователь, с инвертор (ТС, 4 р)	К1533ИР16	А
1533ИР17	SN74ALS243	TI	Двунаправленный шинный формирователь без инверсии (ТС, 4 р)	К1533ИР17	А
1533ИР10	SN74ALS166	TI	Регистр сдвига (8 р)	К1533ИР10	А
1533ИР13	SN74ALS198	TI	Реверсивный регистр сдвига (8 р)	К1533ИР13	
1533ИР15	SN74ALS173	TI	Регистр (ТС, 4 р)	К1533ИР15	А
1533ИР16	SN74ALS295	TI	Универсальный регистр сдвига (4 р)	К1533ИР16	А
1533ИР22	SN74ALS373	TI	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)	КР1533ИР22	А
1533ИР23	SN74ALS374	TI	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)	К1533ИР23	А
1533ИР24	SN74ALS299	TI	Асинхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)	К1533ИР24	А
1533ИР26	SN74ALS670	TI	Регистровый файл 4 × 4 (ТС)	К1533ИР26	А
1533ИР27	SN74ALS377	TI	Буферный регистр с разрешением записи (8 р)	К1533ИР27	А
1533ИР29	SN74ALS323	TI	Синхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)	К1533ИР29	А
1533ИР30	SN74ALS259	TI	Регистр хранения с адресацией (8 с)	К1533ИР30	А
1533ИР31	б/а		Регистр сдвига (24 р)	К1533ИР31	А
1533ИР32	SN74ALS170	TI	Регистровый файл 4 × 4 (ОК)	К1533ИР32	А

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1533ИР33	SN74ALS573	TI	Регистр-защелка (ТС, 8 р)	К1533ИР33	А
1533ИР34	SN74ALS873	TI	Два регистра-защелки (ТС, 4 р)	К1533ИР34	А
1533ИР35	SN74ALS273	TI	Регистр хранения (8 р)	К1533ИР35	А
1533ИР37	SN74ALS574	TI	Буферный регистр (ТС, 8 р)	К1533ИР37	А
1533ИР38	SN74ALS874	TI	Два регистра-защелки (ТС, 4 р)	К1533ИР38	А
1533ИР39	б/а		РОН с многоразрядным доступом	К1533ИР39	А
1533ИР8	SN74AL5164	TI	Регистр сдвига с параллельными выходами (8 р)	К1533ИР8	А
1533ИР9	SN74ALS165	TI	Регистр сдвига с параллельным вводом (8 р)	К1533ИР9	А
1533КП11	SN74ALS257	TI	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)	К1533КП11	А
1533КП12	SN74ALS253	TI	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	К1533КП12	А
1533КП13	SN74ALS298	TI	Мультиплексор 2 × 1 с памятью (4 р)	К1533КП13	А
1533КП14	SN74ALS258	TI	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией (ТС, 4 р)	К1533КП14	А
1533КП15	SN74ALS251	TI	Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС)	К1533КП15	А
1533КП16	SN74ALS157	TI	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1	К1533КП16	А
1533КП17	SN74ALS153	TI	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	К1533КП17	А
1533КП18	SN74ALS158	TI	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией	К1533КП18	А
1533КП19	SN74ALS352	TI	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (2 р)	К1533КП19	А
1533КП2	SN74ALS153	TI	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1	К1533КП2	А
1533КП20	SN74ALS399	TI	Мультиплексор 2 × 1 с памятью (4 р)	КР1533КП20	
1533КП7	SN74ALS151	TI	Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием	К1533КП7	А
1533ЛА1	SN74ALS26	TI	Два логических элемента 4И-НЕ	К1533ЛА1	А
1533ЛА10	SN74AL512	TI	Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)	К1533ЛА10	А
1533ЛА12	SN74ALS37	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью	К1533ЛА12	
1533ЛА13	SN74ALS38	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	К1533ЛА13	
1533ЛА2	SN74ALS30	TI	Логический элемент 8И-НЕ	К1533ЛА2	А
1533ЛА21	SN74ALS1000A	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ с малыми выходами	К1533ЛА21	А
1533ЛА22	SN74ALS1020A	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с малыми выходами	К1533ЛА22	А
1533ЛА23	SN74ALS1003A	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ с малыми выходами (ОК)	К1533ЛА23	А
1533ЛА24	SN74ALS1010A	TI	Три логических элемента 3И-НЕ с малыми выходами	К1533ЛА24	А
1533ЛА3	SN74ALS00	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ	К1533ЛА3	А
1533ЛА4	SN74ALS10	TI	Три логических элемента 3И-НЕ	К1533ЛА4	А
1533ЛА6	SN74ALS40A	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с большими нагрузочными возможностями по выходу	К1533ЛА6	
1533ЛА7	SN74ALS22	TI	Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)	К1533ЛА7	А
1533ЛА8	SN74ALS01	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	К1533ЛА8	А
1533ЛА9	SN74ALS03	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	К1533ЛА9	А
1533ЛЕ1	SN74ALS02	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	К1533ЛЕ1	А
1533ЛЕ10	SN74ALS1002A	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ с малыми выходами	К1533ЛЕ10	А
1533ЛЕ11	SN74ALS33	TI	Четыре мощных логических элемента 2ИЛИ (ОК)	К1533ЛЕ11	А
1533ЛЕ4	SN74ALS27	TI	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	К1533ЛЕ4	А
1533ЛИ1	SN74ALS08	TI	Четыре логических элемента 2И	К1533ЛИ1	А

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1533ЛР10	SN74ALS1011A	TI	Три логических элемента 3И с мощным выходом	Φ_{21}	R
1533ЛР2	SN74ALS09	TI	Четыре логических элемента 2И (ОК)	Φ_{27}	R
1533ЛР3	SN74ALS11	TI	Три логических элемента 3И	Φ_{23}	R
1533ЛР4	SN74ALS15	TI	Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)	Φ_{27}	R
1533ЛР6	SN74ALS21	TI	Два логических элемента 4И	Φ_{23}	R
1533ЛР8	SN74ALS1008A	TI	Четыре логических элемента 2И с мощным выходом	Φ_{23}	R
1533ЛТ1	SN74ALS32	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ	Φ_{19} Φ_{27}	R
1533ЛТ4	SN74ALS1032A	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ с мощным выходом	Φ_{27}	R
1533ЛН1	SN74ALS04	TI	Шесть логических элементов НЕ	Φ_{19} Φ_{27}	R
1533ЛН10	SN74ALS1005	TI	Шесть логических элементов НЕ с мощным выходом (ОК)	Φ_{27}	R
1533ЛН2	SN74ALS05	TI	Шесть логических элементов НЕ (ОК)	Φ_{19} Φ_{27}	R
1533ЛН7	SN74ALS368	TI	Шесть буферных элементов НЕ (ТС)	Φ_{27}	R
1533ЛН9	SN74ALS1004	TI	Шесть логических элементов НЕ с мощным выходом	Φ_{27}	R
1533ЛИ12	SN74ALS136	TI	Четыре элемента Исключающее ИЛИ (ОК)	Φ_{27}	R
1533ЛП16	SN74ALS1034	TI	Шесть буферных логических элементов НЕ с мощным выходом	Φ_{20}	R
1533ЛП17	SN74ALS1035	TI	Шесть буферных логических элементов НЕ с мощным выходом (ОК)	Φ_{27}	R
1533ЛТ3	-MCA082	MOTOROLA	Мажоритарный элемент	Φ_{27}	R
1533ЛТ8	SN74ALS86	TI	Четыре 2-входовых логических элемента Исключающее ИЛИ	Φ_{27}	R
1533ЛЛ8	SN74ALS125	TI	Четыре буферных элемента (ТС) и общей шиной	Φ_{23}	R
1533ЛЛ11	SN74ALS51	TI	Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ	Φ_{27}	R
1533ЛР13	SN74ALS54	TI	Логический элемент 2-3-3-2И-4ИЛИ-НЕ	Φ_{21}	R
1533ЛР4	SN74ALS55	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	Φ_{27}	R
1533СП1	SN74ALS85	TI	Схема сравнения двух чисел (4 р)	Φ_{27}	R
1533ТВ10	SN74ALS113	TI	Два JK-триггера с установкой	Φ_{27}	R
1533ТВ11	SN74ALS114	TI	Два JK-триггера	Φ_{23}	R
1533ТВ15	SN74ALS109	TI	Два JK-триггера	Φ_{27}	R
1533ТВ6	SN74ALS107	TI	Два JK-триггера со сбросом	Φ_{27}	R
1533ТВ8	SN74ALS112	TI	Два JK-триггера со сбросом	Φ_{27}	R
1533ТЛ2	SN74ALS14	TI	Шесть триггеров Шмитта с инверсией	Φ_{19} Φ_{27}	R
1533ТМ2	SN74ALS74	TI	Два D-триггера	Φ_{27}	R
1533ТМ7	SN74ALS75	TI	Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами	Φ_{27}	R
1533ТМ8	SN74ALS175	TI	Четыре D-триггера	Φ_{27}	R
1533ТМ9	SN74ALS174	TI	Шесть D-триггеров	Φ_{27}	R
1533ТР2	SN74ALS279	TI	Четыре RS-триггера	Φ_{27}	R
1534ИЕ1			Двоичный реверсивный счетчик с дешифратором (ВЛИ)	O_{73}	V
1534ИЕ2			Двоичный делитель частоты	O_{73}	
1534КП1			Схема управления линейным ВЛИ (14 р)	O_{73}	V
1534КП2			Схема управления матричным ВЛИ (14 р)	O_{72}	V
1534КП5			Схема управления ВЛИ	O_{72}	
1534КП6			Схема управления ВЛИ	O_{72}	V
1534КП8			Схема управления ВЛИ	O_{72}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1534КП11			Схема управления ВЛИ	O_{73}	
1534КП12			Схема управления ВЛИ с регистром сдвига	O_{73}	
1535ИД1	M5443DFP	MITSUBISHI	Схема управления 2-фазным биполярным шаговым двигателем	Θ_{38}	
1535КУ1			Схема управления 5-фазным шаговым двигателем	Θ_{38}	
1535КУ2			Схема запуска/считывания сигнала магнитной головки НГМД	Θ_{38}	
1535КУ3			Схема управления шаговым двигателем для автомобильных часов	Θ_{38}	R
1536ВИ1			Программируемый таймер	B_{47}	
1537ХМ1			БМК (КМОП, 4500 вентилей)	Φ_{0}	V
1537ХМ2			БМК (КМОП, 17500 вентилей)	Φ_{0}	V
1537ХМ3			БМК (КМОП)	Φ_{0}	
1537ХМ4			БМК (КМОП)	Φ_{0}	
1537ХМ5			БМК (КМОП, 50000 вентилей)	Φ_{0}	
1538ГП1			Программируемый генератор	Φ_{19}	
1538ИЕ1			Двоичный реверсивный счетчик (16 р)	Φ_{23}	
1539ХМ1			Многофункциональная цифровая матрица	Φ_{0}	
1543УД1	µA709	FAIRCHILD	ОУ широкого применения	Φ_{20}	
1543УД2	LM101	NS	ОУ широкого применения	Φ_{20}	R
1543УД3	µA709A	FAIRCHILD	ОУ широкого применения	Φ_{20}	
1543УД4	-CA3078S	RCA	ОУ широкого применения	Φ_{20}	R
1543УД5	µA725	FAIRCHILD	ОУ широкого применения	Φ_{20}	
1543УД6	LM101A	NS	ОУ широкого применения	Φ_{20}	R
1540ХМ1	MCA1200	MOTOROLA	БМК (ТТЛШ, 1720 вентилей)	Φ_{22}	R
1541ХП1			Оптическое устройство радиальное щелевое для АФАР	Φ_{19}	
1541ХП2			Оптическое устройство радиальное электрическое для АФАР	Φ_{19}	
1542ВФ1	-HDSP2000	HP	Регистр сдвига для линейного инкодера (10 р)	Φ_{28}	
1543ИЕ1			Универсальный контролегистровый двоичный счетчик (ЭСЛ)	Φ_{11}	V
1543ИР1			Контролегистровый сдвиговый регистр (3 р, ЭСЛ)	Φ_{11}	V
1543ИР2			Контролегистровый регистр со сбросом (4 р, ЭСЛ)	Φ_{11}	V
1543ТМ1			Контролегистровый D-триггер (ЭСЛ)	Φ_{11}	V
1543ТМ2			Два контролегистровых D-триггера (ЭСЛ)	Φ_{11}	V
1544ГД1			Трехфазный цифровой генератор сигналов	Φ_{20}	
1544КП1			Схема управления электровентилями	Φ_{20}	
1544КП11			Схема управления электровентилями	Φ_{20}	
1544КП12			Схема управления электровентилями	Φ_{20}	
1544КП13			Схема управления электровентилями	Φ_{20}	
1545ХМ1	1606ВП1		БМК (КМОП, 12В вентилей)	Φ_{0}	
1546БЦ1			БМК (КМОП)	$\Phi_{1.0}$	N
1546ХМ1			Аналогово-цифровой БМК (КМОП)	$\Phi_{1.0}$	V
1546ХМ2			БМК (КМОП)	$\Phi_{1.0}$	V
1546ХМ3			БМК (КМОП)	$\Phi_{1.0}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1546ХК4			БМК (КМОП, 2396 вентилей)	e_{42}	R
1546ХК5			БМК (КМОП)	e_{42}	
1547ХК1			БМК (ТТЛШ, 1320 вентилей)	e_{33}	R
1548ХК1	0/а		БМК (ТТЛШ, 1025 вентилей)	$\bullet_{89}$	
1548ХК2	0/а		БМК (ТТЛШ)	$\bullet_{83}$	
1548ХК3	0/а		БМК (ТТЛШ, 3024 вентилей)	$\bullet_{85}$	
1548ХК4	0/а		БМК (ТТЛШ, 1000 вентилей)	$\bullet_{88}$	
1548ХК5	0/а		БМК (ТТЛШ, 9800 вентилей)	$\bullet_{83}$	
1549ВК1	MM54HC4511	NS	Дешифратор-защелка-мультиплексор для управления 5-разрядным индикатором	$\bullet_{08}$	
1549УД1	HA2700	HARRIS	Быстродействующий ОУ	Φ_{C_7}	R
1549УД2	HA2530	HARRIS	Быстродействующий ОУ	Φ_{D_7}	
1549УД3	HA2500	HARRIS	Быстродействующий ОУ	Φ_{C_7}	
1549УД4	HA2700	HARRIS	ОУ	Φ_{C_7}	R
1550ЛН1	SN54ALS04	TI	Шестнадцать логических элементов НЕ	1_{25}	
1551ИК1			Счетчик адреса (8 р) + два регистра сдвига (16 р)	C_{47}	
1551ИП1			Устройство управления	C_{67}	
1551ИП10			Схема регулируемой линии задержки	C_{57}	
1551ИП11			Схема делта-кодека	C_{37}	
1551ИП12			Схема анализа сигналов	C_{37}	
1551ИП13			Схема дельта-кодека	C_{75}	
1551ИП14			Хронизатор-формирователь тактовых частот	C_{61}	
1551ИП15			Пульт местного управления	C_{67}	
1551ИП16			Схема асинхронного сопряжения	C_{61}	
1551ИП17			Схема цикловой синхронизации	C_{51}	
1551ИП18			Схема адресно-командного управления	C_{67}	
1551ИП19			Схема временного уплотнения	C_{67}	
1551ИП2			Схема контроля	C_{57}	
1551ИП20			Схема контроля УАС ПРМ	C_{77}	
1551ИП21			Схема командно-кодовой связи	C_{67}	
1551ИП22			Хронизатор дополнительного канала	C_{77}	
1551ИП23			Схема асинхронного сопряжения	C_{67}	
1551ИП24			Схема защиты от ошибок	C_{67}	
1551ИП25			Схема защиты от ошибок	C_{77}	
1551ИП26			Схема защиты от ошибок	C_{77}	
1551ИП27			Схема приемника и формирователя сигналов	C_{77}	
1551ИП28			Схема системной синхронизации	C_{67}	
1551ИП29			Схема системной синхронизации	C_{77}	
1551ИП3			Схема синхронизации	C_{77}	
1551ИП30			Схема системной синхронизации	C_{77}	
1551ИП31			Схема управления перезапуском	C_{67}	
1551ИП32			Контроллер аппаратного питания	C_{67}	
1551ИП33			Формирователь сигналов тактовой частоты	C_{67}	
1551ИП34			Датчик испытательных сигналов	C_{60}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1551ИП35			Блок анализаторов	C_{67}	
1551ИП36			Схема АПЧ	C_{67}	
1551ИП37			Схема анализатора отношения сигнал-шум	C_{67}	
1551ИП38			Схема цикловой синхронизации	C_{67}	
1551ИП39			Схема управления перезапуском	C_{67}	
1551ИП4			Схема управления записью/считыванием	C_{67}	
1551ИП40			Схема фазовой синхронизации	C_{67}	
1551ИП41			Схема синфазной связи	C_{67}	
1551ИП42			Схема синфазной связи	C_{67}	
1551ИП43			Схема командно-кодовой связи	C_{67}	
1551ИП5			Схема анализа и выбора режима работы	C_{67}	
1551ИП6			Схема тактовой синхронизации	C_{67}	
1551ИП7			Схема формирователя частоты	C_{67}	
1551ИП8			Устройство ввода/вывода	C_{67}	
1551ИП9			Схема контроля ввода/вывода	C_{67}	
1551ИР1			Три регистра сдвига (9, 11, 9 р)	C_{67}	
1552КТ1			Ключевая схема, управляемая магниторезистором	B_{42}	
1553ИЕ1			ДПКД (9 р)	C_{64}	
1553ПР1			Преобразователь последовательного кода в параллельный	C_{64}	
1553ПР2			Преобразователь кода	C_{64}	
1553ХП1			Сеточный детектор УВХ и делитель	C_{64}	
1554АП10	74AC540	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	Φ_{23}	
1554АП16	74AC543	FAIRCHILD	Двунаправленный приемопередатчик (ТС, 8 р)	Φ_{21}	N
1554АП17	74AC051	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь с регистром (8 р)	Φ_{27}	
1554АП20	74AC646	FAIRCHILD	Двунаправленный приемопередатчик с регистром (8 р)	Φ_{27}	
1554АП24	74AC652	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь с регистром (8 р)	Φ_{27}	
1554АП25	74AC820	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь (8 р)	Φ_{27}	
1554АП26	74AC823	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь с регистром (8 р)	Φ_{27}	
1554АП27	74AC648	FAIRCHILD	Приемопередатчик с инверсией (8 р)	Φ_{27}	
1554АП3	74AC240	FAIRCHILD	Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)	$\Phi_{21}\bullet_{41}$	
1554АП4	74AC241	FAIRCHILD	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$\Phi_{21}\bullet_{41}$	R
1554АП5	74AC244	FAIRCHILD	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	Φ_{27}	R
1554АП6	74AC245	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	Φ_{27}	R
1554АП9	74AC640	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	Φ_{27}	
1554ВА1	74AC646	FAIRCHILD	Двунаправленный приемопередатчик с регистром (8 р)	$\bullet_{45}$	
1554ВА2	74AC648	FAIRCHILD	Приемопередатчик с инверсией (8 р)	$\bullet_{43}$	
1554ИД14	74AC139	FAIRCHILD	Два дешифратора 2 × 4	$\Phi_{27}\bullet_{43}$	R
1554ИД19	74AC238	FAIRCHILD	Дешифратор 3 × 8	Φ_{23}	
1554ИД7	74AC138	FAIRCHILD	Дешифратор 3 × 8	$\Phi_{21}\bullet_{43}$	P
1554ИЕ10	74AC161	FAIRCHILD	Синхронный двоичный счетчик (4 р)	$\Phi_{23}\bullet_{43}$	R
1554ИЕ11	74AC162	FAIRCHILD	Синхронный двоичный счетчик (4 р) с параллельным входом	$\Phi_{23}\bullet_{43}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1554ИЕ16	74AC168	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный двоично-десятичный счетчик (4 р)	К	
1554ИЕ17	74AC169	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	К	
1554ИЕ18	74AC163	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	К	R
1554ИЕ19	74AC393	FAIRCHILD	Счетчик (4 р)	К	R
1554ИЕ23	74HC4520	NS	Два четырехразрядных счетчика	К	
1554ИЕ8	74AC192	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	К	R
1554ИЕ7	74AC193	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	К	R
1554ИЕ9	74AC160	FAIRCHILD	Синхронный десятичный счетчик (4 р)	К	
1554ИП5	74AC280	FAIRCHILD	Схема контроля четности (9 р)	К	R
1554ИР10	74AC166	FAIRCHILD	Регистр сдвига (8 р)	К	
1554ИР22	74AC373	FAIRCHILD	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)	К	R
1554ИР23	74AC374	FAIRCHILD	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)	К	R
1554ИР24	74AC299	FAIRCHILD	Асинхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)	К	R
1554ИР29	74AC323	FAIRCHILD	Синхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)	К	
1554ИР33	74AC573	FAIRCHILD	Регистр, управляемый по уровню (ТС, 8 р)	К	
1554ИР35	74AC273	FAIRCHILD	Регистр хранения (8 р)	К	R
1554ИР37	74AC574	FAIRCHILD	Регистр, управляемый по фронту (ТС, 8 р)	К	
1554ИР40	74AC533	FAIRCHILD	Статический регистр с потенциальным видом записи (8 р)	К	R
1554ИР41	74AC534	FAIRCHILD	Динамический регистр (ТС, 8 р)	К	R
1554ИР46	74HC4015	NS	Два универсальных регистра сдвига (4 р)	К	
1554ИР47	74HC4006	NS	Регистр сдвига (18 р)	К	
1554ИР50			Универсальный двунаправленный регистр	К	
1554ИР51	74HC4035	NS	Регистр сдвига (4 р)	К	
1554ИР8	74AC164	FAIRCHILD	Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р)	К	
1554КП11	74AC257	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)	К	R
1554КП12	74AC253	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	К	R
1554КП14	74AC258	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией (ТС, 4 р)	К	R
1554КП15	74AC251	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС)	К	R
1554КП16	74AC157	FAIRCHILD	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1	К	R
1554КП18	74AC158	FAIRCHILD	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией	К	R
1554КП2	74AC153	FAIRCHILD	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1	К	R
1554КП7	74AC151	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием	К	R
1554ЛА1	74AC20	FAIRCHILD	Два логических элемента 4И-НЕ	К	R
1554ЛА3	74AC00	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2И-НЕ	К	
1554ЛА4	74AC10	FAIRCHILD	Три логических элемента 3И-НЕ	К	R
1554ЛЕ1	74AC02	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	К	R
1554ЛЕ4	74AC27	FAIRCHILD	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	К	
1554ЛИ1	74AC08	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2И	К	R
1554ЛИ3	74AC11	FAIRCHILD	Три логических элемента 3И	К	
1554ЛИ6	74AC21	FAIRCHILD	Два логических элемента 4И	К	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1554ЛП8	74AC34	FAIRCHILD	Шесть повторителей	К	R
1554ЛЛ1	74AC32	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2ИЛИ	К	R
1554ЛН1	74AC04	FAIRCHILD	Шесть логических элементов НЕ	К	R
1554ЛП3			Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ	К	
1554ЛП5	74AC86	FAIRCHILD	Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ	К	
1554РУ1	CY7C123	CYPRESS	Статическое ОЗУ (16 × 4)	К	
1554РУ2	CY7C190	CYPRESS	Статическое ОЗУ (16 × 4)	К	
1554ТВ15	74AC109	FAIRCHILD	Два JK-триггера	К	R
1554ТВ9	74AC112	FAIRCHILD	Два JK-триггера со сбросом	К	R
1554ТЛ2	74AC14	FAIRCHILD	Шесть триггеров Шмитта с инверсией	К	R
1554ТМ2	74AC74	FAIRCHILD	Два D-триггера	К	R
1554ТМ8	74AC175	FAIRCHILD	Четыре D-триггера	К	R
1554ТМ9	74AC174	FAIRCHILD	Шесть D-триггеров	К	
1555АФ3			Шинный формирователь (4 р)	К	
1555АФ4			Шинный формирователь (4 р)	К	
1556РЕ1	5275-1	IMI	ПЗУ (2К × 8, биполь. Шоттки)	К	
1556РЕ4			ПЗУ (8К × 8, биполь.)	К	R
1556ХЛ8	PAL16L8C	NS	ПЛМ (64 терма, ТТЛШ)	К	
1556ХЛ9	PAL20L8A	NS	ПЛМ (ТТЛШ)	К	R
1556ХП4	PAL16R4C	NS	ПЛМ (64 терма, ТТЛШ)	К	R
1556ХП6	PAL16R6C	NS	ПЛМ (64 терма, ТТЛШ)	К	R
1556ХП8	PAL16R8C	NS	ПЛМ (64 терма, ТТЛШ)	К	
1557ПВ1			АЦП	К	
1557ХЛ1			2-канальное арифметическое устройство	К	
1557ХП2			Сепаратор входных сигналов	К	
1557ХП3			Усилитель с ШИМ	К	
1557ХП4			Усилитель с программируемым коэффициентом усиления	К	
1557ХП5			Схема дешифрирующего устройства	К	
1557ХП6			Схема оптоэлектронного преобразователя	К	
1558ПТ1	EP830	ALTERA	ПЛИ (600 вентилей)	К	
1558РФ1	5C060		ПЛИ	К	
1558ВИ1	0/в		Программируемый таймер (КВАНТ)	К	
1559АГ1	SN74121	TI	Одновибратор с логическим элементом на входе	К	
1559АГ3	SN74123	TI	Два одновибратора с повторным запуском	К	R
1559АП1	0/в		Формирователь разрядной записи	К	
1559АП5	SN75113	TI	Два формирователя сигналов (ТС)	К	
1559ГГ1	SN74124	TI	Два генератора, управляемые напряжением	К	
1563ИВ1	SN74148	TI	Приоритетный шифратор 8 × 3	К	
1564ИД1	SN74141	TI	Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтным выходом	К	R
1564ИД10	SN74145	TI	Двоично-десятичный дешифратор	К	R
1564ИД11			Позиционный дешифратор 3 × 8 для управления светодиодной шкалой (1 точка)	К	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст.
155ИД12			Позиционный дешифратор 3 × 8 для управления светодиодной шкалой (2 точки)		
155ИД13			Гистерезисный дешифратор 3 × 8 для управления светодиодной шкалой		
155ИЛ15	б/а		Гистерезисный дешифратор для управления светодиодной шкалой		
155ИД24	SN7445	TI	Высоковольтный двоично-десятичный дешифратор (ОК)		
155ИД33	SN74154	TI	Дешифратор-демультиплексор 4 × 16		R
155ИД34	SN74155	TI	Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2 × 4		R
155ИД38	б/а		Дешифратор для управления неполной матрицей 7 × 5 точек		
155ИД39	б/а		Дешифратор для управления дискретной матрицей на светодиодах		
155ИЕ1	б/а		Двоичный счетчик с физиологическим представлением информации		
155ИЕ14	SN74196	TI	Асинхронный десятичный счетчик (4 р)		
155ИЕ2	SN7490	TI	Двоично-десятичный счетчик (4 р)		R
155ИЕ4	SN7492	TI	Счетчик-делитель на 12		R
155ИЕ5	SN7493	TI	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)		
155ИЕ8	SN74192	TI	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)		R
155ИЕ7	SN74193	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)		R
155ИЕ8	SN7497	TI	Делитель частоты с переменным коэффициентом деления		R
155ИЕ9	SN74160	TI	Синхронный десятичный счетчик (4 р)		R
155ИМ1	SN7480	TI	Одноразрядный полный сумматор		R
155ИМ2	SN7482	TI	Двухразрядный двоичный сумматор		R
155ИМ3	SN7483	TI	Четырехразрядный двоичный сумматор		R
155ИП2	SN74180	TI	Восьмиразрядная схема контроля четности		R
155ИП3	SN74181	TI	АЛУ (4 р)		R
155ИП4	SN74182	TI	Схема ускоренного переноса		R
155ИР1	SN7495	TI	Универсальный сдвиговый регистр (4 р)		R
155ИР13	SN74195	TI	Реверсивный регистр сдвига (8 р)		R
155ИР15	SN74173	TI	Регистр (ТС, 4 р)		R
155ИР17	Am2504	AMD	Регистр последовательного приближения (12 р)		R
155ИР32	SN74170	TI	Регистровый файл (4 × 4, СК)		R
155КП1	SN74150	TI	Селектор-мультиплексор данных 16 × 1 со стробированием		R
155КП2	SN74153	TI	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1		R
155КП5	SN74152	TI	Селектор-мультиплексор данных на 8 × 1		R
155КП7	SN74151	TI	Селектор-мультиплексор данных на 8 × 1 со стробированием		R
155ЛА1	SN7420	TI	Два логических элемента 4И-НЕ		R
155ЛА10	SN7412	TI	Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)		
155ЛА11	SN7426	TI	Четыре высоковольтных логических элемента 2И-НЕ (ОК)		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст.
155ЛА12	SN7437	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью		R
155ЛА13	SN7438	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		
155ЛА18	SN75452	TI	Формирователь тока с функцией 2(2И-НЕ) (ОК)		
155ЛА2	SN7830	TI	Логический элемент 8И-НЕ		R
155ЛА3	SN7400	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ		R
155ЛА4	SN7410	TI	Три логических элемента 3И-НЕ		R
155ЛА8	SN7440	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу		R
155ЛА7	SN7422	TI	Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)		R
155ЛА8	SN7401	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		R
155ЛА9	SN7403	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		
155ЛД1	SN7460	TI	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ		R
155ЛД3	б/а		Восьмивходовый расширитель по ИЛИ		R
155ЛЕ1	SN7402	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ		R
155ЛР3	SN7423	TI	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием и расширителем по ИЛИ		R
155ЛЕ3	SN7425	TI	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием		R
155ЛЕ4	SN7427	TI	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ		R
155ЛЕ5	SN7428	TI	Четыре буферных логических элемента 2ИЛИ-НЕ		R
155ЛЕ6	SN74128	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (малошумящий усилитель)		R
155ЛИ1	SN7408	TI	Четыре логических элемента 2И		R
155ЛК5	SN75451	TI	Два логических элемента 2И с мощным выходом (ОК)		R
155ЛЛ1	SN7432	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ		R
155ЛР2	SN75450	TI	Формирователь тока с функцией 2(2ИЛИ) (ОК)		
155ЛН1	SN7404	TI	Шесть логических элементов НЕ		R
155ЛН2	SN7405	TI	Шесть логических элементов НЕ (ОК)		R
155ЛК3	SN7406	TI	Шесть буферных логических элементов НЕ с повышенным коллекторным напряжением		R
155ЛН4	б/а		Шесть повторителей (ОК)		
155ЛН5	SN7416	TI	Шесть буферных инверторов		R
155ЛП6	SN74366	TI	Шесть инверторов с элементом управления по входам (ТС)		
155ЛП10	SN74365	TI	Шесть повторителей с элементом управления по входам (ТС)		
155ЛП11	SN74367	TI	Шесть повторителей с раздельными элементами управления входами		
155ЛТ12			Формирователь втекающего тока (500 мА)		
155ЛУ14	SN7417	TI	Шесть буферных формирователей (ОК)		
155ЛП5	SN7486	TI	Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ		R
155ЛТ17	SN75450	TI	Два логических элемента 2И-НЕ с общим входом и сдвоенными транзисторами		
155ЛТ18	SN74125	TI	Четыре буферных элемента (ТС)		R
155ЛТ19	SN7407	TI	Шесть буферных логических элементов НЕ с повышенным коллекторным напряжением		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
155ЛР1	SN7450	TI	Для логических элементов 2-2И-2ИЛИ-НЕ, осн. расширяемый по ИЛИ	D_{33}	R
155ЛР3	SN7453	TI	Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	D_{27} D_{28}	R
155ЛР4	SN7455	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	D_{27}	R
155ПР8	SN7449	TI	Преобразователь позиционных сигналов из двоичного кода 8-4-2-1 в семисегментный	D_{28}	
155ПР9	SN74184	TI	Преобразователь двоично-десятичного кода в двоичный	D_{12}	
155ПР7	SN74185	TI	Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный	D_{12}	
155РЕ21	SN74187	TI	ПЗУ на 1024 бит для преобразования двоичного кода в код знаков русского алфавита	A_{10}	
155РЕ22	SN74187	TI	ПЗУ на 1024 бит для преобразования двоичного кода в код знаков латинского алфавита	A_{10}	
155РЕ23	SN74187	TI	ПЗУ на 1024 бит для преобразования двоичного кода в код арифметических знаков и цифр	A_{10}	
155РЕ24	SN74187	TI	ПЗУ на 1024 бит для преобразования двоичного кода в код дополнительных знаков	A_{10}	
155РЕ3	82S23	SIGNETICS	Программируемое ПЗУ емкостью 256 бит (32 × 8)	D_{16}	
155РЕ4	6775-1	MMI	ПЗУ (2К × 8, биполяр.)	D_{16}	
155РП1	SN74170	TI	Регистровый файл (4 × 4, СК)	D_{27}	
155РП2	SN74172	TI	Регистровая память (ТС) (8 × 2)	A_{16}	
155РУ1	SN7481	TI	Статическое ОЗУ со схемами управления (16 × 1)	D_{28} D_{21}	
155РУ2	SN7489	TI	Статическое ОЗУ (16 × 4)	D_{28} D_{20}	R
155РУ3	SN7484	TI	Статическое ОЗУ (4 × 4)	D_{21}	
155РУ5	93410	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ со схемами разрядного и адресного управления (256 × 1)	D_{28} D_{18}	R
155РУ6	SN74S301	TI	Статическое ОЗУ (1024 × 1)	D_{20}	
156РУ7	93425A	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (1024 × 1) со схемами управления	D_{28}	R
155СП1	SN7485	TI	Схема сравнения двух чисел (4 р)		
155ТВ1	SN7472	TI	JK-триггер с логикой 3И на входах	L_{29} D_{27} D_{28}	R
155ТВ15	SN74109	TI	Два JK-триггера	D_{27}	R
155ТК3	SN7476	TI	Два JK-триггера	D_{27}	R
155ТМ1	SN7413	TI	Два триггера Шмитта с логическим элементом на входах 4И-НЕ	D_{28} D_{21}	R
155ТМ2	SN7414	TI	Шесть триггеров Шмитта с инверсией	A_{14}	
155ТР3	SN74132	TI	Четыре 2-входовых триггера Шмитта	A_{11}	
155ТМ2	SN7474	TI	Два D-триггера	D_{27}	R
155ТМ5	SN7477	TI	Четыре D-триггера	L_4 D_{29} D_{28} D_{20}	R
155ТМ7	SN7475	TI	Четыре D-триггера с парными инверсными выходами	L_4 D_{28} D_{31} D_{30}	R
155ТМ8	SN74175	TI	Четыре D-триггера	D_{21}	R
155ХЛ1	SN74279	TI	Многофункциональный элемент для ЭВМ	D_{27}	
1560ХП1			ПЗУ/М с 8-направленными шинами	A_{15}	
1560ХП2			ПЗУ/М с 8-разрядным регистром	A_{15}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1560ХП3			ПЗУ/М с двунаправленными шинами и 8-разрядным регистром	A_{15}	
1560ХП4			ПЗУ/М с 4-направленными шинами и 4-разрядным регистром	A_{15}	
1561АГ1	CD4098B	RCA	Два мультивибратора	D_{34} D_{01}	R
1561ГГ1	CD4046B	RCA	Генератор с ФАПЧ	D_{47}	R
1561ИД6	MC14555B	MOTOROLA	Два двоичных демультиплексора без инверсии	D_{47}	R
1561ИД7	MC14556B	MOTOROLA	Два двоичных демультиплексора с инверсией	D_{47}	R
1561ИЕ10	MC14520B	MOTOROLA	Два счетчика (4 р)	D_{01}	R
1561ИЕ11	MC14516B	MOTOROLA	Двоичный реверсивный счетчик (4 р)	D_{01}	
1561ИЕ16	CD4020	RCA	Двоичный счетчик-делитель (14 р)	D_{27}	
1561ИЕ20	CD4040B	RCA	Двоичный счетчик (12 р)	D_{01}	R
1561ИЕ21	CD4018B	RCA	Синхронный двоичный счетчик с предустановкой	D_{01}	R
1561ИЕ8	CD4017B	RCA	Десятичный счетчик с дешифратором	D_{27}	
1561ИЕ9	CD4022B	RCA	Счетчик-делитель на 8	D_{27}	
1561ИР14	CD4076B	RCA	Регистр D-типа (4 р)	D_{47}	R
1561ИР15	MC14194B	MOTOROLA	Реверсивный регистр сдвига (4 р)	D_{01}	R
1561ИР6	CD4034B	RCA	Регистр сдвига (8 р)	D_{01}	R
1561КП1	CD4053B	RCA	Два 4-канальных мультиплексора	D_{42}	R
1561КП13	CD4019B	RCA	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (4 р)	D_{42}	
1561КП2	CD4051B	RCA	Восьмиканальный мультиплексор	D_{40}	R
1561КП3	MC14512B	MOTOROLA	Восьмиканальный мультиплексор	D_{11} D_{01}	R
1561КП14	MC14679B	MOTOROLA	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (4 р)	D_{42}	R
1561КП15	CD4053B	RCA	Три мультиплексора	D_{41}	R
1561КТ3	CD4066B	RCA	Четыре двунаправленных ключа	D_{17} D_{01}	R
1561ЛА10	CD4011UB	RCA	Два логических элемента 2И-НЕ (ОС)	D_{04} D_{02} D_{01}	R
1561ЛА7	CD4011B	RCA	Четыре логических элемента 2И-НЕ	D_{27}	
1561ЛА8	CD4012B	RCA	Два логических элемента 4И-НЕ	D_{27}	
1561ЛИ9	CD4023B	RCA	Три логических элемента 3И-НЕ	D_{28} D_{21}	R
1561ЛЕ10	CD4023B	RCA	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	D_{11} D_{01}	R
1561ЛЕ5	CD4001B	RCA	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	D_{05} D_{01}	R
1561ЛЕ6	CD4002B	RCA	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ	D_{15} D_{01}	R
1561ЛК2	CD4081B	RCA	Четыре логических элемента 2И-НЕ	D_{11} D_{08}	R
1561ЛЛ1	CD4071B	RCA	Четыре логических элемента 2ИЛИ	D_{01}	
1561ЛН2	CD4049B	RCA	Шесть логических элементов НЕ	D_{37}	
1561ЛП3	µPD4503B	NEC	Шесть повторителей (ТС)	D_{23}	
1561ЛП4	CD4050B	RCA	Шесть логических элементов НЕ	D_{01}	R
1561ЛП13	MC14256	MOTOROLA	Три трехвходовых четырехрежимных логических элемента	D_{23}	
1561ЛЛ14	CD4070B	RCA	Четыре логических элемента исключающее ИЛИ	D_{01}	R
1561НР1	CD4094B	RCA	Преобразователь последовательного кода в параллельный	D_{42} D_{01}	R
1561ПУ4	CD4050B	RCA	Шесть преобразователей уровня	D_{34} D_{04}	R
1561ПУ6	CD4010UB	RCA	Четыре преобразователя уровня (ТС)	D_{01}	
1561ТВ1	CD4027B	RCA	Два JK-триггера	D_{05} D_{01}	R
1561ТЛ1	CD4093B	RCA	Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)	D_{05} D_{01}	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1561ТМ2	CD4013B	PCA	Два D-триггера с установкой 0 и 1	Θ_{11}	
1561ХЛ1			8-входовый универсальный логический элемент (ТС)	Θ_{31}	
1562ХЛ1	HAL16L8A	MMI	ПЛМ (ТТЛШ)	Θ_{23}	
1562ХЛ2	HAL20L8A	MMI	ПЛМ (ТТЛШ)	Θ_{23}	
1563БР1			Активная линия задержки	$+_{42}$	
1563БР2			Активная линия задержки	$+_{42}$	
1563БР3			Активная линия задержки	$+_{43}$	
1564АГ1	74HC121	NS	Мультивибратор с триггером Шмитта на входе	Θ_{08}	
1564АГ3	74HC123	NS	Два одновибратора с повторным запуском	Θ_{13} Θ_{41}	N
1564АГ4	74HC221	NS	Два моностабильных мультивибратора	Θ_{41}	
1564АП17	74HC651	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)	Θ_{27}	N
1564АП24	74HC652	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)	Θ_{27}	N
1564АП25	74HC870	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь (8 р)	Θ_{23}	N
1564АП26	74HC873	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь с регистром (8 с)	Θ_{27}	N
1564АП3	74HC240	NS	Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)	Θ_{21} Θ_{47}	N
1564АП4	74HC241	NS	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	Θ_{17} Θ_{72}	R
1564АП5	74HC244	NS	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	Θ_{73}	
1564АП6	74HC245	NS	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	Θ_{73}	
1564АП9	74HC640	NS	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	Θ_{73}	
1564ГГ1	74HC124	NS	Два управляемых мультивибратора	Θ_{08}	
1564ИВ3	74HC147	NS	Приоритетный шифратор 9 × 4	Θ_{73} Θ_{08} Θ_{17}	D
1564ИД14	74HC139	NS	Два дешифратора 2 × 4	Θ_{73}	
1564ИД23	74HC4511	NS	Дешифратор для семисегментного индикатора (СИД)	Θ_{14}	R
1564ИД3	74HC154	NS	Дешифратор-демультиплексор 4 × 16	Θ_{20} Θ_{73}	
1564ИД4	74HC156	NS	Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2 × 4	Θ_{73}	
1564ИД5	74HC156	NS	Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2 × 4 (ОС)	Θ_{08}	
1564ИД7	74HC138	NS	Дешифратор 3 × 8	Θ_{11}	R
1564ИЕ10	74HC161	NS	Синхронный спиральный счетчик (4 р)	Θ_{47} Θ_{43} Θ_{73} Θ_{02}	R
1564ИЕ15	74HC197	NS	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)	Θ_{08}	
1564ИЕ18	74HC163	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	Σ_{39}	N
1564ИЕ19	74HC390	NS	Два двоичных счетчика (4 р)	Θ_{47} Θ_{08} Θ_{43}	R
1564ИЕ22	74HC4394	NS	Двоичный счетчик (14 р)	Θ_{47}	
1564ИЕ24	74HC4040	NS	Двоичный счетчик (12 р)	Θ_{31}	
1564ИЕ5	74HC192	NS	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	Θ_{23} Θ_{73} Θ_{03}	R
1564ИЕ7	74HC193	NS	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	Θ_{43} Θ_{73} Θ_{01}	R
1564ИЕ9	74HC160	NS	Синхронный двоично-десятичный счетчик (4 р)	Θ_{08}	
1564ИМ6	74HC283	NS	Двоичный сумматор с быстрым переносом (4 р)	Θ_{31}	
1564ИП3	74HC181	NS	АЛУ (4 р)	Θ_{47}	
1564ИП4	74HC182	NS	Схема ускоренного переноса	Θ_{47}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1564ИП6	74HC280	NS	Схема контроля четности (9 р)	Θ_{11} Θ_{08} Θ_{47}	R
1564ИП7	74HC240	NS	Шинный приемопередатчик (4 р)	Θ_{73} Θ_{08} Θ_{47}	R
1564ИР10	74HC166	FAIRCHILD	Регистр сдвига (8 р)	Θ_{27}	N
1564ИР11	74HC194	NS	Универсальный регистр-сдвига (4 р)	Θ_{47} Θ_{47} Θ_{10}	N
1564ИР22	74HC373	NS	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)	Θ_{23}	
1564ИР23	74HC374	NS	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)	Θ_{23}	
1564ИР24	74HC299	NS	Универсальный регистр сдвига (ТС, 8 р)	Θ_{01}	
1564ИР29	74HC323	FAIRCHILD	Сифонный регистр сдвига (ТС, 8 р)	Θ_{27}	N
1564ИР33	74HCS73	NS	Регистр-защелка (ТС, 8 р)	Θ_{01}	
1564ИР35	74HC273	FAIRCHILD	Регистр хранения (8 р)	Θ_{23}	N
1564ИР37	74HCS74	FAIRCHILD	Регистр, управляемый по фронту (ТС, 8 р)	Θ_{23}	N
1564ИР40	74HCS33	FAIRCHILD	Статический регистр с потенциальным входом записи (8 р)	Θ_{23}	N
1564ИР41	74HCS34	FAIRCHILD	Динамический регистр (ТС, 8 р)	Θ_{23}	N
1564ИР46	74HC4015	NS	Два универсальных регистра сдвига (4 р)	Θ_{23}	N
1564ИР52	74HCS35	NS	Регистр сдвига с защелкой (ТС, 8 р)	Θ_{01}	
1564ИР8	74HC164	NS	Регистр сдвига с параллельным выходом (8 р)	Θ_{47} Θ_{73} Θ_{08}	R
1564ИР9	74HC165	NS	Регистр сдвига с параллельным входом (8 р)	Θ_{47} Θ_{06}	R
1564КП11	74HC257	NS	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)	Θ_{72}	R
1564КП12	74HC253	NS	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	Θ_{47} Θ_{72}	R
1564КП13	74HC298	NS	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с памятью (4 р)	Θ_{47} Θ_{01}	R
1564КП14	74HC258	NS	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией (ТС, 4 р)	Θ_{73}	
1564КП15	74HC251	NS	Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС)	Θ_{47} Θ_{72}	R
1564КП16	74HC157	NS	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1	Θ_{72}	
1564КП18	74HC158	NS	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией	Θ_{73}	
1564КТ2	74HC158	NS	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1	Θ_{47} Θ_{08} Θ_{73}	R
1564КТ21	74HC4051	NS	8-канальный аналоговый мультиплексор	Θ_{01}	
1564КТ7	74HC151	NS	Селектор-мультиплексор данных 8 × 1 со стробированием	Θ_{72} Θ_{47}	N
1564КТ3	74HC4066	NS	Четыре ключа	Θ_{01}	
1564ЛА1	74HC20	NS	Два логических элемента 4И-НЕ	Θ_{47} Θ_{73} Θ_{06}	R
1564ЛА10	74HC12	NS	Три логических элемента 3И-НЕ (ОС)	Θ_{08}	
1564ЛА2	74HC30	NS	Логический элемент 8И-НЕ	Θ_{73} Θ_{08} Θ_{41}	R
1564ЛА3	74HC00	NS	Четыре логических элемента 2И-НЕ	Θ_{47} Θ_{73} Θ_{02}	D
1564ЛА4	74HC10	NS	Три логических элемента 3И-НЕ	Θ_{73} Θ_{01}	R
1564ЛА7	74HC22	NS	Два логических элемента 4И-НЕ (ОС)	Θ_{08}	
1564ЛА9	74HC03	NS	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОС)	Θ_{08}	
1564ЛЕ1	74HC02	NS	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	Θ_{47} Θ_{73}	R
1564ЛЕ4	74HC27	NS	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	Θ_{14} Θ_{23}	
1564ЛЕ5	74HC28	NS	Четыре логических элемента 2И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью	Θ_{14}	
1564ЛЕ9	74HCA002	NS	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ	Θ_{11} Θ_{01}	R
1564ЛИ1	74HC08	NS	Четыре логических элемента 2И	Θ_{47} Θ_{11} Θ_{47}	R
1564ЛИ2	74HC09	NS	Четыре логических элемента 2И (ОС)	Θ_{08}	
1564ЛИ3	74HC11	NS	Три логических элемента 3И	Θ_{14} Θ_{43}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
1564ЛА6	74HC21	NS	Два логических элемента 4И		
1564ЛЛ1	74HC32	NS	Четыре логических элемента 2ИЛИ		R
1564ЛН1	74HC04	NS	Шесть логических элементов НЕ		R
1564ЛН11	74HC05	NS	Шесть логических элементов НЕ (ОС)		
1564ЛН2	74HC05	NS	Шесть логических элементов НЕ (ОС)		
1564ЛН7	74HC368	NS	Шесть логических элементов НЕ (ТС)		R
1564ЛН9	74HCT368	NS	Шесть логических элементов НЕ (ТС)		N
1564ЛП10	74HC365	FAIRCHILD	Шесть повторителей с элементом управления по входам (ТС)		N
1564ЛП11	74HC367	NS	Шесть повторителей с раздельными элементами управления входами		R
1564ЛЛ13	74HC266	NS	Четыре 2-входовых элемента Исключающее ИЛИ-НЕ		R
1564ЛП15	74HCT367	NS	Шесть повторителей с раздельными элементами управления входами		
1564ЛТ16			Микротактный двунаправленный магистральный элемент с тристатной петлей на выходе		N
1564ЛТ19			Микротактный двунаправленный магистральный элемент		N
1564ЛТ20			Микротактный двунаправленный логический элемент с тристатной петлей на выходе		N
1564ЛТ21			Микротактный двунаправленный логический элемент		N
1564ЛЛ5	74HC86	NS	Четыре двухвходовых элемента Исключающее ИЛИ		R
1564ЛР8	74HC125	NS	Четыре буферных элемента (ТС)		
1564ЛР11	74HC51	NS	Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ		R
1564ПУ1	74HC4049	NS	Шесть преобразователей уровня		R
1564ПУ2	74HC4050	NS	Шесть преобразователей уровня с инверсией		R
1564СП1	74HC85	NS	Схема сравнения двух чисел (4 р)		D
1564СП3	74HC688	NS	Схема сравнения (8 р)		
1564ТВ15	74HC109	FAIRCHILD	Два JK-триггера		N
1564ТВ3	74HC107	NS	Два JK-триггера		N
1564ТВ9	74HC112	NS	Два JK-триггера со сбросом		
1564ТЛ2	74HC14	NS	Шесть триггеров Шмитта с инверсией		R
1564ТЛ3	74HC132	FAIRCHILD	Четыре двухвходовых триггера Шмитта		N
1564ТМ2	74HC74	NS	Два D-триггера		R
1564ТМ5	74HC77	NS	Четыре D-триггера		R
1564ТМ7	74HC75	NS	Четыре D-триггера		
1564ТМ8	74HC175	NS	Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами		R
1564ТМ9	74HC174	NS	Шесть D-триггеров		
1564ТР2	74HC279	FAIRCHILD	Четыре RS-триггера		N
1565ХЛ1			Программируемая матрица (ЭСЛ)		
1566ВГ1	PCA84C640	PHILIPS	Контроллер ТВ приемника		
1566РР1	PCF8582A	PHILIPS	Энергонезависимое ЗУ (256 х 8, шина I²C)		
1565ХП1	SAA1250	ITT	Передатчик команд ИК ДУ (код ITT)		R
1565ХП2	SAA1251	ITT	Приемник команд ИК ДУ (код ITT)		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
1566ХП3	SAA3006	PHILIPS	Передатчик команд ИК ДУ (код RC-5)		R
1567АП1			Формирователь цветного кода по ГОСТ 18997		
1567АП2			Формирователь цветного кода по ГОСТ 18997		
1568ВГ1	PCA84C640	PHILIPS	Контроллер ТВ приемника		R
1568ВГ2	SAA5243P/B	PHILIPS	Контроллер телетекста		R
1568ВГ3	PFA84C81A	PHILIPS	Контроллер телетекста		R
1568ВГ4	SAA84C54	PHILIPS	Контроллер ТВ приемника		R
1568ГГ1	б/а		Знакогенератор для ТВ устройств		D
1568ЮИ1	б/а		Декодер ТВ дальнозвонов		R
1568РР1	PCF8582E	PHILIPS	Энергонезависимое ЗУ (256 х 8, шина I²C)		R
1568РР2	SDA2586	SIEMENS	Энергонезависимое ЗУ (1024 х 8)		R
1566ХА1	TDA4565	PHILIPS	Цветокорректор и ЛЗ матричный		
1566ХА2	TDA3800	PHILIPS	Видеопроцессор		
1566ХА3	TDA4555	PHILIPS	Декодер PAL/SECAM/NTSC		
1568ХП1	SAA3010	PHILIPS	Передатчик команд ИК ДУ (код RC-5)		R
1568ХУ2	CXA1106A	SONY	Видеоусилитель ИК ДУ		R
1568ХП1	б/а		Электронный регулятор громкости		
1569АГ3	1564АГ3		Два одновибратора с повторным запуском (спец.)		
1569АП3	1564АП3		Два синтеза формирователя с инверсией (4 р, ТС, спец.)		
1569АП4	1564АП4		Два синтеза формирователя (4 р, ТС, спец.)		N
1569ИД3	1564ИД3		Дешифратор-демультиплексор 4 х 16 (спец.)		
1569ИЕ10	1564ИЕ10		Синхронный двоичный счетчик (4 р, спец.)		N
1569ИЕ19	1564ИЕ19		Два двоичных счетчика (4 р, спец.)		N
1569ИЕ6	1564ИЕ6		Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р, спец.)		
1569ИЕ7	1564ИЕ7		Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р, спец.)		N
1569ЛЭ5			Три мультиплексора с мультиплексорных элементов (спец.)		
1569ИП7	1564ИП7		Шинный приемо-передатчик (4 р, спец.)		
1569ИР11	1564ИР11		Универсальный регистр сдвига (4 р, спец.)		
1569ИР8	1564ИР8		Регистр сдвига с параллельными выходами (8 р, спец.)		
1569ИР9	1564ИР9		Регистр сдвига с параллельными входами (8 р, спец.)		N
1569КП12	1564КП12		Селектор-мультиплексор 4 х 1 (2 р, ТС, спец.)		N
1569КП13	1564КП13		Селектор-мультиплексор 2 х 1 с памятью (4 р, спец.)		N
1569КП15	1564КП15		Селектор-мультиплексор 8 х 1 (ТС, спец.)		N
1569КТ2	1564КТ2		Селекторный цифровой селектор-мультиплексор 4 х 1 (спец.)		N
1569КТ7	1564КТ7		Селектор-мультиплексор данных на 8 х 1 сигналов со стробированием (спец.)		
1569ЛА1	1564ЛА1		Два логических элемента 4И-НЕ (спец.)		N
1569ЛЛ3	1564ЛЛ3		Четыре логических элемента 2И-НЕ (спец.)		
1569ЛН1	1564ЛН1		Шесть логических элементов НЕ (спец.)		
1569ЛН7	1564ЛН7		Шесть логических элементов НЕ (ТС, спец.)		N
1569ТВ3	1564ТВ3		Два JK-триггера (спец.)		
1569ТЛ2	1564ТЛ2		Шесть триггеров Шмитта с инверсией (спец.)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
156ВТ1Р2	1564ТМ2		Два D-триггера (спец.)	$Э_{47}$	N
156АГ1			Формирователь временных интервалов (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛД1			Расширитель по И (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛД1Н			Расширитель по И (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛА1			Логический элемент 8И-НЕ (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛА2			Два логических элемента 4И-НЕ (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛА3			Четыре логических элемента 2И-НЕ (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛА4			Логический элемент 8И-НЕ с возможностью расширения по И (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛА5			Мощный логический элемент 4И-НЕ с возможностью расширения по И (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛА6			Мощный логический элемент 4И-НЕ с возможностью расширения по И (ОК, ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛД1			Два 4-входовых расширителя по ИЛИ (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛД2			Расширитель по И (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛД3			Четыре 2-входовых расширителя по И (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛР1			Логический элемент И-ИЛИ-НЕ (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ЛС1			Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ТВ1			Два JK-триггера с логикой на входах (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ТК1			Два триггера (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
156ТР1			Два RS-триггера с раздельными запусками (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
1570ВМ1			Многофункциональная цифровая матрица (спец.)	$Е_{47}$	N
1570ВМ2			Многофункциональная цифровая матрица (спец.)	$Е_{47}$	
1570ВМ3			Многофункциональная цифровая матрица (спец.)	$Е_{47}$	
1572ХЛ2			Многофункциональная логическая схема	$О_{75}$	
1572ХЛ3			Многофункциональная логическая схема	$О_{75}$	
1572ХЛ5			Многофункциональная логическая схема	$О_{75}$	
1577ВФ1			БМК (ЭСЛ, 18 функциональных ячеек)	$О_{76}$	
1573ХМ1			БМК для «Эл-та ССБ Схема-1»	$О_{75}$	
1574ХМ1			БМК (КМОП, 4500 вентилей)	$Ф_{21}$, $У_{88}$	R
1574ХМ10			БМК (КМОП, 43913 вентилей)	$Ф_{21}$	
1574ХМ11			БМК (КМОП, 75406 вентилей)	$Ф_{21}$	
1574ХМ2			БМК (КМОП, 6056 вентилей)	$Ф_{21}$	
1574ХМ3			БМК (КМОП, 60000 вентилей)	$Ф_{21}$	
1574ХМ4			БМК (КМОП, 13066 вентилей)	$Ф_{21}$	
1574ХМ5			БМК (КМОП, 21390 вентилей)	$Ф_{21}$	
1574ХМ6			БМК (КМОП, 61333 вентиля)	$Ф_{21}$	
1574ХМ7			БМК (КМОП, 4572 вентиля)	$Ф_{21}$	
1574ХМ8			БМК (КМОП, 14666 вентилей)	$Ф_{21}$	
1574ХМ9			БМК (КМОП, 27147 вентилей)	$Ф_{21}$	
1575ХМ1			БМК (КМОП, 980 вентилей)	$Ф_{21}$, $У_{88}$	R
1575ХМ2	M60016	MITSUBISHI	БМК (КМОП, 1600 вентилей)	$Ф_{21}$	
1578ВМ1			БМК (850 вентилей)	$Ф_{15}$	
1577ХМ1			БМК (БиКМОП, 3036 вентилей 3И-НЕ)	$Ф_{27}$	
1577ХМ2			БМК (5000 вентилей)	$Ф_{29}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1578ЕЦ8	б/а		БМК (КМОП)	$Э_{43}$	N
1578ЕЦ9	б/а		БМК (КМОП)	$Э_{43}$	N
1578ХМ1			БМК (КМОП, 3400 вентилей 2И-НЕ)	$Э_{43}$	
1578ХМ2			БМК (КМОП, 4200 вентилей 2И-НЕ)	$Э_{43}$	
1578ХМ3			БМК (КМОП, 6000 вентилей 2И-НЕ)	$Э_{43}$	
1578ХМ5	ULTRA040	OKI	БМК (КМОП, 913 вентилей 2И-НЕ)	$Э_{43}$	
1578ХМ6			БМК (КМОП, 18000 вентилей)	$Э_{43}$	
1578ХМ7			БМК (КМОП, 22800 вентилей)	$Э_{43}$	
1578ХМ8			БМК (КМОП, 30000 вентилей)	$Э_{43}$	
1579ХМ3			БМК (КМОП, 3200 вентилей)	$Э_{47}$	
157ДА1	б/а		двухканальный двухпороговый амплитудный детектор	$А_{118}$	
157УД1	б/п		ОУ средней мощности	$А_{88}$	
157УД2	б/п		Два ОУ широкого применения	$Е_{21}$ $А_{22}$	R
157УД3	157УД2		Два малошумящих ОУ	$А_{18}$	
157УД4	157УД2		Малошумящий ОУ	$А_{11}$	
157УД5	157УД4		ОУ с повышенным быстродействием	$А_{88}$	
157УД6	157УД4		ОУ широкого применения	$А_{88}$	
157УД7	б/п		ОУ широкого применения	$А_{22}$	
157УД8	б/п		ОУ широкого применения	$А_{22}$	
157УЛ1	TDA3420	STM	Двухканальный предварительный усилитель воспроизведения	$Е_{37}$ $А_{111}$	R
157УЛ2	б/п		Усилитель воспроизведения	$Е_{81}$ $А_{88}$	
157УЛ3	б/п		Усилитель воспроизведения	$А_{88}$	
157УН1	б/п		УНЧ	$Ф_{17}$	
157УП1	б/п		Двухканальный предварительный усилитель записи	$А_{44}$	
157УП2	б/п		Двухканальный предварительный усилитель записи	$А_{48}$	
157ХА1	б/п		УВЧ с преобразователем	$Ф_{17}$	
157ХА2	б/п		УПЧ с АРУ	$Ф_{17}$	
157ХА3			Схема управления бесконтактным электродвигателем	$Ф_{18}$	
157ХП1	б/а		Двухканальная схемотехнической индикации и АРУЗ	$А_{41}$	
157ХТ2	б/а		Стабилизатор напряжения с элементами генератора	$А_{50}$	
157ХТ3	б/а		Шумоподавитель	$Ф_{17}$ $КР_{211}$	
157ХУ4	LM1894	NS	Динамический шумоподавитель	$КР_{211}$ $Ф_{201}$	
1580ХМ1			БМК (КМОП)	$Э_{88}$	D
1580ХМ2			БМК (КМОП)	$Э_{88}$	D
1580ХМ3			БМК (КМОП, 500 вентилей НЕ)	$Э_{88}$	D
1580ХМ3-0000	~74HC510	NS	Двоично-десятичный реверсивный счетчик (3 р)	$Э_{48}$	D
1580ХМ3-0001	б/п		Схема управления шаговым двигателем	$Э_{66}$	D
1580ХМ3-0002	б/п		Схема управления шаговым двигателем	$Э_{68}$	D
1580ХМ3-0404	б/п		АЦП (8 р)	$Э_{65}$	D
1580ХМ3-0405	б/п		АЦП (8 р)	$Э_{62}$	D
1580ХМ3-5100	б/п		Пороговый ключ	$Э_{63}$	D
1580ХМ3-5102	б/п		Схема управления реверсивным двигателем	$Э_{62}$	D

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ог
1580ХМ3-6100	б/н		Универсальный генератор звуковых сигналов		D
1580ХМ3-6111	б/н		Декодер последовательного кода		D
1580ХМ3-7771	б/н		Десятичный реверсивный счетчик-дешифратор (Общ. К)		D
1580ХМ3-7772	б/н		Десятичный реверсивный счетчик-дешифратор (Общ. А)		D
1580ХМ3-7773	74НС4511	NS	Дешифратор для семисегментного индикатора (СИД)		D
1580ХМ3-7773N	~74НС4511	NS	Дешифратор двоично-десятичного кода в семисегментный код СИД с точкой (Общ. А)		D
1580ХМ3-7773Р	~74НС4511	NS	Дешифратор двоично-десятичного кода в семисегментный код СИД с точкой (Общ. К)		D
1580ХМ3-ВЛА7	CD4011	RCA	Четыре логических элемента 2И-НЕ		D
1580ХМ3-ВЛЕ5	CD4001	RCA	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ		D
1580ХМ3-ВЛЕ2	CD4049	RCA	Шесть логических элементов НЕ		D
1580ХМ3-ВЛН3	μPD4503	NEC	Шесть повторителей (ТС)		O
1580ХМ3-СЛЕ1	74НС02	NS	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ		D
1580ХМ3-СЛЕ4	74НС27	NS	Три логических элемента 3И ИЛИ-НЕ		D
1580ХМ3-СЛИ1	74НС08	NS	Четыре логических элемента 2И		D
1580ХМ3-СЛИ3	74НС11	NS	Три логических элемента 3И		D
1580ХМ3-СП1	74НС85	NS	Схема сравнения двух чисел (4 р)		D
1580ХМ3-СТМ8	74НС175	NS	Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами		D
1580ХМ4			БМК (КМОП)		D
1580ХМ5			БМК (КМОП)		R
1580ХМ5-0011			Тестовая схема		O
1580ХМ5-7777	б/н		Дешифратор двоично-десятичного кода в семисегментный код СИД (Общ. К)		D
1581ХМ1	μPD67010	NEC	БМК (БиКМОП, 1040 вентилей)		
1582БЦ1	б/н		БМК (КМОП)		R
1582ВХ1	б/н		БМК (КМОП, 528 вентилей)		R
1582ВХ2	б/н		БМК (КМОП, 1695 вентилей)		R
1582ВХ3	б/н		БМК (КМОП, 3213 вентилей)		R
1582ВМ2-0100	Z80A	ZILOG	Универсальный микропроцессор (8 р, 5 МГц)		D
1582УП1	б/н		Схема обработки сигналов управления для АТС		R
1583ВХ10	б/н		БМК (БиКМОП, 10032 вентиля)		
1583ВХ2	б/н		БМК (БиКМОП, 2045 вентилей)		
1583ВХ3	б/н		БМК (БиКМОП, 4092 вентиля)		
1584ВХ10	б/н		БМК (КМОП, 15045 вентилей)		
1584ВХ2	б/н		БМК (КМОП, 3240 вентилей)		
1584ЦХ3	б/н		БМК (КМОП, 5766 вентилей)		
1585ВХ10	б/н		БМК (КМОП, 10212 вентилей)		
1585ЕХ20	б/н		БМК (КМОП, 20176 вентилей)		
1586ХТ6	б/н		БМК (Биполь., 132 транзистора)		
1586ХТ7	б/н		БМК (Биполь., 290 транзисторов)		
1586ХТ8	б/н		БМК (БиКМОП, 160 транзисторов)		
1587ХМ1			БМК (КМОП, 2200 вентилей)		
1587ХМ1-0108	Z8C30	NS	Контроллер последовательного интерфейса		
1587ХМ2	IDT2010		БМК (КМОП, 6000 вентилей + 2 х (16 х 8) ОЗУ)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	О
1588ХЖ3	б/н		БМК (спец., КМОП, 5766 вентилей)		
1588ХМ1			БМК (биполь., Шоттки, 1000 вентилей)		
1588ХМ2	VGT200	VLSI	БМК (КМОП, 1000 . 85000 вентилей)		
1589ЛА1	SN74L20N	TI	Два логических элемента 4И-НЕ		
1589ЛА2	SN74L30N	TI	Логический элемент 8И-НЕ		
1589ЛА3	SN74L00N	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ		
1589ЛИ1	SN74L10N	TI	Три логических элемента 3И-НЕ		
1589ЛН1	SN74L04N	TI	Шесть логических элементов НЕ		
1589ЛР1	SN74L32N	TI	Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, одно расширяемые по ИЛИ		
1589ЛР3	SN74L53N	TI	Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		
1589ЛР4	SN74L55N	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ		
1589ЛР5	SN74L51N	TI	Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ		
1589ЛР6	SN74L54N	TI	Логический элемент 2-3-3-2И-4ИЛИ-НЕ		
1589СП1	SN74L85N	TI	Схема сравнения двух чисел (4 р)		
1589ТВ1	SN74L72N	TI	JK-триггер с логикой 3И на входе		
1589ТМ2	SN74L74N	TI	Два D-триггера		
1589ТР1	SN74L71N	TI	RS-триггер с логикой 3И на входе		
1590ЧД164	MC10H164	MOTOROLA	Восьмиразрядный мультиплексор		V
1590ИЕ160	MC10H160	MOTOROLA	12-входовая схема контроля четности		V
1590ЛК117	MC10H117	MOTOROLA	Два логических элемента 2-3ИЛИ-2И/ИЛИ-2И-НЕ		V
1590ЛК121	MC10H121	MOTOROLA	Логический элемент ИЛИ-И/ИЛИ-И-НЕ		V
1590ЛЛ110	MC10H110	MOTOROLA	Два логических элемента 4ИЛИ с мощным выходом		V
1590ЛМ101	MC10H101	MOTOROLA	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ/ИЛИ		V
1590ЛМ102	MC10H102	MOTOROLA	Четыре логических элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ		V
1590ЛМ105	MC10H105	MOTOROLA	Три логических элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ		V
1590ЛП107	MC10H107	MOTOROLA	Три логических элемента Исключающее ИЛИ-НЕ/ИЛИ		V
1590ТМ130	MC10H130	MOTOROLA	Два D-триггера		V
1590ТМ133	MC10H133	MOTOROLA	Четыре триггера с защелкой		V
1590ТМ134	MC10H134	MOTOROLA	Два D-триггера		V
1590ТМ173	MC10H173	MOTOROLA	Четыре D-триггера с входными мультиплексорами		V
1591ВК1			Адаптивный цифровой фильтр		
1591ИП1			Сдвоенный переключатель		
1591ИП2			Цифровой синтезатор отсчета		
1592ХМ1	CA100K	LSI-LOGIC	БМК (КМОП, 100 000 вентилей)		V
1592ХМ2	CA100K	LSI-LOGIC	БМК (КМОП, 60 000 вентилей)		V
1592ХМ3	CA100K	LSI-LOGIC	БМК (КМОП, 30 000 вентилей)		V
1592ХМ4	CA100K	LSI-LOGIC	БМК (КМОП, 10 000 вентилей)		V
1593ХМ1			БМК (3364 вентиля)		V
1593ХМ2			БМК (6400 вентилей)		V
1593ХМ3			БМК (12000 вентилей)		V
1593ХМ4			БМК (10000 вентилей)		V
1594АП16	74ACT640	FAIRCHLD	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)		N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1594АП17	74ACT651	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)	$Ф_{27}$	
1594АП24	74ACT652	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)	$Ф_{27}$	
1594АП25	74ACT620	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь (8 р)	$Ф_{27}$	
1594АП25	74ACT623	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)	$Ф_{27}$	
1594АП3	74ACT240	FAIRCHILD	Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)	$Ф_{29}$	N
1594АП4	74ACT241	FAIRCHILD	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$Ф_{27}$	N
1594АП5	74ACT244	FAIRCHILD	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$Ф_{27}$	
1594АП6	74ACT245	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	$Ф_{27}$	
1594АП9	74ACT640	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	$Ф_{27}$	
1594ИД14	74ACT139	FAIRCHILD	Два дешифратора 2 × 4	$Ф_{27}$	
1594ИД7	74ACT138	FAIRCHILD	Дешифратор 3 × 8	$Ф_{27}$	N
1594ИЕ10	74ACT161	FAIRCHILD	Синхронный двоичный счетчик (4 р)	$Ф_{27}$	
1594ИЕ18	74ACT193	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	$Ф_{27}$	
1594ИЕ23	74ACT4520	NS	Два 4-разрядных счетчика	$Ф_{27}$	N
1594ИЕ6	74ACT192	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	$Ф_{27}$	
1594ИЕ7	74ACT193	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	$Ф_{27}$	
1594ИР22	74ACT373	FAIRCHILD	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)	$Ф_{27}$	N
1594ИР23	74ACT374	FAIRCHILD	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)	$Ф_{27}$	N
1594ИР24	74ACT299	FAIRCHILD	Асинхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)	$Ф_{27}$	
1594ИР29	74ACT322	FAIRCHILD	Синхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)	$Ф_{27}$	
1594ИР33	74ACT573	FAIRCHILD	Регистр-защелка (ТС, 8 р)	$Ф_{27}$	N
1594ИР35	74ACT273	FAIRCHILD	Регистр хранения (8 р)	$Ф_{27}$	N
1594ИР37	74ACT574	FAIRCHILD	Буферный регистр (ТС, 8 р)	$Ф_{27}$	N
1594ИР40	74ACT533	FAIRCHILD	Статический регистр с потенциальным входом записи (8 р)	$Ф_{27}$	N
1594ИР41	74ACT534	FAIRCHILD	Динамический регистр (ТС, 8 р)	$Ф_{27}$	N
1594ИР46	74ACT4015	NS	Два универсальных регистра сдвига (4 р)	$Ф_{27}$	N
1594ИР47	74ACT4006	NS	Регистр сдвига (18 р)	$Ф_{27}$	N
1594ИР51	74ACT4035	NS	Регистр сдвига (4 р)	$Ф_{27}$	N
1594ИР8	74ACT164	FAIRCHILD	Регистр сдвига с параллельным выходом (8 р)	$Ф_{27}$	
1594КП11	74ACT257	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)	$Ф_{27}$	
1594КП12	74ACT253	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	$Ф_{27}$	N
1594КП14	74ACT258	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией (ТС, 4 р)	$Ф_{27}$	
1594КП15	74ACT251	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС)	$Ф_{27}$	
1594КП16	74ACT157	FAIRCHILD	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1	$Ф_{27}$	
1594КП18	74ACT158	FAIRCHILD	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией	$Ф_{27}$	
1594КП2	74ACT153	FAIRCHILD	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1	$Ф_{27}$	N
1594КП7	74AC1151	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор данных 8 × 1 со стробированием	$Ф_{27}$	
1594ЛА1	74ACT20	FAIRCHILD	Два логических элемента 4И-НЕ	$Ф_{27}$	N
1594ЛА3	74ACT00	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2И-НЕ	$Ф_{27}$	N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1594ЛА4	74ACT10	FAIRCHILD	Три логических элемента 3И-НЕ	$Ф_{27}$	
1594ЛЕ1	74ACT02	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	$Ф_{27}$	N
1594ЛЕ4	74ACT27	FAIRCHILD	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	$Ф_{27}$	N
1594ЛИ1	74ACT08	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2И	$Ф_{27}$	N
1594ЛИ3	74ACT11	FAIRCHILD	Три логических элемента 3И	$Ф_{27}$	N
1594ЛН9	74ACT21	FAIRCHILD	Два логических элемента 4И	$Ф_{27}$	
1594ПА9	74ACT34	FAIRCHILD	Шесть повторителей	$Ф_{27}$	N
1594ЛЛ1	74ACT32	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2ИЛИ	$Ф_{27}$	N
1594ЛН1	74ACT04	FAIRCHILD	Шесть логических элементов НЕ	$Ф_{27}$	N
1594ЛН2	74ACT05	FAIRCHILD	Шесть логических элементов НЕ (ОК)	$Ф_{27}$	N
1594ЛП5	74AC186	FAIRCHILD	Четыре 2-входовых логических элемента Исключающее ИЛИ	$Ф_{27}$	
1594УП8	74ACT125	FAIRCHILD	Четыре буферных элемента с общей шиной (ТС)	$Ф_{27}$	N
1594ТВ15	74ACT109	FAIRCHILD	Два JK-триггера	$Ф_{27}$	N
1594ТВ9	74AC1112	FAIRCHILD	Два JK-триггера со сбросом	$Ф_{27}$	N
1594ТЛ2	74ACT14	FAIRCHILD	Шесть триггеров Шмитта с инверсией	$Ф_{27}$	
1594ТЛ3	74ACT132	FAIRCHILD	Четыре 2-входовых триггера Шмитта	$Ф_{27}$	N
1594ТМ2	74ACT74	FAIRCHILD	Два D-триггера	$Ф_{27}$	N
1594ТМ8	74ACT175	FAIRCHILD	Четыре D-триггера	$Ф_{27}$	
1594ТМ9	74ACT174	FAIRCHILD	Шесть D-триггеров	$Ф_{27}$	
1595ИЕ10	5611ИЕ10		Два счетчика (4 р)	$Д_{28}$	
1595ИЕ11	5611ИЕ11		Двоичный реверсивный счетчик (4 р)	$Д_{28}$	
1595ИП2	5611ИП2		Схема сравнения (4 р)	$Д_{28}$	
1595ИП5	5611ИП5		Парафазный повторитель (2 р)	$Д_{28}$	
1595КТ3	5611КТ3		Четыре двунаправленных ключа	$Д_{28}$	
1595ЛА7	5611ЛА7		Четыре логических элемента 2И-НЕ	$Д_{28}$	
1595ЛЕ10	5611ЛЕ10		Три элемента 3ИЛИ-НЕ	$Д_{28}$	
1595ЛЕ5	5611ЛЕ5		Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	$Д_{28}$	
1595ЛЕ6	5611ЛЕ6		Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ	$Д_{28}$	
1595ЛН1	5611ЛН1		Шесть элементов НЕ со стробированием	$Д_{28}$	
1595ЛП2	5611ЛП2		Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ	$Д_{28}$	
1595ЛС2	5611ЛС2		Четыре элемента И-ИЛИ	$Д_{28}$	
1595ПУ4	5611ПУ4		Шесть преобразователей уровня	$Д_{28}$	
1595СА1	5611СА1		Схема сравнения (12 р)	$Д_{28}$	
1595ТВ1	5611ТВ1		Два JK-триггера	$Д_{28}$	
1595ТМ2	5611ТМ2		Два D-триггера с установкой 0 и 1	$Д_{28}$	
1595ТМ3	5611ТМ3		Четыре D-триггера	$Д_{28}$	
1595ТР2	5611ТР2		Четыре RS-триггера	$Д_{28}$	
1596ВГ1			Контроллер ТВ приемника	$С_{29}$	
1596РР1			Энергонезависимое ЗУ (шина I²C)	$С_{29}$	
1596УП1			Передатчик команд ИК ДУ	$С_{29}$	
1597АГ3	1569АГ3		Два одновибратора с повторным запуском (спец.)	$В_{47}$	
1597АП3	1569АП3		Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р, спец.)	$В_{47}$	
1597АП4	1569АП4		Два шинных формирователя (ТС) (4 р, спец.)	$В_{47}$	N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1597ИД3	1569ИД3		Дешифратор-демультиплексор 4 × 16 (спец.)	$Е_{47}$	
1597ИЕ10	1569ИЕ10		Синхронный двоичный счетчик (4 р., спец.)	$Е_{47}$	N
1597ИЕ19	1569ИЕ19		Два двоичных счетчика (4 р., спец.)	$Е_{47}$	N
1597ИЕ6	1569ИЕ6		Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р., спец.)	$Е_{47}$	N
1597ИЕ7	1569ИЕ7		Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р., спец.)	$Е_{47}$	N
1597ИК5			Три мажоритарно-мультиплексорных элемента (спец.)	$Е_{47}$	
1597ИП7	1569ИП7		Шинный приемопередатчик (4 р., спец.)	$Е_{47}$	
1597ИР11	1569ИР11		Универсальный регистр сдвига (4 р., спец.)	$Е_{47}$	
1597ИР8	1569ИР8		Регистр сдвига с параллельными выводами (8 р., спец.)	$Е_{47}$	
1597ИР9	1569ИР9		Регистр сдвига с параллельным вводом (8 р., спец.)	$Е_{47}$	N
1597КП12	1569КП12		Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС) (2 р., спец.)	$Е_{47}$	N
1597КП13	1569КП13		Селектор-мультиплексор 2 × 1 с памятью (4 р., спец.)	$Е_{47}$	N
1597КП15	1569КП15		Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС) (спец.)	$Е_{47}$	N
1597КТ12	1569КТ12		Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1 (спец.)	$Е_{47}$	N
1597КТ7	1569КТ7		Селектор-мультиплексор данных 8 × 1 со стробированием (спец.)	$Е_{47}$	
1597ЛА1	1569ЛА1		Два логических элемента 4И-НЕ (спец.)	$Е_{47}$	N
1597ЛА3	1569ЛА3		Четыре логических элемента 2И-НЕ (спец.)	$Е_{47}$	
1597ЛН1	1569ЛН1		Шесть логических элементов НЕ (спец.)	$Е_{47}$	
1597ЛН7	1569ЛН7		Шесть логических элементов НЕ (ТС) (спец.)	$Е_{47}$	N
1597ТВ3	1569ТВ3		Два JK-триггера (спец.)	$Е_{47}$	
1597ТР2	1569ТР2		Шесть триггеров Шмитта с инверсией (спец.)	$Е_{47}$	
1597ТМ2	1569ТМ2		Два D-триггера (спец.)	$Е_{47}$	N
1598КП1			Коммутатор напряжения с усилителем и кварцевым генератором	$О_{73}$	
1599ХМ1	VGT200003	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 1000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ10	VGT200010	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 10000 вентилей)	$●_{10}$	
1599ХМ11	VGT200017	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 11000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ12	VGT200017	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 12000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ13	VGT200017	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 15000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ14	VGT200024	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 25000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ15	VGT200033	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 35000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ16	VGT200049	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 45000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ17	VGT200056	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 55000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ18	VGT200073	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 66000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ19	VGT200073	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 75000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ2	VGT200003	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 2000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ20	VGT200108	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 85000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ3	VGT200003	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 3000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ4	VGT200008	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 4000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ5	VGT200008	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 5000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ6	VGT200008	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 6000 вентилей)	$●_{03}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1599ХМ7	VGT200010	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 7000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ8	VGT200010	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 8000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ХМ9	VGT200010	VLSI	БМК (спец., КМОП, до 9000 вентилей)	$●_{03}$	
1599ИТ1	2К4042	SCIITRON	Базовая схема ДУ	$К_{561}$ $Д_{31}$	A
1601РЕ1	ER2401	GI	ЭСППЗУ (1К × 8, n-МОП)	$Ф_{32}$	
1801РР1	ER3400	GI	ЭСППЗУ (1К × 4, МНОП, 1800 нс)	$РЕ_{29}$ $Ф_{32}$	
1801РР2	NC7010	NITRON	ЭСППЗУ (512 × 8, МНОП)	$Ф_{32}$	
1601РР3	HM48016	HITACHI	ЭСППЗУ (2К × 8, МНОП, 1800 нс)	$Ф_{32}$	
1602РЦ1			ЦМД ЗУ	$Ц_{74}$	
1602РЦ10			ЦМД ЗУ (2053 × 512)	$Ц_{74}$	
1602РЦ2			ЦМД ЗУ (268.5 к)	$Ц_{74}$	
1602РЦ3			ЦМД ЗУ (1.057 М)	$Ц_{74}$	
1602РЦ4			ЦМД ЗУ	$Ц_{74}$	
1602РЦ5			ЦМД ЗУ	$Ц_{74}$	
1602РЦ6			ЦМД ЗУ	$Ц_{74}$	
1602РЦ7			ЦМД ЗУ	$Ц_{74}$	
1602РЦ8			ЦМД ЗУ	$Ц_{74}$	
1602РЦ9			ЦМД ЗУ (2053 × 2048)	$Ц_{74}$	
1603РЕ1	SCM5316	SPRAGUE	ПЗУ (2К × 8, КМОП)	$Е_{47}$	A
1603РЕ2			ПЗУ	$Е_{47}$	
1603РУ1	HM1-6501-2	HARRIS	Статическое ЗУ (256 × 4, КМОП)	$Е_{47}$	A
1604РТ1			ПГЗУ (2К × 8, КМС, 200 нс)	$Ц_{74}$	
1604РТ5	Am29775	AMD	ПГЗУ (512 × 8, ТТЛШ, 50 нс)	$Ц_{74}$	
1604РУ1	MWS5502	RCA	Статическое ЗУ (1К × 1)	$Ц_{74}$	
1604РУ2	б/д		Статическое ЗУ (4К × 1, КМОП, 200 нс)	$Ц_{74}$	
1604РУ3	MWS5114E	RCA	Статическое ЗУ (1К × 4, КМОП)	$Ц_{74}$	
1605РТ3	Am29751	AMD	ПГЗУ (256 × 8)	$Ц_{74}$	
1605РЦ1			ЦМД ЗУ (256 к)	$Ц_{74}$	
1605РЦ2			ЦМД ЗУ (256 к)	$Ц_{74}$	
1605РЦ3			ЦМД ЗУ (128 к)	$Ц_{74}$	
1607РУ1			Энергонезависимое ЗУ (4К × 1, n-МОП, 100 нс)	$Э_{01}$	
1607РУ2			Энергонезависимое ЗУ	$Э_{01}$	
1607РУ3			Энергонезависимое ЗУ (512 × 8, 100 нс)	$Э_{01}$	
1608РТ1	Am29751	AMD	ПГЗУ (32 × 8, ТТЛШ, 30 нс)	$Ц_{74}$	
1608РТ2	Am29775	AMD	ПГЗУ (512 × 8, ТТЛШ, 50 нс)	$Ц_{74}$	
1608РТ3	HM7611A-5	HARRIS	ПГЗУ (256 × 4, ТТЛШ, 40 нс)	$Ц_{74}$	
1609РР1	2816	INTEL	ЭСППЗУ (2К × 8, 250 нс)	$Ф_{32}$	
1609РР2	28E4A	INTEL	ЭСППЗУ (8К × 8, 300/400 нс, n-МОП)	$Ф_{32}$	
1609РР3	X2864	XICOR	ЭСППЗУ (8К × 8, 250 нс)	$Ф_{32}$	
1609ВЛ1	PCF8582	PHILIPS	Энергонезависимое ЗУ (256 × 8, шина I²C)	$Ф_{32}$	
1609ИТ21	MDA2862	ITT	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)	$Ф_{33}$ $Ф_{34}$	
1610РВ1			Дисковая матрица-накопитель ПЗУ (16 × 8)	$В_{42}$	
1610РЕ1	4316A	INTEL	ПЗУ (2К × 8, n-МОП, 500 нс)	$Ф_{32}$	
1611РР1	HM5864	HITACHI	ЭСППЗУ (8К × 8, 250 нс)	$Р_{29}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1611РР2	X28256	XICOR	ЭСППЗУ (32К × 8, 300 нс)	$К_{32}$	
1612РР1			ЭСППЗУ (4К × 8)		
1613РР1	ER3400	GI	ЭСППЗУ (1К × 4, n-МОП)	$Е_{16}$	
1613РТ1			ПЗУ	$Е_{16}$	
1615РЕ1	RC5258290	RAYTHEON	ПЗУ (2К × 8, биполь.)	$Р_{24}$	
1615РТ1			ППЗУ	$Р_{24}$	
1615РУ1			Статическое ОЗУ (биполь.)	$У_{24}$	
1615РУ2			Статическое ОЗУ (биполь.)	$У_{24}$	
1615РУ3			Статическое ОЗУ (биполь.)	$У_{24}$	
1616РЕ1			ПЗУ	$Э_{16}$	
1617РУ11			Статическое ОЗУ (×, КМОП)	$У_{64}$	
1617РУ13	HM6514	HARRIS	Статическое ОЗУ (1К × 4, КМОП)	$У_{18}$	R
1617РУ14	HM6504	HARRIS	Статическое ОЗУ (4К × 1, КМОП)	$У_{18}$	R
1617РУ22			Статическое ОЗУ (16К × 1, КМОП)	$У_{18}$	
1617РУ4	HM6504	HARRIS	Статическое ОЗУ (4К × 1, КМОП)	$К_{18}$	
1617РУ6	HM6504RH	HARRIS	Статическое ОЗУ (4К × 1, КМОП)	$Э_{1}$	V
1617РУ9			Статическое ОЗУ (КМОП)	$У_{24}$	
1618РУ1			Статическое ОЗУ	$Ф_{28}$	
1619РЕ1			ПЗУ (8К × 8)	$Э_{8}$	
1619РЕ2			ПЗУ (8К × 8)	$Э_{8}$	
1619РЕ3			ПЗУ (8К × 8)	$Э_{8}$	
1614ИД1	б/а		Дешифратор двоичного трехразрядного кода	$Д_{16}$	
1614ИЕ1	б/а		Реверсивный двоичный одноразрядный счетчик	$С_{64}$	
1614ИЕ2	б/а		Комбинированный двоичный трехразрядный счетчик	$С_{64}$	
1614ИЕ3	б/а		Суммирующий двоичный счетчик	$С_{64}$	
1614ИИ1	б/а		Коэффициентный счетчик	$С_{64}$	
1614ИР1	б/а		Реверсивный сдвигающий статический регистр (2 р)	$С_{64}$	
1614ИР10	б/а		Комбинированный квазистатический регистр (4 р)	$С_{64}$	
1614ИР2	б/а		Параллельный статический регистр (3 р)	$С_{64}$	
1614ИР3	б/а		Сдвигающий квазистатический регистр (16 р)	$С_{64}$	
1614ИР4	б/а		Два реверсивных сдвигающих квазистатических регистра (4 р)	$С_{28}$	
1614ИР5	б/а		Сдвигающий квазистатический регистр (12 р)	$С_{64}$	
1614ИР6	б/а		Реверсивный сдвигающий квазистатический регистр (4 р)	$С_{64}$	
1614ИР7	б/а		Сдвигающий квазистатический регистр (8 р)	$С_{64}$	
1614ИР8	б/а		Реверсивный сдвигающий квазистатический регистр (4 р)	$С_{64}$	
1614ИР9	б/а		Сдвигающий квазистатический регистр (8 р)	$С_{64}$	
1614КП1	б/а		Семиканальный коммутатор с цифровыми входами	$С_{64}$ $О_{72}$	
1614КП2	б/а		Семиканальный коммутатор с аналоговыми входами	$С_{28}$ $О_{72}$	
1614ЛЕ1	б/а		Три логических элемента 2ИЛИ-НЕ и логический элемент НЕ	$Д_{28}$	
1614ЛЕ2	б/а		Два логических элемента 2ИЛИ-НЕ с двумя общими входами и логический элемент 2ИЛИ-НЕ/2ИЛИ	$Д_{28}$	
1614ЛИ1	б/а		Логический элемент 8ИЛИ и логический элемент 2ИЛИ-НЕ/2ИЛИ	$Д_{28}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1614ЛП1	б/а		Три логических повторителя и три логических элемента НЕ с повышенной нагрузочной способностью	$Д_{28}$	
1614ЛП2	б/а		Четыре логических элемента «запрет» с общими инверсным входом и логический элемент НЕ	$Д_{24}$	
1614ЛР1	б/а		Три логических элемента 2И-2ИЛИ-НЕ	$Д_{64}$	
1614КТ1	б/а		Аналоговый преобразователь сигналов	$Д_{64}$	
1614ПР1	б/а		Кодовый преобразователь	$Д_{28}$	
1614ПР2	б/а		Кодовый преобразователь	$Д_{28}$ $О_{72}$	
1614ПР3	б/а		Преобразователь кода 8-4-2-1 в позиционный код	$Д_{64}$	
1620РЕ1			ПЗУ (2К × 8, КНС)	$Е_{16}$	
1620РТ1			ППЗУ (2К × 8, 200 нс, КНС)	$Е_{16}$	
1620РТ2			ППЗУ (КНС)	$Е_{16}$	
1620РУ1			Статическое ОЗУ (1К × 1, КНС)	$У_{16}$	
1620РУ2			Статическое ОЗУ (4К × 1, КНС)	$Е_{16}$	
1620РУ4	MWS5501	RCA	Статическое ОЗУ (256 × 4, КНС)	$Е_{16}$	
1620РР2	2864A	INTEL	ЭСППЗУ (8К × 8, 250 нс, КНС)	$Е_{16}$	
1621РЕ1	1603РЕ1		ПЗУ знакогенератора (2К × 8, спец.)	$Е_{47}$	N
1622РТ5	556РТ5		ППЗУ (512 × 8, спец.)	$Э_{16}$	
1622РТ6	556РТ6		ППЗУ (2К × 8, спец.)	$Э_{16}$	
1622РТ7	556РТ7		ППЗУ (2К × 8, спец.)	$Э_{16}$	
1623РТ1	HM6816	HARRIS	ППЗУ (2К × 8, КМОП, 200 нс)	$Ф_{17}$ $У_{18}$	R
1623РТ2	HM6864	HARRIS	ППЗУ (8К × 8, КМОП, 200 нс)	$У_{64}$	R
1624РР1	28256	INTEL	ЭСППЗУ (32К × 8, 400 нс, 80 мА)	$Э_{8}$	
1624РР2	2864	INTEL	ЭСППЗУ (8К × 8, 300 нс)	$Э_{8}$	
1624РР3	28010	INTEL	ЭСППЗУ (128К × 8, 2000 нс)	$Э_{8}$	
1625РП1	PCF8571P	PHILIPS	Регистровое ЗУ (128 × 8, I-шина I²C)	$С_{42}$	
1626РР1			ЭСППЗУ (8К × 8)	$Р_{28}$	N
1626РТ1			ППЗУ	$Р_{28}$	
1626РФ1	27C64-20	INTEL	УФ ППЗУ (8К × 8, КМОП, 300 нс)	$Р_{28}$	
1626РФ2	87C64	INTEL	УФ ППЗУ с защелкой адреса (8К × 8)	$Р_{28}$	
1626РФ3	27C256-17	INTEL	УФ ППЗУ (32К × 8, КМОП, 250 нс)	$Р_{28}$	
1626РФ4			УФ ППЗУ (64К × 16, КМОП, 250 нс)	$Р_{42}$	
1627РП1	б/а		8-портовое ЗУ (256 × 2, ЭСЛ, 9 нс)	$Э_{48}$	
1627РП2	б/а		Регистровое ЗУ (128 × 16, ЭСЛ, 12 нс)	$Э_{28}$	
1628РР1	MDA2061	ITT	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)	$С_{42}$	
1628РР2	MDA2062	ITT	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)	$С_{18}$ $С_{42}$	
1628РР3	MV93060	ITT	ЭСППЗУ (512 × 8, IM-шина)	$С_{52}$	
1628РР4			ЭСППЗУ	$С_{52}$	
1628РР5			ЭСППЗУ (IM-шина)	$С_{52}$	
1628РР6			ЭСППЗУ (IM-шина)	$С_{52}$	
1628РС1	MDA2062	ITT	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)	$Э_{8}$	N
1628РП2	Am29775	AMD	ЭСППЗУ (512 × 8)	$С_{52}$	
1629РЕ1	2364	PHILIPS	ПЗУ (8К × 8, КМОП, 350 нс)	$Е_{28}$	
1629РЕ2	23128	PHILIPS	ПЗУ (16К × 8, КМОП, 450 нс)	$Е_{28}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1629РЕ3	SCM23C256	SPRAGUE	ПЗУ (32К × 8, КМОП, 400 нс)	ϵ_{57}	
1629РЕ4	2364	PHILIPS	ПЗУ (8К × 8, КМОП, 400 нс)	ϵ_{57}	
1629РЕ5	23128	PHILIPS	ПЗУ (16К × 8, КМОП, 400 нс)	ϵ_{57}	
1632К11	CI-1	CS	Последовательный прерыватель	C_{59}	А
1632КТ2			Последовательный прерыватель	C_{59}	
1630РУ1	GM71C256	LG	Динамическое ОЗУ (256К × 1, КМОП)	ϵ_{51}	
1630РУ2			Динамическое ОЗУ (64К × 1, КМОП)	ϵ_{51}	
1630РУ3			Динамическое ОЗУ (64К × 1, КМОП)	ϵ_{51}	
1630РУ4	μPD411000	NEC	Динамическое ОЗУ (1М × 1, КМОП)	ϵ_{51}	
1631РЕ1			ППЗУ	ϵ_{58}	
1633РП1			ЭСППЗУ с последовательным вводом/выводом	ϵ_{53}	
1633РП2			ЭСППЗУ с последовательным вводом/выводом	ϵ_{53}	
1634ЦК3			Электронный ключ	ϵ_{5}	
1634ЦК4			Электронный ключ	ϵ_{5}	
1635РЕ1			ПЗУ	ϵ_{5}	N
1637РУ1			СОЗУ	ϵ_{5}	N
1637РУ2			СОЗУ	ϵ_{5}	N
1638РР1			ЭСППЗУ с параллельным вводом/выводом	ϵ_{5}	N
1564ИД1	CD4028BE	RCA	Двоично-десятичный дешифратор	Λ_{28} ϵ_{47}	А
1564ИЕ1	CD4022BE	RCA	Двоичный счетчик (8 р)	Φ_{17} ϵ_{48}	А
1564ИЕ2	TC5971	TOSHIBA	Двоичный счетчик (5 р)	Λ_{23} ϵ_{41}	А
1564ИЕ8	CD4017E	RCA	Десятичный счетчик с дешифратором	$\Im_{28}$	
1564ИЕ82	CD4017E	RCA	Десятичный счетчик с дешифратором	ϵ_{47}	
1564ИМ1	CD4008E	RCA	Полный сумматор (4 р)	Λ_{27} ϵ_{47}	А
1564ИР1	CD4006E	RCA	Регистр сдвига (18 р)	ϵ_{47}	
1564ИР10	CD4006E	RCA	Регистр сдвига (18 р)	Φ_{17} ϵ_{47}	А
1564ИР2	CD4015E	RCA	Два универсальных регистра сдвига (4 р)	Λ_{27} ϵ_{47}	А
1564ИР3	CD40115E	RCA	Универсальный регистр сдвига (4 р)	Φ_{18} ϵ_{47}	
1564ИР6	CD4034E	RCA	Регистр сдвига (8 р)	ϵ_{41}	
1564КТ1	CD4016E	RCA	Четыре двунаправленных переключателя	ϵ_{49}	А
1564ЛА7	CD4011E	RCA	Четыре логических элемента 2И-НЕ	Φ_{17} Λ_{24} ϵ_{47}	А
1564ЛА8	CD4012E	RCA	Два логических элемента 4И-НЕ	ϵ_{41}	А
1564ЛБ57	CD4012E	RCA	Два логических элемента 4И-НЕ	ϵ_{41}	
1564ЛИ9	CD4023E	RCA	Три логических элемента 3И-НЕ	ϵ_{41}	А
1564ЛЕ10	CD4025E	RCA	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	ϵ_{41}	А
1564ЛЕ5	CD4001E	RCA	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	Φ_{17} Λ_{24} ϵ_{41}	А
1564ЛЕ6	CD4002E	RCA	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ	ϵ_{49}	А
1564ЛЕ6S	CD4002E	RCA	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	ϵ_{41}	
1564ЛИ1	б/а		Логический элемент 8И + НЕ	ϵ_{43}	А
1564ЛЛ1	CD4007E	RCA	Универсальный логический элемент	ϵ_{43}	А
1564ЛЛ11	б/а		Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ + НЕ	ϵ_{43}	А
1564ЛП12	б/а		Два логических элемента 4И-НЕ + НЕ	ϵ_{49}	А
1564ЛП2	CD4030E	RCA	Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ	ϵ_{43}	А
1564ЛП4	CD4000E	RCA	Два логических элемента 2ИЛИ-НЕ + НЕ	ϵ_{41}	А

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1564ЛП81	CD4007E	RCA	Универсальный логический элемент	ϵ_{43}	
1564ЛП817	б/а		Два логических элемента 4И-НЕ + НЕ	ϵ_{43}	
1564ЛС1	б/а		Три логических элемента 3И-ИЛИ	ϵ_{43}	А
1564ТЛ1	CD4010	RCA	Пять преобразователей уровня с инверсией	ϵ_{49}	А
1564ТЛ2	CD4009E	RCA	Шесть преобразователей уровня с инверсией	$\Im_{28}$ Θ_{13}	
1564ТЛ3	CD4010E	RCA	Шесть преобразователей уровня	$\Im_{28}$ Θ_{13}	
1564РУ1	SCL5563	SPRAGUE	Статическое ОЗУ (256 × 1, КМОП)	ϵ_{51}	
1564РУ2	CD4061	RCA	Статическое ОЗУ (256 × 1, КМОП)	ϵ_{51}	
1564ТВ1	CD4027E	RCA	Два JK-триггера	ϵ_{47}	А
1564ТМ2	CD4013E	RCA	Два D-триггера с установкой 0 и 1	Φ_{17} Λ_{23} ϵ_{47}	А
1650РУ1			Двухпортовое ОЗУ (256 × 8)	$\Im_{6}$	N
1656РЕ1	5275-1	MMI	ПЗУ (2К × 8, бипол. Шоттки)	$\Im_{28}$	
1656РЕ2	MB7138	FUJITSU	ПЗУ (2К × 8, генератор символов, бипол. Шоттки)	Λ_{4} $\Im_{28}$	
1656РЕ3	6349-1	MMI	ПЗУ (512 × 8, бипол. Шоттки)	Θ_{44}	
1656РЕ4	7364	PHILIPS	ПЗУ (8К × 8, бипол. Шоттки)	$\Im_{28}$	
1656РЕ5			ПЗУ (8К × 8, бипол. Шоттки)	$\Im_{28}$	
1656РЕ6			ПЗУ (32К × 8, бипол. Шоттки)	$\Im_{28}$	
1656РП2			ППМ (48 термов, бипол. Шоттки)	$\Im_{28}$	
1668ГГ01	б/а		Четырехфазный генератор импульсов	Φ_{28}	
1668ГГ02	б/а		Генератор импульсов (3 р)	P_{24} Φ_{24}	
1658ГГ03	б/а		Четырехфазный генератор импульсов	Φ_{24} Θ_{24}	
1656НТ1			Четыре высокочастотных n-p-n-транзистора	Λ_{4}	
1673РЕ6			ПЗУ (8К × 8, n-МДП)	$\Im_{28}$	
1678ВЕ1				ϵ_{5}	N
1674УН1	E6022	MARCONI	Малошумящий усилитель низкой частоты малой мощности	P_{24}	
1674УН3			Предварительный усилитель низкой частоты	P_{28}	
1683ФУ8			УО ППЗУ	$\Im_{24}$	
1564КТ1	MEM550	GI	4-канальный интегральный переключатель	Φ_{17}	
1564КТ2	MM452	NS	4-канальный интегральный переключатель	Φ_{17}	
1658АА1	SN55452	TI	Два формирователя вытекающего тока (200 мА)	Λ_{4} $\Im_{28}$	А
1658АА2	SN55453	TI	Формирователь вытекающего тока (500 мА)	Λ_{4}	А
1658АА3	SN55325	TI	Формирователь вытекающего тока (500 мА)	Λ_{4} $\Im_{28}$	
1658АА4			Формирователь вытекающего импульсного тока (500 мА)	Λ_{4}	А
1658АА8	SN55463	TI	Два формирователя вытекающего тока с функцией 6НЕ-4ИЛИ-2И (200 мА)	Λ_{4} $\Im_{28}$	А
1658АА9	SN55372	TI	4-канальный формирователь тока (600 мА)	$\Im_{28}$	
1658АП1	SN55110	TI	Два формирователя сигналов линий связи	Λ_{4} $\Im_{28}$	А
1658АП2	SN55150	TI	Два формирователя сигналов линий связи	Λ_{4} $\Im_{28}$	А
1659УЛ1			4-канальный транзисторный усилитель воспроизведения	Λ_{4}	А
1659УП2			Два усилителя воспроизведения с программируемой чувствительностью	Λ_{4} $\Im_{28}$	А
1659УП4			Два двухполярных усилителя воспроизведения	Λ_{4}	А
1659УП5			Два усилителя воспроизведения с программируемой чувствительностью и триггерным выходом	$\Im_{28}$	А
1659УП8	SN55520	TI	Два усилителя воспроизведения с триггерным выходом	$\Im_{28}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	
168УН7	MC1544	MOTOROLA	Высокочувствительный однополярный усилитель воспроизведения	Θ_{28}	R
168УП8	SN6522	TI	Два усилителя воспроизведения с полярочувствительностью	Θ_{28}	
168УП9			Два двухполярных усилителя воспроизведения	Θ_{42}	
169УП1	SN55107	TI	Два усилителя сигналов линий связи	1_4 Θ_{16}	R
169УП2	SN55154	TI	Четыре усилителя сигналов линий связи	1_4 Θ_{28}	R
169ХК1			Многофункциональная схема с регулируемыми порогами срабатывания	1_4 Θ_{16}	
170АА1	SN75452	TI	Формирователь тока с функцией 2(2И-НЕ) (ОК)	1_4	
170АА2	SN75453	TI	Формирователь тока с функцией 2(2ИЛИ) (ОК)	1_4	
170АА3	SN75325	TI	Формирователь вытекающего тока (500 мА)	1_4	
170АА4			Формирователь вытекающего импульсного тока (500 мА)	1_4	
170АА8	-SN75463	TI	Два формирователя вытекающих токов с функцией 6НЕ-4ИЛИ-2И (200 мА)	1_4	
170АА7	SN75328	TI	4-канальный формирователь тока (600 мА)	1_4 Θ_{16}	R
170АП1	SN75110	TI	Два формирователя сигналов линий связи	1_4 Θ_{16}	R
170АП2	SN75150	TI	Два формирователя сигналов линий связи	1_4 Θ_{16}	R
170АП3	DS0026C	NS	Два формирователя сигналов для МОП-транзисторов	1_4	
170АП4	3245	INTEL	4-канальный формирователь тактовых сигналов для МОП ЗУ	1_4 Θ_{27}	
170АП5	MC3453	MOTOROLA	Четыре передатчика с общим входом блокировки	1_4	
170АП6	DS8831	NS	4-канальный формирователь тактовых сигналов	1_4	
170КТ3	170АА3		Формирователь вытекающего тока (500 мА)	Θ_{28}	
170УП1	б/в		4-канальный однополярный усилитель воспроизведения	1_4	
170УП10	б/в		Два усилителя воспроизведения с полярочувствительностью	Θ_{28}	
170УП11	б/в		Два двухполярных усилителя воспроизведения с тритерным выводом	Θ_{50}	
170УП12	б/в		Два усилителя воспроизведения с полярочувствительностью	1_4	
170УП4	б/в		Два двухполярных усилителя воспроизведения	1_4	
170УП5	б/в		Два усилителя воспроизведения с полярочувствительностью и тритерным выводом	1_4	
170УП6	SN7520	TI	Два усилителя воспроизведения с тритерным выводом	Θ_{16}	
170УП7	MC1544	MOTOROLA	Высокочувствительный однополярный усилитель воспроизведения	Θ_{28}	
170УП8	SN7522	TI	Два усилителя воспроизведения с полярочувствительностью	Θ_{28}	
170УП9	б/в		Два двухполярных усилителя воспроизведения	Θ_{28}	
170УТ1	SN75107	TI	Два усилителя сигналов линий связи	1_4 Θ_{16}	R
170УТ2	SN75154	TI	Четыре усилителя сигналов линий связи	1_4 Θ_{16}	R
171УВ1	SL610	PLESSEY	Широкополосный регулируемый усилитель	Q_{18}	
171УВ2	µA733	FAIRCHILD	Видеоусилитель	Q_{14} Θ_{14}	
171УВ3	SL521	PLESSEY	Усилитель-ограничитель	Q_{18}	
171УР1	SL501	PLESSEY	УПЧ с электронной регулировкой усиления	Q_{18}	
172ЕП1			Схема задержки для микрокалькулятора	Θ_{20}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	
172ЛК1	MEM1014	GI	Четыре логических элемента 2И (p-МОП)	Θ_{20}	
172ЛК1	MEM1008	GI	Два логических элемента 2И-2ИЛИ/2И-2ИЛИ-НЕ (p-МОП)	Θ_{14}	
172ЛМ1	SCL5105	SPRAGUE	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ (p-МОП)	Θ_{20}	
172ЛМ2	PLLG12	RCA	Логический элемент 10ИЛИ-НЕ/10ИЛИ (p-МОП)	Θ_{24}	
172ТР1	MEM1005	GI	RS-триггер со сложной входной логикой (p-МОП)	Θ_{20}	
173УС1	MC1524	MOTOROLA	УНЧ (1 Вт)	Q_{18}	
174АГ1	TBA920	FAIRCHILD	Селектор синхроимпульсов и генератор	C_{28} Θ_{22}	R
174АС2	TBA540	ITT	Управляемый генератор для схемы синхронизации ТВ приемника	Q_{14}	
174АФ3	TBA950	ITT	Процессор строчной развертки ТВ приемника	Q_{18}	
174АФ4	TBA530	PHILIPS	Схема RGB и регулятор насыщенности	C_{28} Θ_{22}	R
174АС5	TDA2530	PHILIPS	Матрица RGB	Θ_{28}	
174КТ1	TDA1170	STM	Схема кадровой развертки (1 А)	C_{17}	R
174КТ2	TEA1020	STM	Схема кадровой развертки (3 А)	Q_{18}	
174КТ3	TDA1044	ITT	Схема кадровой развертки	C_{17}	R
174СД1			Схема строчной развертки	Θ_{28}	
174ГФ2	XR-2206	EXAR	Генератор сигналов специальной формы	Q_{18}	
174КН1	-TDB1030	PHILIPS	Коммутатор напряжения селектора каналов	Θ_{32}	
174КН2	-TDB1030	PHILIPS	Коммутатор каналов и 6-канальный концевой считыв	Θ_{20} Θ_{100}	
174КТ1	TDA1029	PHILIPS	Аналоговый коммутатор 2 × 4	Θ_{20}	
174КТ2			Схема выбора ТВ программы	Θ_{16}	
174КТ3			Схема выбора ТВ программы с индикацией на СИД/ВЛИ (8 каск.)	C_{17}	R
174ПЛ1	TSA6057	PHILIPS	Схема управления синтезаторами частоты	Θ_{1}	V
174ПЛ1	б/в		Сдвоенный дешифратор	Q_{18}	
174ПС1	S042P	SIEMENS	Двойной балансный смеситель	Q_{18} Θ_{20} Θ_{20}	
174ПС2	-S042P	SIEMENS	Двойной балансный смеситель (200 МГц)	Q_{18}	
174ПС3	-S042P	SIEMENS	Двойной балансный смеситель (500 МГц)	Q_{18}	
174ПС4	-S042P	SIEMENS	Двойной балансный смеситель (1 ГГц)	Q_{18}	
174ПС5			Высокоскоростной смеситель	Q_{18}	
174УВ1	SL550	PLESSEY	Регулируемый УВЧ	Q_{18}	
174УВ2	SL1030	PLESSEY	Широкополосный УС + стабилизатор	Q_{18}	
174УВ3	б/в		Экономичный УС	Q_{18}	
174УВ4	CA3028	RCA	Широкополосный УВЧ	Q_{18}	
174УВ5	NE592	SIGNETICS	Широкополосный видеоусилитель (30 МГц)	Q_{18} Θ_{20}	
174УВ6	б/в		Широкополосный УВЧ и смеситель	Q_{18}	
174УВ7	б/в		УПЧ	Q_{18}	
174УД1	б/в		Четыре широкополосных ОУ	Q_{18}	
174УК1	TCA650	PHILIPS	Регулятор яркости, насыщенности и контрастности	Θ_{20} C_{24}	R
174УК2	LM1281	NS	Видеоусилитель RGB для мониторов	Θ_{9}	
174УН1	-TAA450	PLESSEY	УПЧ	Q_{18}	
174УН10	TCA740	PHILIPS	Регулятор тембра	Q_{18} Θ_{14}	
174УН11	TDA2020	STM	УНЧ (12 Вт)	Q_{18}	
174УН12	TCA730	PHILIPS	Регулятор громкости и баланса	Q_{18} Θ_{14}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ог
174УН13	TDA1002	PHILIPS	Усилитель записи/воспроизведения с АРУ	C_{37}	
174УН14	TDA2003	STM	УНЧ (5,5 Вт)	D_{48} C_{37} D_{38}	R
174УН15	TDA2004	STM	Стерео УНЧ (6 Вт)	D_{12}	
174УН16			УНЧ для промышленного ТА	D_{16}	
174УН17	-TA7688	TOSHIBA	УНЧ для стереотелефонов (150 мВт)	VT_{28} D_{11}	
174УН18	-AN7145M	PANASONIC	Стерео УНЧ (2 Вт)	D_{11} VT_{2C} D_{21}	
174УН19	TDA2030	STM	УНЧ (15 Вт)	D_{46} C_{37} D_{38}	R
174УП2	-TAA570	PLESSEY	УПЧ	D_{10}	
174УН20	U-58		Стерео УНЧ (2 × 2,5 Вт)	D_{45} C_{47}	R
174УН21	TDA1090	PHILIPS	Низковольтный стерео УНЧ	D_{18}	
174УН22			УНЧ (0,3 Вт)	C_{37}	
174УН23	-TDA7050	PHILIPS	Низковольтный стерео УНЧ (500 мВт)	D_{18}	
174УН24	TDA7052	PHILIPS	Мостовой УНЧ (1 Вт)	C_{47}	R
174УН25	TDA2004	STM	Стерео УНЧ (6 Вт)	C_{37}	R
174УН26	TDA7050	PHILIPS	2-канальный УНЧ (150 мВт)	D_{14}	
174УН27	TDA2009	STM	УНЧ (6 Вт)	C_{20}	R
174УН28			2-канальный УНЧ с регулятором громкости	D_{18}	
174УН29	TDA2009	STM	Стерео УНЧ (2 × 10 Вт)	C_{37}	R
174УН3	-TAA310	PHILIPS	Предусилитель	D_{42}	
174УН30	TDA2050	STM	УНЧ (20 Вт)	C_{40}	R
174УП31	KA2209	SAMSUNG	Низковольтный УНЧ (2 × 0,24 Вт)	$Э_4$	V
174УН32	TEA1062A	PHILIPS	Аналоговый тракт телефонного аппарата	$Э_4$	V
174УП33			УНЧ	C_{40}	R
174УН34	TDA2822M	STM	УНЧ	$Э_4$	V
174УН35	TA8427K	TOSHIBA	Усилитель строчной развертки	$Э_4$	N
174УН36			Малошумящий УНЧ	C_{17}	N
174УН4	TAA300	PHILIPS	УНЧ (1 Вт)	C_{38} VT_{27}	R
174УН5	TAA900	PHILIPS	УНЧ (2 Вт)	D_{16}	
174УП6	-TBA120	SIEMENS	УПЧ	D_{18}	
174УН7	TBA810	STM	УНЧ (4,5 Вт)	Φ_{11} D_{46} C_{47} VT_{17}	R
174УН8	TBA1008	PHILIPS	УНЧ (2 Вт)	D_{46}	
174УН9	TCA940	TELE-FUNKEN	УНЧ (5 Вт)	C_{23}	R
174УП1	TBA970	TELE-FUNKEN	Схема обработки яркостного сигнала	C_{33} VT_{27}	R
174УП12	TL441	TI	Логарифмический усилитель	D_{18}	
174УР1	TBA1205	SIEMENS	Усилитель-ограничитель с частотным детектором	Φ_{11} C_{37}	
174УР1С	SL1430	PLESSEY	Предварительный УПЧ	D_{48} C_{37}	R
174УР11	TDA1236	ITT	УПЧЗ с выходом на ВМ	C_{47}	R
174УР12	TDA4420	TELE-FUNKEN	УПЧЗ1	D_{14}	
174УР13			Предварительный усилитель для телекамер	D_{18}	
174УР2	TBA440	STM	УПЧИ	Φ_{17} C_{37}	R
174УР3	TBA120	STM	Схема обработки ЧМ сигнала	Φ_{17} C_{37}	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ог
174УР4	TBA120U	SIEMENS	УПЧЗ	Φ_{17} C_{38} D_{38}	R
174УР5	TDA2541	PHILIPS	УПЧИ с выходом на ВМ	Φ_{17} C_{38} VT_{17} D_{28}	R
174УР6	TBA120T	SIEMENS	УПЧИ	D_{16}	
174УР7	TCA770	PHILIPS	Экономичный УПЧЗ	D_{16} $Э_{27}$	
174УР8	TDA2545	PHILIPS	УПЧ квазипараллельного канала звука	C_{37}	R
174УР9	0/a		УПЧ с АРУ, АМ/ЧМ демодулятор	D_{16}	
174ХА1	TBA2591	PHILIPS	Схема выделения цветоразностного сигнала	D_{42}	
174ХА10	TDA1083	TELE-FUNKEN	Тракт АМ/ЧМ радиоприемника (17 мА)	Φ_{17} C_{47}	R
174ХА11	TDA2580	PHILIPS	Процессор синхронизации	D_{42} Φ_{17} D_{38}	R
174ХА12	NE561	SIGNETICS	Схема ФАПЧ	D_{16}	
174ХА13	0/a		Схема выделения цветоразностного сигнала	D_{16} C_{37}	
174ХА14	TDA4500	SIEMENS	Стереодекодер	D_{16}	
174ХА15	TDA1062	TELE-FUNKEN	Тракт ЧМ радиоприемника (30 мА)	D_{16}	
174ХА16	TDA3520	PHILIPS	Декодер цветности SECAM	C_{37}	R
174ХА17	TDA3501	PHILIPS	Видеопроцессор	C_{37} D_{28}	R
174ХА18	XR-215	EXAR	Многофункциональная схема ФАПЧ	D_{16}	
174ХА19	TDA1093	TELE-FUNKEN	Формирователь напряжения настройки УКВ	C_{37}	R
174ХА2,02	TDA440	PHILIPS	УПЧ АМ с АРУ	Φ_{17} D_{16} C_{37}	
174ХА20	TDA2000	SIEMENS	Смеситель и генератор селектора каналов ТВ приемника (МВ)	$Э_{41}$	
174ХА21	XR-S200	EXAR	Схема ФАПЧ и ЧМ демодулятор	D_{16}	
174ХА22	0/a		Схема формирования полного видеосигнала для телекамеры	D_{16} C_{37}	
174ХА23	0/a		Схема обработки сигнала от ПЗС	D_{16}	
174ХА24	TDA2595	PHILIPS	Процессор синхронизации	D_{16}	
174ХА25	TDA4610	PHILIPS	Корректор геометрических искажений	D_{16}	
174ХА26	MC3361	MOTOROLA	Преобразователь частоты, УПЧ и ЧД	D_{16} $Э_{26}$ Φ_{01} D_{27}	R
174ХА27	TDA2595	PHILIPS	Цветокорректоры ПЗ на гираторах	D_{16} $Э_{16}$ D_{20}	R
174ХА28	TDA3510	PHILIPS	Декодер цветности PAL	C_{27}	R
174ХА29	0/a		Корректор амплитудной характеристики для телекамер	D_{18}	
174ХА3	NE545	SIGNETICS	Шумоподавитель	D_{16}	
174ХА30	0/a		Контроллер видеосигнала	D_{16}	
174ХА31	TDA3830	PHILIPS	Декодер цветности SECAM	C_{37}	R
174ХА32	TDA4555	PHILIPS	Декодер PAL/SECAM/NTSC	$Э_{16}$ C_{37}	R
174ХА33	TDA3505	PHILIPS	Видеопроцессор с АБВ	$Э_{16}$ C_{37}	R
174ХА34	TDA7021	PHILIPS	Тракт ЧМ радиоприемника с предварительным УНЧ (10 мА)	D_{16} $Э_{21}$ C_{37}	R
174ХА35	0/a		Стереодекодер с полярной модуляцией	D_{16} $Э_{17}$ C_{37}	R
174ХА36	TBA5570	PHILIPS	Тракт АМ радиоприемника и УНЧ	D_{16} $Э_{23}$ C_{37}	R
174ХА37	0/a		Тракт АМ/ЧМ радиоприемника (6 мА)	D_{16} C_{37}	
174ХА38	TDA8305	PHILIPS	Слаботочный тракт цветного ТВ приемника	C_{37}	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
174ХА39	TDA4502A	PHILIPS	Стабилизирующий тракт цветного ТВ приемника	C_{69}	R
174ХА4	NE561	SIGNETICS	Схема ФАПЧ	Q_{118}	
174ХА41	TDA3810	PHILIPS	Коммутатор моно/стерео сигнала с обработкой	C_{93}	R
174ХА42	TDA7000	PHILIPS	Тракт ЧМ радиоприемника (8 мА)	Φ_{11}	
174ХА43			Тракт ЧМ радиоприемника	Q_{118}	
174ХА44			Схема очистки ВЧ шумов от ГЗС	Q_{118}	
174ХА45			Схема обработки телевизионного сигнала	C_{93}	
174ХА48	TEA5592	PHILIPS	Тракт АМ/ЧМ НЧ радиоприемника (19...23 мА)	C_{97}	R
174ХА47			Тракт ЧМ радиоприемника (1 В)	C_{93}	
174ХА48	TDA1524	PHILIPS	Стереорегулятор громкости/тембра ВЧ и НЧ	C_{69}	R
174ХАА9	TEA5592	PHILIPS	Тракт АМ/ЧМ НЧ радиоприемника (19...23 мА)	$\Im_9$	
174ХА5	TDA1047	SIEMENS	Тракт ЧМ радиоприемника (30 мА)	Q_{118}	
174ХА50			Многостандартный стереодекодер	$\Im_9$	
174ХА51	TDA1591	PHILIPS	Двухсистемный стереодекодер	$\Im_9$	V
174ХА52	TDA7088	PHILIPS	Тракт ЧМ радиоприемника с АПЧ и системой автопоиска	C_{69}	
174ХА53	TEA6300	PHILIPS	Регулятор громкости/тембра/баланса с I²C	$\Im_9$	V
174ХА54	-TEA6300	PHILIPS	Регулятор громкости/тембра/баланса с индикацией	$\Im_9$	V
174ХА55	TEA5710	PHILIPS	Тракт АМ/ЧМ радиоприемника	$\Im_9$	V
174ХА56	TEA5712	PHILIPS	Тракт АМ/ЧМ радиоприемника	$\Im_9$	V
174ХА57	UEB002	NAKWELEC-TRONIC	Тракт длинноволнового радиоприема сигналов точного времени	$\Im_9$	V
174ХА8	TDA1047	SIEMENS	Тракт АМ/ЧМ радиоприемника (16 мА)	$\Phi_{11}, \Phi_{22}, C_{93}$	R
174ХА87	б/в		Многофазный переключатель сигналов	Q_{118}	
174ХА9	TCA650	PHILIPS	Демодулятор цветовой поднесущей	Φ_{21}, C_{93}	R
174ХА9	TCA640	PHILIPS	Схема обработки сигналов цветности	Φ_{21}, C_{93}	R
174ХБ3	TDA7088	PHILIPS	Тракт ЧМ радиоприемника с АПЧ и системой автопоиска	Θ_{30}	N
175ДА1	б/в		Детектор АМ сигналов и АРУ с УПТ	Q_{118}	
175ЛК1			Регенеративный высотный делитель частоты	Q_{118}	
175УВ1	SA-21	SIGNETICS	Широкополосный усилитель	Q_{118}	
175УВ2	-CA3005	RCA	Дифференциальный ВЧ усилитель	Q_{118}	
175УВ3	CA3005	RCA	Стабилизированный широкополосный усилитель	Q_{118}	
175УВ4	CA3004	RCA	ВЧ усилитель-преобразователь	Q_{118}	
176ИД1	CD4028E	RCA	Двоично-десятичный дешифратор	Θ_{43}	R
176ИД2	б/в		Дешифратор двоичный—семисегментный код	$\Theta_{41}, \Theta_{54}, \Theta_{50}$	R
176ИД3	б/в		Дешифратор двоичный—семисегментный код	Θ_{47}, Θ_{4C}	R
176ИЕ3	CD4024E	RCA	Двоичный счетчик (6 р)	Θ_{47}, Θ_{50}	R
176ИЕ12	UAA3555	NS	Двоичный счетчик на 60 и 15 р делитель частоты	Θ_{47}, Θ_{4C}	R
176ИЕ13	б/в		Двоичный счетчик с устройством управления	Θ_{43}, Θ_{50}	R
176ИЕ17	б/в		Двоичный счетчик с устройством управления, календарь	Θ_{47}, Θ_{4C}	R
176ИЕ18	б/в		Двоичный счетчик на 60 и 15 р делитель частоты, звонка	Θ_{47}, Θ_{50}	R
176ИЕ2	TC5571	TOSHIBA	Двоичный счетчик (5 р)	$1_{28}, \Theta_{41}, \Theta_{54}, \Theta_{5C}$	R
176ИЕ20	CD4040E	RCA	Двоичный счетчик (12 р)	Θ_{47}	
176ИЕ8	HEF4017	PHILIPS	Счетчик по модулю 5 и дешифратор двоичный—семисегментный код	Θ_{47}, Θ_{50}	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
176ИЕ4	CD4026E	RCA	Счетчик по модулю 10 и дешифратор двоичный—семисегментный код	$\Phi_{11}, \Theta_{47}, \Theta_{5C}$	R
176ИЕ5	CD4033E	RCA	Делитель частоты (15 р)	Θ_{47}, Θ_{5C}	R
176ИЕ8	CD4017E	RCA	Десятичный счетчик с дешифратором	$1_{32}, \Theta_{47}, \Theta_{54}, \Theta_{5C}$	R
176ИЗ			Схема синхронизатора	Θ_{43}	
176ИМ1	CD4008E	RCA	Полный сумматор (4 р)	Θ_{47}, Θ_{5C}	R
176ИМ2	CD4032E	RCA	Последовательный сумматор (3 р)	Θ_{47}	
176ИП1	CD4057E	RCA	АЛУ (4 р)	Θ_{47}	
176ИР10	CD4006E	RCA	Регистр сдвига (18 р)	Θ_{47}, Θ_{5C}	R
176ИР2	CD4015E	RCA	Два универсальных регистра сдвига (4 р)	Θ_{47}, Θ_{5C}	R
176ИР3	CD40115E	RCA	Универсальный регистр сдвига (4 р)	Θ_{47}, Θ_{5C}	R
176ИР4	CD4031E	RCA	Последовательный регистр сдвига (64 р)	Θ_{47}, Θ_{50}	R
176ИР5	CD4035E	RCA	JK-триггер (8 р)	Θ_{47}	
176ИР6	CD4006E	RCA	Регистр сдвига (8 р)	Θ_{47}	
176ИР9	CD4035E	RCA	Последовательно-параллельный регистр (4 р)	Θ_{47}	
176КТ1	CD4016E	RCA	Четыре двунаправленных переключателя	Θ_{41}, Θ_{43}	R
176ЛА7	CD4011E	RCA	Четыре логических элемента 2И-НЕ	$1_{40}, \Theta_{47}$	R
176ЛА8	CD4012E	RCA	Два логических элемента 4И-НЕ	Θ_{47}, Θ_{5C}	R
176ЛА9	CD4023E	RCA	Три логических элемента 3И-НЕ	Θ_{47}, Θ_{5C}	R
176ЛЕ10	CD4025E	RCA	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	Θ_{47}, Θ_{5C}	R
176ЛЕ5	CD4001E	RCA	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	$1_{32}, \Theta_{47}$	R
176ЛЕ6	CD4002E	RCA	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ	Θ_{47}	R
176ЛБ11	б/в		Логический элемент 5И + НЕ	Θ_{41}, Θ_{50}	R
176ЛП1	CD4007E	RCA	Универсальный логический элемент	Θ_{41}, Θ_{50}	R
176ЛП11	б/в		Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ + НЕ	Θ_{43}, Θ_{50}	R
176ЛП12	б/в		Два логических элемента 4И-НЕ + НЕ	Θ_{43}, Θ_{50}	R
176ЛР2	CD4030E	RCA	Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ	Θ_{43}, Θ_{5C}	R
176ЛП4	CD4000E	RCA	Два логических элемента 2ИЛИ-НЕ + НЕ	Θ_{47}, Θ_{50}	R
176ЛС1	б/в		Три логических элемента 3И-ИЛИ	Θ_{43}, Θ_{50}	R
176ПУ1	-CD4010	RCA	Пять преобразователей уровня с инверсией	Θ_{47}, Θ_{5C}	R
176ПУ2	CD4009E	RCA	Шесть преобразователей уровня с инверсией	Θ_{47}, Θ_{5C}	R
176ПУ3	CD4010E	RCA	Шесть преобразователей уровня	Θ_{47}, Θ_{50}	R
176ПУ5			Четыре преобразователя уровня с инверсией и без нее	Θ_{43}, Θ_{50}	R
176РМ1	CD4005E	RCA	Матрица-накопитель ОЗУ на 16 бит	Θ_{47}, Θ_{5C}	R
176РУ1	SCL5553	SPRAGUE	Статическое ОЗУ (256 × 1, КМОП)	Θ_{47}	
176РУ2	CD4061	RCA	Статическое ОЗУ (256 × 1, КМОП)	Θ_{47}, Θ_{50}	R
176ТВ1	CD4027E	RCA	Два JK-триггера	Θ_{47}, Θ_{50}	R
176ТМ3	CD4003E	RCA	Два D-триггера	$1_{28}, \Theta_{47}$	R
176ТМ2	CD4013E	RCA	Два D-триггера с установкой 0 и 1	Φ_{22}	
177УД1	MC1526	MOTOROLA	Дифференциальный усилитель мощности	Φ_{22}	
177УП1			Двухтактный усилитель напряжения	Θ_{73}	
178ЛИ1	MEM1014	GI	Четыре логических элемента 2И (р-МОП)	Θ_{73}	
178ЛК1	MEM1008	GI	Два логических элемента 2И-2ИЛИ/2И-2ИЛИ-НЕ (р-МОП)	Θ_{73}	
178ЛМ1	SCL5105	SPRAGUE	Два логических элемента 4И-ИЛИ/4ИЛИ-НЕ (р-МОП)	Θ_{73}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	ОУ
1ЛЕ1М2	MLG12	RCA	Логический элемент 10ИЛИ/10ИЛИ-НЕ (р-МОП)		
1ТМ1Р1	MEM4005	GI	RS-триггер со сложной входной логикой (n-МОП)		
1ТУ1УП1	SN75107A	TI	Два усилителя сигналов линий связи		
1Б003ВА4	MC10804	MOTOROLA	Двунаправленный трансивер (4 р, ЭСЛ)		V
1Б003ВА7	MC10807	MOTOROLA	Дифференциальный приемопередатчик (5 р, ЭСЛ)		V
1Б003ВБ2	MC10802	MOTOROLA	Устройство синхронизации (ЭСЛ)		V
1Б003ВЖ5	MC10905	MOTOROLA	Схема обнаружения и исправления ошибок (16 р, ЭСЛ)		V
1Б003ЕР1	MC10901	MOTOROLA	Усилитель (8 р, 24 нс, ЭСЛ)		
1Б003ЕР8	MC10808	MOTOROLA	Многоразрядный сдвигатель (ЭСЛ)		V
1Б006С01	MC10800	MOTOROLA	Многопозиционная секция параллельной обработки информации (ЭСЛ)		
1Б003ТЗ	MC10803	MOTOROLA	Схема управления памятью (ЭСЛ)		V
1Б003УУ1	MC10801	MOTOROLA	Схема микропрограммного управления (ЭСЛ)		
1Б003РП16	б/в		Двухразрядный блок регистров (ЭСЛ)		V
1Б003РП5	MC10806	MOTOROLA	Двухразрядный блок регистров (ЭСЛ)		V
1Б016ГГ1			Контроллер генератора		
1001ИЕ1			Универсальный микроконтроллер		
1Б01БМ1	-DCT-11AA	DEC	Универсальный микропроцессор (16 р, 5 МГц, n-МОП)		
1Б01БМ2	-DCT-11AC	DEC	Универсальный микропроцессор (16 р, 10 МГц, n-МОП)		
1Б01БМ3	LSI-11/23	DEC	Микропроцессор с фиксированной запятой (16 р, 6 МГц, n-МОП)		
1Б01БМ4	б/в		Сопроцессор с плавающей запятой (32/64 р, 6 МГц, n-МОП)		
1К01ВП1	б/в		Универсальная вентильная матрица (600 вентилей, n-МОП)		
1Б01РЕ1	MK3630	MOSTEK	ПЗУ (4К × 16, n-МОП)		
1Б01РЕ2	MM8600	MOSTEK	ПЗУ (4К × 16, n-МОП)		
1Б01СУ1			ЭСППЗУ (4К × 16)		
1Б02ВЕ1			Схема обмена информацией (4 р, ТТЛШ)		R
1Б02ВЕ2			Схема интерфейса (ТТЛШ)		R
1Б02ВК3			Программируемый адаптер последовательного интерфейса (ТТЛШ)		
1Б02ВЛ1			Мажоритарный элемент (ТТЛШ)		R
1Б02ВР1	Am2510	AMD	Арифметический расширитель (16 р, ТТЛШ)		R
1Б02ВР2	SN74S508	TI	Последовательный умножитель (8 × 8, ТТЛШ)		R
1Б02ВР3	MPY8H	TRW	Умножитель (8 × 8)		
1Б02ВР4	MPY12HJ	TRW	Умножитель (12 × 12)		R
1Б02ВР5	MPY16HJ	TRW	Умножитель (16 × 16)		R
1Б02ВР6	MPY8HJU-1	TRW	Умножитель в прямых кодах (8 × 8)		R
1Б02ВУ7	MPY00BH-1	TRW	Умножитель в обратных кодах (8 × 8)		R
1Б02ВС1	6701	NSC	Микропроцессорная секция (8 р, ТТЛШ)		R
1Б02ИМ1	б/в		Сумматор (4 р)		R
1Б02ИП1			Матрица многофункционального накопительного регистра (ТТЛШ)		
1Б02ИР1	Am29705	AMD	Двухпортовое ЗУ (16 × 4)		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	ОУ
1Б02КП1			Многофункциональный коммутатор магистралей		
1Б03ВЕ1	TMS1000	TI	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)		
1Б03ВЖ1	TMS5100	TI	Синтезатор речевых сигналов (р-МОП)		
1Б03РЕ1	TMS0351	TI	ПЗУ с речевыми данными (16К × 8, р-МОП)		
1Б03РЕ2	TMS0352	TI	ПЗУ с речевыми данными (16К × 8, р-МОП)		
1Б04ВА1	Am2905	AMD	Магистральный приемопередатчик (4 р)		
1Б04ВА2	Am2906	AMD	Магистральный приемопередатчик с инвертором (4 р)		
1Б04ВА3	Am2915	AMD	Приемопередатчик (4 р)		
1Б04ВА4	Am29853	AMD	Приемопередатчик с контролем ошибок (4 р)		
1Б04ВВ1	Am2960	AMD	Схема обнаружения и исправления ошибок (16 р)		
1Б04ВЖ2	Am2961	AMD	Буферная схема коррекции ошибок с инвертор (4 р)		
1Б04ВЖ3	Am2962	AMD	Буферная схема коррекции ошибок (4 р)		
1Б04ВМ1	Am2916	AMD	Микропроцессор (16 р)		
1Б04ВН1	Am2914	AMD	Схема векторного прерывания (8 р)		
1Б04ВР1	Am2902	AMD	Схема ускоренного переноса		
1Б04ВР2	Am2904	AMD	Схема управления состоянием и сдвигом		
1Б04ВР3	Am2913	AMD	Схема расширения прерываний		
1Б04ВС1	Am2901	AMD	Секция АЛУ (4 р)		
1Б04ВС2	Am2903	AMD	Усовершенствованная секция АЛУ (4 р)		
1Б04ЕТ1	Am2964	AMD	Контроллер динамического ОЗУ (до 64К)		
1Б04ТВ12	Am2965	AMD	Интерфейс ОЗУ с инвертор		
1Б04ЕТ3	Am2966	AMD	Интерфейс ОЗУ без инвертор		
1Б04ЕУ1	Am2909	AMD	Схема управления адресом микрокоманды		
1Б04ЕУ2	Am2911	AMD	Схема управления адресом микрокоманды		
1Б04ЕУ3	Am2911A	AMD	Схема управления следующим адресом		
1Б04ЕУ4	Am2910	AMD	Схема управления адресом микрокоманды (12 р)		
1Б04ЕУ5	Am2930	AMD	Генератор адресов команд (4 р)		
1Б04ЕУ6	Am2940	AMD	Схема ПДП		
1Б04ЕУ7	Am2942	AMD	Схема ПДП		
1Б04ГГ1	Am2930	AMD	Системный генератор тактовых импульсов		R
1Б04ИР1	Am2918	AMD	Многоразрядный буферный регистр (4 р)		
1Б04ИР2	Am2930	AMD	Многоразрядный буферный регистр (8 р)		
1Б04ИР3	Am2956	AMD	Двунаправленный буферный регистр (8 р)		
1Б04ИР4	Am29705A	AMD	Двухпортовое ЗУ (16 × 4)		
1Б05ВА1			Логический элемент сопряжения (КМОП/КНС)		
1Б05ВА2	1802ОП1		Коммутатор магистралей (КМОП/КНС)		
1Б05ВБ1			Перестраиваемый синхронизатор (КМОП/КНС)		
1Б05ВЖ1	1802ВЖ1		Мажоритарный элемент (КМОП/КНС)		
1Б05ВР1	1802ВР1		Арифметический расширитель (КМОП/КНС)		
1Б05ВР2	1804ВР1		Схема ускоренного переноса (КМОП/КНС)		
1Б05ВС1	1804ВС1		Микропроцессорная секция (структурно Am2901, 4 р, КМОП/КНС)		
1Б05ВУ1	1804ВУ1		Формирователь адреса микрокоманд (КМОП/КНС)		
1Б05ИР1	1804ИР1		Многофункциональный регистр (КМОП/КНС)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1808ВЕ1	б/а		Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)	$Э_4$	V
1808ВМ2	-DCJ-11	DEC	Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП)	$Э_6$	V
1808ВМ3	-DCJ-11	DEC	Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП)	$Э_{28}$	
1808ВМ4	-DCJ-11	DEC	Универсальный микропроцессор (16/32 р, КМОП)	$Э_{29}$	
1808ВТ1	ULA2000	FERRANTI	Универсальная вентильная матрица (1560 вентилей, n-МОП)	$Э_1$	V
1808ХМ1			Универсальная вентильная матрица (1500 вентилей, n-МОП)	$Э_2$	V
1807ВМ1	DC310ES	DEC	Универсальный микропроцессор (16 р, n-МОП)	$●_{62}$	
1807ВМ2	-DCT-11AA	DEC	Универсальный микропроцессор (32 р, n-МОП)	$●_{63}$	
1807ВМ3	DC78032	DEC	Универсальный микропроцессор (32 р, n-МОП)	$●_{83}$	
1807ВМ4	DC78132	DEC	Арифметический сопроцессор (32 р, n-МОП)	$●_{97}$	
1808АП1			Формирователь кода длительности	$Ў_{59}$	
1808ВВ1			Схема синхронизации и управления фотосветодиодом	$Ў_{58}$	
1808ВЕ2	н/н	КОНИСА	Электронный блок интерфейса	$Ў_{56}$	
1808ВЕ3	н/н	КОНИСА	Схема автофокусировки	$Ў_{60}$	
1808ВК4			Схема для зеркальных фотоаппаратов	$Ў_{55}$	
1808ВТ1			Контроллер печатной матрицы	$Ў_{54}$	
1808ВТ2			Контроллер фокусировки	$Ў_{61}$	
1808ВУ1			Микропроцессор для фотоэлектр. (8 р)	$Ў_{51}$	
1808ВУ2			Микропроцессор для зеркальных фотоаппаратов	$Ў_{52}$	
1808ВУ3	н/н	CANON	Схема управления сегнетоэлектрич. индикаторами (7 р)	$Ф_{38}$	
1808ВУ2	J13S-723		Схема управления двумя 16-разр. линейными ФПД	$Ф_{39}$	
1808КР1			АЦП для системы управления фотоаппаратурой (8 р)	$Ў_{53}$	
1808КР2			Схема для зеркальных фотоаппаратов	$Ў_{50}$	
1808УД1			Схема согласования с датчиком кода	$Ў_{56}$	
1808УД2			Схема согласования с датчиком кода	$Ў_{57}$	
1808ТР1			Преобразователь кода	$Ў_{63}$	
1808ХК1	н/н	ОПТИМА	Схема управления экспозицией с автоспуском	$Ў_{58}$	
1808ХК2	н/н	ОПТИМА	Схема управления экспозицией без автоспуска	$Ў_{64}$	
1809ВВ1			Программируемый параллельно-последовательный ...	$О_{73}$	
1809ВВ2			Контроллер системного последовательного канала	$О_{71}$	
1809ВВ3	SCN2681	SIGNETICS	Сдвоенный контроллер последовательного канала с таймером (DUART)	$О_{75}$	
1809ВГ1	-μPD371	NEC	Контроллер магнитофона (8 р)	$О_{76}$	
1809ВГ2	-μPD371	NEC	Контроллер магнитофона (8 р)	$О_{76}$	
1809ВТ3	-TMS9918A	TI	Контроллер ЭЛТ (16 р)	$О_{74}$	
1809ВТ4	μPD7220	NEC	Контроллер графического дисплея	$О_{70}$	
1809ВТ5	SCN2652	SIGNETICS	Многопротокольный синхр. контроллер (MPCC)	$О_{78}$	
1809ВТ6	MC6845	MOTOROLA	Контроллер ЭЛТ	$О_{77}$	
1809ВТ7	82062	INTEL	Контроллер НМД	$О_{79}$	
1809ВТ8			Контроллер с многоканальным интерфейсом для растровых систем	$О_{79}$	
1809ВИ1	Am9513	AMD	Пятиканальный таймер	$О_{72}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1809РЕ1	MK3600	MOSTEK	ПЗУ (4К х 16, n-МОП)	$О_{75}$	
1809РУ1			Статическое ОЗУ (1К х 16)	$О_{74}$	
1809УП1			Пороговый прибор	$Ф_{79}$	
1809ХА1			Детектор УПЧ	$Ф_{79}$	
1810ВА86	8286	INTEL	Шинный формирователь (8 р)	$Ф_{18}$ $Ф_{108}$	
1810ВА87	8287	INTEL	Шинный формирователь с инверсией (8 р)	$Ф_{19}$ $Ф_{109}$	
1810ВВ88	8288	INTEL	Устройство синхронизации	$Ф_{107}$	
1810ВГ1			Контроллер бытового комплекса	$Ф_{110}$	
1810ВГ72	8272A	INTEL	Контроллер НГМД	$Ю_{50}$	
1810ВГ88	8288	INTEL	Контроллер шины	$Ф_{100}$	
1810ВЖ96	8206	INTEL	Схема обнаружения и коррекции ошибок	$Ф_{101}$	
1810ВИ54	8254	INTEL	Программируемый таймер (16 р)	$Ю_{70}$ $Э_{30}$	
1810ВК56	8256AH	INTEL	Многофункциональный периферийный контроллер	$Ю_{73}$	R
1810ВМ86	8086	INTEL	Универсальный микропроцессор (16 р)	$Ю_{70}$ $Э_{30}$ $Ю_{73}$	R
1810ВМ87	8087	INTEL	Арифметический сопроцессор	$Ю_{70}$ $Э_{30}$	
1810ВМ88	8088	INTEL	Универсальный микропроцессор (16 р)	$Ю_{70}$ $Э_{30}$	
1810ВМ89	8089	INTEL	Сопроцессор ввода/вывода	$Ю_{70}$ $Э_{30}$	
1810ВН59	8259A	INTEL	Контроллер прерываний	$Ю_{70}$ $Э_{30}$ $Ю_{73}$	R
1810ВП3	8203	INTEL	Контроллер динамического ОЗУ	$Ф_{78}$	
1810ВТ37	8237	INTEL	Контроллер ПДП	$Ю_{73}$	R
1810ВТ7	8207	INTEL	Схема управления динамическим ОЗУ	$Ф_{100}$	
1810ГГ84	8284	INTEL	Генератор тактовых импульсов	$Ю_{31}$ $Ф_{100}$	
1810ИР82	8282	INTEL	Буферный регистр (8 р)	$Ф_{19}$ $Ф_{109}$	
1810ИР83	8283	INTEL	Буферный регистр с инверсией (8 р)	$Ф_{19}$ $Ф_{109}$	
1811ВМ1	DC302F	DEC	Схема обработки данных ЦП	$●_{61}$	
1811ВТ1	DC304E	DEC	Диспетчер памяти ЦП	$●_{60}$	
1811ВУ1	DC303A	DEC	Схема управления ЦП	$●_{59}$	
1811ВУ2	DC303D	DEC	Схема реализации операций с плавающей точкой	$●_{67}$	
1811ВУ3	DC303	DEC	Схема микропрограммного управления	$●_{63}$	
1812ВГ1				$Ю_{70}$	
1813ВЕ1	2920	INTEL	ЦПС (УФ ПЗУ 192 х 24, ОЗУ 40 х 25, 6.67 МГц)	$Ф_{77}$	
1814ВЕ1	TMS1000	TI	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)	$●_{47}$	
1814ВЕ10	TMS1200	TI	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)	$●_{53}$	
1814ВЕ2	*TMS1800	TI	Контроллер цветомузыкального устройства	$●_{55}$	
1814ВЕ3	TMS1099	TI	Отладочная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)	$●_{57}$	
1814ВК4	*TMS1200	TI	Контроллер кассетного магнитофона	$●_{52}$	
1814ВЕ5	*TMS1200	TI	Контроллер синтезатора ГВ приемника	$●_{50}$	
1814ВЕ6	TMS1200	TI	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)	$Ю_{61}$	
1814ВЕ7	*TMS1200	TI	Контроллер электронной игры	$●_{51}$	
1814ВЕ8	*TMS1200	TI	Контроллер электронной игры	$●_{51}$	
1814ВЕ9	*TMS1200	TI	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)	$●_{56}$	
1815ВК1			Схема синхронного детектора	$Ф_{37}$	
1815ВР1			Схема весового суммирования	$Ф_{33}$	
1815ВР22			Схема линейного наложения	$Ф_{37}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	БГ
1815ВФ03			Функциональный преобразователь информации	К27	
1815ИА1			Специализированное АЛУ	К27	
1815ИМ1			Сумматор последовательных чисел (8 р)	К27	
1815ИР1			Регистры сдвига магнитного типа	К27	
1815ПР1			Преобразователь кодов последовательных чисел	К27	
1816ВЕ31	8031	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, ПЗУ 64К)	К26 К63 К20	R
1816ВЕ35	8035	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 64 × 8, ПЗУ 64К)	К13 К20 К28 К72	R
1816ВЕ39	8039	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, ПЗУ 4К)	К26 К28 К72	R
1816ВЕ48	8748	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 64 × 8, УФ ПЗУ 1К)	К26 К28 К72	
1816ВЕ49	8049	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, ПЗУ 2К)	К26 К28 К72	
1816ВЕ51	8051	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, ПЗУ 4К, 12 МГц, n-МОП)	К61 К04	R
1816ВЕ66	[illegible]	ITT	Контроллер ГВ прерывания	К72	
1816ВЕ751	8751	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, УФ ПЗУ 4К)	К63	
1817ВА1	533ВА1		Магистральный приемопередатчик (спец.)	К24	
1817ВА11	583ВА1		Магистральный приемопередатчик (спец.)	К24	
1817ВА2	583ВА2		Магистральный приемопередатчик (спец.)	К24	
1817ВА21	583ВА2		Магистральный приемопередатчик (спец.)	К24	
1817ВА4	583ВА5		Универсальный магистральный коммутатор (ОК, спец.)	К24	
1817ВА41	583ВА5		Универсальный магистральный коммутатор (ОК, спец.)	К24	
1817ВГ1	583ВГ1		Контроллер синхронизации (спец.)	К24	
1817ВГ11	583ВГ1		Контроллер синхронизации (спец.)	К24	
1817ВГ21	583ВГ2		Контроллер синхронизации (спец.)	К24	
1817ВС1	583ВС1		Универсальная микропроцессорная секция (спец.)		
1817ВС11	583ВС1		Универсальная микропроцессорная секция (спец.)	К20	
1817ВФ11	583ВФ1		Фурье-процессор (спец.)	К27	
1817ИК1	583ИК1		Инкрементный процессор (спец.)	К23	
1817ИК11	583 ИК1		Инкрементный процессор (спец.)	К24	
1817КП1	583КП1		Коммутационный процессор (спец.)	К27	
1817КП11	583КП1		Коммутационный процессор (спец.)	К24	
1817ХМ1	MCA500	MOTOROLA	ВМК (ТТЛШ, 840 вентилей)	К24	
1818ВА19	DC319AP	DEC	Универсальный асинхронный приемопередатчик (КМОП)	К24	R
1818ВА60	SN75160AN	TI	Двунаправленный шинный формирователь (8 р)	К42	
1818ВА62	SN75162AN	TI	Двунаправленный шинный формирователь с раздельным управлением (8 р)	К42	
1818ВВ1	WD1100-01	WD	Последовательно-параллельный интерфейс	К63	
1818ВВ5	WD1100-05	WD	Параллельно-последовательный интерфейс	К63	
1818ВВ51	SCN2661	SIGNETICS	Последовательный сменный интерфейс (EPCI)	К72	
1818ВГ01	µPD7201	NEC	2-канальный контроллер передачи данных (UART, 1 Мбод)	К72	
1818ВГ93	FD1793	WD	Контроллер НГМД	К20 К22	
1818ВЕ5			Базовый кристалл НГМД	К61	
1818ВЖ1	9401	FAIRCHILD	Циклический регистр обнаружения ошибок (ТТЛШ)	К27	R
1818ВИ3	WD1100-03	WD	Детектор адресного маркера	К63	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	БГ
1818ВК12	WD1100-12	WD	Генератор модифицированного кода	К63	
1818ВМ01	8X300	SIGNETICS	Периферийный процессор (8 р)	К63	
1818ВН19	Am9519	AMD	Контроллер прерываний (8 р, n-МОП)	К28	
1818ВТ1	SCN2681	SIGNETICS	Сдвоенный контроллер последовательного канала с таймером (DUART)	К63	
1818ВФ04	WD1100-04	WD	Генератор избыточного циклического кода	К63	
1818ПЦ1	DC301	DEC	Схема управления скоростью УАПП	К63	
1818ПЦ2	COM8116	SMC	Программируемый делитель	К61	
1818ПЦ3	COM8116T	SMC	Программируемый делитель	К61	
1818ПЦ4	COM8046	SMC	Программируемый делитель	К63	
1819ИК1	587ИК1		Устройство обмена информацией (спец.)	К4	
1819ИК2	587ИК2		Арифметическое устройство (спец.)	К8	
1819ИК3	587ИК3		Арифметический расширитель (спец.)	К1	
1819ПП1	587ПП1		Управляющая память (спец.)	К2	
1820ВГ1	COP472	NS	Контроллер ЖКИ (4 р)	К27 К88	R
1820ВЕ1	COP402	NS	Отладочная однокристальная микро-ЭВМ (4 р, ОЗУ 64, n-МОП)	К27	R
1820ВЕ2	COP420	NS	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, ПЗУ 1к (8 р), ОЗУ 64, n-МОП)	К27 К88	R
1820ВЕ3	COP424	NS	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р)	К27 К80	R
1820ВЕ4	COP404	NS	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р)	К27	
1820ВЕ5			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р)	К77	R
1820ВЕ6	COP444	NS	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)	К77	R
1820ВЕ7			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, ПЗУ 1024 × 15, КМОП)	К77	N
1820ВЕ8			Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, ПЗУ 2048 × 8, ЖК1, защита)	К77	N
1820ВП1	COP498	NS	Расширитель ОЗУ и таймер	К77	R
1820ИД1	MCC2457TD	MMC	Контроллер ВЛМ (4 р)	К31	R
1821ВА86	82C86	INTEL	Шинный формирователь (8 р)	К41	N
1821ВА87	82C87	INTEL	Шинный формирователь инверсный (8 р)	К87	N
1821ВВ19	82C19	INTEL	Контроллер шины MULTIBUS	К85	R
1821ВВ51	82C51	INTEL	Контроллер последовательного интерфейса (UART)	К47	R
1821ВВ55	82C55	INTEL	Контроллер параллельного интерфейса	К43	N
1821ВВ79	82C79	INTEL	Контроллер клавиатуры и индикации	К41	
1821ВИ54	82C54	INTEL	Программируемый таймер	К43	R
1821ВМ85	80C85	INTEL	Универсальный микропроцессор (8 р, КМОП)	К41	D
1821ВН59	82C59	INTEL	Контроллер прерываний	К83	R
1821ВТ57	80C57	INTEL	Контроллер ПДП	К82	R
1821ИР82	82C82	INTEL	Буферный регистр (8 р)	К47	N
1821ИР83	82C83	INTEL	Буферный регистр инверсный (8 р)	К87	N
1821КП55	8HC33	INTEL	Порты ввода/вывода и ПЗУ (2К × 8)	К43	R
1821РУ55	81C55	INTEL	Порты ввода/вывода, таймер и ОЗУ (256 × 8, КМОП)	К43	R
1822ВВ1	1802ВВ1		Схема обмена информацией (спец.)	К38	
1822ВВ2	1802ВВ2		Схема интерфейса (спец.)	К38	
1822ИР1	1802ВР1		Арифметический расширитель (спец., 16 р)	К38	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1822ВР2	1802ВР2		Последовательный умножитель (спец., 8×8)		
1822ВР3	1802ВР3		Умножитель (спец., 8×8)		
1822ВС1	1802ВС1		Микропроцессорная секция (спец., 8 р)		
1822ИМ1	1802ИМ1		Сумматор (спец., 4 р)		
1822ИП1	1802ИП1		Матрица многофункциональных ассоциативных регистров (спец.)		
1822ИР1	1802ИР1		Двухпортовое ЗУ (спец., 16×4)		
1822КП1	1802КП1		Многофункциональный коммутатор магистралей (спец.)		
1823АГ1			Формирователь импульсов зажигания		
1823ВВ1			Контроллер ввода/вывода		
1823ВГ1			Контроллер зажигания		
1823ВГ2			Контроллер блока индикации		А
1823ВГ3			Схема коррекции угла опережения зажигания		О
1823ВУ1	РОМВС		Процессор МСУАД		
1823ИЕ1			Схема тахометра		
1823ИЕ2			Схема спидометра		
1823ПП1			Схема управления зажиганием РПД		
1823РЕ1	RC82S290N	RAYTHEON	ПЗУ (2К×8)		
1823ХЛ1			Многофункциональная цифровая схема		А
1823ХЛ2			Многофункциональная цифровая схема		А
1824ВГ31	588ВГ3		Кодек контроллера последовательного интерфейса (Манчестер, КМОП, спец.)		
1824ВГ61	588ВГ5		Контроллер ЗУ окончного устройства (КМОП, спец.)		
1824ВР21	588ВР2		Умножитель (16×16, спец.)		А
1824ВС21	588ВС2		АЛУ (16 р, спец.)		А
1824ВУ21	588ВУ2		Схема управляющей памяти (спец.)		А
1825ВА1	1805ВА1		Логический элемент сопоставления (КМОП/КНС, спец.)		
1825ВА2	1805ВА2		Коммутатор магистралей (КМОП/КНС, спец.)		
1825ВА3			Магистральный приемопередатчик (КМОП/КНС, спец.)		
1825ВБ1	1805ВБ1		Перестраиваемый синтезатор (КМОП/КНС, спец.)		
1825ВР1			Кодек мультиплексного канала связи (КМОП/КНС, спец.)		
1825ВР2			Схема последовательного интерфейса (КМОП/КНС, спец.)		
1825ВВ3			Адаптер обмена (КМОП/КНС, спец.)		
1825ВГ1	1852ВГ1		Контроллер интерфейса КОП (спец.)		
1825ВЖ1	1826ВЖ1		Схема тестирования микропроцессорных систем (спец.)		
1825ВЖ2	1826ВЖ2		Схема тестирования ОЗУ (спец.)		
1825ВК1	1805ВК1		Многоразрядный элемент (КМОП/КНС, спец.)		
1825ВР1	1805ВР1		Арифметический расширитель (КМОП/КНС, 16 р, спец.)		
1825ВР11			Арифметический расширитель (КМОП/КНС, 8 р, спец.)		
1825ВР2	1805ВР2		Схема ускоренного переноса (КМОП/КНС, спец.)		
1825ВР3			Умножитель (КМОП/КНС, 16 р, спец.)		
1825ВР4			Умножитель (КМОП/КНС, 32×32, спец.)		
1825ВР5			Умножитель, нормализатор и сдвигатель (КМОП/КНС, спец.)		
1825ВС1	1805ВС1		Микропроцессорная секция (КМОП/КНС, 4 р, спец.)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1825ВС2			Микропроцессорная секция (КМОП/КНС, 16 р, спец.)		
1825ВС3			Арифметическое устройство (КМОП/КНС, 16 р, спец.)		
1825ВУ1	1805ВУ1		Формирователь адреса микрокоманд (КМОП/КНС, 4 р, спец.)		
1825ИР1	1805ИР1		Многофункциональный регистр (КМОП/КНС, 4 р, спец.)		
1825КН1	MAX310	MAXIM	16-канальный коммутатор-мультиплексор		N
1826ВГ1			Коммутатор магистралей (КМОП)		
1826ВМ1	0/в		Процессор данных (КМОП)		
1827ВЕ1	TMS9940	TI	Однокристальная микро-ЭВМ (16 р)		
1827ВЕ2	TMS32020	TI	Однокристальная микро-ЭВМ совершенная ЦАП и АЦП (16 р, n-МОП)		
1827ВЕ3	μPD7720	NEC	ЦПС (16 р)		
1827ВЕ4	μPD77P20	NEC	Отладочный ЦПС (16 р)		
1826ЕЖ1	Am29818	AMD	Схема тестирования микропроцессорных систем (8 р)		
1828ЕЖ2			Схема тестирования ОЗУ (8 р)		
1828ЕЖ3			Универсальная схема обнаружения и исправления ошибок (16 р)		
1829ВЕ1	μPD7800	NEC	Отладочная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)		А
1829ВМ1	μPD7502	NEC	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, ПЗУ 2048×8, ОЗУ 128×4, КМОП, ЖКИ-контроллер)		А
1829ВМ2	μPD75C7	NEC	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)		А
1830ВЕ31	80C31	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)		А
1830ВЕ35	8XC35	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 64×8, КМОП)		
1830ВЕ48	80848	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)		А
1830ВЕ51	80C51	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)		А
1831ВМ1	DCJ-11AA	DEC	Микропроцессор (16/32 р, 15 МГц)		
1831ВМ2	DC321	DEC	Арифметический сопроцессор		
1831ВТ1	CF1307	DEC	Контроллер кэш-ЗУ		
1831ВУ1	DCJ-11DC	DEC	Схема микропрограммного управления (16/32 р, 15 МГц)		
1831ВУ2	SA1542	DEC	Контроллер шины		
1832ВЖ1			Схема коррекции ошибок		
1832ВР1			Матрица сдвига		
1832ВР2			Схема управления сдвигом (16 р)		
1832ВР3			Параллельный умножитель (16×16)		
1832ВС1			Микропроцессорная секция (16 р)		
1832ВУ1			Контроллер памяти		
1832ИР1			СОЗУ (16×9)		
1832КП1			Многофункциональный коммутатор магистралей		
1832КП2			Схема конвейерного секвенатора-мультиплексора		
1832РУ1			Сверхоперативное ЗУ		
1833ВБ1			Схема охранной сигнализации		
1833ВЕ1	-SAA6000	ITT	Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, масочное ПЗУ)		
1834АА16	74ALS245	TI	Двунаправленный шинный формирователь (8 р)		
1834ВА86	82C86	INTEL	Шинный формирователь (8 р)		А
1834ВА87	82C87	INTEL	Шинный формирователь с инверсией (8 р)		А

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1834ВБ89	82C89	INTEL	Арбитр шины		
1834ВВ11	82C11	INTEL	Контроллер интерфейса CENTRONICS		
1834ВВ450	82C450	CHIPS	Асинхронный контроллер интерфейса		
1834ВВ55	82C55	INTEL	Контроллер параллельного интерфейса		
1834ВГ072	82C72	INTEL	Контроллер НГМД		
1834ВГ88	82C88	INTEL	Контроллер шины		
1834ВИ1	MM58174	NS	Часы реального времени		
1834ВИ54	82C54	INTEL	Программируемый таймер		
1834ВМ86	80C86	INTEL	Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП)		A
1834ВМ88	80C88	INTEL	Универсальный микропроцессор с 8-битовой шиной (16 р, КМОП)		
1834ВН59	82C59	INTEL	Программируемый контроллер прерываний		
1834ГС64	82C84	INTEL	Генератор тактовых импульсов		
1834ИВ1			Шифратор		
1834ИД1			Дешифратор		
1834ИР82	82C82	INTEL	Буферный регистр (8 р)		
1834ИР83	82C83	INTEL	Буферный регистр с инверсией (8 р)		
1834КН1	590КН14		Матричный коммутатор (4 × 4, КМОП)		
1834КН11	590КН7		Четыре ключа со схемой управления (КМОП)		
1834КН2	590КН2		Два 8-канальных коммутатора с дешифраторами		
1834КН3	590КН3		8-канальный аналоговый коммутатор (4 × 2, КМОП)		
1834КН4	591КН6		16-канальный коммутатор с дешифраторами		
1834КН5	590КН5		Четыре ключа со схемой управления (КМОП)		
1834КН6	590КН6		8-канальный аналоговый коммутатор (КМОП)		
1834КП7	590КН9		Два независимых ключа со схемой управления (КМОП)		
1834КН8			Восемь ключей со схемой управления		
1834КП9	590КП21		Матричный коммутатор (8 × 8, КМОП)		
1835АП1	LA5316	SANYO	Согласователь напряжения для ЖКИ (5 выходов)		A
1835ВВ1			Контроллер интерфейса КОП для LZI-11/23		D
1835ВГ1			Контроллер клавиатуры для LZI-11/23		A
1835ВГ10	DC2054P119A		Видеоконтроллер для PC/XT		
1835ВГ11	DC2052P175A		Системный контроллер для PC/XT		
1835ВГ12	T7778	TOSHIBA	Драйвер столбцов ЖКИ		
1835ВГ13	T6961B	TOSHIBA	Драйвер строк ЖКИ		
1835ВГ14	80C49A-6314	INTEL	Контроллер клавиатуры		
1835ВГ15	DC2053P105A		Контроллер шины для PC/XT		
1835ВГ16			Схема сепаратора данных		
1835ВГ17	TC8565	TOSHIBA	Контроллер НГМД		
1835ВГ18			Контроллер охранных устройств и системы ДУ		
1835ВГ19			Контроллер ЖКИ		
1835ВГ2			Контроллер сменного модуля памяти для LZI-11/23		A
1835ВГ20			Системный контроллер		
1835ВГ21			Контроллер ЗУ		
1835ВГ22			Контроллер многоразрядного индикатора (СИД)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1835ВГ23			Контроллер фотодиодной линейки		
1835ВГ25			Контроллер видеосигнала		
1835ВГ3			Контроллер ЗУ для LZI-11/23		R
1835ВГ4			Контроллер внешнего устройства для LZI-11/23		R
1835ВГ5			Системный контроллер для LZI-11/23		R
1835ВГ6			Контроллер плоттера для LZI-11/23		D
1835ВГ7			Контроллер сменного модуля для LZI-11/23		D
1835ВГ8			Контроллер бытового телевизора		
1835ВГ9	DC2053P105A		Контроллер шины для PC/XT		
1835ЕЕ1			Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)		
1835ЕЕ3			Однокристальная микро-ЭВМ (16 р, КМОП)		N
1835ЕЕ31	80C31	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)		
1835ЕЕ39	80C39	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, КМОП)		A
1835ЕЕ49	80C49	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, 2К, КМОП)		R
1835ЕЕ51	80C51	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)		
1835ЕМ1			Микропроцессорная матрица для управления 2- и 3-мерным изображением		
1835ЕМ86	80C86	INTEL	Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП)		
1835ИД1			Контроллер мультисегментного ЖКИ		R
1835РЕ1			ПЗУ (16К × 16, КМОП)		R
1835РЕ2	TC531000	TOSHIBA	ПЗУ (128К × 8, КМОП)		R
1835РЕ3	KM23256	SAMSUNG	ПЗУ (32К × 8, КМОП)		
1836ВМ2	1806ВМ2		Универсальный микропроцессор (спец., 16 р, КМОП)		
1836ВМ21	1806ВМ2		Универсальный микропроцессор (спец., 16 р, КМОП)		
1836ВМ3	1806ВМ3		Универсальный микропроцессор (спец., 16 р, КМОП)		
1836ВИ31			Микропроцессор с фиксированной точкой (спец., 16 МГц, КМОП)		V
1836ВМ4	1806ВМ4		Универсальный микропроцессор (спец., 16 МГц, КМОП)		V
1836ВМ41			Сопроцессор с плавающей точкой (спец., 16 МГц, КМОП)		V
1837ФФ1			Релейный коррелятор		
1839РР1	Am29516	AMD	Умножитель (16 × 16)		
1839РР2	Am29517	AMD	Умножитель (16 × 16)		
1839РР3	Am29510	AMD	Умножитель с накопителем (16 × 16)		
1839ВС1	Am29501	AMD	Схема АЛУ (8 р)		
1839ВТ1	Am29540	AMD	Формирователь адресов для БПФ (16 р)		
1839ИР1	Am29520	AMD	Многоразрядный конвейерный регистр (8 р, ЭСЛ-ТТЛШ)		
1839ИР2	Am29521	AMD	Многоразрядный конвейерный регистр (8 р, ЭСЛ-ТТЛШ)		
1839ИР3			Четырехпортовая схема РОН (32 × 24)		
1839РЕ1	Am29526	AMD	Формирователь sin/cos		
1839РЕ2	Am29570	AMD	Формирователь sin/cos		
1839РЕ3	Am29528	AMD	Формирователь sin/cos		
1839РЕ4	Am29529	AMD	Формирователь sin/cos		
1839ВВ1	-MAX-11	DEC	Адаптер магистрали 32BUS-QBUS		V
1839ЕК1			Двухуправляемый накопительный элемент с функцией контроля		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1839ВМ2	~VAX-11	DEC	Матричный элемент (для нейтрона)	$\mathfrak{Э}_1$	V
1839ВМ1	~VAX-11	DEC	Универсальный микропроцессор (32 р., 16 МГц, система команд VAX-11)	$\mathfrak{Э}_2$	V
1839ВМ2	~VAX-11	DEC	Арифметический сопроцессор (32 р., 10 МГц)	$\mathfrak{Э}_3$	V
1839ВМ3	~VAX-11	DEC	Универсальный микропроцессор (32 р., 15 МГц, система команд СМ ЭВМ)	$\mathfrak{Э}_4$	
1839ВМ4	~VAX-11	DEC	Арифметический сопроцессор (32 р., 15 МГц)	$\mathfrak{Э}_5$	
1839ВМ5			Схема для высокоскоростных систем обработки изображений	$\mathfrak{Э}_6$	
1839ОТ1			Контроллер динамического ОЗУ	$\mathfrak{Э}_7$	
1839ОТ2			Контроллер статического ОЗУ	$\mathfrak{Э}_8$	V
1839РЕ1			ПЗУ микропрограмм (16К × 32)	$\mathfrak{Э}_9$	V
1839ХА1			Пороговый приемник с исполнительным каскадом	$Э_{10}$	
1839ХА2			УПЧ с детектором	$Э_{11}$	
1839ХА3			Пороговый исполнительный каскад с ключевой схемой	$Э_{12}$	
1840ВЕ42	80C42	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р., КМОП)	$●_{42}$	
1840ВК1	CX7935	SONY	Декодер ЭФМ в цифровом лазерном проигрывателе	$ФИ_{28}$	
1840ВП1	CX7934	SONY	Контроллер ОЗУ (2К × 8)	$ФИ_{29}$	
1840ВУ1	CX7933	SONY	Демодулятор в цифровом лазерном проигрывателе	$ФИ_{30}$	
1841ВФ1			Однородная вычислительная структура (КМОП)	$ФП_7$	
1841РП1			Однородная запоминающая структура (КМОП)	$ФП_7$	
1842ВГ1	5818ГГ3		Кодек контроллера последовательного интерфейса (спец.)	$У_{18}$	R
1842ВГ2	5818ГГ6		Контроллер ЗУ скоростного устройства (спец.)	$У_{19}$	R
1843ВБ1	82C432	CHIPS	Контроллер синхронизации	$Ф_{27}$	
1843ВФ1			Контроллер последовательного и параллельного интерфейса	$Э_{27}$	
1843ВГ1	80786	INTEL	Контроллер виртуальной памяти	$Ш_{31}$	
1843ВГ2	82C434	CHIPS	Контроллер ЭЛТ (EGA)	$Ж_{31}$	
1843ВГ3	82C431	CHIPS	Контроллер графики	$Ф_{27}$	
1843ВГ4	82C433	CHIPS	Контроллер атрибутов	$Ш_{27}$	
1843ВМ1	Am29C325	AMD	Арифметический сопроцессор (32 р., формат ВС)	$Ю_{27}$	
1843ВМ2	MC68C881	MOTOROLA	Арифметический сопроцессор (32 р., формат СМ)	$Ф_{27}$	
1843ВР1	Am29C323	AMD	Умножитель (32 р., 250 нс)	$Ц_{27}$	
1843ВС1	Am29C332	AMD	ЦП секция (32 р., 200 нс)	$Ф_{27}$	
1843ВУ1	Am29C331	AMD	Схема микропрограммного управления	$Ф_{27}$	
1843ИР1	Am29C324	AMD	Двухпортовое ЗУ (64 × 18, 100 нс)	$Ц_{27}$	
1844ВГ1			Преобразователь кодов	$Ф_{97}$	
1844ВГ2			Контроллер мультиплексора	$Ф_{27}$	
1844ВГ3			Интерфейс для контроллера локальной сети	$Ф_{27}$	
1844ВТ1			Схема управления памятью	$Ф_{97}$	
1845АП2	145АП2		Схема управления лампой накаливания (драйвер)	$Ф_{94}$	
1845ВЕ10	б/а		Схема обработки сигналов системы NAVSTAR	$Ф_{24}$	
1845ВИ1	б/а		Таймер (часы, мин., сек.) с выходами на СИД (КМОП)	$Ф_{34}$	
1845ВМ1			Процессор с транспьютерной организацией (32 р., КМОП)	$Ц_{28}$	
1845ВС1	MASTER001	INMOS	Транспьютер (32 р., КМОП, 10 МГц)	$Ц_{2С}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1845ВТ1	б/а		Контроллер цифрового магнитофона (читающего)	$Ф_{34}$	
1845ИП1	б/а		Контроллер оптического датчика дыма	$Ф_{34}$	
1845ИП3	б/а		Контроллер ЖКИ с внутренним ПЗУ (2 × 64 × 32)	$Ф_{34}$	
1845ИП4	б/а		Схема воспроизведения звука сирены	$Ф_{34}$	
1846ВБ1			Схема синхронизатора	$Ф_{34}$	
1846ПО1			Матричный коммутирующий коронатор	$Ф_{40}$	N
1847ВВ1	S1520C004	GSS	Контроллер шины данных	$Ф_{27}$	
1847ВВ2	82C50A	NS	Контроллер последовательного интерфейса	$Ц_{27}$	R
1847ВГ1	S1522C001	GSS	Системный контроллер	$Ц_{27}$	
1847ВГ2	S1522C008	GSS	Контроллер ввода/вывода	$Ж_{27}$	
1847ВГ3	CL-GD5420	CL	Генератор последовательных кодов для VGA	$Ф_{27}$	
1847ВГ4	GM176	LG	Кодек VGA-системы	$Ф_{27}$	
1847ВГ5	CL-GD5110A	CL	Контроллер атрибутов и графики	$Ф_{27}$	
1847ВГ6	80C42	INTEL	Контроллер клавиатуры	$Ф_{27}$	
1847ВГ7	82C882	CHIPS	Контроллер ввода/вывода	$Ц_{27}$	
1847ВГ8			Микроконтроллер для кредитной карточки	$Ц_{27}$	
1847ВИ54	82C54	INTEL	Программируемый таймер	$Ц_{27}$	R
1847ВМ2	80C286	INTEL	Универсальный микропроцессор (16 р., КМОП)	$Ф_{27}$	
1847ВН59	82C59A	INTEL	Контроллер прерываний	$Ф_{27}$	
1847ВТ1	S1522C005	GSS	Контроллер старшего байта адреса ПДП	$Ф_{27}$	
1847ВТ2	S1522C002	GSS	Контроллер старшего разряда адреса	$Ф_{27}$	
1847ВТ3	S1522C000	GSS	Контроллер младшего разряда адреса	$Ф_{27}$	
1847ВТ37	82C37	INTEL	Контроллер ПДП	$Ф_{27}$	
1847РП1	[illegible]8A	MMI	Дешифратор портов ввода/вывода	$Ф_{27}$	
1847РП2	[illegible]8A	MMI	Дешифратор зон адресов ЗУ	$Ф_{27}$	
1848ВГ82	DC382	DEC	Контроллер логики для ПЭВМ DEC Prof.-380	$●_{85}$	
1848ВГ83	DC383	DEC	Контроллер логики для ПЭВМ DEC Prof.-380	$●_{83}$	
1848ВГ85	DC385	DEC	Контроллер логики для ПЭВМ DEC Prof.-380	$●_{84}$	
1848ВГ79	DC379	DEC	Контроллер логики ПЭВМ VAX-11	$●_{91}$	
1848ВГ80	DC380	DEC	Контроллер логики ПЭВМ VAX-11	$●_{92}$	
1849ВГ1			Контроллер накопителя	$Ф_{29}$	
1849ИЕ1			Двоичный счетчик (4 р.)	$Э_{43}$	
1849ИЕ2			Счетчик	$Э_{44}$	
1850ВЕ31	80C31	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р., 128 × 8, КМОП)	$Ф_{15}$	
1850ВЕ35	80C35	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р., 64 × 8, КМОП)	$Ф_{15}$ $Е_{17}$	R
1850ВЕ39	80C39	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р., 128 × 8, КМОП)	$Ф_{15}$ $Б_{21}$	
1850ВЕ40	80C40	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р., 256 × 8, КМОП)	$Ф_{15}$ $Б_{21}$	
1850ВЕ48	80C48	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р., 64 × 8, 1К, КМОП)	$Ф_{15}$ $Б_{21}$	
1850ВЕ50	80C50	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р., 256 × 8, 4К, КМОП)	$Ф_{15}$	
1850ВЕ31			Однокристальная микро-ЭВМ (8 р., 128 × 8, РС, КМОП)	$Ф_{15}$	
1850ВЕ651	MAB8461	PHILIPS	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р., 128 × 8, 32К, РС, КМОП)	$Ф_{15}$	
1852ВГ1	TMS9914A	TI	Контроллер интерфейса КОП	$Ю_{21}$	
1853ВГ1	SAA1293	ITT	Контроллер ТВ приемника	$Е_{11}$ $Ф_{11}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1853ВГ2			Контроллер ДУ	$Ф_{53}$	
1853ВЕ1	TVP02059	ITT	Контроллер ТВ приемника	$Ф_{53}$	
1854БР1			Быстродействующая память задержки	$Е_{54}$	
1854ВА1			Помехозащитник	$Е_{54}$	
1854ВБ1			Схема синхронизации	$Е_{54}$	
1854ВГ1			Контроллер внешних устройств	$Е_{54}$	
1854ВГ2			Контроллер локальной шины	$Е_{54}$	
1854ВГ3			Контроллер системной шины	$Е_{54}$	
1854ВГ4			Контроллер шины интерфейса канала	$Е_{54}$	
1854ВИ5			Видеоконтроллер и имитатор адреса	$Е_{54}$	
1854ВГ6			Контроллер системной шины и динамического ОЗУ	$Е_{54}$	
1854ВХ1			Мажоритарный элемент	$Е_{54}$	
1854ВТ1			Контроллер памяти	$Е_{54}$	
1854ИП1			Корректор кода	$Е_{54}$	
1854ИП2			Устройство ввода	$Е_{54}$	
1854ИП3			Преобразователь кода	$Е_{54}$	
1854ИП4			Цифровой вычислительный измеритель частот	$Е_{54}$	
1854ИЦ1			Преобразователь сигналов датчиков частоты вращения	$Е_{54}$	
1854ИЦ2			Преобразователь «длительность—код»	$Е_{54}$	
1854ВИ1			Таймер	$Е_{54}$	
1856ВЕ1			ЦПС	$Ф_{56}$	
1857ВВ1			Контроллер интерфейсной логики	$Е_{57}$	
1857ВВ2			Контроллер интерфейса и управления буферами	$Е_{57}$	
1857ВВ3			Схема сопряжения с магистралью	$Е_{57}$	
1857ВВ4	82C50	NS	Контроллер последовательного интерфейса	$Е_{57}$	
1857ВГ1			Контроллер НГМД	$Е_{57}$	
1857ВГ2			Схема управления видеоконтроллером	$Е_{57}$	
1857ВГ3	WD2010	WD	Контроллер НГМД	$Е_{57}$	
1857ВГ4	*80C49	INTEL	Контроллер НМД (КМОП)	$Е_{57}$	
1857БУ1			Схема сепаратора данных	$Е_{57}$	
1858ВМ1	Z80	ZILOG	Универсальный микропроцессор (8 р)	$Э_{58}$	
1858ВМ2	Z80A	ZILOG	Универсальный микропроцессор (8 р)	$Е_{58}$	
1858ВМ3	*Z80	ZILOG	Универсальный микропроцессор (8/16 р)	$Ф_{58}$	А
1859ГФ284	82284	INTEL	Тактовый генератор и интерфейс сброса	$Ф_{59}$	
185РУ1	SN74172	TI	Регистровая память (ТС, 8 × 2)	$Ф_{59}$	
185РУ10			Статическое ОЗУ (16К × 1, биполь.)	$Ф_{59}$	
185РУ2	2106	INTEL	Статическое ОЗУ (64 × 1, биполь.)	$Ф_{59}$	
185РУ3	2106	INTEL	Статическое ОЗУ (64 × 1, биполь.)	$Ф_{59}$	
185РУ4	93400	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (256 × 1, биполь.)	$Ф_{59}$	
185РУ5	93L415	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (1К × 1, биполь.)	$Ф_{59}$	
185РУ6			Статическое ОЗУ	$Ф_{59}$	
185РУ7	93L422	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (256 × 4, биполь.)	$Ф_{59}$	
185РУ8	93C50	SIGNETICS	Статическое ОЗУ (256 × 8, биполь.)	$Ф_{59}$	
185РУ9	93419	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (64 × 9, биполь.)	$Ф_{59}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
1860ВВ19	8219	INTEL	Арбитр шины	$Ф_{60}$ $Е_{61}$	
1860ВВ51	8251	INTEL	Универсальный последовательный интерфейс (UART, n-МОП)	$Ф_{60}$ $Е_{61}$	А
1860ВИ54	8254	INTEL	Программируемый таймер (16 р)	$Ф_{60}$ $Е_{61}$	А
1860ВН59	8259	INTEL	Контроллер прерываний	$Ф_{60}$ $Е_{61}$	А
1860ВТ37	8257	INTEL	Контроллер ПДП	$Ф_{60}$	А
1861ВГ1			Протокольный контроллер	$О_{61}$	
1861ВГ2			Системный интерфейс	$О_{61}$	
1861ВМ1			Коммуникационный процессор	$О_{61}$	
1862ВГ1			Схема управления интерфейсом	1_{62}	
1863ИР2С			Контроллер ТВ приемника (SECAM)	$Э_{63}$	
1863ВГ3	SAA1293A-03	ITT	Контроллер ТВ приемника	$Э_{63}$	
1863ВГ35			Контроллер ТВ приемника	$Э_{63}$	
1863ВГ43	SAA5243P/A	PHILIPS	Контроллер телетекста	$Э_{63}$	
1863ВГ47			Контроллер ТВ приемника	$Э_{63}$	
1863ВГ93	SAA1293A-10	ITT	Контроллер ТВ приемника	$Э_{63}$	
1863ВЕ1	TVP02062A2B	ITT	Контроллер ТВ приемника	$Э_{63}$	
1863ВЕ56	TVP02062A23	ITT	Контроллер ТВ приемника	$Э_{63}$	
1864ВУ1			Схема управления амплитудно-фазовым распределением ФАР	$О_{64}$	
1865ВМ1			RISC-процессор (16 р)	$Ф_{65}$	
1866ВГ1			Контроллер растровой системы отображения информации	$О_{66}$	
1866ВМ1			Микропроцессор (16 р)	$О_{66}$	
1867ВМ1	TMS320C10	TI	ЦПС с фиксированной точкой (КМОП, 32 р, 5 млн. оп./с)	$Э_{67}$	А
1867ВМ16	-TMS320C16	TI	ЦПС с расширенными функциями (КМОП, 32 р)	$Э_{67}$	
1867ВМ2	TMS320C25	TI	ЦПС с фиксированной точкой (КМОП, 32 р, 10 млн. оп./с)	$Э_{67}$	
1867ВМ3	TMS320C30	TI	ЦПС с плавающей точкой (КМОП, 32 р, 27 млн. оп./с)	$Э_{67}$	
1867ВР1	TMC2210	TRW	Умножитель-аккумулятор (16 × 16)	$Э_{67}$	
1868ВЕ1	-MN15500	PANASONIC	Отладочная однористальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)	$Э_{68}$	
1868ВЕ2	-MN15500	PANASONIC	Однористальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ПЗУ 1К)	$Э_{68}$	
1868ВЕ3	-MN15500	PANASONIC	Однористальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ПЗУ 2К, ЖКИ-драйвер 16 × 3)	$Э_{68}$	
1868ВЕ4	-MN15500	PANASONIC	Однористальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ПЗУ 6К, ЖКИ-драйвер 16 × 3, ШИМ)	$Э_{68}$	
1868ВЕ5	-MN15500	PANASONIC	Однористальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ПЗУ 8К, ВЛИ-драйвер 16 × 8, ШИМ)	$Э_{68}$	
1869ВЕ1	M50959	MITSUBISHI	Однористальная микро-ЭВМ (8 р)	$Ф_{27}$	
1869ВЕ2	μPD1723	NEC	Однористальная микро-ЭВМ с АЦП (4 р, 4.5 МГц)	$Ф_{27}$	Р
1869ВЕ3	LC5851	SANYO	Однористальная микро-ЭВМ с расширенными функциями (4 р, КМОП, 1.5...5 В)	$Ф_{27}$	К
186ИР1	<3300	FAIRCHILD	Квазистатический регистр сдвига с последовательно-параллельными входами и выходами (4 р)	$Ц_{20}$	
186ИР2	<3800	FAIRCHILD	Квазистатический регистр сдвига с последовательными выходами и параллельными выходами (8 р)	$Ц_{20}$	
186ИР3	TMS3021P	TI	Квазистатический регистр сдвига (21 р)	$Ц_{21}$	
186ИР4	3305	FAIRCHILD	Квазистатический регистр сдвига (64 р)	$Ц_{28}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Кл.
1886РР5			Динамический регистр сдвига (90 р)		
1886РР1			Динамический логический элемент		
1887ПУ1			Преобразователь уровня		
1870ВИ1			Генератор строб-сигнала		
1870ВП1			Генератор строб-сигнала		
1870ВГ2			Блок формирования прерываний		
1870ВТ3			Логический блок для ЦП быстрого счета		
1870ВК4			Блок управления коммутаторами		
1870ВУ1			Схема управления обработкой информации с таймера		
1870ВУ2			Контроллер канала		
1870ИМ1			Сумматор-накопитель		
1870ИР1			Блок регистров		
1871ВЕ1	Б/а		Однокристальная микро-ЭВМ (4 р) с АЦП (8 р) и ЖКИ-драйвером		V
1871ВЕ2	Б/а		Однокристальная микро-ЭВМ (4 р) с АЦП (6 р)		
1872ВМ1			Арифметический сопроцессор		
1873ВЕ48	80C49	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (КМОП, 8 р)		
1874ВЕ36	83C196	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (16 р, 8/12 × 8, КМОП)		N
1875ВЕ1			Однокристальная микро-ЭВМ		
1876ВГ1			Графический контроллер для RISC-микропроцессора		V
1876ВГ2	VIC64	CYPRESS	Интерфейсный контроллер шины VME для RISC-микропроцессора (32/64 р)		V
1876ВГ3	VAC68A	CYPRESS	Ассемблер контроллер шины VME для RISC-микропроцессора (32 р)		
1876ВМ1	R3000	MIPS-1	RISC-микропроцессор (32 р, 16/25 МГц)		V
1876ВУ2	PR3010	PS	Арифметический сопроцессор для RISC-микропроцессора (32 р, 32/50 МГц)		V
1877ВЖ1			Матричный элемент		
1878ВГ1	- PIC16C64	MICROCHIP	RISC-микроконтроллер (8 р)		
1878ВГ2	- PIC16C6x	MICROCHIP	RISC-микроконтроллер с ЖКИ драйвером (8 р)		
1878ВЕ1			RISC-микроконтроллер (8 р)		V
1878ВЕ2			Однокристальная микро-ЭВМ		V
1878ВЕ3	- PIC16C64	MICROCHIP	Отладочный RISC-микроконтроллер (8 р)		N
1878ВМ1	Б/а		Контроллер модульной арифметики		N
1879ВМ1	*NM6403		Микропроцессор NeuroMatrix (КМОП, 40 МГц, 32/64 р)		N
1879ВМ2	*NM6404		Микропроцессор NeuroMatrix (КМОП, 133 МГц, 32/64 р)		N
1879ЛД1			Два трехвходовых расширителя по ИЛИ (ЭСЛ)		
1879ЛЕ1			Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ с нагрузочными резисторами на выходе (ЭСЛ)		
1879ЛМ1			Логический элемент 5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ с возможностью расширения по ИЛИ и нагрузочными резисторами на выходе (ЭСЛ)		
1879ЛР2			Логический элемент 5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)		
1879ПУ1			Преобразователь уровня (ЭСЛ)		
1879ПУ2			Преобразователь уровня (ЭСЛ)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Кл.
1879ТР3			Преобразователь уровня (ЭСЛ)		
1879ТР4			Преобразователь уровня (ЭСЛ)		
1879ТМ1			Сверхбыстрый D-триггер (ЭСЛ)		
1880ВМ1	80C31	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)		N
1880ВЕ51	80C31	INTEL	Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)		N
1885ВВ1	б/а		Устройство ввода/вывода		N
1885ХД1			Формирователь первичного группового тракта		N
1885ХД2			Формирователь вторичного группового тракта		N
1888РЕ1			ПЗУ (1К × 1, КМОП)		
1888РМ1			Матрица ячеек памяти (4 × 4, КМОП)		
1888РУ1	SCL5560	SPRAGUE	Статическое ОЗУ (128 × 2, КМОП)		
1888РУ2	CD4061A	RCA	Статическое ОЗУ (256 × 1, КМОП)		
1888РУ3	HM6504-5	HARRIS	Статическое ОЗУ (4К × 1, КМОП)		
1890ВГ1	SPT2011	SUN	Контроллер сопряжения шин MBUS-PCI		N
1890ВГ10	б/а		Графический контроллер		N
1890ВГ2	UT1553BCPM	UTMC	Контроллер мультиплексного канала		N
1890ВГ3	21143	INTEL	Контроллер FIBC Ethernet 10/100		N
1890ВГ4	21050	INTEL	Контроллер сопряжения шин PCI-PCI		N
1890ВГ5	CA91C042-33CP	NEWBRIDGE	Контроллер сопряжения шин PCI-VME		N
1890ВГ6			Контроллер шлюзного PCI		N
1890ВГ7			Системный контроллер		N
1890ВГ8	16550	NS	Мультиконтроллер		N
1890ВГ9	NCR53C710-2	SYMBIOS LOGIC	Контроллер SCSI-шины		N
1890ВЕ1			Однокристальная микро-ЭВМ		N
1890ВМ1	18572		Однокристальный микропроцессор		N
1890ВЦ1	18577		Процессор ЦОС		N
1890КП1	KE-AL128	ALLAER COMM	Коммутатор для контроллера Ethernet		N
1896РП1			Схема регулируемой задержки		
1896РП2			Схема регулируемой задержки		
1898АС1	SL891	PLESSEY	УНЧ для спутовых аппаратов		
1898КА1	MCC129	MCC	Схема автоматической установки времени экспозиции		V
1898КА2	MCC130	MCC	Схема автоматической установки времени экспозиции		V
1898КА3	б/а		Схема автоматической установки времени экспозиции		V
1903КТ1	MEV2009	GI	Пятиканальный коммутатор (р-МОП)		R
1903КТ2	TM56003	TI	4-канальный коммутатор (р-МОП)		R
1903КТ3	MD520	AMI	Шестиканальный коммутатор (р-МОП)		
1911ИП1			Полусумматор		
1911ЛД1			Два трехвходовых расширителя по ИЛИ		
1911ЛД2			Два трехвходовых расширителя по ИЛИ		
1911ЛЕ1			Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ		
1911ЛЕ2			Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ		
1911ЛМ1			Логический элемент 5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кг
191ЛМ2			Логический элемент 3И/ИЛИ-НЕ/3И/ИЛИ	$Э_{23}$	
191ЛМ3			Логический элемент 3И/ИЛИ-НЕ/3И/ИЛИ	$Э_{23}$	
191ЛМ4			Логический элемент 3И/ИЛИ-НЕ/3И/ИЛИ	$Э_{23}$	
191ЛМ5			Логический элемент 3И/ИЛИ-НЕ/3И/ИЛИ	$Э_{23}$	
191ТР1			Сверхбыстрый RS-триггер	$Э_{23}$	
192ГГ1			Регистратор слабых оптических сигналов	$Ф_{20}$	
193ИЕ1	SP8602	PLESSEY	ВЧ делитель на 2 (500 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ИЕ10	б/а		ВЧ делитель на 10/11 (2000 МГц)	$Ф_{11}$	
193ИЕ2	SP8685A	PLESSEY	ВЧ делитель на 10/11 (500 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ИЕ3	SP8690A	PLESSEY	ВЧ делитель на 10/11 (200 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ИЕ4	SP8655A	PLESSEY	Малошумящий ВЧ делитель на 32 (200 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ИЕ5	SP8615B	PLESSEY	ВЧ делитель на 4 (1500 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ИЕ6	SP8772B	PLESSEY	ВЧ делитель на 64/256 (1000 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ИЕ7	SP8619E	PLESSEY	ВЧ делитель на 4 (2000 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ИЕ8	SP8786A	PLESSEY	ВЧ делитель на 20/22 (1500 МГц)	$Ф_{11}$, $Э_{41}$	
193ИЕ9	SP8611A	PLESSEY	ВЧ делитель на 4 (1300 МГц)	$Ф_{11}$, $Э_{41}$	
193ПЦ1	U2645	TELE-FUNKEN	ВЧ делитель на 64G/704 (1000 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ПЦ2	SP8612B	PLESSEY	ВЧ делитель на 4 (3000 МГц)	$Ф_{11}$	
193ПЦ3	б/а		ВЧ делитель на 10/100/1000/10000 (150 МГц)	$Ф_{11}$	
193ПЦ4	б/а		ВЧ делитель на 20/22 (2000 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ПЦ5	SP8612B	PLESSEY	ВЧ делитель на 4 (3000 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ПЦ6	SP8600	PLESSEY	ВЧ делитель на 2 (1500 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ПЦ7	б/а		ВЧ делитель на 8...263 (600 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ПЦ8	MB504	FUJITSU	ВЧ делитель на 32/33/64/65 (520 МГц)	$Ф_{11}$	V
193ПЦ9			Малошумящий ВЧ делитель	$Ф_{11}$	
194ЛА1	SN15830	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ (ДТЛ)	$Э_{27}$	
194ЛА10	SN15852	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью (ДТЛ)	$Э_{27}$	
194ЛА11			Два логических элемента 4И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью (ОК, ДТЛ)	$Э_{27}$	
194ЛА12	SN151602	TI	Логический элемент 8И-НЕ с возможностью расширения по И (ДТЛ)	$Э_{27}$	
194ЛА13			Логический элемент 8И-НЕ с возможностью расширения по И (ОК, ДТЛ)	$Э_{27}$	
194ЛА2			Два логических элемента 4И-НЕ с возможностью расширения по И (ОК, ДТЛ)	$Э_{27}$	
194ЛА3	SN15862	TI	Три логических элемента 3И-НЕ (ДТЛ)	$Э_{27}$	
194ЛА4	MC571	MOTOROLA	Три логических элемента 3И-НЕ (ОК, ДТЛ)	$Э_{27}$	
194ЛА5	SN15846	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ДТЛ)	$Э_{27}$	
194ЛА6	302A	TELEDYNE	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК, ДТЛ)	$Э_{27}$	
194ЛА8	SN15832	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с возможностью расширения по И повышенной нагрузочной способности (ДТЛ)	$Э_{27}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кг
194ЛА9			Два логических элемента 4И-НЕ с возможностью расширения по И повышенной нагрузочной способностью (ОК, ДТЛ)	$Э_{27}$	
194ЛД1	SN15833	TI	Два четырехвходовых расширителя по И (ДТЛ)	$Ф_{27}$	
194ЛН1			Логический элемент 6И (ДТЛ)	$Ф_{27}$	
194ТВ1	SN15831	TI	JK-триггер (ДТЛ)	$Ф_{27}$	
195ХА1			Пороговый приемник с исполнительным каскадом и блокировкой	$Э_{43}$	
195ХА2			Пороговый приемник с исполнительным каскадом и блокировкой	$Э_{42}$	
198НТ1	CA3046	RCA	Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	$Ф_{24}$ $Ф_{24}$ $Ф_{41}$	А
198НТ10	CA3086	RCA	Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	$Ф_{24}$	
198НТ11			Набор n-p-n-транзисторов (2 + R + 1 + 1, 20 В, 50 мА)	$Ф_{48}$ $Ф_{47}$ $Ф_{110}$ $Ф_{21}$	А
198НТ12	CA3050	RCA	Две согласованные пары n-p-n-транзисторов с источником тока (20 В, 50 мА)	$Ф_{24}$	
198НТ2	б/а		Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	$Ф_{24}$	
198НТ3	б/а		Набор n-p-n-транзисторов (1 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	$Ф_{24}$	А
198НТ4	б/а		Набор n-p-n-транзисторов (1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	$Ф_{24}$	
198НТ5			Набор p-n-p-транзисторов (2 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	$Ф_{25}$ $Ф_{24}$ $Ф_{41}$ $Ф_{21}$	А
198НТ6	б/а		Набор p-n-p-транзисторов (2 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	$Ф_{24}$	
198НТ7	б/а		Набор p-n-p-транзисторов (1 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	$Ф_{24}$	
198НТ8	б/а		Набор p-n-p-транзисторов (1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	$Ф_{24}$	
198НТ9	CA3084	RCA	Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1 Дарл. 20 В, 10 мА)	$Ф_{24}$	
198УН1	б/а		Универсальный линейный каскад	$Ф_{24}$	
198УТ1	CA3000	RCA	Дифференциальный усилитель	$Ф_{24}$	
199ЛК1	б/а		Логический элемент 4И-2ИЛИ-НЕ/4И-2ИЛИ с расширением по ИЛИ	$Ф_{106}$	
199ЛК3	б/а		Два логических элемента 2(2-2И-2ИЛИ-НЕ/2-2И-2ИЛИ)	$Ф_{122}$	
199ЛК4	б/а		Логический элемент 2-2-2-2И-4ИЛИ-НЕ/2-2-2-2И-4ИЛИ с расширением по ИЛИ	$Ф_{170}$	
199ЛК5	б/а		Логический элемент 8И-НЕ/8И с расширением по ИЛИ	$Ф_{122}$	
200РУ403			Сверхоперативное ЗУ (64 × 2 бит)	$Э_{28}$	
200РУ404			Сверхоперативное ЗУ (4 × 8 бит)	$Э_{28}$	
200РУ405			Буферное ЗУ (64 × 8 бит)	$Э_{28}$	
201ЛБ1			Четыре логических элемента НЕ (РТЛ)	$Ф_{10}$	
201ЛБ2			Четыре логических элемента НЕ (РТЛ)	$Ф_{10}$	
201ЛБ3			Четыре логических элемента НЕ (РТЛ)	$Ф_{10}$	
201ЛБ4			Два логических элемента НЕ и два 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)	$Ф_{10}$	
201ЛБ5			Пять логических элементов НЕ (РТЛ)	$Ф_{10}$	
201ЛБ6			Пять логических элементов НЕ (РТЛ)	$Ф_{10}$	
201ЛБ7			Пять логических элементов НЕ (РТЛ)	$Ф_{10}$	
201ЛС1			Два логических элемента 2ИЛИ с возможностью расширения (РТЛ)	$Ф_{10}$	
201НТ1			Набор транзисторов (РТЛ)	$Ф_{10}$	
201НТ2			Набор транзисторов (РТЛ)	$Ф_{10}$	
201НТ3			Набор транзисторов (РТЛ)	$Ф_{10}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	К
202ЛН1			Два логических элемента НЕ (ДТЛ)		
202ЛН2			Два логических элемента НЕ (ДТЛ)		
202ЛС1			Логический элемент 2-2И с расширением по И и ИЛИ (ДТЛ)		
202ЛС2			Логический элемент 2-2И с расширением по И и ИЛИ (ДТЛ)		
202ЛС3			Два логических элемента 2И с расширением по И (ДТЛ)		
202ЛС4			Два логических элемента 2И с расширением по И (ДТЛ)		
202ЛС5			Логический элемент 2-2И с расширением по И и ИЛИ (ДТЛ)		
202ЛС6			Логический элемент 2-2И с расширением по И и ИЛИ (ДТЛ)		
202КД1			Диодная матрица (ДТЛ)		
202КД2			Диодная матрица (ДТЛ)		
202КК1			Диодная матрица (ДТЛ)		
202КК2			Диодная матрица (ДТЛ)		
202УИ1			Усилитель мощности (ДТЛ)		
203ЛЕ1			Логический элемент ИЛИ-НЕ		
203ЛН1			Логический элемент НЕ		
203ЛР1			Логический элемент И-ИЛИ-НЕ		
203ЛС1			Логический элемент И-ИЛИ		
203ЛС2			Логический элемент И-ИЛИ		
203ЛС3			Логический элемент И-ИЛИ		
203НД1			Набор диодов		
204АП2	U2043B	TELEFUNKEN	Генератор сигналов указателей поворота и аварийной сигнализации		
204ЛБ1			Логический элемент ИЛИ-НЕ/И-НЕ (РЕТЛ)		
204ЛБ2			Логический элемент ИЛИ-НЕ/И-НЕ (РЕТЛ)		
204ЛИ1			Логический элемент И (РЕТЛ)		
204НК1			Набор элементов комбинированный (РЕТЛ)		
204ТК1			RST-триггер (РЕТЛ)		
205ЛЕ1			Два логических элемента 2И/ИЛИ-НЕ		
205ЛЕ2			Два логических элемента ИЛИ-НЕ		
205ЛЕ3			Два логических элемента ИЛИ-НЕ		
205ЛЛ1			Четыре логических элемента НЕ		
205ЛП1			Импульсно-потенциальная схема совпадения		
205ТР1			Основа триггера резервированного		
210ЛА1			Логический элемент 4И-НЕ (РТЛ)		
210ЛЕ2			Логический элемент 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
210РВ1			ПЗУ (16К)		
211ИЕ1			Разряд двоичного счетчика (РТЛ)		
211ИЕ2			Разряд двоичного счетчика (РТЛ)		
211ИР1			Разряд регистра деления частоты (РТЛ)		
211ИР2			Разряд регистра деления частоты (РТЛ)		
211ЛЕ1			Восемь логических элементов 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	К
211ЛЕ10			Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
211ЛЕ11			Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
211ЛЕ12			Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
211ЛЕ2			Восемь логических элементов 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
211ЛЕ3			Восемь логических элементов 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
211ЛЕ4			Два логических элемента 5ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
211ЛЕ5			Два логических элемента 5ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
211ЛЕ6			Два логических элемента 5ИЛИ-НЕ (РТЛ)		
211ЛН1			Пять логических элементов НЕ (РТЛ)		
211ЛН2			Пять логических элементов НЕ (РТЛ)		
211ЛН3			Пять логических элементов НЕ (РТЛ)		
211ЛН4			Пять логических элементов НЕ (РТЛ)		
211ЛН5			Пять логических элементов НЕ (РТЛ)		
211ЛН6			Пять логических с объединением НЕ (РТЛ)		
211НК1			Транзисторно-диодная сборка		
211ТР4			Два статических триггера (РТЛ)		
211ТР5			Два статических триггера (РТЛ)		
211ТР6			Два статических триггера (РТЛ)		
211УИ1			Четыре усилителя мощности (РТЛ)		
211УИ2			Два двухтактных усилителя (РТЛ)		
211УИ3			Два формирователя выходных сигналов (РТЛ)		
211ХЛ1			Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ и элемент НЕ (РТЛ)		
211ХЛ2			Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ и элемент НЕ (РТЛ)		
211ХЛ3			Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ и элемент НЕ (РТЛ)		
211ХЛ4			Два RS-триггера (РТЛ)		
211ХЛ5			Два RS-триггера (РТЛ)		
211ХЛ6			Два RS-триггера (РТЛ)		
211ХЛ7			Разряд счетчика /элемент НЕ/ (РТЛ)		
211ХЛ8			Три элемента НЕ и четыре расширителя (РТЛ)		
212ГК1	2ГК121		Делитель частоты		
212ТС1	2ТС121		Триггер		
212УБ1	2УБ121		Усилитель		
213ХУ1	2ХУ131		Многофункциональная схема		
213ЦД1	2ЦД131		Преобразователь уровня		
213ГК1	2ГК131		Преобразователь частоты		
214ФВ1			Фильтр верхних частот		
214ФВ2			Фильтр верхних частот		
214ФН1			Фильтр нижних частот		
214ФН2			Фильтр нижних частот		
215ЛН1			Логический элемент 2НЕ (ДТЛ)		
215ЛС1			Логический элемент 2(2И) ИЛИ (ДТЛ)		
215ЛС2			Два логических элемента И-ИЛИ (ДТЛ)		
215ПУ1			Преобразователь напряжения (ДТЛ)		
215ПУ2			Преобразователь напряжения (ДТЛ)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
215УИ1			Усилитель мощности (ДТЛ)		
216ИД1			Дешифратор		
216ИЕ1			Счетчик-регистр (4 р)		
216ИЕ2			Счетчик реверсивный (10 р)		
216ИМ1			Сумматор (4 р)		
216ИМ2			Блок АЛУ (4 р)		
216ИП1			Схема управления 3		
216ИП2			Схема управления 4		
216ИП3			Схема микропрограммной сверки		
216ИП4			Схема управления 1		
216ИП5			Схема управления 2		
216ИП6			Четырехканальная избирательная схема		
216ИР1			Универсальный регистр		
216ИР2			Блок регистров (4 х 4)		
216ИР3			Два регистра (4 р)		
216ИР4			Блок регистров (4 х 4) с двумя выходными мультиплексорами		
216ИР5			Универсальный регистр (8 р)		
217ЛБ1			Логический элемент 8И-НЕ (ДТЛ)		
217ЛБ2			Два логических элемента 3И-НЕ (ДТЛ)		
217ЛБ3			Логический элемент 6И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления (ДТЛ)		
217ЛБ4			Три логических элемента И-НЕ/ИЛИ-НЕ (ДТЛ)		
217ЛД1			Расширитель двойной (ДТЛ)		
217ЛД2			Расширитель (ДТЛ)		
217ЛР1			Логический элемент И-ИЛИ-НЕ низкочастотный (ДТЛ)		
217НК1			Диодная сборка (ДТЛ)		
217НТ1			Набор n-p-n-транзисторов (ДТЛ)		
217НТ2			Набор n-p-n-транзисторов (ДТЛ)		
217НТ3			Набор n-p-n-транзисторов (ДТЛ)		
217ТК1			RST-триггер (ДТЛ)		
217ТР1			RS-триггер (ДТЛ)		
218АГ1			Ждущий мультивибратор		
218ГГ1			Автоколебательный мультивибратор		
218ДА1			Амплитудный детектор		
218ЛБ1			Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ (ДТЛ)		
218ЛН1			Логический элемент НЕ (ДТЛ)		
218ЛН2			Логический элемент НЕ (ДТЛ)		
218ЛН3			Логический элемент НЕ (ДТЛ)		
218ТК1			RST-триггер (ДТЛ)		
218УЕ1			Эмиттерный повторитель (полевой/биполярной полярности)		
218УЕ2			Эмиттерный повторитель (биполярный)		
218УИ1			Усилитель импульсный (положительной полярности)		
218УИ2			Усилитель импульсный (отрицательной полярности)		
218УИ3			Усилитель импульсный (биполярный)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
218УР1			УПЧ		
219ГС1			Кварцевый генератор		
219ГС2			Кварцевый генератор		
219ГС3			ЧМ генератор		
219ДС1			Ограничитель-дискриминатор		
219МС1			Подмодулятор		
219МС2			Подмодулятор		
219МС3			Модулятор амплитудный кольцевой		
219МС4			Модулятор амплитудный кольцевой		
219НТ1			Транзисторный блок		
219НТ2			Транзисторная сборка		
219ПС1			Смеситель частоты		
219ПС2			Преобразователь частоты		
219УВ1			УВЧ		
219УН1			Микрофонный усилитель		
219УП1			Усилитель шумов		
219УР1			УПЧ		
220ГЛ1	2Г0201		Генератор сигналов		
220УС1	2УС201		УВЧ		
220УС2	2УС202		УВЧ		
220ФП1	2ФП201		Схема полосовых фильтров		
221ЛА1			Логический элемент И-НЕ (ДТЛ)		
221ЛН1			Два логических элемента НЕ (ДТЛ)		
221ЛП1			Набор диодов (ДТЛ)		
221ЛР1			Логический элемент И-ИЛИ-НЕ (ДТЛ)		
221ТР1			RS-триггер (ДТЛ)		
222УГ1			УПЧ		
222УП2			УПЧ		
222УП3			Усилитель-формирователь		
222УП4			Усилитель-формирователь		
222УЭ1			Эмиттерный повторитель		
223ИД1			Дешифратор (ЭСЛ)		
223ИЕ1			Разряд двоичного счетчика (ЭСЛ)		
223ИП1			Полусумматор (ЭСЛ)		
223ЛЕ1			Четыре логических элемента 5ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)		
223ЛЕ2			Два логических элемента 3ИЛИ/3ИЛИ-НЕ и элемент 2ИЛИ/2ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)		
223ЛМ1			Логические элементы 4ИЛИ/4ИЛИ-НЕ и 8ИЛИ (ЭСЛ)		
223ТК1			RST-триггер (ЭСЛ)		
223ТР1			Два RS-триггера (ЭСЛ)		
224АГ1			Ждущий мультивибратор		
224АГ2			Ждущий мультивибратор		
224АГ3			Формирователь импульсов		
224ГГ1			Генератор прямоугольных импульсов		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
224УГ2			Генератор прямоугольных импульсов	2,4	R
224УГС1			Генератор синусоидальный	2,4	
224УДС1			Частотный детектор	2,4	
224УДС2			Частотный детектор	2,4	
224УЕН1			Стабилизатор напряжения	2,4	R
224УЕН2			Регулируемый стабилизатор напряжения	2,4	R
224УКЛ1			Коммутатор бесшумной настройки	2,4	
224УР1			Набор резисторов	2,4	
224УР2			Набор резисторов	2,4	
224УТ1			Набор n-p-n-транзисторов	2,4	
226ПН1			Преобразователь напряжения	2,4	
226ПН2	МЭК030.1	TEC	Преобразователь напряжения (30 В)	2,4	
224УП1			Стабилизатор напряжения	2,4	
224СА1			Амплитудный селектор	2,4	
224СА3			Амплитудная схема сравнения	2,4	R
224ТК1			Ждущий триггер с пороговым устройством	2,4	
224ТП1			Триггер-коммутирующих импульсов	2,4	R
224УК1			Видеоусилитель	2,4	
224УН16			УНЧ	2,4	
224УН17			УНЧ	2,4	
224УН18			Усилитель кадровой развертки	2,4	
224УН19			Усилитель кадровой развертки	2,4	
224УУ2			Усилитель со сливом АРУ	2,4	R
224УН3			Усилитель с подъемом АЧХ	2,4	R
224УН4			Предварительный УНЧ	2,4	R
224УН5	~TCA940	PHILIPS	Двухканальный усилитель мощности	2,4	
224УН6			Предварительный усилитель мощности низкой частоты	2,4	R
224УП1			Усилитель сигналов цветности	2,4	R
224УП2			Усилитель-ограничитель сигналов цветности	2,4	R
224УП3			Видеоусилитель	2,4	
224УП4			Универсальный усилитель	2,4	R
224УР1			Усилитель каскодный	2,4	R
224УР2			УПЧЗ	2,4	R
224УР3			УПЧЗ	2,4	R
224УР4			УПЧЗ	2,4	R
224ГВ1			Смеситель ВЧ	2,4	
224ГН2			Двухтактный активный ФНЧ	2,4	R
224ХА1			Смеситель и гетеродин	2,4	R
224ХА2			Детектор АМ и усилитель с АРУ	2,4	R
224ХА3			Усилитель яркости с регулировкой и матрица RGB	2,4	R
224ХАМ			Усилитель яркости и цветоразностных сигналов с регулировками	2,4	R
224ХА5			Многофункциональная схема для построения УПЧ ТВ приемника	2,4	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
224ХА6			Многофункциональная схема для построения приемного тракта	2,4	R
224ХА7	~TCA650	PHILIPS	Усилитель-коммутатор цветоразностных сигналов	2,4	
224ХК1	~TCA640+650	PHILIPS	Схема двухстандартного блока цветности	2,4	
224ХК2	~TCA640	PHILIPS	Схема цветовой синхронизации с АРУ	2,4	
224ХК3	~TDA3520	PHILIPS	SECAM-декодер	2,4	R
224ХП1			Устройство слежения	2,4	R
226ПС1			Преобразователь частоты	2	
226УН1			УНЧ	2,4	
226УН2			УНЧ	2,4	
226УН3			УНЧ	2,4	
226УН4			УНЧ	2,4	
226УН5			УНЧ	2,4	
227КН1			Коммутирующая ячейка	1,4	
228КЕ1			Набор конденсаторов	2,4	
228КР1			Матрица комбинирования	2,4	
228ПП1			Преобразователь двоичных кодов	2,4	
228ПТ2			Преобразователь двоичных кодов	2,4	
228СА1			Схема сравнения токов	2,4	
228УВ1			Универсальный усилитель	2,4	
228УВ2			Регулируемый усилитель	2,4	
228УВ3			Каскодный усилитель	2,4	
228УВ4			Балансный усилитель	2,4	
229ИД1			Четырехразрядный двухступенчатый дешифратор со стробированием (ЭСЛ)	4	
229ИЕ1			Асинхронный счетчик (4 р. ЭСЛ)	4	
229ИЛ1			Четыре полусумматора (ЭСЛ)	4	
229ЛМ1			Десять логических элементов ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	4	
229ЛМ2			Десять логических элементов ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	4	
229ЛМ3			Десять логических элементов ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	4	
229ЛМ4			Многофункциональный логический элемент (ЭСЛ)	4	
229ТВ1			Четыре JK-триггера (ЭСЛ)	4	
229ТК1			Четыре RST-триггера (ЭСЛ)	4	
229ТТ2			Четыре RSTD-триггера (ЭСЛ)	4	
229ТТ3			Четыре RSTD-триггера (ЭСЛ)	4	
230ИЕ1			Счетчик с последовательным переносом (4 р. ТТЛ)	4	
230ИЕ2			Реверсивный счетчик с параллельным переносом (4 р. ТТЛ)	4	
230ИЕ3			Счетчик с параллельным переносом (4 р. ТТЛ)	4	
230ПК1			Преобразователь двоичного кода в десятичный (ТТЛ)	4	
230ИП1			Устройство перезарядного ускоренного (4 р. ТТЛ)	4	
230ИТ2			Коммутатор (8 р. ТТЛ)	4	
230ИТ3			Сдвоенный коммутатор (4 р. ТТЛ)	4	
230ИТ4			Счетверенный коммутатор (4 р. ТТЛ)	4	
230ИР1			Два регистра хранения (4 р. ТТЛ)	4	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кр
230ИР2			Реверсивный регистр сдвига (4 р., ТТЛ)	$Э_{9}$	
230ИР3			Регистр (16 р., ТТЛ)	$Э_{9}$	
230ИР4			Регистр (8 р., ТТЛ)	$Э_{9}$	
230ИР5			Регистры с ОЗУ (4 числа, 6 р., ТТЛ)	$Э_{9}$	
231ИЕ1			Счетчик по модулю 6, 10, 16 (РТЛ)	$Э_{9}$	
232ВН1			Преобразователь напряжения	$Ф_{10}$	
237ПН2			Схема зажигания люминесцентных ламп (20/30/40 Вт)	$Ф_{10}$	
239ГГ1			Импульсный прямоугольный генератор	1_{4}	
234ИЕ1			Счетчик	$Э_{4}$	
234ИЕ2			Счетчик	$Э_{4}$	
234ИЕ3			Счетчик	$Э_{4}$	
235АП1			Формирователь импульсных сигналов	$Ф_{7}$	
235ДА1			Детектор АМ сигналов и УПТ с АРУ	$Ф_{7}$	
235ДА2			Детектор АМ сигналов и УПТ с АРУ	$Ф_{7}$	
235ДС1			Частотный детектор с ограничителем	$Ф_{7}$	
239КП1			Электронный коммутатор	$Ф_{7}$	
239КП2			Электронный коммутатор	$Ф_{7}$	
235МП1			Кольцевой модулятор	$Ф_{7}$	
235МП2			Кольцевой модулятор	$Ф_{7}$	
235НП1			Управляемый делитель напряжения	$Ф_{7}$	
235ПС1			Преобразователь частоты	$Ф_{7}$	
235ПС2			Преобразователь частоты	$Ф_{7}$	
235УВ1			УВЧ	$Ф_{7}$, $Э_{9}$	
235УН-10			Усилитель с эмиттерными повторителями	$Ф_{7}$	
235УН-14			Усилитель	$Ф_{7}$	N
235УН4			Усилитель с эмиттерными повторителями	$Ф_{7}$	
235УН5			УНЧ	$Ф_{7}$	
235УР11			УПЧ с АРУ и эмиттерным повторителем	$Ф_{7}$	
235УР2			УПЧ с АРУ и эмиттерным повторителем	$Ф_{7}$	
235УР3			УПЧ с глубокой АРУ	$Ф_{7}$	
235УР7			УПЧ с АРУ и эмиттерным повторителем	$Ф_{7}$	
235УР8			УПЧ	$Ф_{7}$	
235УР9			УПЧ с глубокой АРУ	$Ф_{7}$	
235ХА5			Универсальный каскад	$Ф_{7}$	
236ПС1			Преобразователь частоты	$Ф_{7}$	
236ПС2			Преобразователь частоты	$Ф_{7}$	
237ГС1			Генератор стирания, подмагничивания	$Д_{13}$	
237УП3			Универсальный усилитель записи/воспроизведения	$Д_{13}$	
237УН1			УНЧ	$Д_{13}$	
237УН2			УНЧ	$Д_{13}$	
237УР5			УПЧ	$Д_{13}$	
237ХА1			УВЧ с преобразователем	$Д_{13}$	
237ХА2			УПЧ с детектором	$Д_{13}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кр
237ХА3			Оконечный усилитель записи и схема индикатора уровня записи	$Д_{13}$	
237ХА5			УВЧ с преобразователем	$Д_{13}$	
237ХА6			УПЧ с детектором	$Д_{13}$	
238ПН1	2ПК381		Каскад схемы АРУ	$Ф_{7}$	
238СВ1	2СК361		Каскад спроса	$Ф_{7}$	
238УС1	2УС381		Регулируемый каскад	$Ф_{7}$	
238УС2	2УС382		Усилительный каскад	$Ф_{7}$	
238ГС1	2ГС391		Генератор гармонических сигналов	$Ф_{7}$	
238ГС2	2ГС392		Генератор синусоидальных сигналов	$Ф_{7}$	
238ГС3	2ГС393		Генератор синусоидальных сигналов	$Ф_{7}$	
239ПС1	2ПС391		Смеситель	$Ф_{7}$	
239ПС2	2ПС392		Преобразователь сигналов	$Ф_{7}$	
239ФН1	2ФП391		Схема полосовых фильтров	$Ф_{7}$	
240АГ1			Формирователь импульсов прямоугольной формы	$Ф_{11}$	
240АГ2			Формирователь импульсов прямоугольной формы	$Ф_{11}$	
240АГ3			Формирователь временных интервалов	$Ф_{11}$	
240ЕН1			Стабилизатор эталонного напряжения	$Ф_{11}$	
240КВ1			Коммутирующий элемент	$Ф_{11}$	
240ИД1			Дешифратор	$Ф_{11}$	
240ИД2			Дешифратор	$Ф_{11}$	
240ИЕ1			Счетчик реверсивный (ДТЛ, 2 р)	$Д_{14}$	
240ИП1			Полусумматор (ДТЛ, 8 р)	$Д_{14}$	
240ИП2			Полусумматор (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240ИМ1			Сумматор (ДТЛ, 2 р)	$Д_{14}$	
240ИМ2			Сумматор (ДТЛ, 2 р)	$Ф_{11}$	
240КП1			АЛУ	$Ф_{11}$	
240КП2			АЛУ	$Ф_{11}$	
240КП3			АЛУ	$Ф_{11}$	
240ИР1			Регистр хранения (ДТЛ, 4 р)	$Д_{14}$	
240ИР2			Регистр хранения (ДТЛ, 8 р)	$Д_{14}$	
240ИР3			Регистр сдвига реверсивный (ДТЛ, 3 р)	$Д_{14}$	
240ИР4			Регистр (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240КН1			Разрядный ключ эталонного напряжения (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240КН2			Три разрядных ключа эталонного напряжения (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240КН3			4-канальный коммутатор напряжения (ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240КП1			Коммутатор напряжения однополярный	$Ф_{11}$	
240КП2			Коммутатор напряжения однополярный	$Ф_{11}$	
240ЛА1			Девять логических элементов И-НЕ (ДТЛ)	$Д_{14}$	
240ЛА10			Логический элемент И-НЕ (ОК, ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240ЛА11			Четыре логических элемента И-НЕ с расширением по И (ОК, ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240ЛА12			Четыре логических элемента И-НЕ с расширением по И (ОК, ДТЛ)	$Ф_{11}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
240ЛА13			Четыре логических элемента И-НЕ с расширением по И (ОК, ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240ЛА14			Четыре логических элемента И-НЕ с расширением по И (ОК, ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240ЛА2			Восемь логических элементов И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления (ДТЛ)	$Ф_{68}$	
240ЛА3			Двенадцать логических элементов И-НЕ (ОК, ДТЛ)	$Ф_{44}$	
240ЛА4			Тринадцать логических элементов И-НЕ (ДТЛ)	$Ф_{14}$	
240ЛА5			Тринадцать логических элементов И-НЕ с диодами на выходах (ДТЛ)	$Ф_{68}$	
240ЛА6			Восемь логических элементов И-НЕ (ДТЛ)	$Ф_{44}$	
240ЛА7			Логический элемент И-НЕ (ОК, ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240ЛА8			Логический элемент И-НЕ (ОК, ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240ЛА9			Логический элемент И-НЕ (ОК, ДТЛ)	$Ф_{11}$	
240ЛД1			Расширитель по И (12 р, ДТЛ)	$Ф_{44}$	
240СА1			Компаратор	$Ф_{11}$	
240ТР1			RS-триггер с раздельным запуском	$Ф_{11}$	
240УД1			ОУ	$Ф_{11}$	
243ИМ2			Дешифратор одноразрядного сумматора	$Ф_{11}$	
243ЛА1			Логический элемент 6И-НЕ (ТТЛ)	$Ф_{30}$	
243ЛА2			Два логических элемента 3И-НЕ (ТТЛ)	$Ф_{22}$	
243ЛА3			Логический элемент 3И-НЕ и расширитель по ИЛИ (ТТЛ)	$Ф_{22}$	
243УИ4			Два логических элемента 2И-НЕ и расширитель по ИЛИ (ТТЛ)	$Ф_{11}$	
243ЛА5			Два логических элемента 2И-НЕ и два расширителя по ИЛИ (ТТЛ)	$Ф_{20}$	
243ЛА6			Логический элемент 3И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления (ТТЛ)	$Ф_{44}$	
243ЛД1			Два расширителя логических возможностей пороговых элементов (ТТЛ)	$Ф_{22}$	
243ЛН1			Пять логических элементов НЕ (ОК, ТТЛ)	$Ф_{20}$	
243ЛН2			Пять логических элементов НЕ (ТТЛ)	$Ф_{20}$	
243ЛН3			Три логических элемента НЕ (ТТЛ)	$Ф_{20}$	
243ЛП1			Пятивходовый пороговый логический элемент	$Ф_{20}$	
243ЛП2			Четырехвходовый пороговый логический элемент	$Ф_{20}$	
243ЛП3			Мажоритарный элемент и трехвходовый расширитель по ИЛИ (ТТЛ)	$Ф_{20}$	
243ЛП4			Мажоритарный элемент (ТТЛ)	$Ф_{22}$	
243НТ1			Набор n-p-n-транзисторов (ТТЛ)	$Ф_{22}$	
243НТ2			Набор n-p-n-транзисторов (ТТЛ)	$Ф_{22}$	
243НТ3			Набор n-p-n-транзисторов (ТТЛ)	$Ф_{22}$	
243РП1			Элемент памяти	$Ф_{22}$	
243УЛ1			Усилитель воспроизведения	$Ф_{22}$	
243УП2			Входной каскад усилителя считывания	$Ф_{22}$	
243УП3			Два выходных каскада усилителя считывания	$Ф_{44}$	
245УИ1			Два усилителя индикации	$Ф_{44}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
243УП1			Магистральный усилитель	$Ф_{22}$	
244УТ1/1	2УТ441/1		Усилитель биопотенциалов	$Ф_{КС}$	
244УТ1/2	2УТ441/2		Усилитель биопотенциалов	$Ф_{КО}$	
244УТ2,4,5			Предварительный усилитель биопотенциалов	$Ф_{КО}$	
244УТ4			Оконечный усилитель биопотенциалов	$Ф_{КО}$	
244УТ5			Предварительный усилитель биопотенциалов	$Ф_{КО}$	
244УТ6			Оконечный усилитель биопотенциалов	$Ф_{КО}$	
245АГ1			Формирователь строчных импульсов	$У_{ИС}$	
245АФ1			Формирователь сигнала индукционного датчика	$У_{ИВ}$	
245АФ2			Схема выделения и запоминания сигналов ошибок	$У_{ИВ}$	
245БП1			Схема задержки импульсов	$У_{ИВ}$	
245БП2			Регулируемая схема задержки импульсов	$У_{ИВ}$	
245ГФ1	3ФЧ451		Задающие генераторы строчной и кадровой разверток, АПЧ и Ф	$У_{ИС}$	
245ГС2	2ГФ452		Задающий генератор кадровой развертки	$У_{ИВ}$	
245ДС1			Схема выделения и запоминания сигналов ошибок с задержкой	$У_{ИВ}$	
245ПК1	2ПК451		Схема ключевой АРУ	$У_{ИВ}$	
245ПК2	2ПК452		АРУ	$У_{ИВ}$	
245УС1			Делитель ЧМ сигнала на 2	$У_{ИВ}$	
245УС2			Усилитель напряжения	$У_{ИВ}$	
245СА1	2СА451		Селектор строчных синхроимпульсов с АПЧ и Ф	$У_{ИВ}$	
245СК2	2СА452		Селектор кадровых синхроимпульсов	$У_{ИВ}$	
245УБ1			Видеоусилитель-корректор ЧМ сигнала, коммутатор каналов	$У_{ИВ}$	
245УЛ1			Усилитель записи и воспроизведения	$У_{ИВ}$	
245УП1	2УП451		Схема электронной регулировки усиления и УПЧИ	$У_{ИВ}$	
245УП2	2УП452		УПЧИ	$У_{ИВ}$	
245УП3	2УП453		УПЧЗ	$У_{ИВ}$	
245УП4	2УП454		Усилитель-ограничитель с ЧД и предварительный УПЧ	$У_{ИВ}$	
245УТ5	2УП455		УПЧИ с предварительным видеоусилителем	$У_{ИВ}$	
245УТ6			Видеоусилитель	$У_{ИВ}$	
245УТ7			Усилитель-формирователь полного ТВ сигнала	$У_{ИВ}$	
246НР1			Регистровая матрица	$ФР_{Г}$	N
246НР2			Регистровая матрица	$ФР_{Г}$	N
246АА1			Формирователь импульсов	$Ф_{2}$	
246АГ1			Формирователь импульсов прямоугольной формы	$Ф_{2}$	
246АП1			Формирователь импульсов биполярного напряжения	$Ф_{2}$	
246АГ2			Формирователь импульсов прямоугольной формы	$Ф_{2}$	
246КТ3			Коммутатор видеосигналов	$Ф_{2}$	
246КТ2			Пятиканальный электронный ключ	$Ф_{2}$	
246УК3			Предварительный видеоусилитель	$Ф_{2}$	
249КН1			Оптоэлектронный ключ-коммутатор аналоговых сигналов	$Ф_{ОС}$	
249ФО2	PC829	SHARP	Двухканальная оптопара	$Ф_{ОД}$	R
249ФО2			Одноканальный оптоэлектронный ключ	$Ф_{ОД}$	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
249КН4	PC810	SHARP	Одиночный оптопара	0,6	R
249КН5			Двухканальная оптопара	0,6	R
249КН6			Одноканальный оптоэлектронный ключ	0,6	R
249КН7	PC814	SHARP	Одноканальный оптоэлектронный ключ	0,6	R
249КН8	PC824	SHARP	Двухканальная оптопара	0,6	R
249КН9			Одноканальный оптоэлектронный ключ	0,6	N
249КЛ1	TLP105	TI	Двухканальный оптоэлектронный ключ	0,6 0,6	R
249КТ2			Одноканальный оптоэлектронный ключ	0,6 0,6	R
249КТ3			Бесконтактный ключевой элемент	0,6 0,6	
249КТ4	MOC3021		Оптоэлектронный ключ переменного тока	0,6 0,6	
249ПП1	HPB102B08	HP	Оптоэлектронный переключатель-инвертор	0,6 0,6	R
249ПП2			Оптоэлектронный переключатель-инвертор	0,6 0,6	
249ПП3			Оптоэлектронный переключатель-инвертор	0,6 0,6	
249ПП4	HPB102B08	HP	Оптоэлектронный переключатель-инвертор	0,6 0,6	R
249ПП5	HPB102B08	HP	Оптоэлектронный переключатель	0,6 0,6	R
249ПП6			Оптоэлектронный переключатель логических сигналов	0,6 0,6	R
249ПП7	HPB102BC1	HP	Оптоэлектронный переключатель	0,6 0,6	
249ПП8			Быстродействующий двухканальный оптоэлектронный переключатель	0,6 0,6	R
250ИД1			Дешифратор	10	
250ИД2			Дешифратор	15	
250ИЕ1			Счетчик	12	
250ИЕ2			Счетчик	10	
250ИЕ3			Счетчик	10	
250ИМ1			Полный сумматор	10	
250ИП1			Счетчик	10	
250ИР1			Счетчик	10	
250ИР2			Счетчик	10	
250ИР4			Счетчик	10	
250ИР14			Счетчик	10	
250ИР1			Регистр	10	
250ИР2			Регистр	10	
250ИР3			Регистр	10	
250ИР4			Регистр	10	
250ИР5			Регистр	10	
250ЛС1			Логический элемент И-ИЛИ	15	
250ПА1			ЦАП	11	
250ПР1			АЦП	10	
250ПР2			АЦП	10	
250ПР3			АЦП	10	
250СА1			Схема сравнения	10	
250ТР1			RS-триггер с раздельным запуском	10	
251ДО1			Оконный детектор	0,3	
251ДС2			Оконный детектор	0,2	
251СА1			Схема сравнения	0,3	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
252КТ1			Коммутатор токов	0,1	
252ПА1			Декодирующий преобразователь положительных токов (8 р)	0,1	
252ПА2			Декодирующий преобразователь отрицательных токов (8 р)	0,01	
252ПА3			Декодирующий преобразователь отрицательных токов (10 р)	0,01	
252ТВ1			Преобразователь напряжения	0,1	
252СА1			Блок компараторов	0,1	
253УД2	µA702	FAIRCHILD	Блок ОУ	0,1	
253ЛИ1	2ЛИ531		Логический элемент И	0,75	
253ЛИ2	2ЛИ532		Логический элемент И	0,75	
253ПМ1	2ПМ531		Преобразователь напряжения	0,75	
253СА1	2СА531		Схема сравнения	0,75	
253УИ1	2УИ531		Усилитель-формирователь	0,75	
253УИ2	2УИ532		Усилитель-формирователь	0,75	
253УИ3	2УИ533		Усилитель-формирователь	0,75	
253УИ4	2УИ534		Усилитель-формирователь	0,75	
254НТ1	2НТ541		Набор транзисторов	0,75	
254СВ1	2СВ541		Временная схема сравнения	0,15	
254УИ1			Линейный усилитель сигналов	0,75	
254УП1			Усилитель считывания	0,05	
255УВ3			УВЧ с регулируемым усилением	0,05	
256УН4			Предварительный УНЧ	0,05	
255УТ2			Усилитель синусоидальных и импульсных сигналов	3	
260НЕ1	2НЕ501		Набор резисторов и конденсаторов	3	
262НК1			Набор элементов	0,6	
261ХА1			УНЧ с двигателем	0,6	
262КП1			Оптоэлектронный ключ с усилителем	0,6	
263АА1			Формирователь постоянного тока	0,6	
263АИ1			Формирователь импульсов из логических перепадов	0,6	
263ГГ1			Генератор прямоугольных импульсов	0,6	
263ПУ1			Два преобразователя уровней напряжения	0,6	
263УИ1			Магистральный усилитель-приемник	0,6	
264ФО1			Усилитель-формирователь	0,10	N
264ИР9			Регистр	0,10	
264УИ1			Усилитель импульсов со стабильной амплитудой	0,10	
264УН1			Три усилителя индикации	0,10	
264УН2			Три усилителя индикации	0,10	
265КН1			Диодный ключ	0,6	
265ПТ1			Преобразователь рассогласований	0,6	
265ПТ2			Преобразователь рассогласований	0,6	
265СА1			Компаратор	0,6	
265УВ1			Усилитель универсальный	0,6	
265УВ2			Усилитель регулируемый	0,6	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	КУ
265УВ3			Усилитель каскодный		
265УВ4			Усилитель балансный		
265УВ5			Усилитель универсальный		
265УВ6			Усилитель каскодный		
265УВ7			Усилитель широкополосный		
265УД1			Усилитель дифференциальный		
266УР1			Линейный усилитель синусоидальных сигналов		
266ХА1			Усилитель синусоидальных сигналов с 2-канальным коммутатором на входе		
266ХА2			Усилитель синусоидальных сигналов с 2-канальным коммутатором на выходе		
267ЛБ1	2ЛБ671		Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ		
267ЛБ2	2ЛБ672		Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ		
267ЛБ3	2ЛБ673		Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ		
267ЛБ4	2ЛБ674		Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ		
267ПП1	2ПП671		Расширитель		
267ПП2	2ПП672		Расширитель		
267ПП3	2ПП673		Расширитель		
267ЛР1	2ЛР671		Логический элемент И-ИЛИ-НЕ		
267НТ1	2НТБ71		Набор n-p-n-транзисторов		
267НТ2	2НТБ72		Набор n-p-n-транзисторов		
267НТ3	2НТБ73		Набор n-p-n-транзисторов		
267ТК1	2ТКБ71		RS-триггер с раздельным запуском		
267ТР1	2ТРБ71		RS-триггер с раздельным запуском		
270БР1			Звено линии задержки		
270БР2			Звено линии задержки		
270БР3			Звено линии задержки		
270БР4			Звено линии задержки		
270БР5			Звено линии задержки		
270БР6			Звено линии задержки		
272УВ1			Усилитель мощности СВЧ		
272УВ2			Усилитель мощности СВЧ		
272УВ3			Усилитель мощности СВЧ		
272УВ4			Усилитель мощности СВЧ		
272УВ5			Усилитель мощности СВЧ		
272УВ6			Усилитель мощности СВЧ		
272УВ7			Усилитель мощности СВЧ (6 Вт)		
273КТ1			Электронный ключ		
273УР1			УПЧ		
273ФЕ1			Звено активного полосового RC-фильтра		Я
273ХА1			Детектор и выпускная схема сравнения		
273ХА2			Схема сравнения с ключом и регулируемым усилителем		
273ХА3			Ключ напряжения и усилитель		
275ЕН1			Стабилизатор напряжения +1.2 В (50 мА)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	КУ
275ЕН10			Стабилизатор напряжения +9 В (50 мА)		
275ЕН11			Стабилизатор напряжения +12 В (40 мА)		N
275ЕН12			Стабилизатор напряжения - 12 В (40 мА)		N
275ЕН13			Стабилизатор напряжения +12.6 В (45 мА)		
275ЕН14			Стабилизатор напряжения - 12.6 В (45 мА)		
275ЕН15			Стабилизатор напряжения +15 В (50 мА)		
275ЕН16			Стабилизатор напряжения +24 В (35 мА)		
275ЕН2			Стабилизатор напряжения +2.4 В (50 мА)		
275ЕН3			Стабилизатор напряжения +3 В (50 мА)		
275ЕН4			Стабилизатор напряжения +4 В (50 мА)		
275ЕН5			Стабилизатор напряжения +5 В (50 мА)		
275ЕН6			Стабилизатор напряжения +6 В (50 мА)		N
275ЕН7			Стабилизатор напряжения -6 В (50 мА)		N
275ЕН8			Стабилизатор напряжения +6.3 В (50 мА)		
275ЕН9			Стабилизатор напряжения - 6.3 В (50 мА)		
276ФЕ1Хххх			Звено активных полосовых RC-фильтров		
276ФЕ2Хххх			Звено активных полосовых RC-фильтров		
276ФЕ3Хххх			Звено активных полосовых RC-фильтров		
276ФЕ4Хххх			Звено активных полосовых RC-фильтров		
276ФЕ5			Двухканальный активный RC-фильтр с фазовым преобразованием сигналов		
276ФЕ50			Двухканальный активный RC-фильтр с фазовым преобразованием сигналов		
277ГС1			Генератор шумовой		
277КТ1			Электронный ключ		
277УР1			Усилитель-интегратор ПЧ		
278БР1			Активная схема задержки		
278ГС1			Генератор стирания		
278ЕН1			Стабилизатор напряжения		
278ЕН2			Стабилизатор напряжения		
278КТ1			Схема управления пристрочным стабилизатором		
278УИ1			Усилитель импульсных сигналов		
278УИ2			Видеосигнальный видеоусилитель		
278УР1			УПЧ		
278УР2			Оконечный видеоусилитель		
279АГ1			Генератор прямоугольных сигналов		
279СВ1			Временная схема сравнения		
279СТ2			RS-триггер с раздельным запуском		
279ТТ1			Триггер		
279УВ1			УВЧ		
279УИ1			Усилитель импульсных сигналов		
279УР1			УПЧ		
280ГС1			Генератор задающий		
280КТ1			Набор ключей с равностной диффузионной сетью		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
283СС1			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
283СС10			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
283СС11			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
283СС12			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
283СС2			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
283СС3			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
283СС4			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
283СС5			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
283СС6			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
283СС7			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
283СС8			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
283СС9			Схема для реализации эквивалентных индуктивностей	$К_{81}$	
284КН1			Коммутатор постоянного/переменного напряжения	$Д_{95}$	
284ПУ1			Управляемый преобразователь уровня	$Д_{96}$	
284СС2			Схема селекции и сравнения	$Д_{98}$	
284УД1			Дифференциальный ОУ	$Д_{99}$	
284УД2			Усилитель с дифференциальным входом для схем селекции	$Д_{91}$	
284УЕ1			Истоковый повторитель	$Д_{92}$	
284УН1			Малошумящий УНЧ	$Д_{93}$	
284ХА1			Пороговое устройство	$Д_{94}$	
284ХП1			УВХ регулятора АРУ	$Д_{95}$	
285УВ1			Предварительный видеоусилитель	$Ш_{10}$	
285УВ2			Оконечный видеоусилитель и схема стробирования	$Ш_{10}$	
285УС11			Амплитудный селектор	$Ш_{10}$	
285УП2			Инверсионный напоитель	$Ш_{10}$	
285УП3			Формирователь строба	$Ш_{10}$	
286ЕП1			Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока	$◇_{60}$ $Ти_{60}$	
286ЕП2			Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока	$◇_{60}$ $Ти_{60}$	
286ЕП3	-BDY60		Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока	$◇_{60}$	
286ЕП4	UZ7201		Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока	$◇_{60}$	
286ЕП5	UZ7405		Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока	$◇_{60}$	
286ЕП6			Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока	$◇_{60}$	
286КТ1			Токовый ключ	$◇_{60}$	
286КТ2			Токовый ключ	$◇_{60}$	
287МП1			Модулятор	$Р_{51}$	
287ПН1			ШИМ-преобразователь	$Ф_{71}$	
287УП1	-LM10	NS	ОУ	$Р_{71}$	
287УП1			УПТ с АРУ	$Ф_{71}$	
288СА1			Схема сравнения	$Р_{71}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
288УП1			Малошумящий УС с регулируемым усилением	$К_{81}$	
288ХП1			Двухтактный делитель частоты с логикой на выходе	$К_{71}$	
288ХП2			Однотактный делитель частоты с логикой на выходе	$К_{71}$	
289ИЕ1			4-разрядный двоичный счетчик	$Ц_{4}$	
290ТМ1			Парафазный триггер	$Ц_{4}$	
290УИ1			Усилитель импульсных сигналов	$Ц_{4}$	
290УИ2			Усилитель импульсных сигналов	$Ц_{4}$	
290УИ3			Усилитель импульсных сигналов	$Ц_{4}$	
290УИ4			Усилитель импульсных сигналов	$Ц_{4}$	
290УР1			УПЧ	$Ф_{2}$	
292ФЕ1			Электроакустический фильтр и линия задержки		
292ФЕ2			Электроакустический пассивный фильтр и линия задержки		
292ФЕ3			Электроакустический пассивный фильтр и линия задержки		
293КП1	TLP536	TOSHIBA	Оптоэлектронный коммутатор постоянного и переменного тока	$Ф_{60}$	A
293КП10			Оптоэлектронный коммутатор	$Ф_{60}$	A
293КП12			Оптоэлектронный коммутатор постоянного тока	$Ф_{60}$	A
293КП13			Оптоэлектронный коммутатор	$Ф_{60}$	N
293КП4			Двухканальный оптоэлектронный коммутатор постоянного тока	$Ф_{60}$	A
293КП5			Оптоэлектронный коммутатор	$Ф_{60}$	A
293КП6			Оптоэлектронный коммутатор	$Ф_{60}$	A
293КП7			Оптоэлектронный коммутатор	$Ф_{60}$	A
293КП8			Оптоэлектронный коммутатор	$Ф_{60}$	A
293КП9			Оптоэлектронный коммутатор	$Ф_{60}$	A
293ЛП1	HCPL2202	HP	Оптоэлектронный переключатель-инвертор	$Ф_{60}$	A
293ЛП2	HCPL2200	HP	Элемент гальванической развязки	$Ф_{60}$	
293ПП4	PC910	SHARP	Оптоэлектронный переключатель	$Ф_{60}$	
293ПП5			Двухканальный оптоэлектронный переключатель	$Ф_{60}$	
295АГ1			Оптоэлектронный симистор	$Ш_{71}$	
295КП1			Оптоэлектронное реле	$Ш_{71}$	N
295КТ1			Коммутатор цепей постоянного тока	$Ш_{71}$	
296СА1			Схема сравнения уровней	$Р_{71}$	
296СА2			Схема сравнения уровней	$Р_{71}$	
296СА3			Схема сравнения уровней	$Р_{71}$	
296СА4			Схема коммутации	$Р_{71}$	
296СК3			Схема коммутации	$Р_{71}$	
296СА6			Схема коммутации	$Р_{71}$	
297ЛН1			Три инвертора	$Ф_{71}$	
297ЛП1			Инвертор + переключатель	$Ф_{71}$	
297ЛП2			Три переключателя	$Ф_{71}$	
298ФВ1			Активный RC-фильтр верхних частот	$Ш_{73}$	
298ФН1			Активный RC-фильтр нижних частот	$Ш_{73}$	
299ЕВ1			Выпрямитель с управлением напряжением положительной полярности	$◇_{60}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Примечание
299ЕВ2			Выпрямитель с умножением напряжения отрицательной полярности		
30 UHP1			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
30 UHP10			Последовательный делитель напряжения		
301НР11			Декодирующая двоично-десятичная резисторная матрица		
301НР12			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
301НР2			Последовательный делитель напряжения		
301НР3			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
301НР4			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
301НР5			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
301НР6			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
301НР7			Последовательный делитель напряжения		
301НР8			Последовательный делитель напряжения		
301НР9			Последовательный делитель напряжения		
302НР1			Декодирующая резисторная матрица		
302НР2			Последовательный делитель напряжения		
302НР3			Последовательный делитель напряжения		
302НР4			Декодирующая двоично-десятичная резисторная матрица		А
303НР1			Набор резисторов (6)		
303НР2			Набор резисторов (4)		
303НР3			Набор резисторов (6)		
304УД1			Декодирующая цепь (5 р)		
304УД2			Декодирующая цепь (6 р)		
304УД3			Декодирующая цепь (7 р)		
304УД4			Декодирующая цепь (8 р)		
304УД5			Декодирующая цепь (9 р)		
304УД6			Декодирующая цепь (10 р)		
304УП1			Двоично-десятичный делитель		
304УП2			Десятичный делитель		
305НР1			Схема согласования уровней		
305НР2			Схема согласования уровней		
305НР3			Схема согласования уровней		
305НР4			Схема согласования уровней		
305НР5			Схема согласования уровней		
305НР6			Схема согласования уровней		
305НР7			Схема согласования уровней		
306СЕ1			Электроакустический фильтр и линия задержки		
306СЕ2			Электроакустический фильтр и линия задержки		
307РВ1			Матрица накопитель сегнетоэлектрического ЗУ		
308НР1			Последовательный делитель напряжения		
308НР2			Последовательный делитель напряжения		
308ПР3			Декодирующая двоично-десятичная резисторная матрица		
308НР4			Последовательный делитель напряжения		
308НР5			Последовательный делитель напряжения		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Примечание
309НР6			Последовательный делитель напряжения		
310НР1			Набор резисторов типа R-2R-4R		
310НР2			Набор резисторов (7)		
310НР3			Набор резисторов (5)		
310НР4			Набор резисторов (7)		
310НР5			Набор резисторов (5)		
311НР1са			Набор резисторов (согласование уровня сигнала по напряжению)		
311НР2са			Набор резисторов (согласование уровня сигнала по напряжению)		
311НР3са			Набор резисторов (согласование уровня сигнала по напряжению)		
312НР1			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР10			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР11			Декодирующая двоично-десятичная резисторная матрица		
312НР12			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР13			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР14			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР15			Последовательный делитель напряжения		
312НР16			Декодирующая двоично-десятичная резисторная матрица		
312НР2			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР3			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР4			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР5			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР6			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР7			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР8			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
312НР9			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
313НР1			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		А
313НР2бо	ЕЛ0355-2		Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
313НР3са	ЕЛ0355-2		Последовательный делитель напряжения		
313НР4са	ЕЛ0355-2		Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
314ХК25	L484	STM	Контроллер зажигания с МЭ датчиком		
314ХК27	L9286	STM	Генератор сигнала указателей поворота и аварийной сигнализации		
314ПР1			Резистивный делитель напряжения		
314ПР2			Резистивный делитель напряжения		
315НР1			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
315НР10			Последовательный делитель напряжения		
315НР2			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
315НР3			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
315ПР4			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
315НР5			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
315НР6			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
315НР7			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
315НР8			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
315НР9			Последовательный делитель напряжения		
316НР1	AD152	AD	Резисторная матрица (12 р)		
317НО1			Делитель напряжения типа R-2R (12 р)		
318НР1			Набор резисторов		
318НР10			Набор резисторов		
318НР11			Набор резисторов		
318НР12			Набор резисторов		
318НР13			Набор резисторов		
318НР14			Набор резисторов		
318НР15			Набор резисторов		
318НР2			Набор резисторов		
318НР3			Набор резисторов		
318НР4			Набор резисторов		
318НР5			Набор резисторов		
318НР6			Набор резисторов		
318НР7			Набор резисторов		
318НР8			Набор резисторов		
318НР9			Набор резисторов		
319НО1			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
319НО2			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
319НО3			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
319НО4			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
319НО5			Декодирующая резисторная матрица типа R-2R		
320НР1			Набор резисторов (7 шт.)		
320НР2			Набор резисторов (8 шт.)		
321ФЕ1			Частотно-избирательная схема		
321ФЕ2			Частотно-избирательная схема		
321ФЕ3			Частотно-избирательная схема		
323РР1			Резистивная матрица		
401УВ1			УВЧ (250 МГц)		
401УВ2			УВЧ (600 МГц)		
401УВ3	UT0501	ALANTEK	УВЧ (900 МГц)		
402ХА1			Положительный диодный квадратичный функциональный преобразователь		
402ХА2			Отрицательный диодный квадратичный функциональный преобразователь		
403ЕН1			Стабилизатор напряжения +5 В		
403ЕН2			Стабилизатор напряжения +6 В		
403ЕН3			Стабилизатор напряжения +9 В		
403ЕН4			Стабилизатор напряжения +12 В		
403ЕН5			Стабилизатор напряжения +15 В		
403ЕН6			Стабилизатор напряжения +24 В		
403ЕН7			Стабилизатор напряжения +27 В		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
403ЕН8			Стабилизатор напряжения +30 В		
403УН1			Усилитель мощности (50 Вт)		
405ХЛ1			Схема усиления, формирования лазерных импульсов и кодирования сигналов		N
407КН1			Шестиканальный коммутатор напряжения		
407КН2			Шестиканальный коммутатор напряжения		
409СС1			Схема гиратора		
409СС2			Схема гиратора		
409СС3			Схема гиратора		
409СС4			Схема гиратора		
409СС5			Схема гиратора		
409СС6			Схема гиратора		
410ЕН1			Стабилизатор напряжения +1.2 В		
410ЕН2			Стабилизатор напряжения +2.4 В		
410ЕН3			Стабилизатор напряжения +3.0 В		
410ЕН4			Стабилизатор напряжения +4.0 В		
410ЕН5			Стабилизатор напряжения +4.5 В		
410ЕН6			Стабилизатор напряжения +5.0 В		
410ЕН7			Стабилизатор напряжения +5.5 В		
410ЕН8			Стабилизатор напряжения +6.5 В		
411НК1			Набор RC-элементов		
411НК2			Набор RC-элементов		
413ХЛ1			Набор из 12 элементов для построения интерфейсных схем		
413ХЛ2			Набор из 16 элементов для построения интерфейсных схем		
413ХЛ3			Набор из 3 элементов для построения интерфейсных схем		
413ХЛ4			Преобразователь ТТЛ-уровней в уровни фотоэлектрического устройства		
413ХЛ5			Набор из 8 элементов для построения интерфейсных схем		
413ХЛ6			Набор из 5 элементов для построения интерфейсных схем		
414ДА1			Амплитудный ретранслятор		
414ПА1			Электронный аттенюатор		
416ПУ2			Амплитудный ограничитель		
416УН1			Видеоусилитель		
416УР1			Широкополосный усилитель		
419КТ1			Оптоэлектронный ключ для управления тиристорами		
419КА1			Схема защиты и запуска для портативных телевизоров		
419ЕП1			Формирователь напряжения для портативных телевизоров		
419КН1			Коммутатор напряжения для выбора ТВ программ (6 Кэлм.)		
419СП1			Схема селекции синхроимпульсов		
419УН1			Видеоусилитель		
419УК1			Видеоусилитель трехканальный		
419ХА1			УПЧ изображения и звука ТВ приемника		
419ХП1			Схема управления развертки ТВ приемника		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	КУ
417ПА1	~DAC1118	AD	Функционально полный ЦАП (12 р)	Θ_{24}	
417ПА2	~DAC1118	AD	Функционально полный ЦАП без ИОН (12 р)	Θ_{24}	
418ПН1			Нормирующий преобразователь	Θ_{24}	
418РС1			Схема управления шаговым двигателем	Θ_{24}	
418УН1	OM931	PHILIPS	УНЧ (25 Вт)	Θ_{24}	
418УН2	OM932	PHILIPS	УНЧ (100 Вт)	Θ_{24}	
418УН3	HY200		УНЧ (150 Вт)	Θ_{24}	
419РУ1			ОЗУ	Θ_{32}	
421КН1			Схема выбора программ в телевизоре	Θ_{24}	
422УХ1			Широкополосный СВЧ усилитель (0,7 Вт)	Θ_{25}	
422УХ2			Широкополосный СВЧ усилитель (0,7 Вт)	Θ_{25}	
422УХ3			Широкополосный СВЧ усилитель (0,7 Вт)	Θ_{25}	
423ХА1			Устройство амплитудной свертки (АЦП 1 р)	Θ_{23}	
424КТ1			Коммутатор тока	Θ_{01}	
424ПУ1			Преобразователь уровня	Θ_{01}	
425ГГ1	~TCA960	TET	Генератор прямоугольных импульсов	Θ_{16}	
425КП1			Бесконтактный конечный выключатель	Θ_{16}	
425ГФ1			Реле-регулятор напряжения	Θ_{16}	
425КН1			Схема управления двигателем (ключ напряжения)	Θ_{16}	
425КН2			Мостовой ключ напряжения	Θ_{16}	
425КН3			Многофазный ключ напряжения	Θ_{16}	
429НД1			Набор диодов (8)	Θ_{16}	
429НД2			Набор диодов (4 + 4)	Θ_{16}	
429НК1			Набор резисторов и конденсаторов	Θ_{16}	R
429НК2			Набор резисторов и конденсаторов	Θ_{16}	R
429НР1			Набор резисторов (8)	Θ_{16}	
429ПС1			Схема электронного цифрометра	Θ_{16}	
429СС1			Частотный селектор для реле	Θ_{16}	
429УП1			Буферный усилитель	Θ_{16}	
429УТ1			УПТ	Θ_{16}	
526ПП1			Фотоприемное устройство ИК-диапазона (1 × 64)	Θ_{47}	
526ПП2			Фотоприемное устройство ИК-диапазона (1 × 64)	Θ_{47}	
427ПА1	~DAC9077-16	SIPEX	Умножающий ЦАП (15 р)	Θ_{01}	
427ПА2	~DAC9708-18	SIPEX	Умножающий ЦАП (16 р)	Θ_{01}	R
427ПА3	~DAC9778-18	SIPEX	Функционально полный ЦАП (18 р)	Θ_{21}	
427ПА4	~DAC9077-16-S	SIPEX	Умножающий ЦАП (16 р)	Θ_{01}	R
427ПА5	~SP9080	SIPEX	Функционально полный ЦАП (20 р)	Θ_{21}	
427ТВ1	~MN5260	MN	АЦП (14 р)	Θ_{01}	
427ТВ2			АЦП	Θ_{01}	N
428КН1			Шестиканальный диодный коммутатор напряжения с фиксатором на входе	Θ_{01}	
428ПХ1	SAS231K	SENECIS	Магнито-чувствительная схема для электродвигателя	Θ_{43}	
431АГ1			Формирователь кодированных импульсных сигналов	Θ_{01}	
431КТ1			4-канальный токовый ключ	Θ_{15}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	КУ
432ЕП1	286ЕП1		Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока (спец.)	Θ_{20}	
432ЕП2	286ЕП2		Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока (спец.)	Θ_{20}	
432ЕП3	286ЕП3		Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока (спец.)	Θ_{20}	
432ЕП4	286ЕП4		Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока (спец.)	Θ_{20}	
432ЕП5	286ЕП5		Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока (спец.)	Θ_{20}	
432КТ2	286КТ2		Токовый ключ (спец.)	Θ_{20}	
433УП1	~TDA1002	PHILIPS	Предварительный УНЧ	Θ_{14}	
433УН1	~TBA915	PHILIPS	УНЧ	Θ_{14}	
433УП1	~TDA1004	PHILIPS	Схема АРУЗ	Θ_{14}	
433УТ2	~TDA1055	PHILIPS	Усилитель записи	Θ_{16}	
433ХА1			Усилитель-преобразователь ВЧ сигнала	Θ_{16}	
433ХА2	~MC1310P	MOTOROLA	Стереодекодер	Θ_{16}	
634КП1А,Б,В			Оптоэлектронный ключ с тиристорными выходом	Θ_{01}	
434КП2	MOC833A	MOTOROLA	Оптоэлектронный ключ с симметричными тиристорными выходом	Θ_{01}	
435АГ1			Формирователь импульсных сигналов с сетевой синхронизацией схемой	Θ_{01}	R
435ДА1			Детектор АМ сигналов и цепей АРУ	Θ_{01}	R
435КН1			Электронные ключи	Θ_{01}	R
435КН2			Электронный коммутатор	Θ_{01}	R
435ПА1			Кольцевой модулятор	Θ_{01}	R
435УВ1			Усилитель ВЧ и ПЧ с АРУ	Θ_{01}	R
435УН1			Универсальный симметричный усилитель	Θ_{01}	R
435УН2			Универсальный УНЧ	Θ_{01}	R
435УН3			УНЧ с повышенной мощностью	Θ_{01}	
435УП1			Усилитель-ограничитель с детекторной схемой для частотных дискриминаторов	Θ_{01}	R
435УП2			Усилитель-генератор двухканальный	Θ_{01}	R
435УР1			Экспандерный УПЧ	Θ_{01}	R
435ХА1			Двойной балансный смеситель	Θ_{01}	R
435ХП1			Универсальная ВЧ схема	Θ_{01}	R
438КТ1			Мощный токовый ключ	Θ_{01}	
440НК1			Набор элементов конфигурируемый	Θ_{20}	
441ХК1	0/a		Многофункциональная схема силовой электроники	Θ_{01}	N
441ХК2	0/a		Многофункциональная схема силовой электроники	Θ_{01}	N
444ХА1			Пятиканальный ОУ с трехканальным коммутатором	Θ_{01}	
447ПУ1			Преобразователь уровня	Θ_{01}	
447ТВ1			Статический JK-триггер	Θ_{01}	
447УЕ1			Электронный повторитель синусоидальных импульсов	Θ_{01}	
447УЕ2			Электронный повторитель импульсов отрицательной полярности	Θ_{01}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
447УЕ3			Эмиттерный повторитель импульсов положительной полярности	$\Theta_{ПЭ}$	
447УИ1			Импульсный усилитель	$\Theta_{ПЭ}$	
447УИ2			Импульсный усилитель	$\Theta_{ПЭ}$	
447УМ1			Усилитель индикации	$\Theta_{ПЭ}$	
447УП1			Согласующий усилитель	$\Theta_{ПЭ}$	
447УП2			Согласующий усилитель	$\Theta_{ПЭ}$	
447УП3			Усилитель синусоидальных напряжений	$\Theta_{ПЭ}$	
447УП4			Согласующий усилитель	$\Theta_{ПЭ}$	
447УП5			Усилитель-ограничитель	$\Theta_{ПЭ}$	
448АГ1			Ждущий мультивибратор	$\Theta_{ПЭ}$	
448АГ2			Ждущий мультивибратор	$\Theta_{ПЭ}$	
448ГГ1			Автоколебательный мультивибратор	$\Theta_{ПЭ}$	
448ГГ2			Генератор кварцевый	$\Theta_{ПЭ}$	
448КП1			Высокочастотный электронный ключ	$\Theta_{ПЭ}$	
448КП2			Высокочастотный электронный ключ	$\Theta_{ПЭ}$	
448КП3			Высокочастотный электронный ключ	$\Theta_{ПЭ}$	
448СА1			Амплитудный дискриминатор	$\Theta_{ПЭ}$	
448ТВ1			Статический JK-триггер	$\Theta_{ПЭ}$	
453ПЛ1			Преобразователь двухчастотных сигналов	$\mathbb{C}_{67}$	N
490ИП1			Десятичный счетчик-индикатор	$\mathbb{Z}_{55}$	R
490ИП2			Управляемый индикатор	$\mathbb{Z}_{55}$	R
493КП1			Оптоэлектронный коммутатор переменного тока	$\blacksquare_{68}$	
494КП1	б/в		Оптоэлектронный переключатель	$\Pi\Psi\Sigma_{70}$	N
5001ГП1	LS1240A	STM	Вызывное устройство	$\mathbb{Z}_{0}$	V
5002ХП1	б/в		Адаптивный дельта-кодек, УН, два ОУ, два кварцевых генератора, два коммутатора	$\mathbb{E}_{67}$	
5002ХП2	б/в		Адаптивный дельта-кодер, дельта-декодер, два УН, два ОУ, два УМ, компаратор	$\mathbb{E}_{67}$	
5002ХП3	б/в		Адаптивный дельта-кодек, два ФНЧ, ОУ, УН, аналого-дискретный ФНЧ	$\mathbb{E}_{67}$	
5003ЕУ1			Схема управления вентильным двигателем	$\mathbb{Z}_{61}$	
5004ВГ2	SLE44C20A	SIEMENS	Микроконтроллер для кредитных карт	$\mathbb{Z}_{0}$	
5004ВГ5	SLE4436	SIEMENS	Счетчик на ЭСППЗУ для кредитных карт	$\mathbb{Z}_{0}$	
5004ВЕ1			RISC-микроконтроллер для кредитных карт (ПЗУ 8К × 16, ОЗУ 256 × 8	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004РР1	SLE4436	SIEMENS	ЭСППЗУ для таксофонной карты	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004РР2	AT160400	ATMEL	ЭСППЗУ для таксофонной карты	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004РР3	SLE4442	SIEMENS	ЭСППЗУ для таксофонной карты	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004РР4	NM24C04	FAIRCHILD	ЭСППЗУ с интерфейсом I^2C (4К)	$\mathbb{Z}_{0}$	V
5004РС1	93LC46	ANALOG TECH	ЭСППЗУ с последовательным синхронным интерфейсом	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004РС2	24LC02W	ANALOG TECH	ЭСППЗУ с последовательным синхронным интерфейсом	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004РС3	б/в		ЭСППЗУ с последовательным синхронным интерфейсом	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004РС4	AT24C02	ATMEL	ЭСППЗУ с последовательным синхронным интерфейсом	$\mathbb{Z}_{0}$	N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
5004РС5	б/в		ЭСППЗУ с последовательным синхронным интерфейсом	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004РС6	б/в		ЭСППЗУ с последовательным синхронным интерфейсом	$\mathbb{Z}_{0}$	N
N5004XK1	H4001	EM-MARIN	Формирователь кодовой комбинации символов	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004XK2	MF1-S-50		Формирователь кодовой комбинации символов	$\mathbb{Z}_{0}$	
5004XK3	MRS50	PHILIPS	Схема для бесконтактных кредитных карт с ЭСППЗУ (8К)	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004XK4	б/в		Схема для бесконтактных кредитных карт	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004XK5	б/в		Схема для бесконтактных кредитных карт с ЭСППЗУ (2К)	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5004XK8	б/в		Схема для бесконтактных кредитных карт с ЭСППЗУ (512 бит)	$\mathbb{Z}_{0}$	N
5005СА1	б/в		Восемь компараторов с программируемым током потребления	$ТАП_{80}$	N
5005УД1	б/в		Пять ОУ с программируемым током потребления	$ТАП_{80}$	N
5005УП1	б/в		Усилитель-аттенюатор с программируемым током потребления	$ТАП_{80}$	N
5005УР1	б/в		2-канальный широкополосный усилитель с АРУ и программируемым током потребления	$ТАП_{80}$	N
5006ЕН10	LM78L10	NS	Стабилизатор напряжения +10 В	$\oplus_{78}$	N
5006ЕН12	LM78L12	NS	Стабилизатор напряжения +12 В	$\oplus_{78}$	N
5006ЕН15	LM78L15	NS	Стабилизатор напряжения +15 В	$\oplus_{78}$	N
5006ЕН18	LM78L18	NS	Стабилизатор напряжения +18 В	$\oplus_{78}$	N
5006ЕН5	LM78L05	NS	Стабилизатор напряжения +5 В	$\oplus_{78}$	N
5006ЕН6	LM78L06	NS	Стабилизатор напряжения +6 В	$\oplus_{78}$	N
5006ЕН8	LM78L08	NS	Стабилизатор напряжения +8 В	$\oplus_{78}$	N
5006ЕН9	LM78L09	NS	Стабилизатор напряжения +9 В	$\oplus_{78}$	N
5007ЕН12	LM7912	NS	Стабилизатор напряжения –12 В	$\oplus_{79}$	R
5007ЕН15	LM7915	NS	Стабилизатор напряжения –15 В	$\oplus_{79}$	R
5007ЕН18	LM7918	NS	Стабилизатор напряжения –18 В	$\oplus_{79}$	R
5007ЕН20	LM7920	NS	Стабилизатор напряжения –20 В	$\oplus_{79}$	R
5007ЕН24	LM7924	NS	Стабилизатор напряжения –24 В	$\oplus_{79}$	R
5007ЕН5	LM7905	NS	Стабилизатор напряжения –5 В	$\oplus_{79}$	R
5007ЕН6	LM7906	NS	Стабилизатор напряжения –6 В	$\oplus_{79}$	R
5007ЕН8	LM7908	NS	Стабилизатор напряжения –8 В	$\oplus_{79}$	R
5007ЕН9	LM7909	NS	Стабилизатор напряжения –9 В	$\oplus_{79}$	R
5009ЕН10	L4810	STM	Стабилизатор напряжения +10.0 В	$\oplus_{48}$	N
5009ЕН12	L4812	STM	Стабилизатор напряжения +12.0 В	$\oplus_{48}$	N
5009ЕН15	L4815	STM	Стабилизатор напряжения +15.0 В	$\oplus_{48}$	N
5009ЕН3	L4833	STM	Стабилизатор напряжения +3.3 В	$\oplus_{48}$	N
5009ЕН5	L4805	STM	Стабилизатор напряжения +5.0 В	$\oplus_{48}$	N
5009ЕН8	L4808	STM	Стабилизатор напряжения +8.0 В	$\oplus_{48}$	N
5009ЕН8А	L4885	STM	Стабилизатор напряжения +8.5 В	$\oplus_{48}$	N
5009ЕН9	L4809	STM	Стабилизатор напряжения +9.0 В	$\oplus_{48}$	N
5009ЕН12	LM79L12	NS	Стабилизатор напряжения –12 В	$\oplus_{79}$	N
5009ЕН15	LM79L15	NS	Стабилизатор напряжения –15 В	$\oplus_{79}$	N
5009ЕН18	LM79L18	NS	Стабилизатор напряжения –18 В	$\oplus_{79}$	N
5009ЕН20	LM79L20	NS	Стабилизатор напряжения –20 В	$\oplus_{79}$	N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	К
5309ЕН24	LM79L24	NS	Стабилизатор напряжения –24 В	D_{28}	N
5309ЕН5	LM79L05	NS	Стабилизатор напряжения –5 В	D_{28}	N
5309ЕН6	LM79L06	NS	Стабилизатор напряжения –6 В	D_{28}	N
5309ЕН8	LM79L08	NS	Стабилизатор напряжения –8 В	D_{28}	N
5309ЕН9	LM79L09	NS	Стабилизатор напряжения –9 В	D_{28}	N
500ГГ1	MC1658	MOTOROLA	Управляемый ВЧ генератор (ЭСЛ)	Φ_{11}	V
500ИВ165	MC10165	MOTOROLA	Коммутирующий элемент с приоритетом (ЭСЛ)	C_{28}	
500ИД161	MC10161	MOTOROLA	Дешифратор низкого уровня (3 р, ЭСЛ)	C_{28}	
500ИД162	MC10162	MOTOROLA	Дешифратор высокого уровня (3 р, ЭСЛ)	C_{28}	
500ИД164	MC10164	MOTOROLA	Восьмивходовый мультиплексор (ЭСЛ)	C_{28}	
500ИЕ136	MC10136	MOTOROLA	Универсальный двоичный счетчик (4 р, ЭСЛ)	Φ_{11} D_{28}	R
500ИЕ137	MC10137	MOTOROLA	Универсальный десятичный счетчик (ЭСЛ)	Φ_{11} D_{28}	R
500ИЕ160	MC10160	MOTOROLA	12-разрядная схема контроля четности (ЭСЛ)	O_{28}	
500ИМ180	MC10180	MOTOROLA	Сдвоенный сумматор-вычитатель (ЭСЛ)	O_{28}	
500ИП179	MC10179	MOTOROLA	Схема быстрого переноса (ЭСЛ)	O_{28}	
500ИП181	MC10181	MOTOROLA	Схема АЛУ (ЭСЛ)	O_{28}	
500ИР1	Am8157	AMD	Видеорегистр (16 р, ЭСЛ)	C_{28}	
500ИР141	MC10141	MOTOROLA	Универсальный регистр сдвига (4 р, ЭСЛ)	Φ_{28}	
500КП174	MC10174	MOTOROLA	Два четырехвходовых мультиплексора (ЭСЛ)	Φ_{11}	
500ЛЕ106	MC10106	MOTOROLA	Три элемента ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)	Φ_{11}	V
500ЛЕ111	MC10111	MOTOROLA	Два элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)	Φ_{21}	
500ЛЕ123	MC10123	MOTOROLA	Три элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)	Φ_{28}	
500ЛЕ211	MC10211	MOTOROLA	Два элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)	Φ_{28}	
500ЛК117	MC10117	MOTOROLA	Два элемента 2-3ИЛИ-2И/2-3ИЛИ-2И-НЕ (ЭСЛ)	Φ_{28}	
500ЛЛ121	MC10121	MOTOROLA	Элемент ИЛИ-ИЛИ-И-НЕ (ЭСЛ)	Φ_{28}	
500ЛИ110	MC10110	MOTOROLA	Два элемента И3И с мощным выходом (ЭСЛ)	Φ_{28}	
500ЛИ210	MC10210	MOTOROLA	Два элемента И3И с мощным выходом (ЭСЛ)	Φ_{28}	
500ЛМ101	MC10101	MOTOROLA	Четыре элемента 2ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	O_{28}	
500ЛМ102	MC10102	MOTOROLA	Четыре элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	Φ_{28} O_{28}	
500ЛМ105	MC10105	MOTOROLA	Три элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	Φ_{11} Φ_{28}	V
500ЛМ109	MC10109	MOTOROLA	Два элемента 3ИЛИ-НЕ/ИЛИ, 4ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	Φ_{28}	
500ЛП107	MC10107	MOTOROLA	Три элемента Исключающее ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	Φ_{28}	
500ЛП113	MC10113	MOTOROLA	Четыре элемента Исключающее ИЛИ (ЭСЛ)	O_{28}	
500ЛП114	MC10114	MOTOROLA	Три приемника с линии (ЭСЛ)	Φ_{28}	
500ЛП115	MC10115	MOTOROLA	Четыре приемника с линии (ЭСЛ)	O_{28}	
500ЛП116	MC10116	MOTOROLA	Три приемника с линии (ЭСЛ)	Φ_{28}	
500ЛП128	MC10128	MOTOROLA	Драйвер линии (ЭСЛ)	C_{28}	
500ЛП129	MC10129	MOTOROLA	Приемник с линии (ЭСЛ)	C_{28}	
500ЛП188	MC10188	MOTOROLA	Высокоскоростной буфер с общим управлением (6 р, ЭСЛ)	O_{28}	
500ЛР216	MC10216	MOTOROLA	Три приемника с линии (ЭСЛ)	Φ_{11}	
500ЛС118	MC10118	MOTOROLA	Два элемента 3-3ИЛИ-2И (ЭСЛ)	C_{28}	
500ЛС119	MC10119	MOTOROLA	Элемент 3-3-3-4ИЛИ-4И (ЭСЛ)	C_{28}	
500РР400	б/в		Матрица резисторов (ЭСЛ)	Φ_{11}	
500ТВ124	MC10124	MOTOROLA	Преобразователь уровня (ЭСЛ)	O_{28}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	К
500ТВ125	MC10125	MOTOROLA	Преобразователь уровня (ЭСЛ)	C_{28}	
500РЕ149	MSM10149	MOTOROLA	ПЗУ (256 × 4, ЭСЛ)	D_{28}	R
500РТ416	F10416	FAIRCHILD	ПЗУ (256 × 4, ЭСЛ)	D_{28}	
500РУ145	F10145	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (16 × 4, ЭСЛ)	D_{28}	R
500РУ148	MSM10148	MOTOROLA	Статическое ОЗУ (64 × 1, ЭСЛ)	D_{28}	
500РУ401	95401	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ со схемами управления (16 × 1, ЭСЛ)	D_{28}	
500РУ410А	F10410	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (256 × 1, ЭСЛ)	C_{28}	
500РУ411	F10411	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (128 × 1, ЭСЛ)	D_{28}	
500РУ412	F10412	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (128 × 1, ЭСЛ)	D_{28}	
500РУ415	F10415	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (1К × 1, ЭСЛ)	C_{28} D_{28}	
500РУ420	F10420	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (ЭСЛ)	D_{28}	
500РУ422	F10422	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (256 × 4, ЭСЛ)	D_{28}	
500РУ470	MC10470	MOTOROLA	Статическое ОЗУ (4К × 1, ЭСЛ)	D_{28}	R
500ТВ135	MC10135	MOTOROLA	Два JK-триггера (ЭСЛ)	Φ_{21}	
500ТМ130	MC10130	MOTOROLA	Два D-триггера (ЭСЛ)	Φ_{21}	
500ТМ131	MC10131	MOTOROLA	Два D-триггера (ЭСЛ)	Φ_{11}	V
500ТМ133	MC10133	MOTOROLA	Четыре триггера с защелкой (ЭСЛ)	Φ_{11}	V
500ТМ134	MC10134	MOTOROLA	Два D-триггера (ЭСЛ)	Φ_{21}	
500ТМ173	MC10173	MOTOROLA	Четыре D-триггера (ЭСЛ)	C_{28}	
500ТМ176	MC10176	MOTOROLA	Восемь D-триггеров (ЭСЛ)	Φ_{21}	
500ТМ231	MC10231	MOTOROLA	Два D-триггера (ЭСЛ)	Φ_{11}	
5010ЕН1	LM2931	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения	D_{28}	N
5010ЕН10	LM2931-10.0	NS	Стабилизатор напряжения +10.0 В	D_{28}	N
5010ЕН12	LM2931-12.0	NS	Стабилизатор напряжения +12.0 В	D_{28}	N
5010ЕН15	LM2931-15.0	NS	Стабилизатор напряжения +15.0 В	D_{28}	N
5010ЕН3	LM2931-3.3	NS	Стабилизатор напряжения +3.3 В	D_{28}	N
5010ЕН5	LM2931-5.0	NS	Стабилизатор напряжения +5.0 В	D_{28}	N
5010ЕН8	LM2931-8.0	NS	Стабилизатор напряжения +8.0 В	D_{28}	N
5010ЕН8А	LM2931-8.5	NS	Стабилизатор напряжения +8.5 В	D_{28}	N
5010ЕН9	LM2931-9.0	NS	Стабилизатор напряжения +9.0 В	D_{28}	N
5011ЕН3	XC62FP3302		Стабилизатор напряжения +3.3 В	D_{28}	N
5012ЕН3	XC6203		Стабилизатор напряжения +3.3 В	D_{28}	N
5012ЕН5			Стабилизатор напряжения +5.0 В	D_{28}	N
5013ВТ1	AS208	HUL	Генератор мелодий	D_{28}	N
5013ВТ2	AS208	HUL	Генератор мелодий	D_{28}	N
5013ВТ3	AS208	HUL	Генератор мелодий	D_{28}	N
5013ВТ4	AS208	HUL	Генератор мелодий	D_{28}	N
5013ВТ5	AS208	HUL	Генератор мелодий	D_{28}	N
5013ВТ6	AS208	HUL	Генератор мелодий	D_{28}	N
5014КН1	XP161A1265PR	TOREX	Электронный ключ	D_{28}	N
5014КП1	BU931Z	STM	Тиристор для блока электронного зажигания	D_{28}	N
5015АР1	D.0027-1		Схема управления драйверами подсветки	D_{28}	N
5015АР2	D.0027-1		Схема управления драйверами подсветки	D_{28}	N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
5011ВВ1	б/в		Шифратор 16×4	ИС$_{20}$	
5011ИД1	б/в		Дешифратор 4×16	ИС$_{20}$	
5011ИК1	б/в		Арифметическое устройство	ИС$_{40}$	
5011ИР2	б/в		Универсальный счетчик-регистр (4 р)	ИС$_{20}$	
5011КН1	б/в		Три четырехканальных полевых ключа	ИС$_{20}$	
5011КП2	б/в		Шестнадцатиразрядный кодовый ключ	ИС$_{24}$	
5011РЕ1	TMS2600	TI	Матрица-накопитель ПЗУ (256×8)	ИС$_{28}$	
5011ТК1	б/в		Три комбинированных триггера	ИС$_{20}$	
5011ХЛ1	5011ХЛ1		Шесть многофункциональных двухвходовых элементов	ИС$_{24}$	
5011ХЛ2	б/в		Три многофункциональных четырехвходовых элемента	ИС$_{20}$	
5023ИП1	TMS5710LR	TI	Масштабный интегратор	К$_{28}$	
5023ИР1	TMS3016LR	TI	Динамический регистр сдвига (24 р)	К$_{20}$	
5023ИС1	TMS5700LR	TI	Сумматор приращений	К$_{20}$	
5023ВГ1			Контроллер обработки импульсной информации	К$_{28}$	
5023ТЕ2			Управляемый делитель частоты (КМОП, 11 р)	ТК$_{40}$	
5023ТЕ3	б/в		Управляемый счетчик-делитель частоты (КМОП, 12 р)	ТК$_{24}$	
5044НТ1	2N3336	SSI	Слаботочная согласованная пара р-канальных транзисторов	Т$_{01}$ Т$_{02}$	
5044НТ2	2N3336	SSI	Слаботочная согласованная пара р-канальных транзисторов	Т$_{01}$	
5044НТ3	2N3336	SSI	Слаботочная согласованная пара р-канальных транзисторов	С$_{20}$ Т$_{01}$ Т$_{02}$	
5044НТ4	2N3336	SSI	Слаботочная согласованная пара р-канальных транзисторов	С$_{20}$ Т$_{01}$	
5044НТ5	2N3336	SSI	Слаботочная согласованная пара р-канальных транзисторов	Т$_{01}$	
5044УН1	б/в		Усилитель на р-канальных транзисторах	Т$_{01}$	
5044УН2	б/в		Усилитель на р-канальных транзисторах	Т$_{01}$	
5045ИР1	б/в		Динамический регистр сдвига	ИС$_{20}$	
5045ИР2	1402A	AMD	Динамический регистр сдвига (1024 р)	И$_{20}$	
5045ИР3	5006A	MMI	Динамический регистр сдвига (2×128 р)	И$_{20}$	
5045ИР4	4056H	MMI	Динамический регистр сдвига (128 р)	И$_{20}$	
5045ИР5	MP34178		Динамический регистр сдвига (256 р)	И$_{20}$	
5045ИР6	MHB4032		Динамический регистр сдвига (1024 р)	И$_{20}$	
5045ИР7			Динамический регистр сдвига	И$_{20}$	
5045РЕ1	EA3300	EA	Матрица-накопитель ПЗУ (256×8)	И$_{20}$	
5045РЕ2	4232	MMI	ПЗУ (512×8)	И$_{20}$	
5045РЕ3	4232	MMI	ПЗУ (512×8, р-МОП)	И$_{20}$	
5045РЕ4	NC7002	NITRON	ПЗУ (512×2, р-МОП)	И$_{20}$	
5045РЕ5	5260-1	MMI	ПЗУ (1024×9, битная)	И$_{20}$	
5045РР1	1702A	AMD	ЭСППЗУ (256×8)	И$_{24}$	
5045РР4	HNVM2004	HUGHES	ЭСППЗУ (512×2)	И$_{20}$	
5045РУ1	TMS4033	TI	Статическое ОЗУ (256×1, битное)	И$_{20}$	
5045РУ2	MK4008	MOSTEK	Динамическое ОЗУ (1024×1, р-МОП)	И$_{20}$	
5045РУ4	1101A	AMD	Статическое ОЗУ (256×1, р-МОП)	И$_{20}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
5045РУ5	5280	MMI	Статическое ОЗУ (1024×1, р-МОП)	И$_{20}$	
5045РУ6	2102A	INTEL	Статическое ОЗУ (1024×1, n-МОП)	И$_{20}$	
5045УЛ1			ПЗУ (1024)	И$_{20}$	
5045ЛБ1			Два логических элемента 3И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	●$_{03}$	
5045ЛБ2			Два логических элемента 3И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	●$_{03}$	
5045ЛБ3			Два логических элемента 2И-НЕ	●$_{03}$	
5045ЛБ4			Два логических элемента 2И-НЕ	●$_{03}$	
5045ЛБ5			Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	◆$_{03}$	
5045ЛБ6			Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	●$_{03}$	
5045ЛД1			Восьмивходовый расширитель по ИЛИ	●$_{03}$	
5045ЛД2			Восьмивходовый расширитель по ИЛИ	●$_{03}$	
5045ЛД3			Шестивходовый расширитель по ИЛИ	●$_{03}$	
5045ЛР1			Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	●$_{01}$	
5045ЛР2			Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	●$_{07}$	
5045РМ1			Матрица-накопитель ОЗУ на 256 бит	●$_{03}$	
5045РУ1	MK4005P-6	MOSTEK	Динамическое ОЗУ (1024×1, р-МОП)	●$_{03}$	
5045ИД1			Дешифратор	●$_{04}$	
5045УП1	б/в		Усилитель записи-считывания	●$_{03}$	
5104АИ1			Четыре приемника	●$_{07}$	N
5104АП2			Четыре передатчика	●$_{07}$	N
5116ХЛ1			Пороговая магнитоуправляемая схема	Э$_{0}$	N
5116ХЛ2	ATS178	ANALOG TECH	Пороговая магнитоуправляемая схема	Э$_{0}$	N
5116ХЛ3	ATS276	ANALOG TECH	Пороговая магнитоуправляемая схема	Э$_{0}$	N
5116ХЛ4	ATS378	ANALOG TECH	Пороговая магнитоуправляемая схема	Э$_{0}$	N
511ИД1	H158	SGS	Дешифратор двоично-десятичного кода в десятичный	Э$_{20}$ Ф$_{21}$	
511ИЕ1	H157	SGS	Двоично-десятичный счетчик	Э$_{20}$ Ф$_{21}$	
511ЛА1	H102	SGS	Четыре логических элемента 2И-НЕ	Э$_{20}$ Ф$_{21}$	
511ЛА2	H101	SGS	Три логических элемента 3И-НЕ	Э$_{20}$ Ф$_{21}$	
511ЛА3	H104	SGS	Два логических элемента 4И-НЕ с пассивными фазами	Э$_{20}$ Ф$_{21}$	
511ЛА4	H124	SGS	Два логических элемента 4И-НЕ с расширением по И	Э$_{20}$ Ф$_{21}$	
511ЛА5	H122	SGS	Четыре логических элемента 2И-НЕ с пассивным выходом	Э$_{20}$ Ф$_{21}$	
511ЛИ1	H109	SGS	Два логических элемента 4И с расширением по И	Э$_{20}$ Ф$_{21}$	
511ПУ1	H113	SGS	Преобразователь высокого уровня в низкий	Э$_{20}$ Ф$_{21}$	
511ПУ2	H114	SGS	Преобразователь низкого уровня в высокий	Э$_{20}$ Ф$_{21}$	
511ТВ1	H110	SGS	Два JK-триггера	Э$_{20}$ Ф$_{21}$	
512ВИ1	MC146818	MOTOROLA	Часы реального времени	Ф$_{27}$ У$_{05}$	R
512ПС10	MK5009	MOSTEK	Программируемый делитель частоты	Ф$_{27}$ У$_{05}$	R
512ПС11	ICL7217	INTERSIL	Преобразователь частота—код (16 р, КМОП)	У$_{05}$	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
512ПС12	ICM7227	INTERSIL	Многофункциональный таймер	УФ20	D
512ПС13	e1444	EUROSIL	Контроллер шагового двигателя для наручных часов	УФ12	A
512ПС14			Контроллер шагового двигателя + усилитель звукосигнатели	ОП, УФ11	
512ПС2			Контроллер шагового двигателя для наручных часов	УФ22	
512ПС3			Контроллер балансного двигателя для наручных часов	УФ23	
512ПС5			Временное устройство	УФ20	R
512ПС6			Программируемый делитель частоты	УФ16	R
512ПС7	KS5113	SAMSUNG	Делитель частоты для шагового двигателя	УФ16	R
512ПС8			Программируемое временное устройство с коррекцией	УФ17	R
512УЛ1			Схема для работы в составе часов-гейзера	УФ14	
513УЕ1			Усилитель-повторитель для электретного микрофона	ОУ13	
513УЕ2			Усилитель-повторитель для электретного микрофона	ОУ14	
5145АП1	M6503C		Схема для часов с шаговым двигателем	ЭУ28	N
5145АП1А	K9503D		Схема для часов с шаговым двигателем	ЭУ28	N
5145АП1Б	K9503D1		Схема для часов с шаговым двигателем	ЭУ28	N
5145АП2	VS0422		Драйвер головки	ЭУ28	N
5145АП3	K9503F		Схема для часов с шаговым двигателем	ЭУ28	N
5145АП3А	K9503E		Схема для часов с шаговым двигателем	ЭУ28	N
5145АП3Б	K9503F-01		Схема для часов с шаговым двигателем	ЭУ28	N
5145АП5	7023		Схема для часов с шаговым двигателем	ЭУ28	N
5145ХУ1	KG10698		Схема для часов с семисегментным ЖКИ (6 р)	ЭУ28	N
5145ХУ1А	KG1069C		Схема для часов с семисегментным ЖКИ (6 р)	ЭУ28	N
5145ХУ1Б	KG1069D		Схема для часов с семисегментным ЖКИ (6 р)	ЭУ28	N
5145ХУ2А	KG1106B		Схема для часов с семисегментным ЖКИ (3,5 р)	ЭУ28	N
5145ХУ2Б	KG1106C		Схема для часов с семисегментным ЖКИ (3,5 р)	ЭУ28	N
5145ХУ3	7106E		Схема для часов с семисегментным ЖКИ (3,5 р)	ЭУ28	N
5145ХУ4	7106F		Схема для часов с семисегментным ЖКИ (3,5 р)	ЭУ28	N
5145ХУ5	7089E		Схема для часов с семисегментным ЖКИ (6 р)	ЭУ28	N
5145ХУ7	7089F		Схема для часов с семисегментным ЖКИ (6 р)	ЭУ28	N
516АП1	SAA1060	PHILIPS	Схема управления светодиодными индикаторами	ЛУ21	R
514ИД1	MDS047	MONSANTO	Семисегментный дешифратор (СИД. Общ. К)	ЛУ22	R
514ИД2	MDS101	MONSANTO	Семисегментный дешифратор (СИД. Общ. А)	ЛУ22	R
514ИД3	MA-17		Семисегментный дешифратор	ИУ20	
514ИД4	8T05	SIGNETICS	Семисегментный дешифратор	ЛУ22	
514ИД5			Дешифратор с мультиплексным управлением индикаторами (4 р)	ЛУ23	
514ИД6			Схема управления тиристорной линейкой (16 р)	ЛУ21	
514ИД7			Схема управления индикаторами (СИД)	ЭУ20	
514ИД8			Схема управления индикаторами (СИД)	ЭУ20	
514ИР1			Регистр сдвига-формирователь токов для матричных индикаторов (5 × 7)	ИУ14	
514ИР2	HDSP2000	HP	Регистр сдвига-формирователь токов для матричных индикаторов (СИД, 8 × 8)	ЛУ17	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
514ИР3			Регистр сдвига-формирователь токов для матричных индикаторов	ЛУ23	
514КТ1	DS8872	NS	Электронные ключи (9 р)	ФУ12	
514КТ2	DS8872	NS	Электронные ключи (9 р)	ФУ12	
514ПР1	9370	NS	Семисегментный дешифратор с памятью (СИД. Общ. А)	ИУ20	
515ХП1			Многофункциональная схема		R
515ХП2			Многофункциональная схема		
516ХП1	μA726	FAIRCHILD	Дифференциальный усилитель с температурной компенсацией	●14	
517ЛА1			Четыре логических элемента 2И-НЕ	ОУ14	
517ЛА2			Два логических элемента 4И-НЕ	ОУ14	
517ЛА3			Два логических элемента 2И-НЕ объединенные по выходу	ОУ14	
517ЛА4			Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления	ОУ14	
517ЛА5			Два логических элемента 2И-НЕ (ОК)	ОУ14	
517ЛЕ1			Два логических элемента 2ИЛИ-НЕ с дополнительным открытым эмиттером	ОУ14	
517ТМ1			Два D-триггера	ОУ14	
518ХА1			Схема включения	ФУ2	R
518ХА2			Пороговый приемник	ФУ3	R
518ХА3			Блок усилителей и аттенюаторов	ФУ8	
518ХА4			Пороговый приемник с фильтром стабилизатором	ФУ4	
518ХА5			Временное устройство с дополнительными каскадами	ФУ7	
518ХА6			Малошумящее пороговое устройство с исполнительным каскадом	ФУ9	R
518ХА7			Пороговый приемник	ФУ7	R
519РЕ1	NCM1100		Электрически программируемая матрица-накопитель ОЗУ (16 × 8)	ВС4	
519РЕ2	NCM300		Электрически программируемая матрица-накопитель ОЗУ (64 × 4)	ВС16	
520КТ1			Коммутатор цепей постоянного и переменного тока	ОУ10	
520КТ2			Тиристорный ключ	ОУ11	N
521СА1	μA711	FAIRCHILD	Компаратор	ФУ9	R
521СА2	μA710	FAIRCHILD	Компаратор	ФУ9	R
521СА3	LM311	NS	Компаратор	ФУ9, ЕС10	
521СА4	NE527	SIGNETICS	Компаратор	ФУ9	R
521СА5	TL810	TI	Компаратор	ФУ9	R
521СА6	LM319	NS	Компаратор	ФУ9	R
522КН1	MM74C906	NS	Схема управления электромеханическим реле (током)	ЭУ10	R
522КН2	MM74C916	NS	Схема управления электромеханическим реле (напряжением)	ЭУ20	R
523АГ1	6/в		Формирователь одиночных импульсов	ФУ11	
523БР1	0/в		Элемент задержки	ФУ13	
523ИК1	0/в		Схема обнаружения сигналов	ФУ13	
523ЛД1	0/в		Расширитель	ФУ13	
523ЛЕ1	0/в		Два логических элемента 2ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ	ФУ13	
522ЛИ1	0/в		Логические элементы 3И и 4И с расширением по И	ФУ13	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ть	Ст
533ЛН1	0/а		Три логических элемента НЕ с расширением по И	$4_{т3}$	
533ЛУ1	0/а		Два элемента сопряжения ВПЛ-ТТЛ	$4_{т3}$	
533ПУ2	0/а		Два элемента сопряжения ТТЛ-ВПЛ	$4_{т3}$	
536РП1			Матрица-накопитель СЗУ (КНС, 16 × 8)	$8_{т7}$	
5265ПС1	AD532	AD	4-квадрантный перемножитель сигналов	$К_{т3}$ $Ф_{30}$	А
5265ПС2	AD530	AD	4-квадрантный перемножитель сигналов	$К_{т3}$ $Ф_{30}$	А
5265ПС3	AD534	AD	Высокоточный перемножитель сигналов	$Ф_{30}$	А
5265ПС4	AD539	AD	Высокоточный перемножитель сигналов (200 МГц)	$Ф_{30}$	
5265ТС1	MC1536	MOTOROLA	Двойной балансный смеситель	$4_{т9}$	
5265УР1	TBA120S	SIEMENS	Усилитель-ограничитель с частотным детектором	$4_{т3}$	
5277РУ1	NC6650	NITRON	Матрица-накопитель СЗУ (64 × 1, р-МОП)	$Ф_{3т}$	
5277РУ2	MK4007P-4	MOSTEK	Матрица-накопитель СЗУ (256 × 1, р-МОП)	$Ф_{3т}$	
5277РУ3	2102	INTEL	Матрица-накопитель СЗУ (1024 × 1, n-МОП)	$Ф_{3т}$	
5286Р1			Аналоговая линия задержки (2 × 32)	$Ф_{3т}$	
5286Р2	SAD1024	PETECON	Аналоговая линия задержки (2 × 512)	$КС_{т9}$ $Ф_{33}$	
5286Р3	CCD321A	FAIRCHILD	Аналоговый регистр сдвига (2 × 455)	$Ф_{3т}$	
5286Р4			Широкополосная 16-разрядная аналоговая линия задержки	$Ф_{3т}$	
5286Р5	MN3001	PANASONIC	Аналоговая линия задержки	$Ф_{3т}$	
5289ФВ1			Фильтр верхних частот	$Ф_{3т}$	
5290КП1	TC1180		Амплитудный корректор	$Ф_{3т}$	
5795ПП1	TCA580	PHILIPS	Гиратор	$Ф_{т9}$	
5304АТ2	SN54S216S	TI	Двунаправленный усилитель-формирователь	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
5304АТ3	SN54S240S	TI	Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	
5304АТ4	SN54S241S	TI	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	
5304ГГ1	SN54S124S	TI	Два генератора управляемые напряжением	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	
5304ИД16	SN54S139S	TI	Два дешифратора 2 × 4	$8_{т7}$ $Ф_{37}$	А
5304ИД17	SN54S138S	TI	Дешифратор 3 × 8	$8_{т7}$ $Ф_{37}$	А
5304ИЕ11	SN74S162S	TI	Синхронный двоично-десятичный счетчик (4 р)	$Ф_{100}$	
5304ИЕ14	SN54S196S	TI	Асинхронный десятичный счетчик (4 р)	$Ф_{т8}$	
5304ИЕ15	SN54S197S	TI	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)	$Ф_{т8}$	А
5304ИЕ16	SN54S168S	TI	Синхронный реверсивный двоично-десятичный счетчик (4 р)	$Ф_{т8}$	А
5304ИЕ17	SN54S169S	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	$Ф_{т8}$ $Ф_{100}$	А
5304ИК1	Am25S26S	AMD	Схема быстрого умножения (2 × 4 р)	$8_{т3}$	
5304ИП3	SN54S181S	TI	Арифметическо-логическое устройство (4 р)	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	
5304ИТ4	SN54S182S	TI	Схема ускоренного переноса	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
5304ИТ5	SN54S280S	TI	Схема контроля четности (9 р)	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
5304ИР11	SN54S194S	TI	Универсальный регистр сдвига (4 р)	$Ф_{66}$	
5304ИР12	SN74S195S	TI	Регистр сдвига с параллельным вводом (4 р)	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	
5304ИР18	Am25S07	AMD	Параллельный регистр сдвига (8 р)	$8_{т1}$	
5304ИР19	Am25S09	AMD	Параллельный регистр сдвига (4 р)	$8_{т1}$	
5304ИР20	Am25S09	AMD	Двунаправленный регистр (4 р)	$8_{т1}$	
5304ИР21	Am25S10	AMD	Регистр сдвига (4 р)	$8_{т1}$	
5304ИР22	SN54S378S	TI	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)	$8_{т5}$ $Ф_{т8}$	А

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ть	Ст
530ИР23	SN54S374S	TI	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)	$8_{т5}$ $Ф_{т7}$	А
530ИР24	SN54S299S	TI	Асинфронный регистр сдвига (ТС, 8 р)	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	
530КП11	SN54S257S	TI	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
530КП14	SN54S258S	TI	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией (ТС, 4 р)	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
530КП15	SN54S251S	TI	Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС)	$8_{т5}$ $Ф_{т7}$	А
530КП16	SN54S157S	TI	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (4 р)	$Ф_{т7}$	
530КП17	SN54S153S	TI	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	$Ф_{66}$	
530КП2	SN54S153S	TI	Селекный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1	$Ф_{т6}$ $Ф_{т6с}$	А
530КП7	SN54S151S	TI	Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием	$8_{т3}$ $Ф_{т7}$	А
530ЛА1	SN54S20S	TI	Два логических элемента 4И-НЕ	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
530ЛА12	SN54S37S	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью	$8_{т3}$	
530ЛА13	SN54S38S	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	$8_{т9}$ $Ф_{т7}$	А
530ЛА16	SN54S140S	TI	Два магистральных логических элемента 4И-НЕ	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
530ЛА17	0/а		Два магистральных элемента 4И-НЕ (ТС)	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
530ЛА2	SN54S30S	TI	Логический элемент 8И-НЕ	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
530ЛА3	SN54S00S	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	
530ЛА4	SN54S10S	TI	Три логических элемента 3И-НЕ	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
530ЛА9	SN54S22S	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	$8_{т5}$ $Ф_{т7}$	А
530ЛЕ1	SN54S02S	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	$8_{т5}$ $Ф_{т9}$	А
530ЛИ1	SN54S08S	TI	Четыре логических элемента 2И	$8_{т3}$	А
530ЛК3	SN54S11S	TI	Три логических элемента 3И	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	
530ЛЛ11	SN54S32S	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ	$8_{т9}$ $Ф_{т7}$	А
530ЛН1	SN54S04S	TI	Шесть логических элементов НЕ	$8_{т3}$ $Ф_{т7}$	А
530ЛН2	SN54S05S	TI	Шесть логических элементов НЕ (ОК)	$8_{т5}$ $Ф_{т9}$	А
530ЛТ5	SN54S86S	TI	Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ	$Ф_{т6}$	А
530ЛР10	SN54S65S	TI	Логический элемент 4-2-3-2И-4ИЛИ-НЕ (ОК)	$Ф_{т6}$	А
530ЛР11	SN54S51S	TI	Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
530ЛР9	SN54S64S	TI	Логический элемент 4-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
530РТ1	MC9001	MOTOROLA	ПРЗУ	$8_{т5}$ $Ф_{т9}$	
530РУ2	SN54S66S	TI	Статическое ОЗУ (16 × 4)	$Ф_{т1}$	А
530СП1	SN54S85S	TI	Схема сравнения двух чисел (4 р)	$Ф_{66}$	А
530ТВ10	SN54S113S	TI	Два JK-триггера с установкой единицы	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
530ТВ11	SN54S114S	TI	Два JK-триггера	$Ф_{т6}$ $Ф_{100}$	А
530ТВ9	SN54S112S	TI	Два JK-триггера с установкой нуля и единицы	$Ф_{т6}$ $Ф_{т6с}$	А
530ТЛ3	SN54S132S	TI	Четыре двухвходовых триггера Шмитта	$Ф_{66}$	
530ТМ2	SN54S74S	TI	Два D-триггера	$8_{т5}$ $Ф_{т7}$	А
530ТМ8	SN54S175S	TI	Четыре D-триггера	$8_{т5}$ $Ф_{т7}$	А
530ТМ9	SN54S174S	TI	Шесть D-триггеров	$8_{т5}$ $Ф_{т7}$	А
531АР2	-8216	INTEL	Двунаправленный усилитель-формирователь	$I_{т2}$ $Ф_{100}$ $Ф_{66}$	
531АТ3	SN74S240N	TI	Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)	$Ф_{т6с}$	
531АТ4	SN74S241N	TI	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$Ф_{т6с}$	
531ВА1	SN74S226N	TI	Схема сопряжения с магистралью	$Ф_{66}$ $Ф_{100}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	К*
531ИР1	SN74S402N	TI	Схема контроля четности (12 р)	Φ_{100}	
531ИС1	SN74S481N	TI	Микропроцессорная секция (4 р)	Φ_{100}	
531ЕТ1	SN74S124N	TI	Два генератора, управляемые напряжением	Φ_{100}	
531ГГ1			Тактовый генератор	$\bullet_{100}$	
531ГГ2			Тактовый генератор	$\bullet_{28}$	
531ИД14	SN74S139N	TI	Два дешифратора 2 × 4	Φ_{37}	R
531ИД7	SN74S138N	TI	Дешифратор 3 × 8	Φ_{37}	R
531ИЕ10	SN74S161N	TI	Суммирующий двоичный счетчик (4 р)	Φ_{37}	R
531ИЕ11	SN74S162N	TI	Синхронный двоично-десятичный счетчик (4 р)	Φ_{100}	
531ИЕ14	SN74S196N	TI	Асинхронный десятичный счетчик (4 р)	$\exists_{50}$	
531ИЕ15	SN74S197N	TI	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)	$\exists_{50}$	
531ИЕ16	SN74S168N	TI	Синхронный реверсивный двоично-десятичный счетчик (4 р)	Φ_{100}	
531ИЕ17	SN74S169N	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	Φ_{100}	
531ИЕ18	SN74S163N	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	Φ_{100}	
531ИК1	Am2568	AMD	Схема быстрого умножения (2 × 4 р)	$\bullet_{57}$	
531ИМ2	SN74S381N	TI	АЛУ с умножением	$\bullet_{100}$	
531ИП10	SN74S482N	TI	Схема контроля четности (12 р)	Φ_{37}	R
531ИП13	SN74S181N	TI	Арифметическо-логическое устройство (4 р)	$\perp_{24}\Phi_{100}$	
531ИП14	SN74S182N	TI	Схема ускоренного переноса	$\perp_{24}\exists_{50}\Phi_{100}$	
531ИП15	SN74S280N	TI	Схема контроля четности (9 р)	$\exists_{50}$	
531ИР10	93S48	AMD	Схема проверки четности (12 р)	Φ_{37}	
531ИР11	SN74S194N	TI	Универсальный регистр сдвига (4 р)	$\perp_{24}\exists_{50}\Phi_{100}$	
531ИР12	SN74S195N	TI	Регистр сдвига с параллельным входом (4 р)	$\perp_{24}\exists_{50}\Phi_{100}$	
531ИР18	Am2568	AMD	Параллельный регистр сдвига (8 р)	$\bullet_{57}$	
531ИР19	Am2590	AMD	Параллельный регистр сдвига (4 р)	$\bullet_{50}$	
531ИР20	Am2509	AMD	Двухпортовый регистр (4 р)	$\bullet_{50}$	
531ИР21	Am2510	AMD	Регистр сдвига (4 р)	$\bullet_{57}$	
531ИР22	SN74S373N	TI	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)	Φ_{37}	R
531ИР23	SN74S374N	TI	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)	$\bullet_{37}$	R
531ИР24	SN74S299N	TI	Универсальный регистр сдвига (8 р)	Φ_{100}	
531КТ11	SN74S257N	TI	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)	$\perp_{24}\exists_{50}\Phi_{100}$	R
531КТ12	SN74S253N	TI	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	$\perp_{24}\exists_{50}\Phi_{100}$	
531КТ14	SN74S258N	TI	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией (ТС, 4 р)	$\Phi_{37}\exists_{50}\Phi_{100}$	
531КТ15	SN74S251N	TI	Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС)	Φ_{37}	R
531КТ16	SN74S157N	TI	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1	Φ_{37}	R
531КТ18	SN74S158N	TI	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией	Φ_{37}	R
531КТ12	SN74S153N	TI	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1	$\Phi_{37}\Phi_{100}$	
531КТ7	SN74S151N	TI	Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со строб-ированием	Φ_{37}	R
531ЛА1	SN74S20N	TI	Два логических элемента 4И-НЕ	$\perp_{24}$	R
531ЛА12	SN74S37N	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью	$\bullet_{37}$	
531ЛА13	SN74S38N	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	Φ_{37}	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	К*
531ЛА16	SN74S140N	TI	Два логических элемента 4И-НЕ (мажоритарный усилитель)	$\exists_{50}$	
531ЛА17	б/а		Два мажоритарных элемента 4И-НЕ (ТС)	$\exists_{50}$	
531ЛА19	SN74S134N	TI	Логический элемент 12И-НЕ (ТС)	Φ_{37}	R
531ЛА2	SN74S30N	TI	Логический элемент 8И-НЕ	$\perp_{24}$	R
531ЛА3	SN74S00N	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ	$\perp_{24}$	R
531ЛА4	SN74S10N	TI	Три логических элемента 3И-НЕ	$\perp_{24}$	R
531ЛА7	SN74S22N	TI	Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)	$\exists_{50}$	
531ЛА9	SN74S03N	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	Φ_{37}	R
531ЛЕ1	SN74S02N	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	Φ_{37}	R
531ЛЕ7	SN74S260N	TI	Два логических элемента 5И-НЕ	Φ_{37}	R
531ЛИ1	SN74S08N	TI	Четыре логических элемента 2И	$\bullet_{01}$	
531ЛИ3	SN74S11N	TI	Три логических элемента 3И	$\perp_{24}$	R
531ЛЛ1	SN74S32N	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ	Φ_{37}	
531ЛН1	SN74S04N	TI	Шесть логических элементов НЕ	Φ_{37}	R
531ЛН2	SN74S05N	TI	Шесть логических элементов НЕ (ОК)	Φ_{37}	R
531ЛП5	SN74S85N	TI	Четыре двухпортовых логических элемента Исключающее ИЛИ	$\perp_{24}\exists_{50}$	R
531ЛР10	SN74S65N	TI	Логический элемент 4-2-3-2И-4ИЛИ-НЕ (ОК)	$\perp_{24}$	R
531ЛР11	SN74S51N	TI	Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ	$\perp_{24}$	R
531ЛР9	SN74S64N	TI	Логический элемент 4-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ	$\perp_{24}$	R
531РУ10	SN74S225N	TI	ЗУ типа FIFO (16 × 5)	Φ_{100}	
531РУ11	DM85S68	NS	Статическое ОЗУ (16 × 4)	Φ_{100}	
531РУ2	SN54S89N	TI	Статическое ОЗУ (16 × 4)	Φ_{100}	
531РУ8	SN74S189N	TI	Статическое ОЗУ (16 × 4)	Φ_{100}	
531РУ9	SN74S289N	TI	Статическое ОЗУ (16 × 4)	Φ_{100}	
531СП1	SN74S85N	TI	Схема сравнения двухчисел (4 р)	Φ_{100}	
531ТВ10	SN74S113N	TI	Два JK-триггера с установкой	$\exists_{50}$	
531ТВ11	SN74S114N	TI	Два JK-триггера	$\exists_{50}$	
531ТВ8	SN74S112N	TI	Два JK-триггера со сбросом	Φ_{100}	
531ТЛ0	SN74S132N	TI	Четыре двухвходовых триггера Шмитта	$\exists_{50}$	
531ТМ2	SN74S74N	TI	Два D-триггера	Φ_{37}	R
531ТМ8	SN74S175N	TI	Четыре D-триггера	Φ_{37}	R
531ТМ9	SN74S174N	TI	Шесть D-триггеров	Φ_{37}	R
531ХЛ1	б/а		Многофункциональный элемент	Φ_{100}	
533АГ3	SN54LS123S	TI	Два ждущих мультивибратора с повторным запуском	$\perp_{24}\exists_{50}$	
533АГ4	SN54LS221S	TI	Два одновибратора	$\perp_{24}$	
533АП11			Формирователь импульсов реверсивного счетчика со сквозной последовательностью	$\exists_{50}$	
533АП3	SN54LS240S	TI	Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)	$\Theta_{37}\exists_{50}$	
533АП4	SN54LS241S	TI	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$\Theta_{37}\exists_{50}$	R
533АП5	SN54LS244S	TI	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$\Theta_{37}\exists_{50}$	R
533АП9	SN54LS245S	TI	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	$\Theta_{37}\exists_{50}$	R
533ВА2			Схема управления сопряжением с общей шиной	$\perp_{24}$	
533ВХ1	SN54LS865S	TI	Схема исправления ошибок	Θ_{37}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ок
533ГГ3			Схема кварцевого генератора и делитель частоты	$Э_{31}$	
533ГГ4			4-фазный генератор с кварцевой стабилизацией	$Ф_{28}$	
533ИБ1	SN54LS148S	Ti	Приоритетный шифратор 8 × 3	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,1}$	А
533ИБ2	SN54LS348S	Ti	Приоритетный шифратор 8 × 3	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,1}$	А
533ИБ3	SN54LS147S	Ti	Приоритетный шифратор 9 × 4	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,1}$	
533ИД10	SN54LS145S	Ti	Двоично-десятичный дешифратор	1_4 $Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ИД18	SN54LS247S	Ti	Дешифратор двоично-десятичный/семисегментный код (СИД)	1_4 $Э_{28}$	А
533ИД19	SN541595	Ti	Дешифратор-демультиплексор 4 × 16 (ОК)	$Э_{31}$	А
533ИД3	SN541545	Ti	Дешифратор-демультиплексор 4 × 16	$Э_{31}$ $Э_{28}$	
533ИДМ	SN54LS155S	Ti	Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2 × 4	$Э_{28}$ $Э_{31}$ $Б_{0,1}$	А
533ИД5	SN54LS156S	Ti	Два дешифратора 2 × 5	$Э_{31}$ $Б_{0}$	А
533ИД8	SN54LS42S	Ti	Дешифратор 4 × 10	$Э_{31}$	А
533ИД7	SN54LS138S	Ti	Дешифратор 3 × 8	$Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ИЕ10	SN54LS161S	Ti	Синхронный двоичный счетчик (4 р)	$Э_{31}$	А
533ИЕ13	SN54LS191S	Ti	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	$Э_{31}$	А
533ИЕ14	SN54LS196S	Ti	Асинхронный десятичный счетчик (4 р)	$Э_{31}$	А
533ИЕ15	SN54LS197S	Ti	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)	$Э_{31}$	А
533ИЕ17	SN54LS169S	Ti	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	1_4	А
533ИЕ19	SN54LS393S	Ti	Два двоичных счетчика (4 р)	1_4	А
533ИЕ20	SN54LS390S	Ti	Два синхронных двоично-десятичных счетчика (4 р)	1_4	А
533ИЕ5	SN54LS93S	Ti	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)	$Э_{31}$	А
533ИЕ6	SN54LS192S	Ti	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	$О_{23}$	А
533ИЕ7	SN54LS193S	Ti	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	$О_{23}$	А
533ИЕ9	SN54LS160S	Ti	Синхронный десятичный счетчик (4 р)	$Э_{28}$	А
533ИК4	SN54LS261S	Ti	Двоичный накапливающий сумматор (16 р)	$Э_{28}$	
533ИМ5	SN54LS183S	Ti	Два сумматора (1 р)	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,1}$	А
533ИМ6	SN54LS283S	Ti	Сумматор с переносом (4 р)	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,1}$	А
533ИМ7	SN54LS385S	Ti	Последовательный сумматор-вычитатель (4 р)	$Э_{31}$	А
533ИП11			Селектор/адреса	1_4	
533ИП12	б/в		Приемопередатчик (4 р)	$Э_{28}$	
533ИП13	б/в		Приемопередатчик с инверсией (4 р)	$Э_{28}$	
533ИП3	SN54LS181S	Ti	Арифметическое логическое устройство (4 р)	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,1}$	
533ИП4	SN54LS182S	Ti	Схема ускоренного переноса	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,1}$	А
533ИП6	SN54LS280S	Ti	Схема контроля четности (9 р)	$О_{23}$	А
533ИР6	SN54LS240S	Ti	Двунаправленный шинный формирователь с инверсией (ТС, 4 р)	1_4 $Э_{31}$	А
533ИП7	SN54LS243S	Ti	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 4 р)	1_4	А
533ИТЕ	SN54LS251S	Ti	Параллельный двоичный указатель 2 × 4	1_4 $Э_{31}$	
533ИТВ	SN54LS364S	Ti	Последовательно-параллельный указатель (8 р)	$Э_{28}$ $Э_{31}$	А
533ИР10	SN54LS166S	Ti	Регистр сдвига (8 р)	1_4	
533ИР11	SN54LS194S	Ti	Универсальный регистр сдвига (4 р)	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,1}$	А
533ИР15	SN54LS173S	Ti	Регистр (ТС, 4 р)	1_4	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ок
533ИР16	SN54LS299S	Ti	Универсальный регистр сдвига (8 р)	$О_{23}$	А
533ИР22	SN54LS173S	Ti	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)	$Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ИР23	SN54LS374S	Ti	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)	$Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ИР25	SN54LS299S	Ti	Каскадируемый регистр сдвига (4 р)	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,2}$	А
533ИР26	SN54LS670S	Ti	Регистровый файл 4 × 4 (ТС)	1_4 $Э_{28}$	А
533ИР27	SN54LS377S	Ti	Буферный регистр с разрешением записи (8 р)	$Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ИР28	SN54LS672S	Ti	Синхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)	$Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ИР29	SN54LS323S	Ti	Синхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0}$	А
533ИР30	SN54LS259S	Ti	Регистр хранения с адресацией (8 р)	$Э_{31}$	
533ИР32	SN54LS170S	Ti	Регистровый файл 4 × 4 (ОК)	1_4	А
533ИР35	SN54LS273S	Ti	Регистр хранения (8 р)	$Э_{31}$	
533ИР36			Выпускаемый регистр с полным дешифратором (ОК, 5 р)	1_4	
533ИР8	SN54LS164S	Ti	Регистр сдвига с параллельными выводами (8 р)	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,1}$	А
533ИР9	SN54LS165S	Ti	Регистр сдвига с параллельными выводами (8 р)	1_4 $Э_{31}$	А
533КП11	SN54LS257S	Ti	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)	$О_{23}$	А
533КП12	SN54LS253S	Ti	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	$О_{23}$	А
533КП13	SN54LS298S	Ti	Мультиплексор 2 × 1 с памятью (4 р)	$О_{23}$	А
533КП14	SN54LS258S	Ti	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией (ТС, 4 р)	$О_{23}$	А
533КП15	SN54LS251S	Ti	Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС)	1_4 $Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533КП16	SN54LS157S	Ti	Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2 × 1	$О_{23}$	А
533КП17	SN54LS353S	Ti	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	1_4	А
533КП2	SN54LS153S	Ti	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1	$О_{23}$	А
533КП7	SN54LS151S	Ti	Селектор-мультиплексор данных 8 каналов со стробированием	$Э_{28}$ $О_{23}$	А
533ЛА1	SN54LS20S	Ti	Два логических элемента 4И-НЕ	$Ф_{28}$ $Э_{28}$	А
533ЛА10	SN54LS12S	Ti	Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,1}$	А
533ЛА11	SN54LS26S	Ti	Четыре высоковольтных логических элемента 2И-НЕ (ОК)	1_4	
533ЛА12	SN54LS37S	Ti	Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью	1_4 $Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ЛА13	SN54LS26S	Ti	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	1_4 $Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ЛА2	SN54LS12S	Ti	Логический элемент 8И-НЕ	$Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ЛА3	SN54LS00S	Ti	Четыре логических элемента 2И-НЕ	1_4 $Э_{31}$ $Э_{28}$	
533ЛА4	SN54LS10S	Ti	Три логических элемента 3И-НЕ	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,1}$	А
533ЛА5	SN54LS40S	Ti	Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу	$Э_{31}$	А
533ЛА7	SN54LS22S	Ti	Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)	$Э_{31}$	А
533ЛА9	SN54LS03S	Ti	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	$Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ЛЕ1	SN54LS02S	Ti	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,2}$	А
533ЛЕ4	SN54LS27S	Ti	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	1_4 $Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ЛИ11	SN54LS08S	Ti	Четыре логических элемента 2И	1_4 $Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ЛЛ9	SN54LS09S	Ti	Четыре логических элемента 2И (ОК)	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,2}$	А
533ЛЛ9	SN54LS11S	Ti	Три логических элемента 3И	1_4 $Э_{28}$	
533ЛЛ6	SN54LS21S	Ti	Два логических элемента 4И	$Э_{31}$ $Э_{28}$	А
533ЛЛ11	SN54LS32S	Ti	Четыре логических элемента 2ИЛИ	$Э_{31}$ $Э_{28}$ $Б_{0,2}$	А
533ЛН1	SN54LS04S	Ti	Шесть логических элементов НЕ	1_4 $Э_{31}$ $Э_{28}$	А

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
533ЛР2	SN54LS55S	TI	Шесть логических элементов НЕ (ОК)	1, 2	R
533УП3	~MC4062	MOTOROLA	Три мажоритарных логических элемента	27, 20	
533ЛП9	SN54LS86S	TI	Четыре двухходовых логических элемента Исключающее ИЛИ	1, 27, 28	R
533ЛП8	SN54LS125S	TI	Четыре буферных элемента (ТС)	25	R
533ЛР11	SN54LS51S	TI	Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ	1, 22, 20	R
533ЛР13	SN54LS54S	TI	Логический элемент 2-3-3-2И-4ИЛИ-НЕ	1, 27, 20	R
533ЛР4	SN54LS55S	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	27	R
533СП1	SN54LS85S	TI	Схема сравнения двух чисел (4 р)	25	R
533ТВ11	SN54LS114S	TI	Два JK-триггера		
533ТВ6	SN54LS107S	TI	Два JK-триггера со сбросом	21, 23, 20	R
533ТВ9	SN54LS112S	TI	Два JK-триггера со сбросом	27, 23, 20	R
533ТЛ1	SN54LS13S	TI	Два триггера Шмитта с логическим элементом 4И-НЕ на входе		
533ТТ2	SN54LS14S	TI	Шесть триггеров Шмитта с инверсией	1, 27, 20	R
533ТМ2	SN54LS74S	TI	Два D-триггера	1, 20, 20	R
533ТМ7	SN54LS75S	TI	Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами	27, 20, 21	R
533ТМ8	SN54LS175S	TI	Четыре D-триггера	1, 24, 20	R
533ТМ9	SN54LS174S	TI	Шесть D-триггеров	1, 27, 20	R
533ТР2	SN54LS279S	TI	Четыре RS-триггера	1, 24, 20	R
533ХП1	б/а		Частотно-фазовый дискриминатор	20	
535РЕ1			Схема хранения и считывания информации	25	
535РЕ2			Статическое ОЗУ	25	
535РП1			Схема регенерации ОЗУ	25	
535РУ1			Схема записи, хранения и считывания информации	25	
535РУ2			ОЗУ и схема записи, хранения и считывания информации	25	
535РУ3			ОЗУ и схема записи, хранения и считывания информации	25	
536ГТ1			Формирователь-разделитель синхроимпульсов	25	
536КВ1			Клавиатурный шифратор	25	
536ВК1			АЛУ	25	
536ВК2			МПУ	25	
536ВК3			Устройство ввода/вывода	25	
536ВК4			Адаптер ввода/вывода	25	
536ИК3			Таймер	25	
536ИК5			Схема управления преобразователем напряжение - код	25	
536ИК7			Универсальный счетчик	25	
536ИК8			Микропрограммное устройство	25	
536ИК9			АЛУ	25	
536ИР1			Буферный регистр	25	
536ИР2	3341	FAIRCHILD	Регистр FIFO (64 х 4)	25	
536УН1			Буферный усилитель мощности	25	
536УН2			Шинный усилитель с запоминанием	25	
537РП1	IDT7203L	IDT	Двухпортовое статическое ОЗУ FIFO-типа (2К х 9, КМОП)	20	R
537РУ1	HM6508	HARRIS	Статическое ОЗУ (1К х 1, КМОП)	21, 26	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
537РУ10	HM6504-9	HARRIS	Статическое ОЗУ (2К х 8, КМОП)	25	R
537РУ11			Статическое ОЗУ (256 х 16, КМОП)	28	
537РУ13	HM6148-8	HARRIS	Статическое ОЗУ (1К х 4, КМОП)	25	R
537РУ14	HM6147-3	HARRIS	Статическое ОЗУ (4К х 1, КМОП)	25	R
537РУ15	HM6504-2	HARRIS	Статическое ОЗУ (4К х 1, КМОП)	28	
537РУ16	MCM6064-15	MOTOROLA	Статическое ОЗУ (8К х 8, КМОП)	3	V
537РУ17	MB8404-12	FUJITSU	Статическое ОЗУ (8К х 8, КМОП)	25, 26	
537РУ18	HM6167	HARRIS	Статическое ОЗУ (16К х 1, КМОП)	3, 20	R
537РУ19	μPD43C-70	NEC	Статическое ОЗУ (64К х 1, КМОП)	20	R
537РУ2	HM6504-9	HARRIS	Статическое ОЗУ (4К х 1, КМОП)	3, 16, 22, 20, 23	R
537РУ20	KM61257	SAMSUNG	Статическое ОЗУ (256К х 1, КМОП)	20	
537РУ21			Статическое ОЗУ (32К х 8, КМОП)	3	V
537РУ23	μPD43C4C-15	NEC	Статическое ОЗУ (8К х 8, КМОП)	20	R
537РУ24	IDT6116L-45	IDT	Статическое ОЗУ (2К х 8, КМОП)	20	
537РУ25	CY6116-55	CYPRESS	Статическое ОЗУ (2К х 8, КМОП)	25	R
537РУ28			Статическое ОЗУ	3	
537РУ27			Статическое ОЗУ (4К х 1, КМОП)	25	
537РУ28			Статическое ОЗУ (8К х 8, КМОП)	3	
537РУ29	CYTC132-55	CYPRESS	Статическое ОЗУ с портами ввода/вывода (2К х 8, КМОП)	20	R
537РУ3	HM6504-5	HARRIS	Статическое ОЗУ (4К х 1, КМОП)	25	R
537РУ30			Статическое ОЗУ	25	
537РУ31			Статическое ОЗУ (8К х 8, КМОП)	3	
537РУ4	HM6504-5	HARRIS	Статическое ОЗУ (4К х 1, КМОП)	28	
537РУ5	HM6514	HARRIS	Статическое ОЗУ (1К х 4, КМОП)	20	
537РУ6	HM6504B-2	HARRIS	Статическое ОЗУ (4К х 1, КМОП)	3	V
537РУ7	HM6147	HITACHI	Статическое ОЗУ (4К х 1, КМОП)	20	
537РУ8	HM6517	HARRIS	Статическое ОЗУ (2К х 8, КМОП)	3, 20	R
537РУ9	HM6519-9	HARRIS	Статическое ОЗУ (2К х 8, КМОП)	3, 20	R
538УН1	LM382	NS	Малошумящий УНЧ	24	
538УН2	LD505	GENNUM	Цифровой малошумящий УНЧ	24	
538УН3	LM387	NS	Сверхмалошумящий широкополосный УНЧ	24	
538УН4			Малошумящий УНЧ	24	
539РВ1			Программируемая логическая матрица ПЗУ (256 р)	20	
540ИД1	AY-5-3607	GI	Семисегментный дешифратор (ВЛМ, 3,5 р)	7	
541РЕ1	RE82S250	RAYTHEON	ПЗУ (2К х 8, И²Л)	21, 20	R
541РТ1	3601	INTEL	ППЗУ (256 х 4, И²Л)	23	R
541РТ2	3636	INTEL	ППЗУ (2К х 8, И²Л)	21	R
541РУ1	93471	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (4К х 1, И²Л)	23	R
541РУ2	93475	FAIRCHILD	Статическое ОЗУ (1К х 4, И²Л)	21	R
541РУ3			Статическое ОЗУ (16К х 1, И²Л, 150 нс)	23, 20	
541РУ4	SN54S400	TI	Статическое ОЗУ (4К х 1, И²Л)	21	R
541РУ5			Статическое ОЗУ (1К х 8, 60 нс, ЭСЛ)	21	
542НД1	б/а		Диодная сборка	10	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
542НД1	0/в		Дискретная сборка		R
542НД3	0/в		Дискретная сборка		R
542НД4	0/в		Дискретная сборка		R
542НД5	0/в		Дискретная сборка		R
543КН1	AV-6-4016	GI	16-канальный аналоговый коммутатор (р-МОП)		
543КН2	DG506	SILICONIX	16-канальный аналоговый коммутатор (8 × 2, р-МОП)		
543КН3	DG201	SILICONIX	8-канальный аналоговый ключ (р-МОП)		
544НК1			3-канальный коммутатор аналоговых сигналов		
544УД1	0/в		ОУ с ПТ на входе		R
544УД10	TS272	STM	Два ОУ широкого применения		N
544УД11	TS274	STM	Два ОУ широкого применения		N
544УД12	OPA177	B-B	Прецизионный ОУ		R
544УД14	LF347	NS	Два ОУ широкого применения		R
544УД2	0/в		ОУ широкого применения		R
544УД3	0/в		ОУ широкого применения		R
544УД4	0/в		Два ОУ широкого применения		R
544УЛ5	0/в		ОУ широкого применения		R
544УД6	0/в		Два ОУ широкого применения		R
544УД7	LM324	NS	Четыре ОУ		R
544УД8	LM358	NS	Два ОУ широкого применения		R
544УД9	1040УД2		Два ОУ широкого применения		N
545КТ1			Три резервных и три сегментных ключа		
546ЕК1	0/в		Многофункциональный магистральный элемент		
547КП1	-/VEURS1	GI	Счетверенный ключ (р-МОП)		
548УН1	LM381	NS	Два малошумящих УНЧ		
548УН2	LC548	GENNUM	IV Малошумящий УНЧ для слухового аппарата		
548УН3	LC503	GENNUM	УНЧ для слухового аппарата		
548ХА1			УПЧ с детектором АМ сигнала		
548ХА2			Гетеродин + смеситель АМ сигнала		
549УП1	SN52510	TI	Усилитель считывания		
550ЦХМ1			БМК (3036 вентилей, КМОП)		R
550ЦХМ2			БМК (1180 вентилей, КМОП)		R
550ЦХМ3			БМК (3036 вентилей, КМОП)		R
550ЦХМ4			БМК (1180 вентилей, КМОП)		R
550СУП1			Схема интервально-импульсного модулятора		
550ЗХМ1			БМК (376 вентилей, КМОП)		R
550ЗХМ10			БМК (13362 вентиля, КМОП)		R
550ЗХМ2			БМК (1256 вентилей, КМОП)		R
550ЗХМ3			БМК (1440 вентилей, КМОП)		R
550ЗХМ4			БМК (1728 вентилей, КМОП)		R
550ЗХМ5			БМК (3072 вентиля, КМОП)		R
550ЗХМ6			БМК (3672 вентиля, КМОП)		R
550ЗХМ7			БМК (5478 вентилей, КМОП)		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
550ЗХМ8			БМК (7722 вентиля, КМОП)		R
550ЗХМ9			БМК (10710 вентилей, КМОП)		R
550УП1	ATP-20		Оконечный усилитель постоянного и переменного тока		R
551ЛБ1Т1а-00	54HC00	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2И-НЕ		N
551ЛБ1Т1а-02	54HC02	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ		N
551ЛБ1Т1а-11	54HC11	FAIRCHILD	Три логических элемента 3И		N
551ЛБ1Т1а-132	54HC132	FAIRCHILD	Четыре двухвходовых триггера Шмитта		N
551ЛБ1Т1а-138	54HC138	FAIRCHILD	Дешифратор 3 × 8		N
551ЛБ1Т1а-164	54HC164	FAIRCHILD	Регистр сдвига с параллельными выходами (8 р)		N
551ЛБ1Т1х-193	54HC193	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)		N
551ЛБ1Т1х-20	54HC20	FAIRCHILD	Два логических элемента 4И-НЕ		N
551КБ1Т1х-237	54HC237	FAIRCHILD	Дешифратор 1 × 8 с защелкой		N
551КБ1Т1х-240	54HC240	FAIRCHILD	Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)		N
551КБ1Т1х-241	54HC241	FAIRCHILD	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)		N
551КБ1Т1х-245	54HC245	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)		N
551КБ1Т1х-253	54HC253	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)		N
551КБ1Т1х-257	54HC257	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)		N
551КБ1Т1х-368	54HC368	FAIRCHILD	Шесть буферных элементов НЕ (ТС)		N
551КБ1Т1х-573	54HC573	FAIRCHILD	Регистр-защелка (ТС, 8 р)		N
551ТБ1Т1а-74	54HC74	FAIRCHILD	Два D-триггера		N
551ЛБ1Т1х-9А1	0/в		Многофункциональный двунаправленный элемент 2 из 3 (ТС)		M
551ЛБ1Т1х-9А2	0/в		Многофункциональный двунаправленный элемент 2 из 3 (+триггеры на входе, ТС)		N
551ЛБ1Т1х-9А3	0/в		Четыре многофункциональных двунаправленных элемента 2 из 3 (ТС)		N
551ЛБ1Т1х-9А4	0/в		Четыре многофункциональных двунаправленных элемента 2 из 3 (+триггеры на входе, ТС)		N
551ЛБ1Т1х-9А5	54HC367	FAIRCHILD	Шесть повторителей с раздельными элементами управления входами		N
551ПХ1			Аналого-цифровой БМК (230 вентилей, БиКМОП)		N
551УД1	μA725	FAIRCHILD	ОУ широкого применения		R
551УД2	NE5533	SIGNETICS	Малошумящий ОУ		R
552РУ1			Статическое ОЗУ (16К × 1, п-МОП)		
553УД1	μA709	FAIRCHILD	ОУ широкого применения		R
553УД2	LM301	NS	ОУ широкого применения		R
553УД4	-/CA3078S	RCA	ОУ широкого применения		
553УД6	LM301A	NS	ОУ широкого применения		D
554СА1	μA711	FAIRCHILD	Компаратор		R
554СА2	μA710	FAIRCHILD	Компаратор		R
554СА3	LM311	NS	Компаратор		R
554СА4	NE527	SIGNETICS	Компаратор		R
554СА8	LM319	NS	Компаратор		
555ЛБ1Т1а-00	54AC00	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2И-НЕ		N
555ЛБ1Т1а-02	54AC02	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ		N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кр
555ЛБ11х-04	54AC04	FAIRCHILD	Шесть логических элементов НЕ	$\mathfrak{Э}_1$	N
555ЛБ11х-08	54AC08	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2И	$\mathfrak{Э}_1$	N
555ЛБ11х-10	54AC10	FAIRCHILD	Три логических элемента 3И-НЕ	$\mathfrak{Э}_1$	N
555ЛБ11х-109	54AC109	FAIRCHILD	Два JK-триггера	$\mathfrak{Э}_1$	N
555ЛБ11х-11	54AC11	FAIRCHILD	Три логических элемента 3И	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-125	54AC125	FAIRCHILD	Четыре буферных элемента (ТС) с общей шиной	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-138	54AC138	FAIRCHILD	Дешифратор 3 × 8	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-139	54AC139	FAIRCHILD	Два дешифратора 2 × 4	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-151	54AC151	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием	$\mathfrak{Э}_2$	N
5554БЦ11х-155	54AC155	FAIRCHILD	Сдвоенный дешифратор-мультиплексор 2 × 4	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-174	54AC174	FAIRCHILD	Шесть D-триггеров	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-192	54AC192	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-193	54AC193	FAIRCHILD	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-20	54AC20	FAIRCHILD	Два логических элемента 4И-НЕ	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-21	54AC21	FAIRCHILD	Два логических элемента 4И	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-240	54AC240	FAIRCHILD	Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-244	54AC244	FAIRCHILD	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-245	54AC245	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-251	54AC251	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-257	54AC257	FAIRCHILD	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-273	54AC273	FAIRCHILD	Регистр хранения (8 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-279	54AC279	FAIRCHILD	Четыре RS-триггера	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-280	54AC280	FAIRCHILD	Схема контроля четности (9 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-299	54AC299	FAIRCHILD	Асинхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-30	54AC30	FAIRCHILD	Логический элемент 8И-НЕ	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-32	54AC32	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2ИЛИ	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-34	54AC34	FAIRCHILD	Шесть повторителей	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-374	54AC374	FAIRCHILD	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-393	54AC393	FAIRCHILD	Два двоичных счетчика (4 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-51	54AC51	FAIRCHILD	Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-54	54AC54	FAIRCHILD	Логический элемент 2-3-3-2И-4ИЛИ-НЕ	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-74	54AC74	FAIRCHILD	Два D-триггера	$\mathfrak{Э}_1$	N
5554БЦ11х-85	54AC85	FAIRCHILD	Схема сравнения двух чисел (4 р)	$\mathfrak{Э}_1$	N
555АЖ3	SN74LS123N	TI	Два ождающих с повторным запуском	1_4 $\mathfrak{Э}_{32}$ $\mathfrak{Э}_{16}$	A
555АЖ4	SN74LS221N	TI	Два ождающих	1_4 $\bullet_{16}$	
555АЖ5	96LS02	FAIRCHILD	Два мультивибратора	1_4	
555АП10	SN74LS646N	TI	Двунаправленный приемо-передатчик с регистрами (8 р)	$\mathfrak{O}_{24}$	A
555АП12	SN74LS540N	TI	Буферный усилитель с инверсией (ТС, 8 р)	1_4	
555АП13	SN74LS541N	TI	Буферный усилитель (ТС, 8 р)	1_4	
555АП3	SN74LS240N	TI	Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)	$\mathfrak{Э}_{37}$	A
555АП4	SN74LS241N	TI	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$\mathfrak{Э}_{38}$	A
555АП5	SN74LS244N	TI	Два шинных формирователя (ТС, 4 р)	$\mathfrak{Э}_{39}$	A

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кр
555АП6	SN74LS245N	TI	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	$\mathfrak{Э}_{41}$	A
555АП7	SN74LS641N	TI	Двунаправленный шинный формирователь (ОК, 8 р)	$\mathfrak{Э}_{42}$	
555АП8	SN74LS643N	TI	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	$\mathfrak{Э}_{43}$	
555АП9	SN74LS640N	TI	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)	$\mathfrak{Э}_{44}$	
555ВА2			Контроллер общей шины	1_4	
555ВК1	SN74LS630N	TI	Схема управления сильбос	$\mathfrak{Э}_{19}$	
555ГТ2	SN74LS624N	TI	Два генератора, управляемые напряжением	$\mathfrak{Э}_{20}$	
555ГТ8	SN74LS624N	TI	Генератор, управляемый напряжением	$\mathfrak{O}_{16}$	
555ИВ1	SN74LS148N	TI	Приоритетный шифратор 8 × 3	$\mathfrak{Э}_{21}$ $\mathfrak{Э}_{22}$ $\mathfrak{Э}_{20}$	A
555ИВ2	SN74LS348N	TI	Приоритетный шифратор 8 × 3	$\mathfrak{Э}_{21}$ $\mathfrak{Э}_{22}$ $\mathfrak{Э}_{23}$	A
555ИВ3	SN74LS147N	TI	Приоритетный шифратор 9 × 4	$\mathfrak{Э}_{24}$ $\mathfrak{Э}_{13}$	
555ИД10	SN74LS145N	TI	Двоично-десятичный дешифратор	1_4 $\mathfrak{Э}_{45}$	A
555ИД18	SN74LS247N	TI	Дешифратор двоично-десятичный—семисегментный код (ОЦД)	1_4	A
555ИД4	SN74LS155N	TI	Сдвоенный дешифратор/демультиплексор 2 × 4	$\mathfrak{Э}_{27}$ $\mathfrak{Э}_{28}$ $\mathfrak{Э}_{29}$	A
555ИД5	SN74LS156N	TI	Два дешифратора 2 × 5	$\mathfrak{Э}_{27}$ $\mathfrak{Э}_{30}$	
555ИД6	SN74LS42N	TI	Дешифратор 4 × 10	$\mathfrak{Э}_{31}$	
555ИД7	SN74LS138N	TI	Дешифратор 3 × 8	$\mathfrak{Э}_{25}$ $\mathfrak{O}_{26}$	A
555ИЕ10	SN74LS161N	TI	Синхронный двоичный счетчик (4 р)	$\mathfrak{Э}_{27}$	A
555ИЕ13	SN74LS191N	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	$\mathfrak{Э}_{27}$	A
555ИЕ14	SN74LS190N	TI	Асинхронный десятичный счетчик (4 р)	$\mathfrak{Э}_{27}$	A
555ИЕ15	SN74LS197N	TI	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)	$\mathfrak{Э}_{28}$	A
555ИЕ17	SN74LS169N	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	1_4	A
555ИЕ18	SN74LS163N	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)	$\mathfrak{Э}_{27}$	A
555ИЕ19	SN74LS393N	TI	Два двоичных счетчика (4 р)	1_4 $\bullet_{16}$	A
555ИЕ2	SN74LS90N	TI	Двоично-десятичный счетчик (4 р)	$\mathfrak{Э}_{29}$	
555ИЕ20	SN74LS390N	TI	Два асинхронных двоично-десятичных счетчика (4 р)	1_4	A
555ИЕ21	SN74LS593N	TI	Двоичный счетчик с выходным регистром (8 р)	$\mathfrak{O}_{20}$	
555ИЕ3	SN74LS93N	TI	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)	$\mathfrak{Э}_{29}$	II
555ИЕ6	SN74LS192N	TI	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	$\mathfrak{O}_{21}$	A
555ИЕ7	SN74LS193N	TI	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)	$\mathfrak{O}_{21}$	A
555ИЕ9	SN74LS160N	TI	Синхронный десятичный счетчик (4 р)	$\mathfrak{Э}_{27}$	A
555ИК4			Накопитель двоичных кодов (16 р)	$\mathfrak{Э}_{27}$	N
555ИМ5	SN74LS183N	TI	Два сумматора (1 р)	$\mathfrak{Э}_{31}$ $\mathfrak{Э}_{32}$ $\mathfrak{Э}_{33}$	A
555ИМ6	SN74LS283N	TI	Сумматор с переносом (4 р)	$\mathfrak{Э}_{31}$ $\mathfrak{Э}_{32}$ $\mathfrak{Э}_{33}$	
555ИМ7	SN74LS385N	TI	Последовательный сумматор-вычитатель (4 р)	$\mathfrak{Э}_{34}$	A
555ИП11			Селектор адреса	1_4	
555ИП17			Последовательно-параллельный двоичный умножитель (8 р)	1_4	
555ИП3	SN74LS181N	TI	Арифметическое-логическое устройство (4 р)	$\mathfrak{Э}_{35}$ $\mathfrak{Э}_{36}$	A
555ИП4	SN74LS182N	TI	Схема ускоренного переноса	$\mathfrak{Э}_{35}$ $\mathfrak{Э}_{36}$	A
555ИП5	SN74LS280N	TI	Схема контроля четности (9 р)	$\mathfrak{O}_{22}$	A

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
555ИП6	SN74LS242N	TI	Двунаправленный шинный формирователь с инверсией (ТС, 4 р)	1, 19	
555ИП7	SN74LS243N	TI	Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 4 р)	1, 13	
555ИП8	SN74LS261N	TI	Параллельный сложный умножитель 2 × 4	19	
555ИП9	SN74LS384N	TI	Последовательно-параллельный умножитель (8 р)	18 13	R
555ИР10	SN74LS166N	TI	Регистр сдвига (8 р)	1, 19	
555ИР11	SN74LS194N	TI	Универсальный регистр сдвига (4 р)	19 18 13	R
555ИР15	SN74LS173N	TI	Регистр (ТС, 4 р)	1	
555ИР16	SN74LS299N	TI	Универсальный регистр сдвига (4 р)	11	R
555ИР22	SN74LS373N	TI	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)	19	R
555ИР23	SN74LS374N	TI	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)	19 1	R
555ИР24	SN74LS299N	TI	Асинхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)	1	
555ИР25	SN74LS395N	TI	Каскадируемый регистр сдвига (4 р)	18	R
555ИР26	SN74LS670N	TI	Регистровый файл 4 × 4 (ТС)	1	R
555ИР27	SN74LS377N	TI	Буферный регистр с разрешением записи (8 р)	17	R
555ИР22	SN74LS322N	TI	Параллельно-последовательный регистр (8 р)	11 18	R
555ИР29	SN74LS273N	TI	Сдвиговый регистр сдвига (ТС, 8 р)	18	R
555ИР30	SN74LS258N	TI	Регистр хранения с адресацией (8 р)	19	
555ИР32	SN74LS170N	TI	Регистровый файл 4 × 4 (ОК)	1	R
555ИР35	SN74LS273N	TI	Регистр хранения (8 р)	11	
555ИР36			Тестируемый регистр с полным дешифратором (ОК, 5 р)	1	
555ИР43	SN74LS399N	TI	Регистр-защелка (8 р)	1	
555ИР8	SN74LS164N	TI	Регистр сдвига с параллельными выходами (8 р)	18 13	R
555ИР9	SN74LS165N	TI	Регистр сдвига с параллельными входами (8 р)	1, 19	
555КП11	SN74LS257N	TI	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)	15	R
555КП12	SN74LS253N	TI	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	15	R
555КП13	SN74LS298N	TI	Мультиплексор 2 × 1 с памятью (4 р)	15	R
555КП14	SN74LS258N	TI	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией (ТС, 4 р)	15	R
555КП15	SN74LS251N	TI	Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС)	1, 19 18	R
555КП16	SN74LS157N	TI	Универсальный селектор-мультиплексор 2 × 1	15	R
555КП17	SN74LS353N	TI	Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)	1	R
555КП18	SN74LS158N	TI	Селектор-мультиплексор 2 × 1 с инверсией (4 р)	1	
555ПТ2	SN74LS153N	TI	Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 × 1	15	R
555ПТК0	SN74LS299N	TI	Мультиплексор 2 × 1 с памятью (4 р)	1	
555УП7	SN74LS151N	TI	Селектор-мультиплексор данных 8 × 1 со стробированием	15	R
555ЛА1	SN74LS20N	TI	Два логических элемента 4И-НЕ	17 18 13	R
555ЛА10	SN74LS12N	TI	Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)	17 18 14	R
555ЛА11	SN74LS26N	TI	Четыре высоковольтных логических элемента 2И-НЕ (ОК)	1, 18	R
555ЛА12	SN74LS37N	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ с высоковыходной нагрузочной способностью	1, 17 18	R
555ЛА13	SN74LS38N	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	1	R
555ЛА2	SN74LS30N	TI	Логический элемент 8И-НЕ	17 18 13	R
555ЛА3	SN74LS00N	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ	18 18 13	R
555ЛА4	SN74LS10N	TI	Три логических элемента 3И-НЕ	17 14 13	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	
555ЛА6	SN74LS42N	TI	Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу	17	R
555ЛА7	SN74LS22N	TI	Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)	17	R
555ЛА9	SN74LS03N	TI	Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	17 18 13	R
555ЛЕ1	SN74LS02N	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	17 18 14 13	R
555ЛЕ4	SN74LS27N	TI	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	1, 13	R
555ЛИ1	SN74LS08N	TI	Четыре логических элемента 2И	17 18 13	R
555ЛИ2	SN74LS09N	TI	Четыре логических элемента 2И (ОК)	18 14 13	R
555ЛИ3	SN74LS11N	TI	Три логических элемента 3И	1, 18 13	R
555ЛИМ	SN74LS15N	TI	Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)	1, 18 13	R
555ЛИР	SN74LS21N	TI	Два логических элемента 4И	1, 17 18 13	R
555ЛЛ1	SN74LS32N	TI	Четыре логических элемента 2ИЛИ	17 18 14 13	R
555ЛЛ3	555ЛЛ12		Четыре элемента Исключающее ИЛИ (ОК)	1	
555ЛН1	SN74LS04N	TI	Шесть логических элементов НЕ	1, 17 18 13	R
555ЛН2	SN74LS05N	TI	Шесть логических элементов НЕ (ОК)	1, 18 13	R
555ЛП12	SN74LS136N	TI	Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ	1	
555ЛП14	SN74LS126A	TI	Четыре буферных усилителя (ТС)	13	
555ЛП13	б/в		Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)	13	
555ЛП5	SN74LS86N	TI	Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ	1, 17 18 13	R
555ЛП8	SN74LS125N	TI	Четыре буферных элемента (ТС)	15	R
555ЛР11	SN74LS51N	TI	Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ	17 18 13	R
555ЛР13	SN74LS54N	TI	Логический элемент 2-3-3-2И-4ИЛИ-НЕ	1, 17 18	R
555ЛР4	SN74LS55N	TI	Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	17	R
555ЛЦ1	SN74LS292N	TI	Программируемый делитель частоты (5 р)	1	R
555РЕ4	6275	MM	ПЗУ с генератором знаков (2К × 8)	1, 18	R
555РУ12	SN74LS224N	TI	ЗУ типа FIFO (18 × 4)	17	R
555СП1	SN74LS85N	TI	Схема сравнения двух чисел (4 р)	15	R
555ТВ6	SN74LS107N	TI	Два JK-триггера со сбросом	17 18 13	R
555ТВ9	SN74LS112N	TI	Два JK-триггера со сбросом	18 13	R
555ТЛ2	SN74LS14N	TI	Шесть триггеров Шмитта с инверсией	1, 17 18	R
555ТМ10	SN74LS379N	TI	Четыре D-триггера	1	
555ТМ2	SN74LS74N	TI	Два D-триггера	1, 17 18 13	R
555ТМ7	SN74LS75N	TI	Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами	1, 18 13	R
555ТМ8	SN74LS175N	TI	Четыре D-триггера	1, 17 18	R
555ТМ9	SN74LS174N	TI	Шесть D-триггеров	17 18 13	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
555ТР2	SN74LS279N	TI	Четыре RS-триггера	1,	R
556АЛ3	74HCT123	NS	Два одновибратора с повторным запуском		
564ИЕ3	74HCT147	NS	Приоритетный шифратор 9×4		R
564ИЕ19	74HCT390	NS	Два декадных счетчика (4 р)		
564ИП5	74HCT286	NS	Схема контроля четности (9 р)		R
564ИР17	74HCT243	NS	Шинный приемопередатчик (4 р)		D
564ИР30	74HCT573	NS	Регистр-защелка (8 р, ТС)		
564ИР8	74HCT164	NS	Регистр сдвига с параллельными выходами (8 р)		D
564КТ17	74HCT151	NS	Селектор-мультиплексор данных 8×1 со стробированием		N
564ЛА2	74HCT30	NS	Логический элемент 8И-НЕ		D
564ЛА2	74HCT22	NS	Два логических элемента 4И-НЕ (ОС)		N
564ЛЕ1	74HCT02	NS	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ		
564ЛЕ4	74HCT27	NS	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ		
564ЛИ1	74HCT08	NS	Четыре логических элемента 2И		
564ЛИ3	74HCT11	NS	Три логических элемента 3И		
564ЛИ6	74HCT21	NS	Два логических элемента 4И		N
564ЛЛ1	74HCT32	NS	Четыре логических элемента 2ИЛИ		
564ЛН1	74HCT04	NS	Шесть логических элементов НЕ		D
564ЛН2	74HCT05	NS	Шесть логических элементов НЕ (ОС)		
564ЛН9	74HCT368	NS	Шесть логических элементов НЕ (ТС)		
564ЛП11	74HCT367	NS	Шесть повторителей (ТС)		
564ЛП13	74HCT266	NS	Четыре двухвходовых элемента Исключающее ИЛИ-НЕ		
564ЛП15	74HCT367	NS	Шесть повторителей (ТС)		
564ЛП5	74HCT86	NS	Четыре двухвходовых элемента Исключающее ИЛИ		
564ТР11	74HCT51	NS	Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ 3-3И-2ИЛИ-НЕ		D
564НТ1	б/а		Набор транзисторов n-МОП		
564НТ2	б/а		Набор транзисторов p-МОП		
564СП1	74HCT85	NS	Схема сравнения двух чисел (4 р)		
564ТВ2	74HCT14	NS	Шесть триггеров Шмитта с инверсией		D
564ТМ5	74HCT77	NS	Четыре D-триггера		D
564ТМ7	74HCT75	NS	Четыре D-триггера		
564ТМ8	74HCT175	NS	Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами		
565АП1	б/а		Формирователь импульсного питания для ПЗУ		R
566ВГ1			Ресивер/передатчик многоуровневого устройства охранной сигнализации		N
566РЕ1	б/а		ПЗУ		
566РП1	PLS101	SIGNETICS	ПЛМ (48 термов)		R
566РП10	б/а		ППЗУ (32К×8)		
566РП11	93427PC	FAIRCHILD	ППЗУ (256×4)	1,	R
566РП12	82S136	SIGNETICS	ППЗУ (1К×4)		R
566РП13	82S137	SIGNETICS	ППЗУ (1К×4, 35 нс)		R
566РП14	DM87S164	NS	ППЗУ (2К×4)		R
566РП15	DM87S185	NS	ППЗУ (2К×4)		R
566РТ16	HM76641-5	HARRIS	ППЗУ (8К×8, биполь., 75 нс)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
556РТ161	82HS0419	SIGNETICS	ППЗУ (8К×8)		R
556РТ17	3624A-2	INTEL	ППЗУ (256×8)	1,	R
556РТ18	HM76161-5	HARRIS	ППЗУ (2К×8)		
556РТ181	TBP28S166-25	TI	ППЗУ (2К×8)		
556РТ2	PLS100	SIGNETICS	ПЛМ (48 термов)		R
556РТ20	Am27S35C	AMD	ППЗУ (1К×8)		R
556РТ21	PLS105A	SIGNETICS	ПЛМ (48 термов)		
556РТ22	PLS167A	SIGNETICS	ПЛМ (48 термов)	1,	
556РТ3			Программируемый контроллер		
556РТ4	3601-1	INTEL	ППЗУ (256×4)	1,	R
556РТ5	3604-2	INTEL	ППЗУ (512×8)	1,	R
556РТ6	82S190	SIGNETICS	ППЗУ (2К×8)		R
556РТ7	82S191	SIGNETICS	ППЗУ (2К×8)		R
556РТ8	53RA481	AMD	ППЗУ (512×8)		
556РТ9	82HS1281	SIGNETICS	ППЗУ (16К×8)		
557ХА1			Мно-сфункциональная аналоговая схема		
558РЕ1	558РР1		ЭСППЗУ (256×8, p-МОП)		
566РР1	8ФРАМ-8000	WH	ЭСППЗУ (256×8, p-МОП)		
566РР2	HM4501B	HITACHI	ЭСППЗУ (2К×8, МНОП)		R
566РР3			ЭСППЗУ (8К×8, n-МОП)		
566РР4	XL2864A-250	EXEL	ЭСППЗУ (8К×8, МНОП)		R
568ГГ1	MM8106	PLESSEY	Десятичный счетчик с ЭСППЗУ и ДШ (7 р)		
568ХТ2	SAA1096	ITT	ЭСППЗУ с последовательным вводом, выводом через сдвиговый регистр (16×24)		
568ХТ3	PCF8582	PHILIPS	Энергонезависимое ЗУ (256×8, шина I²C)		
569ЛА3	74AC100	FAIRCHILD	Четыре логических элемента 2И-НЕ		
569ТМ2	74ACT74	FAIRCHILD	Два D-триггера		
569ВА1	TMS38051	TI	Приемопередатчик кольцевой локальной сети		
569ВВ1	DC010	DEC	Контроллер ПДП		
569ВВ2	DC016	DEC	Счетчик адреса и слова		
569ВГ1	TMS38052	TI	Контроллер интерфейса кольцевой локальной сети		
569ВН1	DC003	DEC	Контроллер прерываний		
569ВН2	DC013	DEC	Контроллер прерываний		
569ВТ1	DC004	DEC	Селектор адреса		
569МП1	DS8881	NS	Магистральный передатчик (4 р)		R
569МП10	DS7641	NS	Магистральный приемник (4 р)		R
569МП11	Am26LS32	AMD	Дифференциальный приемник (4 р)		R
569МП12	Am26LS31	AMD	Дифференциальный передатчик (4 р)		R
569МП13	DP8307	NS	Двунаправленный приемопередатчик с инверсией (8 р)		R
569МП14	DP8308	NS	Двунаправленный приемопередатчик (8 р)		
569МП15	DC021C	DEC	Приемопередатчик со схемой управления (8 р)		
569МП16	DC007	DEC	Схема контроля циклического кода		
569ВП17			Четыре магистральных передатчика		
569МТ16			Семь магистральных приемников		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
559ИЛ19	MC1488	MOTOROLA	4-канальный передатчик RS-232C	C_{21} O_{11}	R
559ИЛ72	DS8640	NS	Магистральный приемник (4 р)	C_{13}	R
559ИЛ20	MC1489	MOTOROLA	4-канальный приемник RS-232C	C_{27} O_{12}	R
559ИЛ21	DS8922M	NS	Дифференциальный приемопередатчик (2 р)	O_{13}	
559ИЛ22	Am7995	AMD	Приемо-передатчик локальной сети	O_{15}	
559ИЛ23	MAX232	MAXIM	Приемо-передатчик RS-232C	O_{17}	
559ИЛ73	DS8641	NS	Магистральный приемопередатчик (4 р)	O_{11}	R
559ИЛ74	8T23	SIGNETICS	Магистральный передатчик (2 р)	O_{13}	R
559ИЛ75	8T24	SIGNETICS	Магистральный приемник (2 р)	O_{15}	R
559ИЛ76	MC3440	MOTOROLA	Магистральный приемопередатчик (4 р)	O_{13}	R
559ИЛ77	8T24	SIGNETICS	Магистральный приемник (3 р)	O_{15}	R
559ИЛ78	DC005	DEC	Двунаправленный интерфейсный приемопередатчик (4 р)	O_{13}	
559ИЛ79	9616D	FAIRCHILD	Двунаправленный шинный формирователь (4 р)	O_{11}	
559ОС1	DC102A	DEC	Схема сравнения двух чисел (8 р)	O_{13}	
559ОС2	CME136	NS	Схема сравнения двух чисел (6 р)	O_{11}	
580КТ1			Тиристорный ключ	C_{16}	
581АГ1	CD4098A	RCA	Два мультивибратора	C_{20}	
581ВИ1	MC14541A	MOTOROLA	Программируемый таймер	C_{13}	
581ГГ1	CD4046A	RCA	Генератор с ФАПЧ	C_{41} C_{01}	
581ИД1	CD4028A	RCA	Двоично-десятичный дешифратор	C_{27} C_{43} C_{13}	R
581ИД4	CD4055A	RCA	Дешифратор возбуждения (ЖКИ)	C_{13} C_{01}	R
581ИД5	CD4056A	RCA	Дешифратор возбуждения со стробированием (ЖКИ)	C_{11} C_{01}	R
581ИЕ10	MC14520A	MOTOROLA	Два счетчика (4 р)	C_{40} $\geq_{16}$ $+_{16}$ C_{27} D_{36} C_{13} C_{01} $\exists_{36}$	R
581ИЕ11	MC14518A	MOTOROLA	Двоичный реверсивный счетчик (4 р)	$+_{16}$ C_{27} C_{41} C_{13} C_{05} $\exists_{36}$	R
581ИЕ14	CD4029A	RCA	Двоично-десятичный реверсивный счетчик (4 р)	$+_{16}$ C_{27} C_{37} C_{41} C_{13} C_{01}	R
581ИЕ15	CD4059A	RCA	Программируемый счетчик-делитель	C_{40}	R
581ИЕ16	CD4020A	RCA	Двоичный счетчик-делитель (14 р)	C_{27} C_{41} C_{13}	R
581ИЕ18	CD4016A	RCA	Десятичный счетчик с установкой (5 р)	C_{23} C_{43} C_{33}	R
581ИЕ22	MC14553A	MOTOROLA	Двоично-десятичный счетчик с памятью (3 р)	C_{31}	
581ИЕ8	CD4017A	RCA	Десятичный счетчик с дешифратором	C_{21} C_{31} C_{41} C_{13} $\exists_{36}$	R
581ИЕ9	CD4022A	RCA	Счетчик-делитель на 8	1_4 C_{16} $\geq_{16}$ C_{40} D_{36} C_{13} C_{01}	R
581КП1	CD4053A	RCA	Три двухпозиционных мультиплексора	C_{21} C_{41} C_{33}	R
581ПО2			Мультиплексный дешифратор сканного кода в семисегментный (ОИД, 5 р)	C_{01} C_{01}	
581ИМ1	CD4008A	RCA	Полный сумматор (4 р)	C_{31} C_{41} C_{13} C_{01}	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
561ИП7	MC14585B	MOTOROLA	Схема сравнения (4 р)	1_6 N_{02} $\geq_{16}$ C_{27} B_{02} D_{36} C_{13} C_{01} $\exists_{36}$	R
561ИП8	MC14581A	MOTOROLA	АЛУ (4 р)	C_{31}	
561ИП14	MC14582A	MOTOROLA	Схема ускоренного переноса	C_{01}	
561ИП15	MC14554A	MOTOROLA	Переключатель (2 р)	C_{02} $\geq_{16}$ D_{36} C_{13} C_{01} $\exists_{36}$	R
561ИП16	CD40101A	RCA	Схема контроля четности (9 р)	C_{11}	
561ИР1	CD4006A	RCA	Регистр сдвига (18 р)	C_{01}	
561ИР11	CD4035A	RCA	Банк регистров (4 × 8)	$+_{16}$ C_{27} C_{41} C_{01}	R
561ИР12	MC14580A	MOTOROLA	Банк регистров (4 × 4)	C_{37} C_{11} C_{01}	R
561ИР13	MME4C905	NS	Регистр последовательный приборный (12 р)	C_{11}	
561ИР16	CD40105A	RCA	Регистровое ЗУ (32 × 8)	C_{01}	
561ИР2	CD4015A	RCA	Два универсальных регистра сдвига (4 р)	$\geq_{16}$ $+_{16}$ C_{27} C_{37} C_{43} C_{13}	R
561ИР6	CD4034A	RCA	Регистр сдвига (8 р)	C_{27} C_{37} C_{13} C_{01}	R
561ИР9	CD4035A	RCA	Последовательно-параллельный регистр (4 р)	C_{16} C_{41} C_{13} C_{01}	R
561КП1	CD4052A	RCA	Два 4-канальных мультиплексора	1_6 $+_{16}$ C_{27} C_{37} C_{41} C_{13} $\exists_{36}$	R
561КП2	CD4051A	RCA	8-канальный мультиплексор	$+_{16}$ C_{27} C_{37} C_{41} C_{13} $\exists_{36}$	R
561КП16	KT3492	SAMSUNG	Коммутатор для АТС (4 р)	C_{20}	R
561КТ3	CD4066A	RCA	Четыре двунаправленных ключа	C_{02} $\geq_{16}$ C_{27} C_{37} D_{36} C_{13} C_{01} $\exists_{36}$	R
561ЛА10	CD40107A	RCA	Два логических элемента 2И-НЕ (ОС)	C_{13}	
561ЛА7	CD4011A	RCA	Четыре логических элемента 2И-НЕ	1_4 $\geq_{16}$ $+_{16}$ C_{11} C_{27} C_{37} C_{41} C_{34} C_{13} C_{01} $\exists_{36}$	R
561ЛА8	CD4012A	RCA	Два логических элемента 4И-НЕ	1_6 $+_{16}$ C_{27} C_{37} C_{41} C_{34} C_{13} C_{01} $\exists_{36}$	R
561ЛА9	CD4023A	RCA	Три логических элемента 3И-НЕ	C_{02} $\geq_{16}$ $+_{16}$ C_{27} C_{34} C_{41} C_{13} C_{01} $\exists_{36}$	R
561ЛЕ10	CD4025A	RCA	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	C_{02} $\geq_{16}$ $+_{16}$ C_{37} C_{34} C_{41} C_{36} C_{13} C_{01} $\exists_{36}$	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
561ЛЕ5	CD4001A	RCA	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ		R
561ЛЕ6	CD4002A	RCA	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ		R
561ЛИ2	CD4081A	RCA	Четыре логических элемента 2И с мощным выходом		
561ЛИ3	CD4073A	RCA	Три логических элемента 3И		
561ЛЛ2	CD4072A	RCA	Два логических элемента 2ИЛИ с мощным выходом		
561ЛН1	MC14502A	MOTOROLA	Шесть логических элементов НЕ со стробированием		R
561ЛН2	CD4049A	RCA	Шесть логических элементов НЕ		R
561ЛН3	uPD4503A	NEC	Шесть повторителей (ТС)		R
561ЛН5	CD4069A	RCA	Шесть логических элементов НЕ		N
561ЛП13	MC14066	MOTOROLA	Три 2-входовых коммутируемых логических элемента		R
561ЛП2	CD4030A	RCA	Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ		R
561ЛС1			Три логических элемента 3И-НЕ/И		
561ПС2	CD4019A	RCA	Сепаратор-мультиплексор 2 × 1 (4 р)		R
561ПР1	CD4094A	RCA	Преобразователь последовательного кода в параллельный		
561ПУ6	CD4050A	RCA	Шесть преобразователей уровня		R
561ПУ8	CD4010BA	RCA	Четыре преобразователя уровня		
561ПУ7	б/а		Шесть преобразователей уровня с инверсией		R
561ПУ5	б/а		Шесть преобразователей уровня без инверсии		R
561ПУ9	CD4011BA	RCA	Двунаправленный преобразователь уровня (8 р)		
561ТЦ1	M8C009	MOSTEK	Программируемый делитель частоты		
561РП1	CD4036A	RCA	Буферное ЗУ (4 × 8)		
561РУ2	CD4061A	RCA	Статическое ОЗУ (256 × 1, КМОП)		R
561СА1	MC14531A	MOTOROLA	Схема сравнения (12 р)		R
561ТВ1	CD4027A	RCA	Два JK-триггера		R
561ТЛ1	CD4093A	RCA	Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
561ТМ2	CD4013A	RCA	Два D-триггера с установкой 0 и 1		R
561ТМ3	CD4042A	RCA	Четыре D-триггера		R
561ТР2	CD4043A	RCA	Четыре RS-триггера		R
561УИ1	CD4054A	RCA	Усилитель индикации (ЖКИ)		R
563РЕ1	SMM2364	S-MOS	ПЗУ (8К × 8, КМОП)		V
563РЕ2	SCM23C256	SPRAGUE	ПЗУ (32К × 8, КМОП)		V
563РЕ3	CM1310	SUPERTEX	ПЗУ (16К × 8, КМОП)		
563РЕ5			ПЗУ (512К × 8, КМОП)		
563РТ1	б/а		Импульсный преобразователь с ПЗУ		N
564АГ1	CD4098B	RCA	Два мультивибратора		R
564ГГ1	CD4046B	RCA	Генератор с ФАПЧ		R
564ИД1	CD4028B	RCA	Двоично-десятичный дешифратор		R
564ИД4	CD4055B	RCA	Дешифратор-драйвер ЖКИ		R
564ИД5	CD4056B	RCA	Дешифратор-драйвер ЖКИ со стробированием		R
564ИД7	MC14556B	MOTOROLA	Два дешифратора-демультиплексора 2 × 4		
564ИЕ10	MC14520B	MOTOROLA	Два счетчика (4 р)		R
564ИЕ11	CD4516B	RCA	Четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик		R
564ИЕ14	CD4029B	RCA	Двоично-десятичный реверсивный счетчик (4 р)		R
564ИЕ15	CD4526B	RCA	Программируемый счетчик-делитель		R
564ИЕ19	CD4018B	RCA	Десятичный счетчик с установкой (5 р)		R
564ИЕ20	CD4040B	RCA	Двоичный счетчик (12 р)		
564ИЕ21	CD4016B	RCA	Синхронный двоичный счетчик с предустановкой		
564ИЕ22	MC14553B	MOTOROLA	Двоично-десятичный счетчик с памятью (3 р)		R
564ИЕ9	CD4022B	RCA	Счетчик-делитель на 8		R
564ИК1	CD4053B	RCA	Три мультиплексора-демультиплексора		R
564ИК2			Мультиплексный дешифратор двоичного кода в семисегментный (СИД, 5 р)		R
564ИМ1	CD4008B	RCA	Полный сумматор (4 р)		R
564ИТ2	MC14556B	MOTOROLA	Четыре триггерные схемы сравнения		R
564ИТ3	MC14561B	MOTOROLA	АЛУ (4 р)		R
564ИТ4	MC14582B	MOTOROLA	Схема ускоренного переноса		R
564ИТ5	MC14564B	MOTOROLA	Перемножитель (2 р)		R
564ИТ6	CD4010BA	RCA	Схема контроля четности (9 р)		R
564ИР1	CD4006B	RCA	Регистр сдвига (18 р)		R
564ИР11	CD4036B	RCA	Банк регистров (4 × 8)		R
564ИР12	MC14580B	MOTOROLA	Банк регистров (4 × 4)		R
564ИР13	MM54C905	NS	Регистр последовательных приближений (12 р)		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов- ление	
564ИР15	MC14194B	MOTOROLA	Реверсивный регистр сдвига (4 р)		
564ИР16	CD40105B	RCA	Регистровое ЗУ (32 × 5)		R
564ИР2	CD40195B	RCA	Два универсальных регистра сдвига (4 р)		R
564ИР6	CD40034B	RCA	Регистр сдвига (8 р)		R
564ИР61	CD40034B	RCA	Регистр сдвига (8 р)		
564ИР9	CD40035B	RCA	Последовательно-параллельный регистр (4 р)		R
564КП1	CD4052B	RCA	Два 4-канальных мультиплексора		R
564КП2	CD4051B	RCA	8-канальный мультиплексор		R
564КП2	MC14512B	MOTOROLA	8-канальный мультиплексор		
564КТ3	CD4066B	RCA	Четыре двунаправленных ключа		R
564КТ31	CD4066B	RCA	Четыре двунаправленных ключа		
564ЛА10	CD40107B	RCA	Два логических элемента 2И-НЕ (ОС)		R
564ЛА7	CD4011B	RCA	Четыре логических элемента 2И-НЕ		R
564ЛА8	CD4012B	RCA	Два логических элемента 4И-НЕ		R
564ЛА9	CD4023B	RCA	Три логических элемента 3И-НЕ		R
564ЛА91	CD4023B	RCA	Три логических элемента 3И-НЕ		
564ЛЕ10	CD4025B	RCA	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ		R
564ЛЕ5	CD4001B	RCA	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ		R
564ЛЕ51	CD4001B	RCA	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ		
564ЛЕ8	CD4002B	RCA	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ		R
564ЛЕ81	CD4002B	RCA	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ		
564ЛН1	MC14532B	MOTOROLA	Шесть логических элементов НЕ со стробированием		R
564ЛН2	CD4049B	RCA	Шесть логических элементов НЕ		R
564ЛН4	CD4069B	RCA	Шесть логических элементов НЕ		
564ЛП13	MC14556	MOTOROLA	Три 3-входовых мажоритарных логических элемента		R
564ЛП14	CD4070B	RCA	Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ		
564ЛП2	CD4030B	RCA	Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ		R
564ЛС1			Три логических элемента 3И-3ИЛИ		R
564ЛС2	CD4019B	RCA	Селектор-мультиплексор 2 × 1 (4 р)		R
564ЛР1	CD4854B	RCA	Преобразователь последовательного кода в параллельный		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов- ление	
564ПУ4	CD40503B	RCA	Шесть преобразователей уровня		R
564ПУ41	CD40503B	RCA	Шесть преобразователей уровня		
564ПУ6	CD40109B	RCA	Четыре преобразователя уровня		R
564ПУ7			Шесть преобразователей уровня с инверсией		R
564ПУ6			Шесть преобразователей уровня без инверсии		R
564ПУ9	CD40116B	RCA	Двунаправленный преобразователь уровня (8 р)		R
564РТ11	CD40339B	RCA	Буферное ЗУ (4 × 8)		R
564РУ2А	CD40618	RCA	Статическое ОЗУ (256 × 1, КМОП)		
564СА1	MC14531B	MOTOROLA	Схема сравнения (12 р)		R
564ТВ1	CD4027B	RCA	Два JK-триггера		R
564ТВ11	CD4027B	RCA	Два JK-триггера		
564ТМ1	CD4093B	RCA	Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)		R
564ТМ11	CD4093B	RCA	Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)		
564ТМ2	CD4013B	RCA	Два D-триггера с установкой 0 и 1		R
564ТМ3	CD4042B	RCA	Четыре D-триггера		R
564ТР2	CD4043B	RCA	Четыре RS-триггера		R
564УН1	CD4054B	RCA	Усилитель индикации (ЖКИ)		R
565РР1			ЭСППЗУ (1К × 4)		
565РТ1			ППЗУ (1К × 4)		
565РУ1	2107A	INTEL	Динамическое ОЗУ (4К × 1)		
565РУ10			Динамическое ОЗУ (1К × 1)		
565РУ11	μPD41464	NEC	Динамическое ОЗУ (64К × 4)		
565РУ12			Динамическое ОЗУ		
565РУ13			Динамическое ОЗУ		
565РУ14			Динамическое ОЗУ (64К × 1)		
565РУ15	KM44C256A	SAMSUNG	Динамическое ОЗУ (256К × 4)		
565РУ16			Динамическое ОЗУ (64К × 4)		
565РУ17			Динамическое ОЗУ		
565РУ18			Динамическое ОЗУ		
565РУ19			Динамическое ОЗУ		
565РУ2	2102A	INTEL	Статическое ОЗУ (1К × 1)		
565РУ20			Динамическое ОЗУ		
565РУ21			Динамическое ОЗУ		
565РУ3	M4-4116	MOSTEK	Динамическое ОЗУ (16К × 1, n-МОП)		
565РУ4	2147	INTEL	Статическое ОЗУ (4К × 1, n-МОП)		
565РУ5	TMS4164	TI	Динамическое ОЗУ (64К × 1)		R
565РУ6	2118	INTEL	Динамическое ОЗУ (16К × 1)		
565РУ7	TMM41257	TOSHIBA	Динамическое ОЗУ (256К × 1)		R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
563РУ8	MB81256	FUJITSU	Динамическое ОЗУ (256К × 1)	$К_{21}$	R
563РУ9	μPD411000	NEC	Динамическое ОЗУ (1М × 1)	$К_{27}$	
566ИД1			Самосинхронный дешифратор (КМОП)	$Э_{42}$	
566ИЕ1			Двоично-десятичный декадный счетчик (4 р, КМОП)	$Э_{49}$	
567РЕ1	4232	MHB	ПЗУ (512 × 8)	$К_{20}$	
568РЕ1	4316A	INTEL	ПЗУ (2К × 8, n-МОП)	$К_{20}$	
568РЕ2	MMS2764	NS	ПЗУ (8К × 8, n-МОП)	$К_{20}$	
568РЕ3	TMS23128	TI	ПЗУ (16К × 8, n-МОП)	$К_{20}$	
568РЕ4	TMS2364	TI	ПЗУ (8К × 8, n-МОП)	$К_{20}$	
568РЕ5	GM23I024	LG	ПЗУ (128К × 8, n-МОП)	$К_{20}$	
569АП1			Усилитель-формирователь	$Б_{14}$	
569АП2			Усилитель-формирователь	$Б_{24}$	
569АП3			Формирователь видеосигналов	$Б_{11}$	
569ФП1			Фотоэлектрический преобразователь-формирователь	$Б_{24}$	
5701М1	MC7830	MOTOROLA	D-триггер типа MS (ЭСЛ)	$К_{11}$	V
571ИД1	SN74141	TI	Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтным выходом	$Е_{27}$	
571ХЛ1	б/а		Четыре двухвходовых мажоритарных элемента (ТС)	$Е_{16}$	R
571ХЛ2	б/а		Шесть мажоритарных элементов (ТС)	$Е_{14}$	R
571ХЛ3	б/а		Два 3-входовых многофункциональных элемента (ТС)	$Е_{16}$	
571ХЛ4	SN74LS362A	TI	Шесть буферных инверторов (ТС)	$Е_{14}$	R
571ХЛ5	SN74LS367A	TI	Шесть буферных элементов (ТС)	$Е_{16}$	R
571ХЛ6	SN74LS368	TI	Шесть буферных инверторов (ТС)	$Е_{16}$	R
571ХЛ7	SN74LS367	TI	Шесть буферных элементов (ТС)	$Е_{16}$	R
572ПА1	AD7520	AD	Перемножающий ЦАП (10 р, КМОП)	$К_{20}$, $Э_{24}$	R
572ПА2	AD7541	AD	Перемножающий ЦАП (12 р, КМОП)	$К_{20}$, $Э_{24}$	R
572ПА3	ICL7145	INTERSIL	Перемножающий ЦАП (16 р, КМОП)	$К_{20}$,	
572ПА4	HS7628	SIPEX	Перемножающий ЦАП (4 × 8 р, КМОП)	$К_{20}$,	
572ПА5	AD7528	AD	Двухканальный умножающий ЦАП (8 р)	$К_{20}$,	
572ПА6	AD7533A	AD	Перемножающий ЦАП (10 р, КМОП)	$К_{20}$, $Э_{24}$	R
572ПА7	AD7541A	AD	Перемножающий ЦАП (12 р, КМОП)	$Э_{28}$	R
572ПБ1	AD7570	AD	АЦП (12 р, КМОП)	$К_{20}$, $Э_{24}$	D
572ПВ10	-TSC811	TELEDYNE	АЦП с режимом хранения (3,5 р, ЖКИ)	$Э_{28}$	
572ПВ11	б/а		АЦП с режимом хранения (2,5 р, ЖКИ)	$Э_{28}$	
572ПВ12	б/а		АЦП с режимом хранения (2,5 р, СИД)	$Э_{28}$	
572ПВ13	б/а		АЦП с режимом хранения (4 р)	$Э_{28}$	
572ПВ2	ICL7107	INTERSIL	Интегрирующий АЦП с выходом на СИД (3,5 р)	$К_{20}$, $Э_{40}$	R
572ПВ3	AD7574	AD	АЦП последовательного приближения (8 р)	$К_{20}$, $Э_{24}$	R
572ПВ4	AD7581	AD	Система сбора данных (8 × 8 р, 2,5 МГц)	$К_{20}$, $Э_{24}$	R
572ПВ5	ICL7100	INTERSIL	Интегрирующий АЦП с выходом на ЖКИ (3,5 р)	$К_{20}$, $Э_{24}$	R
572ПВ6	ICL7135	INTERSIL	Интегрирующий АЦП (4,5 р)	$К_{20}$, $Э_{28}$	R
572ПВ7	ICL7117	INTERSIL	АЦП с режимом хранения (3,5 р, СИД)	$Э_{28}$	R
572ПВ8	ICL7116	INTERSIL	АЦП с режимом хранения (3,5 р, ЖКИ)	$Э_{28}$	R
572ПВ9	-TSC811	TELEDYNE	АЦП с режимом хранения (3,5 р, СИД)	$Э_{24}$	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
573ПП1	б/а		Ключи и цифровая часть для АЦП серии 427 (16...18 р)	$К_{20}$,	
573ПП2	ICL7104	INTERSIL	Ключи и цифровая часть для АЦП (12...14 р)	$К_{20}$,	
573РЕ2	MMS2716	NS	ПЗУ (2К × 8, n-МОП)	$К_{13}$ $Б_{24}$	
573РЕ4	2364	PHILIPS	ПЗУ (8К × 8, n-МОП)	$К_{13}$	
573РЕ5	2364	PHILIPS	ПЗУ (8К × 8, n-МОП)	$К_{20}$	
573РЕ8	23256	PHILIPS	ПЗУ (32К × 8, n-МОП)	$К_{13}$	
573РР2	2816	INTEL	ЭСППЗУ (2К × 8)	$К_{13}$	
573РР3	2864A	INTEL	ЭСППЗУ (8К × 8)	$К_{11}$	
573РТ2	2716	INTEL	ППЗУ (2К × 8, без окна)	$К_{13}$ $Б_{24}$	
573РТ4	2764	INTEL	ППЗУ (8К × 8, без окна)	$К_{13}$	
573РТ5	2716	INTEL	ППЗУ (2К × 8, без окна)	$К_{20}$	
573РТ6	2764	INTEL	ППЗУ (8К × 8, без окна)	$К_{20}$	
573РФ1	2708	INTEL	УФ ППЗУ (1К × 8)	$К_{13}$	
573РФ10	87C55	INTEL	Параллельный интерфейс и УФ ППЗУ (2К × 8)	$К_{13}$	R
573РФ2	2716	INTEL	УФ ППЗУ (2К × 8)	$К_{13}$ $Б_{24}$	R
573РФ3	2732	INTEL	УФ ППЗУ (4К × 16)	$К_{8}$ $К_{40}$	
573РФ4	2764	INTEL	УФ ППЗУ (8К × 8)	$К_{13}$ $Б_{14}$	R
573РФ5	2716	INTEL	УФ ППЗУ (2К × 8)	$К_{27}$ $К_{20}$	
573РФ6	2764	INTEL	УФ ППЗУ (8К × 8)	$К_{20}$ $К_{28}$	
573РФ7	27256	INTEL	УФ ППЗУ (32К × 8)	$К_{20}$	
573РФ8	27256	INTEL	УФ ППЗУ (32К × 8)	$К_{13}$	R
573РФ9	27010	INTEL	УФ ППЗУ (128К × 8)	$К_{32}$	
573ХЛ1	EP900	ALTERA	ПЛМ (900 вентилей)	$К_{13}$	
574УД1	AD513	AD	Быстродействующий ОУ	$К_{14}$ $Э_{14}$ $К_{20}$	N
574УД2	11083	TI	Сдвоенный малошумящий ОУ	$К_{14}$ $К_{20}$,	N
574УД3	-LF355	NS	Быстродействующий ОУ	$К_{14}$	
574УД4	TL084	TI	Малошумящий ОУ	$К_{14}$	
574УД5	574УД1		Быстродействующий ОУ	$К_{14}$	N
575КП1			Коммутатор тока и напряжения	$Б_{42}$	
580ВА86	8286	INTEL	Шинный формирователь (8 р)	$К_{15}$	
580ВА87	8287	INTEL	Шинный формирователь с инверсией (8 р)	$К_{15}$	
580ВА93	8293	INTEL	Приемопередатчик КОП	$К_{184}$	
580ВВ51	8251	INTEL	Универсальный последовательный интерфейс (UART, n-МОП)	$К_{20}$ $Б_{173}$	R
580ВВ55	8255	INTEL	Параллельный интерфейс	$Э_{22}$ $К_{20}$ $Э_{20}$ $К_{173}$	R
580ВВ79	8279	INTEL	Контроллер клавиатуры и индикации	$К_{20}$ $Э_{22}$	
580ВГ18	8218	INTEL	Арбитр шины	$К_{100}$	
580ВГ75	8275	INTEL	Контроллер монитора	$Э_{28}$ $К_{100}$	
580ВГ76	8276	INTEL	Контроллер ЭЛТ	$К_{100}$	
580ВГ92	8292	INTEL	Контроллер КОП	$К_{100}$	
580ВИ53	8253	INTEL	Программируемый таймер (8 р, n-МОП)	$К_{20}$ $К_{173}$	R
580ВК26	8228	INTEL	Системный контроллер	$К_{15}$	
580ВК36	8238	INTEL	Системный контроллер	$К_{13}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
5803ХС91	8291	INTEL	Контроллер КОП	$Ф_{100}$	
5803ВИ1	8080	INTEL	Универсальный микропроцессор (8 р)	$Ф_{90}$	
5803ВИ80	8080	INTEL	Универсальный микропроцессор (8 р, n-МОП)	$Д_{52}$ $Э_{28}$ $Ю_{71}$	R
5803ВН59	8259	INTEL	Контроллер прерываний	$Ю_{70}$ $Э_{28}$	R
5803ВР43	8243	INTEL	Расширитель портов	$Ф_{104}$	
5803ВТ42	8242	INTEL	Контроллер динамического ОЗУ	$Ф_{113}$	
5803ВТ57	8257	INTEL	Контроллер ПДП	$Д_{29}$ $Э_{28}$ $Ю_{53}$	R
5803ГФ1			Генератор сигналов специальной формы	$Ф_{119}$	
5803ГФ24	8224	INTEL	Генератор тактовых импульсов	$Ф_{18}$	
5803ИР82	8282	INTEL	Буферный регистр (8 р)	$Ф_{78}$	
5803ИР83	8283	INTEL	Буферный регистр с инверсией (8 р)	$Ф_{111}$	
5810ВА1	TR1602	WD	УАПП (р-МОП)	$●_{62}$	
5810ВЕ1	CP1600	WD	Однокристальный микропроцессор типа CP1600 (для ЭВМ типа PDP-11, n-МОП)	$●_{67}$	
5811ИК1	CP1611	WD	Регистровое АЛУ (26 РОН, n-МОП)	$●_{65}$	
5811ИУ2	CP1621	WD	Схема управления выполнением операций (n-МОП)	$●_{63}$	
5811РУ1	CP1631-07	WD	ЗУ микропрограмм (n-МОП)	$●_{61}$	
5811РУ2	CP1631-10	WD	ЗУ микропрограмм (n-МОП)	$●_{60}$	
5811РУ3	CP1631-15	WD	ЗУ микропрограмм (n-МОП)	$●_{64}$	
5811РУ4	MK4116	MOSTEK	Динамическое ОЗУ (16К × 1, n-МОП)	$●_{83}$	
5811РУ5	HM6116-2	HITACHI	Статическое ОЗУ (2К × 8, КМОП)	$●_{82}$	
5821ИК1	SBP0400A	TI	Микропроцессор параллельный (4 р, И²Л)	$●_{75}$	
5821ИК2	SBP0400	TI	Микропроцессор параллельный (4 р, И²Л)	$●_{80}$	
5821ИК3			Схема запуска (И²Л)	$●_{85}$	
5821ИК4			ГПВМ	$●_{87}$	
5821ИК5			Схема прерывания	$●_{103}$	
5830ВА1			Магистральный приемопередатчик с памятью (ТТЛШ)	$Ю_{27}$	
5830ВА2			Магистральный приемопередатчик (ТТЛШ)	$Ю_{27}$	
5830ВА3	9404	FAIRCHILD	Универсальный магистральный коммутатор (ТС, ТТЛШ)	$Ю_{27}$	
5830ВА4	9404	FAIRCHILD	Универсальный магистральный коммутатор (ОК, ТТЛШ)	$Ю_{27}$	
5830ВА5			Универсальный коммутирующий элемент	$Ю_{21}$	
5830ВГ1			Контроллер синхронизации (ТТЛШ)	$Ю_{29}$	
5830ВГ2			Контроллер предварительной обработки информации (ТТЛШ + И²Л)	$Ю_{33}$	
5830ВМ1			Логический процессор (8 р, И²Л)	$Ю_{23}$	
5830ВС1			Универсальная микропроцессорная секция (8 р, И²Л)	$Ю_{37}$	
5830ВС2			Умножитель (8 р, И²Л)	$Ю_{37}$	
5830ВС3			Адресный микропроцессор (8 р, И²Л)	$Ю_{77}$	
5830ВС4			Универсальный микропроцессор (8 р, И²Л)	$Ю_{29}$	
5830ВФ1			Фурье процессор	$Ю_{39}$	
5830ИУ2			Умножитель (8 × 8, И²Л)	$Ю_{37}$	
5830ИК1			Инкрементный процессор (И²Л)	$Ю_{29}$	
5830КП1			Коммутационный процессор (8 р, И²Л)	$Ю_{21}$	
5830ПР2			Магистральный приемопередатчик	$Ю_{27}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
5830УП			Магистральный приемопередатчик с памятью	$Ю_{27}$	
5830РА1	TMS4000	TI	Ассоциативное ЗУ (16 × 8, И²Л)	$Ю_{23}$	
5830РЕ1			ПЛМ (48 термов, И²Л)	$Ю_{23}$	
5830РТ1			ПЛМ (48 термов, И²Л)	$Ю_{23}$	
5830УП1	9404	FAIRCHILD	Многофункциональный магистральный коммутатор (8 р)	$Ю_{27}$	
5830УП6			Контроллер предварительной обработки информации	$Ю_{33}$	
5840ВА1			Магистральный приемопередатчик (8 р, ТТЛШ)	$Ю_{23}$	
5840ВВ1			Магистральный приемопередатчик с регистровой памятью (8 р, ТТЛШ)	$Ю_{27}$	
5840ВГ1			Контроллер состояний (И²Л)	$Ю_{27}$	
5846ВМ1	SBP0400	TI	Микропроцессорная секция (4 р, И²Л)		
5846УУ1			Блок микропрограммного управления (И²Л)	$Ю_{29}$	
5846УФ1			Нормализующий микропроцессор (4 р, И²Л)	$Ю_{27}$	
5865АП16	8216	INTEL	Шинный формирователь	$Э_{37}$	R
5865АП20	8226	INTEL	Шинный формирователь с инверсией	$Э_{37}$	R
5865ИК01	3001	INTEL	Блок микропрограммного управления	$Э_{37}$	R
5865ИК02	3002	INTEL	Центральный процессорный элемент	$Э_{37}$	R
5865ИК03	3003	INTEL	Схема ускоренного переноса	$Э_{37}$	R
5865ИК14	8214	INTEL	Блок приоритетного прерывания	$Э_{37}$	R
5865ИР12	8212	INTEL	Многорежимный буферный регистр	$Э_{39}$	R
5865РУ01	3101A	INTEL	Статическое ОЗУ (16 × 4)	$Э_{37}$	
5865РУ02	SN54S189	TI	Статическое ОЗУ (16 × 4)	$Э_{39}$	
5865ХМ4			Многофункциональное устройство синхронизации	$Э_{37}$	R
5866ВВ1	Z80-PIA	ZILOG	Устройство ввода/вывода + таймер (8 р, n-МОП)	$О_{75}$	
5866ВЕ1	TMS9440	TI	Однокристальная микро-ЭВМ (16 р, n-МОП)	$О_{75}$	
5866ВЕ2	TMS2870	TI	Однокристальная микро-ЭВМ со встроенными ЦАП и АЦП (16 р, n-МОП)	$О_{75}$	
5866ВМ1	CP1610	GI	Микропроцессор (16 р, n-МОП)	$О_{75}$	
5866РЕ1			ПЗУ (1024 × 16, n-МОП)	$О_{75}$	
5866РЕ2			ПЗУ (n-МОП)	$О_{75}$	
5866РУ1	б/а		Статическое ОЗУ (256 × 4, n-МОП)	$О_{75}$	
5871ИК1	б/а		Устройство обмена информацией	$Э_{41}$	V
5871ИК2	б/а		Арифметическое устройство	$Э_{41}$	V
5871ИК3	б/а		Арифметический расширитель	$Э_{41}$	
5871РП1	б/а		Управляющая память	$Э_{41}$	V
5880АП			Контроллер ЗУ для LZI-11/23	$Ю_{88}$	
5880ВА1	CP82C86	HARRIS	Магистральный приемопередатчик со схемой контроля четности для LZI-11/23 (8 р)	$Ю_{88}$	R
5880ВА2			Приемопередатчик трансформаторной линией (ТТЛШ)	$Ю_{88}$	R
5880ВА3			Усилитель-ограничитель (ТТЛШ)	$Ю_{88}$	
5880ВА4	COM7880H	DEC	Асинхронный адаптер дистанционной связи для LZI-11/23	$Ю_{88}$	R
5880ВА5			Схема адресного приемопередатчика	$Ю_{88}$	
5880ВГ1			Системный контроллер шины для LZI-11/23	$Ю_{88}$	R
5880ВГ2			Контроллер ЗУ для LZI-11/23	$Ю_{88}$	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
588ВГ3	HD-15531	HARRIS	Ядро контроллера последовательного интерфейса (Манчестер, КМОП)	$У_{86}$	
588ВГ4			Контроллер АЦП	$У_{87}$	R
588ВГ5			Контроллер ЦАП	$У_{87}$	R
588ВГ6			Контроллер ЗУ оконечного устройства (КМОП)	$У_{87}$	R
588ВГ7			Контроллер ЗУ оконечного устройства	$У_{87}$	R
588ВГ8			Схема управления интерфейсом	$У_{88}$	
588ВК1			Синтезатор речи	$У_{88}$	
588ВИ1			Таймер	$У_{91}$	R
588ВН1	J8V11-A	DEC	Контроллер прерываний	$У_{88}$	R
588ВР1			Арифметический расширитель	$У_{91}$	
588ВР2	CDP1855	HARRIS	Умножитель для LZI-11/23 (16 × 16)	$У_{88}$	R
588ВС1			Арифметическое устройство	$У_{88}$	D
588ВС2	HCMP1802	HARRIS	АЛУ для LZI-11/23 (16 р)	$У_{88}$	R
588ВТ1			Схема селектора адреса для LZI-11/23	$У_{88}$	R
588ВТ2	DRV11-W	DEC	Контроллер ПДП	$У_{89}$	R
588ВУ1			Схема микропрограммной управляющей памяти	$У_{85}$	R
588ВУ2			Схема управляющей памяти для LZI-11/23	$У_{88}$	R
588ИР1	CP82C82	HARRIS	Многофункциональный буферный регистр для LZI-11/23 (8 р)	$У_{86}$	R
588ИР2	MM54HCT373	NS	Адресный регистр (12 р, КМОП)	$У_{88}$	R
588КТ1			Контроллер двигателя	$У_{88}$	
588ЛД1			Ядро контроллера последовательного интерфейса (ГОСТ Р24.324-80, КМОП)	$У_{93}$	
588РЕ1	TMM2364	TOSHIBA	ПЗУ (4К × 16, n-МОП)	$У_{85}$	R
588ВП16	8216	INTEL	Шинный формирователь	1_4 Θ_{17} Θ_{20}	R
588ВА26	8226	INTEL	Шинный формирователь с инверсией	1_4 Θ_{17} Θ_{20}	R
588ВК01	3001	INTEL	Блок микропрограммного управления	1_4 Θ_{17} Θ_{20}	R
588ВК02	3002	INTEL	Центральный процессорный элемент	1_4 Θ_{17} Θ_{20}	R
588ВК03	3003	INTEL	Схема ускоренного переноса	1_4 Θ_{17} Θ_{20}	R
588ИК12	8212	INTEL	Многорегистровый буферный регистр	Θ_{20}	
588ИК14	8214	INTEL	Схема приоритетного прерывания	Θ_{20}	R
588ИР12	8212	INTEL	Многорегистровый буферный регистр	Θ_{10} Θ_{20}	R
588РА64	2164	INTEL	Ассоциативное ЗУ (4 × 4)	$Э_{20}$	
588РУ61	2161A	INTEL	Статическое ОЗУ (16 × 4)	$Э_{20}$	
588ХЛ4			Многофункциональное устройство сопряжения	Θ_{20}	
590КР1	MT8571	MITEL	Десятичный статический регистр (10 р, КМОП)	$О_{14}$	R
590КТ1	3708	FAIRCHILD	8-канальный аналоговый коммутатор (р-МОП)	$О_{16}$ $Э_{16}$	R
590КТ10	DG202	SILICONIX	Четыре ключа с малым уровнем помех (КМОП)	$О_{16}$	R
590КТ11	DG509	SILICONIX	4-канальный коммутатор со схемой управления (КМОП)	$О_{16}$	
590КН12	DG221	SILICONIX	Четыре ключа с памятью (КМОП)	$О_{16}$	R
590КН13	16-201	HARRIS	Четыре ключа со схемой управления (однополюсные, КМОП)	$О_{16}$	R
590КН14	CD22100	RCA	Матричный коммутатор (4 × 4, КМОП)	$О_{16}$	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
590КН15	AD7591	AD	Четыре быстродействующих ключа со схемой управления (КМОП)	$О_{16}$	R
590КН16	HI-508	HARRIS	8-канальный аналоговый коммутатор (КМОП)	$О_{16}$	
590КН17	HI-534	HARRIS	4-канальный видеокоммутатор со схемой управления (КМОП)	$О_{16}$	
590КН18			16-канальный коммутатор напряжения	$О_{16}$	
590КН19	HI-508A	HARRIS	8-канальный аналоговый коммутатор (КМОП)	$О_{16}$	
590КН2	HI-1600	HARRIS	Четыре ключа со схемой управления (КМОП)	$О_{16}$ $Э_{16}$ Φ_1	R
590КН20	б/а		Два 4-канальных коммутатора с памятью (КМОП)	$О_{16}$	
590КН21	MT8809	MITEL	Матричный коммутатор (8 × 8, КМОП)	$О_{16}$	
590КН22	MAX316	MAXIM	16-канальный видеокоммутатор (КМОП)	$О_{16}$	
590КН23	б/а		8-канальный аналоговый коммутатор со схемой управления (4 × 2, КМОП)	$О_{16}$	R
590КН24			Видеокоммутатор (10 × 1, КМОП)	$О_{16}$	
590КН25	б/а		Два ключа со схемой управления (КМОП)	$О_{16}$	R
590КН28	б/а		Восьмиканальный аналоговый коммутатор с дешифраторами (КМОП)	$О_{16}$	
590КН27	MT8816	MITEL	Матричный коммутатор (8 × 16, КМОП)	$О_{16}$	
590КН28			8-канальный коммутатор со схемой управления (КМОП)	$О_{16}$	
590КН29	MAX155	MAXIM	Видеокоммутатор с буферами (КМОП)	$О_{16}$	
590КН3	HI-508A	HARRIS	8-канальный аналоговый коммутатор (4 × 2, КМОП)	$О_{16}$ $Э_{16}$	R
590КН30	IH5352	INTERSIL	4-канальный видеоключ со схемой управления (КМОП)	$О_{16}$	
590КН31	16-201	HARRIS	Четыре ключа со схемой управления (однополюсные, КМОП)	$О_{16}$	N
590КН4	16-303	HARRIS	Четыре ключа со схемой управления (КМОП)	$О_{16}$ $Э_{16}$	R
590КН5	16-201	HARRIS	Четыре ключа со схемой управления (однополюсные, КМОП)	$О_{16}$ $Э_{16}$	R
590КН6	HI-508A	HARRIS	8-канальный аналоговый коммутатор (КМОП)	$О_{16}$ $Э_{16}$	R
590КН7	HI-5043	HARRIS	Четыре ключа со схемой управления (двуполюсные, КМОП)	$О_{16}$	R
590КН8	SD5002	SILICONIX	Четыре ключа с повышенным быстродействием (КМОП)	$О_{16}$	R
590КН9	IH5091	INTERSIL	Два неинвертирующих ключа со схемой управления (КМОП)	$О_{16}$	R
590КТ1	AD7519	AD	Четыре переключателя со схемой управления (КМОП)	$О_{16}$	R
590КТ1	б/а		Схемы управления фазовращателем «Орбита»	$О_{16}$	N
591КН1	IH5116	INTERSIL	16-канальный аналоговый коммутатор с произвольным выбором канала (р-МОП)	$О_{16}$	R
591КН2	HI-507	HARRIS	16-канальный аналоговый коммутатор с дешифраторами (8 × 2, КМОП)	$О_{16}$	R
591КН3	HI-508	HARRIS	16-канальный аналоговый коммутатор со схемой управления (КМОП)	$О_{16}$	R
591КН4	CD22102	RCA	Матричный коммутатор (2 × (4 × 4), КМОП)	$О_{16}$	
591КН5			Матричный коммутатор (8 × 8, КМОП)	$О_{16}$	
592ГФ1			Тактовый генератор (р-МОП)	$О_{16}$	
592ГФ2			Тактовый генератор (р-МОП)	$О_{16}$	
592КП1			4-канальный коммутатор (р-МОП)	$О_{16}$	
592ПУ1			Преобразователь уровня (р-МОП)	$О_{16}$	
592ПУ2			Преобразователь уровня (р-МОП)	$О_{16}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
593БР1	DAD32	PERKON	Активная схема задержки	D_{30}	
594КТ1	AD554	AD	Четыре ключа с повышенным быстродействием	$Ф_{11}$	
594ПА1	AD582	AD	ЦАП (12 р, 3,5 мкс, ТТЛ, КМОП)	$Ф_{11}$ $Ф_{33}$	V
596РЕ1	MK63E6000-64	MOSTEK	ПЗУ (8К × 8, 64пса.)	$Э_{2}$	
596РЕ2	μPD7301 00	NEC	ПЗУ (64К × 16, биполь.)	$Э_{2}$	
597СА1	Am685	AMD	Стробируемый компаратор (ЭСЛ)	$Ф_{21}$	V
597СА2	Am686	AMD	Стробируемый компаратор (ТТЛ)	$Ф_{11}$	V
597СА3	IQL8001	INTERSIL	Два компаратора (ТТЛ)	$Ф_{11}$	V
597СА4	VC7695	VTC	Стробируемый компаратор (ЭСЛ)	$Ф_{11}$	
599ЛД1	б/в		Два расширителя по ИЛИ	$Э_{36}$ $Ф_{ИЛ}$	
599ЛК1	б/в		Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ/4-4И-2ИЛИ с расширением по ИЛИ	$Э_{38}$ $Ф_{100}$	
599ЛМ3	б/в		Два логических элемента 2-2-2И-2ИЛИ-НЕ/2-2-2И-2ИЛИ	$Э_{38}$ $Ф_{100}$	
599ЛК4	б/в		Логический элемент 2-2-2-2И-4ИЛИ-НЕ/2-2-2-2И-4ИЛИ с расширением по ИЛИ	$Э_{38}$ $Ф_{100}$	
599ЛИ5	б/в		Логический элемент 8И-НЕ/8И с расширением по ИЛИ	$Э_{38}$ $Ф_{100}$	
599ЛК6	б/в		Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ/2-2И-2ИЛИ	$Э_{38}$ $Ф_{100}$	
599ЛК7	б/в		Логический элемент 2-2-2-2И-4ИЛИ-НЕ/2-2-2-2И-4ИЛИ с расширением по ИЛИ	$Э_{38}$ $Ф_{100}$	
599ЛП1	б/в		Два приемника сигналов с парафазным входом и выходом	$Э_{36}$ $Ф_{100}$	
5100ПА1	1QE112	TRIQUINT	ЦАП (8 р, 2 нс)	$Ф_{11}$	
5400УВ1			УВЧ (8,24...12 ГГц)	$Д_{01}$	
5400УВ2			СВЧ усилитель (12...15 ГГц)	$Д_{01}$	
5400УВ3			Малошумящий малошумящий СВЧ усилитель	$Д_{01}$	
5400УВ4	TQAB021		Малошумящий СВЧ усилитель (10,9...12,5 ГГц)	$Д_{01}$	
5400УВ5	NGF7002/3		Малошумящий СВЧ усилитель (0,9...1,8 ГГц)	$Д_{01}$	
5400ХА1			Гетеродин	$Д_{11}$	
5400ХА2			Смеситель	$Д_{01}$	
5401СА1	ACP10010	ANADIGICS	Компаратор (0,5 нс)	$Ф_{11}$	
5401УВ1	AGA25001	ANADIGICS	Усилитель (Ку = 10 дБ, 3 ГГц)	$Ф_{01}$	
5401УВ2	AGA25002	ANADIGICS	Усилитель с АРУ (Ку = 20 дБ, 3 ГГц)	$Ф_{01}$	
5401УВ3	AJA30011	ANADIGICS	Трансимпедансный усилитель	$Ф_{11}$	
5401УВ4	WS01		Малошумящий усилитель (1,7 ГГц)	$Ф_{11}$	
5401УВ5	EBL44		Распределитель на 4 канала (1,7 ГГц)	$Ф_{11}$	
5402ИД1			Быстродействующий ОУ	$Ш_{48}$	
5403ГГ1	б/в		Генератор с фиксированной частотой (35...110 ГГц)	Lasertron	R
5403ГГ2	б/в		Генератор с вариаторной перестройкой (35...110 ГГц)	Lasertron	R
5403ГГ3	б/в		Генератор на диодах Ганна с фиксированной частотой (35...110 ГГц)	Lasertron	R
5403ГГ4	б/в		Генератор на диодах Ганна с вариаторной перестройкой (35...110 ГГц)	Lasertron	R
5403ЖС1	б/в		Активные четырехполюсники для генераторов (4,5...17 ГГц)	Lasertron	N
5403ПЕ1	б/в		Умножитель частоты на 2 (1,0...10,0 ГГц)	Lasertron	R
5403ПК1	б/в		Делитель частоты на 2 (1,0...10,0 ГГц)	Lasertron	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
5403ПС1	б/в		Балансный смеситель (0,8...12,0 ГГц)	Lasertron	R
5403ПС2	б/в		Преобразователь частоты (0,8...12,0 ГГц)	Lasertron	R
5403УВ1	б/в		Усилитель мощности СВЧ (1,0...3,1 ГГц)	Lasertron	R
5403УВ2	б/в		Малошумящий усилитель мощности СВЧ (1,0...3,1 ГГц)	Lasertron	R
5403УВ3	б/в		Усилитель мощности СВЧ (5,8...12,5 ГГц)	Lasertron	R
5403УВ4	б/в		Малошумящий усилитель мощности СВЧ (5,8...12,5 ГГц)	Lasertron	R
5403УВ5	б/в		Усилитель широкополосный (0,5...15 ГГц)	Lasertron	R
5403УВ6	б/в		Усилитель мощности СВЧ (0,5...5,0 ГГц)	Lasertron	R
5403УВ7	б/в		Малошумящий усилитель мощности СВЧ (0,5...5,0 ГГц)	Lasertron	R
5500ИЕ1			Двоичный счетчик со схемой управления (4 р)	$Э_{34}$	
5500ИЕ2	TQ1112	TRIQUINT	Синхронный двоичный счетчик (4 р)	$Э_{38}$	
5500ИЕ3	TQ1113	TRIQUINT	Синхронный двоичный счетчик (8 р)	$Э_{38}$	
5500ИЕ4	HGC0E1	GIGABIT	Реверсивный счетчик (4 р)	$Э_{34}$	
5500ИР1	HMD12141	HARRIS	Регистр сдвига (4 р)	$Э_{38}$	
5500ИР2	G100141		Регистр сдвига (8 р)	$Э_{38}$	
5500КП1	μPG704	NEC	Коммутатор 8 × 1	$Э_{40}$	
5500КТ1	μPG707	NEC	Токовый ключ (50 мА)	$Э_{38}$	
5500ЛИ1	10G011B	GIGABIT	Логический элемент 2И с расширением по выходу	$Э_{38}$	
5500ЛН1			Формирователь парафазных сигналов	$Э_{38}$	N
5500ЛР1	HMD11104-2	HARRIS	Логический элемент 2И-2ИЛИ-НЕ	$Э_{38}$	
5500ЛР2	HMD11104-3	HARRIS	Логический элемент 2И-ИЛИ-НЕ	$Э_{38}$	
5500РУ1			Синхронное ОЗУ (1К × 1)	$Э_{38}$	
5500РУ2			Синхронное ОЗУ (256 × 1)	$Э_{38}$	
5500СА1	10G021A	GIGABIT	Два компаратора	$Э_{38}$	
5500ТМ1	HMD11131	HARRIS	Синхронный D-триггер	$Э_{38}$	
5500ТТ1	μPG701B	NEC	Счетный триггер Т-типа	$Э_{34}$	
5501ХМ1	HMD11100-3	HARRIS	БМК (300 вентилей)	$Э_{36}$	
5502ПЦ1	μPG504B	NEC	Делитель на 2 (5 ГГц)	$Ф_{11}$	
5600РУ2			Статическое ОЗУ (256 × 1)	$Э_{36}$	
700КВ165	100КВ165		Коммутирующий элемент с приоритетом (ЭСЛ)	$Ф_{21}$	
700КД161	100КД161		Дешифратор низкого уровня (3 р, ЭСЛ)	$Ф_{21}$	
700КД162	100КД162		Дешифратор высокого уровня (3 р, ЭСЛ)	$Ф_{21}$	
700КД164	100КД164		8-канальный мультиплексор (ЭСЛ)	$Ф_{21}$	
700КЕ138	100КЕ138		Универсальный двоичный счетчик (4 р, ЭСЛ)	$Ф_{11}$ $Э_{34}$	
700КЕ137	100КЕ137		Универсальный десятичный счетчик (ЭСЛ)	$Ф_{11}$ $Э_{36}$	
700КЕ160	100КЕ160		12-входовая схема контроля четности (ЭСЛ)	$О_{19}$	
700КМ180	100КМ180		Сдвоенный сумматор-вычитатель (ЭСЛ)	$О_{19}$	
700КП179	100КП179		Схема быстрого перехода (ЭСЛ)	$О_{19}$	
700КП181	100КП181		Схема АЛУ (ЭСЛ)	$О_{19}$	
700КР141	100КР141		Универсальный регистр сдвига (4 р, ЭСЛ)	$Ф_{31}$	
700ЛЕ106	100ЛЕ106		Три логических элемента ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)	$Ф_{11}$	
700ЛЕ111	100ЛЕ111		Два логических элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)	$Ф_{33}$	

Тип	Аналог	Формула	Функциональное назначение	Изготовитель	
700ЛЕ123	100ЛЕ123		Три логических элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)	D_{32}	
700ЛЕ211	100ЛЕ211		Два логических элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)	D_{62}	
700ЛК117	100ЛК117		Два логических элемента 2-3ИЛИ-2И/2-3ИЛИ-2И-НЕ (ЭСЛ)	D_{33}	
700ЛК121	100ЛК121		Логический элемент ИЛИ-И/ИЛИ-И-НЕ (ЭСЛ)	D_{33}	
700ЛЛ110	100ЛЛ110		Два логических элемента ИЛИ с мощным выходом (ЭСЛ)	D_{33}	
700ЛЛ210	100ЛЛ210		Два логических элемента ИЛИ с мощным выходом (ЭСЛ)	D_{63}	
700ЛМ101	100ЛМ101		Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	D_{73}	
700ЛМ102	100ЛМ102		Четыре логических элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	D_{33} D_{73}	
700ЛМ105	100ЛМ105		Три логических элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	D_{11} D_{63}	
700ЛМ109	100ЛМ109		Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ/ИЛИ, 4ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	D_{63}	
700ЛП107	100ЛП107		Три логических элемента Исключающее ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)	D_{63}	
700ЛП115	100ЛП115		Четыре приемника с линии (ЭСЛ)	D_{73}	
700ЛП116	100ЛП116		Три приемника с линии (ЭСЛ)	D_{33}	
700ЛП128	100ЛП128		Драйвер линии (ЭСЛ)	D_{37}	
700ЛП129	100ЛП129		Приемник с линии (ЭСЛ)	D_{37}	
700ЛП216	100ЛП216		Три приемника с линии (ЭСЛ)	D_{11}	
700ЛС118	100ЛС118		Два логических элемента ИЛИ-И (ЭСЛ)	D_{37}	
700ЛС119	100ЛС119		Логический элемент ИЛИ-4И (ЭСЛ)	D_{37}	
700НР1			Матрица резисторов (ЭСЛ)	D_{11}	
700НР400	100НР400		Матрица резисторов (ЭСЛ)	D_{11}	
700ПУ124	100ПУ124		Преобразователь уровня (ЭСЛ)	D_{73}	
700ПУ125	100ПУ125		Преобразователь уровня (ЭСЛ)	D_{73}	
700РУ148	100РУ148		Статическое ОЗУ (64 × 1, ЭСЛ)	D_{38}	
700РУ401	100РУ401		ОЗУ (16 × 1, ЭСЛ)	D_{37}	
700РУ402	100РУ402		Ассоциативное ОЗУ (ЭСЛ)	D_{37} D_{38}	
700ТМ130	100ТМ130		Два D-триггера (ЭСЛ)	D_{63}	
700ТМ131	100ТМ131		Два D-триггера (ЭСЛ)	D_{11}	
700ТМ133	100ТМ133		Четыре триггера с защелкой (ЭСЛ)	D_{11}	
700ТМ134	100ТМ134		Два D-триггера (ЭСЛ)	D_{63}	
700ТМ173	100ТМ173		Четыре D-триггера (ЭСЛ)	D_{37}	
700ТМ231	100ТМ231		Два D-триггера (ЭСЛ)	D_{11}	
700ТМ30			Два D-триггера (ЭСЛ)	D_{38}	
703ЛА2			Логический элемент 8И-НЕ	D_{9}	
703ЛА3			Четыре логических элемента 2И-НЕ	D_{9}	
703ЛА4			Три логических элемента 3И-НЕ	D_{9}	
703ЛА5			Два логических элемента 4И/4ИЛИ-НЕ	D_{9}	
703ЛА6			Два логических элемента 4И-НЕ	D_{9}	
703ЛД1			Два 4-входовых расширителя по ИЛИ	D_{9}	
703ЛР1			Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ	D_{9}	
703ЛР2			Логический элемент 2-2-3-3И-4ИЛИ-НЕ	D_{9}	

Тип	Аналог	Формула	Функциональное назначение	Изготовитель	
703ЛР3			Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ	D_{9}	
703ТВ1			JK-триггер	D_{9}	
704ИП1			Два полусумматора	D_{11}	
705ИП2			Два полусумматора	D_{11}	
705ИП1			Схема управления	D_{11}	
705ЛА1			Четыре логических элемента 2И-НЕ	D_{11}	
705ЛА2			Три логических элемента 3И-НЕ	D_{11}	
705ЛА3			Два логических элемента 4И-НЕ	D_{11}	
705ЛА4			Логический элемент 8И-НЕ	D_{11}	
705ЛР1			Два логических элемента 2-2-2И-4ИЛИ-НЕ	D_{11}	
705ЛР2			Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ	D_{11}	
705ЛР3			Логический элемент 2-2-3-3И-4ИЛИ-НЕ	D_{11}	
705ЛР4			Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ и 3-3И-2ИЛИ-НЕ	D_{11}	
705ЛР5			Логический элемент 2-3-4-4И-4ИЛИ-НЕ	D_{11}	
705ТВ1			JK-триггер	D_{11}	
705ТР1			Два RS-триггера	D_{11}	
705ТР2			Два RS-триггера	D_{11}	
706ЛА3	106ЛА3		Четыре логических элемента 2И-НЕ	D_{31}	
706ЛА6	106ЛА6		Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу	D_{31}	
706ЛА8	106ЛА8		Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)	D_{31}	
706ЛБ1	106ЛБ1		Два логических элемента 3И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	D_{37}	R
706ЛБ2	106ЛБ2		Два логических элемента 3И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	D_{30}	R
706ЛБ3	106ЛБ3		Два логических элемента 2И-НЕ	D_{31}	
706ЛБ4	106ЛБ4		Два логических элемента 2И-НЕ	D_{39}	R
706ЛБ5	106ЛБ5		Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	D_{60}	R
706ЛБ6	106ЛБ6		Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	D_{35}	R
706ЛД1	106ЛД1		Восьмивходовый расширитель по ИЛИ	D_{60}	R
706ЛД2	106ЛД2		Восьмивходовый расширитель по ИЛИ	D_{59}	R
706ЛД3	106ЛД3		Шестивходовый расширитель по ИЛИ	D_{61}	
706ЛД4	106ЛД4		Шестивходовый расширитель по ИЛИ	D_{61}	R
706ЛД5	106ЛД5		Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ	D_{61}	R
706ЛД6	106ЛД6		Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ	D_{63}	R
706ЛД7	106ЛД7		Два трехвходовых расширителя по ИЛИ	D_{63}	R
706ЛД8	106ЛД8		Два трехвходовых расширителя по ИЛИ	D_{63}	R
706ЛР1	106ЛР1		Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	D_{61}	R
706ЛР11	106ЛР11		Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ	D_{64}	
706ЛР2	106ЛР2		Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ	D_{62}	R
706ЛР3	106ЛР3		Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ	D_{63}	
706ЛР4	106ЛР4		Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ	D_{33}	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
710УД1	153УД4		ОУ широкого применения	КФ$_{7}$	R
711ИД111			Дешифратор	Э$_{43}$	
712НР1			Резисторная сборка	Э$_{42}$	
712НР2			Резисторная сборка	Э$_{42}$	
712НТ1			Набор транзисторов	Э$_{43}$	
712НТ2			Набор транзисторов	Э$_{43}$	
712РВ1			Матрица-накопитель ПЗУ	Э$_{45}$	
712РВ2			Матрица-накопитель ПЗУ (256)	Э$_{45}$	
713ИЛ1			Полусумматор	1$_{1}$	
713ЛБ1			Четыре логических элемента 2И/ИЛИ-НЕ	1$_{1}$	
713ЛБ2			Два логических элемента 4И/ИЛИ-НЕ	1$_{1}$	
713ЛБ3			Логические элементы 3И/ИЛИ-НЕ и 2И/ИЛИ-НЕ	1$_{1}$	
713ЛБ5			Логический элемент 2И/ИЛИ-НЕ и три двухвходовых расширителя по ИЛИ	1$_{1}$	
713ТР1			Логический элемент 2И/ИЛИ-НЕ и триггер	1$_{1}$	
714КН1			Сверхскоростной аналоговый ключ напряжения со схемой управления	Э$_{13}$	
714КН2			Дифференциальный аналоговый ключ	Э$_{43}$	
715ИЕ1			Реверсивный счетчик (4 р)	Э$_{42}$	
716КТ1			Схема управления электронными ключами	КФ$_{7}$	
716КТ1			Двойной биполярный прерыватель	КФ$_{7}$	
719НД1			Дисковая матрица	Е$_{43}$	
721СА2	521СА2		Компаратор	КФ$_{7}$	
722ТЛ1	1228Л1		Триггер Шмитта	К$_{159}$	
722УБ1	122УП1		Видеоусилитель	К$_{118}$	
722УС1	122УН1		Двухкаскадный УПТ	К$_{109}$	
722УС2	122ЭН2		Каскодный усилитель	К$_{118}$	
722УТ1	122УД1		Двухкаскадный дифференциальный УПТ	К$_{118}$	
723УД1			ОУ	Э$_{64}$	
724АГ1	224АГ1		Ждущий мультивибратор	1$_{16}$	
724АЛ1			Формирователь для суперлюминесцентного лазерного диода	1$_{14}$	
724ГТ1	224ГТ1		Генератор прямоугольных импульсов	1$_{16}$	
724ГТ2	224ГТ2		Генератор прямоугольных импульсов	1$_{16}$	
724СП1			Формирователь уровня привязки	1$_{16}$	
724ТС1	224ТС1		Генератор «вырезки»	1$_{16}$	
724УС1			Формирователь кадровых импульсов	1$_{16}$	
724УС2			Формирователь строчных импульсов	1$_{16}$	
724ЧС1	224ЧС1		Частотный детектор	1$_{16}$	
724ЧС2	224ЧС2		Частотный детектор	1$_{16}$	
724ЕМ2			Чувствительный элемент реле-регулятора напряжения	1$_{16}$	N
724ЕП5			Схема управления реле-регулятора	1$_{16}$	N
724КП1			Электронный ключ	1$_{16}$	
724ТК1			Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами	1$_{16}$	
724СА1	224СА1		Амплитудный селектор	1$_{16}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
724ТП1	224ТП1		Триггер коммутирующих импульсов	1$_{16}$	
724ТП2			Триггер коммутирующих импульсов	1$_{16}$	
724УД1			Два ОУ широкого применения	1$_{16}$	N
724УК1	224УК1		Видеоусилитель	1$_{16}$	
724УН1			Предварительный УНЧ	1$_{16}$	
724УН10			Усилитель	1$_{16}$	N
724УН2	224УН2		Усилитель с согласованием АЧХ	1$_{16}$	
724УН3	224УН3		Усилитель с подъемом АЧХ	1$_{16}$	
724УН9			Усилитель	1$_{16}$	N
724УП1	224УП1		Усилитель сигналов цветности	1$_{16}$	
724УП2	224УП2		Усилитель-ограничитель сигналов цветности	1$_{16}$	
724УП3	224УП3		Видеоусилитель	1$_{16}$	
724УП4	224УП4		Универсальный усилитель	1$_{16}$	
724УР2	224УР2		УПЧЗ	1$_{16}$	
724УР3	224УР3		УПЧИ	1$_{16}$	
724ХА1			Предварительный УНЧ	1$_{16}$	
724ХА2			Устройство разделения сигналов	1$_{16}$	
724ХА3			Усилитель цветоразностных сигналов	1$_{16}$	
724ХА4			Усилитель яркостного сигнала	1$_{16}$	
724ХА5			Схема АРУ	1$_{16}$	
724ХА6			Матрица цветных сигналов	1$_{16}$	
724ХА7			Усилитель-коммутатор	1$_{16}$	
724ХК1	224ХК1		Схема двухстандартного блока цветности	1$_{16}$	
724ХК2			Схема цветовой синхронизации	1$_{16}$	
724ХУ3			Схема управления	1$_{16}$	
724КП1			Устройство стробирования сигналов	1$_{16}$	
724КП2			Устройство стробирования сигналов	1$_{16}$	
725ИД1			Дешифратор 4 × 16 (ТТЛ)	Э$_{42}$	
726ГС1	526ГС1		Цифровой синтезатор	К$_{109}$	
726УР1	526УР1		Усилитель-ограничитель с частотным детектором	К$_{118}$	
726УТ1	526УТ1		Гиратор	К$_{119}$	
730КТ1	930КТ1		Коммутатор цепей постоянного и переменного тока	КТ$_{26}$	
732ЛА9	530ЛА9		Три логических элемента 3И-НЕ	Э$_{21}$	
732ЛИ3	530ЛИ3		Три логических элемента 3И	Э$_{21}$	
732ЛР11	530ЛР11		Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ	Э$_{21}$	
732ЛР9	530ЛР9		Логический элемент 4-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ	Э$_{21}$	
733КН1	543КН1		16-канальный аналоговый коммутатор (р-МОП)	КТ$_{20}$	
733КН2	543КН2		16-канальный аналоговый коммутатор (8 × 2, р-МОП)	КТ$_{20}$	
733КН3	543КН3		8-канальный аналоговый ключ (р-МОП)	КТ$_{20}$	
734ИД6	134ИД6		Дешифратор 4 × 10	Э$_{81}$	R
734ИЕ5	134ИЕ5		Асинхронный двоичный счетчик (4 р)	Э$_{81}$	R
734ИР1	134ИР1		Универсальный сдвиговый регистр (4 р)	Э$_{81}$	R
734ИР2	134ИР2		Регистр сдвига (8 р)	Э$_{81}$	R
734КП10	134КП10		Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов	Э$_{81}$	R

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
734КП8	134КП8		Три переключателя		R
734КП9	134КП9		Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4 х 1		R
734ЛА2	134ЛА2		Логический элемент 8И-НЕ		
734ЛА8	134ЛА8		Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)		
734ЛБ1	134ЛБ1		Четыре логических элемента 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ		R
734ЛБ2	134ЛБ2		Два логических элемента 4И-НЕ, 4ИЛИ-НЕ		R
734ЛК3	134ЛК3		Мажоритарный элемент		
734ЛП1	134ЛР1		Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ		R
734ЛР2	134ЛР2		Логический элемент 2-2-3-4И-4ИЛИ-НЕ		R
734РМ1	134РМ1		Четыре накопительных элемента		R
734ТВ1	134ТВ1		JK-триггер с логикой 3И на входе		R
734ТВ14	134ТВ14		Два JK-триггера		R
734ТМ2	134ТМ2		Два D-триггера		
737РУ1			Статическое ОЗУ (1К)		
738АП1			Формирователь видеосигнала		
740УД1	153УД1		ОУ широкого применения		R
740УД2	153УД2		ОУ широкого применения		
740УД3	140УД1		ОУ широкого применения		R
740УД4	140УД8		ОУ широкого применения с малым током покоя		R
740УД5	153УД2		ОУ широкого применения с защитой от КЗ		R
740УД8	140УД6		ОУ широкого применения		
742ЕН1	142ЕН1		Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		
743КТ1	101КТ1		Аналоговый прерыватель		R
744УД1	544УД1		ОУ с ПТ на входе		R
744УД2	544УД2		ОУ широкого применения		R
744УД3	544УД3		ОУ широкого применения		R
745ВВ1	145ВВ1		Устройство ввода/вывода		
745ГГ1	185ГГ1		Четырехфазный генератор тактовых импульсов		
745ГГ2	185ГГ2		Четырехфазный генератор тактовых импульсов		
745ГГ3	185ГГ3		Четырехфазный генератор тактовых импульсов		
745ИК1301	145ИК1301		Схема вычислительных устройств		
745ИК1302	145ИК1302		Схема вычислительных устройств		
745ИК1303	145ИК1303		Схема вычислительных устройств		
745ИК1306	145ИК1306		Схема вычислительных устройств		
745ИК1801	145ИК1801		Интерфейс датчиков		
745ИК501	148ИК501		Схема для работы в составе микропроцессоров		
745ИК502	149ИК502		Схема для работы в составе микропроцессоров		
745ИК503	149ИК503		Схема для работы в составе микропроцессоров		
745ИР1	145ИР1		Динамический регистр сдвига 1024/1008 бит		
745ИР2	145ИР2		Динамический регистр сдвига 1024/1008 бит		
745КД1	645КД1		Диодная сборка		
747ВЖ11			Управляемый мажоритарный элемент		
747ВЖ30			Многофункциональный счетчик адреса микрокоманд		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
747ВХ31			Перестраиваемая матрица условных переходов устройства управления		
747ВХ32			Регистровая секция (4 р)		
747ВХ33			Многофункциональный дешифратор управления		
747ВХ34			Микропрограммный фазовращатель		
747ВХ35			Регистр последовательных приближений с АЦП (10 р)		
747ИК3			Матрица условий + мажоритарный элемент + коммутатор операций + 4-разрядный счетчик		
747ИМ1			Сумматор		
747ИМ2			Сумматор (4 р)		
747ИП11			Многофункциональное устройство		
747ИП12			Многофункциональное устройство		
747РЕ1			ПЗУ (4К)		
748АЛ1	249АЛ1		Формирователь тока светодиода		
748ЛП1	249ЛП1		Оптоэлектронный переключатель-инвертор		
748ЛП2	249ЛП2		Оптоэлектронный переключатель-инвертор		
748ЛП3	249ЛП3		Оптоэлектронный переключатель-инвертор		
748ЛП4	249ЛП4		Оптоэлектронный переключатель-инвертор		
748ЛП5	249ЛП5		Оптоэлектронный переключатель		
748ЛП6	249ЛП6		Оптоэлектронный переключатель логических сигналов		
748УП1	249УП1		Усилитель сигнала светодиода		
753УН1	153УН1		Усилитель для построения активных фильтров		
755ГА1					N
756ИД1	7ИД561		Ячейка дешифратора		
756ИС1	7ИС561		Полусумматор		
756ЛБ1	7ЛБ561		Шесть логических элементов 2И-НЕ с расширением по И		
756ЛБ2	7ЛБ562		Шесть логических элементов 2И-НЕ		
756ЛБ3	7ЛБ563		Два логических элемента 4И-НЕ		
756ЛБ4	7ЛБ564		Два 4-входовых расширителя по ИЛИ		
756ЛБ5	7ЛБ565		Два логических элемента 3И-НЕ и элемент 2И-НЕ		
756ЛП1	7ЛП561		Расширитель по ИЛИ		
756ЛП2	7ЛП562		Два логических элемента 3И-НЕ с расширением по ИЛИ		
756ЛР1	7ЛР561		Два логических элемента 2И-2ИЛИ-НЕ		
756ЛС1	7ЛС561		Логический элемент 4И-2ИЛИ-НЕ		
756ТК1	7ТК561		Триггер		
756ТК2	7ТК562		Триггер тактируемый		
756ТР1			Два триггера		
757ВУ1			Схема для работы в составе микропроцессоров		
757ВУ1	HD43757	HITACHI	Схема для работы в составе микропроцессоров		
757ИП1			Процессор и УВВ для микропроцессоров (8 р)		
757ИП12			Схема для работы в составе микропроцессоров		
761УД1			ОУ для работы при пониженных температурах		
762КТ1	152КТ2		Последовательный прерыватель		A
764ИЕ1	164ИЕ1		Двоичный счетчик (6 р)		A

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кг
764ИЕ2	1564ИЕ2		Двоичный счетчик (5 р)	$Е_{43}$	А
764ИР10	1564ИР10		Регистр сдвига (18 р)	$Е_{47}$	А
764ИР2	1564ИР2		Два универсальных регистра сдвига (4 р)	$Е_{47}$	А
764ИР3	1564ИР3		Универсальный регистр сдвига (4 р)	$Е_{47}$	
764КТ1	1564КТ1		Четыре двунаправленных переключателя	$Е_{47}$	А
764ЛА7	1564ЛА7		Четыре логических элемента 2И-НЕ	$Е_{47}$	А
764ЛА9	1564ЛА9		Три логических элемента 3И-НЕ	$Е_{49}$	А
764ЛЕ10	1564ЛЕ10		Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ	$Е_{49}$	А
764ЛЕ5	1564ЛЕ5		Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	$Е_{47}$	А
764ЛИ1	1564ЛИ1		Логический элемент 2И + НЕ	$Е_{47}$	А
764ЛП1	1564ЛП1		Универсальный логический элемент	$Е_{47}$	А
764ЛП11	1564ЛП11		Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ + НЕ	$Е_{47}$	А
764ЛП12	1564ЛП12		Два логических элемента 4И-НЕ + НЕ	$Е_{47}$	А
764ЛТ2	1564ЛТ2		Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ	$Е_{47}$	А
764ЛС1	1564ЛС1		Три логических элемента 3И-ИЛИ	$Е_{43}$	А
764ПУ1	1564ПУ1		Пять преобразователей уровня с инверсией	$Е_{45}$	А
764ТМ2	1564ТМ2		Два D-триггера с установкой 0 и 1	$Е_{47}$	А
765АГ1	5644АГ1		Два мультивибратора	$Ф_{91}$	А
765ИД1	5644ИД1		Двоично-десятичный дешифратор	$Е_{43}$	А
765ИД7	5644ИД7		Дешифратор-драйвер ЖКИ	$Ф_{11}$	А
765ИД5	5644ИД5		Дешифратор-драйвер ЖКИ со стробированием	$Ф_{11}$	А
765ИЕ10	5644ИЕ10		Два счетчика (4 р)	$Ф_{101}$	А
765ИЕ11	5644ИЕ11		Двоичный реверсивный счетчик (4 р)	$Е_{51}$	А
765ИЕ14	5644ИЕ14		Двоично-десятичный реверсивный счетчик (4 р)	$Е_{61}$	А
765ИЕ15	5644ИЕ15		Программируемый счетчик-делитель	$Е_{47}$	А
765ИЕ19	5644ИЕ19		Двоичный счетчик с установкой (5 р)	$Ф_{101}$	А
765ИЕ22	5644ИЕ22		Двоично-десятичный счетчик с защелкой (3 р)	$Ф_{111}$	
765ИЕ9	5644ИЕ9		Счетчик-делитель на 7	$Ф_{91}$	А
765ИК1	5644ИК1		Три канала оптронных мультиплексора	$Е_{47}$	А
765ИК2	5644ИК2		Мультиплексный дешифратор двоичного кода в семисегментный (ОЗУ, 5 р)	$Ф_{121}$	А
765ИМ1	5644ИМ1		Полный сумматор (4 р)	$Е_{49}$	А
765ИП2	5644ИП2		Схема сравнения (4 р)	$Ф_{111}$	А
765ИР2	5644ИР2		АЛУ (4 р)	$Е_{49}$	Р
765ИР4	5644ИР4		Схема ускоренного переноса	$Е_{41}$	А
765ИП5	5644ИП5		Переключатель (2 р)	$Ф_{91}$	А
765ИП6	5644ИП6		Схема контроля четности (9 р)	$Ф_{111}$	А
765РП1	5644РП1		Регистр сдвига (18 р)	$Ф_{111}$	
765РП11	5644РП11		Банк регистров (4 × 6)	$Ф_{101}$	А
765РП12	5644РП12		Банк регистров (4 × 4)	$Ф_{111}$	А
765РП13	5644РП13		Регистр памяти элементных приближений (12 р)	$Ф_{111}$	А
765РП16	5644РП16		Регистровое ЗУ (32 × 8)	$Ф_{111}$	А
765УР2	5644УР2		Два универсальных регистра сдвига (4 р)	$Е_{41}$	А
765УР6	5644УР6		Регистр сдвига (8 р)	$Ф_{111}$	А

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Кг
765УР9	5644УР9		Регистр сдвига (4 р)	$Е_{49}$	А
765КП1	5646КП1		Линейный 4-канальный мультиплексор	$Е_{47}$	А
765КП2	5646КП2		Восьмиканальный мультиплексор	$Е_{49}$	А
765КТ3	5646КТ3		Четыре двунаправленных ключа	$Ф_{111}$	
766ЛА10	5646ЛА10		Два элемента 2И-НЕ (ОС)	$Ф_{121}$	А
766ЛА7	5646ЛА7		Четыре логических элемента 2И-НЕ	$Е_{49}$	А
766ЛА8	5646ЛА8		Два логических элемента 4И-НЕ	$Е_{47}$	А
766ЛА9	5646ЛА9		Три логических элемента 3И-НЕ	$Ф_{101}$	А
766ЛЕ10	5646ЛЕ10		Три элемента 3ИЛИ-НЕ	$Ф_{101}$	А
766ЛЕ5	5646ЛЕ5		Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ	$Ф_{101}$	А
766ЛЕ8	5646ЛЕ8		Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ	$Ф_{101}$	А
766ЛН1	5646ЛН1		Шесть элементов НЕ со стробированием	$Ф_{111}$	А
766ЛН2	5646ЛН2		Шесть элементов НЕ	$Е_{47}$	А
766ТТ13	5646ТТ13		Три триггера-формирователя импульсов	$Е_{47}$	А
766ТТ2	5646ТТ2		Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ	$Ф_{111}$	А
766ЛС1	5646ЛС1		Три логических элемента 3И-ИЛИ	$Ф_{111}$	А
766ЛС2	5646ЛС2		Четыре элемента И-ИЛИ	$Ф_{101}$	А
766ПР1	5646ПР1		Преобразователь последовательного кода в параллельный	$Ф_{111}$	А
766ПУ4	5646ПУ4		Шесть трехуровневых преобразователей уровня	$Ф_{101}$	А
766ПУ6	5646ПУ6		Четыре преобразователя уровня	$Е_{47}$	А
766ПУ7	5646ПУ7		Шесть преобразователей уровня с инверсией	$Ф_{101}$	А
766ПУ8	5646ПУ8		Шесть преобразователей уровня без инверсии	$Ф_{101}$	А
766ПУ9	5646ПУ9		Двунаправленный преобразователь уровня (8 р)	$Ф_{101}$	А
766РП2	5646РП2		Буферное ЗУ (4 × 8)	$Ф_{101}$	
766РУ2	5646РУ2		Статическое ОЗУ (256 × 1, КМОП)	$Ф_{111}$	А
766СА1	5646СА1		Схема сравнения (12 р)	$Ф_{101}$	А
766ТВ1	5646ТВ1		Два JK-триггера	$Ф_{101}$	А
766ТЛ1	5646ТЛ1		Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)	$Ф_{111}$	А
766ТМ2	5646ТМ2		Два D-триггера с установкой 0 и 1	$Е_{47}$	А
766ТМ3	5646ТМ3		Четыре D-триггера	$Ф_{101}$	
766ТР2	5646ТР2		Четыре RS-триггера	$Ф_{101}$	А
766УН1	5646УН1		Усилитель индикации (ЖКИ)	$Ф_{111}$	
766ГГ1			Оптоэлектронный генератор импульсов тока	$Ф_{141}$	
775ГС1	1746ГС1		Двойной базовый элемент	$Ф_{118}$	
775УВ2	1751УВ2		Дифференциальный ВЧ усилитель	$Ф_{118}$	
775УВ3	1751УВ3		Стабилизированный широкополосный усилитель	$Ф_{118}$	
776НТ1	7НТ761		Шесть n-p-n-транзисторов	$Ф_{11}$	
776НТ2	7НТ762		Базовый элемент УПНН (Шесть n-p-n-транзисторов)	$Ф_{11}$	
776НТ3	7НТ763		Базовый элемент УПКЭ (Шесть n-p-n-транзисторов)	$Ф_{11}$	
776НТ4	7НТ764		Набор n-p-n-транзисторов	$Ф_{21}$	
776НТ5	7НТ765		Набор n-p-n-транзисторов	$Ф_{21}$	
786ЕП1	2666ЕП1		Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока	$Ф_{88}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
286ЕТ2	286ЕТ2		Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока	$\Diamond_{84}$	
298НТ1	198НТ1		Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	Φ_{84}	
298НТ2	198НТ2		Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	Φ_{84}	
298НТ3	198НТ3		Набор n-p-n-транзисторов (1 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	Φ_{84}	
298НТ4	198НТ4		Набор n-p-n-транзисторов (1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	Φ_{84}	
298НТ5	198НТ5		Набор p-n-p-транзисторов (2 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	Φ_{84}	
298НТ6	198НТ6		Набор p-n-p-транзисторов (2 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	Φ_{84}	
298НТ7	198НТ7		Набор p-n-p-транзисторов (1 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	Φ_{84}	
298НТ8	198НТ8		Набор p-n-p-транзисторов (1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)	Φ_{84}	
298УТ1	198УТ1		Дифференциальный усилитель	Φ_{84}	
802УП1			Усилитель воспроизведения		
805КТ1			Транзисторный ключ	Φ_{20}	N
805НТ1			Набор транзисторов	Φ_{20}	N
805УИ1			Усилитель считывания	Φ_{20}	N
805УИ2			Усилитель записи	Φ_{20}	N
805УИ3			Усилитель считывания	Φ_{20}	N
811ФБ1			Звено 2-го порядка для построения RC-фильтров ВЧ	$\Phi\Phi_{20}$, Φ_{20}	R
811ФБ2			Звено 2-го порядка для построения RC-фильтров ВЧ	$\Phi\Phi_{20}$, Φ_{20}	
811ФЕ1			Звено активного полосового RC-фильтра	$\Phi\Phi_{20}$, Φ_{20}	
811ФЕ2			Звено активного полосового RC-фильтра	$\Phi\Phi_{20}$, Φ_{20}	
811ФЕ3			Звено активного полосового RC-фильтра	$\Phi\Phi_{20}$, Φ_{20}	
811ФН1			Звено 2-го порядка для построения RC-фильтров НЧ	$\Phi\Phi_{20}$, Φ_{20}	R
811ФН2			Звено 2-го порядка для построения RC-фильтров НЧ	$\Phi\Phi_{20}$, Φ_{20}	R
812АГ1			Согласующий каскад АРУ		
812ГГ1			Ждущий мультивибратор		
812ЛН1			Инвертор		
812СА1			Схема сравнения		
812СА2			Амплитудный дискриминатор		
812СА3			Схема сравнения		
812ЭЕ1			Эмиттерный повторитель		
812УП1			УПЧ		
812УР1			Предварительный УПЧ		
814КН1			Переключатель опорных напряжений	Θ_{20}	
816КН1			Преобразователь входных сигналов	Θ_{20}	
816СА1			Компаратор	Φ_{20}	N
816СА2			Компаратор	Θ_{20}	N
816УД1			ОУ	Θ_{20}	
816УД2			ОУ	Θ_{20}	
816УД3			Усилитель	Θ_{20}	N
816УД4			ОУ	Θ_{20}	N
816УД5			Усилитель напряжения	Θ_{20}	N
817ЕН1			Стабилизатор положительного напряжения 7...25 В (50 мА)	Θ_{20}	
817ЕН2			Стабилизатор отрицательного напряжения 7...25 В (50 мА)	Θ_{20}	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
817ЕН3			Стабилизатор напряжения +5 В	Θ_{20}	N
817ЕН4			Двухполярный стабилизатор напряжения 12...24 В	Θ_{20}	N
817ПА1			ЦАП (15 р, 10 мкс)	Θ_{20}	
817УД6			ОУ	Θ_{20}	N
819ДИ1			Детектор	Φ_2	
819ДФ1			Фазовый детектор	Φ_2	
819КН1			Коммутатор	Φ_2	
819ЛН1			Логический элемент НЕ	Φ_2	
819ПФ1			Фазорегистратель	Φ_2	
819ПФ2			Фазозащитатель	Φ_2	
819УВ1			УВЧ	Φ_2	
819УЕ1			Усилитель-повторитель	Φ_2	
819УЕ2			Эмиттерный повторитель	Φ_2	
819УН1			УНЧ	Φ_2	
819УР1			УПЧ	Φ_2	
819УР2			УПЧ	Φ_2	
819ФН1			Фильтр	Φ_2	
819ФН2			Фильтр	Φ_2	
819ХА1			Усилитель-формирователь	Φ_2	
820АГ1			Формирователь опорных напряжений	Φ_{21}	
820ГГ1			Схема стробирования	Φ_{21}	
820ГТ2			Двухканальный генератор прямоугольных импульсов	Φ_{21}	
820ЕП1			Схема управления 1	Φ_{21}	
820ЕП2			Схема управления 2	Φ_{21}	
820КП1			Линейный распределитель	Φ_{21}	
820НЕ1			Набор ключей-повторителей	Φ_{21}	
820ТН2			Схема нормирования по уровням	Φ_{21}	
820СА1			Распределитель	Φ_{21}	
820УД1			Четыре ОУ	Φ_{21}	
820УП1			Двухканальный избирательный усилитель	Φ_{21}	
820ХА4			Ограничитель 1	Φ_{21}	
820ХА5			Ограничитель 2	Φ_{21}	
820ХА6			Два УПТ и усилитель с изменением усиления	Φ_{21}	
821СП1			Импульсная схема сравнения с пусковым устройством	Θ_{13}	
821УИ1			Импульсная схема усилителя-формирователя	Θ_{13}	
821УП1			УНЧ с ФНЧ	Θ_{13}	
821УР1			УПЧ с детекторы	Θ_{13}	
822СП1			Схема сравнения	Θ_{13}	
822УП1			Усилитель специальный	Θ_{13}	
822УП2			УПЧ	Θ_{13}	
824АГ1			Формирователь временных интервалов	$\sqrt{\Phi_{20}}$	
824АГ2			Формирователь задержанных временных интервалов	$\sqrt{\Phi_{20}}$	
824КТ1			Токовый ключ	$\sqrt{\Phi_{20}}$	
824ПС1			Схема согласования	$\sqrt{\Phi_{20}}$	

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	
824УЕ1			Магистральный повторитель		
824УИ1			Импульсный усилитель		
826КН1			Коммутатор ВЧ сигналов		
826СП1			Управляемое динамическое сопротивление		
826УВ1			УВЧ		
826УН1			УНЧ		
826УР1			УПЧ		
826ХА1			Детектор сигналов ПЧ		
827ИД1			Преобразователь десятичного кода в коды лампы		
828ЕТ1			Стабилизирующий элемент ИП		
829КТ1			Мощный токовый ключ		
829КТ2			Мощный токовый ключ		
829КТ3			Управляемый токовый ключ		
829КТ4			Управляемый токовый ключ		
829КТ5			Токовый ключ динисторного типа		
829КТ6			Ключевой элемент высоковольтного стабилизатора		
829КТ7			Ключевой элемент высокоточного стабилизатора		
829КТ8			Токовый ключ динисторного типа		
831СА1			Два управляемых компаратора		
834АГ1			Формирователь импульсов прямоугольной формы		
834ИВ1			Шифратор		
834ИД1			Дешифратор двоично-восьмеричный		
834ИД2			Дешифратор двоично-десятичный		
834ИЕ1			Счетчик команд (1 р) + два схемы сравнения		
834ИЕ2			Двоичный счетчик (4 р)		
834ИК1			4-канальный смеситель 1 (4 р)		
834ИК2			4-канальный смеситель 2 (4 р)		
834ИК3			Устройство ввода информации		
834ИК4			Схема прерывания		
834ИМ1			Сумматор комбинационный (3 х 1)		
834ИП1			Схема ускоренного переноса		
834ИР1			Регистр команд (1 р)		
834ИР2			Регистр команд с логикой записи/считывания (3 р)		
834ИР3			Регистр команд с логикой записи (2 р)		
834ИР4			Два регистра общего назначения (4 р)		
834ИР5			Регистр сверхоперативной памяти (5 р)		
834ТР1			RS-триггеры		
834УЕ1			Семь эмиттерных повторителей без управления		
834УЕ2			Шесть эмиттерных повторителей с управлением		
834УИ1			Усилитель мощности		
835ОТ1			Два оптоэлектронных ключа (40 мА)		
835ОТ2			Два оптоэлектронных ключа (100 мА)		
836КП1			Два оптоэлектронных ключа (50 мА)		
836КТ2			Два оптоэлектронных ключа (250 мА)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	
840УИ1			Усилитель сигнала фотоприемника		
842УЕ1			Истоковый повторитель		
843УР1			УПЧ со схемой совпадения и АРУ с задаваемым порогом		R
843УР2			Регулируемый усилитель		
845БН1			ИОН		
848АР1			Формирователь разрядного тока		
848ГТ5			Генератор прямоугольных сигналов		
848УИ4			Согласующий усилитель		
848УЛ1			Усилитель воспроизведения		
848УР1			УПЧ		
849АЛ1			Оптоэлектронная позиционно-чувствительная схема		
849ПА1	-DAC1136	AD	ЦАП (14... 16 р)		
849ПП1			Оптоэлектронный преобразователь линейного перемещения в напряжение		
850ЕУ1			Схема управления		
850ЕУ2			Схема управления		
851УН1			Малошумящий усилитель с АРУ		
851УН2			Малошумящий усилитель		
852ИК1	б/в		Преобразователь изображения в цифровой код		N
854АН1			Модулятор полупроводникового излучения		
854МН2			Модулятор суперлюминесцентного диода (СЛД)		
854УИ1			Усилитель импульсных сигналов фотоприемника		
854ХА1			Усилитель амплитудного модулятора со схемой сравнения		
859ХА1			Схема обработки ВЧ сигнала		
AN16xx	-PIC16C5/6xx	MICROCHIP	Семейство однокристальных PIC- контроллеров		
An66001			Бесконтактный пассивный ответчик-идентификатор		
AS2902N	LM2902N	NS	Четыре ОУ		
AS301N	LM301	NS	ОУ широкого применения		
AS311N	LM311	NS	Компаратор		
AS317L	LM317L	NS	Регулируемый стабилизатор положительного напряжения		
AS324N	LM324	NS	Четыре ОУ		
AS339N	LM339	NS	Четыре компаратора		
AS358N	LM358	NS	Два ОУ широкого применения		
AS3852 2.5	LM3852 2.5	NS	Источник опорного напряжения 2.5 В		
AS3852 5	LM3852 5	NS	Источник опорного напряжения 5 В		
AS393N	LM393	NS	Два компаратора		
AS3V393	TS3V393	TELEDYNE	Два компаратора (КМОП)		
AS4140	RV4140	RAYTHEON	Схема защиты от поражения электрическим током		
AS555	NE555	SIGNETICS	Сдвоенный таймер		
AS7533KN	AD7533	AD	Перемножающий ЦАП (10 р, КМОП)		
AS7555PA	ICL7555	INTERSIL	Таймер (КМОП)		
AS78xxACP	LM78xxACP	NS	Стабилизатор положительного напряжения		
AS79xxACP	LM79xxACP	NS	Стабилизатор положительного напряжения		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
CT78xx	uA78xx	FAIRCHILD	Стабилизаторы положительного напряжения +3,3...+27 В (0,5 А)		
CT7071	TEA1066	PHILIPS	Аналоговый тракт телефонного аппарата		
DX-01	б/а		Дешифратор для АОН		
FDM-N	б/а		Номеронабиратель для импульсного ТА		
GA3362A	TDA3362A	PHILIPS	Универсальный слаботочный процессор цветного ТВ приемника		
LPM-01	б/а		Контролер охранной системы		
LM135	LM135	NS	Полупроводниковый датчик температуры		
PP-1002			Регулятор напряжения		
SIGMA	б/а		Приемопередатчик кодов идентификации		
TDA1524A	TDA1524A	PHILIPS	Стереорегулятор громкости/тембра ВЧ и НЧ		
UA01.3505	TDA3505	PHILIPS	Видеопроцессор с АБЕ		
UA01.4502	TDA4502	PHILIPS	Слаботочный тракт цветного ТВ приемника		
UA01.4504	TDA4504	PHILIPS	Слаботочный тракт цветного ТВ приемника		
UA01.4565	TDA4565	PHILIPS	Цветокорректор и ЛЗ на пирогорах		
UA01.4580	TDA4650	PHILIPS	Видеопроцессор с АБЕ		
UA01.4601	TDA4601	SIEMENS	Схема управления импульсным БП		
UA01.4650	TDA4650	PHILIPS	Декодер PAL/SECAM/NTSC		
UA01.4660	TDA4660	PHILIPS	ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 мкс)		
UA01.5101	TEA5101	STM	Трансивер супергетеродинный		
UA01.6100G	TDA6100G	PHILIPS	Видеоусилитель		
UA01.8303	TDA8303A	PHILIPS	Слаботочный тракт цветного ТВ приемника		
UA01.8305	TDA8305A	PHILIPS	Слаботочный тракт цветного ТВ приемника		
UA01.8440	TDA8440	PHILIPS	Коммутатор видео/звуковых сигналов (I²C)		
UA01.BP2	б/а		ЛЗ сигнала яркости		
UA01.BP5	б/а		Сложная ЛЗ		
UA01.BP6	K5M1401RS	KINSBU	ЛЗ на одну строку сигнала яркости в видеоинтерфейсе		
UA01.EH005	142EH5		Стабилизатор напряжения		
UA01.EH008	142EH8		Стабилизатор напряжения		
UA01.EH01	ICL9069	INTERSIL	ИОН		N
UA01.EH021	б/а		Двухканальный стабилизатор напряжения (+5/+16 В)		N
UA01.EH022	б/а		Двухканальный стабилизатор напряжения (+5/+12 В)		N
UA01.FN01	AD650	AD	Прецизионный ПНЧ		N
UA01.ГС1	б/а		Схема измерения мощности для однофазного электросчетчика		N
UA01.ДД01	SP87B3A	PLESSEY	ВЧ делитель на 40/41		N
UA01.УД01	OP-90	PM	Микромощный низковольтный ОУ		N
UA01.УД17	140УД17		Прецизионный ОУ		N
UA01.УД21	140УД21		МДМ ОУ		N
UA01.УД24	140УД24		ОУ с внешней стабилизацией		N
UA01.УН14	174УН14		УНЧ (5 Вт)		
UA01.УН19	174УН19		УНЧ (12 Вт)		
UA81XA5	1СОДХА2		Тракт ЧМ радиоприемника		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
UA01.XT23	L9088	STM	Генератор сигнала указателей поворота и аварийной сигнализации		N
UA01.XT24	U6427I	TELE-FUNKEN	Генератор сигнала управления предметами стеклоочистителя		N
UA01.XT25	1118КТ9		Магниточувствительная схема		N
UA01.XT25M	1118КП11		Магниточувствительная схема для ВМ		N
UA01.XT30	б/а		Магниточувствительная схема с линейным выходом		
UA01.XT306	VB300	STM	Схема обработки сигнала бесконтактного индуктивного датчика		
UA01.XT34	U2480	TELE-FUNKEN	Схема управления реле контроля исправности ламп		N
UA01.XT39	1116КТ9		Магниточувствительная схема		
UA01.XT49	1118КП11		Магниточувствительная схема для ВМ		
UA02.BF1	-1013ВФ4		Музыкальный генератор		
UA02.ВГ2	-1822ВГ1		Контролер ЖКИ (4 р)		
UA02.ГП1	LM331	NS	ПНЧ/ГПН		
UA02.УН1	TEA1062	PHILIPS	Аналоговый тракт телефонного аппарата		
UA02.УН2	548УН2		Малошумящий УНЧ		
UR1100PS5	LCD-01		Схема управления ЖКИ (4 р)		N
URS6046P01			Сдвоенная ЛЗ		
URS609PP02	1820РР2		ЭСППЗУ (512 × 8, ВМ-типа)		
URS60/BM01			Схема электронных часов		
URS70QUT2	БАА3010	PHILIPS	Передатчик команд ИК ДУ (код RC-5)		
URS7BMJT01			Декодер PAL/SECAM/NTSC		
V001101M1	б/а		Схема управления двухтарифным электросчетчиком		
A			Преобразователь ПЧ, частотный модулятор и детектор		
A1L94	б/а		ПЗС матрица (500 × 500)		
A1131	б/а		ПЗС матрица 3 × (144 × 230)		
A1139	б/а		ПЗС матрица (1154 × 534)		
A1141	б/а		ПЗС матрица (442 × 580)		
A3505	TDA3505	PHILIPS	Видеопроцессор с АБЕ		
A4555	TDA4555	PHILIPS	Декодер PAL/SECAM/NTSC		
A4565	TDA4565	PHILIPS	Цветокорректор и ЛЗ на пирогорах		
AЦМ-11			БМК аналогово-цифровой		
AЦМ-21			БМК аналогово-цифровой		
AЦМ-23			БМК аналогово-цифровой		
BS78A			Многоканальный программируемый тактовый генератор (до 10 МГц)		
BS82			Счетчик импульсов двоичный/двоично-десятичный (16 р./4 р., 75 МГц)		
BC05A	-CA3306	RCA	Старое название 1523ПВ1		
BC05	-CA3318	RCA	Старое название 1523ПВ2		
BC15	HD-7107	INTERSIL	Старое название 1175ПВ2		
BC18A	б/а		Старое название 1523ПА1 (КМОП, КНС, 10 р)		
BC18B	б/а		Старое название 1523ПА1 (КМОП, КНС, 8 р)		
BHI	б/а		Счетчик с буферным регистром (16 р)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	
БЭВ	0/в		Схема контроля параметров электронных схем		
ВА997			Передатчик двухуровневого сигнала с кодом Манчестер-2		
ВА998			Передатчик двухуровневого сигнала с кодом Манчестер-2		
Радио-17	174ИЕ2		Коммутатор каналов и 8-канальный кольцевой счетчик		
Вертуна	TDC1012	TRW	Быстродействующий ЦАП (50 нс, 8 бит, 12 р)		
Вега-2	SP8853	PLESSEY	Схема управления синтезатором частоты		
ВК	0/в		Выносной блок интерфейса кода «Манчестер»		
ВЦ10000А	HM5100A1	HMC	Измеритель для импульсного ТА		
ГРН-1-220			Регулятор напряжения		
ДЕКОДЕР	0/в		Декодер для системы радиоуправления игрушками		
ДЕМОДУЛЯТОР	0/в		Цифровая линия задержки и делитель частоты		
ДШ	0/в		Схема управления ЖКИ (2,5 р)		
ЕУ002	0/в		Схема управления импульсным МП		
ЗАЛОК	0/в		Схема для кодового замка		
КН4КП020	174КТ2		8-канальный коммутатор выбора ТВ программ		
КН4КП024			8-канальный коммутатор выбора ТВ программ		
КФИУР029			УПЧЗ		
КФИА026			Детектор сигнала цветности		
КФИХ007			Усилитель яркостного сигнала и RGB-матрица		
КФИП008			Схема обработки сигнала цветности		
К7013ХА-01			УНЧ		
К7013ХА-02			УНЧ		
К7013ХА-03			УНЧ		
К7013ХА-04			УНЧ		
КА2410	КА2410	SAMSUNG	Тональное вызывное устройство		N
КА2411	КА2411	SAMSUNG	Тональное вызывное устройство		N
КБ018ГГ1-2	0/в		Графический контроллер для микро-ЭВМ «SINCLAIR-48»		
КВИЛ012			Таймер автоматического отключения ТВ приемника		
КОДЕР	0/в		Кодер для системы радиоуправления игрушками		
КПР014			Преобразователь двоичного кода в семисегментный		
КРС2ИЕ1			Счетчик радиометра		N
КУЕВ12			Усилитель-согласователь		
КУЛС1			Предварительный усилитель		N
КУНС01			УНЧ (3 Вт)		N
КУНС07А			УНЧ для стереотелефонов		
КУНС08			УНЧ		
КУНС16			УНЧ (0,6 Вт)		
КФНС16			ФНЧ		
КФПС05М			S-полосный эквалайзер		
КФАС05М	TDA3510	PHILIPS	Декодер цветности PAL		
КФАС07			Усилитель записи/воспроизведения с АРУ		
КФАС58			Усилитель-преобразователь частоты УКВ-диапазона		
КФАС60			Демодулятор ЧМ		
МД1141И1			Усилитель воспроизведения		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	
М2ЕК3081			Стабилизатор напряжения		
М2ЕК3451			Стабилизатор напряжения (+3...+30 В, 500 мА)		
М2ЕК3471			Стабилизатор напряжения (-30...-3 В, 500 мА)		
М2ЕК3481			Стабилизатор напряжения (9...30 В, 0,2 А, двухполярный)		
М2ЕК3581			Стабилизатор напряжения (15 В, 2 А)		
М2ЕК3591			Стабилизатор напряжения (24 В, 3 А)		
М2ЕТ2441			ИОН		
М2ЕТ2461			ИОН		
М2ЕТ05121			Узел гальванической развязки		
М2ЕТ3451			Программируемый источник тока		
М2ПА2091			ЦАП (8 р, 50 мкс)		
М2ПАК1751-4			ЦАП (12 р, 80 мкс)		
М2ПАМ171			ЦАП (17 р, 10 мкс)		
М2ПА3051			ЦАП		
М2ПВ1871			АЦП (14 р, 10 мкс)		
М2ПВ2191			АЦП (14 р, 10 мкс)		
М2ПВЦК181			АЦП		
М2ПВ16581			АЦП (14 р, 200 мкс)		
М2ПВ30571			АЦП		
М2ПНУ0771			Развязывающий усилитель		
М2ПНУ0981			Развязывающий усилитель		
М2ПФ1831			Преобразователь напряжения		
М2ПФ3331			Преобразователь напряжения в длительность импульса		
М2ПП01541			Усилитель сигнала термопары		
М2СКУ0831			Устройство выборки/хранения (8 р)		N
М2УД2001			ОУ		
М2УД30091			Программируемый усилитель		
М2УД34551			ОУ		
М2УН05551			Контроллер электродвигателя		
М2УН0871			Развязывающий усилитель		
М2УНФ0621			Прецизионный МДМ ОУ		
М2УП1861			Тензометрический усилитель		N
М2УП1792			Тензометрический усилитель		
М2УП05111			Усилитель биосигналов		
М2УП05131			Предусилитель сигналов ЭКГ		
М2УС30091			Дифференциальный усилитель		
М2УС30052			Дифференциальный усилитель		
М2УС30063			Дифференциальный усилитель		
М2УС34341			Широкополосный нормирующий усилитель		N
М2УС34571			Дифференциальный усилитель		N
М2УТ26141			Контроллер электродвигателя		
М2УА05151			Измеритель концентрации метана		
М2ЦУК0841			Дифференциальный усилитель		N
М5113ЕН1			Стабилизатор напряжения (24 В, 1 А)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
MC f 1			Микросборка		N
MC 1 11			Микросборка		N
MC 1 13			Микросборка		N
MC 1 14			Микросборка		N
MC 1 2			Микросборка		N
MC 1 3			Микросборка		N
MC 1 4			Микросборка		N
MC 1 5			Микросборка		N
MC 1 6			Микросборка		N
MC 1 7			Микросборка		N
MC 2 1			Микросборка		N
MC 2 10			Микросборка		N
MC 2 11			Микросборка		N
MC 2 2			Микросборка		N
MC 2 3			Микросборка		N
MC 2 4			Микросборка		N
MC 2 5			Микросборка		N
MC 2 6			Микросборка		N
MC 2 7			Микросборка		N
MC 2 7			Микросборка		N
MC 2 8			Микросборка		N
MC 2 9			Микросборка		N
MC 3 1			Микросборка		N
MC 3 2			Микросборка		N
MC DK			Чувствительный элемент датчика Холла		N
MC АП			Микросборка		N
MC ГК			Микросборка		N
MC ГС			Микросборка		N
MC ИК1			Микросборка для устройств отбивки и сигнализации		N
MC ИК2			Микросборка для устройств отбивки и сигнализации		N
MC КТ1			Микросборка		N
MC КЗВ			Микросборка		N
MC ПП1			Микросборка		N
MC СИ1			Микросборка		N
MC СТ1			Микросборка		N
MC У8			Микросборка		N
MC У3			Микросборка		N
MC УП1			Микросборка для бытовой радиоаппаратуры магнитной записи		N
MC УН1			Микросборка УНЧ		N
MC УН2			Микросборка УНЧ		N
MC УН3			Микросборка для бытовой радиоаппаратуры магнитной записи		N
MC УН4			Микросборка УНЧ		N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
MC УН4			Микросборка УНЧ		N
MC УП1			Микросборка для бытовой радиоаппаратуры магнитной записи		N
MC УП2			Микросборка для бытовой радиоаппаратуры магнитной записи		N
MC УП3			Микросборка для электретных микрофонов ТА		N
MC УП4			Микросборка для электретных микрофонов ТА		N
MC УТ1			Микросборка УНЧ		N
HP1			Высокомощный диодный		
HP2			Высокомощный диодный		
HTOC2	б/в		Шесть n-p-n-транзисторов		
П16РН2	б/в		Автомобильный регулятор напряжения (14.1...14.5 В, 5 А)		
П14РН3	б/в		Автомобильный регулятор напряжения (13.9...14.3 В, 5 А)		
П16РН5	б/в		Автомобильный регулятор напряжения		
П28РН1	б/в		Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 5 А)		
ПДУ	б/в		Схема управления ПДУ радиостанции		
ППУ	б/в		Приемник-передатчик цифр «Маячок»		
ПРК	б/в		Преобразователь последовательного кода в параллельный (20 р)		
ПВЗ	б/в		Устройство определения кода абонента в системе персонального радиовызова		
РМ111			БМК аналогово-цифровой		
РТМ1002	1082ВЕ3		Номеронабиратель для импульсного ТА		
РТМ2001	1082ВЕ4		Схема автодозвона		
С1.153.УП1			Усилитель сигналов ПЧ		
С1.155.УП1			Усилитель напряжения ПЧ		
СА	б/в		Схема для слухового аппарата		
СЕКАМ-М	б/в		Кодер RGB—SECAM		
СМ1-2	μPD1867-G	NEC	Однокристальная микро-ЭВМ для музыкальных инструментов (4 р)		
СР1.02	HD61865	HITACHI	Синтезатор речи		
СТРЕЛОК	б/в		Схема для создания электронной игры		
СУ	б/в		Контроллер тахометра		
Т34ВГ1	*ULA2000	FERRANTI	Системный контроллер микро-ЭВМ «SINCLAIR-48»		
Т34ВГ2	-FDC793	WD	Контроллер дисковода		
Т34ВМ1	Z80A	ZILOG	Универсальный микропроцессор (8 р)		
Т34РЕ1			ПЗУ (16К×8, КМОП)		
Т36ВГ1			Контроллер ЖКИ (80×8)		
Т36ВМ1			Универсальный микропроцессор (16 р)		
Т36РЕ1			ПЗУ (16К×8, КМОП)		
Т36РЕ2	SBV23L256	SPRAGUE	ПЗУ (32К×8, КМОП)		
Т36РУ1			Статическое ОЗУ (2К×8)		
Т36РУ2			Статическое ОЗУ (8К×8)		
Т5875			Тональное вызывное устройство		N
ТСП-М			Преобразователь сигнала термопротивления (медь)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
ТСП-Н			Преобразователь сигнала термосопротивления (никель)		
У2БР1971			Аналоговые ПЗ		
У2ВФ1891			Коррелятор 8-канальный		N
У2ЕП2241			ИОН (1.2...1.4 В)		N
У2ПА2101			ЦАП (16 р)		N
У2ПВ1871			АЦП (13 р)		N
У2ПН1921			Преобразователь скоростного дуплекса		
У2ПН1931			Приемник/передатчик С2		
У2ПН1941			Приемник/передатчик С3		
У2ПП1911			ПИД-регулятор		
У2РУ1901			СЗУ (64К х 8)		N
У2УД2001			Быстродействующий ОУ		N
У2УП1851			Усилитель сигналов тензометрического датчика		N
У2УС1851			Программируемый нормирующий усилитель		N
УТК-25П			Микросборка		N
УМС10			Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., -1.35...-2.0 В)		
УМС11			Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., -2.7...-3.3 В)		
УМС12			Генератор мелодий (8 мел., 192 зв.)		
УМС13			Генератор мелодий (8 мел., 192 зв.)		
УМС14			Генератор мелодий (16 мел., 512 зв., -1.35...-2.0 В)		
УМС15			Генератор мелодий (16 мел., 512 зв., -1.35...-2.0 В)		
УМС7			Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., -2.7...-3.3 В)		
УМС8			Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., -1.35...-2.0 В)		
УМС9			Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., -1.35...-2.0 В)		
УПТ-1	SAA1250	ITT	Передатчик команд ИК ДУ (код ITT)		
УПТ-2	SAA1251	ITT	Приемник команд ИК ДУ (код ITT)		
УПЧ-22			Микросборка для УПЧЗ		N
УПЧ-5			Микросборка для УПЧЗ телевизионных приемников		N
УПЧЗ-22			Микросборка для УПЧЗ		N
УПЧЗ-2МС			Микросборка для УПЧЗ телевизионных приемников		N
УПЧЗ-5			Микросборка для УПЧЗ телевизионных приемников		N
УР1К00ХА01			Тракт ЧМ радиоприемника		
УР1101А/D1	NE555	SIGNETICS	Таймер		
УР1101А/D2	NE556	SIGNETICS	Сдвоенный таймер		
УР1101А/D3	NE558	SIGNETICS	Счетверенный таймер		
УР1101СХ03	LM393	NS	Два компаратора		
УР1101СХ04	LM339	NS	Четыре компаратора		
УР1101СХ05	LM311	NS	Компаратор		N
УР1101УД01	LM358	NS	Два ОУ широкого применения		
УР1101ХА02	TDA4580	PHILIPS	Видеопроцессор		
УР1101ХП02			Фильтры и ПЗ		
УР1101ХП24	U642B	TELE-FUNKEN	Генератор сигналов управления приводом стеклоочистителя		
УР1101ХП31	1098ХА1		Схема управления ШД спидометра и мА		N

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготовитель	Ст
УР1101ХП32	U2643	TELE-FUNKEN	Генератор сигналов указателей поворота и аварийной сигнализации		
УР1101ХП34	U2480	TELE-FUNKEN	Схема управления реле контроля неисправности ламп		
УСП-Д31			Интегральный датчик давления		
УСП-Д32			Интегральный датчик давления		
УСП-К35			Импульсно-частотный преобразователь		
УСП-Т45			Формирователь импульсов управления ШД		
УТП-К11			АЦП для мультиметра		
УТП-СПОА			Специальный сдвиговый регистр		
УУПЧ-2			Микросборка для УПЧЗ телевизионных приемников		N
ФХ01	С/в		Кодер номера пользователя для охранной сигнализации		
ФИ-3			Универсальный программируемый фильтр		
ФИПЗ14М	С/в		ПЗС матрица (800 х 800)		
ФРМ	С/в		Формирователь временных интервалов и селектор импульсов		
ХА965	TDA3530	PHILIPS	Декодер цветности SECAM		
ХА3010	SAA3010	PHILIPS	Передатчик команд ИК ДУ (код RC-5)		
ХА3510	TDA3510	PHILIPS	Декодер цветности PAL		
ХА3302	TDA3030R	PHILIPS	Стабилизированный тракт цветного ТВ приемника		
ХА930	TDA4555	PHILIPS	Декодер PAL/SECAM/NTSC		
ХА932	TDA3505	PHILIPS	Видеопроцессор с АБВ		
ХА933	TDA4565	PHILIPS	Цветокорректор и ПЗ на гираторах		
ХА934			Передатчик		N
ХА936	TDA1220	SIM	Тракт АМ/ЧМ радиоприемника		
ХХА561	TDA4561	PHILIPS	ПЗ на переключаемых конденсаторах (64 кнс)		
ЦП3	С/в		Регистр сдвига (256 р)		
ЧС21	С/в		Схема электронных часов с будильником и календарем		
ЧС22	С/в		Схема электронных часов-будильника с музыкальным сопровождением		
ЧСУ22	С/в		Схема электронных часов-будильника с музыкальным сопровождением		
Я112А1	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (14.1...14.5 В, 5 А)		
Я112А12	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (14.1...14.5 В, 6 А)		
Я112А13	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (13.5...13.9 В, 6 А)		
Я112А17	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (13.5...13.9 В, 5 А)		
Я112Б1	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (13.4...13.8 В, 5 А)		
Я112Б11	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (13.4...14.9 В, 5 А)		
Я112Б12	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (13.4...13.8 В, 6 А)		
Я112Б12М	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (13.4...14.4 В, 6 А)		
Я112Б17	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (14.5...14.9 В, 5 А)		
Я112В1	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (13.9...14.3 В, 5 А)		
Я112В12	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (13.9...14.3 В, 6 А)		
Я112Г1	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (13.6...15.0 В, 5 А)		
Я112Г12	С/в		Автомобильный регулятор напряжения (13.6...14.0 В, 6 А)		

Тип	Аналог	Фирма	Функциональное назначение	Изготов-ль	Ст
9112E1	б/а		Автомобильный регулятор напряжения (14.0...14.2 В, 5.3 А)		
9120A1	б/а		Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 5 А)		
9120A1T	б/а		Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 5 А)		
9120M1	б/а		Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 5 А)		
9120M12	б/а		Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 6 А)		
9120M12K	б/а		Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 6 А)		
9120A11T	б/а		Автомобильный регулятор напряжения (28.0...30.0 В, 5 А)		
9212A11E	б/а		Автомобильный регулятор напряжения (14.0...14.2 В, 5.3 А)		
9213A	б/а		Автомобильный регулятор напряжения (14.0...14.2 В, 6 А)		
9214A	б/а		Автомобильный регулятор напряжения (14.4...14.6 В, 6 А)		

5. АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОНОМИНАЛОВ

В столбце «Ст» (Статус) приведены данные о целесообразности применения микросхемы:

D — производство прекращено;
N — новый прибор к замене;
O — устаревшие;
R — рекомендуемые к применению на 2002...2003 гг.;
V — рекомендуемые по предложению изготовителя;
Z — производятся на заказ.

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
100ИЕ136	ИБЗ.088.068-15ТУ (5)		R
100ИЕ137	ИБЗ.088.068-15ТУ (5)		R
100РУС73	ИБЗ.088.063-32ТУ (5)		R
100РУ145	ИБЗ.088.063-29ТУ (5)		R
100РУ410А	ИБЗ.088.065-27ТУ (5)		R
100РУ415	ИБЗ.088.068-26ТУ (5)		R
100РУ470	ИБЗ.088.068-33ТУ (5)		R
101КТ1А	ИБЗ.365.003ТУ (5)		R
101КТ1Б	ИБЗ.365.003ТУ (5)		R
101КТ1В	ИБЗ.365.003ТУ (5)		R
101КТ1Г	ИБЗ.365.003ТУ (5)		R
К101КТ1А	ВК0.348.031ТУ (1)		R
К101КТ1Б	ВК0.348.031ТУ (1)		R
К101КТ1В	БК0.348.031ТУ (1)		R
К101КТ1Г	БК0.348.031ТУ (1)		R
101КТ101А	ИБЗ.365.003ТУ (5)		R
101КТ101Б	ИБЗ.365.003ТУ (5)		R
101КТ101В	ИБЗ.365.003ТУ (5)		R
101КТ101Г	ИБЗ.365.003ТУ (5)		R
К101КТ101А	БК0.348.031ТУ (1)		R
К101КТ101Б	БК0.348.031ТУ (1)		R
К101КТ101В	БК0.348.031ТУ (1)		R
К101КТ101Г	БК0.348.031ТУ (1)		R
106ЛБ1	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛБ1А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛБ2	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛБ2А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛБ6	БК0.347.082ТУ2 (5)		O
106ЛБ6А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛВ6	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛВ6А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛД1	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛД1А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛД2	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛД2А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛД5	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛД5А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛД6	БК0.347.082ТУ1 (5)		O

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
106ЛД6А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛР1	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛР1А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛР2	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ЛР2А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ТР1	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ТР1А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ТР2	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
106ТР2А	БК0.347.082ТУ1 (5)		O
124КП1	БК0.347.038ТУ (5)		V
1220УД1А	БК0.347.375ТУ (5)		V
1221УД1А	ИБЗ.347.015ТУ (5)		V
1221УД1Б	ИБЗ.347.015ТУ (5)		V
1221УД1В	ИБЗ.347.015ТУ (5)		V
К1221УД1А	ЩЯ0.342.010ТУ (1)		V
К1221УД1Б	ЩЯ0.342.010ТУ (1)		V
К1221УД1В	ЩЯ0.342.010ТУ (1)		V
1221УН1А	ИБЗ.347.015ТУ (5)		V
1221УН1Б	ИБЗ.347.015ТУ (5)		V
1221УН1В	ИБЗ.347.015ТУ (5)		V
1221УН1Г	ИБЗ.347.015ТУ (5)		V
1221УН1Д	ИБЗ.347.015ТУ (5)		V
К1221УН1А	ЩЯ0.342.010ТУ (1)		V
К1221УН1Б	ЩЯ0.342.010ТУ (1)		V
К1221УН1В	ЩЯ0.342.010ТУ (1)		V
К1221УН1Г	ЩЯ0.342.010ТУ (1)		V
К1221УН1Д	ЩЯ0.342.010ТУ (1)		V
1221УН2А	ИБЗ.347.015ТУ (5)		V
1221УН2Б	ИБЗ.347.015ТУ (5)		V
1221УН2В	ИБЗ.347.015ТУ (5)		V
К1221УН2А	ЩЯ0.342.010ТУ (1)		V
К1221УН2Б	ЩЯ0.342.010ТУ (1)		V
К1221УН2В	ЩЯ0.342.010ТУ (1)		V
1231УН1А	ЮЖ3.421.001ТУ (5)		R
1231УН1Б	ЮЖ3.421.001ТУ (5)		R
1231УН1В	ЮЖ3.421.001ТУ (5)		R
К1231УН1А	БК0.348.163ТУ (1)		R
К1231УН1Б	БК0.348.163ТУ (1)		R

Типономинал	ТУ (привязка)	Изгот-ль	Ст
К123УН1В	БК0.348.163ТУ (1)	5, 1	А
КР123УН1А	БК0.348.163ТУ (1)	4, 1	А
КР123УН1Е	БК0.348.163ТУ (1)	4, 1	А
124КТ1А	ИБ3.088.048ТУ (5)	37	А
124КТ1Б	ИБ3.088.048ТУ (5)	37	А
К124КТ1	БК0.348.088ТУ (1)	37	А
124КТ101А	ИБ3.088.048ТУ (5)	37	А
К124КТ101Е	ИБ3.088.048ТУ (5)	37	А
К124КТ101	БК0.348.088ТУ (1)	37	А
129НТ1А-1	ЖИ3.456.013ТУ (5)	1, 1	А
129НТ1А-1	ЖИ3.465.013ТУ (5)	4, 1	А
129НТ1Б-1	ЖИ3.456.013ТУ (5)	1, 1	А
129НТ1Б-1	ЖИ3.465.013ТУ (5)	4, 1	А
129НТ1В-1	ЖИ3.456.013ТУ (5)	1, 1	А
129НТ1В-1	ЖИ3.465.013ТУ (5)	4, 1	А
129НТ1Г-1	ЖИ3.456.013ТУ (5)	1, 1	А
129НТ1Г-1	ЖИ3.465.013ТУ (5)	4, 1	А
129НТ1Д-1	ЖИ3.456.013ТУ (5)	1, 1	А
129НТ1Д-1	ЖИ3.465.013ТУ (5)	4, 1	А
129НТ1Е-1	ЖИ3.456.013ТУ (5)	1, 1	А
129НТ1Е-1	ЖИ3.465.013ТУ (5)	4, 1	А
129НТ1Ж-1	ЖИ3.456.013ТУ (5)	1, 1	А
129НТ1И-1	ЖИ3.456.013ТУ (5)	1, 1	А
К129НТ1А-1	БК0.348.164ТУ (1)	1, 1	А
К129НТ1А-1	БК0.348.164ТУ (1)	4, 1	А
К129НТ1Б-1	БК0.348.164ТУ (1)	1, 1	А
К129НТ1Б-1	БК0.348.164ТУ (1)	4, 1	А
К129НТ1В-1	БК0.348.164ТУ (1)	1, 1	А
К129НТ1Е-1	БК0.348.164ТУ (1)	4, 1	А
К129НТ1Г-1	БК0.348.164ТУ (1)	1, 1	А
К129НТ1Г-1	БК0.348.164ТУ (1)	4, 1	А
К129НТ1Д-1	БК0.348.164ТУ (1)	1, 1	А
К129НТ1Д-1	БК0.348.164ТУ (1)	4, 1	А
К129НТ1Е-1	БК0.348.164ТУ (1)	1, 1	А
К129НТ1Е-1	БК0.348.164ТУ (1)	4, 1	А
К129НТ1Ж-1	БК0.348.164ТУ (1)	1, 1	А
К129НТ1Ж-1	БК0.348.164ТУ (1)	4, 1	А
К129НТ1И-1	БК0.348.164ТУ (1)	1, 1	А
К129НТ1И-1	БК0.348.164ТУ (1)	4, 1	А
130ЛА1	БК0.347.060ТУ1 (5)	60, 1	А
К130ЛА1	БК0.348.059ТУ (1)	60	А
130ЛА2	БК0.347.060ТУ1 (5)	60, 1	А
К130ЛА2	БК0.348.059ТУ (1)	60	А
К130ЛА3	БК0.348.063ТУ (1)	60	А

Типономинал	ТУ (привязка)	Изгот-ль	Ст
130ЛА4	БК0.347.060ТУ1 (5)	60	А
К130ЛА4	БК0.348.059ТУ (1)	60	А
К130ЛА5	БК0.348.059ТУ (1)	60	А
130ЛА6	БК0.347.060ТУ1 (5)	60	А
130ЛА3	БК0.347.060ТУ1 (5)	60	А
130ЛД1	БК0.347.060ТУ1 (5)	60	А
К130ЛД1	БК0.348.059ТУ (1)	60	А
130ЛН1	БК0.347.060ТУ1 (5)	60	А
К130ЛН1	БК0.348.395ТУ (1)	60	А
130ЛР1	БК0.347.060ТУ1 (5)	60	А
К130ЛР1	БК0.348.059ТУ (1)	60	А
К130ЛР3	БК0.348.059ТУ (1)	60	А
130ЛР4	БК0.347.060ТУ1 (5)	60	А
К130ЛР4	БК0.348.059ТУ (1)	60	А
130ЛР3	БК0.347.060ТУ1 (5)	60	А
130ТВ1	БК0.347.060ТУ1 (5)	60	А
К130ТВ1	БК0.348.059ТУ (1)	60	А
130ТМ2	БК0.347.060ТУ2 (5)	60	А
К130ТМ2	БК0.348.395ТУ (1)	60	А
132РУ6А	БК0.347.211-06ТУ (5)	8	V
132РУ6Б	БК0.347.211-06ТУ (5)	8	V
М132РУ10А	БК0.347.211-10ТУ (5)	8	V
М132РУ10Б	БК0.347.211-10ТУ (5)	8	V
133АГ1	ИБ3.088.025ТУ34/02 (5)	38	А
ЭКА133АГ3	БК0.348.086-30ТУ (1)	27	А
133АГ3	ИБ3.088.025ТУ58/02 (5)	38	А
133АГ3	ДР/ИБ3.088.023ТУ58 (5)	27	А
133ИД1	ДР/ИБ3.088.023ТУ28 (5)	27	А
ЭКА133ИД1	БК0.348.086-28ТУ (1)	27	А
133ИД11	ДР/ИБ3.088.023ТУ33 (5)	27	А
ЭКА133ИД3	БК0.348.086-24ТУ (1)	27	А
133ИД4	ДР/ИБ3.088.023ТУ32 (5)	27	А
ЭКА133ИД4	БК0.348.086-25ТУ (1)	27	А
133ИД10	ДР/ИБ3.088.023ТУ62 (5)	27	А
ЭКА133ИД10	БК0.348.086-23ТУ (1)	27	А
133ИЕ2	ИБ3.088.023ТУ11/02 (5)	38	А
133ИЕ4	ИБ3.088.023ТУ11/02 (5)	38	А
133ИЕ5	ИБ3.088.023ТУ11/02 (5)	38	А
133ИЕ6	ИБ3.088.023ТУ15/02 (5)	38	А
133ИЕ7	ИБ3.088.023ТУ15/02 (5)	38	А
133ИЕ5	ИБ3.088.023ТУ16/02 (5)	38	А
133ИМ1	ИБ3.088.026ТУ14/02 (5)	38	А
133ИМ2	ИБ3.088.026ТУ14/02 (5)	38	А
133ИМ3	ИБ3.088.023ТУ14/02 (5)	38	А

Типономинал	ТУ (привязка)	Изгот-ль	Ст
133ИЛ2	ИБ3.088.023-36ТУ/02 (5)	36	А
133ИЛ2	ДР/ИБ3.088.023ТУ38 (5)	27	А
ЭКА133ИЛ2	БК0.348.086-26ТУ (1)	27	А
133ИЛ3	ДР/ИБ3.088.023ТУ35 (5)	27	А
ЭКА133ИЛ3	БК0.348.086-26ТУ (1)	27	А
133ИЛ4	ДР/ИБ3.088.023ТУ38 (5)	27	А
ЭКА133ИЛ4	БК0.348.086-26ТУ (1)	27	А
133ИР1	ИБ3.088.023ТУ12/02 (5)	39	А
ЭКА133ИР13	БК0.348.086-38ТУ (1)	27	А
133ИР17	ДР/ИБ3.088.023ТУ61 (5)	27	А
ЭКА133ИР17	БК0.348.086-38ТУ (1)	27	А
133ИР13	ДР/ИБ3.088.023ТУ46 (5)	27	А
133КП1	ДР/ИБ3.088.023ТУ30 (5)	27	А
ЭКА133КП1	БК0.348.086-21ТУ (1)	27	А
133КП2	ИБ3.088.023ТУ32/02 (5)	38	А
133КП2	ДР/ИБ3.088.023ТУ32 (5)	27	А
ЭКА133КП2	БК0.348.086-21ТУ (1)	27	А
133КП5	ИБ3.088.023ТУ31/02 (5)	38	А
133КП5	ДР/ИБ3.088.023ТУ31 (5)	27	А
ЭКА133КП5	БК0.348.086-03ТУ (1)	27	А
133КП17	ИБ3.088.023ТУ18/02 (5)	38	А
133КП17	ДР/ИБ3.088.023ТУ18 (5)	27	А
ЭКА133КП7	БК0.348.086-03ТУ (1)	27	А
133ЛА1	ИБ3.088.023ТУ7/02 (5)	38	А
133ЛА1	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	82	А
133ЛА1	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	27	А
ЭКА133ЛА1	БК0.348.086-01ТУ (1)	27	А
133ЛА2	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	80	А
133ЛА2	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	27	А
ЭКА133ЛА2	БК0.348.086-01ТУ (1)	27	А
ЭКА133ЛА3	БК0.348.086-01ТУ (1)	27	А
133ЛА4	ИБ3.088.023ТУ7/02 (5)	38	А
133ЛА4	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	86	А
133ЛА4	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	27	А
133ЛА4	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	60	А
ЭКА133ЛА4	БК0.348.086-01ТУ (1)	27	А
133ЛА6	ИБ3.088.023ТУ7/02 (5)	38	А
133ЛА6	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	85	А
133ЛА6	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	27	А
133ЛА5	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	40	А
ЭКА133ЛА6	БК0.348.086-01ТУ (1)	27	А
133ЛА7	ИБ3.088.023ТУ7/02 (5)	38	А
133ЛА7	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	80	А
133ЛА7	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	27	А

Типономинал	ТУ (привязка)	Изгот-ль	Ст
ЭКА133ЛА7	БК0.348.086-01ТУ (1)	27	А
133ЛА8	ИБ3.088.023ТУ7/02 (5)	38	А
133ЛА8	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	86	А
133ЛА8	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	27	А
133ЛА8	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	60	А
ЭКА133ЛА8	БК0.348.086-01ТУ (1)	27	А
133ЛА10	ИБ3.088.023ТУ48/02 (5)	38	А
133ЛА11	ИБ3.088.023ТУ45/02 (5)	38	А
133ЛА12	ИБ3.088.023ТУ51/02 (5)	38	А
133ЛА15	ИБ3.088.023ТУ40/02 (5)	38	А
133ЛА15	ДР/ИБ3.088.023ТУ40 (5)	82	А
133ЛА15	ИБ/ИБ3.088.023ТУ40 (5)	27	А
ЭКА133ЛА15	БК0.348.086-32ТУ (1)	27	А
133ЛА3	ИБ3.088.023ТУ7/02 (5)	38	А
133ЛА3	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	88	А
133ЛА3	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	27	А
133ЛА3	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	60	А
133ЛД1	ИБ3.088.023ТУ7/02 (5)	38	А
133ЛД1	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	85	А
133ЛД1	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	27	А
ЭКА133ЛД1	БК0.348.086-01ТУ (1)	27	А
ЭКА133ЛД3	БК0.348.086-01ТУ (1)	27	А
133ЛД3	ИБ3.088.023ТУ7/02 (5)	38	А
133ЛД3	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	85	А
133ЛД3	ИБ/ИБ3.088.023ТУ7 (5)	27	А
133ЛЕ1	ИБ3.088.023ТУ37/02 (5)	38	А
133ЛЕ3	ИБ3.088.023ТУ53/02 (5)	38	А
133ЛЕ5А	ИБ3.088.023ТУ53/02 (5)	38	А
133ЛЕ5	ИБ3.088.023ТУ53/02 (5)	38	А
133ЛЕ5А	ИБ3.088.023ТУ53/02 (5)	38	А
133ЛЕ3	ИБ3.088.023ТУ44/02 (5)	38	А
133ЛЕ11	ИБ3.088.023ТУ21/02 (5)	38	А
133ЛЕ5	ИБ3.088.023-44ТУ/02 (5)	38	А
133ЛЕ5А	ИБ3.088.023-44ТУ/02 (5)	38	А
133ЛЛ1	ИБ3.088.023ТУ37/02 (5)	38	А
133ЛН1	ИБ3.088.023ТУ22/02 (5)	38	А
133ЛР2	ИБ3.088.023ТУ48/02 (5)	38	А
133ЛР3	ИБ3.088.023ТУ43/02 (5)	38	А
133ЛР5	ИБ3.088.023ТУ43/02 (5)	38	А
133ЛР5А	ИБ3.088.023ТУ43/02 (5)	38	А
133ЛН3А	ИБ3.088.023ТУ43/02 (5)	38	А
133ЛТ5	ИБ3.088.023ТУ31/02 (5)	38	А
133ЛТ5	ДР/ИБ3.088.023ТУ31 (5)	27	А
ЭКА133ЛТ5	БК0.348.086-22ТУ (1)	27	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изготовитель	Ст
133ЛП8	И63.088.023-56ТУ/02 (5)	2п	R
133ЛП8А	И63.088.023-56ТУ/02 (5)	2п	R
133ЛП9	И63.088.023-56ТУ/02 (5)	39	R
133ЛП9А	И63.088.023-56ТУ/02 (5)	35	R
133ЛР1	И63.088.023ТУ7/02 (5)	2п	R
133ЛР1	И6/И63.088.023ТУ7 (5)	85	R
133ЛР1	И6/И63.088.023ТУ7 (5)	27	R
ЭКА133ЛР1	БК0.348.088-01ТУ (1)	27	R
ЭКА133ЛР3	БК0.348.088-01ТУ (1)	27	R
133ЛР4	И63.088.023ТУ7/02 (5)	2п	R
133ЛР4	И6/И63.088.023ТУ7 (5)	88	R
133ЛР4	И6/И63.088.023ТУ7 (5)	27	R
ЭКА133ЛР4	БК0.348.088-01ТУ (1)	27	R
133ЛР3	И63.088.023ТУ7/02 (5)	2п	R
133ЛР3	И6/И63.088.023ТУ7 (5)	85	R
133ЛР3	И6/И63.088.023ТУ7 (5)	27	R
133РУ5	И63.088.023ТУ27/02 (5)	2п	R
133РУ7	И63.088.023ТУ28/02 (5)	2п	R
133ТВ1	И63.088.023ТУ7/02 (5)	2п	R
133ТВ1	И6/И63.088.023ТУ7 (5)	27	R
ЭКА133ТВ1	БК0.348.088-01ТУ (1)	27	R
133ТВ15	И63.088.023ТУ11 (5)	27	R
ЭКА133ТВ15	БК0.348.088-63ТУ (1)	27	R
133ТЛ1	И63.088.023ТУ34/02 (5)	2п	R
133ТМ2	И63.088.023ТУ20/02 (5)	2п	R
133ТМ2	ДР/И63.088.023ИУ20 (5)	27	R
ЭКА133ТМ2	БК0.348.088-12ТУ (1)	27	R
133ТМ5	И63.088.023ТУ12/02 (5)	2п	R
133ТМ7	И63.088.023ТУ12/02 (5)	2п	R
134ЦД5	БК0.347.083ТУ3 (5)	71	O
134ЛЕ5	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134ЛМ4	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134ЛП2	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134ЛП14	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134ЛП13	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134ЛР1	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134ЛР1А	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134ЛР2	БК0.347.083ТУ3 (5)	82	O
134ЛР2Б	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134ЛТ2	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134ЛТ9	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134ЛТ10	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134ЛБ1А	БК0.347.083ТУ1 (5)	80	O
134ЛБ1Б	БК0.347.083ТУ1 (5)	80	O

Типономинал	ТУ (приемка)	Изготовитель	Ст
134ЛБ2А	БК0.347.083ТУ1 (5)	83	O
134ЛБ2Б	БК0.347.083ТУ1 (5)	83	O
134ЛР1А	БК0.347.083ТУ1 (5)	83	O
134ЛР1Б	БК0.347.083ТУ1 (5)	83	O
134ЛР2А	БК0.347.083ТУ1 (5)	80	O
134ЛР2Б	БК0.347.083ТУ1 (5)	83	O
134РМ1	БК0.347.083ТУ3 (5)	80	O
134РБ	БК0.347.083ТУ9 (5)	80	O
134РБА	БК0.347.083ТУ9 (5)	80	O
134РББ	БК0.347.083ТУ9 (5)	80	O
134ТВ1	БК0.347.083ТУ1 (5)	80	O
134ТВ1Б	БК0.347.083ТУ1 (5)	80	O
134ХЛ3	БК0.347.083ТУ1 (5)	80	O
136ЛА1	И63.088.023ТУ1 (5)	85	R
136ЛА2	И63.088.023ТУ1 (5)	85	R
136ЛА4	И63.088.023ТУ1 (5)	85	R
136ЛА3	И63.088.023ТУ1 (5)	85	R
136ЛН1	И63.088.023ТУ1 (5)	85	R
136ЛР1	И63.088.023ТУ1 (5)	85	R
136ЛР4	И63.088.023ТУ1 (5)	85	R
136ЛР3	И63.088.023ТУ1 (5)	85	R
136ТБ1	И63.088.023ТУ1 (5)	85	R
136ТМ2	И63.088.023ТУ1 (5)	85	R
136ТР1	И63.088.023ТУ1 (5)	85	R
140МА1А	БК0.347.004ТУ5 (5)	30	R
140МА1Б	БК0.347.004ТУ5 (5)	30	R
К140МА1	БК0.348.095-05ТУ (1)	30	R
КР140МА1	БК0.348.095-05ТУ (1)	30	R
140МА1ОТА	БК0.347.004ТУ5 (5)	30	R
140МА1ОТБ	БК0.347.004ТУ5 (5)	30	R
140УД1А	БК0.347.004ТУ1 (5)	30	R
140УД1АБК	АЕЯР.431.130.171-01ТУ (5)	84	R
140УД1Б	БК0.347.004ТУ1 (5)	30	R
140УД1ББК	АЕЯР.431.130.171-01ТУ (5)	14	R
Б140УД1А-4БК	АЕЯР.431.130.171-01ТУ (5)	14	R
Б140УД1Б-4БК	АЕЯР.431.130.171-01ТУ (5)	14	R
К140УД1А	БК0.348.095-01ТУ (1)	30	R
КМ140УД1А	БК0.348.095-01ТУ/02 (1)	14	R
К140УД1Б	БК0.348.095-01ТУ (1)	30	R
К140УД1Б	БК0.348.095-01ТУ/02 (1)	14	R
К140УД1В	БК0.348.095-01ТУ/02 (1)	14	R
КР140УД1А	БК0.348.095-01ТУ (1)	30	R
КР140УД1А	БК0.348.095-01ТУ/02 (1)	14	R
КР140УД1Б	БК0.348.095-01ТУ (1)	30	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изготовитель	Ст
КР140УД1Б	БК0.348.095-01ТУ/02 (1)	1,4	R
КР140УД1В	БК0.348.095-01ТУ/02 (1)	1,4	R
140УД5А	БК0.347.004ТУ3 (5)	20	R
140УД5Б	БК0.347.004ТУ3 (5)	20	R
140УД5А	БК0.348.095-02ТУ (1)	20	R
К140УД5Б	БК0.348.095-02ТУ (1)	20	R
КР140УД5А	БК0.348.095-02ТУ (1)	20	R
КР140УД5Б	БК0.348.095-02ТУ (1)	20	R
140УД6А	БК0.347.004ТУ4 (5)	20	R
140УД6АБК	АЕЯР.431.130.171-01ТУ (5)	1,6	R
140УД6Б	БК0.347.004ТУ4 (5)	20	R
140УД6ББК	АЕЯР.431.130.171-04ТУ (5)	1,4	R
Б140УД6А-4БК	АЕЯР.431.130.171-04ТУ (5)	1,4	R
Б140УД6Б-4Бк	АЕЯР.431.130.171-04ТУ (5)	1,4	R
К140УД6	БК0.348.095-03ТУ (1)	20	R
К140УД6	БК0.348.095-03ТУ/02 (1)	1,4	R
КР140УД6	БК0.348.095-03ТУ/02 (1)	1,4	R
140УД7	БК0.347.004ТУ5 (5)	20	R
140УД7БК	АЕЯР.431.130.171-05ТУ (5)	1,4	R
Б140УД7-2	БК0.347.471ТУ (5)	20	R
Б140УД7-4	БК0.347.471ТУ (5)	20	R
Б140УД7-4БК	АЕЯР.431.130.171-05ТУ (5)	1,4	R
К140УД7	БК0.348.095-04ТУ (1)	38	R
К140УД7	БК0.348.095-04ТУ/02 (1)	1,4	R
КБ140УД7-4	БК0.345.672-01ТУ (1)	30	R
КР140УД7	БК0.348.095-04ТУ/02 (1)	1,4	R
КФ140УД7	БК0.348.670-01ТУ (1)	30	R
140УД11	БК0.347.004ТУ15 (5)	38	R
К140УД11	БК0.348.302ТУ (1)	38	R
КР140УД11	БК0.348.302ТУ (1)	38	R
140УД12	БК0.347.004ТУ10 (5)	30	R
140УД12Бк	АЕЯР.431.130.171-10ТУ (5)	1,6	R
Б140УД12-1	БК0.347.319ТУ (5)	20	R
Б140УД12-4	БК0.347.004ТУ10 (5)	20	R
Б140УД12-4БК	АЕЯР.431.130.171-10ТУ (5)	1,4	R
Б140УД12А-1	БК0.347.319ТУ (5)	20	R
К140УД12	БК0.349.095-03ТУ (1)	20	R
К140УД12	БК0.348.095-05ТУ/02 (1)	1,6	R
КБ140УД12-1М	БК0.348.019ТУ (1)	2,7	R
КБ140УД12-2	БК0.349.672-03ТУ (1)	30	R
КБ140УД12-4	БК0.349.672-03ТУ (1)	30	R
КР140УД12	БК0.349.095-06ТУ/02 (1)	1,6	R
140УД13	БК0.347.004ТУ12 (5)	30	R
К140УД13	БК0.348.095-09ТУ (1)	30	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изготовитель	Ст
140УД14	БК0.347.034ТУ11 (5)	30	R
140УД14Вк	АЕЯР.431.130.171-11ТУ (5)	1,6	N
Б140УД14-1	БК0.347.072ТУ (5)	30	R
Б140УД14-4	БК0.347.004ТУ11 (5)	30	R
Б140УД14-4Вк	АЕЯР.431.130.171-11ТУ (5)	1,4	N
К140УД14А	БК0.348.095-06ТУ (1)	30	R
К140УД14А	БК0.348.095-06ТУ/02 (1)	1,4	R
К140УД14Б	БК0.348.095-06ТУ (1)	30	R
КБ140УД14А-3	БК0.348.672-05ТУ (1)	30	R
КБ140УД14Б-4	БК0.348.672-05ТУ (1)	30	R
КР140УД14А	БК0.348.095-06ТУ/02 (1)	1,4	R
КР140УД14Б	БК0.348.095-06ТУ/02 (1)	1,4	R
140УД17А	БК0.347.004ТУ17 (5)	30	R
140УД17АВК	АЕЯР.431.130.171-17ТУ (5)	1,4	R
140УД17БВК	АЕЯР.431.130.171-17ТУ (5)	1,4	R
Б140УД17-4	БК0.347.004ТУ17 (5)	30	R
Б140УД17А-2	БК0.347.569-01ТУ (5)	30	R
Б140УД17А-4БК	АЕЯР.431.130.171-17ТУ (5)	1,4	R
Б140УД17Б-2	БК0.347.569-01ТУ (5)	30	R
Б140УД17Б-4БК	АЕЯР.431.130.171-17ТУ (5)	1,4	R
К140УД17А	БК0.348.095-10ТУ (1)	30	R
К140УД17А	БК0.348.095-10ТУ/02 (1)	1,4	R
К140УД17Б	БК0.348.095-10ТУ (1)	30	R
К140УД17Б	БК0.348.095-10ТУ/02 (1)	1,4	R
КБ140УД17А-2	БК0.348.672-02ТУ (1)	30	R
КБ140УД17А-4	БК0.348.672-02ТУ (1)	30	R
КБ140УД17Б-2	БК0.348.672-02ТУ (1)	30	R
КБ140УД17Б-4	БК0.348.672-02ТУ (1)	30	R
КР140УД17А	БК0.348.095-10ТУ (1)	30	R
КР140УД17А	БК0.348.095-10ТУ/02 (1)	1,4	R
КР140УД17Б	БК0.348.095-10ТУ (1)	30	R
КР140УД17Б	БК0.348.095-10ТУ/02 (1)	1,4	R
КР140УД18	БК0.348.095-11ТУ (1)	30	R
140УД20А	БК0.347.004ТУ14 (5)	30	R
140УД20АБК	АЕЯР.431.130.171-14ТУ (5)	1,4	R
140УД20Б	БК0.347.004ТУ14 (5)	30	R
140УД20БВК	АЕЯР.431.130.171-14ТУ (5)	1,4	R
Б140УД20А-4БК	АЕЯР.431.130.171-14ТУ (5)	1,4	R
Б140УД20А-4	БК0.347.004ТУ14 (5)	30	R
КБ140УД20-4	БК0.348.672-04ТУ (1)	30	R
КМ140УД20	БК0.348.095-12ТУ (1)	30	R
КМ140УД20	БК0.348.095-ТУ/02 (1)	1,4	R
КР140УД20А	БК0.348.095-12ТУ (1)	30	R
КР140УД20А	БК0.348.095-12ТУ/02 (1)	1,4	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР140УД20Б	БКО.348.095-12ТУ (1)	30	А
КР140УД20Б	БКО.348.095-12ТУ/02 (1)	14	А
К140УД22	БКО.348.095-13ТУ (1)	30	А
К140УД22А	БКО.348.095-13ТУ (1)	30	А
КР140УД22	БКО.348.095-13ТУ (1)	30	А
140УД23	БКО.347.004ТУ20 (5)	30	А
К140УД23	БКО.348.095-15ТУ (1)	30	А
К140УД23А	БКО.348.095-15ТУ (1)	30	А
ЯБ140УД23-4	БКО.348.672-06ТУ (1)	30	А
140УД25А	БКО.347.004ТУ22 (5)	30	А
140УД25АВК	АЕЯР.431.130.171-22ТУ (5)	14	N
140УД25Б	БКО.347.004ТУ22 (5)	30	А
140УД25БВК	АЕЯР.431.130.171-22ТУ (5)	14	N
140УД25ВВК	АЕЯР.431.130.171-22ТУ (5)	14	N
БМ40УД25-4ВК	АЕЯР.431.130.171-22ТУ (5)	14	N
К140УД26А	БКО.348.095-16ТУ (1)	30	А
К140УД25А	БКО.348.095-16ТУ/02 (1)	14	А
К140УД25Б	БКО.348.095-16ТУ (1)	30	А
К140УД25Б	БКО.348.095-16ТУ/02 (1)	14	А
КР140УД25В	БКО.348.095-16ТУ (1)	30	А
КР140УД25В	БКО.348.095-16ТУ/02 (1)	14	А
КР140УД25Г	БКО.348.095-16ТУ (1)	30	А
КР140УД25Г	БКО.348.095-16ТУ/02 (1)	10	А
140УД26А	БКО.347.004ТУ23 (5)	30	А
140УД26АВК	АЕЯР.431.130.171-23ТУ (5)	14	N
140УД26Б	БКО.347.004ТУ23 (5)	30	А
140УД26БВК	АЕЯР.431.130.171-23ТУ (5)	14	N
140УД26ВВК	АЕЯР.431.130.171-23ТУ (5)	14	N
Б140УД26-4ВК	АЕЯР.431.130.171-23ТУ (5)	14	N
К140УД27А	БКО.348.095-17ТУ (1)	30	А
К140УД27А	БКО.348.095-17ТУ/02 (1)	14	А
К140УД27Б	БКО.348.095-17ТУ (1)	30	А
К140УД27Б	БКО.348.095-16ТУ/02 (1)	14	А
К140УД27В	БКО.348.095-17ТУ/02 (1)	14	А
К140УД27Г	БКО.348.095-17ТУ/02 (1)	14	А
ЯБ140УД26-4	БКО.348.672-06ТУ (1)	30	А
КР140УД26А	БКО.348.095-17ТУ (1)	30	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР140УД25А	БКО.348.095-17ТУ/02 (1)	14	А
КР140УД26Б	БКО.348.095-17ТУ (1)	30	А
КР140УД26Б	БКО.348.095-17ТУ/02 (1)	14	А
КР140УД26В	БКО.348.095-17ТУ (1)	30	А
КР140УД26В	БКО.348.095-17ТУ/02 (1)	14	А
КР140УД26Г	БКО.348.095-17ТУ (1)	30	А
КР140УД26Г	БКО.348.095-17ТУ/02 (1)	14	А
140УД31АТВК	АЕЯР.431.130.171-17ТУ (5)	14	А
140УД31БТВК	АЕЯР.431.130.171-17ТУ (5)	14	А
140УД101А	БКО.347.004ТУ1 (5)	30	А
140УД101АВК	АЕЯР.431.130.171-01ТУ (5)	14	А
140УД101Б	БКО.347.004ТУ1 (5)	30	А
140УД101БВК	АЕЯР.431.130.171-01ТУ (5)	14	А
К140УД101А	БКО.348.095-01ТУ/02 (1)	14	А
К140УД101Б	БКО.348.095-01ТУ/02 (1)	14	А
К140УД101В	БКО.348.095-01ТУ/02 (1)	14	А
К140УД145	БКО.348.095-06ТУ/02 (1)	14	А
140УД501А	БКО.347.004ТУ3 (5)	20	А
140УД501Б	БКО.347.004ТУ3 (5)	30	А
140УД601А	БКО.347.004ТУ4 (5)	30	А
140УД601АВК	АЕЯР.431.130.171-04ТУ (5)	14	А
140УД601АСАР	АЕЯР.431.130.187-04ТУ (5)	2	А
140УД601Б	БКО.347.004ТУ4 (5)	30	А
140УД601БВК	АЕЯР.431.130.171-04ТУ (5)	14	А
140УД601БСАР	АЕЯР.431.130.187-04ТУ (5)	2	А
К140УД601	БКО.348.095-03ТУ (1)	30	А
К140УД601	БКО.348.095-03ТУ/02 (1)	14	А
КР140УД601	БКО.348.095-03ТУ (1)	30	А
КР140УД601	БКО.348.095-03ТУ/02 (1)	14	А
КР140УД601А	БКО.348.095ТУ (1)	2	О
КР140УД606	БКО.348.095-03ТУ (1)	30	А
КР140УД606	БКО.348.095-03ТУ/02 (1)	14	А
140УД701	БКО.347.004ТУ5 (5)	30	А
140УД701АВК	АЕЯР.431.130.171-05ТУ (5)	14	А
К140УД701	БКО.348.095-04ТУ (1)	30	А
К140УД701	БКО.348.095-04ТУ/02 (1)	14	А
КР140УД708	БКО.348.095-04ТУ (1)	30	А
КР140УД708	БКО.348.095-04ТУ/02 (1)	14	А
140УД1201	БКО.347.004ТУ10 (5)	30	А
140УД1201АСАР	АЕЯР.431.130.187-10ТУ (5)	2	А
140УД1201БСАР	АЕЯР.431.130.187-10ТУ (5)	2	А
140УД1201ВК	АЕЯР.431.130.171-10ТУ (5)	14	А
К140УД1201	БКО.348.095-05ТУ (1)	30	А
К140УД1201	БКО.348.095-06ТУ/02 (1)	14	А
К140УД1208	БКО.348.095-05ТУ (1)	2	О
КР140УД1208	БКО.348.095-05ТУ (1)	30	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР140УД1208	БКО.348.095-06ТУ/02 (1)	14	А
КР140УД1208	БКО.348.095-06ТУ (1)	7	А
140УД1401	БКО.347.004ТУ12 (5)	30	А
140УД1401	БКО.347.004) У11 (5)	30	А
140УД1401ВК	АЕЯР.431.130.171-11ТУ (5)	14	N
К140УД1401А	БКО.348.095-06ТУ/02 (1)	14	А
К140УД1401Б	БКО.348.095-06ТУ/02 (1)	14	А
КР140УД1408А	БКО.348.095-06ТУ (1)	30	А
КР140УД1408А	БКО.348.095-06ТУ/02 (1)	14	А
КР140УД1408Б	БКО.348.095-06ТУ (1)	30	А
КР140УД1408Б	БКО.348.095-06ТУ/02 (1)	14	А
140УД1701А	БКО.347.004ТУ17 (5)	30	А
140УД1701АВК	(АЕЯР.431.130.171-17ТУ (5)	14	А
140УД1701Б	БКО.347.004ТУ17 (5)	30	А
140УД1701БВК	АЕЯР.431.130.171-17ТУ (5)	14	А
К140УД1701А	БКО.348.095-10ТУ/02 (1)	14	А
К140УД1701Б	БКО.348.095-10ТУ/02 (1)	14	А
140УД176	БКО.347.004ТУ17 (5)	30	А
140ХА1	БКО.347.004ТУ13 (5)	80	А
142ЕН1А	БКО.347.098ТУ1 (5)	86	А
142ЕН1Б	БКО.347.098ТУ1 (5)	28	А
Б147ЕН1Б-4	БКО.347.098ТУ1 (5)	28	А
К142ЕН1А	БКО.348.425-07ТУ (1)	28	А
К142ЕН1Б	БКО.348.425-07ТУ (1)	28	А
К142ЕН1В	БКО.348.425-07ТУ (1)	28	А
К142ЕН1Г	БКО.348.425-07ТУ (1)	28	А
КР142ЕН1А	БКО.348.634-01ТУ (1)	28	А
КР142ЕН1Б	БКО.348.634-01ТУ (1)	28	А
КР142ЕН1В	БКО.348.634-01ТУ (1)	28	А
КР142ЕН1Г	БКО.348.634-01ТУ (1)	28	А
142ЕН2А	БКО.347.098ТУ1 (5)	36	А
142ЕН2Б	БКО.347.098ТУ1 (5)	36	А
Б142ЕН2Б-4	БКО.347.098ТУ1 (5)	28	А
К142ЕН2А	БКО.348.425-07ТУ (1)	28	А
К142ЕН2Б	БКО.348.425-07ТУ (1)	28	А
К142ЕН2В	БКО.348.425-07ТУ (1)	28	А
К142ЕН2Г	БКО.348.425-07ТУ (1)	28	А
КР142ЕН2А	БКО.348.634-01ТУ (1)	28	А
КР142ЕН2Б	БКО.348.634-01ТУ (1)	28	О
КР142ЕН2В	БКО.348.634-01ТУ (1)	28	О
КР142ЕН2Г	БКО.348.634-01ТУ (1)	28	А
К147ЕН3А	БКО.348.425-03ТУ (1)	63	А
К147ЕН3Б	БКО.348.425-03ТУ (1)	63	А
КР142ЕН3	БКО.348.634-12ТУ (1)	63	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
142ЕН5А	БКО.347.098ТУ3 (5)	33	А
142ЕН5Б	БКО.347.098ТУ3 (5)	33	А
142ЕН5В	БКО.347.098ТУ3 (5)	33	А
142ЕН5Г	БКО.347.098ТУ3 (5)	33	А
Б142ЕН5В-4	БКО.347.098ТУ3 (5)	33	А
Б142ЕН5Г-4	БКО.347.098ТУ3 (5)	33	А
К142ЕН5А	БКО.348.425-02ТУ (1)	33	А
К142ЕН5Б	БКО.348.425-02ТУ (1)	33	А
К142ЕН5В	БКО.348.425-02ТУ (1)	33	А
К142ЕН5Г	БКО.348.425-02ТУ (1)	33	А
КР142ЕН5А	БКО.348.634ТУ/05 (1)	63	А
КР142ЕН5А	БКО.348.634-02ТУ (1)	33	А
КР142ЕН5А	БКО.348.634-02ТУ/03 (1)	83	А
КР142ЕН5Б	БКО.348.634ТУ/05 (1)	63	А
КР142ЕН5Б	БКО.348.634-02ТУ (1)	33	А
КР142ЕН5В	БКО.348.634ТУ/05 (1)	63	А
КР142ЕН5В	БКО.348.634-02ТУ (1)	33	А
КР142ЕН5Г	БКО.348.634ТУ/05 (1)	63	А
КР142ЕН5Г	БКО.348.634-02ТУ (1)	33	А
142ЕН6А	БКО.347.098ТУ5 (5	80	А
142ЕН6А	БКО.347.098ТУ5 (5)	83	А
142ЕН6Б	БКО.343.098ТУ5 (5)	80	А
142ЕН6Б	БКО.347.098ТУ5 (5)	83	А
142ЕН6В	БКО.347.098ТУ5 (5)	80	А
142ЕН6В	БКО.347.098ТУ5 (5)	83	А
142ЕН6Г	БКО.347.098ТУ5 (5)	80	А
142ЕН6Г	БКО.347.098ТУ5 (5)	83	А
К142ЕН6А	БКО.348.425-05ТУ (1)	83	О
К142ЕН6А	БКО.348.425-05ТУ (1)	80	А
К142ЕН6А	БКО.348.425-05ТУ (1)	83	А
К142ЕН6Б	БКО.348.425-05ТУ (1)	80	А
К142ЕН6Б	БКО.348.425-05ТУ (1)	83	А
К142ЕН6В	БКО.348.425-05ТУ (1)	80	А
К142ЕН6В	БКО.348.425-05ТУ (1)	83	А
К142ЕН6Г	БКО.348.425-05ТУ (1)	80	А
К142ЕН6Г	БКО.348.425-05ТУ (1)	83	А
К142ЕН6Д	БКО.348.425-05ТУ (1)	80	А
К142ЕН6Д	БКО.348.425-05ТУ (1)	83	А
К142ЕН6Е	БКО.348.425-05ТУ (1)	80	А
К142ЕН6Е	БКО.348.425-05ТУ (1)	83	А
КР142ЕН6	БКО.348.634-14ТУ (1)	83	А
142ЕН8А	БКО.347.098ТУ7 (5)	28	А
142ЕН8А	БКО.347.098ТУ7 (5)	83	А
142ЕН8Б	БКО.347.098ТУ7 (5)	35	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
142ЕН26	БК0.347.096ТУ7 (5)	33	А
142ЕН26	БК0.347.096ТУ7 (6)	33	А
142ЕН26	БК0.347.096ТУ7 (5)	33	А
5142ЕН8А-4	БК0.347.096ТУ7 (5)	33	А
5142ЕН8Б-4	БК0.347.096ТУ7 (5)	33	А
5142ЕН8В-4	БК0.347.096ТУ7 (5)	33	А
К142ЕН18А	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН18А	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН18Б	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН18Б	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН18В	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН18В	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН18Г	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН18Г	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН18Д	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН18Д	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН18Е	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН18Е	БК0.348.425-04ТУ (1)	33	А
К142ЕН19А	БК0.348.634-03ТУ/05 (1)	33	А
К142ЕН19А	БК0.348.634-03ТУ/05 (1)	33	А
К142ЕН19Б	БК0.348.634-03ТУ (1)	33	А
К142ЕН19Б	БК0.348.634-03ТУ/03 (1)	33	А
К142ЕН19В	БК0.348.634-03ТУ/05 (1)	33	А
К142ЕН19В	БК0.348.634-03ТУ/05 (1)	33	А
К142ЕН19Г	БК0.348.634-03ТУ (1)	33	А
К142ЕН19Г	БК0.348.634-03ТУ (1)	33	А
К142ЕН19Д	БК0.348.634-03ТУ/05 (1)	33	А
К142ЕН19Д	БК0.348.634-03ТУ/05 (1)	33	А
К142ЕН19Е	БК0.348.634-03ТУ (1)	33	А
К142ЕН19Е	БК0.348.634-03ТУ (1)	33	А
КР142ЕН19А	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН19Б	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН19В	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН19Г	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН19Д	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН19Е	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН19К	БК0.348.634-05ТУ (1)	33	А
КР142ЕН19М	БК0.348.634-05ТУ (1)	33	А
КР142ЕН19К	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН19К	БК0.348.634-05ТУ (1)	33	А
142ЕН10	БК0.347.098-09ТУ (5)	33	А
К142ЕН10	БК0.348.425-09ТУ (1)	33	А
КР142ЕН10	БК0.348.634-13ТУ (1)	33	А
142ЕН12	БК0.347.098-11ТУ (5)	33	А
К142ЕН12	БК0.348.425-09ТУ (1)	33	А
КР142ЕН12А	АДБК.431.420.265ТУ (1)	33	А
КР142ЕН12А	БК0.348.634-02ТУ (1)	33	А
КР142ЕН12Б	АДБК.431.420.265ТУ (1)	33	А
КР142ЕН12Б	АДБК.431.420.265ТУ (1)	33	А
КР142ЕН12Г	АДБК.431.420.265ТУ (1)	33	А
КР142ЕН14	БК0.348.634-06ТУ (1)	33	А
КР142ЕН17А	БК0.348.634-09ТУ (1)	33	А
КР142ЕН17Б	БК0.348.634-09ТУ (1)	33	А
КР142ЕН18А	АДБК.431.420.265ТУ (1)	33	А
КР142ЕН18А	АДБК.431.420.265ТУ (1)	33	А
КР142ЕН18Б	АДБК.431.420.265ТУ (1)	33	А
К142ЕН19АР3А	АДБК.431.420.032ТУ (1)	32	А
К142ЕН19БР3А	АДБК.431.420.032ТУ (1)	32	А
КН142ЕН19	БК0.348.425-07ТУ (1)	33	А
КР142ЕН19	БК0.348.634ТУ (1)	32	А
Н142ЕН19	БК0.347.098-12ТУ (5)	33	А
КР142ЕН22	БК0.348.634-17ТУ/04 (1)	32	А
КР142ЕН22А	БК0.348.634-17ТУ/04 (1)	32	А
КР142ЕН22Б	БК0.348.634-17ТУ/04 (1)	32	А
КР142ЕН23	БК0.348.634-17ТУ/04 (1)	32	А
КР142ЕН23А	БК0.348.634-13ТУ/04 (1)	32	А
КР142ЕН24Б	БК0.348.634-13ТУ/04 (1)	32	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР142ЕН25А	БК0.348.634-13ТУ/04 (1)	32	А
КР142ЕН26	БК0.348.634-13ТУ/04 (1)	32	А
КР142ЕН26А	БК0.348.634-13ТУ/04 (1)	32	А
КР142ЕН51А	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН51Б	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН51В	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН51Г	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН61А	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН61Б	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН61В	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН61Г	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН61Д	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН61Е	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН91А	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН91Б	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН91В	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН91Г	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН91Д	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН91Е	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН91К	БК0.348.634ТУ/05 (1)	33	А
КР142ЕН502Д	БК0.348.634-02ТУ/03 (1)	33	А
КР142ЕН502Е	БК0.348.634-02ТУ/03 (1)	33	А
142ЕН3	БК0.347.098ТУ4 (5)	33	А
142ЕН11	БК0.347.098ТУ2 (5)	33	А
К142ЕН11А	БК0.348.425-03ТУ (1)	33	А
КР145ВГ1	АДБК.431.290.527ТУ (1)	36	У
КБ145ВК8-4	АДБК.431.288.313ТУ (1)	37	А
КР145ВК1911	БК0.348.501ТУ (1)	35	А
146ЛУ1А	БК0.347.014ТУ1 (5)	2	А
146ЛУ4А	БК0.347.014ТУ1 (5)	2	А
146ЛУ4Б	БК0.347.014ТУ1 (5)	2	А
146ЛУ3А	БК0.347.014ТУ1 (5)	2	А
149КТ1А	11К92.222.005ТУ (5)	39	А
149КТ1Б	11К92.222.005ТУ (5)	39	А
149КТ1В	11К92.222.005ТУ (5)	39	А
Р153УД2А	БК0.347.010ТУ1 (5)	2	А
153УД4	БК0.347.010ТУ3 (5)	1	А
153УД5	БК0.347.010ТУ5 (5)	1	А
Н153УД8	БК0.347.010ТУ2 (5)	2	А
153УД101	БК0.347.010ТУ1 (5)	2	А
К153УД101А	БК0.348.030ТУ (1)	2	А
153УД201	БК0.347.010ТУ1 (5)	2	А
К153УД201А	БК0.347.010ТУ1 (5)	2	А
К153УД201	БК0.348.030ТУ (1)	2	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
153УД301	БК0.347.010ТУ1 (5)	2	А
153УД501А	БК0.347.010ТУ4 (5)	2	А
К153УД501	БК0.348.030ТУ (1)	2	А
153УД601	БК0.347.010ТУ2 (5)	2	А
К153УД601	БК0.348.030ТУ (1)	2	А
154УД1А	БК0.347.206ТУ1 (5)	1	А
154УД1Б	БК0.347.206ТУ1 (5)	1	А
154УД1В	БК0.347.206ТУ1 (5)	1	А
Е154УД1А-2	БК0.347.556-01ТУ (5)	1	А
Е154УД1Б-2	БК0.347.556-01ТУ (5)	1	А
Н154УД1А	БК0.347.206ТУ1 (5)	1	А
Н154УД1Б	БК0.347.206ТУ1 (5)	1	А
Н154УД1В	БК0.347.206ТУ1 (5)	1	А
154УД4А	БК0.347.206ТУ4 (5)	1	А
154УД4Б	БК0.347.206ТУ4 (5)	1	А
154УД2А	БК0.347.206ТУ3 (5)	1	А
154УД2Б	БК0.347.206ТУ3 (5)	1	А
Н154УД3А	БК0.347.206ТУ3 (5)	1	А
Н154УД3Б	БК0.347.206ТУ3 (5)	1	А
К155АГ3	БК0.348.008-50ТУ (1)	27	А
156АГ3	ДР/И63.088.042ТУ58 (5)	27	А
155УД1	ДР/И63088.042ТУ28 (5)	27	А
К155УД1	БК0.348.006-28ТУ (1)	27	А
К155ИД3	БК0.348.006-34ТУ (1)	27	А
1554УД4	ДР.И63.088.042ТУ32 (5)	27	А
К155УД4	БК0.348.006-23ТУ (1)	27	А
К155ИД10	БК0.348.006-54ТУ (1)	27	А
1554УД3	ДР/И63.088.042ТУ33 (5)	27	А
К155ИЕ2	БК0.348.008-04ТУ (1)	30	А
К155ИЕ4	БК0.348.006-04ТУ (1)	30	А
К155ИЕ6	БК0.348.006-10ТУ (1)	30	А
К155ИЕ7	БК0.348.006-10ТУ (1)	30	А
К155ИЕ8	БК0.348.008-11ТУ (1)	30	А
155ИР9	ДР/И63.088.042ТУ42 (5)	27	А
К155ИР5	БК0.348.008-42ТУ (1)	27	А
К155ИМ1	БК0.348.006-08ТУ (1)	28	Б
К155ИЧ2	БК0.348.006-08ТУ (1)	28	А
К155ИЧ3	БК0.348.006-08ТУ (1)	28	А
1554ИТ2	ДР/И63.088.042ТУ31 (5)	27	А
К155ИР2	БК0.348.006-22ТУ (1)	27	А
К155ИТ3	БК0.348.006-24ТУ (1)	27	А
155ИТ4	ДР/И63.088.042ТУ32 (5)	27	А
К155ИГ4	БК0.348.006-23ТУ (1)	27	А
1554ТЭ	ДР/И63.088.042ТУ23 (5)	27	А

Типономинал	ТУ (прямая)	Изгот-ль	Ст
К155ИР1	БКО.348.006-05ТУ (1)	38	R
155ИР13	ДР/М63.088.042ТУ46 (5)	27	R
К155ИР13	БКО.348.006-38ТУ (1)	27	R
К155ИР15	БКО.348.006-43ТУ (1)	38	R
155ИР17	ДР/М63.088.042ТУ61 (5)	27	R
К155ИР17	БКО.348.006-53ТУ (1)	27	R
К155ИР26	БКО.348.006-08ТУ (1)	38	R
К155ИР27	БКО.348.006-06ТУ (1)	38	R
155ИР32	ДР/М63.088.042ТУ47 (5)	27	R
К155ИР32	БКО.348.006-35ТУ (1)	27	R
155ИЭ11	ДР/М63.088.042ТУ30 (5)	27	R
К155ИЭ1	БКО.348.006-21ТУ (1)	27	R
155КТ2	ДР/М63.088.042ТУ32 (5)	27	R
К155КТ2	БКО.348.006-23ТУ (1)	34	R
К155КТ2	БКО.348.006-25ТУ (1)	27	R
155КТ5	ДР/М63.088.042ТУ181 (5)	27	R
К155КТ5	БКО.348.006-03ТУ (1)	38	R
К155КТ5	БКО.348.006-03ТУ (1)	27	R
155КТ7	ДР/М63.088.042ТУ16 (5)	27	R
К155КТ7	БКО.348.006-03ТУ (1)	38	R
К155КТ7	БКО.348.006-03ТУ (1)	27	R
155ЛА1	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ЛА1	БКО.348.006-01ТУ (1)	38	R
К155ЛА1	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
К155ЛА1А	БКО.348.006ТУ (1)	38	R
155ЛА2	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ЛА2	БКО.348.006-01ТУ (1)	38	R
К155ЛА2	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
К155ЛА3	БКО.348.006-01ТУ (1)	38	R
К155ЛА3	БКО.348.006-01ТУ (1)	22	R
К155ЛА3	БКО.348.006-01ТУ (1)	21	O
155ЛА4	М63.088.042ТУ3 (5)	22	R
155ЛА4	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ЛА4	БКО.348.006-01ТУ (1)	38	R
К155ЛА4	БКО.348.006-01ТУ (1)	22	R
К155ЛА4	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
К155ЛА4	БКО.348.006-01ТУ (1)	21	O
155ЛА5	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ЛА6	БКО.348.006-01ТУ (1)	38	R
К155ЛА6	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
155ЛА7	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ЛА7	БКО.348.006-01ТУ (1)	38	R

Типономинал	ТУ (прямая)	Изгот-ль	Ст
К155ЛА7	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
155ЛА8	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ЛА8	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
К155ЛА11	БКО.348.806-37ТУ (1)	38	R
К155ЛА12	БКО.348.806-37ТУ (1)	38	R
К155ЛА15	БКО.348.006ТУ (1)	38	R
155ЛА3	М63.088.042ТУ3 (5)	22	R
155ЛА3	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
155ЛД1	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ЛД1	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
К155ЛД3	БКО.348.806-01ТУ (1)	27	R
155ЛД3	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ЛЕ1	БКО.348.006-36ТУ (1)	38	R
К155ЛЕ2	БКО.348.006-44ТУ (1)	38	R
К155ЛЕ3	БКО.348.006-47ТУ (1)	38	R
К155ЛЕ3	БКО.348.806ТУ (1)	38	R
К155ЛЕ4	БКО.348.806-60ТУ (1)	38	R
К155ЛЕ5	БКО.348.006-45ТУ (1)	38	R
К155ЛЕ5А	БКО.348.006-45ТУ (1)	38	R
К155ЛЕ6	БКО.348.006-45ТУ/02 (1)	38	R
К155ЛЕ6	БКО.348.006-45ТУ (1)	27	R
К155ЛЕ6А	БКО.348.006-45ТУ (1)	38	R
155ЛИ1	М6/М63.088.042ТУ21 (5)	27	R
К155ЛИ1	БКО.348.006-13ТУ (1)	38	R
К155ЛИ1	БКО.348.006-13ТУ (1)	27	R
К155ЛИ5	БКО.348.006-27ТУ (1)	38	R
К155ЛЛ1	БКО.348.006-36ТУ (1)	38	R
К155ЛИ1	БКО.348.006-13ТУ (1)	38	R
К155ЛИ2	БКО.348.006-30ТУ (1)	38	R
К155ЛИ3	БКО.348.006-35ТУ (1)	38	R
К155ЛИ3	БКО.348.006-35ТУ/02 (1)	27	R
К155ЛИ3А	БКО.348.006-35ТУ (1)	38	R
155ЛИ5	ЦЛТ/М63.088.042-43ТУ (5)	27	R
К155ЛИ5	БКО.348.006-35ТУ (1)	38	R
К155ЛИ5	БКО.348.006-35ТУ/02 (1)	27	R
К155ЛИ5А	БКО.348.006-35ТУ (1)	38	R
155ЛИ3	ЦЛТ/М63.088.042-43ТУ (5)	27	R
155ЛП5	ДР/М63.088.042ТУ31 (5)	27	R
К155ЛП5	БКО.348.006-22ТУ (1)	38	R
К155ЛП5	БКО.348.006-22ТУ (1)	27	R
К155ЛП8	БКО.348.006-51ТУ (1)	38	R
155ЛП9	ЦЛТ/М63.088.042-55ТУ (5)	27	R
К155ЛП9	БКО.348.806-48ТУ (1)	38	R
К155ЛП9	БКО.348.806-48ТУ/02 (1)	27	R

Типономинал	ТУ (прямая)	Изгот-ль	Ст
К155ЛП4	БКО.348.006-48ТУ (1)	38	R
155ЛР1	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ЛР1	БКО.348.006-01ТУ (1)	38	R
К155ЛР1	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
К155ЛР3	БКО.348.006-01ТУ (1)	38	R
К155ЛР3	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
155ЛР4	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ЛР4	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
155ЛР3	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ЛЛ1	БКО.348.006-36ТУ (1)	38	R
К155ЛР3	БКО.348.006-01ТУ (1)	38	R
155РУ2	М63.088.042ТУ17 (5)	38	R
К155РУ2	БКО.348.006-09ТУ (1)	38	R
155РУ5	М63.088.042ТУ27 (5)	38	R
К155РУ5	БКО.348.006-13ТУ (1)	38	R
155РУ7	М63.088.042ТУ26 (5)	38	R
К155РУ7	БКО.348.006-34ТУ (1)	38	R
156ТВ1	М63.088.042ТУ3 (5)	22	R
156ТВ1	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ТВ1	БКО.348.006-01ТУ (1)	38	R
К155ТВ1	БКО.348.006-01ТУ (1)	22	R
К155ТВ1	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
К155ТВ1	БКО.348.006-01ТУ (1)	21	O
К155ТВ1Б	БКО.348.006-63ТУ (1)	27	R
К155ЛЛ1	БКО.348.006-25ТУ (1)	38	R
155ТМ2	М6/М63.088.042ТУ3 (5)	27	R
К155ТМ2	БКО.348.006-01ТУ (1)	38	R
К155ТМ2	БКО.348.006-01ТУ (1)	27	R
К155ТМ5	БКО.348.006-05ТУ (1)	38	R
К155ТМ7	БКО.348.006-05ТУ (1)	38	R
155ТМ8	М6/М63.088.042ТУ49 (5)	27	R
К155ТМ8	БКО.348.006-4 ТУ (1)	27	R
К157УД2	БКО.348.412-05ТУ/02 (1)	37	R
К157УП1А	БКО.348.412-04ТУ/02 (1)	37	R
К157УП1Б	БКО.348.412-04ТУ/02 (1)	37	R
159НТ1А	ХЖ3.456.014ТУ (5)	1	R
159НТ1А	ХЖ3.456.014ТУ (5)	7	R
159НТ1Б	ХЖ3.456.014ТУ (5)	1	R
159НТ1Б	ХЖ3.456.014ТУ (5)	7	R
159НТ1В	ХЖ3.456.014ТУ (5)	1	R
159НТ1В	ХЖ3.456.014ТУ (5)	7	R
159НТ1Г	ХЖ3.456.014ТУ (5)	1	R
159НТ1Г	ХЖ3.456.014ТУ (5)	7	R
159НТ1Д	ХЖ3.456.014ТУ (5)	1	R

Типономинал	ТУ (прямая)	Изгот-ль	Ст
159НТ1Д	ХЖ3.456.014ТУ (5)	7	R
159НТ1Е	ХЖ3.456.014ТУ (5)	1	R
159НТ1Е	ХЖ3.456.014ТУ (5)	7	R
К159НТ1А	ХЖ3.465.006ТУ (1)	1	R
К159НТ1Б	ХЖ3.456.006ТУ (1)	1	R
К159НТ1В	ХЖ3.456.006ТУ (1)	1	R
К159НТ1Г	ХЖ3.456.006ТУ (1)	1	R
К159НТ1Д	ХЖ3.456.006ТУ (1)	1	R
К159НТ1Е	ХЖ3.456.006ТУ (1)	1	R
К159НТ101А	ХЖ3.456.006ТУ (1)	7	R
К159НТ101Б	ХЖ3.456.006ТУ (1)	7	R
К159НТ101В	ХЖ3.456.006ТУ (1)	7	R
К159НТ101Г	ХЖ3.456.006ТУ (1)	7	R
К159НТ101Д	ХЖ3.456.006ТУ (1)	7	R
К159НТ101Е	ХЖ3.456.006ТУ (1)	7	R
162КТ1А	М63.088.048ТУ (5)	32	R
162КТ1Б	М63.088.049ТУ (5)	32	R
164ИД1	М63.088.070ТУ7 (5)	47	R
164ИД1ВК	АЕЯР.431.200.203-07ТУ (5)	14	N
5164ИД1-4	БКО.347.216ТУ4 (5)	47	R
164ИЕ1	М63.088.070ТУ42 (5)	47	R
5164ИЕ1-4	БКО.347.216ТУ2 (5)	47	R
164ИЕ2	М63.088.070ТУ3 (5)	22	R
164ИЕ2	М63.088.070ТУ5 (5)	47	R
5164ИЕ2-4	БКО.347.216ТУ3 (5)	47	R
164ИН1	М63.088.070ТУ41 (5)	47	R
164ИН1ВК	АЕЯР.431.200.203-41ТУ (5)	14	N
5164ИН1-4	БКО.347.216ТУ3 (5)	47	R
164ИР2	М63.088.070ТУ7 (5)	22	R
164ИР2	М63.088.070ТУ7 (5)	47	R
164ИР2ВК	АЕЯР.431.200.203-07ТУ (5)	14	N
5164ИР2-4	БКО.347.216ТУ4 (5)	47	R
164ИР10	М63.088.070ТУ10 (5)	47	R
5164ИР10-4	БКО.347.216ТУ2 (5)	47	R
164ИР3	М63.088.070ТУ12 (5)	47	R
5164ИР3-4	БКО.347.216ТУ2 (5)	47	R
164КТ1	М63.088.070ТУ3 (5)	47	R
5164КТ1-4	БКО.347.216ТУ3 (5)	47	R
164ЛА7	М63.088.070ТУ1 (5)	47	R
164ЛА7ВК	АЕЯР.431.200.203-01ТУ (5)	14	N
5164ЛА7-4	БКО.347.216ТУ5 (5)	47	R
164ЛА8	М63.088.070ТУ1 (5)	47	R
164ЛА8ВК	АЕЯР.431.200.203-01ТУ (5)	14	N
5164ЛА8-4	БКО.347.216ТУ5 (5)	47	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1564ЛА9	ИБЭ.088.070ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛА9ВК	АЕЯР.431.200 203-01ТУ (5)	$Э_{14}$	N
Б1564ЛА9-4	БКО.347.216ТУ5 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛЕ5	ИБЭ.088.070ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛЕ5ВК	АЕЯР.431.200 203-01ТУ (5)	$Э_{14}$	N
Б1564ЛЕ5-4	БКО.347.216ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛЕ6	ИБЭ.088.070ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛЕ6ВК	АЕЯР.431.200 203-01ТУ (5)	$Э_{14}$	N
Б1564ЛЕ6-4	БКО.347.216ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛЕ10	ИБЭ.088.070ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛЕ10ВК	АЕЯР.431.200 203-01ТУ (5)	$Э_{14}$	N
Б1564ЛЕ10-4	БКО.347.216ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛИ1	ИБЭ.088.070ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
Б1564ЛИ1-4	БКО.347.216ТУ3 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛЛ1	ИБЭ.088.070ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
Б1564ЛЛ1-4	БКО.347.216ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛЛ2	ИБЭ.088.070ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛЛ2ВК	АЕЯР.431.200 203-01ТУ (5)	$Э_{14}$	N
Б1564ЛЛ2-4	БКО.347.216ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛН1	ИБЭ.088.070ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
Б1564ЛН1-4	БКО.347.216ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛП1	ИБЭ.088.070ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
Б1564ЛП1-4	БКО.347.216ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛП2	ИБЭ.088.070ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
Б1564ЛП2-4	БКО.347.216ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛС1	ИБЭ.088.070ТУ1 (5)	$Э_{47}$	R
Б1564ЛС1-4	БКО.347.216ТУ3 (5)	$Э_{47}$	R
1564ЛУ1	ИБЭ.088.070ТУ3 (5)	$Э_{47}$	R
Б1564ЛУ1-4	БКО.347.216ТУ3 (5)	$Э_{47}$	R
1564ТВ1	ИБЭ.088.070ТУ14 (5)	$Э_{47}$	R
Б1564ТВ1-4	БКО.347.216ТУ4 (5)	$Э_{47}$	R
1564ТМ2	ИБЭ.088.070ТУ2 (5)	$Э_{47}$	R
1564ТМ2ВК	АЕЯР.431 200.203 -02ТУ (5)	$Э_{14}$	N
Б1564ТМ2-4	БКО.347.216ТУ2 (5)	$Э_{47}$	R
1569АА1	ИБЭ.088.064-02ТУ (5)	$Э_{38}$	R
1569АА2	ИБЭ.088.064-02ТУ (5)	$Э_{38}$	R
1569АА4	ИБЭ.088.064-02ТУ (5)	$Э_{38}$	R
1569АА6	ИБЭ.088.064-05ТУ (5)	$Э_{38}$	R
1569АА3	ИБЭ.088.064-02ТУ (5)	$Э_{38}$	R
1569АП1	ИБЭ.088.064-08ТУ/02 (5)	$Э_{38}$	R
1569АП2	ИБЭ.088.064ТУ10/02 (5)	$Э_{38}$	R
1569АТ2А	ИБЭ.088.064ТУ10/02 (5)	$Э_{38}$	R
1569УП1	ИБЭ.088.064-01ТУ (5)	$Э_{38}$	R
1569УП2	ИБЭ.088.064-01ТУ (5)	$Э_{38}$	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1569УП4	ИБЭ.088.064-01ТУ (5)	$Э_{38}$	R
1569УП5	ИБЭ.088.064-05ТУ (5)	$Э_{38}$	R
1569УП7	ИБЭ.088.064-01ТУ (5)	$Э_{38}$	R
1569УТ1	ИБЭ.088.064-07ТУ/02 (5)	$Э_{38}$	R
1569УТ2	ИБЭ.088.064ТУ10/02 (5)	$Э_{38}$	R
1700АА7	БКО.347.037-04ТУ (5)	$Э_{38}$	R
К1700АП1	БКО.348.037-02ТУ (1)	$Э_{38}$	R
К1700АП2	БКО.348.037-04ТУ (1)	$Э_{38}$	R
К1700УП1	БКО.348.037-03ТУ (1)	$Э_{38}$	R
К1700УП2	БКО.348.037-05ТУ (1)	$Э_{38}$	R
К1746СА1А	БКО.348.1841ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1746СА1А	БКО.348.1841ТУ (1)	$Е_{77}$	R
К1746СА4А	БКО.348.2511ТУ (1)	$Е_{77}$	R
К1747ТМ1А	БКО.348.2491ТУ (1)	$С_{37}$	R
ЭК1747ТМ1Б	БКО.348.2491ТУ (1)	$С_{37}$	R
ЭК1747ТМ1В	БКО.348.2491ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1747ТТ3	АДБК.431.110.585ТУ (1)	$С_{37}$	R
ЭК1747ТТ1016	БКО.348.2491ТУ (1)	$С_{37}$	R
ЭК1747ТТ1018	БКО.348.2491ТУ (1)	$С_{37}$	R
КР1747ТС7	АДБК.431.110.667ТУ (1)	$Э_{8}$	V
К1748ТЛ3	АДБК.431.260.083ТУ (1)	$С_{37}$	R
КР1747ТЛ1	АДБК.431.120.702ТУ (1)	$Э_{9}$	V
К1749УК1	БКО.348.581ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УН4А	БКО.348.032ТУ (1)	$Е_{77}$	R
К1749УН4Б	БКО.348.032ТУ (1)	$Е_{77}$	R
К1749УН7	БКО.348.171ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УН7	БКО.348.171ТУ (1)	$Е_{77}$	R
К1749УН8	БКО.348.339ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УН4	БКО.348.824ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УН4А	БКО.348.824ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УН8	БКО.348.981ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УН20	АДБК.431.120.087ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УН24	АДБК.431.120.422ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УН25	АДБК.431.120.468ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УН27	АДБК.431.120.422ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УН29	АДБК.431.260.518ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УН30	АДБК.431.120.513ТУ (1)	$С_{37}$	R
КР1749УН31	АДБК.431.120.573ТУ (1)	$Э_{8}$	V
КР1749УН32	АДБК.431.120.581ТУ (1)	$Э_{8}$	V
К1749УН33	АДБК.431.260.666ТУ (1)	$С_{37}$	R
КР1749УН34	АДБК.431.210.737ТУ (1)	$Э_{8}$	V
К1749УП1	БКО.348.252ТУ (1)	$Е_{77}$	R
К1749УР6	БКО.348.1971ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УР3	БКО.348.282ТУ (1)	$С_{37}$	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К1749УР4	БКО.348.615ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УР4	БКО.348.615ТУ (1)	$Е_{77}$	R
К1749УР5	БКО.348.636ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УР5	БКО.348.636ТУ (1)	$Е_{77}$	R
К1749УР8	БКО.348.891ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УР10	БКО.348.929ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749УР11	БКО.348.930ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА2	БКО.348.318ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА8	БКО.348.555ТУ (1)	$Э_{1}$	R
К1749ХА8	БКО.348.555ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА8	БКО.348.555ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА9	БКО.348.562ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА10	БКО.348.802ТУ/02 (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА11	БКО.348.605ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА11	БКО.348.605ТУ (1)	$Е_{77}$	R
К1749ХА16	БКО.348.837ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА17	БКО.348.838ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА19	БКО.348.862ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА26	БКО.349.038ТУ (1)	$С_{45}$	R
К1749ХА27	БКО.349.050ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА28	БКО.349.060ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА31	БКО.349.076ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА32	АДБК.431.260.017ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА32А	АДБК.431.260.017ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА33	АДБК.431.260.018ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА34	АДБК.431.260.120ТУ (1)	$С_{37}$	R
КР1749ХА34ХМ	АДБК.431.2Е0.857ТУ (1)	$Э_{8}$	V
К1749ХА35	АДБК.431.2Е0.179ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА35А	АДБК.431.2Е0.147ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА36Б	АДБК.431.260.147ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА38	АДБК.431.260.150ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА38А	АДБК.431.260.150ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА39	АДБК.431.260.151ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА41	АДБК.431.260.282ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА45	АДБК.431.260.426ТУ (1)	$С_{37}$	R
К1749ХА48	АДБК.431.260.569ТУ (1)	$С_{37}$	R
КР1749ХА51	АДБК.431.260.504ТУ (1)	$Э_{8}$	V
КР1749ХА53	АДБК.431.260.610ТУ (1)	$Э_{8}$	V
КР1749ХА54	АДБК.431.260.610ТУ (1)	$Э_{8}$	V
КР1749ХА55	АДБК.431.260.640ТУ (1)	$Э_{8}$	V
КО1749ХА55	АДБК.431.260.640ТУ (1)	$Э_{8}$	V
КР1749ХА56	АДБК.431.260.640ТУ (1)	$Э_{8}$	V
КО1749ХА56	АДБК.431.260.640ТУ (1)	$Э_{8}$	V
КР1749ХА57	АДБК.431.260.743ТУ (1)	$Э_{8}$	V

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К1749УД1	БКО.348.047-27ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176УД1-4	БКО.348.047-27ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749УД2	БКО.348.047-20ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176УД2-4	БКО.348.047-20ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749УД3	БКО.348.047-25ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176УД3-4	БКО.348.047-25ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ1	БКО.348.047-42ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХЕ1-4	БКО.348.047-42ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ2	БКО.348.047-05ТУ (1)	$Л_{22}$	R
К1749ХЕ2	БКО.348.047-05ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ2	БКО.348.047-05ТУ (1)	$Л_{21}$	O
К5176ХЕ2-4	БКО.348.047-05ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ3	БКО.348.047-06ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ8	БКО.348.047-08ТУ (1)	$Л_{21}$	O
К5176ХЕ3-4	БКО.348.047-06ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ4	БКО.348.047-06ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХЕ4-4	БКО.348.047-06ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ5	БКО.348.047-08ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХЕ5-4	БКО.348.047-08ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ8	БКО.348.047-08ТУ (1)	$Л_{22}$	R
К1749ХЕ8	БКО.348.047-08ТУ (1)	$Е_{47}$	O
К5176ХЕ8-4	БКО.348.047-08ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ12	БКО.348.047-17ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХЕ12-4	БКО.348.047-17ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ13	БКО.348.047-18ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХЕ13-4	БКО.348.047-18ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ17	БКО.348.047-22ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХЕ17-4	БКО.348.047-22ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЕ18	БКО.348.047-24ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХЕ18-4	БКО.348.047-24ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХМ1	БКО.348.047-42ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХМ1-4	БКО.348.047-42ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХР2	БКО.348.047-27ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХР2-4	БКО.348.047-27ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХР3	БКО.348.047-12ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХР3-4	БКО.348.047-12ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХР4	БКО.348.047-23ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХР4-4	БКО.348.047-23ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХР10	БКО.348.047-10ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХР10-4	БКО.348.047-10ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХТ1	БКО.348.047-07ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К5176ХТ1-4	БКО.348.047-07ТУ (1)	$Е_{47}$	R
К1749ХЭ3	БКО.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	O
К1749ХЭ7	БКО.348.047-01ТУ (1)	$Л_{22}$	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К176ЛА7	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	С
К176ЛА7	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Л_{21}$	С
КБ176ЛА7-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ЛА8	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	С
КБ176ЛА8-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ЛА9-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ЛЕ5	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Л_{22}$	Я
К176ЛЕ5	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	С
К176ЛЕ5	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Л_{21}$	С
КБ176ЛЕ5-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ЛЕ6	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ЛЕ6-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ЛЕ10	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	С
КБ176ЛЕ10-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ЛИ1	БК0.348.047-07ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ЛИ1-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ЛП1	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ЛП1-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ЛП2	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	С
КБ176ЛП2-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ЛП4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ЛП4-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ЛП11	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ЛП11-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ЛП12	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ЛП12-4	БК0.348.047-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ЛС1	БК0.348.047-42ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ЛС1-4	БК0.348.047-42ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ТУ1	БК0.348.047-07ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ТУ1-4	БК0.348.047-07ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ПУ2	БК0.348.047-09ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ПУ2-4	БК0.348.047-09ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ПУ3	БК0.348.047-09ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ПУ3-4	БК0.348.047-09ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ПУ5	БК0.348.047-21ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ПУ5-4	БК0.348.047-21ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176РМ1	БК0.348.047-03ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176РМ1-4	БК0.348.047-03ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176РУ2	БК0.348.047-16ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176РУ2-4	БК0.348.047-16ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ТВ1	БК0.348.047-14ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ТВ1-4	БК0.348.047-14ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ТМ1	БК0.348.047-02ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КБ176ТМ1-4	БК0.348.047-02ТУ (1)	$Е_{47}$	Я

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К176ТМ2	БК0.348.047-02ТУ (1)	$Л_{22}$	Я
К176ТМ2	БК0.348.047-02ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
К176ТМ2	БК0.348.047-02ТУ (1)	$Л_{21}$	О
КБ176ТМ2-4	БК0.348.047-02ТУ (1)	$Е_{47}$	Я
КС189ХА1	БК0.348.587ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КС189ХА2	БК0.348.587ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КС189ХА3	БК0.348.587ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
К193ХТ81	БК0.348.020ТУ (1)	$О_{75}$	Я
К193ХТ201	БК0.348.020ТУ (1)	$О_{75}$	Я
190ХТ101	БК0.347.013ТУ (5)	$О_{75}$	Я
К193ХТ101	БК0.348.020ТУ (1)	$О_{75}$	Я
190ХТ201	БК0.347.013ТУ (5)	$О_{75}$	Я
К193ХТ201	БК0.348.020ТУ (1)	$О_{75}$	Я
КС193ХЕ1	БК0.348.630-01ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КС193ХЕ2	БК0.348.630-02ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КС193ХЕ3	БК0.348.630-02ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КС193ХЕ4	БК0.348.630-02ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КС193ХЕ5А	БК0.348.890-04ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КР193ХЕ6	БК0.348.630-03ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КС193ХЕ8	БК0.348.630-03ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КМ193ХЕ7А	БК0.348.890-04ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КМ193ХЕ7Б	БК0.348.630-04ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КС193ХЦ1	БК0.348.630-03ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КН193ТЦ4А	БК0.348.630-05ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КН193ТЦ4Б	БК0.348.630-05ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КН193ХЦ5	БК0.348.630-05ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КН193ТЦ6	БК0.348.630-05ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
К193ХЦ7А	БК0.348.630-07ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КС193ТЦ8А	БК0.348.630-05ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КС193ТЦ8Б	БК0.348.630-05ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
192НТ1АММ	АЕЯР.431.410. 126ТУ (5)	$Э_{20}$	Я
192НТ1БММ	АЕЯР.431.410. 126ТУ (5)	$Э_{20}$	Я
192НТ3АМ	АЕЯР.431.410. 126ТУ (5)	$Э_{20}$	Я
192НТ3АМ	АЕЯР.431.420. 126ТУ (5)	$Э_{20}$	Я
КР158НТ11	БК0.348.483ТУ/04 (1)	$Ф_{22}$	Я
КР158НТ11	БК0.348.483ТУ/02 (1)	$С_{20}$	Я
КМ224ГГ1	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КМ224ГГ2	БК0.348.387ТУ (1)	$У_{14}$	Я
К224ЕН1	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
К224ЕН2	БК0.348.807-06ТУ (1)	$У_{14}$	Я
К224ХА3	БК0.348.387ТУ (1)	$У_{14}$	Я
К224ТП1	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
К224УН6А	БК0.348.807-05ТУ (1)	$У_{14}$	Я
К224УН2	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР224УН3	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224УН4	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224УН6Б	БК0.348.807-05ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224УП1	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224УП2	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224УП4	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224УР1	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224УР2	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224УР3	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224УР4	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224УН2	БК0.348.807-01ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224ХА1А	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224ХА1Е	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224ФА2	БК0.348.804ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224ХА3	БК0.348.689ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224ХА4	БК0.348.689ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224ХА5	БК0.348.807-02ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224ХА6	БК0.348.807-03ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224ХС3	БК0.348.689ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР224ПС11	БК0.348.004ТУ (1)	$У_{14}$	Я
КР249КН2А	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
КР249КН2Б	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН2В	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН2Г	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
КР249КН3А	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН3Б	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН3В	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{05}$	Я
КР249КН3Г	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН4А	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{05}$	Я
КР249КН4Б	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН4В	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
КР249КН4Г	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН4Д	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КНЖ	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
КР249КНИ	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
КР249КНК	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
КР249КНМ1	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КНМ1	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КНП1	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КНС4	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КНС5	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КНС5В	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КНС6Г	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН2Д	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР249КН5Е	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН5Ж	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН5И	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН5К	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН5Л	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН5Н	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН5П	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6А	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6Б	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6В	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6Г	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6Д	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6Е	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6Ж	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6И	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6К	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6Л	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6М	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН6П	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН7А	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН7Б	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН7В	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН7Г	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН8А	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН8Б	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН8В	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН8Г	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
КР249КН701А	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Н
КР249КН701Б	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Н
КР249КН701В	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Н
КР249КН701Г	АДБК.431.160.344ТУ (1)	$Ф_{03}$	Н
249КП1А	ПЭ3.438.000ТУ (5)	$Ф_{03}$	Я
249КП1С	ПЭ3.438.000ТУ (5)	$Ф_{03}$	Я
К249КП1	БК0.348.286ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
К249КП2	БК0.348.299ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
249ЛП1А	ТТО.343.000ТУ (5)	$Ф_{03}$	Я
249ЛП1Б	ТТО.343.000ТУ (5)	$Ф_{03}$	Я
249ЛП1В	ТТО.343.000ТУ (5)	$Ф_{03}$	Я
К249ЛП1А	БК0.348.077ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
К249ЛП1Б	БК0.348.077ТУ (1)	$Ф_{03}$	Я
К249ЛП1В	БК0.348.077ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
К249ЛП1Г	БК0.348.077ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
КР249ЛП1	АДБК.431.270.452ТУ (1)	$Ф_{04}$	Я
249ЛП4	БК0.347.346ТУ (5)	$Ф_{04}$	Я

Типономинал	ТУ (приемка)	Изготовитель	Ст
КР249ЛП4	АДБК.431.270.450ТУ (1)	65	А
249ЛП5	БК0.347.412ТУ (5)	65	А
КР249ЛП5	АДБК.431.270.451ТУ (1)	65	Д
249ЛП6А	БК0.347.541ТУ (5)	65	А
249ЛП8	АЕЯР.431.270.004ТУ (5)	65	А
270ЛЕ1	БК0.347.119ТУ1 (5)	1	А
270ХА3	БК0.347.119ТУ2 (5)	1	А
КР293КП16	АДБК.431.160.448ТУ (1)	68	А
КР293КП18	АДБК.431.160.448ТУ (1)	68	А
КР293КП26	АДБК.431.160.448ТУ (1)	68	А
КР293КП28	АДБК.431.160.448ТУ (1)	68	А
КР293КП36	АДБК.431.160.616ТУ (1)	68	N
КР293КП38	АДБК.431.160.616ТУ (1)	68	N
КР293КП46	АДБК.431.160.616ТУ (1)	68	А
КР293КП48	АДБК.431.160.616ТУ (1)	68	А
КР293КП56	АДБК.431.160.448ТУ (1)	68	А
КР293КП66	АДБК.431.160.448ТУ (1)	68	А
КР293КП76	АДБК.431.160.616ТУ (1)	68	А
КР293КП86	АДБК.431.160.616ТУ (1)	68	А
КР293КП96	АДБК.431.160.616ТУ (1)	68	А
КР293КП106	АДБК.431.160.616ТУ (1)	68	А
КР293КП11А7	АДБК.431.160.777ТУ (1)	68	N
КР293КП11Б7	АДБК.431.160.777ТУ (1)	68	А
КР293КП12А7	АДБК.431.180.777ТУ (1)	68	А
КР293КП12Б7	АДБК.431.180.777ТУ (1)	68	А
КР580ВП1	БК0.348.156ТУ (1)	68	А
КР580ВП1А	БК0.348.156ТУ (1)	68	А
КР580ВП1А1	БК0.348.156ТУ (1)	68	А
КР580ВП1Е	БК0.348.156ТУ (1)	68	А
КР580ВП1Б1	БК0.348.156ТУ (1)	68	А
КР580ВП1В	БК0.348.156ТУ (1)	68	А
КР580ВП1Р	АДБК.431.230.768ТУ (1)	68	N
298СВ1	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ1	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ2	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ2	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ3	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ4	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ5	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ5	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ6	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ6	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ7	БК0.347.002ТУ (5)	73	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изготовитель	Ст
К298СВ7	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ8	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ8	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ9	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ9	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ10	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ10	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ11	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ11	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ12	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ12	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ13	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ13	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ14	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ14	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ15	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ15	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ16	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ16	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ17	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ17	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ18	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ18	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ19	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ19	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ20	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ20	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ21	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СВ21	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СВ3	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
298СН1	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН1	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН2	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН2	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
К298СН3	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН4	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН4	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН5	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН5	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН6	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН6	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН7	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН7	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН8	БК0.347.002ТУ (5)	73	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изготовитель	Ст
К298СН8	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН9	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН9	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН10	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН10	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН11	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН11	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН12	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН12	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН13	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН13	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН14	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН14	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН15	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН15	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН16	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН16	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН17	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН17	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН18	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН18	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН19	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН19	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН20	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН20	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН21	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
К298СН21	БК0.348.367ТУ (1)	73	А
298СН3	БК0.347.002ТУ (5)	73	А
302НР4А	БК0.347.147ТУ (5)	81	А
302НР4Б	БК0.347.147ТУ (5)	81	А
302НР4В	БК0.347.147ТУ (5)	81	А
302НР4Г	БК0.347.147ТУ (5)	81	А
302НР4Д	БК0.347.147ТУ (5)	81	А
302НР4Е	БК0.347.147ТУ (5)	81	А
К302НР4А	БК0.348.600ТУ (1)	81	А
К302НР4Б	БК0.348.600ТУ (1)	81	А
К302НР4В	БК0.348.600ТУ (1)	81	А
К302НР4Г	БК0.348.600ТУ (1)	81	А
К302НР4Д	БК0.348.600ТУ (1)	81	А
К302НР4Е	БК0.348.600ТУ (1)	81	А
313НР1А	БК0.347.256ТУ (5)	81	А
313НР1Б	БК0.347.256ТУ (5)	81	А
313НР1В	БК0.347.256ТУ (5)	81	А
313НР1Г	БК0.347.256ТУ (5)	81	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изготовитель	Ст
313НР1Д	БК0.347.256ТУ (5)	81	А
313НР1Е	БК0.347.256ТУ (5)	81	А
313НР1Ж	БК0.347.256ТУ (5)	81	А
313НР1И	БК0.347.256ТУ (5)	81	А
313НР1К	БК0.347.256ТУ (5)	81	А
313НР1Л	БК0.347.256ТУ (5)	81	А
313НР1М	БК0.347.256ТУ (5)	81	А
К313НР1В	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
К313НР1Ж	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
К313НР1И	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
К313НР1К	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
К313НР1А	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
К313НР1Б	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
К313НР1Г	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
К313НР1Д	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
К313НР1Е	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
К313НР1Л	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
К313НР1М	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР210	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР210	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР211	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР211	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР220	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР220	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР221	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР221	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР230	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР230	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР231	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР231	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР240	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР240	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР241	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
313НР310	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР310	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР311	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР311	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР320	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР320	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР321	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР321	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР410	БК0.347.265ТУ (5)	81	А
К313НР410	БК0.348.622ТУ (1)	81	А
313НР411	БК0.347.265ТУ (5)	81	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КЭ13КР411	БКО.348.682ТУ (1)	01	A
К425ИК1	БКО.348.770-05ТУ (1)	16	A
К425ИК2	БКО.348.770-05ТУ (1)	16	A
427ПА2	АЕРР.431.200.026-02ТУ (5)	01	A
427ПА4	АЕРР.431.200.026-01ТУ (5)	01	A
К427ПА4	АДБК.431.220.068ТУ (1)	01	A
427ПУ3	АЕРР.431.200.026-03ТУ (5)	01	A
430КП1А	БКО.347.585ТУ (5)	01	A
430КП1Б	БКО.347.585ТУ (5)	01	A
430КП1В	БКО.347.585ТУ (5)	01	A
К431КП1АС	АДБК.431.160.766ТУ (1)	01	N
К431КП1БС	АДБК.431.160.766ТУ (1)	01	N
К431КП1ВС	АДБК.431.160.766ТУ (1)	01	N
435АГ1	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435ДА1	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435ЛН1	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435ЛН2	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435ЛА1	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435УВ1	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435УН1	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435УН2	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435УН3	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435УП1	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435УП2	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435УР1	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435ХА1	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
435ХП1	БКО.347.009ТУ (5)	1	A
490УТ1	БКО.347.274ТУ (5)	38	A
К490ИР1	БКО.348.603ТУ (1)	38	A
490НТ2	БКО.347.244ТУ (5)	34	A
К490ЦТ2	БКО.348.550ТУ (1)	38	A
КСС500Т1	БКО.348.073-14ТУ (1)	13	V
500ИЕ136	БКО.347.217-15ТУ (5)	28	A
КС500ИЕ136	БКО.348.073-15ТУ (1)	28	A
500ИЕ137	БКО.347.217-15ТУ (5)	28	A
КС500ИЕ137	БКО.348.073-15ТУ (1)	28	A
КСС500ИЕ105	БКО.348.073-10ТУ (1)	11	V
КС500ИМ105	БКО.348.073-04ТУ (1)	11	V
КСС500ИМ105	БКО.348.073-04ТУ (1)	11	V
500РЕ149	БКО.347.217-22ТУ (5)	28	A
КС500РЕ149	БКО.348.073-22ТУ (1)	28	A
500РУ145	БКО.347.217-25ТУ (5)	28	A
КС500РУ145	БКО.348.073-13ТУ (1)	28	A
500РУ470	БКО.347.217-33ТУ (5)	28	A

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К500РУ470	БКО.348.073-33ТУ (1)	28	A
КСС0ТМ131	БКО.348.073-10ТУ (1)	11	V
КСС500ТМ131	БКО.348.073-10ТУ (1)	11	V
КСС500ТМ133	БКО.348.073-10ТУ (1)	11	V
504НТ3АС1Ек	АЕРР.431.410.179ТУ (5)	16	N
504НТ3АСВЕк	АЕРР.431.410.179ТУ (5)	16	N
504НТ3БС1Ек	АЕРР.431.410.179ТУ (5)	16	N
504НТ3БСВЕк	АЕРР.431.410.179ТУ (5)	16	N
504НТ3ВС1ЕК	АЕРР.431.410.179ТУ (5)	16	N
504НТ3ВСВЕК	АЕРР.431.410.179ТУ (5)	16	N
КА512ВИ1	БКО.348.073ТУ (1)	05	A
КР512ВИ1	БКО.348.663-03ТУ (1)	05	A
5121ПС5	БКО.347.305ТУ1 (5)	55	A
5121ПС6	БКО.347.305ТУ1 (5)	55	A
К6512ПС7В-4	БКО.348.936ТУ (1)	27	B
512ПС8	БКО.347.305ТУ1 (5)	55	A
512ПС10	БКО.347.305-05ТУ (5)	09	A
512ПС11	БКО.347.305-02ТУ (5)	08	A
КР512ПС12	БКО.348.663-04ТУ (1)	27	D
КА512ПС13А	АДБК.431.320.070ТУ (1)	53	A
КА512ПС13Б	АДБК.431.320.070ТУ (1)	53	A
КА512ПС13В	АДБК.431.320.070ТУ (1)	53	A
КА512ПС13Г	АДБК.431.320.070ТУ (1)	53	A
КА512ПС13Д	АДБК.431.320.070ТУ (1)	53	A
КА512ПС13Е	АДБК.431.320.070ТУ (1)	53	A
КР514АП1А	БКО.348.103-05ТУ (1)	35	A
514ИД1	БКО.347.044-01ТУ (5)	35	A
КР514ИД1	БКО.348.103-02ТУ (1)	31	O
514ИД2	БКО.347.044-01ТУ (5)	35	A
КР514ИД2	БКО.348.103-02ТУ (1)	35	A
КР514ИД2	БКО.348.103-02ТУ (1)	31	O
515ХП1	10К3.456.011ТУ (5)	1	A
516ХА1	10К3.456.007ТУ (5)	1	A
516ХА2	10К3.456.007ТУ (5)	1	A
516ХА5	БКО.347.213ТУ (5)	1	A
516ХА7	10К3.456.007ТУ (5)	1	A
516ХА3	10К3.456.007ТУ (5)	1	A
5521СА1-4	БКО.347.115ТУ1 (5)	7	A
5521СА2-2	БКО.347.454-01ТУ (5)	7	A
5521СА2-4	БКО.347.115ТУ1 (5)	7	A
5521СА4-1	БКО.347.115-03ТУ (5)	7	A
5521СА4-2	БКО.347.115-06ТУ (5)	7	A
5521СА5	БКО.347.015ТУ4 (5)	1	A
5521СА5МИ	АЕРР.431.350.129-04ТУ (5)	28	A

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
5521СА5-2	БКО.347.454-05ТУ (5)	1	A
К521СА5	БКО.348.279-04ТУ (1)	7	A
521СА101	БКО.347.015ТУ1 (5)	7	A
К521СА101	БКО.348.279-01ТУ (1)	7	C
521СА201	БКО.347.015ТУ1 (5)	7	A
К521СА201	БКО.348.279-01ТУ (1)	7	A
521СА301	БКО.347.015ТУ2/02 (5)	57	A
5521СА301	БКО.347.015ТУ2 (5)	7	A
5521СА301МИ	АЕРР.431.350.129-02ТУ (5)	28	A
5521СА301-4	БКО.347.015ТУ2/02 (5)	57	A
К521СА301А	БКО.348.279-02ТУ/02 (1)	57	D
К521СА301А	БКО.348.279-02ТУ (1)	7	A
К521СА301Б	БКО.348.279-02ТУ (1)	57	A
К521СА301Б	БКО.348.279-02ТУ (1)	7	A
К521СА301НП	АДБК.431.350.002ТУ (1)	57	A
521СА401	БКО.347.015ТУ3 (5)	7	A
К521СА401	БКО.348.279-03ТУ (1)	7	A
521СА3	БКО.347.015ТУ2 (5)	1	A
521СА3МИ	АЕРР.431.350.129-02ТУ (5)	28	A
5521СА3-1	БКО.347.115ТУ2 (5)	7	B
5521СА3-2	БКО.347.454-02ТУ (5)	7	A
К521СА3	БКО.347.015ТУ2 (5)	7	A
К521СА3МИ	АЕРР.431.350.129-02ТУ (5)	28	A
5Z20Н1А	БКО.347.122ТУ (5)	25	A
5Z20Н1Б	БКО.347.122ТУ (5)	25	A
5Z20Н2А	БКО.347.122ТУ (5)	25	F
5Z20Н2Б	БКО.347.122ТУ (5)	26	F
5Z20Н2В	БКО.347.122ТУ (5)	26	F
5Z25ПС1	БКО.347.127-01ТУ (5)	35	F
КМ5Z25ПС1А	БКО.348.777-02ТУ (1)	30	F
КМ5Z25ПС1Б	БКО.348.777-02ТУ (1)	30	A
КР5Z25ПС1А	БКО.348.777-02ТУ (1)	30	F
КР5Z25ПС1Б	БКО.348.777-02ТУ (1)	30	F
5Z25ПС2А	БКО.347.127-02ТУ (5)	30	F
5Z25ПС2Б	БКО.347.127-02ТУ (5)	30	A
5Z25ПС2В	БКО.347.127-02ТУ (5)	30	A
КР5Z25ПС2А	БКО.348.777-03ТУ (1)	30	A
КР5Z25ПС2Б	БКО.348.777-03ТУ (1)	30	A
КМ5Z25ПС3А	БКО.348.777-01ТУ (1)	30	A
КМ5Z25ПС3Б	БКО.348.777-01ТУ (1)	30	A
КМ5Z25ПС3В	БКО.348.777-01ТУ (1)	30	A
КР5Z25ПС3А	БКО.348.777-01ТУ (1)	30	A
КР5Z25ПС3Б	БКО.348.777-01ТУ (1)	30	A
КР5Z25ПС3В	БКО.348.777-01ТУ (1)	30	A

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР5Z25ПС3Г	БКО.348.777-01ТУ (1)	30	A
530АА1МИ	АЕРР.431.200.140-01ТУ (5)	38	A
530АП2МИ	АЕРР.431.200.140-15ТУ (5)	38	A
530АП5МИ	АЕРР.431.200.140ТУ (5)	38	A
530ИД7	БКО.347.022ТУ25 (5)	48	A
530ИД7	БКО.347.022ТУ25 (5)	80	A
К530ИД7	БКО.347.022ТУ25 (5)	48	A
530ИД14	БКО.347.022-26ТУ (5)	48	A
530ИД14	БКО.347.022.26ТУ (5)	60	A
К530ИД14	БКО.347.022-26ТУ (5)	48	A
530ИЕ15МИ	АЕРР.431.200.140-35ТУ (5)	38	A
530ИЕ16МИ	АЕРР.431.200.140-17ТУ (5)	38	A
530ИЕ17МИ	АЕРР.431.200.140-17ТУ (5)	38	A
530ИЕ19МИ	АЕРР.431.200.140-35ТУ (5)	38	A
530ИЛ4МИ	АЕРР.431.200.140-13ТУ (5)	38	A
530ИТ5МИ	АЕРР.431.200.140-14ТУ (5)	38	A
530ИТ3МИ	АЕРР.431.200.140-12ТУ (5)	38	A
530КР22	БКО.347.022-33ТУ (5)	48	A
530КР22	БКО.347.022-33ТУ (5)	80	A
530КР23	БКО.347.022-34ТУ (5)	48	A
530КР23	БКО.347.022-34ТУ (5)	80	A
530ЛП7МИ	АЕРР.431.200.140-05ТУ (5)	38	A
530ЛП7	БКО.347.022ТУ24 (5)	48	A
530ЛП7	БКО.347.022ТУ24 (5)	80	A
530ЛП11АМИ	АЕРР.431.200.140-07ТУ (5)	38	A
530ЛП11МИ	АЕРР.431.200.140-07ТУ (5)	38	A
530ЛП14	БКО.347.022-07ТУ (5)	38	A
530ЛП15	БКО.347.022ТУ23 (5)	65	A
530ЛП15	БКО.347.022ТУ23 (5)	80	A
530ЛА1АМИ	АЕРР.431.200.140-01ТУ (5)	38	A
530ЛА11МИ	АЕРР.431.200.140-01ТУ (5)	38	A
530ЛА2МИ	АЕРР.431.200.140-01ТУ (5)	38	A
530ЛА4АМИ	АЕРР.431.200.140-04ТУ (5)	38	A
530ЛА4МИ	АЕРР.431.200.140-04ТУ (5)	38	A
530ЛА7	БКО.347.022-04ТУ (5)	38	A
530ЛА9	БКО.347.022-11ТУ (5)	48	A
530ЛА9	БКО.347.022-11ТУ (5)	80	A
530ЛА9МИ	АЕРР.431.200.140-11ТУ (5)	38	A
К530ЛА9	БКО.347.022-11ТУ (5)	48	A
530ЛА13	БКО.347.022-39ТУ (5)	48	A
530ЛА13	БКО.347.022-39ТУ (5)	80	A
530ЛА16АМИ	АЕРР.431.200.140-10ТУ (5)	38	A
530ЛА16МИ	АЕРР.431.200.140-10ТУ (5)	38	A
530ЛА17МИ	АЕРР.431.200.140-10ТУ (5)	38	A

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
530ЛА4АМ	АЕЯР.431.200.140-01ТУ (5)	29	А
530ЛА3АМ	АЕЯР.431.200.140-01ТУ (5)	29	А
530ЛЕ1	БК0.347.022-11ТУ (5)	45	А
530ЛЕ1	БК0.347.022-11ТУ (5)	60	А
530ЛЕ1АМ	АЕЯР.431.200.140-11ТУ (5)	29	А
530ЛЕ1АМ	АЕЯР.431.200.140-11ТУ (5)	29	А
6530ЛЕ1-4	БК0.347.313-03ТУ (5)	45	А
Н530ЛЕ1	БК0.347.022-11ТУ (5)	45	А
530ЛИ1АМ	АЕЯР.431.200.140-01ТУ (5)	29	А
530ЛИ3АМ	АЕЯР.431.200.140-04ТУ (5)	29	А
530ЛА1	БК0.347.022ТУ29 (5)	45	А
530ЛИ1	БК0.347.022ТУ29 (5)	60	А
530ЛЛ1АМ	АЕЯР.431.200.140-29ТУ (5)	29	А
530ЛН1	БК0.347.022-11ТУ (5)	45	А
530ЛН1	БК0.347.022-11ТУ (5)	60	А
530ЛН1АМ	АЕЯР.431.200.140-11ТУ (5)	29	А
530ЛН1АМ	АЕЯР.431.200.140-11ТУ (5)	29	А
6530ЛН1-4	БК0.347.313-03ТУ (5)	45	А
М530ЛН1	БК0.347.022-11ТУ (5)	45	А
Н530ЛН1	БК0.347.022-11ТУ (5)	45	А
530ЛН2	БК0.347.022ТУ20 (5)	45	А
530ЛН2	БК0.347.022ТУ20 (5)	60	А
530ЛН2АМ	АЕЯР.431.200.140-20ТУ (5)	29	А
М530ЛН2	БК0.347.022ТУ20 (5)	45	А
Н530ЛН2	БК0.347.022ТУ20 (5)	45	А
530ЛП1АМ	АЕЯР.431.200.140-02ТУ (5)	29	А
530ЛР1АМ	АЕЯР.431.200.140-05ТУ (5)	29	А
530ЛР1АМ	АЕЯР.431.200.140-05ТУ (5)	29	А
530ЛР10	БК0.347.022-42ТУ (5)	29	А
530ЛР11АМ	АЕЯР.431.200.140-05ТУ (5)	29	А
530ЛР11АМ	АЕЯР.431.200.140-05ТУ (5)	29	А
530РУ2АМ	АЕЯР.431.200.140-28ТУ (5)	29	А
530СП1АМ	АЕЯР.431.200.140-03ТУ (5)	29	А
530ТВ3АМ	АЕЯР.431.200.140-03ТУ (5)	29	А
530ТВ10АМ	АЕЯР.431.200.140-03ТУ (5)	29	А
530ТВ11АМ	АЕЯР.431.200.140-03ТУ (5)	29	А
530ТГ2АМ	АЕЯР.431.200.140-21ТУ (5)	29	А
530ТМ2	БК0.347.022ТУ16 (5)	45	А
530ТМ2	БК0.347.022ТУ16 (5)	60	А
530ТМ2АМ	АЕЯР.431.200.140-16ТУ (5)	29	А
6530ТМ2-4	БК0.347.313-03ТУ (5)	45	А
М530ТМ2	БК0.347.022ТУ16 (5)	45	А
Н530ТМ2	БК0.347.022ТУ16 (5)	45	А
530ТМ8	БК0.347.022-27ТУ (5)	45	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
530ТМ8	БК0.347.022-27ТУ (5)	60	А
530ТМ8АМ	АЕЯР.431.200.140-27ТУ (5)	29	А
1530ТМ8	БК0.347.022-27ТУ (5)	45	А
530ТМ9	БК0.347.022ТУ22 (5)	45	А
530ТМ9	БК0.347.022ТУ22 (5)	60	А
530ТМ9АМ	АЕЯР.431.200.140-22ТУ (5)	29	А
Н530ТМ9	БК0.347.022ТУ22 (5)	45	А
КР531ИД7	БК0.348.118-26ТУ (1)	45	А
РС531ИД7	БК0.347.433-03ТУ (5)	45	А
КР531ИД14	БК0.348.118-25ТУ (1)	45	А
РС531ИД14	БК0.347.433-03ТУ (5)	45	А
КР531ИЕ10	БК0.348.118-29ТУ (1)	45	А
КР531ИЕ10	БК0.348.118-31ТУ (1)	45	А
КР531ИР22	БК0.348.118-40ТУ (1)	45	А
КР531ИР23	БК0.348.118-41ТУ (1)	45	А
КР531ИТ7	БК0.348.118-24ТУ (1)	45	А
РС531ИТ7	БК0.347.433-03ТУ (5)	45	А
КР531ИТ11	БК0.348.118-07ТУ (1)	22	А
КР531ИТ11	БК0.348.118-07ТУ (1)	21	О
КР531ИТ15	БК0.348.118-38ТУ (1)	45	А
КР531ИТ18	БК0.348.118-44ТУ (1)	45	А
КР531ИТ18	БК0.348.118-50ТУ (1)	45	А
КР531ЛА1	БК0.348.118-01ТУ (1)	22	А
КР531ЛА1	БК0.348.118-01ТУ (1)	21	О
КР531ЛА2	БК0.348.118-02ТУ (1)	73	А
КР531ЛА2	БК0.348.118-02ТУ (1)	21	О
КР531ЛА3	БК0.348.118-01ТУ (1)	22	А
КР531ЛА3	БК0.348.118-01ТУ (1)	21	О
КР531ЛА4	БК0.348.118-04ТУ (1)	22	А
КР531ЛА4	БК0.348.118-04ТУ (1)	21	О
КР531ЛА9	БК0.348.118-11ТУ (1)	45	А
РС531ЛА9	БК0.347.433-07ТУ (5)	45	А
КР531ЛА13	БК0.348.118-3ТУ (1)	45	А
КР531ЛА19	БК0.348.118-51ТУ (1)	45	А
РС531ЛА19	БК0.347.433-07ТУ (5)	45	А
КР531ЛЕ1	БК0.348.118-11ТУ (1)	45	А
РС531ЛЕ1	БК0.347.433-07ТУ (5)	45	А
КР531ЛЕ7	БК0.348.118-25ТУ (1)	45	А
РС531ЛЕ7	БК0.347.433-07ТУ (5)	45	А
КР531ЛИ3	БК0.348.118-04ТУ (1)	22	А
КР531ЛИ3	БК0.348.118-04ТУ (1)	21	О
РС531ЛН1	БК0.347.433-07ТУ (5)	45	А
КР531ЛН2	БК0.348.118-11ТУ (1)	45	А
РС531ЛН2	БК0.347.433-07ТУ (5)	45	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР531ЛУ11	БК0.348.118-11ТУ (1)	45	А
КР531ЛУ15	БК0.348.118-02ТУ (1)	22	А
КР531ЛУ15	БК0.348.118-02ТУ (1)	21	О
КР531ЛУ19	БК0.348.118-05ТУ (1)	22	А
КР531ЛУ19	БК0.348.118-05ТУ (1)	21	О
КР531ЛР10	БК0.348.118-23ТУ (1)	22	А
КР531ЛР10	БК0.348.118-23ТУ (1)	21	О
КР531ЛР11	БК0.348.118-08ТУ (1)	22	А
КР531ЛР11	БК0.348.118-35ТУ (1)	21	О
КР531ЛТ12	БК0.348.118-15ТУ (1)	45	А
РС531ЛТ12	БК0.347.433-05ТУ (5)	45	А
КР531ЛТ18	БК0.348.118-27ТУ (1)	45	А
РС531ЛТ18	БК0.347.433-05ТУ (5)	45	А
КР531ЛТ18	БК0.348.118-30ТУ (1)	45	А
РС531ЛТ18	БК0.347.433-05ТУ (5)	45	А
530ЛУ3	БК0.347.141ТУ45/02 (5)	29	А
530ЛУ4	БК0.347.141-50ТУ/02 (5)	29	А
530ЛУ5	БК0.347.141-50ТУ/02 (5)	29	А
530ЛУ6	БК0.347.141-50ТУ/02 (5)	29	А
530ЛУ8	БК0.347.141-50ТУ/02 (5)	29	А
530ЛВ1	БК0.347.141ТУ38/02 (5)	29	А
530ЛВ2	БК0.347.141-40ТУ/02 (5)	29	А
530ЛД4	БК0.347.141ТУ15/02 (5)	29	А
530ЛД5	БК0.347.141-55ТУ/02 (5)	29	А
530ЛД6	БК0.347.141-32ТУ/02 (5)	29	А
530ЛД7	БК0.347.141-02ТУ (5)	73	А
530ЛД7	БК0.347.141-02ТУ/02 (5)	29	А
К530ЛД7	БК0.348.418-02ТУ (1)	73	А
К6530ЛД7-4	БК0.348.673ТУ (1)	73	А
530ЛИД10	БК0.347.141ТУ10/02 (5)	29	А
530ЛИД18	БК0.347.141-64ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИД19	БК0.347.141-03ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИД3	БК0.347.141ТУ60/02 (5)	29	А
530ЛИЕ6	БК0.347.141-61ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИЕ6	БК0.347.141-03ТУ (5)	73	А
530ЛИЕ6	БК0.347.141-03ТУ/02 (5)	29	А
К530ЛИЕ6	БК0.348.418-03ТУ (1)	73	А
К6530ЛИЕ6-4	БК0.348.673ТУ (1)	73	А
530ЛИЕ7	БК0.347.141-03ТУ (5)	73	А
530ЛИЕ7	БК0.347.141-03ТУ/02 (5)	29	А
К530ЛИЕ7	БК0.348.418-03ТУ (1)	73	А
К6530ЛИЕ7-4	БК0.348.673ТУ (1)	73	А
530ЛИЕ9	БК0.347.141-19ТУ/02 (5)	29	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
530ЛИЕ10	БК0.347.141-53ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИЕ13	БК0.347.141ТУ61/02 (5)	29	А
530ЛИР14	БК0.347.141-58ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИЕ15	БК0.347.141-56ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИЕ16	БК0.347.141-58ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИЕ17	БК0.347.141-71ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИЕ18	БК0.347.141-74ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИЕ19	БК0.347.141-65ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИЕ20	БК0.347.141-67ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИЛ5	БК0.347.141ТУ42/02 (5)	29	А
530ЛИЛ6	БК0.347.141ТУ33/02 (5)	29	А
530ЛИЛ7	БК0.347.141-48ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИТ4	БК0.347.141ТУ25/02 (5)	29	А
530ЛИТ5	БК0.347.141-04ТУ (5)	73	А
530ЛИТ5	БК0.347.141-04ТУ/02 (5)	29	А
К530ЛИТ5	БК0.348.418-04ТУ (1)	73	А
К6530ЛИТ5-4	БК0.348.673ТУ (1)	73	А
530ЛИТ6	БК0.347.141-49ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИТ7	БК0.347.141-69ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИТ9	БК0.347.141-54ТУ/02 (5)	29	А
530ЛИТ3	БК0.347.141ТУ28/02 (5)	29	А
530ЛИР8	БК0.347.141ТУ40/02 (5)	29	А
530ЛИР9	БК0.347.141-51ТУ/02 (5)	29	А
530ЛР11А	БК0.347.141ТУ39/02 (5)	29	А
6530ЛР11А-1	БК0.347.173-36ТУ (5)	29	А
530ЛР15	БК0.347.141-03ТУ (5)	73	А
530ЛР15	БК0.347.141-03ТУ/02 (5)	29	А
К530ЛР15	БК0.348.418-03ТУ (1)	73	А
К6530ЛР15-4	БК0.348.673ТУ (1)	73	А
530ЛР27	БК0.347.141-20ТУ/02 (5)	29	А
530ЛР23	БК0.347.141-20ТУ/02 (5)	29	А
530ЛР25	БК0.347.141ТУ27/02 (5)	29	А
530ЛР26	БК0.347.141-57ТУ/02 (5)	29	А
530ЛР27	БК0.347.141ТУ62/02 (5)	29	А
530ЛР28	БК0.347.141-52ТУ/02 (5)	29	А
530ЛР29	БК0.347.141-53ТУ/02 (5)	29	А
530ЛР32	БК0.347.141-56ТУ/02 (5)	29	А
530ЛТ2	БК0.347.141-02ТУ (5)	73	А
530ЛТ2	БК0.347.141-02ТУ/02 (5)	29	А
К530ЛТ2	БК0.348.418-02ТУ (1)	73	А
К6530ЛТ2-4	БК0.348.673ТУ (1)	73	А
530ЛТ7	БК0.347.141-02ТУ (5)	73	А
530ЛТ7	БК0.347.141-02ТУ/02 (5)	29	А
К530ЛТ7	БК0.348.418-02ТУ (1)	73	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
6533ЛЛ10-1Н	БК0.347.173-01ТУ (5)		R
533ЛИ2	БК0.347.141ТУ24/02 (5)		R
533ЛИ5	БК0.347.141ТУ24/02 (5)		R
533ЛИ8	БК0.347.141ТУ1/02 (5)		R
6533ЛИ8-1Н	БК0.347.173-01ТУ (5)		R
533ЛИ3	БК0.347.141ТУ16/02 (5)		R
533ЛЛ1	БК0.347.141ТУ7/02 (5)		R
533ЛН1	БК0.347.141ТУ1/02 (5)		R
6533ЛН1-1Н	БК0.347.173-01ТУ (5)		R
533ЛН2	БК0.347.141ТУ16/02 (5)		R
533ЛП5	БК0.347.141ТУ8/02 (5)		R
533ЛП2	БК0.347.141-05ТУ/02 (5)		R
533ЛП8	БК0.347.141-05ТУ/02 (5)		R
К533ЛП8	БК0.348.418-05ТУ (1)		R
К1533ЛП2-4	БК0.348.873ТУ (1)		R
533ЛП3	БК0.347.141ТУ17/02 (5)		R
533ЛР4	БК0.347.141-16ТУ/02 (5)		R
533ЛР11	БК0.347.141ТУ1/02 (5)		R
6533ЛР11-1Н	БК0.347.173-01ТУ (5)		R
533ЛР13	БК0.347.141ТУ21/02 (5)		R
533СП1	БК0.347.141-03ТУ (5)		R
533СП1	БК0.347.141-03ТУ/02 (5)		R
К533СП1	БК0.348.418-03ТУ (1)		R
К1533СП1-4	БК0.348.873ТУ (1)		R
533ТЕ8	БК0.347.141ТУ13/02 (5)		R
6533ТЕ8-1Н	БК0.347.173-15ТУ (5)		R
533ТЕ8	БК0.347.141-23ТУ/02 (5)		R
533ТЛ2	БК0.347.141ТУ16/02 (5)		R
533ТМ2	БК0.347.141-44ТУ/02 (5)		R
533ТМ7	БК0.347.141ТУ30/02 (5)		R
533ТМ8	БК0.347.141ТУ11/02 (5)		R
533ТМ9	БК0.347.141ТУ11/02 (5)		R
533ТР2	БК0.347.141ТУ9/02 (5)		R
5ЛТР11	БК0.347.243-01ТУ (5)		R
5ЛТР2А	БК0.347.243-02ТУ (5)		R
5ЛТР2Е	БК0.347.243-02ТУ (5)		R
К5ЛТР2А	БК0.348.532-02ТУ (1)		R
К5ЛТР2Б	БК0.348.532-02ТУ (1)		R
Н5ЛТР2А	БК0.347.243-02ТУ (5)		R
КР5ЛТР3А	БК0.348.532-03ТУ (1)		R
К1Р5ЛТР3Б	БК0.348.532-03ТУ (1)		R
5ЛТР6А	БК0.347.243-06ТУ (5)		V
5ЛТР6Б	БК0.347.243-06ТУ (5)		V
5ЛТР6А	БК0.347.243-05ТУ (5)		R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
5ЛТР6Б	БК0.347.243-06ТУ (5)		R
К5ЛТР6А	БК0.348.532-06ТУ (1)		R
К5ЛТР6Б	БК0.348.532-06ТУ (1)		R
Н5ЛТР2А	БК0.347.243-03ТУ (5)		R
5ЛТР9А	БК0.347.243-03ТУ (5)		R
5ЛТР9Б	БК0.347.243-09ТУ (5)		R
К5ЛТР9А	БК0.348.532-09ТУ (1)		R
К5ЛТР9Б	БК0.348.532-09ТУ (1)		R
Н5ЛТР9А	БК0.347.243-09ТУ (5)		R
КА5ЛТР10	БК0.348.071-10ТУ (1)		R
КА5ЛТР10А	БК0.348.071-10ТУ (1)		R
КА5ЛТР10Б	БК0.348.071-10ТУ (1)		R
КР5ЛТР10	БК0.348.532-10ТУ (1)		R
КР5ЛТР10Б	БК0.348.532-10ТУ (1)		R
5ЛТР13	БК0.347.243-13ТУ (5)		R
КР5ЛТР13	БК0.348.532-13ТУ (1)		R
КР5ЛТР13А	БК0.348.532-13ТУ (1)		R
Н5ЛТР13	БК0.347.243-13ТУ (5)		R
5ЛТР14А	БК0.347.243-14ТУ (5)		R
5ЛТР14Б	БК0.347.243-14ТУ (5)		R
КР5ЛТР14А	БК0.348.532-14ТУ (1)		R
КР5ЛТР14Б	БК0.348.532-14ТУ (1)		R
Н5ЛТР14А	БК0.347.243-14ТУ (5)		R
Н5ЛТР14Б	БК0.347.243-14ТУ (5)		R
5ЛТР16А	БК0.347.243-16ТУ (5)		V
5ЛТР16Б	БК0.347.243-16ТУ (5)		V
Н5ЛТР16Б	БК0.347.243-16ТУ (5)		V
5ЛТР18	БК0.347.243-18ТУ (5)		R
5ЛТР18Б	БК0.347.243-18ТУ (5)		R
КР5ЛТР18А	БК0.348.532-18ТУ (1)		R
КР5ЛТР18Б	БК0.348.532-18ТУ (1)		R
5ЛТР19А	БК0.347.243-13ТУ (5)		R
5ЛТР19Б	БК0.347.243-19ТУ (5)		R
5ЛТР19Г	БК0.347.243-18ТУ (5)		R
5ЛТР19Г	БК0.347.243-19ТУ (5)		R
КР5ЛТР19А	БК0.348.532-18ТУ (1)		R
КР5ЛТР19Б	БК0.348.532-19ТУ (1)		R
Н5ЛТР19А	БК0.347.243-19ТУ (5)		R
Н5ЛТР19Б	БК0.347.243-19ТУ (5)		R
Н5ЛТР19Е	БК0.347.243-19ТУ (5)		R
5ЛТР21	БК0.347.243-21ТУ (5)		R
5ЛТР23А	БК0.347.243-23ТУ (5)		R
КР5ЛТР23А	БК0.348.532-23ТУ (1)		R
КР5ЛТР23Б	БК0.348.532-23ТУ (1)		R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР5ЛТР25А	БК0.348.532-10ТУ (1)		R
КР5ЛТР25Б	БК0.348.532-10ТУ (1)		R
ИР5ЛТР25В	БК0.348.532-10ТУ (1)		R
5ЛТР29	БК0.347.243-25ТУ (5)		R
5ЛТР1801А	БК0.347.243-19ТУ (5)		R
5ЛТР3А	БК0.347.243-03ТУ (5)		R
5ЛТР3Б	БК0.347.243-03ТУ (5)		R
5ЛТР30	БК0.347.243-30ТУ (5)		R
541РЕ1	БК0.347.236ТУ4 (5)		R
541РТ1	БК0.347.236ТУ3 (5)		R
К541РТ1	БК0.348.548-01ТУ (1)		R
541РТ12	БК0.347.236-05ТУ (5)		R
541РТ2А	БК0.347.236-05ТУ (5)		R
541РУ1	БК0.347.236ТУ1 (5)		R
541РУ1А	БК0.347.236ТУ1 (5)		R
541РУ1К	БК0.347.236ТУ1 (5)		R
541РУ1Л	БК0.347.236ТУ1 (5)		R
К541РУ1	БК0.348.548-01ТУ (1)		R
К541РУ1А	БК0.348.548-01ТУ (1)		R
КР541РУ1	БК0.348.548-01ТУ (1)		R
КР541РУ1А	БК0.348.548-01ТУ (1)		R
541РУ2	БК0.347.236ТУ2 (5)		R
541РУ2А	БК0.347.236ТУ2 (5)		R
541РУ2Б	БК0.347.236ТУ2 (5)		R
541РУ2К	БК0.347.236ТУ2 (5)		R
541РУ2Л	БК0.347.236ТУ2 (5)		R
К541РУ2	БК0.348.548-02ТУ (1)		R
К541РУ2А	БК0.348.548-02ТУ (1)		R
КР541РУ2	БК0.348.548-02ТУ (1)		R
КР541РУ2А	БК0.348.548-02ТУ (1)		R
541РУ4	БК0.347.236-06ТУ (5)		R
5КВНД1	ТР3.454.000ТУ (5)		R
К5КВНД1	БК0.348.054ТУ (1)		R
КР5КВНД1А	АДБК.431.410.207ТУ (1)		R
КР5КВНД1Б	АДБК.431.410.207ТУ (1)		R
КР5КВНД1В	АДБК.431.410.207ТУ (1)		R
КР5КВНД1Г	АДБК.431.410.207ТУ (1)		R
5КВНД2	ТР3.454.000ТУ (5)		R
К5КВНД2	БК0.348.054ТУ (1)		R
К5КВНД3	БК0.348.054ТУ (1)		R
5КВНД4	ТР3.454.000ТУ (5)		R
К5КВНД4	БК0.348.054ТУ (1)		R
5КВНД5	ТР3.454.000ТУ (5)		R
К5КВНД5	БК0.348.054ТУ (1)		R

Типономинал	ТУ (примечка)	Изгот-ль	Ст
5424НД3	ТРЗ 454.000ТУ (5)	$Ф_{20}$	А
5424НЖ3	БК0.347.136ТУ (5)	$Ф_{20}$	А
5444УД1А	БК0.347.048ТУ (5)	$Ф_{13}$	А
5444УД1Б	БК0.347.048ТУ (5)	$Ф_{13}$	А
5444УД1В	БК0.347.048ТУ (5)	$Ф_{13}$	А
К544УД1А	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД1Б	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД1Б	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД1В	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД1А	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД1Б	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД1В	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
5444УД2А	БК0.347.048ТУ (5)	$Ф_{13}$	А
5444УД2Б	БК0.347.048ТУ (5)	$Ф_{13}$	А
К544УД2А	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД2Б	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД2А	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД2А	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{37}$	А
КР544УД2Б	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД2Б	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{37}$	А
КР544УД2В	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД2В	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{37}$	А
КР544УД2Г	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД3А	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД3Б	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД3В	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД3А	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД3Б	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД3В	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД4	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД5А	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД5Б	БК0.348.257ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД6А	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД6Б	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД6В	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД6А	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД6Б	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД6В	АДБК.431.130.531ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД7	АДБК.431.130.555ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД7	АДБК.431.130.555ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
КР544УД8	АДБК.431.130.556ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД12АС	АДБК.431.190.784ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД12БС	АДБК.431.190.784ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД12ВС	АДБК.431.190.784ТУ (1)	$Ф_{13}$	А

Типономинал	ТУ (примечка)	Изготовитель	Ст
К544УД14АР	АДБК.431.130.785ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД14АР1	АДБК.431.130.785ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД14АР2	АДБК.431.130.785ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД14БР	АДБК.431.130.785ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД14БР1	АДБК.431.130.785ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
К544УД14БР2	АДБК.431.130.785ТУ (1)	$Ф_{13}$	А
5560ЛП1	БК0.347.062ТУ (5)	$Ф_{36}$	А
КР551УД1А	БК0.348.375-01ТУ (1)	$Ф_{32}$	А
КР551УД1Б	БК0.348.375-01ТУ (1)	$Ф_{32}$	А
КР551УД2А	БК0.348.375-02ТУ (1)	$Ф_{32}$	А
КР551УД2Б	БК0.348.375-02ТУ (1)	$Ф_{32}$	А
К553УД1А	БК0.348.280-01ТУ (1)	$ФР_{7}$	А
К553УД1Б	БК0.348.280-01ТУ (1)	$ФР_{7}$	А
К553УД2	БК0.348.280-02ТУ (1)	$ФР_{7}$	А
К553УД6	БК0.348.280-03ТУ (1)	$ФР_{7}$	Д
К553УД101А	БК0.348.280-01ТУ (1)	$ФР_{7}$	А
К553УД101Б	БК0.348.280-01ТУ (1)	$ФР_{7}$	А
К553УД201	БК0.348.280-02ТУ (1)	$ФР_{7}$	Д
КР553УД201	БК0.348.280-02ТУ (1)	$Ф_{37}$	А
К553УД501	БК0.348.280-03ТУ (1)	$ФР_{7}$	Д
К554СА1	БК0.348.279-01ТУ (1)	$ФР_{7}$	А
К554СА2	БК0.348.279-01ТУ (1)	$ФР_{7}$	А
5554СА2	БК0.347.473-01ТУ (5)	$ФР_{7}$	А
К554СА3А	БК0.348.279-02ТУ/02 (1)	$Ф_{37}$	А
К554СА3А	БК0.348.279ТУ/03 (1)	$Ф_{39}$	Н
5554СА3А	БК0.348.279-02ТУ (1)	$ФР_{7}$	А
К554СА3Б	БК0.348.274-02ТУ/02 (1)	$Ф_{37}$	А
К554СА3Б	БК0.348.279ТУ/03 (1)	$Ф_{39}$	Н
К554СА3Б	БК0.348.279-02ТУ (1)	$ФР_{7}$	А
К554СА3В	БК0.348.274-02ТУ/02 (1)	$Ф_{37}$	А
К554СА3С	БК0.348.274-02ТУ/02 (1)	$Ф_{37}$	А
ЭКР554СА3А	БК0.348.279-02ТУ/02 (1)	$Ф_{37}$	А
ЭКС554СА3А	БК0.348.279-02ТУ/02 (1)	$Ф_{37}$	А
К554СА4	БК0.348.279-03ТУ (1)	$ФР_{7}$	А
К554СА3Д1	БК0.348.279-01ТУ (1)	$ФР_{7}$	Д
К554СА3Д1А	БК0.348.279-02ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К554СА3Д1А	БК0.348.279-02ТУ/02 (1)	$Ф_{37}$	А
К554СА3Д1А	БК0.348.279-02ТУ (1)	$ФР_{7}$	А
К554СА3Д1Б	БК0.348.280-02ТУ (1)	$Ф_{37}$	А
К554СА3Д1Б	БК0.348.279-02ТУ (1)	$ФР_{7}$	Д
5554СА3	БК0.347.473-02ТУ/02 (5)	$Ф_{36}$	А
5554СА3А	БК0.347.473-02ТУ (5)	$ФР_{7}$	А
К555АП3	БК0.348.289-36ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555АП6	БК0.348.289-50ТУ (1)	$Ф_{36}$	А

Типономинал	ТУ (примечка)	Изгот-ль	Ст
К555АП4	БК0.348.289-50ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555АП5	БК0.348.289-50ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555АП6	БК0.348.289-50ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555АП10	БК0.348.289-26ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555АП81	БК0.348.289-36ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555АП82	БК0.348.289-44ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛД3	БК0.348.289-08ТУ (1)	$Ф_{111}$	А
К555ЛЛ4	БК0.348.289-06ТУ (1)	$Ф_{111}$	А
5559АП7	БК0.347.443-02ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К555ЛД7	БК0.348.289-02ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛД7	БК0.348.289-02ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛД7А	БК0.348.289-02ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛД10	БК0.348.289-24ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЛ18	БК0.348.289-60ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЕ5	БК0.348.289-10ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
5559ЛЕ6	БК0.347.443-03ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К555ЛЕ6	БК0.348.289-03ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛЕ6	БК0.348.289-03ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
5559ЛЕ7	БК0.347.443-03ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К555ЛЕ7	БК0.348.289-03ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛЕ7	БК0.348.289-03ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЕ9	БК0.348.289-03ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЕ10	БК0.348.289-19ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЕ13	БК0.348.289-58ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЕ14	БК0.348.289-58ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЕ15	БК0.348.289-52ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЕ17	БК0.348.289-70ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЕ18	БК0.348.289-19ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЕ19	БК0.348.289-63ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЕ20	БК0.348.289-71ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЕ25	БК0.348.289-33ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛИ6	БК0.348.289-08ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛИ7	БК0.348.261-49ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛИ13	БК0.348.289-16ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛИ14	БК0.348.289ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
5559ЛЛ5	БК0.347.443-13ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К559ЛЛ5	БК0.348.289-13ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛЛ19	БК0.348.289-54ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛЛ8	БК0.348.289-42ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛР11А	БК0.348.289-38ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
5559ЛР15	БК0.347.443-03ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К555ЛР15	БК0.348.289-03ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛР15	БК0.348.289-03ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛР22	БК0.348.289-20ТУ (1)	$Ф_{36}$	А

Типономинал	ТУ (примечка)	Изгот-ль	Ст
К555ЛР23	БК0.348.289-20ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛР25	БК0.348.289ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛР26	БК0.348.289-57ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛР27	БК0.348.289-20ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛР28	БК0.348.289-52ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
КК555ЛР29	БК0.348.289-20ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
КК555ЛР32	БК0.348.289-62ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
5559ЛТ2	БК0.347.443-02ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ2	БК0.348.289-02ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ2	БК0.348.289-02ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
5559ЛТ7	БК0.347.443-02ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ7	БК0.348.289-02ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ7	БК0.348.289-02ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
5559ЛТ11	БК0.347.443-14ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ11	БК0.348.289-14ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ11	БК0.348.289-14ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛТ11А	БК0.348.289-14ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ11А	БК0.348.289-14ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛТ11Б	БК0.348.289-14ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
5559ЛТ12	БК0.347.443-03ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ12	БК0.348.289-03ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ12	БК0.348.289-03ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
5559ЛТ13	БК0.347.443-13ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ13	БК0.348.289-13ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ13	БК0.348.289-13ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
5559ЛТ14	БК0.347.443-14ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ14	БК0.348.289-14ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ14	БК0.348.289-14ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛТ14А	БК0.348.289-14ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ14А	БК0.348.289-14ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛТ15	БК0.348.289-29ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
5559ЛТ16	БК0.347.443-14ТУ (5)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ16	БК0.348.289-14ТУ (1)	$Ф_{75}$	А
К555ЛТ16	БК0.348.289-14ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛТ17	БК0.348.289-67ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛА1	БК0.348.289-01ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛА2	БК0.348.289-01ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛА3	БК0.348.289-01ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛА4	БК0.348.289-04ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛА6	БК0.348.289-16ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛА7	БК0.348.289-18ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛА9	БК0.348.289-01ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛА10	БК0.348.289-15ТУ (1)	$Ф_{36}$	А
К555ЛА11	БК0.348.280-69ТУ (1)	$Ф_{36}$	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К555ЛА12	БКО.348.289-36ТУ (1)	38	А
К555ЛА13	БКО.348.289-35ТУ (1)	38	А
К555ЛЕ1	БКО.348.289-04ТУ (1)	38	А
К555ЛЕ4	БКО.348.289-28ТУ (1)	38	А
К555ЛИ1	БКО.348.289-01ТУ (1)	86	А
К555ЛИ3	БКО.348.289-11ТУ (1)	38	А
К555ЛИ6	БКО.348.289-02ТУ (1)	38	А
К555ЛЛ1	БКО.348.289-04ТУ (1)	38	А
К555ЛН1	БКО.348.289-01ТУ (1)	38	А
К555ЛН2	БКО.348.289-05ТУ (1)	86	А
К555ЛП5	БКО.348.289-10ТУ (1)	38	А
555ЛП6	БКО.347.443-14ТУ (5)	75	А
К555ЛП8	БКО.348.289-14ТУ (1)	75	А
К555ЛП9	БКО.348.289-14ТУ (1)	86	А
К555ЛР4	БКО.348.289-18ТУ (1)	86	А
К555ЛР11	БКО.348.289-01ТУ (1)	38	А
К555ЛР13	БКО.348.289-21ТУ (1)	38	А
К555ТЕ4	БКО.348.289-12ТУ (1)	38	А
555СП1	БКО.347.443-03ТУ (5)	75	А
К555СП1	БКО.348.289-03ТУ (1)	76	А
К555СП1	БКО.348.289-03ТУ (1)	84	А
К555ТВ6	БКО.348.289-07ТУ (1)	38	А
К555ТВ9	БКО.348.289-23ТУ (1)	84	А
К555ТМ2	БКО.348.289-03ТУ (1)	84	А
К555ТМ7	БКО.348.289-36ТУ (1)	38	А
К555ТМ7	БКО.348.289-36ТУ (1)	84	А
К555ТМ8	БКО.348.289-29ТУ (1)	38	А
К555ТМ8	БКО.348.289-29ТУ (1)	84	А
К555ТР2	БКО.348.289-29ТУ (1)	38	А
К556АИ1	БКО.347.661ТУ (5)	38	А
556РТ1	БКО.347.239-01ТУ (5)	38	А
КР556РТ1	БКО.348.322-01ТУ (1)	38	А
РС556РТ1	БКО.347.227-01ТУ (5)	84	А
556РТ2	БКО.347.239-02ТУ (5)	38	А
КР556РТ2	БКО.348.322-02ТУ (1)	38	А
РС556РТ2	БКО.347.227-02ТУ (5)	38	А
КР556РТ4А	БКО.348.322-04ТУ (1)	38	А
РС556РТ4А	БКО.347.227-04ТУ (5)	38	А
556РТ5	БКО.347.239-05ТУ (5)	38	А
КР556РТ5	БКО.348.322-05ТУ (1)	38	А
РС556РТ5	БКО.347.227-05ТУ (5)	38	А
1556РТ5	БКО.347.239-05ТУ (5)	38	А
РС556РТ5	БКО.347.227-05ТУ (5)	38	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
МС556РТ5А	БКО.347.239-05ТУ (5)	38	А
КР556РТ7А	БКО.348.322-07ТУ (1)	38	А
РС556РТ7А	БКО.347.227-07ТУ (5)	38	А
КР556РТ11	БКО.348.322-11ТУ (1)	38	А
КР556РТ12	БКО.348.322-12ТУ (1)	38	А
КР556РТ13	БКО.348.322-13ТУ (1)	38	А
КР556РТ14	БКО.348.322-14ТУ (1)	38	А
КР556РТ15	БКО.348.322-15ТУ (1)	76	А
КР556РТ17	БКО.348.322-17ТУ (1)	38	А
КР556РТ20	БКО.348.322-20ТУ (1)	38	А
556РТ161	БКО.347.239-16ТУ (5)	38	А
КР556РТ161	БКО.348.322-16ТУ (1)	38	А
МС556РТ161	БКО.347.227-16ТУ (5)	38	А
556РТ4А	БКО.347.239-04ТУ (5)	38	А
556РТ5А	БКО.347.239-05ТУ (5)	38	А
556РТ6А	БКО.347.239-06ТУ (5)	38	А
556РТ7А	БКО.347.239-07ТУ (5)	38	А
556РР2А	БКО.347.130-02ТУ (5)	13	А
556РР2Б	БКО.347.130-02ТУ (5)	13	А
КС556РР2А	БКО.348.348-02ТУ (1)	13	А
КС556РР2Б	БКО.348.348-02ТУ (1)	13	А
КМС556РР4А	БКО.348.348-05ТУ (1)	13	А
КМС556РР4Б	БКО.348.348-05ТУ (1)	13	А
МС556РР4	БКО.347.130-04ТУ (5)	13	А
559ИЛ1	БКО.347.192-01ТУ (5)	75	А
К559ИЛ1	БКО.348.577-01ТУ (1)	75	А
КР559ИЛ1	БКО.348.577-01ТУ (1)	76	А
559ИЛ2	БКО.347.192-01ТУ (5)	76	А
К559ИЛ2	БКО.348.577-01ТУ (1)	75	А
КР559ИЛ2	БКО.348.577-01ТУ (1)	76	А
К559ИЛ3	БКО.348.577-02ТУ (1)	76	А
КР559ИЛ3	БКО.348.577-02ТУ (1)	76	А
559ИЛ4	БКО.347.192-02ТУ (5)	76	А
К559ИЛ4	БКО.348.577-03ТУ (1)	75	А
КР559ИЛ4	БКО.348.577-03ТУ (1)	75	А
559ИЛ5	БКО.347.192-02ТУ (5)	75	А
К559ИЛ5	БКО.348.577-03ТУ (1)	75	А
559ИЛ6	БКО.347.192-04ТУ (5)	75	А
К559ИЛ6	БКО.348.577-04ТУ (1)	75	А
КР559ИЛ6	БКО.348.577-04ТУ (1)	75	А
КР559ИЛ7	БКО.348.577-03ТУ (1)	76	А
КР559ИЛ10	БКО.348.577-18ТУ (1)	75	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР559ИЛ11	БКО.348.577-13ТУ (1)	75	А
КР559ИЛ12	БКО.348.577-14ТУ (1)	75	А
КР559ИЛ13	БКО.348.577-15ТУ (1)	75	А
КР559ИЛ14	БКО.348.577-15ТУ (1)	75	А
КР559ИЛ19	БКО.348.577-21ТУ (1)	75	А
КР559ИЛ19	БКО.348.577-21ТУ/02 (1)	27	А
КР559ИЛ20	БКО.348.577-21ТУ (1)	75	А
КР559ИЛ20	БКО.348.577-21ТУ/02 (1)	27	А
559ИЛ3	БКО.347.192-03ТУ (5)	76	А
К561ИД1	БКО.348.457-20ТУ (1)	38	А
К561ИД1	БКО.348.457-20ТУ/04 (1)	73	А
К561ИД1	БКО.348.457-20ТУ (1)	27	А
К561ИД1	БКО.348.457-20ТУ (1)	47	А
К561ИД1ВК	АДБК.431.200.731-20ТУ (1)	14	А
КЕ561ИД1-4	БКО.348.457-20ТУ (1)	47	А
К561ИД4	БКО.348.457-36ТУ (1)	38	А
К561ИД4	БКО.348.457-36ТУ (1)	01	А
К561ИД5	БКО.348.457-36ТУ (1)	38	А
К561ИД5	БКО.348.457-36ТУ/04 (1)	73	А
К561ИД5	БКО.348.457-36ТУ (1)	01	А
561ИЕ8	БКО.347.314-04ТУ (5)	47	А
К561ИЕ8	БКО.348.457-14ТУ/04 (1)	73	А
К561ИЕ8	БКО.348.457-14ТУ (1)	47	А
КЕ561ИЕ8-4	БКО.348.457-14ТУ (1)	47	А
К561ИЕ9	БКО.348.457-03ТУ/04 (1)	73	А
К561ИЕ9А	БКО.348.457-03ТУ (1)	01	А
К561ИЕ9ВК	АДБК.431.200.731-03ТУ (1)	14	А
К561ИЕ10	БКО.348.457-04ТУ (1)	38	А
К561ИЕ10	БКО.348.457-04ТУ/04 (1)	73	А
К561ИЕ10	БКО.348.457-04ТУ (1)	27	А
К561ИЕ10А	БКО.348.457-04ТУ (1)	01	А
К561ИЕ10АВК	АДБК.432.200.731-04ТУ (1)	14	А
К561ИЕ11	БКО.348.457-13ТУ (1)	38	А
К561ИЕ11	БКО.348.457-13ТУ/04 (1)	73	А
К561ИЕ11	БКО.348.457-13ТУ (1)	27	А
К561ИЕ11	БКО.348.457-13ТУ (1)	47	А
К561ИЕ11ВК	АДБК.431.200.731-13ТУ (1)	14	А
КЕ561ИЕ11-4	БКО.348.457-13ТУ (1)	47	А
К561ИЕ14	БКО.348.457-19ТУ (1)	38	А
К561ИЕ14	БКО.348.457-19ТУ/04 (1)	73	А
К561ИЕ14	БКО.348.457-19ТУ (1)	01	А
К561ИЕ14	БКО.348.457-19ТУ (1)	47	А
КЕ561ИЕ14-4	БКО.348.457-19ТУ (1)	47	А
К561ИЕ15	БКО.348.457-14ТУ (1)	47	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1КА561ИЕ15А	БКО.348.457-23ТУ (1)	47	А
1КА561ИЕ15Б	БКО.348.457-23ТУ (1)	47	А
1КБ561ИЕ15А-4	БКО.348.457-23ТУ (1)	47	А
1КБ561ИЕ15Б-41	БКО.348.457-23ТУ (1)	47	А
561ИЕ16	БКО.347.314-04ТУ (5)	47	А
К561ИЕ16	БКО.348.457-14ТУ/04 (1)	73	А
К561ИЕ16	БКО.348.457-14ТУ (1)	27	А
К561ИЕ16ВИ	АДБК.431.200.679-14ТУ (1)	38	А
КЕ561ИЕ16-4	БКО.348.457-14ТУ (1)	47	А
К561ИЕ19	БКО.348.457-21ТУ (1)	47	А
КЕ561ИЕ19-4	БКО.348.457-21ТУ (1)	47	А
К561ИК1	БКО.348.457-18ТУ (1)	47	А
КЕ561ИК1-4	БКО.348.457-18ТУ (1)	47	А
561ИМ1	БКО.347.314-03ТУ (5)	47	А
К561ИМ1	БКО.348.457-13ТУ (1)	38	А
К561ИМ1	БКО.348.457-13ТУ/04 (1)	73	А
К561ИМ1	БКО.348.457-13ТУ (1)	47	А
К561ИМ1ВК	АДБК.431.200.731-13ТУ (1)	14	А
КЕ561ИМ1-4	БКО.348.457-13ТУ (1)	47	А
К561ИП2	БКО.348.457-04ТУ (1)	38	А
К561ИП2	БКО.348.457-04ТУ/04 (1)	73	А
К561ИП2А	БКО.348.457-04ТУ (1)	01	А
К561ИП2ВК	АДБК.431.200.731-04ТУ (1)	14	А
К561ИП5	БКО.348.457-08ТУ/04 (1)	73	А
К561ИП5А	БКО.348.457-02ТУ (1)	01	А
К561ИП5ВК	АДБК.431.200.731-08ТУ (1)	14	А
К561ИР2	БКО.348.457-20ТУ (1)	38	А
К561ИР2	БКО.348.457-20ТУ/04 (1)	73	А
К561ИР2	БКО.348.457-20ТУ (1)	27	А
К561ИР2	БКО.348.457-20ТУ (1)	47	А
К561ИР2ВК	АДБК.431.200.731-20ТУ (1)	14	А
КЕ561ИР2-4	БКО.348.457-20ТУ (1)	47	А
К561ИР6	БКО.348.457-15ТУ (1)	38	А
К561ИР6	БКО.348.457-15ТУ (1)	27	А
К561ИР6А	БКО.348.457-15ТУ (1)	01	А
561ИР9	БКО.347.314-01ТУ (5)	47	А
К561ИР9	БКО.348.457-11ТУ (1)	38	А
К561ИР9	БКО.348.457-11ТУ/04 (1)	73	А
К561ИР9	БКО.348.457-11ТУ (1)	47	А
К561ИР9ВК	АДБК.431.200.731-11ТУ (1)	14	А
КЕ561ИР9-4	БКО.348.457-11ТУ (1)	47	А
К561ИР11А	БКО.348.457-15ТУ (1)	01	А
КФ561ИР11	БКО.348.457-15ТУ (1)	11	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КФ561ИР12	БК0.348.457-15ТУ (1)	21	А
К561ИС8	БК0.348.457-14ТУ (1)	27	А
К561ИТ11	БК0.348.457-12ТУ (1)	38	А
К561ИТ11	БК0.348.457-12ТУ/04 (1)	73	А
К561ИТ11	БК0.348.457-12ТУ (1)	27	А
К561ИЛ1	БК0.348.457-12ТУ (1)	47	А
К561ИЛ1БК	АДБК.431.200.731-12ТУ (1)	14	А
КБ561ИЛ1-4	БК0.348.457-12ТУ (1)	47	А
К561ИЛ2	БК0.348.457-17ТУ (1)	38	А
К561ИЛ2	БК0.348.457-17ТУ/04 (1)	73	Ж
К561ИЛ2	БК0.348.457-17ТУ (1)	27	Ж
КБ561ИЛ2	БК0.348.457-17ТУ (1)	47	Ж
К561ИЛ2БК	АДБК.431.200.731-17ТУ (1)	14	Ж
КБ561ИЛ2-4	БК0.348.457-17ТУ (1)	47	Ж
К561ИЛ3	АДБК.431.160.403ТУ (1)	27	Ж
К561ИТ3	БК0.348.457-01ТУ (1)	38	Ж
К561ИТ3	БК0.348.457-01ТУ/04 (1)	73	Ж
К561ИТ3	БК0.348.457-01ТУ (1)	27	Ж
К561ИТ3А	БК0.348.457-01ТУ (1)	91	Ж
К561ИТ3БК	АДБК.431.200.731-01ТУ (1)	14	А
КФ561ИТ3	БК0.348.457-01ТУ (1)	91	А
К561ЛА3	БК0.348.457-11ТУ (1)	38	А
К561ЛА3	БК0.348.457-11ТУ (1)	27	А
К561ЛА3	БК0.348.457-11ТУ (1)	47	А
К561ЛА7	БК0.348.457-11ТУ (1)	38	А
К561ЛА7	БК0.348.457-11ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛА7	БК0.348.457-11ТУ (1)	27	А
К561ЛА7	БК0.348.457-11ТУ (1)	47	А
К561ЛА7БК	АДБК.431.200.731-11ТУ (1)	14	А
КБ561ЛА7-4	БК0.348.457-11ТУ (1)	47	А
561ЛА8	БК0.347.314-01ТУ (5)	47	А
К561ЛА8	БК0.348.457-11ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛА8БК	АДБК.431.200.731-11ТУ (1)	14	А
КБ561ЛА8-4	БК0.348.457-11ТУ (1)	47	А
561ЛА9	БК0.347.314-10ТУ (5)	47	А
К561ЛА9	БК0.348.457-01ТУ (1)	38	А
К561ЛА9	БК0.348.457-01ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛА9	БК0.348.457-01ТУ (1)	27	А
К561ЛА9А	БК0.348.457-01ТУ (1)	91	А
К561ЛА9БК	АДБК.431.200.731-01ТУ (1)	14	А
КБ561ЛА9-4	БК0.348.457-01ТУ/08 (1)	47	А
КС655ЛА9	БК0.348.457-01ТУ (1)	91	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К561ЛЕ5	БК0.347.314-08ТУ (5)	47	А
К561ЛЕ5	БК0.348.457-05ТУ (1)	38	А
К561ЛЕ5	БК0.348.457-05ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛЕ5	БК0.348.457-05ТУ (1)	27	А
К561ЛЕ5	БК0.348.457-05ТУ/08 (1)	47	А
К561ЛЕ5А	БК0.348.457-05ТУ (1)	91	А
К561ЛЕ5БК	АДБК.431.200.731-05ТУ (1)	14	А
КБ561ЛЕ5-4	БК0.348.457-05ТУ/08 (1)	47	А
561ЛЕ6	БК0.347.314-08ТУ (5)	47	А
К561ЛЕ6	БК0.348.457-05ТУ (1)	38	А
К561ЛЕ6	БК0.348.457-05ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛЕ6	БК0.348.457-05ТУ (1)	27	А
К561ЛЕ6	БК0.348.457-05ТУ/08 (1)	47	А
К561ЛЕ6А	БК0.348.457-05ТУ (1)	91	А
К561ЛЕ6БК	АДБК.431.200.731-05ТУ (1)	14	А
КБ561ЛЕ6-4	БК0.348.457-05ТУ/08 (1)	47	А
К561ЛЕ10	БК0.348.457-01ТУ (1)	38	А
К561ЛЕ10	БК0.348.457-01ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛЕ10	БК0.348.457-01ТУ (1)	27	А
К561ЛЕ10	БК0.348.457-01ТУ/08 (1)	47	А
К561ЛЕ10А	БК0.348.457-01ТУ (1)	91	А
К561ЛЕ10БК	АДБК.431.200.731-01ТУ (1)	14	А
КБ561ЛЕ10-4	БК0.348.457-01ТУ/08 (1)	47	А
561ЛЕ10	БК0.347.314-10ТУ (5)	47	А
К561ЛН1	БК0.348.457-04ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛН1	БК0.348.457-04ТУ (1)	27	А
К561ЛН1А	БК0.348.457-04ТУ (1)	91	А
К561ЛН1БК	АДБК.431.200.731-04ТУ (1)	14	А
561ЛН2	БК0.347.314-02ТУ (5)	47	А
К561ЛН2	БК0.348.457-12ТУ (1)	38	А
К561ЛН2	БК0.348.457-12ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛН2	БК0.348.457-12ТУ (1)	27	А
К561ЛН2	БК0.348.457-12ТУ (1)	47	А
К561ЛН2БК	АДБК.431.200.731-12ТУ (1)	14	А
КБ561ЛН2-4	БК0.348.457-12ТУ (1)	47	А
К561ЛН3	БК0.348.457-22ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛН3	БК0.348.457-22ТУ (1)	47	А
КБ561ЛН3-4	БК0.348.457-22ТУ (1)	47	А
561ЛН2	БК0.347.314-06ТУ (5)	47	А
К561ЛТ2	БК0.348.457ТУ (1)	38	А
К561ЛТ2	БК0.348.457-05ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛТ2	БК0.348.457-05ТУ (1)	27	А
К561ЛТ2	БК0.348.457-05ТУ/08 (1)	47	А
К561ЛТ2А	БК0.348.457-05ТУ (1)	91	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К561ЛТ2БК	АДБК.431.200.731-05ТУ (1)	14	А
КБ561ЛТ2-4	БК0.348.457-05ТУ/08 (1)	47	А
561ЛТ3	БК0.347.314-01ТУ (5)	47	А
К561ЛТ3	БК0.348.457-11ТУ (1)	38	А
К561ЛТ3	БК0.348.457-11ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛТ3	БК0.348.457-11ТУ (1)	27	А
К561ЛТ3	БК0.348.457-11ТУ (1)	47	А
КБ561ЛТ3-4	БК0.348.457-11ТУ (1)	47	А
К561ЛТ3БК	АДБК.431.200.731-11ТУ (1)	14	А
КБ561ЛТ3-4	БК0.348.457-11ТУ (1)	47	А
К561ЛС2	БК0.348.457-02ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛС2	БК0.348.457-02ТУ (1)	27	А
К561ЛС2А	БК0.348.457-02ТУ (1)	91	А
К561ЛС2БК	АДБК.431.200.731-02ТУ (1)	14	А
К561ЛТ4	БК0.348.457-02ТУ (1)	38	А
К561ЛТ4	БК0.348.457-02ТУ/04 (1)	73	А
К561ЛТ4	БК0.348.457-02ТУ (1)	27	А
К561ЛТ4А	БК0.348.457-05ТУ (1)	91	А
К561ЛТ4БК	АДБК.431.200.731-02ТУ (1)	14	А
К561ЛУ7	БК0.348.457-35ТУ (1)	47	А
КБ561ЛУ7-4	БК0.348.457-35ТУ (1)	47	А
К561ЛУ8	БК0.348.457-35ТУ (1)	38	А
К561ЛУ8	БК0.348.457-35ТУ (1)	47	А
КБ561ЛУ8-4	БК0.348.457-35ТУ (1)	47	А
К561РУ2А	БК0.348.457-07ТУ (1)	38	А
К561РУ2А	БК0.348.457-07ТУ (1)	91	А
К561РУ2АБК	АДБК.431.200.731-07ТУ (1)	14	А
К561РУ2БК	АДБК.431.200.731-07ТУ (1)	14	А
К561РУ2БКБ	АДБК.431.200.731-07ТУ (1)	14	А
К561КА1	БК0.348.457-01ТУ (1)	38	А
К561КА1	БК0.348.457-01ТУ/04 (1)	73	А
К561КА1А	БК0.348.457-01ТУ (1)	91	А
К561КА1БК	АДБК.431.200.731-01ТУ (1)	14	А
К561ТВ1	БК0.348.457-06ТУ/04 (1)	73	А
К561ТВ1А	БК0.348.457-06ТУ (1)	91	А
К561ТВ1БК	АДБК.431.200.731-06ТУ (1)	14	А
К561ТМ1	БК0.348.457-16ТУ/04 (1)	73	А
К561ТМ1	БК0.348.457-16ТУ (1)	27	А
К561ТМ1А	БК0.348.457-16ТУ (1)	91	А
К561ТМ1БК	АДБК.431.200.731-16ТУ (1)	14	А
561ТМ2	БК0.347.314-01ТУ (5)	47	А
К561ТМ2	БК0.348.457-11ТУ (1)	38	А
К561ТМ2	БК0.348.457-11ТУ/04 (1)	73	А
К561ТМ2	БК0.348.457-11ТУ (1)	27	А
К561ТМ2	БК0.348.457-11ТУ (1)	47	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К561ТМ2БК	АДБК.431.200.731-11ТУ (1)	14	А
КБ561ТМ2-4	БК0.348.457-11ТУ (1)	47	А
К561ИМ3	БК0.348.457-03ТУ (1)	38	А
К561ИМ3	БК0.348.457-03ТУ/04 (1)	73	А
К561ИМ3А	БК0.348.457-03ТУ (1)	91	А
К561ТМ3БК	АДБК.431.200.731-03ТУ (1)	14	А
К561ИР2	БК0.348.457-03ТУ (1)	38	А
К561ИР2	БК0.348.457-03ТУ/04 (1)	73	А
К561ИР2	БК0.348.457-03ТУ (1)	27	А
К561ИР2А	БК0.348.457-03ТУ (1)	91	А
К561ИР2БК	АДБК.431.200.731-03ТУ (1)	14	А
К561ИА1	БК0.348.457-36ТУ (1)	38	А
К561ИА1	БК0.348.457-36ТУ (1)	91	А
563РЕ1	БК0.347.411-01ТУ (5)	2	У
К563РЕ1	БК0.347.411-01ТУ (5)	2	У
563РЕ2А	БК0.347.411-02ТУ (5)	2	У
563РЕ2Б	БК0.347.411-03ТУ (5)	2	У
К563РЕ2А	БК0.347.411-02ТУ (5)	2	У
К563РЕ2Б	БК0.347.411-02ТУ (5)	2	У
КМ564ТМ2БМ	АЕРР.431.200.136-01ТУ (5)	38	А
564АГ1	БК0.347.064ТМ32 (5)	91	А
564АГ1Б	БК0.347.064ТУ32 (5)	91	А
564АГ1БМ	АЕРР.431.200.136-33ТУ (5)	38	А
КР564АГ1Б	АДБК.431.200.272-22ТУ (1)	91	А
КС564АГ1Б	АДБК.431.200.272-22ТУ (1)	91	А
564ТТ1	БК0.347.064-33ТУ (5)	47	А
564ТТ1МИ	АЕРР.431.200.136-33ТУ (5)	38	А
564ТТ1-4	БК0.347.064-33ТУ (5)	47	А
564ИД1	БК0.347.064-11ТУ (5)	47	А
564ИД1Б	БК0.347.064ТУ11/02 (5)	91	А
564ИД1БК	АЕРР.431.200.150-11ТУ (5)	14	Н
564ИД1МИ	АЕРР.431.200.136-11ТУ (5)	38	А
564ИД1-4Б	БК0.347.064-11ТУ (5)	47	А
564ИД1-4БК	АЕРР.431.200.150-11ТУ (5)	14	Н
КР564ИД1Б	АДБК.431.200.272-02ТУ (1)	91	А
КС564ИД1Б	АДБК.431.200.272-02ТУ (1)	91	А
НС564ИД1МИ	АЕРР.431.200.136-11ТУ (5)	38	А
564ИД4	БК0.347.064-27ТУ/04 (5)	38	А
564ИД4	БК0.347.064ТУ27 (5)	91	А
564ИД4Б	БК0.347.064ТУ27 (5)	91	А
НС564ИД4	БК0.347.064ТУ27/04 (5)	38	А
564ИД5	БК0.347.064-27ТУ/04 (5)	38	А
564ИД5	БК0.347.064ТУ27 (5)	91	А
564ИД5Б	БК0.347.064ТУ27 (5)	91	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КБ544ИД5	БК0.347.064ТУ27/04 (5)	30	R
564ИЕ9	БК0.347.064-08ТУ/04 (5)	28	R
1564ИЕ9	БК0.347.064ТУ8 (5)	31	R
5564ИЕ9В	БК0.347.064ТУ8 (5)	31	R
5564ИЕ9ВК	АЕЯР.431.200.150-07ТУ (5)	14	N
5564ИЕ9-4ВК	АЕЯР.431.200.150-08ТУ (5)	14	N
К564ИЕ9	БК0.348.334ТУ (1)	14	R
КР564ИЕ9В	АДБК.431.200.272-04ТУ (1)	31	R
КФ564ИЕ9В	АДБК.431.200.272-04ТУ (1)	31	R
1564ИЕ9	БК0.347.064ТУ9/04 (5)	28	R
1564ИЕ9В	БК0.347.064ТУ8 (5)	31	R
5564ИЕ10	БК0.347.064-09ТУ/04 (5)	35	F
5564ИЕ10	БК0.347.064ТУ9 (5)	31	F
5564ИЕ10В	БК0.347.064ТУ9 (5)	31	F
5564ИЕ10ВК	АЕЯР.431.200.150-09ТУ (5)	14	N
5564ИЕ10-4ВК	АЕЯР.431.200.150-09ТУ (5)	14	N
К564ИЕ10	БК0.348.335ТУ (1)	14	R
КР564ИЕ10В	АДБК.431.200.272-05ТУ (1)	61	R
КФ564ИЕ10В	АДБК.431.200.272-05ТУ (1)	61	R
1564ИЕ10	БК0.347.064-09ТУ/04 (5)	28	R
1564ИЕ10	БК0.347.064ТУ9 (5)	31	R
5564ИЕ11	БК0.347.064-03ТУ (5)	47	R
5564ИЕ11В	БК0.347.064ТУ2/02 (5)	61	R
5564ИЕ11ВК	АЕЯР.431.200.150-11ТУ (5)	14	N
5564ИЕ11МИ	АЕЯР.431.200.136-03ТУ (5)	28	R
5564ИЕ11-4	БК0.347.064-03ТУ (5)	47	R
5564ИЕ11-4ВК	АЕЯР.431.200.150-03ТУ (5)	14	N
К564ИЕ11	АДБК.431.200.359ТУ (1)	14	R
КР564ИЕ11В	АДБК.431.200.272-06ТУ (1)	61	R
КФ564ИЕ11В	АДБК.431.200.272-06ТУ (1)	61	R
1564ИЕ11МИ	АЕЯР.431.200.136-03ТУ (5)	28	R
5564ИЕ14	БК0.347.064-16ТУ (5)	47	R
5564ИЕ14В	БК0.347.064ТУ16/02 (5)	61	R
5564ИЕ14ИМ	АЕЯР.431.200.136-16ТУ (5)	28	R
5564ИЕ14-4	БК0.347.064-16ТУ (5)	47	R
КР564ИЕ14В	АДБК.431.200.272-12ТУ (1)	61	R
КФ5641ИЕ14В	АДБК.431.200.272-12ТУ (1)	61	R
1564ИЕ14МИ	АЕЯР.431.200.136-16ТУ (5)	28	R
5564ИЕ15	БК0.347.064-17ТУ/04 (5)	28	R
5564ИЕ15	БК0.347.064-17ТУ (5)	47	R
5641ИЕ15В	БК0.347.064ТУ17/02 (5)	61	R
5564ИЕ15-4	БК0.347.064-17ТУ (5)	47	R
КР564ИЕ15В	АДБК.431.200.272-16ТУ (1)	61	R
КФ564ИЕ15В	АДБК.431.200.272-16ТУ (1)	61	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
564ИЕ19	БК0.347.064-28ТУ/04 (5)	28	R
5564ИЕ19	БК0.347.064-28ТУ (5)	47	R
5564ИЕ19В	БК0.347.064ТУ28/02 (5)	61	R
5564ИЕ19-4	БК0.347.064-28ТУ (5)	47	R
КР5641ИЕ19В	АДБК.431.200.272-20ТУ (1)	31	R
КФ564ИЕ19В	АДБК.431.200.272-20ТУ (1)	31	R
5641ИЕ22	БК0.347.064-36ТУ/04 (5)	28	R
5564ИЕ22	БК0.347.064-36ТУ (5)	47	R
5564ИЕ22В	БК0.347.064ТУ29/02 (5)	61	R
5564ИЕ22-4	БК0.347.064-36ТУ (5)	47	R
КР564ИЕ22В	АДБК.431.200.272-21ТУ (1)	61	R
КФ564ИЕ22В	АДБК.431.200.272-21ТУ (1)	61	R
564ИК1	БК0.347.064-12ТУ (5)	47	R
564ИК1В	БК0.347.064ТУ12/02 (5)	61	R
564ИК1МИ	АЕЯР.431.200.136-12ТУ (5)	28	R
564ИК1-4	БК0.347.064-12ТУ (5)	47	R
КР564ИК1В	АДБК.431.200.272-03ТУ (1)	61	R
КФ564ИК1В	АДБК.431.200.272-03ТУ (1)	61	R
1564ИК1МИ	АЕЯР.431.200.136-12ТУ (5)	28	R
564ИК2	БК0.347.064-34ТУ (5)	47	R
564ИК2В	БК0.347.064-34ТУ/02 (5)	61	R
564ИК2МИ	АЕЯР.431.200.136-34ТУ (5)	28	R
564ИК2-4	БК0.347.064-34ТУ (5)	47	R
КР564ИК2В	АДБК.431.200.272-11ТУ (1)	61	R
КФ564ИК2В	АДБК.431.200.272-11ТУ (1)	61	R
564ИМ1	АЕЯР.431.200.136-03ТУ (5)	28	R
564ИМ1	БК0.347.064-03ТУ (5)	47	R
564ИМ1В	БК0.347.064ТУ2/02 (5)	61	R
564ИМ1ВК	АЕЯР.431.200.150-03ТУ (5)	14	N
564ИМ1-4	БК0.347.064-03ТУ (5)	47	R
564ИМ1-4ВК	АЕЯР.431.200.150-03ТУ (5)	14	N
К564ИМ1	АДБК.431.200.359ТУ (1)	14	R
КР564ИМ1В	АДБК.431.200.272-08ТУ (1)	61	R
КФ564ИМ1В	АДБК.431.200.272-08ТУ (1)	61	R
1564ИМ1МИ	АЕЯР.431.200.136-03ТУ (5)	28	R
564ИТ2	БК0.347.064-09ТУ/04 (5)	28	R
564ИТ2	БК0.347.064ТУ9 (5)	31	R
564ИТ2В	БК0.347.064ТУ9 (5)	31	R
564ИТ2ВК	АЕЯР.431.200.150-09ТУ (5)	14	N
564ИТ2-4ВК	АЕЯР.431.200.150-09ТУ (5)	14	N
К564ИТ2	БК0.348.335ТУ (1)	14	R
КР564ИТ2В	АДБК.431.200.272-05ТУ (1)	61	R
КФ564ИТ2В	АДБК.431.200.272-05ТУ (1)	61	R
1564ИТ2	БК0.347.064-09ТУ/04 (5)	28	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1564ИТ2	БК0.347.064ТУ9 (5)	31	R
КР564ИТ2В	АДБК.431.200.272-07ТУ (1)	61	R
КФ564ИТ2В	АДБК.431.200.272-07ТУ (1)	61	R
564ИТ4	БК0.347.064-05ТУ (5)	47	R
564ИТ4В	БК0.347.064ТУ5/02 (5)	61	R
564ИТ4МИ	АЕЯР.431.200.136-05ТУ (5)	28	R
5564ИТ4-4	БК0.347.064-05ТУ (5)	47	R
КР564ИТ4В	АДБК.431.200.272-07ТУ (1)	61	R
КФ564ИТ4В	АДБК.431.200.272-07ТУ (1)	61	R
1564ИТ4МИ	АЕЯР.431.200.136-05ТУ (5)	28	R
564ИТ5	БК0.347.064ТУ18 (5)	31	R
564ИТ5В	БК0.347.064ТУ18 (5)	61	R
564ИТ5ВК	АЕЯР.431.200.150-16ТУ (5)	14	N
564ИТ5МИ	АЕЯР.431.200.136-18ТУ (5)	28	R
5564ИТ5-4ВК	АЕЯР.431.200.150-18ТУ (5)	14	N
К564ИТ5	АДБК.431.200.316-13ТУ (1)	14	R
КР564ИТ5В	АДБК.431.200.272-06ТУ (1)	61	R
КФ564ИТ5В	АДБК.431.200.272-06ТУ (1)	61	R
564ИТ6	БК0.347.064-35ТУ (5)	47	R
564ИТ6В	БК0.347.064-35ТУ/02 (5)	61	R
564ИТ6МИ	АЕЯР.431.200.136-35ТУ (5)	28	R
5564ИТ6-4	БК0.347.064-35ТУ (5)	47	R
КР564ИТ6В	АДБК.431.200.272-14ТУ (1)	61	R
КФ564ИТ6В	АДБК.431.200.272-14ТУ (1)	61	R
564ИТ3	БК0.347.064-04ТУ (5)	47	R
564ИТ3В	БК0.347.064ТУ4/02 (5)	61	R
564ИТ3МИ	АЕЯР.431.200.136-04ТУ (5)	28	R
5564ИТ3-4	БК0.347.064-04ТУ (5)	47	R
1564ИТ3МИ	АЕЯР.431.200.136-04ТУ (5)	28	R
564ИР1	БК0.347.064-25ТУ/04 (5)	28	R
564ИР1	БК0.347.064ТУ26 (5)	31	R
564ИР1В	БК0.347.064ТУ26 (5)	31	R
КР564ИР1В	АДБК.431.200.272-27ТУ (1)	31	R
КФ564ИР1В	АДБК.431.200.272-27ТУ (1)	61	R
1564ИР1	БК0.347.064ТУ26/04 (5)	28	R
564ИР2	БК0.347.064-11ТУ (5)	47	R
564ИР2В	БК0.347.064ТУ11/02 (5)	61	R
564ИР2ВК	АЕЯР.431.200.150-11ТУ (5)	14	N
564ИР2МИ	АЕЯР.431.200.136-11ТУ (5)	28	R
564ИР2-4	БК0.347.064-11ТУ (5)	47	R
5564ИР2-4ВК	АЕЯР.431.200.150-11ТУ (5)	14	N
К564ИР2	АДБК.431.200.359ТУ (1)	14	R
КР564ИР2В	АДБК.431.200.272-02ТУ (1)	61	R
КФ564ИР2В	АДБК.431.200.272-02ТУ (1)	61	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1564ИР2МИ	АЕЯР.431.200.136-11ТУ (5)	28	R
564ИР5	БК0.347.064-23ТУ/04 (5)	28	R
5641ИР5	БК0.347.064ТУ23 (5)	31	R
5641ИР5В	БК0.347.064ТУ23 (5)	31	R
5641ИР5ВК	АЕЯР.431.200.150-23ТУ (5)	14	N
5564ИР5-4ВК	АЕЯР.431.200.150-23ТУ (5)	14	N
КР564ИР5В	АДБК.431.200.272-33ТУ (1)	61	R
КФ564ИР5В	АДБК.431.200.272-33ТУ (1)	61	R
1564ИР5	БК0.347.064ТУ23/04 (5)	28	R
1564ИР5	БК0.347.064ТУ23 (5)	31	R
5641ИР9	БК0.347.064-01ТУ (5)	47	R
5564ИР9В	БК0.347.064ТУ1/02 (5)	61	R
5641ИР9МИ	АЕЯР.431.200.136-01ТУ (5)	28	R
5564ИР9-4	БК0.347.064-01ТУ (5)	47	R
К564ИР9	АДБК.431.270.357ТУ (1)	14	R
КР564ИР9В	АДБК.431.200.272-01ТУ (1)	61	R
КФ564ИР9В	АДБК.431.200.272-01ТУ (1)	61	R
1564ИР9МИ	АЕЯР.431.200.136-01ТУ (5)	28	R
564ИР11	БК0.347.064-15ТУ/04 (5)	28	R
564ИР11	БК0.347.064ТУ15 (5)	31	R
564ИР11В	БК0.347.064ТУ15 (5)	61	R
5641ИР11ВК	АЕЯР.431.200.150-15ТУ (5)	14	N
5564ИР11-4ВК	АЕЯР.431.200.150-15ТУ (5)	14	N
КР564ИР11В	АДБК.431.200.272-33ТУ (1)	61	R
КФ564ИР11В	АДБК.431.200.272-33ТУ (1)	61	R
1564ИР11	БК0.347.064ТУ15/04 (5)	28	R
564ИР12	БК0.347.064-13ТУ/10 (5)	28	R
564ИР12	БК0.347.064ТУ19 (5)	31	R
564ИР12В	БК0.347.064ТУ19 (5)	31	R
КР564ИР12В	АДБК.431.200.272-33ТУ (1)	61	R
КФ564ИР12В	АДБК.431.200.272-33ТУ (1)	61	R
1564ИР12	БК0.347.064ТУ19 (5)	31	R
564ИР13	БК0.347.064-25ТУ/10 (5)	28	R
564ИР13	БК0.347.064ТУ25 (5)	31	R
564ИР13В	БК0.347.064ТУ25 (5)	31	R
КР564ИР13В	АДБК.431.200.272-28ТУ (1)	61	R
КФ564ИР13В	АДБК.431.200.272-28ТУ (1)	61	R
1564ИР13	БК0.347.064ТУ25 (5)	31	R
564ИР15	БК0.347.064-37ТУ/10 (5)	28	R
5641ИР15	БК0.347.064-37ТУ (5)	47	R
5564ИР15В	БК0.347.064-37ТУ/02 (5)	61	R
5564ИР15-4	БК0.347.064-37ТУ (5)	47	R
КР564ИР15В	АДБК.431.200.272-17ТУ (1)	61	R
КФ564ИР15В	АДБК.431.200.272-17ТУ (1)	61	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
5564ЛП1	АЕЯР.431.200.136-02ТУ (5)	30	R
5564ЛП1	БК0.347.064-02ТУ (5)	47	R
5564ЛП1В	БК0.347.064ТУ2/02 (5)	31	R
5564ЛП1ВК	АЕЯР.431.200.150-02ТУ (5)	14	N
5564ЛП1-4	БК0.347.064-02ТУ (5)	47	R
5564КП1-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-02ТУ (5)	14	N
К564КП1	АДБК.431.200.356ТУ (1)	14	R
КР564КП1В	АДБК.431.200.272-10ТУ (1)	31	R
КФ564КП1В	АДБК.431.200.272-10ТУ (1)	31	R
1564КП1ВМ	АЕЯР.431.200.136-02ТУ (5)	30	R
5564ЛП2	БК0.347.064-06ТУ (5)	47	R
5564ЛП2В	БК0.347.064ТУ6/02 (5)	31	R
5564ЛП2ВК	АЕЯР.431.200.150-06ТУ (5)	14	N
5564ЛП2ВМ	АЕЯР.431.200.136-06ТУ (5)	30	R
5564ЛП2-4	БК0.347.064-06ТУ (5)	47	R
К564КП2	АДБК.431.200.356ТУ (1)	14	R
КР564КП2В	АДБК.431.200.272-10ТУ (1)	31	R
КФ564КП2В	АДБК.431.200.272-10ТУ (1)	31	R
1564КП2ВМ	АЕЯР.431.200.136-06ТУ (5)	30	R
КР564КП3	АДБК.431.200.272-32ТУ (1)	31	R
КФ564КП3В	АДБК.431.200.272-32ТУ (1)	31	R
5564КП3	БК0.347.064-20ТУ/04 (5)	30	R
5564КП3	БК0.347.064ТУ20 (5)	31	R
5564КП3В	БК0.347.064ТУ20 (5)	31	R
5564КП3ВК	АЕЯР.431.200.150-20ТУ (5)	14	N
5564КП3-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-20ТУ (5)	14	N
1564КП3	БК0.347.064ТУ20/04 (5)	30	R
1564КП3	БК0.347.064ТУ20 (5)	31	R
К564ЛА1	АДБК.431.270.357ТУ (1)	14	R
5564ЛА7	БК0.347.064-01ТУ (5)	47	R
5564ЛА7В	БК0.347.064ТУ1/02 (5)	31	R
5564ЛА7ВК	АЕЯР.431.200.150-01ТУ (5)	14	N
5564ЛА7ВМ	АЕЯР.431.200.136-01ТУ (5)	30	R
5564ЛА7-4	БК0.347.064-01ТУ (5)	47	R
5564ЛА7-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-01ТУ (5)	14	N
К564ЛА7	БК0.348.336ТУ (1)	14	R
КР564ЛА7Е	АДБК.431.200.272-01ТУ (1)	31	R
КФ564ЛА7В	АДБК.431.200.272-01ТУ (1)	31	R
1564ЛА7ВМ	АЕЯР.431.200.136-01ТУ (5)	30	R
5564ЛА8	БК0.347.064-01ТУ (5)	47	R
5564ЛА8В	БК0.347.064ТУ1/02 (5)	31	R
5564ЛА8ВК	АЕЯР.431.200.150-01ТУ (5)	14	N
5564ЛА8ВМ	АЕЯР.431.200.136-01ТУ (5)	30	R
5564ЛА9-4	БК0.347.064-01ТУ (5)	47	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
5564ЛА8-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-01ТУ (5)	14	N
КР564ЛА8В	АДБК.431.200.272-01ТУ (1)	31	R
КФ564ЛА8В	АДБК.431.200.272-01ТУ (1)	31	R
1564ЛА8ВМ	АЕЯР.431.200.136-01ТУ (5)	30	R
5564ЛА9	БК0.347.064-21ТУ/04 (5)	30	R
5564ЛА9	БК0.347.064ТУ21 (5)	31	R
5564ЛА9В	БК0.347.064ТУ21 (5)	31	R
5564ЛА9ВК	АЕЯР.431.200.150-21ТУ (5)	14	N
5564ЛА9-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-21ТУ (5)	14	N
К564ЛА9	БК0.348.336ТУ (1)	14	R
КР564ЛА9В	АДБК.431.200.272-32ТУ (1)	31	R
КФ564ЛА9В	АДБК.431.200.272-32ТУ (1)	31	R
1564ЛА9	БК0.347.064-21ТУ/04 (5)	30	R
1564ЛА9В	БК0.347.064ТУ21 (5)	31	R
5564ЛА10	БК0.347.064-24ТУ (5)	47	R
5564ЛА10В	БК0.347.064ТУ4/02 (5)	31	R
5564ЛА10ВК	АЕЯР.431.200.150-24ТУ (5)	14	N
5564ЛА10ВМ	АЕЯР.431.200.136-24ТУ (5)	30	R
5564ЛА10-4	БК0.347.064-24ТУ (5)	47	R
5564ЛА10-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-24ТУ (5)	14	N
КР564ЛА10В	АДБК.431.200.272-03ТУ (1)	31	R
КФ564ЛА10В	АДБК.431.200.272-03ТУ (1)	31	R
1564ЛА10ВМ	АЕЯР.431.200.136-24ТУ (5)	30	R
5564ЛЕ5	БК0.347.064-13ТУ/04 (5)	30	R
5564ЛЕ5	БК0.347.064ТУ13 (5)	31	R
5564ЛЕ5В	БК0.347.064ТУ13 (5)	47	R
5564ЛЕ5ВК	АЕЯР.431.200.150-13ТУ (5)	14	N
5564ЛЕ5-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-13ТУ (5)	14	N
К564ЛЕ5	БК0.348.336ТУ (1)	14	R
КР564ЛЕ5В	АДБК.431.200.272-30ТУ (1)	31	R
КФ564ЛЕ5В	АДБК.431.200.272-30ТУ (1)	31	R
1564ЛЕ5ВМ	АЕЯР.431.200.136-13ТУ (5)	30	R
5564ЛЕ6	БК0.347.064-13ТУ/04 (5)	30	R
5564ЛЕ6	БК0.347.064ТУ13 (5)	31	R
5564ЛЕ6В	БК0.347.064ТУ13 (5)	47	R
5564ЛЕ6ВК	АЕЯР.431.200.150-13ТУ (5)	14	N
5564ЛЕ6-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-13ТУ (5)	14	N
К564ЛЕ6	БК0.348.336ТУ (1)	14	R
КР564ЛЕ6В	АДБК.431.200.272-30ТУ (1)	31	R
КФ564ЛЕ6В	АДБК.431.200.272-30ТУ (1)	31	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1564ЛЕ6	БК0.347.064-13ТУ/04 (5)	30	R
1564ЛЕ6В	БК0.347.064ТУ13 (5)	31	R
5564ЛЕ10	БК0.347.064-21ТУ/04 (5)	30	R
5564ЛЕ10	БК0.347.064ТУ21 (5)	31	R
5564ЛЕ10В	БК0.347.064ТУ21 (5)	47	R
5564ЛЕ10ВК	АЕЯР.431.200.150-21ТУ (5)	31	R
5564ЛЕ10-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-21ТУ (5)	14	N
КР564ЛЕ10В	АДБК.431.200.272-32ТУ (1)	14	N
КФ564ЛЕ10В	АДБК.431.200.272-32ТУ (1)	31	R
1564ЛЕ10	БК0.347.064-21ТУ/04 (5)	31	R
1564ЛЕ10	БК0.347.064ТУ21 (5)	30	R
5564ЛН1	БК0.347.064-09ТУ/04 (5)	31	R
5564ЛУ11	БК0.347.064ТУ9 (5)	30	R
5564ЛУ11В	БК0.347.064ТУ9 (5)	31	R
5564ЛУ11ВК	АЕЯР.431.200.150-09ТУ (5)	14	N
5564ЛУ11-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-09ТУ (5)	14	N
К564ЛУ11	БК0.348.334ТУ (1)	14	R
КР564ЛУ11В	АДБК.431.200.272-05ТУ (1)	31	R
КФ564ЛУ11В	АДБК.431.200.272-05ТУ (1)	31	R
1564ЛУ11	БК0.347.064-09ТУ/04 (5)	30	R
1564ЛУ11В	БК0.347.064ТУ9 (5)	31	R
5564ЛУ12	БК0.347.064-08ТУ (5)	47	R
5564ЛУ12В	БК0.347.064ТУ2/02 (5)	31	R
5564ЛУ12ВК	АЕЯР.431.200.150-02ТУ (5)	14	N
5564ЛУ12ВМ	АЕЯР.431.200.136-02ТУ (5)	30	R
5564ЛУ12-4	БК0.347.064-02ТУ (5)	47	R
5564ЛУ12-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-02ТУ (5)	14	N
К564ЛУ12	АДБК.431.200.354ТУ (1)	14	R
КР564ЛУ12В	АДБК.431.200.272-03ТУ (1)	31	R
КФ564ЛУ12В	АДБК.431.200.272-02ТУ (1)	31	R
1564ЛУ12ВМ	АЕЯР.431.200.136-02ТУ (5)	30	R
5564ЛТ12	БК0.347.064-13ТУ/04 (5)	30	R
5564ЛТ12	БК0.347.064ТУ13 (5)	31	R
5564ЛТ12	БК0.347.064ТУ13 (5)	47	R
5564ЛТ12В	БК0.347.064ТУ13 (5)	31	R
5564ЛТ12ВК	АЕЯР.431.200.150-13ТУ (5)	14	R
5564ЛТ12-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-13ТУ (5)	14	R
К564ЛТ12	БК0.348.336ТУ (1)	14	R
КР564ЛТ12В	АДБК.431.200.272-30ТУ (1)	31	R
КФ564ЛТ12В	АДБК.431.200.272-30ТУ (1)	31	R
1564ЛТ12	БК0.347.064-13ТУ/04 (5)	30	R
1564ЛТ12	БК0.347.064ТУ13 (5)	31	R
5564ЛТ13	БК0.347.064-01ТУ (5)	47	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
5564ЛТ13В	БК0.347.064ТУ1/02 (5)	31	R
5564ЛТ13ВК	АЕЯР.431.200.150-01ТУ (5)	14	N
5564ЛТ13ВМ	АЕЯР.431.200.136-01ТУ (5)	30	R
5564ЛТ13-4	БК0.347.064-01ТУ (5)	47	R
5564ЛТ13-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-01ТУ (5)	14	N
К564ЛТ13	АДБК.431.270.357ТУ (1)	14	R
КР564ЛТ13В	АДБК.431.200.272-01ТУ (1)	31	R
КФ564ЛТ13В	АДБК.431.200.272-01ТУ (1)	31	R
1564ЛТ13ВМ	АЕЯР.431.200.136-01ТУ (5)	30	R
5564ПС1	БК0.347.064-29ТУ (5)	47	R
5564ПС1В	БК0.347.064ТУ29/02 (5)	31	R
5564ПС1ВМ	АЕЯР.431.200.136-29ТУ (5)	30	R
5564ПС1-4	БК0.347.064-29ТУ (5)	47	R
КР564ПС1В	АДБК.431.200.272-13ТУ (1)	31	R
КФ564ПС1В	АДБК.431.200.272-13ТУ (1)	31	R
5564ПС2	БК0.347.064-07ТУ/04 (5)	30	R
5564ПС2	БК0.347.064ТУ7 (5)	31	R
5564ПС2В	БК0.347.064ТУ7 (5)	31	R
5564ПС2ВК	АЕЯР.431.200.150-07ТУ (5)	14	N
5564ПС2-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-07ТУ (5)	14	N
К564ПС2	БК0.348.334ТУ (1)	14	R
КР564ПС2В	АДБК.431.200.272-05ТУ (1)	31	R
КФ564ПС2В	АДБК.431.200.272-05ТУ (1)	31	R
1564ПС2	БК0.347.064-07ТУ/04 (5)	30	R
1564ПС2	БК0.347.064ТУ7 (5)	31	R
5564ПР1	БК0.347.064-35ТУ/04 (5)	30	R
5564ПР1	БК0.347.064-35ТУ (5)	47	R
5564ПР1В	БК0.347.064-35ТУ/02 (5)	31	R
5564ПР1-4	БК0.347.064-35ТУ (5)	47	R
КР564ПР1В	АДБК.431.200.272-14ТУ (1)	31	R
КФ564ПР1В	АДБК.431.200.272-14ТУ (1)	31	R
5564ПУ4	БК0.347.064-07ТУ/04 (5)	30	R
5564ПУ4	БК0.347.064ТУ1 (5)	31	R
5564ПУ4В	БК0.347.064ТУ7 (5)	31	R
5564ПУ4ВК	АЕЯР.431.200.150-07ТУ (5)	14	N
5564ПУ4-4ЕК	АЕЯР.431.200.150-07ТУ (5)	14	N
К564ПУ4	БК0.348.334ТУ (1)	14	R
1564ПУ4	БК0.347.064-07ТУ/04 (5)	30	R
1564ПУ4	БК0.347.064ТУ7 (5)	31	R
5564ПУ6	БК0.347.064-24ТУ (5)	47	R
5564ПУ6В	БК0.347.064ТУ24/02 (5)	31	R
5564ПУ6ВМ	АЕЯР.431.200.136-24ТУ (5)	30	R
5564ПУ6-4	БК0.347.064-24ТУ (5)	47	R
КР564ПУ6В	АДБК.431.200.272-13ТУ (1)	31	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КФ564ПУ6В	АДБК.431.200.272-13ТУ (1)	01	R
Н564ПУ6АМ	АЕЯР.431.200.136-26ТУ (5)	36	R
564ПУ7	БК0.347.064-36ТУ (5)	47	R
564ПУ7В	БК0.347.064ТУ30/02 (5)	01	R
564ПУ7ВК	АЕЯР.431.200.150-30ТУ (5)	14	R
564ПУ7АМ	АЕЯР.431.200.136-30ТУ (5)	36	R
БК564ПУ7-4	БК0.347.064-30ТУ (5)	47	R
БК564ПУ7-4ВК	АЕЯР.431.200.150-30ТУ (5)	14	R
КР564ПУ7В	АДБК.431.200.272-09ТУ (1)	01	R
КФ564ПУ7В	АДБК.431.200.272-09ТУ (1)	01	R
Н564ПУ7АМ	АЕЯР.431.200.136-30ТУ (5)	36	R
564ПУ8	БК0.347.064-30ТУ (5)	47	R
564ПУ8В	БК0.347.064ТУ30/02 (5)	01	R
564ПУ8ВК	АЕЯР.431.200.150-30ТУ (5)	14	R
5Н564ПУ8АМ	АЕЯР.431.200.136-30ТУ (5)	36	R
БК564ПУ8-4	БК0.347.064-30ТУ (5)	47	R
БК564ПУ8-4ВК	АЕЯР.431.200.150-30ТУ (5)	14	R
КР564ПУ9В	АДБК.431.200.272-09ТУ (1)	01	R
КФ564ПУ9В	АДБК.431.200.272-09ТУ (1)	21	R
Н564ПУ9АМ	АЕЯР.431.200.136-30ТУ (5)	36	R
564ПУ9	БК0.347.064-36ТУ/04 (5)	36	R
564ПУ9	БК0.347.064-36ТУ (5)	47	R
564ПУ9В	БК0.347.064-36ТУ/02 (5)	21	R
БК564ПУ9-4	БК0.347.064-36ТУ (5)	47	R
КР564ПУ9В	АДБК.431.200.272-16ТУ (1)	01	R
КФ564ПУ9В	АДБК.431.200.272-16ТУ (1)	21	R
564РП1	БК0.347.064-33ТУ/04 (5)	36	R
564РП1	БК0.347.064-33ТУ (5)	47	R
564РП1В	БК0.347.064-33ТУ/02 (5)	21	R
БК564РП1-4	БК0.347.064-33ТУ (5)	47	R
КР564РП1В	АДБК.431.200.272-15ТУ (1)	01	R
564РУ2А	БК0.347.064ТУ10/04 (5)	36	R
564РУ2А	БК0.347.064ТУ10 (5)	01	R
564РУ2АВК	АЕЯР.431.200.150-10ТУ (5)	14	N
564РУ2В	БК0.347.064-10ТУ/04 (5)	36	R
564РУ2Б	БК0.347.064ТУ10 (5)	01	R
564РУ2В	БК0.347.064ТУ10 (5)	21	R
БК564РУ2А-4ВК	АЕЯР.431.200.150-10ТУ (5)	14	N
К564РУ2А	БК0.348.333ТУ (1)	14	R
К564РУ2Б	БК0.348.333ТУ (1)	14	R
КР564РУ2В	АДБК.431.200.272-28ТУ (1)	21	R
564СА1	БК0.347.064-22ТУ/04 (5)	36	R
564СА1	БК0.347.064ТУ22 (5)	01	R
564СА1В	БК0.347.064ТУ22 (5)	21	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
564СА1ВК	АЕЯР.431.200.150-22ТУ (5)	14	N
Б564СА1-4ВК	АЕЯР.431.200.150-22ТУ (5)	14	N
КР564СА1В	АДБК.431.200.272-06ТУ (1)	21	R
КФ564СА1В	АДБК.431.200.272-06ТУ (1)	01	R
К564СА1	БК0.347.064ТУ22/04 (5)	36	R
К564СА1	БК0.347.064ТУ22 (5)	01	R
564ТВ1	БК0.347.064-14ТУ/04 (5)	36	R
564ТВ1	БК0.347.064ТУ14 (5)	01	R
564ТВ1В	БК0.347.064ТУ14 (5)	01	R
564ТВ1ВК	АЕЯР.431.200.150-14ТУ (5)	14	N
Б564ТВ1-4ВК	АЕЯР.431.200.150-14ТУ (5)	14	N
К564ТВ1	БК0.348.335ТУ (1)	14	R
КР564ТВ1В	АДБК.431.200.272-06ТУ (1)	01	R
КФ564ТВ1В	АДБК.431.200.272-06ТУ (1)	01	R
Н564ТВ1	БК0.347.064-14ТУ/04 (5)	36	R
Н564ТВ1	БК0.347.064ТУ14 (5)	01	R
564ТЛ1	БК0.347.064ТУ31 (5)	01	R
564ТЛ1В	БК0.347.064ТУ31 (5)	01	R
564ТЛ1ВК	АЕЯР.431.200.150-31ТУ (5)	14	N
564ТЛ1АМ	АЕЯР.431.200.136-31ТУ (5)	36	R
Б564ТЛ1-4ВК	АЕЯР.431.200.150-31ТУ (5)	14	N
КР564ТЛ1В	АДБК.431.200.272-35ТУ (1)	01	R
КФ564ТЛ1В	АДБК.431.200.272-35ТУ (1)	01	R
Н564ТЛ1АМ	АЕЯР.431.200.136-31ТУ (5)	36	R
564ТМ2	БК0.347.064-01ТУ (5)	47	R
564ТМ2В	БК0.347.064ТУ1/09 (5)	01	R
564ТМ2ВК	АЕЯР.431.200.150-01ТУ (5)	14	N
564ТМ2АМ	АЕЯР.431.200.136-01ТУ (5)	36	R
Б564ТМ2-4	БК0.347.064-01ТУ (5)	47	R
Б564ТМ2-4ВК	АЕЯР.431.200.150-01ТУ (5)	14	N
К564ТМ2	АДБК.431.270.357ТУ (1)	14	R
КР564ТМ2В	АДБК.431.200.272-01ТУ (1)	01	R
КФ564ТМ2В	АДБК.431.200.272-01ТУ (1)	01	R
К564ТМ3	БК0.348.334ТУ (1)	14	R
КР564ТМ3В	АДБК.431.200.272-04ТУ (1)	01	R
КФ564ТМ3В	АДБК.431.200.272-04ТУ (1)	01	R
564ТМ3	БК0.347.064ТМ8/04 (5)	36	R
564ТМ3	БК0.347.064ТМ8 (5)	01	R
5Б41ТМ3В	БК0.347.064Т.8 (5)	01	R
5Б41ТМ3ВК	АЕЯР.431.200.150-08ТУ (5)	14	N
Н564ТМ3	БК0.347.064-08ТУ/04 (5)	36	R
Б564ТМ3-4ВК	АЕЯР.431.200.150-08ТУ (5)	14	N
Н564ТМ3	БК0.347.064ТУ8 (5)	01	R
564ТР2	БК0.347.064-08ТУ/04 (5)	36	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
5Б41ТР2	БК0.347.064ТУ8 (5)	01	R
5Б41ТР2В	БК0.347.064ТУ8 (5)	01	R
5Б41ТР2ВК	АЕЯР.431.200.150-08ТУ (5)	14	N
Б5Б41ТР2-4ВК	АЕЯР.431.200.150-08ТУ (5)	14	N
К5Б41ТР2	БК0.348.334ТУ (1)	14	R
КР5Б41ТР2В	АДБК.431.200.272-04ТУ (1)	01	R
КФ5Б41ТР2В	АДБК.431.200.272-04ТУ (1)	01	R
Н564ТР2	БК0.347.064-08ТУ/04 (5)	36	R
Н564ТР2	БК0.347.064ТУ8 (5)	01	R
Н564УУ1	БК0.347.064ТУ27/04 (5)	36	R
564УУ1	БК0.347.064-27ТУ/04 (5)	36	R
564УУ1	БК0.347.064ТУ27 (5)	01	R
5Б40УМ1В	БК0.347.064ТУ27 (5)	01	R
КФ564УМ1В	АДБК.431.200.272-24ТУ (1)	01	R
КР565РУ5Б	БК0.348.618ТУ (1)	27	R
КР565РУ5В	БК0.348.618ТУ (1)	27	R
КР565РУ5Г	БК0.348.618ТУ (1)	27	R
КР565РУ5Д	БК0.348.618ТУ (1)	27	R
КР565РУ7-10	БК0.348.998-07ТУ/Д3 (1)	27	R
КР565РУ7-15	БК0.348.998-07ТУ/Д3 (1)	27	R
КР565РУ7-20	БК0.348.998-07ТУ/Д3 (1)	27	R
КР565РУ8-10	БК0.348.998-01ТУ (1)	27	R
КР565РУ8-15	БК0.348.998-01ТУ (1)	27	R
КР565РУ8-20	БК0.348.998-01ТУ (1)	27	R
КР565РУ7-12	БК0.348.998-07ТУ/Д3 (1)	27	R
КР565РУ8-12	БК0.348.998-01ТУ (1)	27	R
КР570ТМ1	БК0.348.825ТУ (1)	11	V
571КП1	БК0.347.155-01ТУ (5)	35	R
571КП2	БК0.347.155-01ТУ (5)	35	R
571КП4	БК0.347.155-03ТУ (5)	35	R
КР571КП4А	БК0.348.814-01ТУ (1)	35	R
571КП5	БК0.347.155-04ТУ (5)	35	R
КР571КП5А	БК0.348.814-01ТУ (1)	35	R
571КП6	БК0.347.155-03ТУ (5)	33	R
571КП7	БК0.347.155-04ТУ (5)	35	R
571КП3	БК0.347.155-02ТУ (5)	33	R
572ПА1А	БК0.347.182ТУ1 (5)	7	R
572ПА1АМ	АЕЯР.431.320.160-01ТУ (5)	31	R
572ПА1Б	БК0.347.182ТУ1 (5)	7	R
572ПА1БМ	АЕЯР.431.320.160-01ТУ (5)	36	R
572ПА1В	БК0.347-182ТУ1 (5)	7	R
5572ПА1-1	БК0.347.232ТУ (5)	7	R
5572ПА1-2	БК0.347.456ТУ (5)	7	R
5572ПА1-4	БК0.347.232ТУ (5)	7	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К572ПА1А	БК0.348.432-01ТУ (1)	1	R
К572ПА1Б	БК0.348.432-01ТУ (1)	1	R
КР572ПА1	БК0.348.432-04ТУ (1)	36	R
КР572ПА1А	БК0.348.432-01ТУ (1)	7	P
КР572ПА1Б	БК0.348.432-01ТУ (1)	7	R
К572ПА1А	БК0.347.182ТУ1 (5)	1	R
К572ПА1Б	БК0.347.182ТУ1 (5)	1	R
Р572ПА1А	БК0.347.182ТУ1 (5)	7	R
Р572ПА1Б	БК0.347.182ТУ1 (5)	7	R
Р572ПА1В	БК0.347.182ТУ1 (5)	7	R
572ПА2А	БК0.347.182ТУ2 (5)	7	R
572ПА2АМ	АЕЯР.431.320.160-02ТУ (5)	36	R
572ПА2Б	БК0.347.182ТУ2 (5)	7	R
572ПА2БМ	АЕЯР.431.320.160-02ТУ (5)	36	R
К572ПА2А	БК0.348.432-02ТУ (1)	1	R
К572ПА2Б	БК0.348.432-02ТУ (1)	1	R
КР572ПА2А	БК0.348.432-02ТУ (1)	36	R
КР572ПА2АМ	БК0.348.432-02ТУ (1)	7	R
КР572ПА2Б	БК0.348.432-02ТУ (1)	36	R
КР572ПА2БМ	БК0.348.432-02ТУ (1)	7	R
КР572ПА6	БК0.348.432-06ТУ/03 (1)	36	R
КР572ПА6А	БК0.348.432-06ТУ/03 (1)	36	R
КР572ПА6Б	БК0.348.432-06ТУ/03 (1)	36	R
КР572ПА7	БК0.348.432-09ТУ/03 (1)	36	R
КР572ПА7А	БК0.348.432-09ТУ/03 (1)	36	R
КР572ПА7Б	БК0.348.432-07ТУ/03 (1)	36	R
572ПВ1А	БК0.347.182-03ТУ (5)	7	R
572ПВ1Б	БК0.347.182-03ТУ (5)	7	R
К572ПВ1А	БК0.348.432-02ТУ (1)	7	C
К572ПВ1Б	БК0.348.432-02ТУ (1)	7	D
К572ПВ1В	БК0.348.432-02ТУ (1)	7	D
КР572ПВ1	БК0.348.432-03ТУ (1)	36	R
КР572ПВ1А	БК0.348.432-03ТУ (1)	7	R
КР572ПВ1Б	БК0.348.432-03ТУ (1)	7	R
КР572ПВ1В	БК0.348.432-03ТУ (1)	7	D
КР572ПВ2А	БК0.348.432-04ТУ (1)	36	R
КР572ПВ2А	БК0.348.432-04ТУ (1)	7	R
КР572ПВ2Б	БК0.348.432-04ТУ (1)	36	R
КР572ПВ2Б	БК0.348.432-04ТУ (1)	7	R
КР572ПВ2В	БК0.348.432-04ТУ (1)	7	D
КР572ПВ3	БК0.348.432-06ТУ (1)	36	R
КР572ПВ3	БК0.348.432-06ТУ (1)	7	R
К572ПВ4	БК0.348.432-05ТУ (1)	7	R

Типономинал	ТУ (примечание)	Изгот-ль	Ст
КР572ПВ4	БКО.348.432-05ТУ/03 (1)	30	A
КР572ПВ5	БКО.348.432-07ТУ (1)	7	A
КР572ПВ5А	БКО.348.432-07ТУ/03 (1)	28	A
КР572ПВ5Б	БКО.348.432-07ТУ/03 (1)	28	A
КР572ПВ6	БКО.348.432-07ТУ (1)	1	A
КР572ПВ6	БКО.348.432-07ТУ/03 (1)	28	A
КР572ПВ7	БКО.348.432-07ТУ (1)	28	A
КР572ПВ8	БКО.348.432ТУ (1)	28	A
КР572ПВ9	БКО.348.432ТУ (1)	28	A
КР572ПВ9	БКО.348.432ТУ (1)	28	A
КБ572ПВ2	БКО.347.182-05ТУ (5)	1	A
КР572ПР1	БКО.348.432ТУ (1)	28	A
573РФ02	БК0.347.222-02ТУ (5)	13	A
КБ573РФ02	БКО.348.422-02ТУ (1)	13	A
КБ573РФ4А	БКО.348.422-04ТУ (1)	13	A
КБ573РФ4Б	БКО.348.422-04ТУ (1)	13	A
1М573РФ4А	БК0.347.222-04ТУ (5)	13	A
1М573РФ4Б	БК0.347.222-04ТУ (5)	13	A
КМ573РФ4А	БКО.348.422-04ТУ (1)	13	A
КМ573РФ4Б	БК0.348.422-04ТУ (1)	13	A
КМ573РФ4В	БК0.348.422-04ТУ (1)	13	A
573РФ10	БК0.347.222-11ТУ (5)	13	A
КМ573РФ10	БК0.348.422-11ТУ (1)	13	A
574УД1АСЭК	АЕЯР.431.130.206ТУ (5)	14	N
574УД1БСЭК	АЕЯР.431.130.206ТУ (5)	14	N
574УД1ВСЭК	АЕЯР.431.130.206ТУ (5)	14	D
574УД2АСЭК	АЕЯР.431.130.206ТУ (5)	14	N
574УД2БСЭК	АЕЯР.431.130.206ТУ (5)	14	N
574УД2ВСЭК	АЕЯР.431.130.206ТУ (5)	14	N
574УДЗАСЭК	АЕЯР.431.130.206ТУ (5)	14	N
КР580ВВ51А	БКО.348.745-03ТУ (1)	20	R
КР580ВВ55А	БКО.348.745-02ТУ (1)	22	R
КР580ВВ55А	БКО.348.745-02ТУ (1)	20	R
КР580ВВ55А	БКО.348.745-02ТУ (1)	21	R
580ВН53	БК0.347.281-05ТУ (5)	30	R
КР580ВН53	БК0.348.745-10ТУ (1)	30	R
КР580ВИ53А	БКО.348.745-08ТУ (1)	25	R
КР580ВИ53А	БКО.348.745-08ТУ (1)	21	R
КР580ВГ52	БКО.348.745-11ТУ (1)	20	R
КР580ВТ57	БКО.348.745-03ТУ (1)	26	R
КР580ВТ57	БКО.348.745-08ТУ (1)	21	R
585АП16	БК0.347.181ТУ6 (5)	28	R
КБ585АП16	БК0.348.517-06ТУ (5)	28	R
585АП26	БК0.347.181ТУ6 (5)	28	R
КБ585АП26	БК0.348.517-06ТУ (1)	28	R

Типономинал	ТУ (примечание)	Изгот-ль	Ст
585ИК01	БК0.347.181ТУ1 (5)	28	R
КБ585ИК01	БКО.348.517-01ТУ (1)	28	R
585ИК02	БК0.347.181ТУ2 (5)	28	R
КБ585ИК02	БКО.348.517-02ТУ (1)	28	R
585ИК03	БК0.347.181ТУ3 (5)	28	R
585ИК14	БК0.347.181ТУ5 (5)	28	R
КБ585ИР14	БКО.348.517-05ТУ (1)	28	R
585ИР12	БК0.347.181ТУ4 (5)	28	R
КБ585ИР12	БКО.348.517-04ТУ (1)	28	R
585ХЛ4	БК0.347.181ТУ7 (5)	24	A
587ИК1	БК0.347.254-01ТУ (5)	9	V
587ИК2	БК0.347.254-02ТУ (5)	9	V
587ИК3	БК0.347.254-03ТУ (5)	9	V
587РП1	БК0.347.254-04ТУ (5)	9	V
588ВА1	БК0.347.367-08ТУ (5)	85	R
588ВА1А	БК0.347.367-08ТУ (5)	83	R
588ВА1Б	БК0.347.367-08ТУ (5)	86	R
КР588ВА1	БКО.348.573-08ТУ (1)	84	R
К588ВА1	БК0.347.367-08ТУ (5)	85	R
К588ВА1А	БК0.347.367-08ТУ (5)	85	R
К588ВА1Б	БК0.347.367-08ТУ (5)	83	R
588ВА2	БК0.347.367-10ТУ (5)	27	A
КР588ВА4	БКО.348.573-13ТУ (1)	85	R
588ВА3	БК0.347.367-09ТУ (5)	85	R
588ВГ1	БК0.347.367-04ТУ (5)	85	R
588ВГ1А	БК0.347.367-04ТУ (5)	85	R
588ВГ1Б	БК0.347.367-04ТУ (5)	85	A
КА588ВГ1	БК0.349.072-04ТУ (1)	85	A
КР588ВГ1А	БКО.348.573-04ТУ (1)	85	R
К588ВГ1	БК0.348.573-04ТУ (1)	85	R
К588ВГ1	БК0.347.367-04ТУ (5)	85	R
К588ВГ1А	БК0.347.367-04ТУ (5)	84	R
К588ВГ1Б	БК0.347.367-04ТУ (5)	86	R
588ВГ2	БК0.347.367-05ТУ (5)	81	R
КР588ВГ2	БКО.348.573-12ТУ (1)	81	R
К588ВГ2	БК0.347.367-05ТУ (5)	86	R
588ВГ4	БК0.347.367-13ТУ (5)	85	R
К588ВГ4	БК0.347.367-13ТУ (5)	86	R
588ВГ5	БК0.347.367-14ТУ (5)	85	R
К588ВГ5	БК0.347.367-14ТУ (5)	85	R
588ВГ6	БК0.347.367-12ТУ (5)	85	R
К588ВГ6	БК0.347.367-12ТУ (5)	85	R
588ВГ7	БК0.347.367-12ТУ (5)	85	R
К588ВГ7	БК0.347.367-12ТУ (5)	83	R

Типономинал	ТУ (примечание)	Изгот-ль	Ст
588ВГ3	БК0.347.367-11ТУ (5)	85	R
К588ВГ3	БК0.347.367-11ТУ (5)	89	R
588ВН1	БК0.347.367-16ТУ (5)	85	R
К588ВН1	БК0.347.367-16ТУ (5)	85	R
588ВН1	БК0.347.367-17ТУ (5)	85	R
К588ВН1	БК0.347.367-17ТУ (5)	85	R
588ВР2	БК0.347.367-01ТУ (5)	85	R
588ВР2	БК0.347.367-01ТУ (5)	85	R
588ВР2	БК0.347.367-01ТУ (5)	85	R
КР588ВР2	БКО.348.573-09ТУ (1)	85	R
КР588ВР2А	БКО.348.573-09ТУ (1)	85	R
К588ВР2	БК0.347.367-01ТУ (5)	85	R
К588ВР2А	БК0.347.367-01ТУ (5)	85	R
К588ВР2Б	БК0.347.367-01ТУ (5)	85	R
КР588ВС1А	БКО.348.573-05ТУ (1)	85	D
КР588ВС1Б	БКО.348.573-05ТУ (1)	85	D
КР588ВС1В	БКО.348.573-05ТУ (1)	85	A
КР588ВС1Г	БКО.348.573-05ТУ (1)	85	D
КР588ВС1Д	БКО.348.573-05ТУ (1)	85	D
КР588ВС1Е	БКО.348.573-05ТУ (1)	85	D
588ВС2А	БК0.347.367-03ТУ (5)	85	F
588ВС2Б	БК0.347.367-03ТУ (5)	85	F
588ВС2В	БК0.347.367-03ТУ (5)	85	F
КА588ВС2А	БК0.349.072-03ТУ (1)	85	F
КА588ВС2Б	БК0.349.072-03ТУ (1)	85	D
КР588ВС2А	БКО.348.573-03ТУ (1)	85	A
КР588ВС2Б	БКО.348.573-03ТУ (1)	85	R
К588ВС2А	БК0.347.367-03ТУ (5)	85	R
К588ВС2Б	БК0.347.367-03ТУ (5)	83	A
К588ВС2В	БК0.347.367-03ТУ (5)	83	R
588ВТ1	БК0.347.367-06ТУ (5)	88	R
КР588ВТ1	БКО.348.573-10ТУ (1)	85	A
К588ВТ1	БК0.347.367-06ТУ (5)	83	R
588ВТ2	БК0.347.367-15ТУ (5)	83	A
К588ВТ2	БК0.347.367-15ТУ (5)	85	A
КР588ВУ1А	БКО.348.573-08ТУ (1)	83	A
КР588ВУ1Б	БКО.348.573-08ТУ (1)	88	D
588ВУ2А	БК0.347.367-02ТУ (5)	80	A
588ВУ2Б	БК0.347.367-02ТУ (5)	80	A
588ВУ2Б	БК0.347.367-02ТУ (5)	83	A
КА588ВУ2Б	БК0.349.072-02ТУ (1)	85	A
КА588ВУ2В	БК0.349.072-03ТУ (1)	83	D
КР588ВУ2Б	БКО.348.573-02ТУ (1)	80	A
КР588ВУ2Б	БКО.348.573-02ТУ (1)	83	R

Типономинал	ТУ (примечание)	Изгот-ль	Ст
К588ВУ2А	БК0.347.367-02ТУ (5)	83	A
К588ВУ2Б	БК0.347.367-02ТУ (5)	83	A
К588ВУ2Г	БК0.347.367-02ТУ (5)	83	A
588ИР1	БК0.347.367-07ТУ (5)	83	A
КР588ИР1	БКО.348.573-07ТУ (1)	86	A
К588ИР1	БК0.347.367-07ТУ (5)	85	A
588ИР2	БК0.347.367-15ТУ (5)	89	A
КР588ИР2	БКО.348.573-11ТУ (1)	86	A
К589АП16	БКО.348.519-05ТУ (1)	28	A
К589АП26	БКО.348.519-05ТУ (1)	28	A
589ИК01	БК0.347.214ТУ1 (5)	38	A
589ИК02	БК0.347.214ТУ2 (5)	28	A
К589ИК02	БКО.348.519-02ТУ (1)	28	A
589ИК03	БК0.347.214ТУ3 (5)	28	A
К589ИК03	БКО.348.519-02ТУ (1)	28	A
589ИК14	БК0.347.214ТУ5 (5)	28	A
К589ИК14	БКО.348.519-05ТУ (1)	28	R
589ИР12	БК0.347.214ТУ4 (5)	28	A
К589ИР12	БКО.348.519-04ТУ (1)	28	R
590КР1	БК0.347.000-01ТУ (5)	75	A
К590КР1	БК0.348.209-01ТУ (1)	75	R
К590КР1-4	БК0.348.209-01ТУ (1)	75	R
КР590КР1	БК0.348.209-01ТУ (1)	75	R
590КН1	БК0.347.000-03ТУ (5)	75	A
К590КН1	БК0.348.209-02ТУ (1)	75	A
К590КП1-4	БК0.348.209-02ТУ (1)	75	A
КР590КП1	БКО.348.209-02ТУ (1)	75	A
590КН2	БК0.347.000-03ТУ (5)	75	A
К590КН2	БК0.348.209-03ТУ (1)	75	A
К590КН2-4	БК0.348.209-03ТУ (1)	75	R
КР590КН2	БК0.348.209-03ТУ (1)	75	R
К590КН3	БК0.348.209-05ТУ (1)	75	R
К590КН3-4	БК0.348.209-05ТУ (1)	75	R
КР590КН3	БК0.348.209-05ТУ (1)	75	R
590КН4	БК0.347.000-05ТУ (5)	75	A
К590КН4	БК0.348.209-05ТУ (1)	75	A
К590КП4-4	БК0.348.209-05ТУ (1)	75	R
КР590КН4	БК0.348.209-05ТУ (1)	75	R
590КН5	БК0.347.000-07ТУ (5)	75	A
К590КН5	БК0.348.209-05ТУ (1)	75	A
К590КН5-4	БК0.348.209-05ТУ (1)	75	R
КР590КН5	БК0.348.209-05ТУ (1)	75	R
590КН6	БК0.347.000-08ТУ (5)	75	R
К590КН6	БК0.348.209-05ТУ (1)	75	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КЭ597КН6 4	БК0.348.209 05ТУ (1)	5	R
КР597КН6	БК0.348.209-05ТУ(1)	5	R
5801КН7	БК0.347.000-08ТУ(5)	6	R
КЭ590КН7	БК0.348.209-05ТУ (1)	6	R
КМБ590КН7-4	БК0.348.209 05ТУ (1)	5	R
КР590КН7	БК0.348.209-05ТУ(1)	5	R
5801КН8А	БК0.347.000-09ТУ(5)	5	R
5801КН8Б	БК0.347.000 09ТУ(5)	5	R
К590КН8А	БК0.348.209-07ТУ(1)	6	R
К590КН8Б	БК0.348.209 07ТУ(1)	5	R
КБ5904Н8А-4	БК0.348.209 07ТУ(1)	6	R
КБ5904Н8Б-4	БК0.348.209-07ТУ(1)	5	R
КР590КН8А	БК0.348.209-08ТУ(1)	6	R
КР590КН8Б	БК0.348.209-07ТУ(1)	5	R
КБ5904Н8В-4	БК0.348.209-08ТУ(1)	5	R
КР590КН9	БК0.348.209-09ТУ(1)	5	R
5801КН10	БК0.347.000-12ТУ(5)	6	R
К590КН10	БК0.348.209-11ТУ(1)	5	R
КР590КН10	БК0.348.209-11ТУ(1)	5	R
5801КН12	БК0.347.000-18ТУ(5)	5	R
К590КН12	БК0.348.209-12ТУ(1)	5	R
КБ590КН12-4	БК0.348.209-12ТУ(1)	6	R
5801КН13	БК0.347.000-16ТУ(5)	5	R
К590КН13	БК0.348.209-10ТУ(1)	5	R
КР590КН13	БК0.348.209-10ТУ(1)	5	R
5801КН14	БК0.347.000-17ТУ(5)	5	R
К590КН14	БК0.348.209-09ТУ(1)	5	R
5801КН15	БК0.347.552ТУ(5)	5	R
КР590КН15	БК0.348.209-18ТУ(1)	5	R
5801КП5	БК0.347.000-27ТУ(5)	5	R
5801КП3	БК0.347.000-05ТУ(5)	5	R
5801КТ1	БК0.347.000-04ТУ(5)	5	R
К580КТ1	БК0.348.209-04ТУ(1)	5	R
КБ580КТ1-4	БК0.348.209-04ТУ(1)	5	R
КР580КТ1	БК0.348.209-04ТУ(1)	5	R
5811КН1	БК0.347.137-01ТУ(5)	5	R
К581КН1	БК0.348.368-01ТУ(1)	5	R
5811КН2	БК0.347.137-02ТУ(5)	5	R
К581КН2	БК0.348.368-02ТУ(1)	5	R
К589КН3	БК0.348.368-03ТУ(1)	5	R
5811КН3	БК0.347.137-03ТУ(5)	5	R
К5946ТА1	БК0.348.561ТУ (1)	11	V
КР597ТСА1	БК0.348.810ТУ(1)	11	V
КР597ТСА2	БК0.348.810ТУ(1)	11	V

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К6597ТСА3 4	БК0.348.875ТУ (1)	11	V
КР597ТСА3А	БК0.348.550ТУ (1)	11	V
КР597ТСА3Б	БК0.348.550ТУ (1)	11	V
КС597ТСА3А	БК0.348.550ТУ (1)	11	V
КС597ТСА3Б	БК0.348.550ТУ (1)	11	V
7061ЛБ1-1	ХА3.408.013ТУ(5)	10	A
7061ЛБ2-1	ХА3.408.013ТУ(5)	03	A
7061ЛБ4-1	ХА3.408.013ТУ(5)	10	A
7061ЛБ6-1	ХА3.408.013ТУ(5)	09	A
7061ЛБ6-1	ХА3.408.012ТУ(5)	10	A
7061ЛБ3-1	ХА3.408.013ТУ(5)	20	A
7061ЛД1-1	ХА3.408.013ТУ(5)	10	A
7061ЛД2-1	ХА3.408.013ТУ(5)	03	A
7061ЛД4-1	ХА3.408.013ТУ(5)	10	A
7061ЛЕ5-1	ХА3.408.013ТУ (5)	10	A
7061ЛЕ6-1	ХА3.408 013ТУ (5)	10	A
7061ЛЛ7-1	ХА3.408 013ТУ(5)	10	A
7061ЛЛ8-1	ХА3.408 013ТУ(5)	10	A
7061ЛЛ23-1	ХА3.408 013ТУ(5)	03	A
7061ПР1-1	ХА3.408 013ТУ (5)	03	A
7061ПР2-1	ХА3.408.013ТУ(5)	02	A
7061ПР4-1	ХА3.408.013ТУ(5)	03	A
7061ПР3-1	ХА3.408.013ТУ(5)	02	A
7140УД1-1	ХЧО.430.000ТУ(5)	1	A
7341УД5-1	БК0.347.280ТУ (5)	03	A
7341КП5-1	БК0.347.200ТУ(5)	03	A
7341КП1-1	БК0.347.200ТУ(5)	03	A
7341КП1А-1	БК0.347.200ТУ(5)	03	A
7341КП2-1	БК0.347. 200ТУ(5)	03	A
7341УТ5-1	БК0.347.200ТУ(5)	03	A
7341УТ8-1	БК0.347.200ТУ(5)	03	A
7341КП10-1	БК0.347.200ТУ(5)	03	A
7341ГБ1А-1	ХА3.408.007ТУ(5)	03	A
7341ГБ1Б-1	ХА3.408.007ТУ(5)	03	A
7341ЛБ9А-1	ХА3.408.007ТУ(5)	03	A
7341ЛБ9Б-1	ХА3.408.007ТУ(5)	03	A
7341ЛР1А-1	ХА3.408.007ТУ(5)	03	A
7341ЛР1Б-1	ХА3.408.007ТУ(5)	03	A
7341ЛР2А-1	ХА3.408.007ТУ(5)	03	A
7341ЛР2Б-1	ХА3.408.007ТУ(5)	03	A
7341РМ1-1	БК0.347.200ТУ(5)	03	A
7341ТВ1-1	БК0.347.200ТУ(5)	03	A
7341ТВ1А-1	БК0.347.200ТУ(5)	03	A
7140УД1А-1	БК0.347.011ТУ1 (5)	1	A

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
7140УД1А-1	БК0.347.011ТУ1 (5)	2	A
7140УД1Б-1	БК0.347.011ТУ1 (5)	1	A
7140УД1Б-1	БК0.347.011ТУ1 (5)	2	A
К7140УД1-1	БК0.349. 134-01ТУ (1)	2	A
К7140УД1А-1	БК0.349. 134-01ТУ (1)	1	A
К7140УД1Б-1	БК0.349. 134-01ТУ (1)	1	A
К7140УД3-1	БК0.348.134-02ТУ(1)	1	A
7140УД4-1	БК0.347.021ТУ (5)	20	A
7140УД4-1	БК0.347.011ТУ1 (5)	2	A
7140УД4-2	АЕЯР.431.130.024ТУ(5)	20	A
7140УД4-4	БК0.347.021ТУ(5)	20	A
7140УД5-1	БК0.347.011ТУ3 (5)	1	A
7140УЛ5-1	БК0.347.011ТУ3 (5)	2	A
К7140УД5-1	БК0.348.134-03ТУ (1)	1	A
К7140УД5-1	БК0.348.134-03ТУ (1)	2	A
7140УД3-1	БК0.347.011ТУ2 (5)	1	A
7143КТ1А-1	Хо3.369.011ТУ(5)	27	A
7143КТ1Б-1	Хо3.369.011ТУ(5)	27	A
7143КТ1В-1	Хо3.369.011ТУ(5)	27	A
7143КТ1Г-1	Хо3.369.011ТУ(5)	27	A
7144УД1А-1	БК0.347.063ТУ(5)	13	A
7144УД1Б-1	БК0.347.063ТУ(5)	13	A
7144УД1В-1	БК0.347.063ТУ(5)	13	A
К7144УД1А-1	БК0.348.352ТУ (1)	13	A
К7144УД1Б-1	БК0.348.352ТУ (1)	13	A
7144УД2-1	БК0.347.063ТУ (5)	13	A
К7144УД2-1	БК0.348.352ТУ (1)	13	A
К7144УД3-1	БК0.348.352ТУ (1)	13	A
7521СТ1-1	БК0.347.140ТУ (5)	27	A
7541ЕТ1-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541ЕТ1-1	БК0.347. 114ТУ (5)	47	A
7541КП2-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541КП10-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541КТ1-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541ЛА7-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541ЛА9-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541ЛЕ5-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541ЛЕ10-1	БК0.347. 114ТУ (5)	47	A
7541ЛИ1-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541ЛП1-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541ЛП2-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541ЛТ11-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541ЛТ12-1	БК0.347. 114ТУ (5)	47	A

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
7541УС1-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541ТУ1-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7541ТУ2-1	БК0.347.114ТУ (5)	47	A
7553АТ1-1	БК0.347.151ТУ7 (5)	01	A
7553АТ1В-1	БК0.347.151-27ТУ/02 (5)	01	A
7559УД1-1	БК0.347.151-05ТУ (5)	47	A
7559УД1В-1	БК0.347.151-07ТУ/02 (5)	01	A
7559УД4В-1	БК0.347.151-24ТУ/02 (5)	01	A
7559АЛ5В-1	БК0.347.151-26ТУ/02 (5)	01	A
7559ИЕ9-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	01	A
7559ИЕ9В-1	БК0.347.151-14ТУ/02 (5)	01	A
7559ИЕ10-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	01	A
7559ИЕ10В-1	БК0.347.151-15ТУ/02 (5)	01	A
7559ИЕ11-1	БК0.347.151-01ТУ (5)	47	A
7559ИЕ11В-1	БК0.347.151-02ТУ/02 (5)	01	A
7559ИЕ14-1	БК0.347.151-02ТУ (5)	47	A
7559ИЕ14В-1	БК0.347.151-05ТУ/02 (5)	01	A
7559ИЕ15-1	БК0.347.151-12ТУ (5)	47	A
7559ИЕ15В-1	БК0.347.151-31ТУ/02 (5)	01	A
7559ИК1-1	БК0.347.151-06ТУ (5)	47	A
7559ИК1В-1	БК0.347.151-10ТУ/02 (5)	01	A
7559ЧЭ28-1	БК0.347.151-40ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛА21-1	БК0.347.151-01ТУ (5)	47	A
7559ЛА1В-1	БК0.347.151-02ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛЕ12-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	01	A
7559ЛЕ12В-1	БК0.347.151-15ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛП4-1	БК0.347.151-08ТУ (5)	47	A
7559ЛП4В-1	БК0.347.151-09ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛП5-1	БК0.347.151ТУ6 (5)	01	A
7559ЛП5В-1	БК0.347.151-21ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛП6В-1	БК0.347.151-34ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛП13-1	БК0.347.151-05ТУ (5)	47	A
7559ЛП13В-1	БК0.347.151-05ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛР2-1	БК0.347.151-06ТУ (5)	47	A
7559ЛР2В-1	БК0.347.151-07ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛР6-1	БК0.347.151ТУ11 (5)	01	A
7559ЛР6В-1	БК0.347.151-25ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛР9-1	БК0.347.151-01ТУ (5)	47	A
7559ЛР9В-1	БК0.347.151-01ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛР11-1	БК0.347.151-10ТУ (5)	01	A
7559ЛР11В-1	БК0.347.151-37ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛР12В-1	БК0.347.151-25ТУ/02 (5)	01	A
7559ЛР13-1	БК0.347.151ТУ13 (5)	01	A
7559ЛР13В-1	БК0.347.151-35ТУ/02 (5)	01	A

Типономинал	ТУ (прочие)	Изгот-ль	Ст
7659РР16В-1	БК0.347.151-35ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659РР16-1	БК0.347.151-22ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659П11-1	БК0.347.151-01ТУ (5)	$Е_{47}$	А
7659П11В-1	БК0.347.151-04ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659П12-1	БК0.347.151-02ТУ (5)	$Е_{47}$	А
7659П12В-1	БК0.347.151-05ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659КТ3-1	БК0.347.151ТУ4 (5)	$Д_{51}$	А
7659КТ3В-1	БК0.347.151-19ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛА7-1	БК0.347.151-01ТУ (5)	$Е_{47}$	А
7659ЛА7В-1	БК0.347.151-01ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛА9-1	БК0.347.151-01ТУ (5)	$Е_{47}$	А
7659ЛА9В-1	БК0.347.151-01ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛА9 1	БК0.347.151ТУ4 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛА9В-1	БК0.347.151-20ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛА10В-1	БК0.347.151-26ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛЕ5-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛЕ5В-1	БК0.347.151-16ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛЕ6-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛЕ6В-1	БК0.347.151-16ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛЕ10-1	БК0.347.151ТУ4 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛЕ10В-1	БК0.347.151-20ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛН1-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛН1В-1	БК0.347.151-15ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛН2-1	БК0.347.151-01ТУ (5)	$Е_{47}$	А
7659ЛН2В-1	БК0.347.151-03ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛТ2-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛТ2ВВ-1	БК0.347.151-16ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛТ3-1	БК0.347.151-01ТУ (5)	$Е_{47}$	А
7659ЛТ3В-1	БК0.347.151-01ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛС1В-1	БК0.347.151-33ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛС2-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛС2В-1	БК0.347.151-15ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ГР1В-1	БК0.347.151-34ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛТ4-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛТ4В-1	БК0.347.151-13ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛУ5-1	БК0.347.151-12ТУ (5)	$Е_{47}$	А
7659ЛУ5В-1	БК0.347.151-11ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛУ7В-1	БК0.347.151-30ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659ЛУ9В-1	БК0.347.151-29ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659РУ5В-1	БК0.347.151-08ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7659РУ6-1	БК0.347.151ТУ5 (5)	$Д_{51}$	А
7659РУ6В-1	БК0.347.151ТУ5 (5)	$Д_{51}$	А
765СА1-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	$Д_{51}$	А
765СА1В-1	БК0.347.151-17ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А

Типономинал	ТУ (прочие)	Изгот-ль	Ст
7657ТВ1-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	$Д_{51}$	А
7657ТВ1Б-1	БК0.347.151-18ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7657ТМ1Б-1	БК0.347.151-23ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7657ТМ2-1	БК0.347.151-01ТУ (5)	$Е_{47}$	А
7657ТМ2В-1	БК0.347.151-01ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7657ТМ3-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	$Д_{51}$	А
7657ТМ3В-1	БК0.347.151-14ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
7657ТР2-1	БК0.347.151ТУ3 (5)	$Д_{51}$	А
7657ТР2В-1	БК0.347.151-14ТУ/02 (5)	$Д_{51}$	А
811ГВ1	ХМ0.342.018ТУ (5)	$Э_{1}$	А
811ГМ1	ХМ0.342.018ТУ (5)	$Э_{1}$	А
811ГМ2	ХМ0.342.018ТУ (5)	$Э_{1}$	А
843УР1	БК0.347.146ТУ (5)	$Э_{1}$	А
КА1001АП1	БК0.348.640-02ТУ (1)	$Е_{47}$	Д
КБ1001АП1-4	БК0.348.640-02ТУ (1)	$Е_{47}$	Д
КА1001ИК1	БК0.348.640-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Д
КБ1001ИК1-4	БК0.348.640-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Д
1002ВВ1	БК0.347.331-05ТУ (5)	$Е_{47}$	Н
1002УР1	БК0.347.331-02ТУ (5)	$Е_{47}$	А
Б1002ВР1-4	БК0.347.331-02ТУ (5)	$Е_{47}$	А
К1002УР1	БК0.348.631-02ТУ (1)	$Е_{47}$	А
КА1002ВР1	БК0.348.631-02ТУ (1)	$Е_{47}$	А
КБ1002ВР1-4	БК0.348.631-02ТУ (1)	$Е_{47}$	А
КА1002ВУ1	БК0.348.631-04ТУ (1)	$Е_{47}$	А
1002ВР1	БК0.347.331-03ТУ (5)	$Е_{47}$	А
Б1002ВР1-4	БК0.347.331-03ТУ (5)	$Е_{47}$	А
К1002ВР1	БК0.348.631-03ТУ (1)	$Е_{47}$	А
КБ1002ВР1-4	БК0.348.631-03ТУ (1)	$Е_{47}$	А
КР1002ВР1	БК0.348.631-03ТУ (1)	$Е_{47}$	Д
1002ВР2	БК0.347.331-04ТУ (5)	$Е_{47}$	Н
1002ЛЕ1	БК0.347.331-05ТУ (5)	$Е_{47}$	Н
1002УП1	БК0.347.331-01ТУ (5)	$Е_{47}$	А
Б1002УП1-4	БК0.347.331-01ТУ (5)	$Е_{47}$	А
К1002УП1	БК0.348.631-01ТУ (1)	$Е_{47}$	А
КБ1002УП1-4	БК0.348.631-01ТУ (1)	$Е_{47}$	А
КР1002УП1	БК0.348.631-01ТУ (1)	$Е_{47}$	Д
КБ1002УП2-4	АДБК.431.260.313ТУ (1)	$Е_{47}$	А
КР1002УП2	АДБК.431.260.313ТУ (1)	$Е_{47}$	Д
К1002ТМ1	БК0.348.665-01ТУ/01 (1)	$Е_{47}$	А
КБ1002КП3А-4	БК0.348.660-05ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1002КП4-4	БК0.348.660-08ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1002КП6	БК0.348.744-01ТУ (1)	$Э_{30}$	А
Б1004КП7-4	БК0.348.660-12ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП14-4	БК0.348.660-19ТУ (1)	$Ф_{27}$	У

Типономинал	ТУ (прочие)	Изгот-ль	Ст
КБ1004КП16-4	БК0.348.660-14ТУ (1)	$Ф_{27}$	У
КБ1004КП17-4	БК0.348.660-15ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП18-4	БК0.348.660-21ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КА1004ХЛ20	АДБК.431.200.128-01ТУ (1)	$Ъ_{65}$	Д
КБ1004ХЛ20-4	БК0.348.660-23ТУ (1)	$Ъ_{65}$	А
КБ1004ХЛ20-4	БК0.348.660-23ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004ХЛ21-4	БК0.348.660-24ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004ХЛ22-4	БК0.348.660-25ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004ХЛ23-4	БК0.348.660-26ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004ХЛ28-4	БК0.348.660-31ТУ (1)	$Ъ_{65}$	А
КБ1004ХЛ29-4	БК0.348.660-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП3Б-4	БК0.348.660-36ТУ (1)	$Ъ_{65}$	Д
КБ1004КП3Б-4	БК0.348.660-39ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП3Б-4	БК0.348.660-41ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП3Б-5	БК0.348.660-41ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП41-4	БК0.348.660-44ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП41-5	БК0.348.660-44ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП42-4	БК0.348660-42ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП42-5	БК0.348.660-45ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП42А-4	БК0.348.660-52ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП42А-5	БК0.348.660-52ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП43-4	БК0.348.660-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	У
КБ1004КП44-4	БК0.348.660-47ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП44-5	БК0.348.660-47ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КБ1004КП45-4	БК0.348.660-48ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1005ЛЦ16	БК0.348.762ТУ (1)	$Ф_{51}$	У
КБ1005ЛЦ3-1	БК0.348.745ТУ (1)	$Е_{47}$	Д
КР1005ХА1	БК0.348.701ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КР1005ХА2	БК0.348.701ТУ (1)	$Ф_{11}$	У
КР1005ХА3	БК0.348.715ТУ (1)	$Э_{52}$	А
Б1006ВИ1-4	БК0.347.571-01ТУ (5)	$Ф_{7}$	А
КР1006ВИ1	БК0.348.685ТУ (1)	$Ф_{7}$	А
КР1006ВИ1А	БК0.348.685ТУ/03 (1)	$Э_{24}$	А
КР1006ВИ1Б	БК0.348.685ТУ/04 (1)	$Э_{22}$	А
АА1006ВИ1	БК0.347.395-01ТУ (5)	$Ф_{7}$	А
КР1006ВИ1	БК0.347.395-01ТУ (5)	$Ф_{7}$	А
КА1007ХП1	БК0.348.681ТУ (1)	$Е_{47}$	Д
КР1008ВР1	БК0.348.751-01ТУ (1)	$Ф_{31}$	А
КР1008ВР4	БК0.348.997-02ТУ (1)	$Ф_{73}$	А
КР1008ВР7А	БК0.348.997ТУ (1)	$Ф_{73}$	А
КР1008ВР7Б	БК0.348.997ТУ (1)	$Ф_{73}$	А
КР1008ВР7В	БК0.348.997-04ТУ (1)	$Ф_{73}$	А
КР1008ВУ10	АДБК.431.200.275ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1008ВХ14	АДБК.431.200.339ТУ (1)	$Э_{40}$	А

Типономинал	ТУ (прочие)	Изгот-ль	Ст
1008ВХ16	АДБК.431.200.346ТУ (1)	$Э_{9}$	А
КР1008ВХ17	АДБК.431.200.341ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1008ВХ18	АДБК.431.200.406ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1008ВХ19	АДБК.431.200.417ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1008ВХ17А	АДБК.431.200.555ТУ (1)	$Э_{9}$	А
КР1008ВХ28	АДБК.431.200.525ТУ (1)	$Э_{9}$	А
КР1008ВХ29	АДБК.431.200.671ТУ (1)	$Э_{9}$	А
КБ1013ВГ1-4	БК0.349.010ТУ (1)	$Е_{47}$	Д
КМ1013ВП	БК0.349.010ТУ (1)	$Б_{47}$	Д
КР1013ВП	БК0.349.010ТУ (1)	$Б_{47}$	Д
КБ1013ВЕ3-2	АДБК.431.200.126-01ТУ (1)	$Э_{14}$	А
КБ1013ВЕ6-2	АДБК.431.200.126-04ТУ (1)	$Э_{14}$	А
1013ВЖ1	АЕЯР.431.200.080-06ТУ (5)	$Э_{9}$	А
1013ВК2	АЕЯР.431.200.080-04ТУ (5)	$Э_{9}$	А
КБ1013ВК1-2	БК0.348.784ТУ (1)	$Э_{14}$	А
1013ЕМ1	АЕЯР.431.200.080-01ТУ (5)	$Э_{9}$	А
1013РЕ1	АЕЯР.431.200.080-02ТУ (5)	$Э_{9}$	А
1013РУ1	АЕЯР.431.200.080-03ТУ (5)	$Э_{9}$	А
КР1014КТ1В	БК0.348.788ТУ (1)	$Э_{20}$	А
КР1014КТ11А	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	А
КР1014КТ11А1	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	А
КР1014КТ11Б	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	А
КР1014КТ11В	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	А
КР1014КТ11В1	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	А
КР1014КТ11Г	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	А
КР1014КТ12А	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	Д
КР1014КТ12Б	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	А
КР1014КТ12В	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	А
КР1014КТ12Г	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	А
КР1014КТ111А	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	Н
КР1014КТ111Б	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	Н
КР1014КТ111В	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	Н
КР1014КТ111Г	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	Н
КР1014КТ112А	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	Н
КР1014КТ112Б	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	Н
КР1014КТ112В	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	Н
КР1014КТ112Г	АДБК.431.160.463ТУ (1)	$Ф_{68}$	Н
КФ1015ГГ1	АДБК.431.320.141ТУ (1)	$Ф_{69}$	А
КР1015КП2А	БК0.348.755-01ТУ (1)	$Э_{52}$	А
КР1015КП2Б	БК0.348.755-01ТУ (1)	$Э_{52}$	А
КР1015КП3А	БК0.348.755-02ТУ (1)	$Э_{52}$	А
КР1015КП3Б	БК0.348.755-02ТУ (1)	$Э_{52}$	А
1015ЕМ1	АЕЯР.431.420.006ТУ (5)	$Ф_{85}$	А
К1015ЕМ1	БК0.348.629ТУ (1)	$Ф_{85}$	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К1019КТ1	АДБК.431.320.744ТУ (1)	C_{97}	R
К1019КТ2С	АДБК.431.320.783ТУ (1)	$\rightarrow_{16}$	R
КР1021УР1	БК0.348.910ТУ (1)	C_{97}	R
КР1021УР1	БК0.348.910ТУ (1)	$\rightarrow_{17}$	R
КР1021ХА3	БК0.348.890ТУ (1)	$\rightarrow_{20}$	R
КР1021ХА4	БК0.348.893ТУ (1)	$\rightarrow_{3C}$	R
КР1021ХА5	БК0.349.085ТУ (1)	$\rightarrow_{21}$	R
КР1021ХА8А	АДБК.431.260.039ТУ (1)	$\rightarrow_{73}$	R
КР1021ХА8Б	АДБК.431.260.039ТУ (1)	$\rightarrow_{73}$	R
КР1022ЕП1	БК0.348.852-01ТУ (1)	$\rightarrow_{82}$	R
КР1022ХА1А	БК0.348.853-01ТУ (1)	$\rightarrow_{82}$	R
КР1022ХА1Б	БК0.348.853-01ТУ (1)	$\rightarrow_{82}$	R
КР1022ХА1Г	БК0.348.853-01ТУ (1)	$\rightarrow_{82}$	R
КР1022ХА3А	БК0.348.853-01ТУ (1)	$\rightarrow_{89}$	R
КР1022ХА16	БК0.348.853-01ТУ (1)	$\rightarrow_{22}$	R
КС1025КТ2	БК0.348.871ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1026УН1	БК0.348.900ТУ/02 (1)	C_{97}	R
КР1026УН1	БК0.348.900ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
КР1026УН2	БК0.348.900ТУ/02 (1)	C_{97}	R
КР1027ХА1	БК0.348.902ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КС1027ХА1	БК0.348.902ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1027ХА4	АДБК.431.260.285ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
К1033ЕУ1	БК0.348.937ТУ (1)	$\rightarrow_{45}$	R
К1033ЕУ1	БК0.348.937ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1033ЕУ5А1	АДБК.431.420.327ТУ/ДЭ (1)	$\rightarrow_{80}$	R
КР1033ЕУ15А	АДБК.431.420.677ТУ (1)	$\rightarrow_{78}$	R
КР1033ЕУ15Б	АДБК.431.420.677ТУ (1)	$\rightarrow_{78}$	R
КР1033ЕУ18А	АДБК.431.420.678ТУ (1)	$\rightarrow_{78}$	R
КР1033ЕУ18Б	АДБК.431.420.678ТУ (1)	$\rightarrow_{78}$	R
КА1035КП1	БК0.348.877ТУ (1)	$\rightarrow_{47}$	R
КБ1035КП1-4	БК0.348.877ТУ (1)	$\rightarrow_{67}$	R
КР1035КП1	БК0.348.877ТУ (1)	$\rightarrow_{47}$	D
КА1035КП2	АДБК.431.560.372ТУ (1)	$\rightarrow_{47}$	D
КР1039ХА1А	БК0.348.988-01ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1039ХА1Б	БК0.348.988-01ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1039ХА2	БК0.348.988-02ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1040УД1	БК0.349.078ТУ/03 (1)	$\rightarrow_{34}$	R
КР1040УД1А	БК0.349.078ТУ/03 (1)	$\rightarrow_{34}$	R
КР1040УД1Б	БК0.349.078ТУ/03 (1)	$\rightarrow_{34}$	R
К1040УД3	АДБК.431.130.601ТУ (1)	C_{97}	R
КР1040УД3	АДБК.431.130.601ТУ (1)	C_{97}	R
КР1040КП1	БК0.349.011ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1043ПП1	АДБК.431.220.110-02ТУ (1)	$\rightarrow_{32}$	N
КР1043ХА1	БК0.349.040ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР1043ХА2	БК0.349.041ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1043ХА3	БК0.349.042ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1043ХА5	АДБК.431.260.000ТУ (1)	$\rightarrow_{62}$	N
К1043ХА6	АДБК.431.260.026ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1043ХА7	АДБК.431.260.032ТУ (1)	$\rightarrow_{62}$	R
1О864ЖК1	БК0.347.008-01ТУ (5)	$\rightarrow_{47}$	R
КР1051ГА1	АДБК.431.220.155ТУ (1)	C_{97}	R
К1051УН1	АДБК.431.120.279ТУ (1)	C_{97}	R
К1051УН2	АДБК.431.260.435ТУ (1)	C_{97}	R
КР1051УР3	АДБК.431.130.021ТУ (1)	C_{97}	R
КР1051УР4	АДБК.431.130.276ТУ (1)	C_{97}	R
КР1051ХА7	АДБК.431.260.092ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	R
КР1051ХА8	АДБК.431.260.100ТУ (1)	C_{97}	R
КР1051ХА16	АДБК.431.260.286ТУ (1)	C_{97}	R
КР1051ХА16А	АДБК.431.260.286ТУ (1)	C_{97}	R
КР1051ХА21	АДБК.431.260.348ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	R
КР1051ХА22	АДБК.431.260.350ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	R
КР1051ХА23	АДБК.431.260.351ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	R
КР1054НК1А	АДБК.431.410.056ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК1Б	АДБК.431.410.056ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК1В	АДБК.431.410.056ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК1Г	АДБК.431.410.056ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК1Д	АДБК.431.410.056ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК1Е	АДБК.431.410.056ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК1Ж	АДБК.431.410.056ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК1И	АДБК.431.410.056ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК1К	АДБК.431.410.056ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК2Б	АДБК.431.410.060ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК2В	АДБК.431.410.060ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК2Г	АДБК.431.410.060ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК2Д	АДБК.431.410.060ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК2Е	АДБК.431.410.060ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК2Ж	АДБК.431.410.060ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК2И	АДБК.431.410.060ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК3А	АДБК.431.410.184ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК3Б	АДБК.431.410.184ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК3В	АДБК.431.410.184ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054НК3Г	АДБК.431.410.184ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1054УП1А	АДБК.431.130.222ТУ (1)	$\rightarrow_{72}$	R
КР1054УП1Б	АДБК.431.130.222ТУ (1)	$\rightarrow_{72}$	R
КФ1054УП1	АДБК.431.130.231ТУ (1)	$\rightarrow_{85}$	R
КС1054ХА3	АДБК.431.260.181ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КС1054ХА4	АДБК.431.260.182ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
К1055АГ4	АДБК.431.000.369-04ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К1055ВО1Р	АДБК.431.290.786ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
К1055ВО1Т	АДБК.431.290.786ТУ (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1055ТП1А	АДБК.431.110.558ТУ (1)	C_{97}	R
КР1055ТП1Б	АДБК.431.110.558ТУ (1)	C_{97}	R
КР1055ТП1Б	АДБК.431.110.558ТУ (1)	C_{97}	R
КР1055ТП1Г	АДБК.431.110.558ТУ (1)	C_{97}	R
КР1055ТП2	АДБК.431.110.558ТУ (1)	C_{97}	R
КР1055ТП2А	АДБК.431.110.653ТУ (1)	C_{97}	R
КР1055ТП2Б	АДБК.431.110.653ТУ (1)	C_{97}	R
КР1055ТП2Б	АДБК.431.110.653ТУ (1)	C_{97}	R
К1055ЕП1	АДБК.431.420.324ТУ (1)	$\rightarrow_{36}$	R
К1055ЕТ2А	АДБК.431.000.369-06ТУ (1)	$\rightarrow_{35}$	R
К1055ЕТ2А	АДБК.431.000.369-06ТУ (1)	$\rightarrow_{78}$	R
К1055ЕТ2Б	АДБК.431.000.369-06ТУ (1)	$\rightarrow_{35}$	R
К1055ЕТ2Б	АДБК.431.000.369-06ТУ (1)	$\rightarrow_{78}$	R
К1055ЕТ3	АДБК.431.000.369-10ТУ (1)	$\rightarrow_{35}$	R
КР1055КН1	АДБК.431.000.082-01ТУ (1)	$\rightarrow_{79}$	R
КР1055КН2	АДБК.431.000.082-01ТУ (1)	$\rightarrow_{79}$	R
КР1055КП1	АДБК.431.000.082-01ТУ (1)	$\rightarrow_{79}$	R
КР1055КТ1А	АДБК.431.160.630ТУ (1)	$\rightarrow_{102}$	R
КС1055КП1	АДБК.431.000.011-01/02 (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КС1055КП1	АДБК.431.000.011-01/02 (1)	$\rightarrow_{83}$	R
КР1055ХТ2	АДБК.431.260.051ТУ (1)	$\rightarrow_{36}$	R
КР1055ХТ2	АДБК.431.260.051ТУ (1)	$\rightarrow_{75}$	R
КР1055ХТ4	АДБК.431.260.634ТУ (1)	C_{97}	R
КР1055ХТ4Т	АДБК.431.260.634ТУ (1)	C_{97}	R
КР1056ОП1	АДБК.431.100.072-01ТУ (1)	$\rightarrow_{88}$	R
КР1056ХА1	АДБК.431.100.072-02ТУ (1)	$\rightarrow_{88}$	R
КР1056ЖН1	АДБК.431.000.082-02ТУ (1)	$\rightarrow_{34}$	R
КР1056ЖН2	АДБК.431.000.082-02ТУ (1)	$\rightarrow_{33}$	R
КР1056ЖП1	АДБК.431.000.082-04ТУ (1)	$\rightarrow_{34}$	R
КР1056ЖХ1	АДБК.431.000.082-03ТУ (1)	$\rightarrow_{33}$	R
КР1064КТ1А	АДБК.431.000.130-04ТУ (1)	$\rightarrow_{75}$	R
КР1064КТ1Б	АДБК.431.000.130-04ТУ (1)	$\rightarrow_{75}$	R
КР1064КТ1В	АДБК.431.000.130-04ТУ (1)	$\rightarrow_{75}$	R
КР1064КТ1Г	АДБК.431.000.130-04ТУ (1)	$\rightarrow_{75}$	R
КР1064УП1	АДБК.431.000.130-01ТУ (1)	$\rightarrow_{75}$	R
КР1064УН1	АДБК.431.000.130-03ТУ (1)	$\rightarrow_{75}$	R
КР1064УН2	АДБК.431.000.130-06ТУ (1)	$\rightarrow_{75}$	R
КФ1065ХА1	АДБК.431.260.221ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1071ХА1	АДБК.431.260.176ТУ (1)	$\rightarrow_{14}$	R
КР1071ХА2	АДБК.431.260.312ТУ (1)	$\rightarrow_{14}$	R
КР1072ХА1	АДБК.431.100.152-01ТУ (1)	$\rightarrow_{75}$	R
К1082ГУ1	АДБК.431.100.433ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К1082УН2А	АДБК.431.100.250-06ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
К1082УН2Б	АДБК.431.100.250-06ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КФ1082ХА4	АДБК.431.100.250-03ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1082ХА5А	АДБК.431.100.250-04ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1082ХА5Б	АДБК.431.100.250-04ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КС1082ХА6	АДБК.431.100.250-05ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1082ХА7А	АДБК.431.100.250-08ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1085ТП1	АДБК.431.130.275ТУ (1)	$\rightarrow_{73}$	R
КР1085УН1	АДБК.431.130.275ТУ (1)	$\rightarrow_{73}$	R
КР1085СС1	АДБК.431.260.658ТУ (1)	C_{97}	R
КР1087ВИ1	АДБК.431.200.288-08ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
ЭКР1087ВИ2	АДБК.431.200.288-16ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
ЭКФ1087ВИ2	АДБК.431.200.288-16ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
ЭКР1087ВИ3	АДБК.431.200.288-18ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
ЭКФ1087ВИ3	АДБК.431.200.288-18ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
ЭКР1087ЕУ1	АДБК.431.200.288-10ТУ (1)	$\rightarrow_{88}$	R
ЭКР1087ХА1	АДБК.431.200.288-01ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
ЭКР1087ХА2	АДБК.431.200.288-02ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
ЭКР1087ХА3	АДБК.431.200.288-03ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
ЭКР1087ХА5	АДБК.431.200.288-10ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
ЭКР1087ХА7	АДБК.431.200.288-07ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
ЭКР1087ХА8	АДБК.431.200.288-11ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
ЭКР1087ХА9	АДБК.431.200.288-12ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
КБ1088ЕП1-01-4	АДБК.431.400.269-01ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
КБ1088ЕП1-02-4	АДБК.431.400.269-01ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
КБ1088ЕП1-03-4	АДБК.431.400.269-01ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
КБ1088ЕП1-04-4	АДБК.431.400.269-01ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
КБ1088ЕП1-11-4	АДБК.431.400.269-01ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
КБ1088ЕП1-4	АДБК.431.400.269-01ТУ (1)	$\rightarrow_{77}$	R
КР1095АП1	АДБК.431.300.399-03ТУ (1)	$\rightarrow_{14}$	R
КР1095АП2	АДБК.431.300.399-03ТУ (1)	$\rightarrow_{14}$	R
КР1095ПП1А	АДБК.431.300.399-04ТУ (1)	$\rightarrow_{14}$	R
КР1095ПП1Б	АДБК.431.300.399-04ТУ (1)	$\rightarrow_{14}$	R
КР1095ПП1В	АДБК.431.300.399-04ТУ (1)	$\rightarrow_{14}$	R
КР1095ПП1Г	АДБК.431.300.399-04ТУ (1)	$\rightarrow_{14}$	R
К1107ПВ1А	БК0.348.754-01ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
К1107ПВ1Б	БК0.348.754-01ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
К1107ПВ2А	БК0.348.740ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
К1107ПВ2Б	БК0.348.740ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1107ПВ3А	БК0.348.754-02ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КР1107ПВ3Б	БК0.348.754-02ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КФ1107ПВ3А	БК0.348.754-02ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
КФ1107ПВ3Б	БК0.348.754-02ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V
К1107ПВ4А	БК0.348.754-04ТУ (1)	$\mathcal{W}_{11}$	V

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1108ПА1А	БК0.347.347-01ТУ(5)	7	R
1108ПА1Б	БК0.347.347-01ТУ(5)	7	R
К1108ПА1А	БК0.348.645ТУ (1)	7	R
К1108ПА1Б	БК0.348.645ТУ (1)	7	R
Н1108ПА1А	БК0.347.347-01ТУ(5)	7	R
Н1108ПА2	БК0.347.347-01ТУ(5)	7	R
1108ПА3	БК0.347.347-061У(5)	7	R
1108ПВ1А	БК0.347.347-02ТУ(5)	7	R
1108ПВ1Б	БК0.347.347-021У(5)	7	R
1108ПВ1Г	БК0.347.347-02ТУ(5)	7	R
К1108ПВ1А	БК0.348.653ТУ(1)	7	R
К1108ПВ1Б	БК0.348.653ТУ(1)	7	R
Н1108ПВ1А	БК0.347.347-02ТУ(5)	7	R
Н1108ПВ1Б	БК0.347.347-02ТУ(5)	7	R
Н1108ПВ1Г	БК0.347.347-02ТУ(5)	1	R
1108ПВ2	БК0.347.347-05ТУ(5)	7	R
К1108ПВ2	БК0.348.653ТУ(1)	7	D
1108ПП1	БК0.347.347-03ТУ(5)	7	R
Б1108ПП1-4	БК0.347.347-03ТУ(5)	7	R
К1108ПП1	БК0.348.758ТУ(1)	7	R
КБ1108ПП1-4	БК0.349.067ТУ(1)	7	D
КМ1108ПП1	БК0.348.758ТУ/03(1)	ТС28	R
КМ1108ПП1Б	БК0.348.758ТУ/03(1)	ТС28	R
РР1108ПП1	БК0.348.758ТУ/03(1)	ТС28	R
КР1108ПП1	БК0.348.758ТУ(1)	7	R
КР1108ПП1Б	БК0.348.758ТУ/03(1)	ТС28	R
Р1108ПП1	БК0.347.347-03ТУ(5)	7	R
К1109КН1А	БК0.348.635-01ТУ(1)	35	R
К1109КН1Б	БК0.348.635-01ТУ(1)	35	R
К1109КН2	БК0.348.635-03ТУ(1)	35	R
1109КН4	БК0.347.406-03ТУ(5)	25	R
К1109КН4А	БК0.348.635-05ТУ(1)	25	R
К1109КН4Б	БК0.348.635-05ТУ(1)	25	R
1109КН5	БК0.347.406-02ТУ(5)	25	R
КР1109КН8	БК0.348.635ТУ(1)	25	R
КР1109КН9	БК0.348.635ТУ(1)	25	R
К1109КН12А	БК0.348.635-11ТУ(1)	25	R
К1109КН12А	БК0.348.635-11ТУ(1)	70	R
К1109КН12Б	БК0.348.635-11ТУ(1)	25	R
К1109КН12Б	БК0.348.635-11ТУ(1)	70	R
К1109КН12В	БК0.348.635-11ТУ(1)	25	R
К1109КН12В	БК0.348.635-11ТУ(1)	70	R
К1109КН12Г	БК0.348.635-11ТУ(1)	25	R
К1109КН12Г	БК0.348.635-11ТУ(1)	70	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР1109КН14А	БК0.348.635-12ТУ (1)	29	R
КР1109КН14Б	БК0.348.635-12ТУ (1)	33	R
КР1109КН14В	БК0.348.635-12ТУ (1)	34	R
КР1109КН14Г	БК0.348.635-12ТУ (1)	28	R
К1109КТ1А	БК0.348.635-02ТУ (1)	38	R
К1109КТ1Б	БК0.348.635-02ТУ (1)	38	R
К1109КТ2	БК0.348.635-04ТУ/02 (1)	38	R
К1109КТ2	БК0.348.635-04ТУ (1)	36	R
1109КТ4А	БК0.347.406-05ТУ(5)	38	R
1109КТ4Б	БК0.347.406-05ТУ(5)	38	R
К1109КТ4А	БК0.348.635-06ТУ (1)	38	R
К1109КТ4Б	БК0.348.635-06ТУ (1)	38	R
Б1109КТ5-4	БК0.347.406-01ТУ(5)	38	R
1109КТ6	БК0.347.406-01ТУ (5)	35	R
1109КТ7	БК0.347.406-04ТУ(5)	10	R
К1109КТ8	БК0.348.635-10ТУ (1)	35	R
К1109КТ10Б	БК0.348.635-10ТУ (1)	35	R
К1109КТ10В	БК0.348.635-10ТУ (1)	35	R
К1109КТ1СА	БК0.348.635-10ТУ (1)	35	R
КР1109КТ10АК5	БК0.348.635-10ТУ/02 (1)	38	R
КР1109КТ10БК5	БК0.348.635-10ТУ/02 (1)	38	R
К1109КТ21	БК0.348.635-07ТУ/02 (1)	38	R
К1109КТ21	БК0.348.635-07ТУ (1)	35	R
К1109КТ21	БК0.348.635-07ТУ (1)	35	R
К1109К122	БК0.348.635-07ТУ/02 (1)	38	R
К1109КТ22	БК0.348.635-07ТУ (1)	38	R
К1109КТ22	БК0.348.635-07ТУ (1)	35	R
К1109КТ23	БК0.348.635-07ТУ/02 (1)	38	R
К1109КТ23	БК0.348.635-07ТУ (1)	35	R
К1109КТ23	БК0.348.635-07ТУ (1)	35	R
К1109КТ24	БК0.348.635-07ТУ/02 (1)	38	R
К1109КТ24	БК0.348.635-07ТУ (1)	10	R
К1109КТ24	БК0.348.635-07ТУ (1)	35	R
К1109КТ25	БК0.348.635-04ТУ (1)	38	R
К1109КТ61	БК0.348.635-05ТУ (1)	35	R
К1109КТ62	БК0.348.635-06ТУ (1)	35	R
К1109КТ63	БК0.348.635-05ТУ (1)	38	R
К1109КТ63	БК0.348.635-05ТУ (1)	35	R
К1109КТ64	БК0.348.635-05ТУ (1)	35	R
К1109КТ65	БК0.348.635-06ТУ (1)	35	R
1113ГА1	БК0.347.365-02ТУ (5)	7	R
1113ГВ1А	БК0.347.365-01ТУ(5)	7	R
1113ГВ1Б	БК0.347.365-01ТУ(5)	7	R
1113ГВ1В	БК0.347.365-01ТУ(5)	7	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1113ГВ1Г	БК0.347.365-01ТУ(5)	7	R
Б1113ГВ1-4	БК0.347.365-01ТУ(5)	7	R
К1113ГВ1А	БК0.348.636ТУ (1)	7	R
К1113ГВ1Б	БК0.348.636ТУ (1)	7	R
К1113ГВ1В	БК0.348.636ТУ (1)	7	D
КБ1113ГВ1-4	БК0.348.636ТУ (1)	1	D
1116ЕУ1	БК0.347.300-01ТУ(5)	66	R
К1114ЕУ1А	БК0.348.901-01ТУ (1)	63	R
К1114ЕУ1А	БК0.348.901-01ТУ (1)	66	R
К1114ЕУ1Б	БК0.348.901-01ТУ (1)	63	R
К1114ЕУ1Б	БК0.348.901-01ТУ (1)	66	R
К1114ЕУ3	БК0.348.901-03ТУ (1)	63	R
К1114ЕУ3	БК0.348.901-03ТУ (1)	66	R
К1114ЕУ4	БК0.348.901-02ТУ (1)	63	R
КР1114ЕУ4	БК0.348.901-02ТУ (1)	39	R
КР1114ЕУ4А	БК0.348.901-02ТУ/02 (1)	38	R
1114ЕУ3	БК0.347.300-02ТУ (5)	66	R
К1114СП1А	БК0.348.901-04ТУ (1)	66	R
К1116КП1	БК0.348.743-01ТУ (1)	62	D
К1116КП2	БК0.348.743-02ТУ (1)	62	D
К1116КП3	БК0.348.743-03ТУ (1)	62	D
К1116КП4	БК0.348.743-04ТУ (1)	62	D
К1116КП4	БК0.348.743-04ТУ (1)	63	R
К1116КП6	БК0.348.743-01ТУ (1)	62	D
К1116КП8	БК0.348.743-05ТУ (1)	62	D
К1116КП9	БК0.348.743-07ТУ (1)	62	D
К1116КП10	БК0.348.743-05ТУ (1)	62	D
К1116КП11	БК0.348.743-05ТУ (1)	62	D
КС1118ПА1	БК0.348.742-01ТУ (1)	11	V
КМ1118ПА2А	БК0.348.742-02ТУ (1)	11	V
КМ1118ПА2Б	БК0.348.742-02ТУ (1)	11	V
КР1118ПА3	БК0.348.742-03ТУ (1)	11	V
КС1118ПА6А	БК0.348.742-05ТУ (1)	11	V
1121СА1	БК0.347.440-01ТУ(5)	1	R
К1121СА1	БК0.348.796ТУ (1)	1	R
КР1129КП3А	АДБК.431.160.193ТУ/02 (1)	61	R
КР1129КП3Б	АДБК.431.160.193ТУ/02 (1)	61	R
КР1129КП3В	АДБК.431.160.193ТУ/02 (1)	61	R
КР1129КП4А	АДБК.431.160.506ТУ (1)	62	R
КР1129КП4Б	АДБК.431.160.506ТУ (1)	62	R
КР1129КП4В	АДБК.431.160.506ТУ (1)	62	R
КС1126ГВ1	БК0.348.778ТУ (1)	11	V
1127КН4	БК0.347.369-02ТУ (5)	75	R
1127КН5	БК0.347.369-02ТУ (5)	75	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1127КН6	БК0.347.369-01ТУ(5)	75	R
1127КН3	БК0.347.369-01ТУ(5)	10	R
КР1128КТ3А	БК0.348.659-03ТУ (1)	38	R
КР1128КТ3А	БК0.348.659-03ТУ (1)	70	R
КР1128КТ3Б	БК0.348.659-03ТУ (1)	38	R
КР1128КТ3Б	БК0.348.659-03ТУ (1)	70	R
КР1128КТ4	АДБК.431.160.641ТУ (1)	38	R
КР1128КТ4	АДБК.431.160.641ТУ (1)	73	R
1129НТ1В	БК0.347.570-01ТУ(5)	1	R
1129НТ1В	БК0.347.570-01ТУ(5)	38	R
Б1129НТ1В-1	БК0.347.553ТУ (5)	1	R
Б1129НТ1В-2	АЕЯР.431.410.033ТУ (5)	1	R
1134КТ1	БК0.347.472ТУ (5)	57	R
Б1134КТ1А-1	БК0.347.478ТУ (5)	57	R
Б1134КТ1Б-1	БК0.347.478ТУ (5)	57	R
1134КТ10	БК0.347.472ТУ (5)	57	R
1135СА1	БК0.347.481-01ТУ (5)	1	R
Б1135СА1-2	БК0.347.575-01ТУ (5)	1	R
1135СА2	БК0.347.481-02ТУ (5)	1	R
1135СА2	БК0.347.481-02ТУ (5)	38	R
Б1135СА2-2	БК0.347.575-02ТУ (5)	1	R
Б1138ПП1-1	БК0.347.505ТУ (5)	61	R
КР1148ПП1	БК0.348.957-03ТУ (1)	20	R
КР1148ПП2	БК0.348.957-02ТУ (1)	20	R
К1156ЕУ2	АДБК.431.420.624ТУ (1)	79	R
К1156ЕН1	АДБК.431.420.074-02ТУ (1)	38	R
К1156ЕН1	АДБК.431.420.074-02ТУ (1)	79	R
К1156ЕУ1	АЕЯР.431.000.007ТУ (1)	33	R
К1156ЕУ1	АДБК.431.420.074-01ТУ (1)	79	R
КР1156ЕУ1	АДБК.431.420.074-01ТУ (1)	33	R
К1156ЕУ2А	АДБК.431.420.074ТУ (1)	79	R
К1156ЕУ2Б	АДБК.431.420.074ТУ (1)	79	R
К1156ЕУ2В	АДБК.431.420.074ТУ (1)	73	R
КР1156ЕУ2	АДБК.431.420.716ТУ (1)	79	R
К1156ЕУ3А	АДБК.431.420.074ТУ (1)	79	R
К1156ЕУ3Б	АДБК.431.420.074ТУ (1)	79	R
К1156ЕУ3В	АДБК.431.420.074ТУ (1)	79	R
К1156ЕУ3Г	АДБК.431.420.074ТУ (1)	79	R
КР1156ЕУ3	АДБК.431.420.716ТУ (1)	73	R
КР1156ЕУ5	АДБК.431.420.716ТУ (1)	38	R
КР1156ЕУ5	АДБК.431.420.716ТУ (1)	73	R
КР1157ВН6А	АДБК.431.420.028ТУ (1)	35	R
КР1157ВН6Б	АДБК.431.420.028ТУ (1)	35	R
КР1157ВН6В	АДБК.431.420.028ТУ (1)	35	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР1157ЕН9Г	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН19А	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН19Б	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН19В	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН19Г	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН12А	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН12Б	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН12В	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН12Г	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН15А	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН15Б	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН15В	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН15Г	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН18А	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН18Б	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН18В	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН18Г	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН24А	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН24Б	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН24В	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН24Г	АДБК.431.420.028ТУ (1)	03	А
КР1157ЕН101А	АДБК.431.420.504ТУ (1)	03	Н
КР1157ЕН101Б	АДБК.431.420.504ТУ (1)	03	Н
КР1157ЕН502А	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	43	А
КР1157ЕН502А	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН502Б	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	43	А
КР1157ЕН502Б	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН502А	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН502Б	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН502А	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН502Б	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН502А	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН502Б	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН12С2А	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	43	А
КР1157ЕН12С2А	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН12С2Б	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	43	А
КР1157ЕН12С2Б	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН15С2А	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН15С2Б	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН18С2А	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН18С2Б	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН24С2А	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН24С2Б	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1157ЕН2Т2А	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР1157ЕН27026	АДБК.431.420.049ТУ/Д1 (1)	03	А
КР1158ЕН3А	АДБК.431.420.102ТУ (1)	33	А
КФ1158ЕН3А	АДБК.431.420.102-11ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН3Б	АДБК.431.420.102-11ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН3В	АДБК.431.420.102-12ТУ (1)	75	А
КФ1158ЕН3Г	АДБК.431.420.102-12ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН3А	АДБК.431.420.102ТУ (1)	33	А
КФ1158ЕН5А	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН5Б	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН3В	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН3Г	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН5А	АДБК.431.420.102ТУ (1)	33	А
КР1158ЕН5А	АДБК.431.420.102-01ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН5Б	АДБК.431.420.102-01ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН5Б	АДБК.431.420.102-06ТУ (1)	33	А
КР1158ЕН5Б	АДБК.431.420.102-06ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН5Г	АДБК.431.420.102-06ТУ (1)	33	А
КР1158ЕН5Г	АДБК.431.420.102-06ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН5А	АДБК.431.420.102ТУ (1)	39	А
КФ1158ЕН5А	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН5Б	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН5Б	АДБК.431.420.102-06ТУ (1)	39	А
КФ1158ЕН5В	АДБК.431.420.102ТУ (1	70	А
КФ1158ЕН5Г	АДБК.431.420.102-06ТУ (1)	39	А
КФ1158ЕН5Г	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН6А	АДБК.431.420.102-02ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН6Б	АДБК.431.420.102-02ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН6В	АДБК.431.420.102-07ТУ (1)	75	А
КР1158ЕН6Г	АДБК.431.420.102-07ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН6А	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН6Б	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН6В	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН6Г	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН8А	АДБК.431.420.102-03ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН8Б	АДБК.431.420.102-03ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН8В	АДБК.431.420.102-06ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН8Г	АДБК.431.420.102-08ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН8А	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН8Б	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН8В	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН8Г	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН12А	АДБК.431.420.102-04ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН12Б	АДБК.431.420.102-04ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН12В	АДБК.431.420.102-08ТУ (1)	70	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР1158ЕН12Г	АДБК.431.420.102-09ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН12А	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН12Б	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН12В	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН12Г	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН15А	АДБК.431.420.102-05ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН15Б	АДБК.431.420.102-05ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН15В	АДБК.431.420.102-10ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН15Г	АДБК.431.420.102-10ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН15А	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН15Б	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН15В	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КФ1158ЕН15Г	АДБК.431.420.102ТУ (1)	70	А
КР1158ЕН5Д1А	АДБК.431.420.102-01ТУ (1)	35	А
КР1158ЕН5Д1Б	АДБК.431.420.102-01ТУ (1)	35	А
КФ1158ЕН5Д2А	АДБК.431.420.102-01ТУ (1)	35	А
КФ1158ЕН5Д2Б	АДБК.431.420.102-01ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН5А	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН5Б	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН6А	АДБК.431.420.184ТУ (1)	30	А
КР1162ЕН6Б	АДБК.431.420.184ТУ (1)	30	А
КР1162ЕН9А	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН9Б	АДБК.431.420.184ТУ (1)	30	А
КР1162ЕН9А	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН9Б	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН12А	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН12Б	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН15А	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН15Б	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН18А	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН18Б	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН24А	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1162ЕН24Б	АДБК.431.420.184ТУ (1)	35	А
КР1168ЕН1	АДБК.431.420.196-02ТУ (1)	03	А
КР1168ЕН5А	АДБК.431.420.196ТУ (1)	03	А
КР1168ЕН5Б	АДБК.431.420.196ТУ (1)	03	А
КР1168ЕН6А	АДБК.431.420.196ТУ (1)	03	А
КР1168ЕН6Б	АДБК.431.420.196ТУ (1)	03	А
КР1168ЕН9А	АДБК.431.420.196ТУ (1)	03	А
КР1168ЕН9Б	АДБК.431.420.196ТУ (1)	03	А
КР1168ЕН12А	АДБК.431.420.196ТУ (1)	03	А
КР1168ЕН12Б	АДБК.431.420.196ТУ (1)	03	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КФ1168ЕН15А	АДБК.431.420.198ТУ (1)	03	А
КР1168ЕН15Б	АДБК.431.420.198ТУ (1)	03	А
КФ1168ЕН18А	АДБК.431.420.198ТУ (1)	03	А
КР1168ЕН18Б	АДБК.431.420.198ТУ (1)	03	А
К1169ЕУ1	АДБК.432.420.245ТУ (1)	1,4	А
К1169ЕУ2	АДБК.432.420.245ТУ (1)	1,4	А
КР1170ЕН3	АДБК.431.420.270ТУ (1)	03	А
КР1170ЕН5	АДБК.431.420.270ТУ (1)	03	А
КФ1170ЕН5	АДБК.431.420.270ТУ (1)	03	А
КР1170ЕН8	АДБК.431.420.270ТУ (1)	03	А
КР1170ЕН9	АДБК.431.420.270ТУ (1)	03	А
КР1170ЕН12	АДБК.431.420.270ТУ (1)	03	А
КР1170ЕН15	АДБК.431.420.270ТУ (1)	03	А
КР1171СП10	АДБК.431.350.271ТУ (1)	03	А
КР1171СП20	АДБК.431.350.271ТУ (1)	03	А
КР1171СП28	АДБК.431.350.271ТУ (1)	03	А
КР1171СП42	АДБК.431.350.271ТУ (1)	03	А
КР1171СП47	АДБК.431.350.271ТУ (1)	03	А
КР1171СП53	АДБК.431.350.271ТУ (1)	03	А
КР1171СП61	АДБК.431.350.271ТУ (1)	03	А
КР1171СП73	АДБК.431.350.271ТУ (1)	03	А
КР1171СП87	АДБК.431.350.271ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН5А	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН5Б	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН5В	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН6А	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН6Б	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН6В	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН9А	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН9Б	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН9В	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН9А	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН9Б	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН9В	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН12А	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН12Б	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН12В	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН15А	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН15Б	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН15В	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН18А	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН18Б	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН18В	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А
КР1179ЕН20А	АДБК.431.420.514ТУ (1)	03	А

Типономинал	ТУ (приёмка)	Изготовитель	Ст
КР1170ЕН206	АДБК.431.420.514ТУ (1)	85	R
КР1170ЕН20В	АДБК.431.420.514ТУ (1)	85	R
КР1170ЕН24А	АДБК.431.420.514ТУ (1)	85	R
КР1170ЕН246	АДБК.431.420.514ТУ (1)	85	R
КР1170ЕН24В	АДБК.431.420.514ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН15А	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН156	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН15В	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН15А	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН166	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН16В	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН16А	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН166	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН16В	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН17А	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН176	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН17В	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН18А	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН186	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН18В	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН20А	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН206	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН20В	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН24А	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН246	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН24В	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1180ЕН85	АДБК.431.420.478ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН5А	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН56	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН5В	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН6А	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН66	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН6В	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН12А	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН126	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН12В	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН15А	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН156	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН15В	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН24А	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН246	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1181ЕН24В	АДБК.431.420.542ТУ (1)	85	R
КР1182ГГ2	АДБК.431.000.484ТУ (1)	70	R
КР1182ГГ3	АДБК.431.000.484ТУ (1)	70	R
КР1182ЖУ2	АДБК.431.000.484-03ТУ (1)	25	R
КР1182ЖУ2	АДБК.431.000.484-03ТУ (1)	70	R
КР1182КП1	АДБК.431.000.484ТУ (1)	70	R
КР1182КП1А	АДБК.431.000.484ТУ (1)	70	R
КР1182КП16	АДБК.431.000.484ТУ (1)	70	R
КР1182КП1В	АДБК.431.000.484ТУ (1)	70	R
КР1182ПМ1	АДБК.431.000.484-01ТУ (1)	30	R
КР1182ПМ1	АДБК.431.000.484-01ТУ (1)	70	R
КР1182СА1	АДБК.431.000.484-04ТУ (1)	25	R
КР1182СА1	АДБК.431.000.484-04ТУ (1)	70	R
КР1184ЕН2	АДБК.431.400.492-01ТУ (1)	26	R
КР1184ЕН2А	АДБК.431.400.492-01ТУ (1)	26	R
КР1184ЕУ1	АДБК.431.400.492ТУ (1)	26	R
КР1185СТ85	АДБК.431.350.502ТУ (1)	32	R
КР1185СТ89	АДБК.431.350.502ТУ (1)	32	R
КР1186ЕН5	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КФ1186ЕН5	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КР1186ЕН6	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КФ1186ЕН6	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КР1186ЕН8	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КФ1186ЕН8	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КР1186ЕН9	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КФ1186ЕН9	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КР1186ЕН12	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КФ1186ЕН12	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КР1186ЕН15	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КФ1186ЕН15	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	R
КФ1186ЕН501	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	N
КФ1186ЕН601	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	N
КФ1186ЕН801	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	N
КФ1186ЕН901	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	N
КФ1186ЕН1201	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	N
КФ1186ЕН1501	АДБК.431.420.537ТУ (1)	01	N
КР1189ЕН5	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R
КФ1189ЕН5	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R
КР1189ЕН6	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R
КФ1189ЕН6	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R
КР1189ЕН8	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R

Типономинал	ТУ (приёмка)	Изготовитель	Ст
КФ1189ЕН8	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R
КР1189ЕН9	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R
КФ1189ЕН9	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R
КР1189ЕН12	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R
КФ1189ЕН12	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R
КР1189ЕН15	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R
КФ1189ЕН15	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	R
КФ1189ЕН501	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	N
КФ1189ЕН601	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	N
КФ1189ЕН801	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	N
КФ1189ЕН901	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	N
КФ1189ЕН1201	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	N
КФ1189ЕН1501	АДБК.431.420.538ТУ (1)	01	N
КР1195ЕН1А-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН16-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН1А	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН16	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН2А-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН2Б-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН2В-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН2Г-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН2Д-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	01	R
КБ1195ЕН2Е-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	01	R
КР1195ЕН2А	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН26	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН2В	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН2Г	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН2Д	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН2Е	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН3А-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН3Б-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН3В-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН3Г-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН3Д-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН3Е-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН3А	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН36	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН3В	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН3Г	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН3Д	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН3Е	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕВ5А-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕВ56-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕВ5В-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕВ5Г-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕВ5Д-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕВ5Е-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕВ5А	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕВ56	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕВ5В	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕВ5Г	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕВ5Д	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕВ5Е	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН12А-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН126-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН12В-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН12Г-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН12Д-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КБ1195ЕН12Е-4	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН12А	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН12Е	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН12В	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН12Г	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН12Д	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1195ЕН12Е	АДБК.431.420.615ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН5А	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН56	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН6А	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН66	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН6А	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН86	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН12А	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН126	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН15А	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН156	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН18А	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН186	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН24А	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1199ЕН246	АДБК.431.420.548ТУ (1)	03	R
КР1210ЕН1	АДБК.431.420.684ТУ (1)	07	R
КР1215ЕН1	АДБК.431.420.740ТУ (1)	27	R
КФ1215ЕН1	АДБК.431.420.740ТУ (1)	01	R
К1216ЕН1	АДБК.431.420.776ТУ (1)	27	R
К1224ПН1Р	АДБК.431.320.628ТУ (1)	70	R
К1224ПН3Р	АДБК.431.320.628ТУ (1)	70	R
К1230ЛП1М6Т	АДБК.431.340.835ТУ (1)	70	R
К1230ЛП1М6Т	АДБК.431.340.835ТУ (1)	73	R
К1230ЛП1М6Т	АДБК.431.340.835ТУ (1)	79	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
К1233КТ1П	АДБК.431.340.849ТУ (1)	70	R
К1233КТ1Т	АДБК.431.340.849ТУ (1)	70	R
КР1401СА1	ИБЗ.487.024-18ТУ (1)	28	R
КР1401СА1	БКО.348.851-03ТУ/02 (1)	52	R
КР1401СА1А	ИБЗ.487.024-18ТУ (1)	28	R
КР1401СА1Б	ИБЗ.487.024-18ТУ (1)	28	R
КР1401СА1В	ИБЗ.487.024-18ТУ (1)	28	R
КР1401СА3	БКО.348.851-03ТУ/02 (1)	52	R
1401УД2АЛ1М	АЕЯР.431.130.149-01ТУ (5)	28	R
1401УД2БМ1М	АЕЯР.431.130.149-01ТУ (5)	28	R
КР1401УД2	ИБЗ.487.340ТУ (1)	28	R
КР1401УД2А	БКО.348.851ТУ/02 (1)	56	R
КР1401УД2А/3А	БКО.348.851-02ТУ/02 (1)	57	R
КР1401УД2Б	БКО.348.851ТУ/02 (1)	28	R
КР1401УД2Б/3А	БКО.348.851-02ТУ/02 (1)	57	R
1408УП2	БКО.347.399ТУ (5)	58	R
КР1407УД4	БКО.348.699ТУ/02 (1)	54	N
КР1407УД4А	БКО.348.699ТУ/02 (1)	54	N
КР1407УД4Б	БКО.348.699ТУ/02 (1)	54	N
1408УД1	БКО.347.298-01ТУ (5)	26	R
1408УД1-2	БКО.347.809-01ТУ (5)	26	R
КР1408УД1	БКО.348.666ТУ (1)	26	R
К1409УД1А	БКО.348.722ТУ (1)	1	R
К1409УД1Б	БКО.348.722ТУ (1)	1	R
К1409УД1В	БКО.348.722ТУ (1)	1	R
К1409УД1Г	БКО.348.722ТУ (1)	1	R
КР1409УД1А	БКО.348.722ТУ (1)	1	R
КР1409УД1Б	БКО.348.722ТУ (1)	1	R
КР1409УД1В	БКО.348.722ТУ (1)	1	R
КР1409УД1Г	БКО.348.722ТУ (1)	1	R
1417УД5А	БКО.347.644-03ТУ (5)	30	R
1417УД5АВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
1417УД5Б	БКО.347.644-03ТУ (5)	30	R
1417УД5БВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
Б1417УД5А-4ВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
Б1417УД5Б-4ВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
Б1417УД20А-4ВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
М1417УД2Б	БКО.347.644-04ТУ (5)	30	R
М1417УД2БВК	АЕЯР.431.130.145-04ТУ (5)	14	R
1417УД29А	БКО.347.644-03ТУ (5)	30	R
1417УД29АВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
1417УД29Б	БКО.347.644-03ТУ (5)	30	R
1417УД29БВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
1417УД29В	БКО.347.644-03ТУ (5)	30	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1417УД29ВВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
Б1417УД29А-4ВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
Б1417УД29Б-4ВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
Б1417УД29В-4ВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
1417УД29А4	БКО.347.644-03ТУ (5)	30	R
1417УД29А5	БКО.347.644-03ТУ (5)	30	R
1417УД601АВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
1417УД601БВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
1417УД601АВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
1417УД601БВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
1417УД601ВВК	АЕЯР.431.130.145-03ТУ (5)	14	R
1419УД1	БКО.347.527-01ТУ (5)	1	R
1419УД1	БКО.347.527-01ТУ (5)	28	R
Б1419УД1А-1	БКО.347.543-01ТУ (5)	1	R
Б1419УД1Б-1	БКО.347.543-01ТУ (5)	1	R
КР1435УД1	АДБК.431.130.262ТУ (1)	30	R
КР1435УД2	АДБК.431.130.303ТУ (1)	30	R
КР1435УД3	АДБК.431.130.263ТУ (1)	30	R
КР1435УД4	АДБК.431.130.304ТУ (1)	30	R
ЭКР1436АП1	АДБК.431.100.290-07ТУ (1)	27	R
ЭКФ1436АП1	АДБК.431.100.290-07ТУ (1)	27	R
ЭКР1436АП2	АДБК.431.100.290-07ТУ (1)	27	R
ЭКФ1436АП2	АДБК.431.100.290-07ТУ (1)	27	R
КА1436УЕ1	АДБК.431.100.290-01ТУ (1)	27	R
ЭКР1436УН1	АДБК.431.100.290-03ТУ (1)	27	R
ЭКФ1436УН1	АДБК.431.100.290-03ТУ (1)	27	R
ЭКР1436ХА1	АДБК.431.100.290-02ТУ (1)	27	R
ЭКР1436ХА2	АДБК.431.100.290-05ТУ (1)	27	R
ЭКФ1436ХА2	АДБК.431.100.290-05ТУ (1)	27	R
КР1438УН1	АДБК.431.120.299-09ТУ (1)	28	R
КР1438УН2	АДБК.431.000.299-09ТУ (1)	28	R
КР1441ВВ1	АДБК.431.280.421ТУ (1)	28	R
КА1446ВГ1	АДБК.431.290.588ТУ (1)	3	V
КЕ1446ВГ3	АДБК.431.290.633ТУ (1)	3	V
К1446ПВ1	АДБК.431.320.536ТУ (1)	3	V
КР1446ПВ1	АДБК.431.320.529ТУ (1)	3	V
КФ1446ПВ1	АДБК.431.320.539ТУ (1)	3	V
КР1446ПС1	АДБК.431.320.611ТУ (1)	3	V
КР1446УД1А	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД1Б	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД1В	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД1А	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД1Б	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД1В	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР1446УД2А	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД2Б	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД2В	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД2А	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД2Б	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД2В	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД3А	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД3Б	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД3В	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД3А	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД3Б	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД3В	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД4А	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД4Б	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД4В	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД4А	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД4Б	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД4В	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД5А	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД5Б	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД5В	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД5А	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД5Б	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КФ1446УД5В	АДБК.431.130.527ТУ (1)	3	V
КР1446УД11А	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КР1446УД11Б	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КР1446УД11В	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД11А	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД11Б	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД11В	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КР1446УД12А	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КР1446УД12Б	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КР1446УД12В	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД12А	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД12Б	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД12В	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КР1446УД13А	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КР1446УД13Б	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КР1446УД13В	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД13А	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД13Б	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД13В	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КР1446УД14А	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КР1446УД14Б	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР1446УД14В	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД14А	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД14Б	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД14В	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД15А	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД15Е	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КФ1446УД15Б	АДБК.431.130.603ТУ (1)	3	V
КР1446ХК1А	АДБК.431.220.612ТУ (1)	3	V
КР1446ХК1Б	АДБК.431.220.612ТУ (1)	3	V
КР1446ХК1В	АДБК.431.220.612ТУ (1)	3	V
Б1451КН3-4ВК	АЕЯР.431.260.151ТУ (5)	14	R
К1500РУ073	ГИО.348.673-19ТУ (1)	34	R
КН1500РУ073	БКО.348.673-13ТУ (1)	34	R
1504ЛА4АЗВ	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛА43В	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛА6АЗВ	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛА63В	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛА8АЗВ	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛАЗАЗВ	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛАЗЗВ	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛАЗЗВ	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛЕ1	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛЕ1А	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛЕ2	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛЕ2А	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛЕ5	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛЕ5А	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛЕ6	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛЕ6А	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛД1	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛД1А	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛД5	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛД5А	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛД8	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛД8А	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛР1	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛР1А	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛР2	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛР2А	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛР11АЗВ	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ЛР11БЗВ	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ТВ1	БКО.347.348-03ТУ (5)	33	R
1504ТР1	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R
1504ТР1А	БКО.347.348-01ТУ (5)	33	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1504ТР2	БК0.347.348-01ТУ (5)	03	R
1504ТР2А	БК0.347.348-01ТУ (5)	03	R
1505КП5	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505КП2	БК0.347.349-03ТУ (5)	03	R
1505КП5	БК0.347.349-03ТУ (5)	03	R
1505КП6А	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505КП12	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505КП14	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505КП13	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505КР1	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505КР1А	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505КР2	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505КП8	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505КП9	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505КП10	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛА2А3В	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛА2Б3В	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛА3А3П	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛА3Б3П	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛБ1А	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛБ1Б	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛЕ2А	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛЕ2Б	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛП3А3В	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛР1А	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛР1Б	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛР2А	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛР2Б	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛР4А3В	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ЛР4Б3В	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505РМ1	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ТВ1	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ТВ14	БК0.347.349-01ТУ 15)	03	R
1505ТМ2А3В	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1505ТМ2Б3В	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
1506ХЛ3	БК0.347.349-01ТУ (5)	03	R
КР1506ВТ3	АДБК.431.230.362ТУ (1)	09	V
КР1506ХЛ1	АДБК.431.280.631ТУ (1)	09	V
КР1507ЛЕ1А	БК0.348.729ТУ (1)	38	R
1508ТЛ1	АЕЯР.431.320.052ТУ (5)	38	R
К1508ТЛ1	АДБК.431.320.395ТУ (1)	38	R
К1508ТЛ1А	АДБК.431.320.395ТУ (1)	38	R
КР1508ТМ2	АДБК.431.320.277ТУ (1)	11	V
КР1508ТМ4А	АДБК.431.320.348ТУ (1)	11	V

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР1508ТУ4Б	АДБК.431.320.248ТУ (1)	11	V
КБ1508ХЛ4А-2	БК0.348.730ТУ (1)	38	R
КР1508ХП5	БК0.348.861ТУ (1)	38	R
1515ХМ1	БК0.347.414ТУ (5)	09	V
КА1515ХМ1	БК0.349.045ТУ (1)	09	V
Н1515ХМ1	БК0.347.416ТУ (5)	09	V
Н1515ХТ1	АЕЯР.431.260.153ТУ (5)	09	V
1520ХМ1	БК0.347.426ТУ (5)	38	R
1520ХМ2А	БК0.347.583ТУ (5)	38	R
1520ХМ3	БК0.347.655ТУ (5)	38	R
1521ХМ1	БК0.347.425ТУ (5)	38	R
1526АГ1	БК0.347.458-21ТУ (5)	01	R
1526АГ1ММ	АЕЯР.431.200.139-21ТУ (5)	38	R
1526ЛД1	БК0.347.458-06ТУ (5)	47	R
1526ЛД1ММ	АЕЯР.431.200.139-05ТУ (5)	38	R
1526ЛД1ЭП	АЕЯР.431.200.126-121ТУ (5)	01	R
61526ЛД1-4	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛЕ9	БК0.347.458-12ТУ (5)	01	R
1526ЛЕ9ММ	АЕЯР.431.200.139-121ТУ (5)	38	R
1526ЛЕ10	БК0.347.458-13ТУ (5)	01	R
1526ЛЕ10ММ	АЕЯР.431.200.139-13ТУ (5)	38	R
61526ЛЕ10-13П	АЕЯР.431.200.127-03ТУ (5)	01	R
1526ЛЕ11	БК0.347.458-02ТУ (5)	47	R
1526ЛЕ11ММ	АЕЯР.431.200.139-02ТУ (5)	38	R
1526ЛЕ11ЭП	АЕЯР.431.200.126-02ТУ (5)	01	R
61526ЛЕ11-13П	АЕЯР.431.200.127-02ТУ (5)	01	R
61526ЛЕ11-4	БК0.347.458-02ТУ (5)	47	R
1526ЛЕ14	БК0.347.458-02ТУ (5)	38	R
1526ЛЕ14	БК0.347.458-02ТУ (5)	47	R
1526ЛЕ14ЭП	АЕЯР.431.200.126-02ТУ (5)	01	R
61526ЛЕ14-4	БК0.347.458-02ТУ (5)	47	R
1526ЛЕ15	БК0.347.458-05ТУ (5)	38	R
1526ЛЕ15	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛЕ15ЭП	АЕЯР.431.200.126-11ТУ (5)	01	R
61526ЛЕ15-4	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛЕ19	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛЕ19ЭП	АЕЯР.431.200.126-11ТУ (5)	01	R
61526ЛЕ19-4	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛК1	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛК1ММ	АЕЯР.431.200.139-05ТУ (5)	38	R
1526ЛК1ЭП	АЕЯР.431.200.126-13ТУ (5)	01	R
61526ЛК1-4	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛМ1	БК0.347.458-03ТУ (5)	38	R
1526ЛМ1	БК0.347.458-03ТУ (5)	47	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1526ЛМ1ЭП	АЕЯР.431.200.126-03ТУ (5)	01	R
61526ЛМ1-4	БК0.347.458-03ТУ (5)	47	R
1526ЛП2	БК0.347.458-13ТУ (5)	01	R
1526ЛП2ММ	АЕЯР.431.200.139-13ТУ (5)	38	R
61526ЛП2-13П	АЕЯР.431.200.127-06ТУ (5)	01	R
1526ЛР4	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛР4ММ	АЕЯР.431.200.139-05ТУ (5)	38	R
1526ЛР4ЭП	АЕЯР.431.200.126-09ТУ (5)	01	R
61526ЛТ4-4	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛТ5ЭП	АЕЯР.431.200.126-04ТУ (5)	01	R
1526ЛТ6	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛТ6ЭП	АЕЯР.431.200.126-10ТУ (5)	01	R
61526ЛТЕ-4	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛТ3	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛТ3ММ	АЕЯР.431.200.139-05ТУ (5)	38	R
1526ЛТ3ЭП	АЕЯР.431.200.126-09ТУ (5)	01	R
61526ЛТ3-4	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛФ1	БК0.347.458-10ТУ (5)	01	R
1526ЛФ1ММ	АЕЯР.431.200.139-10ТУ (5)	38	R
1526ЛР2	БК0.347.458-08ТУ (5)	47	R
1526ЛР2ММ	АЕЯР.431.200.139-05ТУ (5)	38	R
1526ЛР2ЭП	АЕЯР.431.200.126-12ТУ (5)	01	R
61526ЛР2-13П	АЕЯР.431.200.127-06ТУ (5)	01	R
61526ЛР2-4	БК0.347.458-05ТУ (5)	47	R
1526ЛР6	БК0.347.458-09ТУ (5)	01	R
1526ЛР6ММ	АЕЯР.431.200.139-09ТУ (5)	38	R
1526ЛР9	БК0.347.458-02ТУ (5)	47	R
1526ЛР9ММ	АЕЯР.431.200.139-02ТУ (5)	38	R
1526ЛР9ЭП	АЕЯР.431.200.126-02ТУ (5)	01	R
61526ЛР9-13П	АЕЯР.431.200.127-06ТУ (5)	01	R
61526ЛР9-4	БК0.347.458-02ТУ (5)	47	R
1526ЛР11	БК0.347.458-14ТУ (5)	01	R
1526ЛР11ММ	АЕЯР.431.200.139-14ТУ (5)	38	R
1526ЛР12ЭП	АЕЯР.431.200.126-06ТУ (5)	01	R
1526ЛР13	БК0.347.458-08ТУ (5)	01	R
1526ЛТ1	БК0.347.458-03ТУ (5)	47	R
1526ЛТ1ММ	АЕЯР.431.200.139-03ТУ (5)	38	R
1526ЛТ1ЭП	АЕЯР.431.200.126-03ТУ (5)	01	R
61526ЛТ1-4	БК0.347.458-03ТУ (5)	47	R
1526ЛТ2	БК0.347.458-03ТУ (5)	47	R
1526ЛТ2ММ	АЕЯР.431.200.139-03ТУ (5)	38	R
1526ЛТ2ЭП	АЕЯР.431.200.126-03ТУ (5)	01	R
61526ЛТ2-13П	АЕЯР.431.200.127-04ТУ (5)	01	R
61526ЛТ2-4	БК0.347.458-03ТУ (5)	47	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1526ЛТ3	БК0.347.458-04ТУ (5)	01	R
1526ЛТ3ММ	АЕЯР.431.200.139-04ТУ (5)	38	R
61526ЛТ3-13П	АЕЯР.431.200.126-04ТУ (5)	01	R
1526ЛУ2	БК0.347.458-01ТУ (5)	47	R
1526ЛУ2ММ	АЕЯР.431.200.139-01ТУ (5)	38	R
1526ЛУ2ЭП	АЕЯР.431.200.126-01ТУ (5)	01	R
61526ЛУ2-13П	АЕЯР.431.200.127-01ТУ (5)	01	R
61526ЛУ2-4	БК0.347.458-01ТУ (5)	47	R
1526ЛУ3ММ	АЕЯР.431.200.139-01ТУ (5)	38	R
1526ЛУ3ЭП	АЕЯР.431.200.126-01ТУ (5)	01	R
61526ЛУ3-13П	АЕЯР.431.200.127-01ТУ (5)	01	R
1526ЛУ3	БК0.347.458-01ТУ (5)	47	R
1526ЛУ5	БК0.347.458-15ТУ (5)	01	R
1526ЛУ5ММ	АЕЯР.431.200.139-15ТУ (5)	38	R
61526ЛУ5-13П	АЕЯР.431.200.127-02ТУ (5)	01	R
1526ЛЭ10	БК0.347.458-07ТУ (5)	01	R
1526ЛЭ10ММ	АЕЯР.431.200.139-07ТУ (5)	38	R
61526ЛЭ10-13П	АЕЯР.431.200.127-02ТУ (5)	01	R
1526ЛН1	БК0.347.458-13ТУ (5)	01	R
1526ЛН1ММ	АЕЯР.431.200.139-13ТУ (5)	38	R
61526ЛН1-13П	АЕЯР.431.200.127-08ТУ (5)	01	R
1526ЛН2	БК0.347.458-01ТУ (5)	47	R
1526ЛН2ММ	АЕЯР.431.200.139-01ТУ (5)	38	R
1526ЛП2ЭП	АЕЯР.431.200.126-01ТУ (5)	01	R
61526ЛП2-13П	АЕЯР.431.200.127-01ТУ (5)	01	R
61526ЛП2-4	БК0.347.458-01ТУ (5)	47	R
1526ЛП2	БК0.347.458-15ТУ (5)	01	R
1526ЛП2ММ	АЕЯР.431.200.139-15ТУ (5)	38	R
61526ЛП2-13П	АЕЯР.431.200.126-08ТУ (5)	01	R
1526ЛП3	БК0.347.458-01ТУ (5)	47	R
1526ЛП3ММ	АЕЯР.431.200.139-01ТУ (5)	38	R
1526ЛП3ЭП	АЕЯР.431.200.126-01ТУ (5)	01	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1526ТП3-4	ЕЮ0.347.458-01ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ЛС2	ЕЮ0.347.458-11ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ЛС2М	АЕЯР.431.200.139-11ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526ЛС2-1-3П	АЕЯР.431.200.127-08ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТР1	ЕЮ0.347.458-05ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ТР1-3П	АЕЯР.431.200.126-10ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТР1-4	ЕЮ0.347.458-05ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ТМ4	ЕЮ0.347.458-11ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТМ4М	АЕЯР.431.200.139-11ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526ТМ6	ЕЮ0.347.458-05ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ТМ6М	АЕЯР.431.200.129-05ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526ТМ6-3П	АЕЯР.431.200.126-07ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТМ6-4	ЕЮ0.347.458-05ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ТМ7	ЕЮ0.347.458-05ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ТМ7М	АЕЯР.431.200.139-05ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526ТМ7-3П	АЕЯР.431.200.126-08ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТМ7-4	ЕЮ0.347.458-05ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ТМ8	ЕЮ0.347.458-05ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ТМ8М	АЕЯР.431.200.139-05ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526ТМ8-3П	АЕЯР.431.200.126-08ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТМ8-4	ЕЮ0.347.458-05ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ТМ9	ЕЮ0.347.458-20ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ТМ9М	АЕЯР.431.200.139-20ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526ТМ9-4	ЕЮ0.347.458-20ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ЛУ1	АЕЯР.431.200.126-14ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТЛУ1-1	АЕЯР.431.200.127-07ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526РУ2АМ	АЕЯР.431.200.139-13ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526РУ2Б3П	АЕЯР.431.200.126-06ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526РУ2Б3П	АЕЯР.431.200.126-06ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526РУ3М	АЕЯР.431.200.139-19ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526СА1	ЕЮ0.347.458-05ТУ/10 (5)	$Э_{36}$	А
1526СА1	ЕЮ0.347.458-05ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТВ1	ЕЮ0.347.458-16ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТБ1М	АЕЯР.431.200.139-16ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526ТЛ1	ЕЮ0.347.458-22ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТЛ1-1М	АЕЯР.431.200.139-22ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526ТЛ1-1-3П	АЕЯР.431.200.126-05ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТМ2	ЕЮ0.347.458-02ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ТМ2М	АЕЯР.431.200.139-02ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526ТМ2-3П	АЕЯР.431.200.126-02ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТМ2-4	ЕЮ0.347.458-02ТУ (5)	$Э_{47}$	А
1526ТМ3	ЕЮ0.347.458-12ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТМ3М	АЕЯР.431.200.139-12ТУ (5)	$Э_{36}$	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1526ТР2	ЕЮ0.347.458-12ТУ (5)	$Э_{31}$	А
1526ТР2М	АЕЯР.431.200.139-12ТУ (5)	$Э_{36}$	А
1526ХМ2	АЕЯР.431.260.045ТУ (5)	$Э_{47}$	А
КР1531АГ3	ЕЮ0.348.767-07ТУ (1)	$Э_{36}$	А
КР1531АГ4	ЕЮ0.348.767-07ТУ (1)	$Э_{36}$	А
КР1531АГ5	ЕЮ0.348.767-07ТУ (1)	$Э_{36}$	А
КР1531АГ6	ЕЮ0.348.767-21ТУ (1)	$Э_{36}$	А
КР1531ИЕ10	ЕЮ0.348.767-17ТУ (1)	$Ф_{42}$	А
КР1531ИР22	ЕЮ0.348.767-11ТУ (1)	$Ф_{42}$	А
КР1531ИР23	ЕЮ0.348.767-12ТУ (1)	$Ф_{42}$	А
КР1531ИР80	ЕЮ0.348.767-11ТУ (1)	$Ф_{45}$	А
КР1531ИР81	ЕЮ0.348.767-12ТУ (1)	$Ф_{45}$	А
1531ЛП14	ЕЮ0.347.416-18ТУ (5)	$Ф_{42}$	А
1531ЛП16	ЕЮ0.347.416-16ТУ (5)	$Ф_{45}$	А
КР1531ЛП16	ЕЮ0.348.767-15ТУ (1)	$Ф_{45}$	А
1531ЛП18	ЕЮ0.347.416-16ТУ (5)	$Ф_{45}$	А
КР1531ЛП18	ЕЮ0.348.767-16ТУ (1)	$Ф_{45}$	А
1531ЛП5	ЕЮ0.347.416-14ТУ (5)	$Ф_{45}$	А
КР1531ЛП5	ЕЮ0.348.767-10ТУ (1)	$Ф_{45}$	А
1531ЛР9	ЕЮ0.347.416-13ТУ (5)	$Ф_{45}$	А
КР1531ЛР9	ЕЮ0.348.767-10ТУ (1)	$Ф_{45}$	А
1531ТМ8	ЕЮ0.347.416-10ТУ (5)	$Ф_{45}$	А
КР1531ТМ8	ЕЮ0.348.767-02ТУ (1)	$Ф_{45}$	А
1531ТМ9	ЕЮ0.347.416-10ТУ (5)	$Ф_{45}$	А
КР1531ТМ9	ЕЮ0.348.767-02ТУ (1)	$Ф_{45}$	А
1532ЛИ11	ЕЮ0.347.566ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533АГ3	ЕЮ0.348.806-41ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533АГ3	ЕЮ0.348.806-41ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533АГ3	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533АГ3	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКР1533АГ3	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533АГ3	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533АГ4	ЕЮ0.347.364-32ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533АГ4	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533АГ4	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКР1533АГ4	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533АГ4	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533АГ5	ЕЮ0.347.364-32ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533АГ5	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533АГ5	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКР1533АГ5	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533АГ5	ЕЮ0.348.806-32ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533АГ6	ЕЮ0.347.364-55ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533АГ6	ЕЮ0.348.806-30ТУ (1)	$Ф_{27}$	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
ЭКА1533АГ6	ЕЮ0.348.806-30ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКР1533АГ6	ЕЮ0.348.806-30ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533АГ6	ЕЮ0.348.806-30ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533АГ9	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКР1533АГ9	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533АГ9	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533АП14	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКР1533АП14	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533АП14	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533АП15	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКР1533АП15	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533АП15	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533АП16	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКР1533АП16	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533АП16	ЕЮ0.348.806-46ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533АГ3	ЕЮ0.347.364-32ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИД3	ЕЮ0.348.806-12ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИД3	ЕЮ0.348.806-12ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКР1533ИД3	ЕЮ0.348.806-12ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИД3	ЕЮ0.348.806-12ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИД4	ЕЮ0.347.364-06ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИД4	ЕЮ0.348.806-06ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИД4	ЕЮ0.348.806-06ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИД4	ЕЮ0.348.806-06ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИД7	ЕЮ0.347.364-08ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИД7	ЕЮ0.348.806-08ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИД7	ЕЮ0.348.806-08ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИД7	ЕЮ0.348.806-08ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИД14	ЕЮ0.348.806-48ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИД14	ЕЮ0.348.806-48ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИД17	ЕЮ0.347.364-30ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
1533ИД3	ЕЮ0.347.364-12ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ2	ЕЮ0.348.806-41ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИЕ2	ЕЮ0.348.806-41ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ5	ЕЮ0.348.806-41ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИЕ5	ЕЮ0.348.806-41ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИЕ6	ЕЮ0.347.364-21ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ6	ЕЮ0.348.806-21ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ6	ЕЮ0.348.806-21ТУ (1)	$Ф_{45}$	А
ЭКА1533ИЕ6	ЕЮ0.348.806-21ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИЕ6	ЕЮ0.348.806-21ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИЕ7	ЕЮ0.347.364-07ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ7	ЕЮ0.348.806-07ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИЕ7	ЕЮ0.348.806-07ТУ (1)	$Ф_{27}$	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
ЭКФ1533ИЕ7	ЕЮ0.348.806-07ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИЕ9	ЕЮ0.347.364-27ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ9	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИЕ9	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИЕ9	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИЕ10	ЕЮ0.347.364-27ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ10	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ10	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{45}$	А
ЭКА1533ИЕ10	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИЕ10	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИЕ11	ЕЮ0.347.364-27ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ11	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИЕ11	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИЕ11	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ12	ЕЮ0.348.806-49ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИЕ12	ЕЮ0.348.806-49ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ13	ЕЮ0.348.806-49ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИЕ13	ЕЮ0.348.806-49ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИЕ18	ЕЮ0.347.364-27ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ18	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИЕ18	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИЕ18	ЕЮ0.348.806-27ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИЕ19	ЕЮ0.348.806-48ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИЕ19	ЕЮ0.348.806-48ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИП3	ЕЮ0.348.806-03ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИП3	ЕЮ0.348.806-03ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКР1533ИП3	ЕЮ0.348.806-03ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИП3	ЕЮ0.348.806-03ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИП4	ЕЮ0.347.364-09ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИП4	ЕЮ0.348.806-09ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИП4	ЕЮ0.348.806-09ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИП4	ЕЮ0.348.806-09ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИП5	ЕЮ0.347.364-14ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИП5	ЕЮ0.348.806-14ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИП5	ЕЮ0.348.806-14ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИП5	ЕЮ0.348.806-14ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИП6	ЕЮ0.347.364-18ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИП6	ЕЮ0.348.806-18ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИП6	ЕЮ0.348.806-18ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИП6	ЕЮ0.348.806-18ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
1533ИП7	ЕЮ0.347.364-18ТУ (5)	$Ф_{27}$	А
КР1533ИП7	ЕЮ0.348.806-18ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКА1533ИП7	ЕЮ0.348.806-18ТУ (1)	$Ф_{27}$	А
ЭКФ1533ИП7	ЕЮ0.348.806-18ТУ (1)	$Ф_{27}$	А

Типономинал	ТУ (прим.)	Изгот-ль	Ст
1533ИП3	БК0.347.364-03ТУ(5)		А
КР1533ИР9	БК0.348.805-50ТУ (1)		А
ЭКС1533ИР9	БК0.348.805-50ТУ (1)		А
КР1533ИР9	БК0.348.805-42ТУ (1)		А
ЭКС1533ИР9	БК0.348.805-42ТУ (1)		А
КР1533ИР10	БК0.348.805-42ТУ (1)		А
ЭКС1533ИР10	БК0.348.805-42ТУ (1)		А
КР1533ИР15	БК0.348.805-50ТУ (1)		А
КР1533ИР16	БК0.348.805-50ТУ (1)		А
1533ИР22	БК0.347.364-26ТУ(5)		А
КР1533ИР22	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
КР1533ИР22	БК0.348.805-26ТУ (1)		Б
ЭКА1533ИР22	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
ЭКР1533ИР22	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР22	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР22Б	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
1533ИР23	БК0.347.364-26ТУ(5)		А
КР1533ИР23	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
КР1533ИР23	БК0.348.805-26ТУ (1)		Б
ЭКА1533ИР23	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
ЭКР1533ИР23	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР23	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
1533ИР24	БК0.347.364-26ТУ(5)		А
КР1533ИР24	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
ЭКА1533ИР24	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
ЭКР1533ИР24	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР24	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
КР1533ИР26	БК0.348.805-37ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР26	БК0.348.805-37ТУ (1)		А
КР1533ИР27	БК0.348.805-42ТУ (1)		А
ЭКР1533ИР27А	БК0.348.805-42ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР27А	БК0.348.805-42ТУ (1)		А
КР1533ИР29	БК0.348.805-35ТУ (1)		А
ЭКР1533ИР29	БК0.348.805-35ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР29	БК0.348.805-35ТУ (1)		А
КР1533ИР30	БК0.348.805-49ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР30	БК0.348.805-49ТУ (1)		А
1533ИР31	БК0.347.364-29ТУ(5)		А
КР1533ИР32	БК0.348.805-37ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР32	БК0.348.805-37ТУ (1)		А
КР1533ИР33	БК0.348.808-10ТУ (1)		А
ЭКА1533ИР33	БК0.348.805-10ТУ (1)		А
ЭКР1533ИР33	БК0.348.805-10ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР33	БК0.348.805-10ТУ (1)		А

Типономинал	ТУ (прим.)	Изгот-ль	Ст
1533ИР34	БК0.347.364-11ТУ(5)		А
КР1533ИР34	БК0.348.805-11ТУ (1)		А
ЭКА1533ИР34	БК0.348.805-11ТУ (1)		А
ЭКР1533ИР34	БК0.348.805-11ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР34	БК0.348.805-11ТУ (1)		А
КР1533ИР35	БК0.348.805-48ТУ (1)		А
ЭКР1533ИР35	БК0.348.805-48ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР35	БК0.348.805-48ТУ (1)		А
1533ИР37	БК0.347.364-22ТУ(5)		А
КР1533ИР37	БК0.348.805-22ТУ (1)		А
ЭКА1533ИР37	БК0.348.805-22ТУ (1)		А
ЭКР1533ИР37	БК0.348.805-22ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР37	БК0.348.805-22ТУ (1)		А
1533ИР38	БК0.347.364-23ТУ(5)		А
КР1533ИР38	БК0.348.805-23ТУ (1)		А
ЭКА1533ИР38	БК0.348.805-23ТУ (1)		А
ЭКР1533ИР38	БК0.348.805-23ТУ (1)		А
ЭКФ1533ИР38	БК0.348.805-23ТУ (1)		А
1533ИР39	БК0.347.364-16ТУ(5)		А
КР1533ИР39	БК0.348.805-16ТУ (1)		Д
1533ИР33	БК0.347.364-10ТУ(5)		А
1533КП2	БК0.347.364-12ТУ(5)		А
КР1533КП2	БК0.348.805-12ТУ (1)		А
ЭКА1533КП2	БК0.348.805-12ТУ (1)		А
ЭКФ1533КП2	БК0.348.805-12ТУ (1)		А
1533КП7	БК0.347.364-12ТУ(5)		А
КР1533КП7	БК0.348.805-12ТУ (1)		А
ЭКА1533КП7	БК0.348.805-12ТУ (1)		А
ЭКФ1533КП7	БК0.348.805-12ТУ (1)		А
1533КП11	БК0.347.364-03ТУ(5)		А
1533КП11А	БК0.347.364-26ТУ(5)		А
КР1533КП11А	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
ЭКА1533КП11А	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
ЭКФ1533КП11А	БК0.348.805-26ТУ (1)		А
1533КП12	БК0.347.364-04ТУ(5)		А
КР1533КП12	БК0.348.805-04ТУ (1)		А
ЭКА1533КП12	БК0.348.805-04ТУ (1)		А
ЭКС1533КП12	БК0.348.805-04ТУ (1)		А
1533КП13	БК0.347.364-04ТУ(5)		А
КР1533КП13	БК0.348.805-04ТУ (1)		А
ЭКА1533КП13	БК0.348.805-04ТУ (1)		А
ЭКФ1533КП13	БК0.348.805-04ТУ (1)		А
1533КП14	БК0.347.364-08ТУ(5)		А
1533КП14А	БК0.347.364-28ТУ(5)		А

Типономинал	ТУ (прим.)	Изгот-ль	Ст
КР1533КП14А	БК0.348.805-28ТУ (1)		А
ЭКА1533КП14	БК0.348.805-03ТУ (1)		А
ЭКФ1533КП14А	БК0.348.805-28ТУ (1)		А
1533КП15	БК0.347.364-05ТУ(5)		А
КР1533КП15	БК0.348.805-05ТУ (1)		А
ЭКА1533КП15	БК0.348.805-05ТУ (1)		А
ЭКФ1533КП15	БК0.348.805-05ТУ (1)		А
1533КП16	БК0.347.364-13ТУ(5)		А
КР1533КП16	БК0.348.805-19ТУ (1)		А
КР1533КП16А	БК0.348.805-19ТУ (1)		А
ЭКА1533КП16	БК0.348.805-19ТУ (1)		А
ЭКФ1533КП16	БК0.348.805-19ТУ (1)		А
1533КП17	БК0.347.364-20ТУ(5)		А
КР1533КП17	БК0.348.805-20ТУ (1)		А
ЭКА1533КП17	БК0.348.805-20ТУ (1)		А
ЭКФ1533КП17	БК0.348.805-20ТУ (1)		А
1533КП18	БК0.347.364-19ТУ(5)		А
КР1533КП18	БК0.348.805-19ТУ (1)		А
ЭКА1533КП18	БК0.348.805-19ТУ (1)		А
ЭКФ1533КП18	БК0.348.805-19ТУ (1)		А
1533КП19	БК0.347.364-20ТУ(5)		А
КР1533КП19	БК0.348.805-20ТУ (1)		А
ЭКА1533КП19	БК0.348.805-20ТУ (1)		А
ЭКФ1533КП19	БК0.348.805-20ТУ (1)		А
1533ЛА1	БК0.347.364-01ТУ(5)		А
КР1533ЛА1	БК0.348.805-01ТУ (1)		А
ЭКА1533ЛА1	БК0.348.805-01ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛА1	БК0.348.805-01ТУ (1)		А
1533ЛА2	БК0.347.364-01ТУ(5)		А
КР1533ЛА2	БК0.348.805-01ТУ (1)		А
КР1533ЛА2	БК0.348.805-01ТУ (1)		Б
ЭКА1533ЛА2	БК0.348.805-01ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛА2	БК0.348.805-01ТУ (1)		А
КР1533ЛА3	БК0.348.805-01ТУ (1)		А
КР1533ЛА3	БК0.348.805-01ТУ (1)		Б
ЭКА1533ЛА3	БК0.348.805-01ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛА3	БК0.348.805-01ТУ (1)		А
1533ЛА4	БК0.347.364-05ТУ(5)		А
КР1533ЛА4	БК0.348.805-09ТУ (1)		А
ЭКА1533ЛА4	БК0.348.805-09ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛА4	БК0.348.805-09ТУ (1)		А
1533ЛА7	БК0.347.364-25ТУ(5)		А
КР1533ЛА7	БК0.348.805-25ТУ (1)		А
ЭКА1533ЛА7	БК0.348.805-25ТУ (1)		А

Типономинал	ТУ (прим.)	Изгот-ль	Ст
ЭКФ1533ЛА7	БК0.348.805-25ТУ (1		А
1533ЛА8	БК0.347.364-17ТУ(5		А
КР1533ЛА8	БК0.348.805-17ТУ (1)		А
ЭКА1533ЛА8	БК0.348.805-17ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛА8	БК0.348.805-17ТУ (1)		А
1533ЛА9	БК0.347.364-17ТУ(5)		А
КР1533ЛА9	БК0.348.805-17ТУ (1)		А
ЭКА1533ЛА9	БК0.348.805-17ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛА9	БК0.348.805-17ТУ (1)		А
КР1533ЛА10	БК0.348.805-43ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛА10	БК0.348.805-43ТУ (1)		А
КР1533ЛА21	БК0.348.805-33ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛА21	БК0.348.805-33ТУ (1)		А
КР1533ЛА22	БК0.348.805-33ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛА22	БК0.348.805-33ТУ (1)		А
КР1533ЛА23	БК0.348.805-40ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛА23	БК0.348.805-40ТУ (1)		А
КР1533ЛА24	БК0.348.805-44ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛА24	БК0.348.805-44ТУ (1)		А
1533ЛА3	БК0.347.364-01ТУ(5)		А
1533ЛЕ1	БК0.347.364-05ТУ(5)		А
КР1533ЛЕ1	БК0.348.805-05ТУ (1)		А
КР1533ЛЕ1	БК0.348.805-05ТУ (1)		Б
ЭКА1533ЛЕ1	БК0.348.805-05ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛЕ1	БК0.348.805-05ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛЕ1Б	БК0.348.805-05ТУ (1)		А
КР1533ЛЕ4	БК0.348.805-40ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛЕ4	БК0.348.805-40ТУ (1)		А
КР1533ЛЕ10	БК0.348.805-45ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛЕ10	БК0.348.805-45ТУ (1)		А
КР1533ЛЕ11	БК0.348.805-43ТУ (1)		Б
ЭКФ1533ЛЕ11	БК0.348.805-43ТУ (1)		А
1533ЛИ1	БК0.347.364-13ТУ(5)		А
КР1533ЛИ1	БК0.348.805-13ТУ (1)		А
ЭКА1533ЛИ1	БК0.348.805-13ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛИ1	БК0.348.805-13ТУ (1)		А
КР1533ЛИ2	БК0.348.805-35ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛИ2	БК0.348.805-35ТУ (1)		А
КР1533ЛИ3	БК0.348.805-40ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛИ3	БК0.348.805-40ТУ (1)		А
КР1533ЛИ4	БК0.348.805-43ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛИ4	БК0.348.805-43ТУ (1)		А
КР1533ЛИ6	БК0.348.805-33ТУ (1)		А
ЭКФ1533ЛИ6	БК0.348.805-33ТУ (1)		А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР1533ЛЛ8	БК0.348.806-33ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛЛ8	БК0.348.806-33ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛЛ110	БК0.348.806-44ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛЛ10	БК0.348.806-44ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛЛ1	БК0.348.806-46ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛЛ1	БК0.348.806-46ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛЛ4	БК0.348.806-45ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛЛ4	БК0.348.806-45ТУ (1)	⊗27	А
1533ЛН1	БК0.347.364-01ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ЛН1	БК0.348.806-01ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛН1	БК0.348.806-01ТУ (1)	⊗48	А
ЭКА1533ЛН1	БК0.348.806-01ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛН1	БК0.348.806-01ТУ (1)	⊗27	А
1533ЛР2	БК0.347.364-14ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ЛР2	БК0.348.806-14ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛР2	БК0.348.806-14ТУ (1)	⊗48	А
ЭКА1533ЛР2	БК0.348.806-14ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛР2	БК0.348.806-14ТУ (1)	⊗27	А
1533ЛН7	БК0.347.364-36ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ЛН7	БК0.348.806-36ТУ (1)	⊗27	А
ЭКА1533ЛН7	БК0.348.806-36ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛН7	БК0.348.806-36ТУ (1)	⊗27	А
1533ЛН8	БК0.347.364-36ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ЛН8	БК0.348.806-36ТУ (1)	⊗27	А
ЭКА1533ЛН8	БК0.348.806-36ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛН8	БК0.348.806-36ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛН10	БК0.348.806-44ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛН10	БК0.348.806-44ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛТ3	БК0.348.806-15ТУ (1)	⊗27	А
ЭКА1533ЛТ3	БК0.348.806-15ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛТ3	БК0.348.806-15ТУ (1)	⊗27	А
1533ЛТ5	БК0.347.364-07ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ЛТ5	БК0.348.806-07ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛТ5	БК0.348.806-07ТУ (1)	⊗48	А
ЭКА1533ЛТ5	БК0.348.806-07ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛТ5	БК0.348.806-07ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛТ8	БК0.348.806-37ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛТ8	БК0.348.806-37ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛТ112	БК0.348.806-43ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛТ112	БК0.348.806-43ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛТ116	БК0.348.806-45ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛТ116	БК0.348.806-45ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ЛТ117	БК0.348.806-45ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛТ117	БК0.348.806-45ТУ (1)	⊗27	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1533ЛП3	БК0.347.364-15ТУ (5)	⊗27	А
1533ЛР4	БК0.347.364-06ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ЛР4	БК0.348.806-06ТУ (1)	⊗27	А
ЭКА1533ЛР4	БК0.348.806-06ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛР4	БК0.348.806-06ТУ (1)	⊗27	А
1533ЛР11	БК0.347.364-02ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ЛР11	БК0.348.806-02ТУ (1)	⊗27	А
ЭКА1533ЛР11	БК0.348.806-02ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛР11	БК0.348.806-02ТУ (1)	⊗27	А
1533ЛР13	БК0.347.364-02ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ЛР13	БК0.348.806-02ТУ (1)	⊗27	А
ЭКА1533ЛР13	БК0.348.806-02ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ЛР13	БК0.348.806-02ТУ (1)	⊗27	А
1533СП1	БК0.347.364-05ТУ (5)	⊗27	А
КР1533СП1	БК0.348.806-05ТУ (1)	⊗27	А
ЭКА1533СП1	БК0.348.806-05ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533СП1	БК0.348.806-05ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ТВ6	БК0.348.806-35ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ТВ6	БК0.348.806-35ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ТВ9	БК0.348.806-34ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ТВ9	БК0.348.806-34ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ТВ10	БК0.348.806-34ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ТВ10	БК0.348.806-34ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ТВ11	БК0.348.806-34ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ТВ11	БК0.348.806-34ТУ (1)	⊗27	А
1533ТВ15	БК0.347.364-13ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ТВ15	БК0.348.806-13ТУ (1)	⊗27	А
ЭКА1533ТВ15	БК0.348.806-13ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ТВ15	БК0.348.806-13ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ТМ2	БК0.348.806-35ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ТМ2	БК0.348.806-35ТУ (1)	⊗27	А
1533ТМ2	БК0.347.364-02ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ТМ2	БК0.348.806-02ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ТМ2	БК0.348.806-02ТУ (1)	⊗48	А
ЭКА1533ТМ2	БК0.348.806-02ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ТМ2	БК0.348.806-02ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ТМ7	БК0.348.806-46ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ТМ7	БК0.348.806-46ТУ (1)	⊗27	А
1533ТМ8	БК0.347.364-24ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ТМ8	БК0.348.806-24ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ТМ8	БК0.348.806-24ТУ (1)	⊗48	А
ЭКА1533ТМ8	БК0.348.806-24ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ТМ8	БК0.348.806-24ТУ (1)	⊗27	А
1533ТМ9	БК0.347.364-24ТУ (5)	⊗27	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР1533ТМ9	БК0.348.806-24ТУ (1)	⊗27	А
КР1533ТМ9	БК0.348.806-24ТУ (1)	⊗48	А
ЭКА1533ТМ9	БК0.348.806-24ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ТМ9	БК0.348.806-24ТУ (1)	⊗27	А
1533ТР2	БК0.347.364-08ТУ (5)	⊗27	А
КР1533ТР2	БК0.348.806-08ТУ (1)	⊗27	А
ЭКА1533ТР2	БК0.348.806-08ТУ (1)	⊗27	А
ЭКФ1533ТР2	БК0.348.806-08ТУ (1)	⊗27	А
КР1538ИЕ1	БК0.348.927-01ТУ (1)	○77	У
КР1534ИП1	БК0.348.927-02ТУ (1)	○77	У
КР1534ТТ2	БК0.348.927-02ТУ (1)	○77	У
КР1534ТК4	БК0.348.977-03ТУ (1)	○77	У
КР1533ХЛ3	АДБК.431.260.454ТУ (1)	⊃28	А
Н1537ИМ1	БК0.347.551ТУ (5)	∌8	У
1537ЛА2	БК0.347.715ТУ (5)	∌8	У
Н1537ЛА2	БК0.347.715ТУ (5)	∌8	У
1540ИМ1	БК0.347.567ТУ (5)	⊗27	А
КС1543ИЕ1	БК0.349.002-01ТУ (1)	◊11	У
КС1543ИР1	БК0.349.002-01ТУ (1)	◊11	У
КС1543ИР2	БК0.349.002-01ТУ (1)	◊11	У
КС1543ТМ1	БК0.349.002-01ТУ (1)	◊11	У
КС1543ТМ2	БК0.349.002-01ТУ (1)	◊11	У
К1546ХМ4	АДБК.431.260.167ТУ (1)	∈47	А
КМ1546ХМ4	АДБК.431.260.167ТУ (1)	∈47	А
1547ЛА1	БК0.347.660ТУ (5)	⊗27	А
1554АП1ЕМ	АЕЯР.431.200.182-05ТУ (5)	⊗27	А
1554АП5ЕМ	АЕЯР.431.200.182-05ТУ (5)	⊗27	А
1554АП6ЕМ	АЕЯР.431.200.182-05ТУ (5)	⊗27	А
1554АП7ЕМ	АЕЯР.431.200.182-05ТУ (5)	⊗27	А
1554АЦ4ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-10ТУ (5)	⊗27	А
1554АЦ7ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-03ТУ (5)	⊗27	А
1554АД141ЕМ	АЕЯР.431.200.182-10ТУ (5)	⊗27	А
1554АЕ6ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-03ТУ (5)	⊗27	А
1554АЕ7ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-03ТУ (5)	⊗27	А
1554АЕ101ЕМ	АЕЯР.431.200.182-03ТУ (5)	⊗27	А
1554АЕ181ЕМ	АЕЯР.431.200.182-03ТУ (5)	⊗27	А
1554АЕ191ЕМ	АЕЯР.431.200.182-03ТУ (5)	⊗27	А
1554АП5ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-02ТУ (5)	⊗27	А
1554АР2ЗТЕМ	АЕЯР.431.200.182-14ТУ (5)	⊗27	А
1554АР23ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-12ТУ (5)	⊗27	А
1554АР24ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-12ТУ (5)	⊗27	А
1554АР25ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-12ТУ (5)	⊗27	А
1554АР40ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-14ТУ (5)	⊗27	А
1554АР41ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-14ТУ (5)	⊗27	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1554АР42ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-11ТУ (5)	⊗27	А
1554АП7ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-11ТУ (5)	⊗27	А
1554АП111ЕМ	АЕЯР.431.200.182-11ТУ (5)	⊗27	А
1554АП112ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-15ТУ (5)	⊗27	А
1554АП114ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-11ТУ (5)	⊗27	А
1554АП115ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-11ТУ (5)	⊗27	А
1554АП116ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-15ТУ (5)	⊗27	А
1554АП118ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-15ТУ (5)	⊗27	А
1554АЛ1ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-07ТУ (5)	⊗27	А
1554АЛ21ЕМ	АЕЯР.431.200.182-01ТУ (5)	⊗27	А
1554АЛ41ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-07ТУ (5)	⊗27	А
1554АЛ31ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-07ТУ (5)	⊗27	А
1554ЛЕ1ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-08ТУ (5)	⊗27	А
1554ЛИ116ЕМ	АЕЯР.431.200.182-08ТУ (5)	⊗27	А
1554ЛИ61ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-08ТУ (5)	⊗27	А
1554ЛИ91ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-07ТУ (5)	⊗27	А
1554ЛК316ЕМ	АЕЯР.431.200.182-06ТУ (5)	⊗27	А
1554ЛЛ1ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-07ТУ (5)	⊗27	А
1554ЛН116ЕМ	АЕЯР.431.200.182-07ТУ (5)	⊗27	А
1554ЛР5ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-01ТУ (5)	⊗27	А
1554ЛР8ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-04ТУ (5)	⊗27	А
1554ЛР11ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-01ТУ (5)	⊗27	А
1554ЛР13ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-01ТУ (5)	⊗27	А
1554СП1ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-02ТУ (5)	⊗27	А
1554ТВ9ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-02ТУ (5)	⊗27	А
1554ТВ15ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-06ТУ (5)	⊗27	А
1554ТЛ2ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-04ТУ (5)	⊗27	А
1554ТМ2ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-13ТУ (5)	⊗27	А
1554ТМ8ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-03ТУ (5)	⊗27	А
1554ТМ9ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-13ТУ (5)	⊗27	А
1554ТР2ТЕМ	АЕЯР.431.200.182-05ТУ (5)	⊗27	А
КМ1556ХВ1	БК0.348.946-01ТУ (1)	⊃28	А
КР1556ХВ1	БК0.348.946-01ТУ (1)	⊃28	А
КМ1556ХМ4	БК0.348.946-04ТУ (1)	⊃28	А
КР1556ХМ4	БК0.348.946-04ТУ (1)	⊃28	А
КМ1556ХМ6	БК0.348.946-03ТУ (1)	⊃28	А
КР1556ХМ6	БК0.348.946-03ТУ (1)	⊃28	А
КМ1556ХМ8	БК0.348.946-02ТУ (1)	⊃28	А
КР1556ХМ8	БК0.348.946-02ТУ (1)	⊃28	А
КР1561ИЛ1	БК0.348.794-11ТУ (1)	∈41	А
КЕ1561ИТ1-4	БК0.348.794-17ТУ (1)	∈42	А
КР1561ИТ1	БК0.348.794-17ТУ (1)	∈42	А
КЕ1561ИД06-4	БК0.348.794-01ТУ (1)	∈47	А
КР1561ИД06	БК0.348.794-01ТУ (1)	∈47	А

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Кл
КБ1561ИД7-4	БКО.348.794-01ТУ (1)	47	A
КР1561ИД7	БКО.348.794-01ТУ (1)	47	A
КР1561ИЕ10	БКО.348.794-16ТУ (1)	51	A
КР1561ИЕ20	БКО.348.794-08ТУ (1)	51	A
КР1561ИЕ21	БКО.348.794-08ТУ (1)	51	A
КФ1561ИР5	БКО.348.794-19ТУ (1)	51	A
КБ1561ИР14-4	БКО.348.794-02ТУ (1)	47	A
КР1561ИР14	БКО.348.794-02ТУ (1)	47	A
КР1561ИР15	БКО.348.794-05ТУ (1)	51	A
КБ1561КП11-4	БКО.348.794-03ТУ (1)	47	A
КР1561КП11	БКО.348.794-03ТУ (1)	47	A
КБ1561КП12-4	БКО.348.794-03ТУ (1)	47	A
КР1561КП12	БКО.348.794-03ТУ (1)	47	A
КР1561КП13	БКО.348.794-05ТУ (1)	51	A
КБ1561КП14-4	БКО.348.794-02ТУ (1)	47	A
КР1561КП14	БКО.348.794-02ТУ (1)	47	A
КБ1561КП15-4	БКО.348.794-16ТУ (1)	47	A
КР1561КП15	БКО.348.794-16ТУ (1)	47	A
КФ1561КП15	БКО.348.794-16ТУ (1)	51	A
КБ1561ЛА10-4	БКО.348.794-17ТУ (1)	47	A
КР1561ЛА10	БКО.348.794-17ТУ (1)	47	A
КР1561ЛЕ5	БКО.348.794-12ТУ (1)	51	A
КФ1561ЛЕ5	БКО.348.794-12ТУ (1)	51	A
КР1561ЛЕ6	БКО.348.794-13ТУ (1)	51	A
КФ1561ЛЕ6	БКО.348.794-13ТУ (1)	51	A
КР1561ЛЕ10	БКО.348.794-09ТУ (1)	51	A
КФ1561ЛЕ10	БКО.348.794-09ТУ (1)	51	A
КБ1561ЛМ2-4	БКО.348.794-04ТУ (1)	47	A
КР1561ЛМ2	БКО.348.794-04ТУ (1)	47	A
КР1561ЛМ4	БКО.348.794-21ТУ (1)	51	A
КР1561ЛП14	БКО.348.794-14ТУ (1)	51	N
КФ1561ЛП14	БКО.348.794-14ТУ (1)	51	A
КБ1561ЛР1-4	БКО.348.794-02ТУ (1)	47	A
КР1561ЛР1	БКО.348.794-02ТУ (1)	47	A
КР1561ЛТ4	БКО.348.794-05ТУ (1)	51	A
КР1561ЛТ81	БКО.348.794-15ТУ (1)	51	A
КР1561ЛТ11	БКО.348.794-10ТУ (1)	51	A
КФ1561ЛТ11	БКО.348.794-10ТУ (1)	51	A
К1564АГ3	АДБК.431.200.244-03ТУ (1)	47	N
К1564АГ3	АДБК.431.200.244-03ТУ (1)	47	N
1564АГ4	БКО.347.479-17ТУ (5)	47	D

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Кл
Б1564АГ14-4	БКО.347.479-17ТУ (5)	47	A
К1564АИ3	АДБК.431.200.244-05ТУ (1)	47	N
КР1564АИ3	АДБК.431.200.244-05ТУ (1)	47	D
1564АИ3	БКО.347.479-08ТУ (5)	85	A
1564АИ7	БКО.347.479-18ТУ (5)	51	A
1564АИ23	БКО.347.479-22ТУ (5)	51	A
1564АИ23	БКО.347.479-02ТУ (5)	47	A
Б1564АИ23-4	БКО.347.479-02ТУ (5)	47	A
1564АИЕ6	БКО.347.479-04ТУ (5)	47	A
Б1564АИЕ6-4	БКО.347.479-04ТУ (5)	47	A
КБ1564АИЕ6-4	АДБК.431.200.244-02ТУ (1)	47	D
КР1564АИЕ6	АДБК.431.200.244-03ТУ (1)	47	D
1564АИЕ7	БКО.347.479-04ТУ (5)	47	A
Б1564АИЕ7-4	БКО.347.479-04ТУ (5)	47	A
КБ1564АИЕ7-4	АДБК.431.200.244-02ТУ (1)	47	D
КР1564АИЕ7	АДБК.431.200.244-02ТУ (1)	47	D
1564АИЕ10	БКО.347.479-04ТУ (5)	47	A
Б1564АИЕ10-4	БКО.347.479-04ТУ (5)	47	A
КБ1564АИЕ10-4	АДБК.431.200.244-02ТУ (1)	47	D
КР1564АИЕ10	АДБК.431.200.244-01ТУ (1)	47	D
1564АИЕ19	БКО.347.479-20ТУ (5)	47	A
Б1564АИЕ19-4	БКО.347.479-20ТУ (5)	47	A
КБ1564АИЕ19-4	АДБК.431.200.244-03ТУ (1)	47	D
1564АИП5	БКО.347.479-13ТУ (5)	85	A
К1564АП5	АДБК.431.200.244-05ТУ (1)	51	N
КР1564АП5	АДБК.431.200.244-05ТУ (1)	47	D
1564АИ17	БКО.347.479-12ТУ (5)	85	A
К1564АИ17	АДБК.431.200.244-05ТУ (1)	47	N
КР1564АИ17	АДБК.431.200.244-05ТУ (1)	51	D
1564АИР8	БКО.347.479-12ТУ (5)	85	A
К1564АИР8	АДБК.431.200.244-05ТУ (1)	47	N
КР1564АИР8	АДБК.431.200.244-05ТУ (1)	47	D
1564АИР9	БКО.347.479-20ТУ (5)	47	A
Б1564АИР9-4	БКО.347.479-20ТУ (5)	47	A
КБ1564АИР9-4	АДБК.431.200.244-03ТУ (1)	47	D
КР1564АИР9	АДБК.431.200.244-03ТУ (1)	47	D
К1564АИР11	АДБК.431.200.244-07ТУ (1)	47	N
1564АК12	БКО.347.479-16ТУ (5)	47	A
Б1564АК12	БКО.347.479-16ТУ (5)	47	A
К1564АК17	АДБК.431.200.244-03ТУ (1)	47	N
1564АК111	БКО.347.479-10ТУ (5)	51	A
1564АК112	БКО.347.479-03ТУ (5)	47	A
Б1564АК112-4	БКО.347.479-03ТУ (5)	47	A
1564АК113	БКО.347.479-16ТУ (5)	47	A

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Кл
Б1564АК113-4	БКО.347.479-15ТУ (5)	47	A
КБ1564АК113-4	АДБК.431.200.244-05ТУ (1)	47	D
КР1564АК113	АДБК.431.200.244-01ТУ (1)	47	N
1564АК115	БКО.347.479-03ТУ (5)	47	A
Б1564АК115-4	БКО.347.479-03ТУ (5)	47	A
1564ЛА1	БКО.347.479-01ТУ (5)	47	A
Б1564ЛА1-4	БКО.347.479-01ТУ (5)	47	A
КБ1564ЛА1-4	АДБК.431.200.244-01ТУ (1)	47	D
КР1564ЛА1	АДБК.431.200.244-01ТУ (1)	47	D
1564ЛА2	БКО.347.479-05ТУ (5)	85	A
К1564ЛА3	АДБК.431.200.244-04ТУ (1)	47	N
КР1564ЛА3	АДБК.431.200.244-04ТУ (1)	47	D
КЕ1564ЛА3-4	АДБК.431.200.244-01ТУ (1)	47	D
КР1564ЛА3	АДБК.431.200.244-01ТУ (1)	47	D
1564ЛА4	БКО.347.479-06ТУ (5)	51	A
1564ЛА3	БКО.347.479-01ТУ (5)	47	A
Б1564ЛА3-4	БКО.347.479-01ТУ (5)	47	A
К1564ЛЕ1	АДБК.431.270.725ТУ (1)	88	A
1564ЛЕ3	БКО.347.479-09ТУ (5)	51	A
К1564ЛИ1	АДБК.431.270.775ТУ (1)	88	A
1564ЛП1	БКО.347.479-09ТУ (5)	51	A
1564ЛН1	БКО.347.479-05ТУ (5)	85	A
К1564ЛН1	АДБК.431.200.244-04ТУ (1)	47	N
КР1564ЛН1	АДБК.431.200.244-04ТУ (1)	47	D
1564ЛН7	БКО.347.479-17ТУ (5)	47	A
Б1564ЛН7-4	БКО.347.479-17ТУ (5)	47	A
К1564ЛН9	АДБК.431.200.244-06ТУ (1)	47	N
1564ЛП5	БКО.347.479-05ТУ (5)	51	A
К1564ЛП11	АДБК.431.200.244-06ТУ (1)	47	N
К1564ЛП11	333.487.001ТУ (1)	88	A
1564ЛП13	БКО.347.479-09ТУ (5)	51	A
1564ЛР11	БКО.347.479-07ТУ (5)	85	A
К1564ЛР11	АДБК.431.200.244-03ТУ (1)	47	N
КР1564ЛР11	АДБК.431.200.244-04ТУ (1)	47	D
1564ЛТ1	БКО.347.479-21ТУ (5)	51	A
1564ЛТ2	БКО.347.479-21ТУ (5)	51	A
К1564СП1	ЮЕНС.431.271.003ТУ (1)	88	D
К1564ТВ3	АДБК.431.200.244-07ТУ (1)	47	N
1564ТГ2	БКО.347.479-04ТУ (5)	85	A
К1564ТИ2	АДБК.431.200.244-04ТУ (1)	47	N
КР1564ТИ2	АДБК.431.200.244-04ТУ (1)	47	D
1564ТМ2	БКО.347.479-02ТУ (5)	47	A
Б1564ТМ2-4	БКО.347.479-02ТУ (5)	47	A
КБ1564ТМ2-4	АДБК.431.200.244-01ТУ (1)	47	D

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Кл
КР1564ТМ2	АДБК.431.200.244-01ТУ (1)	47	D
1564ТМ5	БКО.347.479-08ТУ (5)	85	A
К1564ТМ5	АДБК.431.200.244-04ТУ (1)	47	N
КР1564ТМ5	АДБК.431.200.244-04ТУ (1)	47	D
К1564ТМ8	АДБК.431.200.244-07ТУ (1)	47	N
К1564ТМ8	АДБК.431.210.778ТУ (1)	88	A
КС1568ХЛ1	АДБК.431.260.179ТУ (1)	93	A
КС1568ХЛ2	АДБК.431.260.180ТУ (1)	93	A
КР1568ХЛ3	АДБК.431.260.212ТУ (1)	93	A
ЭКР1568ВГ1	АДБК.431.200.197-03ТУ (1)	27	A
ЭКР1568ВГ2	АДБК.431.200.191-05ТУ (1)	27	A
ЭКР1568ВГ3	АДБК.431.200.197-07ТУ (1)	27	A
ЭКР1568ВГ4	АДБК.431.200.197-10ТУ (1)	27	A
КР1568ПТ1	АДБК.431.420.197-09ТУ (1)	85	D
ЭКР1568ХН1	АДБК.431.420.487-05ТУ (1)	85	A
ЭКР1568РР1	АДБК.431.200.197-04ТУ (1)	27	A
ЭКР1568РР1А	АДБК.431.200.197-04ТУ (1)	27	A
ЭКР1568РР1Е	АДБК.431.200.197-04ТУ (1)	27	A
ЭКР1568РР2	АДБК.431.200.197-05ТУ (1)	27	A
ЭКР1568ХЛ1	АДБК.431.200.197-01ТУ (1)	27	A
ЭКФ1568ХЛ1	АДБК.431.200.197-01ТУ (1)	27	A
К1568ХЛ2	АДБК.431.200.197-02ТУ (1)	27	A
1569АП4	АЕЯР.431.200.078-17ТУ (5)	47	N
1569АИ3	АЕЯР.431.200.078-02ТУ (5)	47	N
1569ИЕ7	АЕЯР.431.200.078-04ТУ (5)	47	N
1569ИЕ10	АЕЯР.431.200.078-04ТУ (5)	47	N
1569ИЕ19	АЕЯР.431.200.078-20ТУ (5)	47	N
1569ИЕ0	АЕЯР.431.200.078-04ТУ (5)	47	N
1569ИР9	АЕЯР.431.200.078-20ТУ (5)	47	N
1569ИТ2	АЕЯР.431.200.078-16ТУ (5)	47	N
1569ИТ12	АЕЯР.431.200.078-03ТУ (5)	47	N
1569ИХ13	АЕЯР.431.200.078-16ТУ (5)	47	N
1569ИТ15	АЕЯР.431.200.078-03ТУ (5)	47	N
1569ЛА1	АЕЯР.431.200.078-01ТУ (5)	47	N
1569ЛА3	АЕЯР.431.200.078-01ТУ (5)	47	N
1569ЛН7	АЕЯР.431.200.078-17ТУ (5)	47	N
1569ТМ2	АЕЯР.431.200.078-02ТУ (5)	47	N
1570ХМ1	БКО.347.586ТУ (5)	47	N
КА1574ХМ1	БКО.348.076ТУ (1)	85	A
КР1575ХМ1	БКО.348.076ТУ (1)	85	A
КР1580ХА1	АДБК.431.260.131ТУ (1)	86	D
КР1580ВМ3	АДБК.431.260.200ТУ (1)	86	D
КР1580ХМ4	АДБК.431.260.254ТУ (1)	86	D
КР1580ХМ5	АДБК.431.260.311ТУ (1)	86	A

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1582БЦ17	АЕЯР.341.260.092ТУ (5)	$Э_{87}$	R
1582ВЖ1	ИРВЖ.431.260.093ТУ (5)	$Э_{87}$	R
К1582ВЖ1	ИРВЖ.431.000.045ТУ (1)	$Э_{87}$	R
1582ВЖ2	ИРВЖ.430.102.004ТУ (5)	$Э_{87}$	R
К1582ВЖ2	ДЛТК0.347.008ТУ (1)	$Э_{87}$	R
К1582ВЖ3	ИРВЖ.430.102.010ТУ (1)	$Э_{87}$	R
1582ВЖ3	ИРВЖ.430.102.003ТУ (5)	$Э_{87}$	R
КР1582ИП1	АДБК.431.230.575ТУ (1)	$Э_{28}$	R
КР1582ИП12	АДБК.431.230.575ТУ (1)	$Э_{28}$	R
1582ХТ11	ИРВЖ.431.208.001ТУ (5)	$Э_{87}$	R
1582ХТ12	ИРВЖ.431.208.002ТУ (5)	$Э_{87}$	R
КС1590КД164	БК0.349.012-02ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ЛЕ180	БК0.349.012-02ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ЛК117	БК0.349.012-02ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ЛК121	БК0.349.012-02ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ЛП110	БК0.349.012-02ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КР1590ЛМ101	БК0.349.012-01ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ЛМ101	БК0.349.012-01ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КР1590ЛМ102	БК0.349.012-01ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ЛМ102	БК0.349.012-01ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КР1590ЛМ105	БК0.349.012-01ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ЛМ105	БК0.349.012-01ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ЛП107	БК0.349.012-02ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ПМ130	БК0.349.012-02ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ТМ133	БК0.349.012-02ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ТМ134	БК0.349.012-02ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1590ТМ173	БК0.349.012-02ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
1592ХМ1	АЕЯР.431.260.098ТУ (5)	$Э_{21}$	V
КА1593ХМ1	АДБК.431.260.472ТУ (1)	$Э_{21}$	V
КН1593ХМ1	АДБК.431.260.509ТУ (1)	$Э_{21}$	V
Н1593ХМ1	АЕЯР.431.260.111ТУ (5)	$Э_{21}$	V
КН1593ХМ2	АДБК.431.260.509ТУ (1)	$Э_{21}$	V
Н1593ХМ2	АЕЯР.431.260.118ТУ (5)	$Э_{21}$	V
КН1593ХМ3	АДБК.431.260.513ТУ (1)	$Э_{21}$	V
1593ХМ4	АЕЯР.431.260.113ТУ (5)	$Э_{21}$	V
КН1593ХМ4	АДБК.431.260.513ТУ (1)	$Э_{21}$	V
1597АГ4	АЕЯР.431.200.103-17ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597АУ3	АЕЯР.431.200.103-02ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ИЕ6	АЕЯР.431.200.103-04ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ИЕ7	АЕЯР.431.200.103-04ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ИЕ10	АЕЯР.431.200.103-04ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ИЕ19	АЕЯР.431.200.103-20ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ИР9	АЕЯР.431.200.103-20ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ПТ2	АЕЯР.431.200.103-15ТУ (5)	$Е_{47}$	N

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
1597ПТ12	АЕЯР.431.200.103-03ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ПТ13	АЕЯР.431.200.103-16ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ПТ15	АЕЯР.431.200.103-03ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ТМ1	АЕЯР.431.200.103-01ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ТМ3	АЕЯР.431.200.103-01ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ТМ7	АЕЯР.431.200.103-17ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1597ТМ9	АЕЯР.431.200.103-02ТУ (5)	$Е_{47}$	N
1623ЕР1	БК0.347.501-01ТУ (5)	$Е_{47}$	A
1623ЕР1-4	БК0.347.501-01ТУ (5)	$Е_{47}$	A
К1623ЕР1	БК0.348.763-01ТУ (1)	$Е_{47}$	A
КА1623ЕР1	БК0.348.763-01ТУ (1)	$Е_{47}$	A
КБ1623ЕР1-4	БК0.348.763-01ТУ (1)	$Е_{47}$	A
1623РУ1	БК0.347.501-02ТУ (5)	$Е_{47}$	A
1623РУ1-4	БК0.347.501-02ТУ (5)	$Е_{47}$	A
К1623РУ1	БК0.348.763-02ТУ (1)	$Е_{47}$	A
КА1623РУ1	БК0.348.763-02ТУ (1)	$Е_{47}$	A
КБ1623РУ1-4	БК0.348.763-02ТУ (1)	$Е_{47}$	A
КМ1623РУ1	БК0.348.763-02ТУ (1)	$Е_{47}$	D
1617РУ5	БК0.347.517-01ТУ (5)	$Э_{8}$	V
1617РУ13А	БК0.347.517-04ТУ (5)	$Ю_{86}$	R
1617РУ13Б	БК0.347.517-04ТУ (5)	$Ю_{85}$	R
1617РУ14А	БК0.347.517-06ТУ (5)	$Ю_{86}$	R
1617РУ14Б	БК0.347.517-05ТУ (5)	$Ю_{85}$	R
1621РЕ1	БК0.347.527ТУ (5)	$Е_{47}$	N
М1623РТ1А	БК0.347.630-01ТУ (5)	$Ю_{86}$	R
М1623РТ1Б	БК0.347.630-01ТУ (5)	$Ю_{85}$	R
1623РТ2А	БК0.347.630-02ТУ (5)	$Ю_{86}$	R
1623РТ2Б	БК0.347.630-02ТУ (5)	$Ю_{85}$	R
КС1800ВА6	БК0.348.558-07ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1800ВА7	БК0.348.558-07ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
К1800ВБ2	БК0.348.558-01ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КР1800ВБ2	БК0.348.558-01ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КР1800ВЖ5	БК0.348.558-10ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
КС1800ВЖ5	БК0.348.565-10ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
К1800ВР6	БК0.348.558-03ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
К1800ВТ3	БК0.348.568-04ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
К1800РП6	БК0.348.568-05ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
К1800РП16	БК0.348.568-08ТУ (1)	$Ю_{11}$	V
1802ВВ1	БК0.347.253ТУ4 (5)	$Э_{28}$	A
КР1802ВВ1	БК0.348.629-04ТУ (1)	$Э_{28}$	A
1802ВВ2	БК0.347.253ТУ5 (5)	$Э_{28}$	A
КР1802ВВ2	БК0.348.629-06ТУ (1)	$Э_{28}$	A
Н1802ВВ2	БК0.347.253ТУ5 (5)	$Э_{28}$	A
1802ВВ3	БК0.347.253-10ТУ (5)	$Э_{28}$	A

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
Н1802ВХ1	БК0.347.253-16ТУ (5)	$Э_{28}$	R
1802ВР1	БК0.347.253ТУ3 (5)	$Э_{28}$	R
КР1802ВР1	БК0.348.629-03ТУ (1)	$Э_{28}$	A
1802ВР2	БК0.347.253ТУ6 (5)	$Э_{28}$	A
КР1802ВР2	БК0.348.629-05ТУ (1)	$Э_{28}$	A
1802ВР4	БК0.347.253-08ТУ (5)	$Э_{28}$	A
КМ1802ВР4	БК0.348.766-08ТУ (1)	$Э_{28}$	A
1802ВР5	БК0.347.253-09ТУ (5)	$Э_{28}$	A
КМ1802ВР5	БК0.348.766-09ТУ (1)	$Э_{28}$	A
КР1802ВР6	БК0.348.629-14ТУ (1)	$Э_{28}$	A
1802ВИ7	БК0.347.253-15ТУ (5)	$Э_{28}$	A
КР1802ВР7	БК0.348.629-15ТУ (1)	$Э_{28}$	A
1802ВС1	БК0.347.253ТУ2 (5)	$Э_{28}$	A
КР1802ВС1	БК0.348.629-02ТУ (1)	$Э_{28}$	A
1802ИМ1	БК0.347.253-11ТУ (5)	$Э_{28}$	A
КР1802ИМ1	БК0.348.629-11ТУ (1)	$Э_{28}$	A
1802ИР1	БК0.347.253ТУ1 (5)	$Э_{28}$	F
КР1802ИР1	БК0.348.629-01ТУ (1)	$Э_{28}$	A
1804ТТ1	БК0.347.328-04ТУ (5)	$●_{63}$	R
КР1806ВЕ1	АДБК.431.280.140ТУ (1)	$Э_{8}$	V
1806ВМ2	БК0.347.435ТУ (5)	$Э_{8}$	V
Н1806ВМ2	БК0.347.436ТУ (5)	$Э_{8}$	V
1806ВП1	БК0.347.325ТУ (5)	$Э_{8}$	V
КР1806ВП1	БК0.348.998ТУ (1)	$Э_{8}$	V
Н1806ВП1	БК0.347.325ТУ (5)	$Э_{8}$	V
КР1806ИМ1	АДБК.431.432.014ТУ (1)	$Э_{8}$	V
Н1806ИМ1	БК0.347.294ТУ (5)	$Э_{8}$	V
КР1810ВЖ56	БК0.348.600-16ТУ (1)	$Ю_{73}$	R
КР1810ВМ86	БК0.348.600-07ТУ (1)	$Ю_{20}$	R
КР1810ВМ88	БК0.348.600-07ТУ (1)	$Ю_{73}$	R
КР1810ВМ89А	БК0.348.600-01ТУ (1)	$Ю_{20}$	R
КР1810ВТ37А	БК0.348.600-12ТУ (1)	$Ю_{73}$	R
КР1810ВТ37Б	БК0.348.600-12ТУ (1)	$Ю_{73}$	R
КР1816ВЕ31	АДБК.431.280.253ТУ (1)	$●_{63}$	R
КР1816ВЕ35	БК0.348.839-04ТУ (1)	$Ю_{20}$	R
КР1816ВЕ38	БК0.348.839-02ТУ (1)	$Ю_{20}$	R
КР1816ВЕ39	БК0.348.629-02ТУ (1)	$Ю_{73}$	R
КР1816ВЕ51	АДБК.431.280.253ТУ (1)	$●_{63}$	R
КР1816ВА19	БК0.348.877-15ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
КР1816ВЖ1	БК0.348.877-12ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
КР1820ВГ1	БК0.348.894-06ТУ (1)	$Ю_{85}$	D
КР1820ВЕ1	БК0.348.894-06ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
2КР1820ВЕ1А	БК0.348.894-06ТУ (1)	$Ю_{85}$	D

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
2КФ1820ЕГ1	БК0.348.894-05ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
КФР1820ВЕ1	БК0.348.894-01ТУ (1)	$Ю_{85}$	D
КФР1820ВЕ1	БК0.348.894-01ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
КФР1820ВЕ1А	БК0.348.894-01ТУ (1)	$Ю_{85}$	D
2КФР1820ВЕ1	БК0.348.894-01ТУ (1)	$Ю_{--}$	R
КР1820ВЕ2	БК0.348.894-02ТУ (1)	$Ю_{85}$	R
КФР1820ВЕ2А	БК0.348.894-02ТУ (1)	$Ю_{85}$	R
КФР1820ВЕ3	БК0.348.894-04ТУ (1)	$Ю_{85}$	R
КФР1820ВЕ3А	БК0.348.894-04ТУ (1)	$Ю_{85}$	R
КФР1820ВЕ5Е-0	БК0.348.894-08ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
2КФР1820ВЕ5	БК0.348.894-09ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
2КФР1820ВЕ5Д-006	БК0.348.894-09ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
2КФР1820ВЕ5Д-001	БК0.348.894-09ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
2КФР1820ВЕ5Д-003	БК0.348.894-09ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
2КФР1820ВЕ5Д-004	БК0.348.894-09ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
2КФР1820ВЕ5Д-005	БК0.348.894-09ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
2КФР1820ВЕ5Д-007	БК0.348.894-09ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
КР1820ВЛ1	БК0.348.894-06ТУ (1)	$Ю_{27}$	R
КР1820ВЛ1	БК0.348.894-05ТУ (1)	$Ю_{27}$	A
2КР1820ИД1	БК0.348.894-05ТУ (1)	$Ю_{27}$	A
КМ1821ВА66	БК0.349.017-10ТУ (1)	$Е_{47}$	N
КМ1821ВА87	БК0.349.017-10ТУ (1)	$Е_{47}$	N
5Б1821ВВ19-4	БК0.347.489-05ТУ (5)	$Е_{47}$	A
К5Б1821ВВ19-4	БК0.349.017-07ТУ (1)	$Е_{47}$	A
КМ1821ВВ19	БК0.349.017-07ТУ (1)	$Е_{47}$	A
М1821ВВ19	БК0.347.489-06ТУ (5)	$Е_{47}$	A
5Б1821ЕВ51А-4	БК0.347.489-07ТУ (5)	$Е_{47}$	A
К5Б1821ЕВ51А-4	БК0.349.017-08ТУ (1)	$Е_{47}$	A
КМ1821ВЕ51А	БК0.349.017-08ТУ (1)	$Е_{47}$	A
М1821ВЕ51А	БК0.347.489-07ТУ (5)	$Е_{47}$	A
КМ1821ВЕ55	БК0.349.017-09ТУ (1)	$Е_{47}$	N
5Б1821ВИ54-4	БК0.347.489-04ТУ (5)	$Е_{47}$	A
К5Б1821ВИ54-4	БК0.349.017-05ТУ (1)	$Е_{47}$	A
К5Б1821ВИ54А-4	БК0.349.017-05ТУ (1)	$Е_{47}$	A
КМ1821ВИ54	БК0.349.017-05ТУ (1)	$Е_{47}$	A
КМ1821ВИ54А	БК0.349.017-05ТУ (1)	$Е_{47}$	A
М1821ВИ54	БК0.347.489-04ТУ (5)	$Е_{47}$	A
5Б1821ВМ85А-4	БК0.347.489-01ТУ (5)	$Е_{47}$	A
К5Б1821ВМ85-4	БК0.349.017-01ТУ (1)	$Е_{47}$	D
К5Б1821ВМ85А-4	БК0.349.017-01ТУ (1)	$Е_{47}$	D
КМ1821ВМ88	БК0.349.017-01ТУ (1)	$Е_{47}$	A
КМ1821ВМ88А	БК0.349.017-01ТУ (1)	$Е_{47}$	A
М1821ВМ85А	БК0.347.489-01ТУ (5)	$Е_{47}$	A
5Б1821ВМ88А-4	БК0.347.489-05ТУ (5)	$Е_{47}$	A

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КБ1821ВК59А-4	БКО.349.017-05ТУ (1)	6,27	R
КМ1821ВК59А	БКО.349.017-05ТУ (1)	6,27	R
КМ1821ЕН59А	БКО.347.489-05ТУ (5)	6,27	R
КБ1821В157-4	БКО.349.017-03ТУ (1)	6,27	R
КМ1821В157	БКО.349.017-03ТУ (1)	6,27	R
КМ1821НРЕ2	БКО.349.017-10ТУ (1)	6,27	N
КМ1821НРЕ3	БКО.349.017-10ТУ (1)	6,27	N
Б1821РЕ55-4	БКО.347.489-03ТУ (5)	6,27	R
КБ1821РЕ55-4	БКО.349.017-04ТУ (1)	6,27	R
КМ1821РЕ56	БКО.349.017-04ТУ (1)	6,27	R
М1821РЕ55	БКО.347.489-03ТУ (5)	6,27	R
Б1821РУ55-4	БКО.347.489-02ТУ (5)	6,27	R
КБ1821РУ55Е-4	БКО.349.017-02ТУ (1)	6,27	R
КМ1821РУ55Б	БКО.349.017-02ТУ (1)	6,27	R
М1821РУ55	БКО.347.489-02ТУ (5)	6,27	R
КР1822ВЛ2	БКО.348.919-11ТУ (1)	6,26	R
КР1822ВЛ3	БКО.348.919-12ТУ (1)	6,26	D
КР1822ХЛ1	БКО.348.919-08ТУ (1)	6,26	R
КР1822ХЛ2	БКО.348.919-09ТУ (1)	6,26	R
1824ВР21	БКО.347.528-01ТУ (5)	6,26	R
1824ВС21	БКО.347.528-03ТУ (5)	6,26	R
1824ВУ21	БКО.347.528-02ТУ (5)	6,26	R
КБ1829ВЕ1-2	БКО.348.952-03ТУ (1)	6,20	R
КБ1829ВИ1-2	БКО.348.952-01ТУ (1)	6,20	R
КБ1829ХМ2-2	БКО.348.952-02ТУ (1)	6,20	R
КР1830ВЭ31	АДБК.431.280.254ТУ (1)	6,23	R
КР1830ВЭ31	АЕЯР.431.280.070ТУ (5)	6,23	R
Н1830ВЭ31	АЕЯР.431.280.070ТУ (5)	6,23	R
КР1830ЕЕ48	БКО.348.954-01ТУ (1)	6,273	R
КР1830ВЭ51	АДБК.431.280.254ТУ (1)	6,23	R
Н1830ВЕ31	АЕЯР.431.280.070ТУ (5)	6,23	R
Н1830ВЭ51	АЕЯР.431.280.070ТУ (5)	6,23	R
КР1834ВА8	БКО.348.983-01ТУ (1)	6,30	R
КР1834ВА8Е	БКО.348.983-01ТУ (1)	6,273	R
КР1834ВА87	БКО.348.983-01ТУ (1)	6,30	R
ЭКР1834ВМ5Е	БКО.348.983-04ТУ/ПС2 (1)	6,27	R
КА1835АП1	БКО.349.063-16ТУ (1)	6,26	R
КА1835ВВ1	БКО.349.063-10ТУ (1)	6,22	D
КА1835ВГ1	БКО.349.063-01ТУ (1)	6,25	R
КА1835ВГ2	БКО.349.063-33ТУ (1)	6,25	R
КА1835ВГ3	БКО.349.063-05ТУ (1)	6,25	R
КА1835ВГ4	БКО.349.063-04ТУ (1)	6,25	R
КА1835ВГ5	БКО.349.063-07ТУ (1)	6,25	R
КА1835ВГ6	БКО.349.063-02ТУ (1)	6,24	D

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КА1835ВГ7	БКО.349.063-09ТУ (1)	6,25	D
ЭКР1835ВЕ2П	БКО.349.063-23ТУ (1)	6,27	R
ЭКР1835ВЕ2П-01	БКО.349.063-23ТУ (1)	6,27	R
ЭКР1835ВЕ3Б	БКО.349.063-20ТУ (1)	6,27	R
ЭКР1835ВЕ4Б	БКО.349.063-22ТУ (1)	6,27	R
ЭКР1835ВЕ49-001	БКО.349.063-23ТУ (1)	6,27	R
ЭКР1835ВЕ45-012	БКО.349.063-23ТУ (1)	6,27	R
КА1835ВД1	БКО.349.053-02ТУ (1)	6,25	R
КА1835РЕ1	БКО.349.063-06ТУ (1)	6,25	R
КР1835РЕ2А	БКО.349.063-15ТУ (1)	6,25	R
КР1835РЕ3Б	БКО.349.063-19ТУ (1)	6,25	R
Н1836ВМ4	БКО.347.604-02ТУ (5)	6,26	V
Н1836ВМ4-1	БКО.347.604-02ТУ (5)	6,26	V
Н1836ВМ41	БКО.347.604-02ТУ (5)	6,26	V
Н1836ВМ3	БКО.347.604-02ТУ (5)	6,26	V
Л1839ВВ1	АЕЯР.431.200.005-04ТУ (5)	6,26	V
Н1839ВЖ2	АЕЯР.431.280.095ТУ (5)	6,26	V
Л1839ВЛ1	АЕЯР.431.200.005-01ТУ (5)	6,26	V
Л1839ВМ2	АЕЯР.431.200.005-02ТУ (5)	6,26	V
Л1839ВП2	АЕЯР.431.200.005-03ТУ (5)	6,26	V
Н1839РЕ1	АЕЯР.431.200.092ТУ (5)	6,26	V
1842ВГ1	БКО.347.711-01ТУ (5)	6,25	R
1842ВГ2	БКО.347.711-01ТУ (5)	6,25	R
ЭКР1847ВЕ2	АДБК.431.200.044-07ТУ (1)	6,27	R
ЭКР1847ВЕ2А	АДБК.431.200.044-07ТУ (1)	6,27	R
КР1847ВМ4	АДБК.431.200.044-11ТУ (1)	6,27	R
Н1851ВЕ35	АДБК.431.200.012-01ТУ (1)	6,23	R
КР1851ВЕ35	АДБК.431.200.012-01ТУ (1)	6,23	R
КР1854ВМ3	АДБК.431.280.416ТУ (1)	6,25	R
М1860ВБ19	АЕЯР.431.200.054-03ТУ (5)	6,27	R
М1860ВБ51А	АЕЯР.431.200.054-04ТУ (5)	6,27	R
М1860ВБ54	АЕЯР.431.200.054-01ТУ (5)	6,27	R
М1860ВБ54Б	АЕЯР.431.200.054-02ТУ (5)	6,27	R
М1860ВТ57	АЕЯР.431.200.054-05ТУ (5)	6,27	R
М1867ВУ1	АЕЯР.431.200.077ТУ (5)	6,29	R
КФ1869ВЕ2	АДБК.431.280.300ТУ (1)	6,27	R
КФ1869ВЕ2-001	АДБК.431.280.333ТУ (1)	6,27	R
КФ1869ВЕ2-002	АДБК.431.280.300ТУ (1)	6,27	R
КФ1869ВЕ2-003	АДБК.431.280.300ТУ (1)	6,27	R
КФ1869ВЕ2-004	АДБК.431.280.333ТУ (1)	6,27	R
1871ВЕ1	АДБК.431.280.337ТУ (1)	6,26	V
КР1871ВЕ1	АДБК.431.280.337ТУ (1)	6,26	V
Л1876ВГ1	АЕЯР.431.200.172ТУ (5)	6,26	V
Л1876ВГ2	АЕЯР.431.200.172ТУ (5)	6,26	V

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
Л1876ВГ3	АЕЯР.431.200.123ТУ (5)	6,26	V
Л1876ВМ1А	АЕЯР.431.200.123ТУ (5)	6,26	V
Л1876ВМ1Б	АЕЯР.431.200.123ТУ (5)	6,26	V
Л1876ВМ2А	АЕЯР.431.200.123ТУ (5)	6,26	V
Л1876ВМ2Б	АЕЯР.431.200.123ТУ (5)	6,26	V
КР1876ВЕ1	АДБК.431.280.604ТУ (1)	6,26	V
КР1876ВЕ2	АДБК.431.280.604ТУ (1)	6,26	V
КР5001ТП1А	АДБК.431.110.551ТУ (1)	6,26	V
КР5001ТП1Б	АДБК.431.110.551ТУ (1)	6,26	V
КР5001ТП1В	АДБК.431.110.551ТУ (1)	6,26	V
КБ5004ВЕ1-5	АДБК.431.280.628ТУ (1)	6,26	V
КР5004РР4	АДБК.431.210.737ТУ (1)	6,26	V
КР5007ЕН5	АДБК.431.420.653ТУ (1)	6,28	R
КР5007ЕН6	АДБК.431.420.653ТУ (1)	6,28	R
КР5007ЕН8	АДБК.431.420.653ТУ (1)	6,28	R
КР5007ЕН9	АДБК.431.420.653ТУ (1)	6,30	R
КР5007ЕН12	АДБК.431.420.653ТУ (1)	6,30	R
КР5007ЕН15	АДБК.431.420.653ТУ (1)	6,30	R
КР5007ЕН18	АДБК.431.420.653ТУ (1)	6,30	R
КР5007ЕН20	АДБК.431.420.653ТУ (1)	6,30	R
КР5007ЕН24	АДБК.431.420.653ТУ (1)	6,30	R
КН5501ХМ1	АДБК.431.260.531ТУ (1)	6,23	R
КН5501ХМ2	АДБК.431.260.533ТУ (1)	6,23	R
КН5501ХМ3	АДБК.431.260.539ТУ (1)	6,23	R
КН5502ВЭ44	АДБК.431.260.540ТУ (1)	6,23	R
КН5502ВЭ41	АДБК.431.260.560ТУ (1)	6,23	R
Н5503ХМ1	АЕЯР.431.260.159ТУ (5)	6,23	R
КН5503ХМ2	АДБК.431.260.587ТУ (1)	6,23	R
Н5503ХМ2	АЕЯР.431.260.165ТУ (5)	6,23	R
КН5503ВЭ4Б	АДБК.431.260.568ТУ (1)	6,23	R
КН5503ВЭ44	АДБК.431.260.569ТУ (1)	6,23	R
КН5503ВЭ45	АДБК.431.260.580ТУ (1)	6,23	R
Н5503ВМ5	АЕЯР.431.203.146ТУ (5)	6,23	R
КН5503ХМ6	АДБК.431.260.581ТУ (1)	6,23	R
КР5503ВЭ47	АДБК.431.260.582ТУ (1)	6,23	R
КР5503ВЭ48	АДБК.431.260.583ТУ (1)	6,23	R
КР5503ВЭ49	АДБК.431.260.584ТУ (1)	6,23	R
КР5503ВЭ410	АДБК.431.260.585ТУ (1)	6,23	R
КР5504ВЭ3	АДБК.431.200.363-09ТУ (1)	6,27	R
КР5504ИП5	АДБК.431.200.363-07ТУ (1)	6,27	R
КР5504ИП7	АДБК.431.200.363-03ТУ (1)	6,27	D
КР5504ИП8	АДБК.431.200.363-02ТУ (1)	6,27	D
КР5504ТВ1	АДБК.431.200.363-01ТУ (1)	6,27	D
КР5504ТВ2	АДБК.431.200.363-01ТУ (1)	6,27	D

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст
КР5504ТР11	АДБК.431.200.363-01ТУ (1)	6,27	D
КР5504ТТ2	АДБК.431.200.363-01ТУ (1)	6,27	D
КР5504ТЦ5	АДБК.431.200.363-01ТУ (1)	6,27	D
КБ5400ТФ1А-5	АДБК.431.000.712-08ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФ1Б-5	АДБК.431.000.712-08ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФ1В-5	АДБК.431.000.712-08ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФ1Г-5	АДБК.431.000.712-08ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФФА-5	АДБК.431.000.712-09ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФФБ-5	АДБК.431.000.712-09ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФФВ-5	АДБК.431.000.712-09ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФФГ-5	АДБК.431.000.712-09ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФЭА-5	АДБК.431.000.712-10ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФЭБ-5	АДБК.431.000.712-10ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФЭВ-5	АДБК.431.000.712-10ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФЭГ-5	АДБК.431.000.712-11ТУ (1)	6,28	R
КБ5400ТФЭД-5	АДБК.431.000.712-11ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ИФ1А-5	АДБК.431.000.712-12ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ИФ1Е-5	АДБК.431.000.712-12ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ИФ1В-5	АДБК.431.000.712-12ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ИФ1Г-5	АДБК.431.000.712-12ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ИФ1Д-5	АДБК.431.000.712-12ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ИФ1Е-5	АДБК.431.000.712-12ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ТЕ1А-5	АДБК.431.000.712-14ТУ (1)	6,29	R
КБ5403ТЕ1Б-5	АДБК.431.000.712-14ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ТЕ1В-5	АДБК.431.000.712-14ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ТЕ1Г-5	АДБК.431.000.712-14ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ТЕ1Д-5	АДБК.431.000.712-14ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ТЕ1Е-5	АДБК.431.000.712-14ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ТЕ1Ж-5	АДБК.431.000.712-14ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ТЕ1И-5	АДБК.431.000.712-14ТУ (1)	6,29	R
КБ5403ТК1А-5	АДБК.431.000.712-13ТУ (1)	6,29	R
КБ5403ТЕ1Б-5	АДБК.431.000.712-13ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ТК1В-5	АДБК.431.000.712-13ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ТС1-5	АДБК.431.000.712-15ТУ (1)	6,28	R
КБ5403ТС2-5	АДБК.431.000.712-16ТУ (1)	6,28	R
5403УВ1А-5	АЕЯР.431.000.187-01ТУ (5)	6,29	R
5403УВ1Б-5	АЕЯР.431.000.187-01ТУ (5)	6,28	R
5403УВ1В-5	АЕЯР.431.000.187-01ТУ (5)	6,28	R
5403УВ1Г-5	АЕЯР.431.000.187-01ТУ (5)	6,29	R
5403УВ1Д-5	АЕЯР.431.000.187-01ТУ (5)	6,29	R
5403УВ1Е-5	АЕЯР.431.000.187-01ТУ (5)	6,28	R
5403УВ1Ж-5	АЕЯР.431.000.187-01ТУ (5)	6,28	R
КБ5403УВ1А-5	АДБК.431.000.712-01ТУ (1)	6,29	R
КБ5403УВ1Б-5	АДБК.431.000.712-01ТУ (1)	6,28	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст*
КБ6403УВ1В-5	АДБК.431.000.712-011ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ1Г-5	АДБК.431.000.712-011ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ1Д-5	АДБК.431.000.712-011ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ1Е-5	АДБК.431.000.712-011ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ1Ж-5	АДБК.431.000.712-011ТУ (1)	Ангстрем	R
Б6403УВ2А-5	АЕЯР.431.000.167-02ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ2Б-5	АЕЯР.431.000.167-02ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ2В-5	АЕЯР.431.000.167-02ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ2Г-5	АЕЯР.431.000.167-02ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ2Д-5	АЕЯР.431.000.167-02ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ2Е-5	АЕЯР.431.000.167-02ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ2Ж-5	АЕЯР.431.000.167-02ТУ (5)	Ангстрем	R
КБ6403УВ2А-5	АДБК.421.000.712-02ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ2Б-5	АДБК.421.000.712-02ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ2В-5	АДБК.421.000.712-02ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ2Г-5	АДБК.421.000.712-02ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ2Д-5	АДБК.421.000.712-02ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ2Е-5	АДБК.421.000.712-02ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ2Ж-5	АДБК.421.000.712-02ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ3А-5	АДБК.421.000.712-03ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ3Б-5	АДБК.421.000.712-03ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ3В-5	АДБК.421.000.712-03ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ3Г-5	АДБК.421.000.712-03ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ3Д-5	АДБК.421.000.712-03ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ3Е-5	АДБК.421.000.712-03ТУ (1)	Ангстрем	R
Б6403УВ4А-5	АЕЯР.431.000.167-04ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ4Б-5	АЕЯР.431.000.167-04ТУ (5)	Ангстрем	R

Типономинал	ТУ (приемка)	Изгот-ль	Ст*
Б6403УВ4Б-5	АЕЯР.431.000.167-04ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ4Г-5	АЕЯР.431.000.167-04ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ4Д-5	АЕЯР.431.000.167-04ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ4Е-5	АЕЯР.431.000.167-04ТУ (5)	Ангстрем	R
КБ6403УВ4А-5	АДБК.421.000.712-04ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ4Б-5	АДБК.421.000.712-04ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ4В-5	АДБК.421.000.712-04ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ4Г-5	АДБК.421.000.712-04ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ4Д-5	АДБК.421.000.712-04ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ4Е-5	АДБК.421.000.712-04ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ5А-5	АДБК.421.000.712-05ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ5Б-5	АДБК.421.0807 (2-05ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ5В-5	АДБК.421.000.712-05ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ5Г-5	АДБК.421.000.712-05ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ7А-5	АДБК.421.000.712-07ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ7Б-5	АДБК.421.000.712-07ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ7В-5	АДБК.421.000.712-07ТУ (1)	Ангстрем	R
КБ6403УВ7Г-5	АДБК.421.000.712-07ТУ (1)	Ангстрем	R
Б6403УВ3А-5	АЕЯР.431.000.167-03ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ3Б-5	АЕЯР.431.000.167-03ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ3В-5	АЕЯР.431.000.167-03ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ3Г-5	АЕЯР.431.000.167-03ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ3Д-5	АЕЯР.431.000.167-03ТУ (5)	Ангстрем	R
Б6403УВ3Е-5	АЕЯР.431.000.167-03ТУ (5)	Ангстрем	R
КТВ7203-4/5ЭТК	БК0.347.467ТУ (5)	Ангстрем	R

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВ МИКРОСХЕМ

Буквенные обозначения функциональной группы, отсутствующие в новом ГОСТе, помечены звездочкой (*).

Микросхемы, не имеющие в своем обозначении идентификатора функциональной группы помещены в раздель, которые соответствуют их функциональному назначению.

А
Формирователи

АА Адресные формирователи

146АА2	Два формирователя втекающих адресных токов
146АА5	Два формирователя вытекающих адресных токов
169АА1	Два формирователя втекающих токов (200 мА)
169АА2	Формирователь втекающего тока (500 мА)
169АА3	Формирователь вытекающего тока (500 мА)
169АА4	Формирователь вытекающего импульсного тока (500 мА)
169АА6	Два формирователя вытекающих токов с функцией 6НЕ-4ИЛИ-2И (200 мА)
169АА7	4-канальный формирователь тока (600 мА)
170АА1	Формирователь тока с функцией 2(2И-НЕ) (ОК)
170АА2	Формирователь тока с функцией 2(2ИЛИ) (ОК)
170АА3	Формирователь вытекающего тока (500 мА)
170АА4	Формирователь вытекающего импульсного тока (500 мА)
170АА6	Два формирователя вытекающих тока с функцией 6НЕ-4ИЛИ-2И (200 мА)
170АА7	4-канальный формирователь тока (600 мА)
248АА1	Формирователь импульсов
263АА1	Формирователь втекающего тока

АГ Формирователи импульсов прямоугольной формы

1060АГ1	Двухканальный формирователь импульсов
1087АГ1	Формирователь последовательности импульсов
1101АГ01	Таймер
1140АГ1	Формирователь импульсных сигналов
1140АГ2	Формирователь импульсных сигналов
119АГ1	Элемент ждущего блокинг-генератора
133АГ1	Одновибратор с логическим элементом на входе
133АГ3	Два одновибратора с повторным запуском
1526АГ1	Два мультивибратора
1533АГ3	Два одновибратора с повторным запуском
155АГ1	Одновибратор с логическим элементом на входе
155АГ3	Два одновибратора с повторным запуском
1561АГ1	Два мультивибратора
1564АГ1	Мультивибратор с триггером Шмитта на входе
1564АГ3	Два одновибратора с повторным запуском
1564АГ4	Два моностабильных мультивибратора
1569АГ3	Два одновибратора с повторным запуском (спец.)
156АГ1	Формирователь временных интервалов (ДТЛ)
1597АГ3	Два одновибратора с повторным запуском (спец.)
1823АГ1	Формирователь импульсов зажигания
218АГ1	Ждущий мультивибратор
224АГ1	Ждущий мультивибратор
224АГ2	Ждущий мультивибратор
224АГ3	Формирователь импульсов
240АГ1	Формирователь импульсов прямоугольной формы
240АГ2	Формирователь импульсов прямоугольной формы
240АГ3	Формирователь временных интервалов
245АГ1	Формирователь строчных импульсов
246АГ1	Формирователь импульсов прямоугольной форм
263АГ1	Формирователь импульсов из логических перепадов
279АГ1	Генератор прямоугольных сигналов
295АГ1	Оптоэлектронный одновибратор
416АГ1	Схема защиты и запуска для портативных телевизоров
431АГ1	Формирователь кодированных импульсных сигналов
435АГ1	Формирователь импульсных сигналов с ключевой инверторной схемой
448АГ1	Ждущий мультивибратор
448АГ2	Ждущий мультивибратор
523АГ1	Формирователь одиночных импульсов
533АГ3	Два одновибратора с повторным запуском
533АГ4	Два одновибратора
555АГ3	Два одновибратора с повторным запуском
555АГ4	Два одновибратора
555АГ5	Два мультивибратора
5564АГ3	Два одновибратора с повторным запуском
561АГ1	Два мультивибратора
564АГ1	Два мультивибратора
588АГ1	Контроллер ЗУ для LSI-11/23
724АГ1	Ждущий мультивибратор

765АГ1 Два мультивибратора
812АГ1 Согласующий каскад АРУ
820АГ1 Формирователь опорных напряжений
824АГ1 Формирователь временных интервалов
824АГ2 Формирователь задержанных временных интервалов
834АГ1 Формирователь импульсов прямоугольной формы
УР1101АГ01 Таймер
УР1101АГ02 Сдвоенный таймер
УР1101АГ03 Счетверенный таймер
AS555 Сдвоенный таймер
AS7555IPA Таймер (КМОП)

АИ Формирователи временных интервалов (таймеры)

145АИ1 Схема для часов с трехразрядным ЖКИ
145АИ2 Схема для часов (+3 В)
145АИ3 Схема для часов с драйвером подсветки
145АИ4 Схема для часов с драйверы подсветки

АР Разрядные формирователи

146АР1 Формирователь разрядного тока
848АР1 Формирователь разрядного тока

АФ Формирователи импульсов специальной формы

145АФ1 Селектор цифр
174АФ1 Селектор синхроимпульсов и генератор
174АФ2 Управляемый генератор для схемы синхронизации ТВ приемника
174АФ3 Процессор строчной развертки ТВ приемника
174АФ4 Схема RGB и регулятор насыщенности
174АФ5 Матрица RGB
245АФ1 Формирователь сигналов индуцированных датчиков
245АФ2 Схема выделения и запоминания сигналов ошибок

АП Прочие формирователи

1001АП1 Формирователь сигналов управления ПЗС-матрицей
1004АП1 Схема приема и формирования точного времени
1038АП1 Схема вызывного устройства
1038АП2 Схема вызывного устройства
1055АП1 Драйвер шагового двигателя
1055АП2 Драйвер дискретных выходов (0,4 А)
1055АП3 Драйвер дискретных выходов (0,75 А)
1055АП4 Драйвер реле бесконтактов
1055АП5 Драйвер форсунок
1059АП1 Схема вызывного устройства (30 В, 4,2 мА)
1059АП2 Схема вызывного устройства (36 В, 1,7 мА)
1093АП1 Формирователь последовательного кода
1094АП1 Двухканальный формирователь импульсов зажигания
1095АП1 Драйвер счетчика электроэнергии
1095АП2 Драйвер счетчика электроэнергии
1102АП1 Формирователь сигналов бесконтактных датчиков
1102АП10 Формирователь тока с функцией 2(2И) и мощным транзистором
1102АП11 Формирователь тока с функцией 2(2И)
1102АП12 Формирователь тока с функцией 2(2И-НЕ)
1102АП13 Формирователь тока с функцией 2(2ИЛИ)
1102АП14 Формирователь тока с функцией 2(2ИЛИ-НЕ)
1102АП15 Сдвоенный формирователь тока с программируемой скоростью отслеживания
1102АП16 Сдвоенный быстродействующий формирователь импульсов с прямыми и инверсными выходами
1102АП17 Формирователь тока с функцией 2(2И) и мощными транзисторами
1102АП18 Дифференциальный приемопередатчик (ТС)
1102АП19 Четыре элемента И-НЕ с преобразователем уровня ТТЛ—МОП
1102АП2 Два формирователя сигналов (ТС)
1102АП20 Четыре формирователя сигналов линии
1102АП3 4-канальный повторитель (ТС)
1102АП4 Формирователь тока с функцией 2(2ИЛИ-НЕ)
1102АП5 Формирователь тока с функцией 2ИЛИ и мощным транзистором
1102АП6 Формирователь тока с функцией 2И
1102АП7 Формирователь тока с функцией 2(2И-НЕ)
1102АП8 Формирователь тока с функцией 2ИЛИ
1102АП9 Формирователь тока с функцией 2(2ИЛИ-НЕ) и мощным транзистором
1122АП1 Формирователь тактовых импульсов для ПЗС
1124АП1 Формирователь тактовых импульсов для ПЗС (КМОП)
1124АП2 Формирователь тактовых импульсов для ПЗС (КМОП)
1124АП3 Формирователь тактовых импульсов для ПЗС (КМОП)
1124АП4 Формирователь тактовых импульсов для ПЗС (КМОП)
1138АП1 Формирователь 2-/3-/4-фазной последовательности для ПЗС
1142АП1 Формирователь тока для ЦМД
1144АП1 Формирователь выходного тока (500 мА)
1144АП2 Формирователь тока управления для ЦМД ЗУ

1176АП1 Схема управления МОП-транзистором
1436АП1 Схема вызывного устройства (30 В, 4,2 мА)
1436АП2 Схема вызывного устройства (36 В, 1,7 мА)
145АП1 Формирователь импульсов управления сегментами
145АП2 Схема управления памятью накопления (Дозатор)
145АП3 Формирователь импульсов
1513АП1 Схема формирования и размножения синхроимпульсов
1526АП1 Шинный формирователь с инверсией
1526АП2 Шинный формирователь без инверсии
1531АП19 Четыре буферных элемента 2И-НЕ (ОК)
1531АП3 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
1531АП4 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
1531АП5 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
1531АП6 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1533АП12 Шинный формирователь с инверсией (8 р)
1533АП13 Шинный формирователь (8 р)
1533АП14 Шинный формирователь (ТС, 8 р)
1533АП15 Шинный формирователь с инверсией (ТС, 8 р)
1533АП10 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1533АП17 Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)
1533АП24 Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)
1533АП3 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
1533АП4 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
1533АП5 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
1533АП6 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1533АП9 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1554АП10 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1554АП16 Двунаправленный приемопередатчик (ТС, 8 р)
1554АП17 Двунаправленный шинный формирователь с регистром (8 р)
1554АП20 Двунаправленный приемопередатчик с регистром (8 р)
1554АП24 Двунаправленный шинный формирователь с регистром (8 р)
1554АП25 Двунаправленный шинный формирователь (8 р)
1554АП26 Двунаправленный шинный формирователь с регистром (8 р)
1554АП27 Приемопередатчик с инверсией (8 р)
1554АП3 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
1554АП4 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
1554АП5 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
1554АП6 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1554АП9 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1555АП3 Шинный формирователь (4 р)
1555АП4 Шинный формирователь (4 р)
155АП1 Формирователь разрядной записи
155АП5 Два формирователя сигналов (ТС)
1564АП17 Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)
1564АП24 Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)
1564АП25 Двунаправленный шинный формирователь (8 р)
1564АП26 Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)
1564АП3 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
1564АП4 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
1564АП5 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
1564АП6 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1564АП9 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1567АП1 Формирователь входного кода по ГОСТ18977
1567АП2 Формирователь выходного кода по ГОСТ18977
1569АП3 Два шинных формирователя с инверсией (4 р, ТС, спец.)
1569АП4 Два шинных формирователя (4 р, ТС, спец.)
1594АП16 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1594АП17 Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)
1594АП24 Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)
1594АП25 Двунаправленный шинный формирователь (8 р)
1594АП26 Двунаправленный шинный формирователь с регистрами (8 р)
1594АП3 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
1594АП4 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
1594АП5 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
1594АП6 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1594АП9 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
1597АП3 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р, спец.)
1597АП4 Два шинных формирователя (ТС) (4 р, спец.)
169АП1 Два формирователя сигналов линий связи
169АП2 Два формирователя сигналов линий связи
170АП1 Два формирователя сигналов линий связи
170АП2 Два формирователя сигналов линий связи
170АП3 Два формирователя сигналов для МОП-транзисторов
170АП4 4-канальный формирователь тактовых сигналов для МОП ЗУ
170АП5 Четыре передатчика с общим входом блокировки
170АП6 4-канальный формирователь тактовых сигналов
1808АП1 Формирователь кода длительности
1834АП6 Двунаправленный шинный формирователь (8 р)
1835АП1 Формирователь напряжения для ЖКИ (5 выходов)
1846АП2 Схема управления памятью накопления (дозатор)
235АП11 Формирователь импульсных сигналов
248АП1 Формирователь импульсов пилообразного напряжения
248АП2 Формирователь импульсов прямоугольной формы
5015АП1 Схема управления драйвером подсветки
5015АП2 Схема управления драйвером подсветки
5104АП1 Четыре приемника
5104АП2 Четыре передатчика
5145АП1 Схема для часов с шаговым двигателем
5145АП1А Схема для часов с шаговым двигателем
5145АП1Б Схема для часов с шаговым двигателем
5145АП2 Драйвер подсветки
5145АП3 Схема для часов с шаговым двигателем
5145АП3А Схема для часов с шаговым двигателем

5145АП36 Схема для часов с шаговым двигателем
5145АП5 Схема для часов с шаговым двигателем
514АП1 Схема управления светодиодами и сегментами
530АП2 Двунаправленный усилитель-формирователь
530АП3 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
530АП4 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
531АП2 Двунаправленный усилитель-формирователь
531АП3 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
531АП4 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
533АП11 Формирователь импульса реверсивного счета из квадратурной последовательности
533АП3 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
533АП4 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
533АП5 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
533АП6 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
555АП10 Двунаправленный приемопередатчик с регистрами (8 р)
555АП12 Буферный усилитель с инверсией (ТС, 8 р)
555АП13 Буферный усилитель (ТС, 8 р)
555АП3 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
555АП4 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
555АП5 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
555АП6 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
555АП7 Двунаправленный шинный формирователь (ОК, 8 р)
555АП8 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
555АП9 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
556АП1 Формирователь импульсного питания для ПЗУ
569АП1 Усилитель-формирователь
569АП2 Усилитель-формирователь
569АП3 Формирователь видеосигналов
585АП16 Шинный формирователь
585АП26 Шинный формирователь с инверсией
589АП16 Шинный формирователь
589АП26 Шинный формирователь с инверсией
724АП11 Формирователь для супербыстродействующего диодного моста
738АП1 Формирователь видеосигнала
749АП1 Формирователь тока светодиода
842АП1 Оптоэлектронная помехозащищенная схема
МС АП1 Микросборка

Б
Базовые кристаллы (Линии задержки по старому ГОСТу)

БР* Активные схемы задержки (см. также ЭР по новому ГОСТу)

1016БР1 8-входовая аналоговая линия задержки (n-МОП)
1051БР1 Управляемая ЛЗ (63,92 ... 64,08 мкс)
1051БР2 2 канала управляемой ЛЗ (63,92 ... 64,08 мкс)
1052БР1 Управляемая ЛЗ на строку
1087БР1 ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 мкс)
1438БР1 ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 мкс)
1438БР2 ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 мкс)
1563БР1 Активная линия задержки
1563БР2 Активная линия задержки
1563БР3 Активная линия задержки
1854БР1 Быстродействующая линия задержки
1898Р1 Схема регулируемой задержки
1898Р2 Схема регулируемой задержки
270БР1 Звено линии задержки
270БР2 Звено линии задержки
270БР3 Звено линии задержки
270БР4 Звено линии задержки
270БР5 Звено линии задержки
270БР6 Звено линии задержки
278БР1 Активные схемы задержки
523БР1 Элемент задержки
528БР1 Аналоговая линия задержки (2 × 32)
528БР2 Аналоговая линия задержки (2 × 512)
528БР3 Аналоговый регистр сдвига (2 × 455)
528БР4 Широкополосная 16-входовая аналоговая линия задержки
528БР5 Аналоговая линия задержки
593БР1 Активная схема задержки
UA01.6P2 ЛЗ сигнала яркости
UA01.6P3 Сдвоенная ЛЗ
UA01.6P4 ЛЗ на одну строку сигнала яркости в видеомагнитофоне
UR5504БР01 Сдвоенная ЛЗ
УЗБР1071 Аналоговая ЛЗ
UA01.6680 ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 мкс)

БЦ Цифровые базовые кристаллы (см. также ХМ* по старому ГОСТу)

1546БЦ1 БМК (КМОП)
1578БЦ8 БМК (КМОП)
1578БЦ8 БМК (КМОП)
1582БЦ1 БМК (КМОП)
5514БЦ1Тх-00 Четыре логических элемента 2И-НЕ
5514БЦ1Тх-02 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
5514БЦ1Тх-11 Три логических элемента 3И
5514БЦ1Тх-132 Четыре двухходовых триггера Шмитта
5514БЦ1Тх-138 Дешифратор 3 × 8

5514БЦ1Тх-164 Регистр сдвига с параллельными выходами (8 р)
5514БЦ1Тх-193 Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
5514БЦ1Тх-20 Два логических элемента 4И-НЕ
5514БЦ1Тх-237 Дешифратор 1 × 8 с защелкой
5514БЦ1Тх-240 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
5514БЦ1Тх-241 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
5514БЦ1Тх-245 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
5514БЦ1Тх-253 Селектор-мультиплексор 4 × 1 (ТС, 2 р)
5514БЦ1Тх-257 Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)
5514БЦ1Тх-368 Шесть буферных элементов НЕ (ТС)
5514БЦ1Тх-573 Регистр-защелка (ТС, 8 р)
5514БЦ1Тх-74 Два D-триггера
5514БЦ1Тх-9А1 Мажоритарный двунаправленный элемент 2 из 3 (ТС)
5514БЦ1Тх-9А2 Мажоритарный двунаправленный элемент 2 из 3 (+триггеры петли, ТС)
5514БЦ1Тх-9А3 Четыре мажоритарных двунаправленных элемента 2 из 3 (ТС)
5514БЦ1Тх-9А4 Четыре мажоритарных двунаправленных элемента 2 из 3 (+триггеры петли, ТС)
5514БЦ1Тх-9А5 Шесть повторителей с раздельными элементами управления выходом
5554БЦ1Тх-00 Четыре логических элемента 2И-НЕ
5554БЦ1Тх-02 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
5554БЦ1Тх-04 Шесть логических элементов НЕ
5554БЦ1Тх-08 Четыре логических элемента 2И
5554БЦ1Тх-10 Три логических элемента 3И-НЕ
5554БЦ1Тх-109 Два JK-триггера
5554БЦ1Тх-11 Три логических элемента 3И
5554БЦ1Тх-125 Четыре буферных элемента (ТС) с общей шиной
5554БЦ1Тх-138 Дешифратор 3 × 8
5554БЦ1Тх-139 Два дешифратора 2 × 4
5554БЦ1Тх-151 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием
5554БЦ1Тх-155 Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2 × 4
5554БЦ1Тх-174 Шесть D-триггеров
5554БЦ1Тх-192 Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
5554БЦ1Тх-193 Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
5554БЦ1Тх-20 Два логических элемента 4И-НЕ
5554БЦ1Тх-21 Два логических элемента 4И
5554БЦ1Тх-240 Два шинных формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
5554БЦ1Тх-244 Два шинных формирователя (ТС, 4 р)
5554БЦ1Тх-245 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 8 р)
5554БЦ1Тх-251 Селектор-мультиплексор 8 × 1 (ТС)
5554БЦ1Тх-257 Селектор-мультиплексор 2 × 1 (ТС, 4 р)
5554БЦ1Тх-273 Регистр хранения (8 р)
5554БЦ1Тх-279 Четыре RS-триггера
5554БЦ1Тх-280 Схема контроля четности (9 р)
5554БЦ1Тх-299 Асинхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)
5554БЦ1Тх-30 Логический элемент 8И-НЕ
5554БЦ1Тх-32 Четыре логических элемента 2ИЛИ
5554БЦ1Тх-34 Шесть повторителей
5554БЦ1Тх-374 Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)
5554БЦ1Тх-393 Два двоичных счетчика (4 р)
5554БЦ1Тх-51 Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ
5554БЦ1Тх-54 Логический элемент 2-3-3-2И-4ИЛИ-НЕ
5554БЦ1Тх-74 Два D-триггера
5554БЦ1Тх-85 Схема сравнения двух чисел (4 р)

БП* Прочие схемы задержки (см. также ЭП по новому ГОСТу)

1094БП1 Управляемая линия задержки
172БП1 Схема задержки для мажоритарного элемента
2456П1 Схема задержки импульсов
2456П2 Регулируемая схема задержки импульсов

В
Схемы вычислительных устройств

ВА Схемы сопряжения с магистралью

1102ВА1 Шесть приемников общей шины
1102ВА2 Четыре приемопередатчика
1500ВА123 Шестиразрядный магистральный передатчик (ЭСЛ)
1554ВА1 Двунаправленный приемопередатчик с регистрами (8 р)
1554ВА2 Приемопередатчик с инверсией (8 р)
1800ВА4 Двунаправленный транслятор (4 р, ЭСЛ)
1800ВА7 Двунаправленный приемопередатчик (5 р, ЭСЛ)
1804ВА1 Магистральный приемопередатчик (4 р)
1804ВА2 Магистральный приемопередатчик с инверсией (4 р)
1804ВА3 Приемопередатчик (4 р)
1804ВА4 Приемопередатчик с контролем ошибок (4 р)
1805ВА1 Логический элемент согласования (КМОП/КНС)
1805ВА2 Коммутатор магистралей (КМОП/КНС)
1810ВА86 Шинный формирователь (8 р)
1810ВА87 Шинный формирователь с инверсией (8 р)

1817ВА1 Магистральный приемопередатчик (спец.)
1817ВА11 Магистральный приемопередатчик (спец.)
1817ВА2 Магистральный приемопередатчик (спец.)
1817ВА21 Магистральный приемопередатчик (спец.)
1817ВА4 Универсальный магистральный коммутатор (ОК, спец.)
1817ВА41 Универсальный магистральный коммутатор (ОК, спец.)
1818ВА19 Универсальный помехоустойчивый приемопередатчик (КМОП)
1818ВА60 Двунаправленный шинный формирователь (8 р)
1818ВА62 Двунаправленный шинный формирователь с раздельным управлением (8 р)
1821ВА86 Шинный формирователь (8 р)
1821ВА87 Шинный формирователь с инверсией (8 р)
1825ВА1 Логический элемент согласования (КМОП/КНС, спец.)
1825ВА2 Коммутатор магистралей (КМОП/КНС, спец.)
1825ВА3 Магистральный приемопередатчик (КМОП/КНС, спец.)
1834ВА86 Шинный формирователь (8 р)
1834ВА87 Шинный формирователь с инверсией (8 р)
1854ВА1 Приемопередатчик
5318ВА1 Схема сопряжения с магистралью
5338ВА2 Схема управления сопряжением с общей шиной
5558ВА2 Контроллер общей шины
559ВА1 Приемопередатчик кольцевой локальной сети
5808ВА86 Шинный формирователь (8 р)
5808ВА87 Шинный формирователь с инверсией (8 р)
5808ВА93 Приемопередатчик КОП
5818ВА1 УАПП (р-МОП)
5838ВА1 Магистральный приемопередатчик с памятью (ТТЛШ)
5838ВА2 Магистральный приемопередатчик (ТТЛШ)
5838ВА3 Универсальный магистральный коммутатор (ТС, ТТЛШ)
5838ВА4 Универсальный магистральный коммутатор (ОК, ТТЛШ)
5838ВА5 Универсальный коммутирующий элемент
584ВА1 Магистральный приемопередатчик (8 р, ТТЛШ)
588ВА1 Магистральный приемопередатчик со схемой контроля четности для LSI-11/23 (8 р)
5886ВА2 Приемопередатчик трансформаторной линии (ТТЛШ)
588ВА3 Усилитель-формирователь (ТТЛШ)
5888ВА4 Асинхронный адаптер дистанционной связи для LSI-11/23
5888ВА5 Схема адресного приемопередатчика
ВА997 Передатчик двухуровневого сигнала с кодом Манчестер-2
ВА998 Передатчик двухуровневого сигнала с кодом Манчестер-2
ППУ Приемопередатчик кода «Манчестер»

ВБ Схемы синхронизации

1800ВБ2 Устройство синхронизации (ЭСЛ)
1805ВБ1 Перестраиваемый синхронизатор (КМОП/КНС)
1810ВБ589 Устройство синхронизации
1825ВБ1 Перестраиваемый синхронизатор (КМОП/КНС, спец.)
1833ВБ1 Схема охранной сигнализации
1834ВБ589 Арбитр шины
1843ВБ1 Контроллер синхронизации
1846ВБ1 Схема синхронизатора
1854ВБ1 Схема синхронизации

ВВ Схемы управления вводом-выводом (схемы интерфейса)

1002ВВ1 Параллельный интерфейс ввода/вывода
1450ВВ1 Устройство ввода/вывода
1458ВВ2 16-разрядный процессор
1458ВВ3 Схема управления вводом/выводом
1458ВВ6 Устройство ввода/вывода
1458ВВ7 Устройство ввода 8-мишенных разрядов
1458ВВ8 Устройство ввода 8-старших разрядов
1802ВВ1 Схема обмена информацией (4 р, ТТЛШ)
1802ВВ2 Схема интерфейса (ТТЛШ)
1802ВВ3 Программируемый адаптер последовательного интерфейса (ТТЛШ)
1808ВВ1 Схема синхронизации и управления фотоматрицы
1808ВВ2 Электронный блок интерфейса
1808ВВ3 Схема автофокусировки
1808ВВ4 Схема для зеркальных фотоаппаратов
1809ВВ1 Программируемый параллельно-последовательный адаптер
1809ВВ2 Контроллер системного последовательного канала
1809ВВ3 Сложный контроллер последовательного канала с таймером (DUART)
1810ВВ1 Последовательно-параллельный интерфейс
1810ВВ5 Параллельно-последовательный интерфейс
1810ВВ61 Последовательный связной интерфейс (EPCI)
1821ВВ19 Контроллер шины MULTIBUS
1821ВВ51 Контроллер последовательного интерфейса (UART)
1821ВВ55 Контроллер параллельного интерфейса
1821ВВ79 Контроллер клавиатуры и индикации
1822ВВ1 Схема обмена информацией (спец.)
1822ВВ2 Канал интерфейса (спец.)
1823ВВ1 Контроллер ввода/вывода
1825ВВ1 Кодек мультиплексного канала связи (КМОП/КНС, спец.)
1825ВВ2 Схема последовательного интерфейса (КМОП/КНС, спец.)
1825ВВ3 Адаптер обмена (КМОП/КНС, спец.)

1834ВВ11 Контроллер интерфейса CENTRONICS
1834ВВ450 Асинхронный контроллер интерфейса
1834ВВ55 Контроллер параллельного интерфейса
1835ВВ1 Контроллер интерфейса КОП для LSI-11/23
1839ВВ1 Адаптер магистрали 32BUS-QBUS
1843ВВ1 Контроллер последовательного и параллельного интерфейса
1847ВВ1 Контроллер шины данных
1847ВВ2 Контроллер последовательного интерфейса
1857ВВ1 Контроллер интерфейсной логики
1857ВВ2 Контроллер интерфейса и управления буфером
1857ВВ3 Схема сопряжения с магистралью
1857ВВ4 Контроллер последовательного интерфейса
1860ВВ19 Арбитр шины
1860ВВ51 Универсальный последовательный интерфейс (UART, n-МОП)
1889ВВ1 Устройство ввода/вывода
559ВВ1 Контроллер ПДП
559ВВ2 Счетчик адреса и слов
5808ВВ51 Универсальный последовательный интерфейс (UART, n-МОП)
5808ВВ55 Параллельный интерфейс
5808ВВ79 Контроллер клавиатуры и индикации
584ВВ1 Магистральный приемопередатчик с регистровой памятью (8 р, ТТЛШ)
745ВВ1 Устройство ввода/вывода 586ВВ1 Устройство ввода/вывода + таймер (8 р, n-МОП)

ВГ Контроллеры

1011ВГ1 Схема управления бытовыми устройствами
1011ВГ101 Схема управления бытовыми устройствами (расширенный вариант 1454ЧК1807)
1013ВГ1 Контроллер ЖКИ (24 × 8)
1013ВГ2 Контроллер ЖКИ (30 × 16)
1013ВГ3 Генератор мелодий (2 октавы)
1013ВГ4 Генератор мелодий (128 нот)
1013ВГ5 Контроллер ЖКИ
1013ВГ6 Контроллер ЖКИ (40 × 16)
1013ВГ7 Формирователь и контроллер символьных ЖКИ
1043ВГ1 Контроллер клавиатуры/индикатора (24 клавиши/6 × 10, p-МОП)
1043ВГ101 Контроллер клавиатуры/индикатора (64 клавиши/8 × 16, p-МОП)
1051ВГ1 Контроллер индикации
1052ВГ1 Знакогенератор (англ.)
1052ВГ2 Знакогенератор (рус.)
1054ВГ1 Контроллер ВЛИ индикатора (16 × 9)
1061ВГ93 Контроллер ТВ приемника
1084ВГ93 Контроллер ТВ приемника
1446ВГ1 Двухканальный контроллер газового счетчика
1446ВГ2 Контроллер заряда литиевой батареи
1446ВГ3 Контроллер заряда литиевой батареи
1446ВГ4 Схема электронного носителя информации
1446ВГ5 Схема электронного носителя информации
1450ГГ1 Контроллер манипулятора «мышь»
1458ГГ10 Формирователь для матричного ЖКИ
1458ГГ11 Формирователь для сегментного ЖКИ
1458ГГ12 Контроллер для ЖКИ (16 р)
1458ГГ13 Контроллер для ЖКИ программируемый
1458ГГ14 Контроллер для ЖКИ
1458ГГ15 Формирователь сегментных сигналов высоковольтного ЖКИ
1458ГГ16 Формирователь сегментных сигналов матричного ЖКИ (150 сим.)
1458ГГ17 Формирователь сегментных сигналов матричного ЖКИ (240 сим.)
1458ГГ18 Формирователь для матричного ЖКИ
1458ГГ19 Контроллер для матричного ЖКИ
1458ГГ2 Формирователь строчных линий матричного ЖКИ (150 сим.)
1458ГГ20 Формирователь для матричного ЖКИ
1458ГГ21 Формирователь для матричного ЖКИ
1458ГГ22 Формирователь для матричного ЖКИ
1458ГГ3 Формирователь столбцовых линий матричного ЖКИ (150 сим.)
1458ГГ4 Формирователь для высоковольтного матричного ЖКИ (61 × 16)
1458ГГ5 Формирователь для сегментного ЖКИ с часами и таймером (10 р)
1458ГГ6 Формирователь для матричного ЖКИ (20 × 2)
1458ГГ7 Контроллер для ЖКИ с функциями часов и таймера (16 р)
1458ГГ8 Формирователь сегментных сигналов матричного ЖКИ
1458ГГ9 Формирователь сегментных сигналов для символьного ЖКИ
1508ВГ3 Контроллер ТВ приемника
1508ВГ4 Контроллер телетекста
1568ВГ1 Контроллер ТВ приемника
1568ВГ1 Контроллер ТВ приемника
1568ВГ2 Контроллер телетекста
1568ВГ3 Контроллер телетекста
1568ВГ4 Контроллер ТВ приемника
1598ВГ1 Контроллер ТВ приемника
1801ВГ1 Контроллер телетекста
1808ВГ1 Контроллер включения метки в кадр
1808ВГ2 Контроллер фокусировки
1809ВГ1 Контроллер магнитофона (8 р)
1809ВГ2 Контроллер магнитофона (8 р)
1809ВГ3 Контроллер ЗЛП (16 р)
1809ВГ4 Контроллер графического дисплея
1809ВГ5 Многопротокольный связной контроллер (MPCC)
1809ВГ6 Контроллер ЗЛП
1809ВГ7 Контроллер МЛД
1809ВГ8 Контроллер с многоканальным интерфейсом для растровых систем
1810ВГ1 Контроллер выделения символа

1810ВГ72 Контроллер НГМД
1810ВГ88 Контроллер шины
1812ВГ1
1817ВГ1 Контроллер синхронизации (спец.)
1817ВГ11 Контроллер синхронизации (спец.)
1817ВГ21 Контроллер синхронизации (спец.)
1818ВГ01 2-канальный контроллер передачи данных (UART, 1 Мбод)
1818ВГ93 Контроллер НГМД
1820ВГ1 Контроллер ЖКИ (4 р)
1823ВГ1 Контроллер зажигания
1823ВГ2 Контроллер блока инжекции
1823ВГ3 Схема коррекции угла опережения зажигания
1824ВГ31 Кодек контроллера последовательного интерфейса (Манчестер, КМОП, спец.)
1824ВГ61 Контроллер ЗУ оконечного устройства (КМОП, спец.)
1825ВГ1 Контроллер интерфейса КОП (спец.)
1826ВГ1 Коммутатор магистралей (КМОП)
1834ВГ072 Контроллер НГМД
1834ВГ88 Контроллер шины
1835ВГ1 Контроллер клавиатуры для К20-11/23
1835ВГ10 Видеоконтроллер для PC/XT
1835ВГ11 Системный контроллер для PC/XT
1835ВГ12 Драйвер столбцов ЖКИ
1835ВГ13 Драйвер строк ЖКИ
1835ВГ14 Контроллер клавиатуры
1835ВГ15 Контроллер шины для PC/XT
1835ВГ16 Схема корректора данных
1835ВГ17 Контроллер НГМД
1835ВГ18 Контроллер периферийных устройств и системы ДУ
1835ВГ19 Контроллер ЖКИ
1835ВГ2 Контроллер сменного модуля памяти для LZI-11/23
1835ВГ20 Системный контроллер
1835ВГ21 Контроллер ЗУ
1835ВГ22 Контроллер многострочного индикатора (СИД)
1835ВГ23 Контроллер фотоэлектронной печати
1835ВГ25 Контроллер видеопамяти
1835ВГ3 Контроллер ЗУ для LZI-11/23
1835ВГ4 Контроллер внешнего устройства для LZI-11/23
1835ВГ5 Системный контроллер для LZI-11/23
1835ВГ6 Контроллер принтера для LZI-11/23
1835ВГ7 Контроллер сменного модуля для LZI-11/23
1835ВГ8 Контроллер бытового телевизора
1835ВГ9 Контроллер шины для PC/XT
1842ВГ1 Кодек контроллера последовательного интерфейса (спец.)
1842ВГ2 Контроллер ЗУ оконечного устройства (спец.)
1843ВГ1 Контроллер виртуальной памяти
1843ВГ2 Контроллер ЭЛТ (EGA)
1843ВГ3 Контроллер графики
1843ВГ4 Контроллер атрибутов
1844ВГ1 Преобразователь кодов
1844ВГ2 Контроллер монохинга
1844ВГ3 Интерфейс для контроллера локальной сети
1847ВГ1 Системный контроллер
1847ВГ2 Контроллер ввода/вывода
1847ВГ3 Генератор последовательных кодов для VGA
1847ВГ4 Кодек VGA-дисплея
1847ВГ5 Контроллер атрибутов и графики
1847ВГ6 Контроллер клавиатуры
1847ВГ7 Контроллер ввода/вывода
1847ВГ8 Микроконтроллер для кредитной карточки
1848ВГ62 Контроллер логики для ПЭВМ DEC Prof.-380
1848ВГ63 Контроллер логики для ПЭВМ DEC Prof.-380
1848ВГ65 Контроллер логики для ПЭВМ DEC Prof.-380
1848ВГ79 Контроллер логики ПЭВМ VAX-11
1848ВГ80 Контроллер логики ПЭВМ VAX-11
1849ВГ1 Контроллер накопителя
1852ВГ1 Контроллер интерфейса КОП
1853ВГ1 Контроллер ТВ приемника
1853ВГ2 Контроллер ДУ
1854ВГ1 Контроллер внешних устройств
1854ВГ2 Контроллер локальной шины
1854ВГ3 Контроллер системной шины
1854ВГ4 Контроллер мультиплексных каналов
1854ВГ5 Видеоконтроллер и компьютер адресов
1854ВГ6 Контроллер системной шины и динамического СЗУ
1857ВГ1 Контроллер НГМД
1857ВГ2 Схема управления видеоконтроллером
1857ВГ3 Контроллер НГМД
1857ВГ4 Контроллер НМД (КМОП)
1861ВГ1 Пространственный контроллер
1861ВГ2 Системный интерфейс
1862ВГ1 Схема управления интерфейсом
1863ВГ20 Контроллер ТВ приемника (SECAM)
1863ВГ3 Контроллер ТВ приемника
1863ВГ35 Контроллер ТВ приемника
1863ВГ43 Контроллер телетекста
1863ВГ47 Контроллер ТВ приемника
1863ВГ93 Контроллер ТВ приемника
1866ВГ1 Контроллер растровых систем отображения информации
1870ВГ1 Графический контроллер для RISC-микропроцессоров
1875ВГ2 Интерфейсный контроллер шины VME для RISC-микропроцессора (32/64 р)
1876ВГ3 Адресный контроллер шины VME для RISC-микропроцессора (32 р)
1878ВГ1 RISC-микроконтроллер (8 р)
1878ВГ2 RISC-микроконтроллер с ЖКИ драйвером (8 р)
1890ВГ1 Контроллер сопряжения шин MBUS-PCI
1890ВГ10 Графический контроллер
1890ВГ2 Контроллер мультиплексного канала
1890ВГ3 Контроллер NEC Ethernet 10/100
1890ВГ4 Контроллер сопряжения шин PCI-PCI
1890ВГ5 Контроллер сопряжения шин PCI-VME
1890ВГ6 Контроллер ведомого PCI
1890ВГ7 Системный контроллер
1890ВГ8 Мультиконтроллер
1890ВГ9 Контроллер SCSI-шины
5004ВГ2 Микроконтроллер для кредитных карт

5004ВГ5 Счетчик на ЭСПЗУ для кредитных карт
5038ВГ1 Контроллер обработки импульсной информации
531ВГ1 Схема контроля четности (12 р)
5568ВГ1 Многофункционально-программируемое устройство охранной сигнализации
5598ВГ1 Контроллер интерфейса кольцевой локальной сети
5808ВГ18 Арбитр шины
5808ВГ75 Контроллер монитора
5808ВГ76 Контроллер ЭЛТ
5808ВГ92 Контроллер КОП
583ВГ1 Контроллер синхронизации (ТТЛШ)
583ВГ2 Контроллер предварительной обработки информации (ТТЛШ + $И^2Л$)
584ВГ1 Контроллер состояний ($И^2Л$)
588ВГ1 Системный контроллер шины для LZI-11/23
588ВГ2 Контроллер ЗУ для LZI-11/23
588ВГ3 Кодек контроллера последовательного интерфейса (Манчестер, КМОП)
588ВГ4 Контроллер АЦП
588ВГ5 Контроллер ЦАП
588ВГ6 Контроллер ЗУ оконечного устройства (КМОП)
588ВГ7 Контроллер ЗУ оконечного устройства
588ВГ8 Схема управления интерфейсом
UA02.ВГ1 Музыкальный генератор
UA02.ВГ2 Контроллер ЖКИ (4 р)
КБ01ВГ1-2 Графический контроллер для микро-ЭВМ «SINCLAIR-48»
Т34ВГ1 Системный контроллер микро-ЭВМ «SINCLAIR-48»
Т34ВГ2 Контроллер дисковода
Т36ВГ1 Контроллер ЖКИ (60 × 8)
UR1100PS5 Схема управления ЖКИ (4 р)
ДШ Схема управления ЖКИ (2,5 р)

ВЕ Однокристальные микро-ЭВМ

1004ВЕ1 Программируемая схема с календарем для наручных часов
1005ВЕ1 Управляющая микро-ЭВМ для ВМ
1013ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 65 × 4, ПЗУ 1627 × 8, КМОП, ЖКИ 9 р)
1013ВЕ10 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р)
1013ВЕ11 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)
1013ВЕ12 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)
1013ВЕ13 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)
1013ВЕ14 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)
1013ВЕ15 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП, ЖКИ)
1013ВЕ2 Микро-ЭВМ (4 р)
1013ВЕ3 Микро-ЭВМ для дозиметра «Белла» (4 р)
1013ВЕ4 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)
1013ВЕ5 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)
1013ВЕ6 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 128 × 4, ПЗУ 2772 × 8, КМОП, ЖКИ 33 × 4)
1013ВЕ7 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)
1013ВЕ8 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)
1013ВЕ9 Однокристальная микро-ЭВМ для велокомпьютера (4 р)
1051ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р)
1063ВЕ2 Однокристальная микро-ЭВМ (16 р)
1506ВЕ66 Контроллер ТВ приемника
1676ВЕ1
1801ВЕ1 Универсальный микропроцессор
1803ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)
1806ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)
1813ВЕ1 ЦПС (УФ ПЗУ 192 × 24, ОЗУ 40 × 25, 6,67 МГц)
1814ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)
1814ВЕ10 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)
1814ВЕ2 Контроллер цветомузыкального устройства
1814ВЕ3 Отладочная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)
1814ВЕ4 Контроллер кассетного магнитофона
1814ВЕ5 Контроллер синтезатора ТВ приемника
1814ВЕ6 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)
1814ВЕ7 Контроллер электронной игры
1814ВЕ8 Контроллер электронной игры
1814ВЕ9 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, р-МОП)
1816ВЕ31 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, ПЗУ 64К)
1816ВЕ35 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 64 × 8; ПЗУ 64К)
1816ВЕ39 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, ПЗУ 4К)
1816ВЕ48 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 64 × 8, УФ ПЗУ 1К)
1816ВЕ49 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, ПЗУ 2К)
1816ВЕ51 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, ПЗУ 4К, 12 МГц, п-МОП)
1816ВЕ66 Контроллер ТВ приемника
1816ВЕ751 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, УФ ПЗУ 4К)
1818ВЕ5 Базовый кристалл НГМД
1820ВЕ1 Отладочная однокристальная микро-ЭВМ (4 р, ОЗУ 64, п-МОП)
1820ВЕ2 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, ПЗУ 1к (8 р), ОЗУ 64, п-МОП)
1820ВЕ3 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р)
1820ВЕ4 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р)
1820ВЕ5 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р)
1820ВЕ6 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)
1820ВЕ7 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, ПЗУ 1024 × 15, КМОП)
1820ВЕ8 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, ПЗУ 2048 × 8, ЖКИ, КМОП)
1827ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (16 р)
1827ВЕ2 Однокристальная микро-ЭВМ со встроенными ЦАП и АЦП (16 р, п-МОП)
1827ВЕ3 ЦПС (16 р)
1827ВЕ4 Отладочная ЦПС (16 р)
1829ВЕ1 Отладочная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)
1830ВЕ31 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)
1830ВЕ35 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 64 × 8, КМОП)
1830ВЕ48 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)
1830ВЕ51 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)

1833ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, масочное ПЗУ)
1835ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)
1835ВЕ3 Однокристальная микро-ЭВМ (16 р, КМОП)
1835ВЕ31 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)
1835ВЕ39 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, КМОП)
1835ВЕ49 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 2К × 8, 2К, КМОП)
1835ВЕ51 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)
1840ВЕ42 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)
1845ВЕ10 Схема обработки сигналов системы NAVSTAR
1850ВЕ31 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, КМОП)
1850ВЕ35 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 64 × 8, КМОП)
1850ВЕ39 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, КМОП)
1850ВЕ40 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 256 × 8, КМОП)
1850ВЕ48 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 64 × 8, 1К, КМОП)
1850ВЕ50 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 256 × 8, 4К, КМОП)
1850ВЕ631 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, I^2C, КМОП)
1850ВЕ651 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, 128 × 8, 32К, I^2C, КМОП)
1853ВЕ1 Контроллер ТВ приемника
1856ВЕ1 ЦПС
1863ВЕ1 Контроллер ТВ приемника
1863ВЕ66 Контроллер ТВ приемника
1868ВЕ1 Отладочная однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)
1868ВЕ2 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ПЗУ 1К)
1868ВЕ3 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ПЗУ 2К, ЖКИ-драйвер 16 × 3)
1868ВЕ4 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ПЗУ 8К, ЖКИ-драйвер 16 × 3, ШИМ)
1868ВЕ5 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ПЗУ 8К, ВЛИ-драйвер 16 × 9, ШИМ)
1869ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р)
1869ВЕ2 Однокристальная микро-ЭВМ с АЦП (4 р, 4.5 МГц)
1869ВЕ3 Однокристальная микро-ЭВМ с расширенными функциями (4 р, КМОП, 1.5...5 В)
1871ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р) с АЦП (8 р) и ЖКИ-драйвером
1871ВЕ2 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р) с АЦП (8 р)
1873ВЕ48 Однокристальная микро-ЭВМ (КМОП, 8 р)
1874ВЕ36 Однокристальная микро-ЭВМ (16 р, 8192 × 8, КМОП)
1875ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ
1878ВЕ1 RISC-микроконтроллер (8 р)
1878ВЕ2 Однокристальная микро-ЭВМ
1878ВЕ3 Отладочный RISC-микроконтроллер (8 р)
1880ВЕ31 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)
1880ВЕ51 Однокристальная микро-ЭВМ (8 р, КМОП)
1890ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ
5004ВЕ1 RISC-микроконтроллер для кредитных карт (ПЗУ 6К × 16, ОЗУ 256 × 8
581ВЕ1 Однокристальный микропроцессор типа СР1600 (для ЭВМ типа PDP-11, n-МОП)
586ВЕ1 Однокристальная микро-ЭВМ (16 р, n-МОП)
586ВЕ2 Однокристальная микро-ЭВМ со встроенными ЦАП и АЦП (16 р, n-МОП)
AN16xx Семейство однокристальных RIC-контроллеров
CM1-2 Однокристальная микро-ЭВМ для музыкальных инструментов (4 р)

ВЖ* Специализированные вычислительные ИС

1008ВЖ1 Номеронабиратель для импульсного ТА с памятью
1008ВЖ10 Номеронабиратель для импульсного ТА
1008ВЖ11 Номеронабиратель для импульсного ТА
1008ВЖ12 Номеронабиратель для импульсного ТА с памятью
1008ВЖ13 Схема однокристального ТА
1008ВЖ14 Номеронабиратель для импульсного ТА
1008ВЖ15 Номеронабиратель для импульсного ТА
1008ВЖ16 Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА
1008ВЖ17 Номеронабиратель для импульсного ТА
1008ВЖ18 Приемник DTMF-сигналов
1008ВЖ19 Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА с параллельным вводом
1008ВЖ2 Номеронабиратель для импульсного ТА с памятью
1008ВЖ21 Номеронабиратель для импульсного ТА
1008ВЖ22 Схема вызывного устройства
1008ВЖ23 Схема идентификатора канала связи для беспроводного ТА
1008ВЖ24 Схема управления цифровым ТА
1008ВЖ25 Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА
1008ВЖ26 Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА
1008ВЖ27 Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА
1008ВЖ28 Номеронабиратель для импульсного ТА
1008ВЖ29 Номеронабиратель для импульсного ТА
1008ВЖ3 Схема управления ЖКИ
1008ВЖ4 Схема вызывного устройства
1008ВЖ5 Номеронабиратель для импульсного ТА
1008ВЖ6 Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА
1008ВЖ7 Номеронабиратель для импульсного ТА
1008ВЖ8 Контроллер ЖКИ (9 р, 3 : 1)
1013ВЖ1 Схема предварительной обработки сигналов (спец.)
1064ВЖ1 Номеронабиратель для импульсного ТА
1064ВЖ5 Номеронабиратель для импульсного ТА
1064ВЖ7 Номеронабиратель для импульсного ТА
1083ВЖ1 Номеронабиратель для импульсного ТА
1083ВЖ2 Схема автодозвона для импульсного ТА
1083ВЖ3 Номеронабиратель для импульсного ТА
1083ВЖ4 Схема автодозвона для импульсного ТА

1089ВЖ1 Номеронабиратель для импульсного ТА
1089ВЖ2 Номеронабиратель для импульсного ТА
1091ВЖ1 Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА
1091ВЖ2 Номеронабиратель для тонального/импульсного ТА
1518ВЖ1 Умножитель-аккумулятор (16 × 16)
1518ВЖ2 Корректор (64 р)
1518ВЖ3 Умножитель-аккумулятор (16 × 16, 100 нс)
1518ВЖ4 Цифровой фильтр корректора
1520ВЖ501 Схема для диагностики неисправностей
1582ВЖ1 БМК (КМОП, 528 вентилей)
1582ВЖ2 БМК (КМОП, 1695 вентилей)
1582ВЖ3 БМК (КМОП, 3213 вентилей)
1583ВЖ10 БМК (БиКМОП, 10032 вентиля)
1583ВЖ2 БМК (БиКМОП, 2040 вентилей)
1583ВЖ3 БМК (БиКМОП, 4032 вентиля)
1584ВЖ10 БМК (КМОП, 15048 вентилей)
1584ВЖ2 БМК (КМОП, 3240 вентилей)
1584ВЖ3 БМК (КМОП, 5766 вентилей)
1585ВЖ10 БМК (КМОП, 10212 вентилей)
1585ВЖ20 БМК (КМОП, 20176 вентилей)
1588ВЖ3 БМК (спец., КМОП, 5766 вентилей)
1591ВЖ1 Адаптивный цифровой фильтр
1800ВЖ5 Схема обнаружения и исправления ошибок (16 р, ЭСЛ)
1802ВЖ1 Мажоритарный элемент (ТТЛШ)
1803ВЖ1 Синтезатор речевых сигналов (р-МОП)
1804ВЖ1 Схема обнаружения и исправления ошибок (16 р)
1804ВЖ2 Буферная схема коррекции ошибок с инверсией (4 р)
1804ВЖ3 Буферная схема коррекции ошибок (4 р)
1810ВЖ6 Схема обнаружения и коррекции ошибок
1815ВЖ1 Схема синфазного детектора
1818ВЖ1 Цифровой регистр обнаружения ошибок (ТТЛШ)
1825ВЖ1 Схема тестирования микропроцессорных систем (спец.)
1825ВЖ2 Схема тестирования ОЗУ (спец.)
1828ВЖ1 Схема тестирования микропроцессорных систем (8 р)
1828ВЖ2 Схема тестирования ОЗУ (8 р)
1828ВЖ3 Универсальная схема обнаружения и исправления ошибок (18 р)
1832ВЖ1 Схема коррекции ошибок
1839ВЖ1 Двухтактный мажоритарный элемент с функцией контроля
1839ВЖ2 Мажоритарный элемент (для н.т. трех)
1840ВЖ1 Декодер 2РС в цифровом лазерном проигрывателе
1854ВЖ1 Мажоритарный элемент
1870ВЖ1 Генератор стробов-сигнала
1877ВЖ1 Мажоритарный элемент
5339ВЖ1 Схема исправления ошибок
5558ВЖ1 Схема исправления ошибок
5888ВЖ1 Сканирующий регистр
7478ВЖ11 Управляемый мажоритарный элемент
7478ВЖ30 Многофункциональный счетчик адреса микрокоманд
7478ВЖ31 Нормализованная матрица условных переходов устройства управления
7478ВЖ32 Регистровая секция (4 р)
7478ВЖ33 Многофункциональный дешифратор управления
7478ВЖ34 Микрокомандный блок
7478ВЖ35 Регистр предварительных приближений с АЦП (10 р)
FDN-M Номеронабиратель для импульсного ТА
BU1000A Номеронабиратель для импульсного ТА
PTM1002 Номеронабиратель для импульсного ТА
PTM2001 Схема автодозвона

ВИ* Времязадающие схемы вычислительных устройств

1000ВИ1 Контроллер стиральной машины
1005ВИ1 Программируемый таймер для ВМ
1006ВИ1 Таймер
1008ВИ1 Схема вызывного устройства
1013ВИ1 Формирователь временных интервалов
1013ВИ2 Таймер
1018ВИ1 Программируемый таймер (р-МОП)
1052ВИ1 Таймер с последовательным вводом
1087ВИ1 Счетверенный таймер
1087ВИ2 Таймер
1087ВИ3 Сдвоенный таймер
1099ВИ1 Схема электросчетчика
1441ВИ1 Таймер (КМОП)
1458ВИ1 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 6 р)
1458ВИ2 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 4 р)
1458ВИ3 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 3,5 р)
1458ВИ6 Схема для часов с драйвером звукового сигнала
1536ВИ1 Программируемый таймер
1559ВИ1 Программируемый таймер (КМОП)
1809ВИ1 Пятиканальный таймер
1810ВИ54 Программируемый таймер (16 р)
1818ВИ3 Детектор адресного маркера
1821ВИ54 Программируемый таймер
1834ВИ1 Часы реального времени
1834ВИ54 Программируемый таймер
1845ВИ1 Таймер (часы, мин., сек.) с выходами СИД (КМОП)
1847ВИ54 Программируемый таймер
1855ВИ1 Таймер
1860ВИ54 Программируемый таймер (16 р)
5128ВИ1 Часы реального времени
5818ВИ1 Программируемый таймер
5808ВИ53 Программируемый таймер (8 р, n-МОП)
5888ВИ1 Таймер
URS607BWI01 Схема электронных часов
КВИ002 Таймер автоматического отключения ТВ приемника

ВК Комбинированные схемы

1013ВК1 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 65 × 4, ПЗУ 1827 × 8, КМОП, ЖКИ 9 р)
1013ВК10 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р)
1013ВК11 Схема управления ТА с ЖКИ
1013ВК2 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 65 × 4, ПЗУ 1827 × 8, КМОП, ЖКИ 9 р)
1013ВК3 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 65 × 4, ПЗУ 1656 × 8, КМОП, ЖКИ 9 р)
1013ВК4 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 128 × 4, ПЗУ 2772 × 8, КМОП, ЖКИ 33 × 4)
1013ВК5 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)
1013ВК6 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)
1013ВК7 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, 128 × 4, ПЗУ 4022 × 8, КМОП, ЖКИ 34 × 4, генератор мелодий)
1013ВК8 Схема управления ТА с ЖКИ
1013ВК9 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП, ЖКИ)
1805ВК1 Матричный элемент (КМОП/КНС)
1810ВК36 Многофункциональный периферийный контроллер
1818ВК12 Генератор модифицированного кода
1825ВК1 Матричный элемент (КМОП/КНС, спец.)
5808ВК28 Системный контроллер
5808ВК38 Системный контроллер
5808ВК91 Контроллер КОП

ВМ Микропроцессоры, сопроцессоры

1013ВМ1 Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП)
1582ВМ2-0100 Универсальный микропроцессор (8 р, 5 МГц)
1801ВМ1 Универсальный микропроцессор (16 р, 5 МГц, n-МОП)
1801ВМ2 Универсальный микропроцессор (16 р, 10 МГц, n-МОП)
1801ВМ3 Микропроцессор с фиксированной запятой (16 р, 5 МГц, n-МОП)
1801ВМ4 Сопроцессор с плавающей запятой (32/64 р, 5 МГц, n-МОП)
1804ВМ1 Микропроцессор (16 р)
1806ВМ2 Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП)
1806ВМ3 Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП)
1806ВМ4 Универсальный микропроцессор (16/32 р, КМОП)
1807ВМ1 Универсальный микропроцессор (16 р, n-МОП)
1807ВМ2 Универсальный микропроцессор (32 р, n-МОП)
1807ВМ3 Универсальный микропроцессор (32 р, n-МОП)
1807ВМ4 Арифметический сопроцессор (32 р, n-МОП)
1808ВМ1 Микропроцессор для фотокамер (8 р)
1808ВМ2 Микропроцессор для зеркальных фотоаппаратов
1810ВМ86 Универсальный микропроцессор (16 р)
1810ВМ87 Арифметический сопроцессор
1810ВМ88 Универсальный микропроцессор (16 р)
1810ВМ89 Сопроцессор ввода/вывода
1811ВМ1 Схема обработки данных ЦП
1818ВМ01 Периферийный процессор (8 р)
1821ВМ85 Универсальный микропроцессор (8 р, КМОП)
1826ВМ1 Процессор данных (КМОП)
1829ВМ1 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, ПЗУ 2048 × 8, ОЗУ 128 × 4, КМОП, ЖКИ-драйвер)
1829ВМ2 Однокристальная микро-ЭВМ (4 р, КМОП)
1831ВМ1 Микропроцессор (16/32 р, 15 МГц)
1831ВМ2 Арифметический сопроцессор
1834ВМ86 Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП)
1834ВМ88 Универсальный микропроцессор с байтовой шиной (16 р, КМОП)
1835ВМ1 Микропроцессорная матрица для управления 2- и 3-мерным изображением
1835ВМ88 Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП)
1836ВМ2 Универсальный микропроцессор (спец., 16 р, КМОП)
1836ВМ21 Универсальный микропроцессор (спец., 16 р, КМОП)
1836ВМ3 Универсальный микропроцессор (спец., 16 МГц, КМОП)
1836ВМ31 Микропроцессор с фиксированной точкой (спец., 16 МГц, КМОП)
1836ВМ4 Универсальный микропроцессор (спец., 16 МГц, КМОП)
1836ВМ41 Сопроцессор с плавающей точкой (спец., 16 МГц, КМОП)
1839ВМ1 Универсальный микропроцессор (32 р, 10 МГц, система команд VAX-11)
1839ВМ2 Арифметический сопроцессор (32 р, 10 МГц)
1839ВМ3 Универсальный микропроцессор (32 р, 15 МГц, система команд СМ ЭВМ)
1839ВМ4 Арифметический сопроцессор (32 р, 15 МГц)
1839ВМ5 Схема для высокоскоростных систем обработки изображений
1843ВМ1 Арифметический сопроцессор (32 р, формат ЕС)
1843ВМ2 Арифметический сопроцессор (32 р, формат СМ)
1845ВМ1 Процессор с транспьютерной организацией (32 р, КМОП)
1847ВМ2 Универсальный микропроцессор (16 р, КМОП)
1858ВМ1 Универсальный микропроцессор (8 р)
1858ВМ2 Универсальный микропроцессор (8 р)
1858ВМ8 Универсальный микропроцессор (8/16 р)
1861ВМ1 Коммутационный процессор
1865ВМ1 RISC-процессор (16 р)
1866ВМ1 Микропроцессор (16 р)
1867ВМ1 ЦПС с фиксированной точкой (КМОП, 32 р, 5 млн. оп./с)
1867ВМ16 ЦПС с расширенными функциями (КМОП, 32 р)
1867ВМ2 ЦПС с фиксированной точкой (КМОП, 32 р, 10 млн. оп./с)
1867ВМ3 ЦПС с плавающей точкой (КМОП, 32 р, 27 млн. оп./с)

1872ВМ1 Арифметический сопроцессор
1876ВМ1 RISC-микропроцессор (32 р, 16/25 МГц)
1876ВМ2 Арифметический сопроцессор для RISC-микропроцессора (32 р, 32/50 МГц)
1878ВМ1 Криптопроцессор модульной арифметики
1879ВМ1 Микропроцессор NeuroMatrix (КМОП, 40 МГц, 32/64 р)
1879ВМ2 Микропроцессор NeuroMatrix (КМОП, 133 МГц, 32/64 р)
1890ВМ1 Однокристальный микропроцессор
5808ВМ1 Универсальный микропроцессор (8 р)
5808ВМ80 Универсальный микропроцессор (8 р, n-МОП)
5838ВМ1 Дуальный процессор (8 р, I^2L)
5848ВМ1 Микропроцессорная секция (4 р, I^2L)
5868ВМ1 Микропроцессор (16 р, n-МОП)
Т34ВМ1 Универсальный микропроцессор (8 р)
Т36ВМ1 Универсальный микропроцессор (16 р)

ВН Схемы управления прерыванием

1804ВН1 Схема выборки с прерывания (8 р)
1810ВН59 Контроллер прерываний
1818ВН19 Контроллер прерываний (8 р, n-МОП)
1821ВН59 Контроллер прерываний
1834ВН59 Программируемый контроллер прерываний
1847ВН59 Контроллер прерываний
1860ВН59 Контроллер прерываний
559ВН1 Контроллер прерываний
559ВН2 Контроллер прерываний
580ВН59 Контроллер прерываний
588ВН1 Контроллер прерываний

ВР* Функциональные расширители (включая расширители разрядности данных)

1800ВР1 Умножитель (8 р, 24 нс, ЭСЛ)
1800ВР6 Многоразрядный сдвигатель (ЭСЛ)
1802ВР1 Арифметический расширитель (16 р, ТТЛШ)
1802ВР2 Последовательный умножитель (8 × 8, ТТЛШ)
1802ВР3 Умножитель (8 × 8)
1802ВР4 Умножитель (12 × 12)
1802ВР5 Умножитель (16 × 16)
1802ВР6 Умножитель в прямых кодах (8 × 8)
1802ВР7 Умножитель в обратных кодах (8 × 8)
1804ВР1 Схема ускоренного переноса
1804ВР2 Схема управления состоянием и сдвигом
1804ВР3 Схема расширения прерываний
1805ВР1 Арифметический расширитель (КМОП/КНС)
1805ВР2 Схема ускоренного переноса (КМОП/КНС)
1822ВР1 Арифметический расширитель (спец., 16 р)
1822ВР2 Последовательный умножитель (спец., 8 × 8)
1822ВР3 Умножитель (спец., 8 × 8)
1824ВР21 Умножитель (16 × 16, спец.)
1825ВР1 Арифметический расширитель (КМОП/КНС, 16 р, спец.)
1825ВР11 Арифметический расширитель (КМОП/КНС, 8 р, спец.)
1825ВР[illegible] Схема ускоренного переноса (КМОП/КНС, спец.)
1825ВР[illegible] Умножитель (КМОП/КНС, 16 р, спец.)
1825ВР[illegible] Умножитель (КМОП/КНС, 32 × 32, спец.)
1825ВР[illegible] Умножитель, корректор и сдвигатель (КМОП/КНС, спец.)
1832ВР1 Матрица сдвига
1832ВР2 Схема управления сдвигом (16 р)
1832ВР3 Параллельный умножитель (16 × 16)
1838ВР1 Умножитель (16 × 16)
1838ВР2 Умножитель (16 × 16)
1838ВР3 Умножитель с накопителем (16 × 16)
1843ВР1 Умножитель (32 р, 250 нс)
1887ВР1 Умножитель-аккумулятор (16 × 16)
580ВР43 Расширитель портов
588ВР1 Арифметический расширитель
588ВР2 Умножитель для LSI-11/23 (16 × 16)

ВС Микропроцессорные секции

1800ВС1 Микропроцессорная секция параллельной обработки информации (ЭСЛ)
1802ВС1 Микропроцессорная секция (8 р, ТТЛШ)
1804ВС1 Секция АЛУ (4 р)
1804ВС2 Усовершенствованная секция АЛУ (4 р)
1805ВС1 Микропроцессорная секция (структура Am2901, 4 р, КМОП/КНС)
1817ВС1 Универсальная микропроцессорная секция (спец.)
1817ВС11 Универсальная микропроцессорная секция (спец.)
1822ВС1 Микропроцессорная секция (спец., 8 р)
1824ВС21 АЛУ (16 р, спец.)
1825ВС1 Микропроцессорная секция (КМОП/КНС, 4 р, спец.)
1825ВС2 Микропроцессорная секция (КМОП/КНС, 16 р, спец.)
1825ВС3 Арифметическое устройство (КМОП/КНС, 16 р, спец.)
1832ВС1 Микропроцессорная секция (16 р)
1838ВС1 Схема АЛУ (8 р)
1843ВС1 МП секция (32 р, 200 нс)
1845ВС1 Транспьютер (32 р, КМОП, 10 МГц)
5318ВС1 Микропроцессорная секция (4 р)

5838ВС1 Универсальная микропроцессорная секция (8 р., И²Л)
5838ВС2 Умножитель (8 р., И²Л)
5838ВС3 Адресный микропроцессор (8 р., И²Л)
5838ВС4 Универсальный микропроцессор (8 р., И²Л)
588ВС1 Арифметическое устройство
588ВС2 АЛУ для LZ-11/23 (16 р.)
583ДМ2 Умножитель (8×8, И²Л)

ВТ Схемы управления памятью

1800ВТ3 Схема управления памятью (ЭСЛ)
1804ВТ1 Контроллер динамического ОЗУ (до 64К)
1804ВТ2 Интерфейс ОЗУ с инверсией
1804ВТ3 Интерфейс ОЗУ без инверсии
1810ВТ3 Контроллер динамического ОЗУ
1810ВТ37 Контроллер ПДП
1810ВТ7 Схема управления динамическим ОЗУ
1811ВТ1 Диспетчер памяти ЦП
1818ВТ1 Сдвоенный контроллер последовательного канала с пакетами (ОЦАПТ)
1821ВТ57 Контроллер ПДП
1831ВТ1 Контроллер кэш-ЗУ
1838ВТ1 Формирователь адресов для БПО (16 р.)
1839ВТ1 Контроллер динамического ОЗУ
1839ВТ2 Контроллер статического ОЗУ
1840ВТ1 Контроллер ОЗУ (2К×8)
1844ВТ1 Схема управления памятью
1845ВТ1 Контроллер цифрового магнитофона (четырехдор.)
1847ВТ1 Контроллер старшего байта адреса ПДП
1847ВТ2 Контроллер старшего разряда адреса
1847ВТ3 Контроллер младшего разряда адреса
1847ВТ37 Контроллер ПДП
1854ВТ1 Контроллер памяти
1860ВТ57 Контроллер ПДП
559ВТ1 Селектор адреса
5806ТВ2 Контроллер динамического ОЗУ
5806ТВ7 Контроллер ПДП
588ВТ1 Схема селектора адреса для LZ-11/23
588ВТ2 Контроллер ПДП

ВУ Схемы микропрограммного управления

1800ВУ1 Схема микропрограммного управления (ЭСЛ)
1804ВУ1 Схема управления адресом микрокоманды
1804ВУ2 Схема управления адресом микрокоманды
1804ВУ3 Схема управления следующим адресом
1804ВУ4 Схема управления адресом микрокоманды (12 р)
1804ВУ5 Генератор адреса команд (4 р)
1804ВУ6 Схема ПДУ
1804ВУ7 Схема ПДП
1805ВУ1 Формирователь адреса микрокоманд (КМОП/ЛКС)
1806ВУ1 Схема управления самым мелким индикатором (7 р)
1808ВУ2 Схема управления матрицы 16-разр. светодиоды СИД
1811ВУ1 Схема управления ЦП
1811ВУ2 Схема реализации операций с плавающей точкой
1811ВУ3 Схема микропрограммного управления
1823ВУ1 Процессор МСУАД
1824ВУ21 Схема управляющей памяти (спец.)
16258ВУ1 Формирователь адреса микрокоманд (КМОП/КНС, 4 р. спец.)
1831ВУ1 Схема микропрограммного управления (16/32 р, 15 МГц)
1831ВУ2 Контроллер шины
1832ВУ1 Контроллер памяти
1840ВУ1 Демонстратор цифровых лазерных проигрывателей
1843ВУ1 Схема микропрограммного управления
1857ВУ1 Схема селектора данных
1864ВУ1 Схема управления амплитудно-фазовым распределением ФАР
1870ВУ1 Схема управления обработкой информации с телекамеры
1870ВУ2 Контроллер каналов
584ВУ1 Блок микропрограммного управления (И²Л)
586ВУ1 Схема микропрограммной управляющей памяти
588ВУ2 Схема управляющей памяти для LZ-11/23
757БУ1 Схема для работы в составе микрокалькулятора

ВФ* Функциональные преобразователи информации

1815ВФ1 Схема весового суммирования
1815ВФ2 Схема линейного наращивания
1815ВФ3 Функциональный преобразователь информации
1817ВФ11 Фурье-процессор (спец.)
1818ВФ4 Генератор кабельного эквалайзера
1837ВФ1 Рекурсивный коррелятор
1841ВФ1 Однородная вычислительная структура (КМОП)
583ВФ1 Фурье процессор
У25ФТ891 Коррелятор 8-канальный

ВХ Схемы для микрокалькуляторов

10138Х11 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
10138Х12 Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 21×4)
10138Х13 Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 38×3)
10138Х14 Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 24×3)

10138Х15 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 23×3)
10138Х16 Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 25×4)
10138Х17 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
10138Х18 Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 36×3)
10138Х21 Схема для микрокалькулятора с часами (8 р, ЖКИ 24×3)
10138Х22 Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 38×3)
10138Х23 Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 26×4)
10138Х24 Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 30×3)
10138Х25 Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 30×3)
10138Х27 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
10138Х28 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 37×8)
10138Х29 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
10138Х2 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
10138Х30 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
10138Х31 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
10138Х32 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
10138Х33 Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 31×3)
10138Х34 Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 30×3)
10138Х35 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 23×3)
10138Х36 Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 37×3)
10138Х37 Схема для микрокалькулятора (14 р, ЖКИ 43×3)
10138Х38 Схема для микрокалькулятора (16 р, ЖКИ 46×3)
10138Х39 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 23×3)
10138Х40 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 25×3)
10138Х41 Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 38×3)
1041ВХ1 ПЗУ (2К×4)
1041ВХ2 ОЗУ (256×4)
1041ВХ3 ЦПУ (4 р, 46 команд)
1041ВХ4 Контроллер ЖКИ (20×4)
1458Х1 Схема для микрокалькулятора
1458Х11 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
1458Х12 Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 21×4)
1458Х13 Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 38×3)
1458Х14 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 10 р)
1458Х15 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 8 р)
1458Х16 Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 26×4)
1458Х17 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
1458Х18 Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 38×3)
1458Х2 Схема для микрокалькулятора
1458Х205 Схема для микрокалькулятора
1458Х206 Схема для микрокалькулятора
1458Х21 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
1458Х22 Схема для микрокалькулятора (12 р, ЖКИ 38×3)
1458Х23 Схема для микрокалькулятора (10 р, ЖКИ 26×4)
1458Х24 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 10 р)
1458Х25 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 10 р)
1458Х27 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
1458Х28 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 37×8)
1458Х29 Схема для микрокалькулятора с дополнительной функцией (ЖКИ 8 р)
1458Х3 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
1458Х30 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 8 р)
1458Х31 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 8 р)
1458Х32 Схема для микрокалькулятора (8 р, ЖКИ 24×3)
1458Х33 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 10 р)
1458Х34 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 10 р)
1458Х35 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 8 р)
1458Х36 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 12 р)
1458Х37 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 14 р)
1458Х38 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 16 р)
1458Х39 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 8 р)
1458Х4 Схема для микрокалькулятора
1458Х40 Схема для микрокалькулятора с функцией пересчета двух констант (ЖКИ 8 р)
1458Х41 Схема для микрокалькулятора (ЖКИ 12 р)
1458Х42 Схема для микрокалькулятора
1458Х46 Схема для микрокалькулятора с драйвером звукового сигнала
1458Х47 Схема для микрокалькулятора с зеркальным отображением (10 р, ЖКИ 26×4)
1458Х48 Схема для микрокалькулятора обратной логики (ЖКИ 8 р)
1458Х49 Схема для микрокалькулятора прямой логики (ЖКИ 8 р)
1458Х5 Схема для микрокалькулятора
1458Х50 Схема для микрокалькулятора с зеркальным отображением (ЖКИ 8 р)
1458Х51 Схема для микрокалькулятора с энергонезависимой памятью (8 р)
1458Х8 Схема для микрокалькулятора
757БХ1 Схема для работы в составе микрокалькулятора

ВЦ Процессоры цифровой обработки сигналов

1890ВЦ1 Процессор ЦОС

ВЮ Контроллеры с аналоговыми входами и выходами

1055ВЮ1 Двухканальный контроллер зажигания

ВП Прочие схемы вычислительных устройств

1054ВП1 ЦАПМ-модулятор + контроллер прерываний
1516ВП1 Вентильная матрица на основе КМОП/ЛКС-структур
1801ВП1 Универсальная вентильная матрица (600 вентилей, n-МОП)

1606ВП1	Универсальная вентильная матрица (1560 вентилей, n-МОП)
1620ВП1	Расширитель СЗУ и таймер
1870ВП1	Генератор строб-сигналов
1870ВП2	Блок формирования прерываний
1870ВП3	Логический блок для ЦП быстрого счета
1870ВП4	Блок управления коммутаторами

Г
Генераторы

ГГ Генераторы прямоугольных сигналов

1182ГГ1	Электронный балласт
1182ГГ1А	Электронный балласт (до 20 Вт)
1182ГГ2	Электронный балласт (полумостовой автогенератор ВИП до 15 Вт)
1182ГГ3	Электронный балласт (полумостовой автогенератор ВИП до 20 Вт)
119ГГ1	Мультивибратор с самовозбуждением
1226ГГ1	Программируемый ГУН
145ГГ1	Четырехфазный генератор тактовых импульсов
1503ГГ1	Тактовый генератор
1533ГГ4	Мультивибратор
155ГГ1	Два генератора, управляемые напряжением
1561ГГ1	Генератор с ФАПЧ
1564ГГ1	Два управляемых мультивибратора
1804ГГ1	Системный генератор тактовых импульсов
216ГГ1	Автовозбудительный мультивибратор
224ГГ1	Генератор прямоугольных импульсов
224ГГ2	Генератор прямоугольных импульсов
233ГГ1	Импульсный трансляционный генератор
263ГГ1	Генератор прямоугольных импульсов
425ГГ1	Генератор прямоугольных импульсов
448ГГ1	Автоколебательный мультивибратор
448ГГ2	Генератор вихревых
560ГГ1	Управляемый ВЧ генератор (ЭСЛ)
530ГГ1	Два генератора управляемые напряжением
531ГГ1	Два генератора, управляемые напряжением
533ГГ3	Схема кварцевого генератора и делитель частоты
533ГГ4	4-фазный генератор с кварцевой стабилизацией
536ГГ1	Генератор-распределитель синхроимпульсов
555ГГ2	Два генератора, управляемые напряжением
555ГГ6	Генератор, управляемый напряжением
561ГГ1	Генератор с ФАПЧ
564ГГ1	Генератор с ФАПЧ
724ГГ1	Генератор прямоугольных импульсов
724ГГ2	Генератор прямоугольных импульсов
812ГГ1	Ждущий мультивибратор
820ГГ1	Схема стробирования
820ГГ2	Двухканальный генератор прямоугольных импульсов
846ГГ5	Генератор прямоугольных сигналов

ГЛ Генераторы линейно изменяющихся сигналов

1431ГЛ1	Выходной усилитель генератора кадровой развертки
1431ГЛ2	Выходной усилитель генератора кадровой развертки
174ГЛ1	Схема кадровой развертки (1 А)
174ГЛ2	Схема кадровой развертки (3 А)
174ГЛ3	Схема кадровой развертки

ГС Генераторы гармонических сигналов

219ГС1	Кварцевый генератор
219ГС2	Кварцевый генератор
219ГС3	ЧМ генератор
224ГС1	Генератор кварцевый
237ГС1	Генератор стирания/подмагничивания
239ГС1	Генератор гармонических сигналов
239ГС2	Генератор синусоидальных сигналов
239ГС3	Генератор синусоидальных сигналов
277ГС1	Генератор кварцевый
278ГС1	Генератор стирания
280ГС1	Генератор задающий
724ГС1	Генератор кварцевый
МС ГС	Микросборка

ГФ Генераторы сигналов специальной формы

127ГФ1	Генератор тактовых импульсов
145ГФ1	Схема для часов с шаговым двигателем
145ГФ2	Схема для часов с шаговым двигателем
145ГФ3	Схема для часов с шаговым двигателем
145ГФ4	Схема для часов с шаговым двигателем
145ГФ6	Схема для часов с шаговым двигателем
145ГФ7	Схема управления люминесцентной лампой
165ГФ1	Четырехфазный генератор импульсов
165ГФ2	Генератор импульсов (3 р)
165ГФ3	Четырехфазный генератор импульсов

174ГФ1	Схема строчной развертки
174ГФ2	Генератор сигналов специальной формы
1810ГФ84	Генератор тактовых импульсов
1834ГФ84	Генератор тактовых импульсов
1858ГФ384	Тактовый генератор и интерфейс сброса
220ГФ1	Генератор сигналов
245ГФ1	Задающие генераторы строчной и кадровой разверток, АПЧ и Ф
245ГФ2	Задающий генератор кадровой развертки
264ГФ1	Усилитель-формирователь
425ГФ1	Реле-регулятор напряжения
580ГФ1	Генератор сигналов специальной формы
580ГФ24	Генератор тактовых импульсов
582ГФ1	Тактовый генератор (p-МОП)
582ГФ2	Тактовый генератор (p-МОП)
6403ГФ1	Генератор с фиксированной частотой (35...110 ГГц)
6403ГФ2	Генератор с вариаторной перестройкой (35...110 ГГц)
6403ГФ3	Генератор на диодах Ганна с фиксированной частотой (35...110 ГГц)
6403ГФ4	Генератор на диодах Ганна с вариаторной перестройкой (35...110 ГГц)
724ГФ1	Формирователь кадровых импульсов
724ГФ2	Формирователь строчных импульсов
745ГФ1	Четырехфазный генератор тактовых импульсов
745ГФ2	Четырехфазный генератор тактовых импульсов
745ГФ3	Четырехфазный генератор тактовых импульсов

ГП Прочие генераторы

1012ГП1	Генератор высшей октавы (7 полутонов)
1012ГП2	Генератор высшей октавы (6 полутонов)
1012ГП3	Генератор верхних тонов темперированной шкалы
1054ГП1	Генератор тестовых сигналов
1055ГП1	Генератор сигналов указателей поворота и аварийной сигнализации
1055ГП2	Генератор сигналов управления прерывателем стеклоочистителя
1055ГП3	Генератор сигналов указателей поворота
1055ГП4	Генератор сигналов указателей поворота и аварийной сигнализации
1055ГП5	Генератор сигналов управления прерывателем стеклоочистителя
1087ГП1	Схема знакогенератора для ТВ техники
1091ГП1	Вызывное устройство
145ГП1	Генератор гармоник темперированной шкалы
1522ГП1	Генератор специальных сигналов
1538ГП1	Программируемый генератор
1568ГП1	Знакогенератор для ТВ устройств
425ГП1	Бесконтактный емкостный выключатель
5001ГП1	Вызывное устройство
5013ГП1	Генератор мелодий
5013ГП2	Генератор мелодий
5013ГП3	Генератор мелодий
5013ГП4	Генератор мелодий
5013ГП5	Генератор мелодий
5013ГП6	Генератор мелодий
531ГП1	Тактовый генератор
531ГП2	Тактовый генератор
718ГП1	Схема управления электронными ключами
724ГП1	Формирователь уровня прижима
766ГП1	Оптоэлектронный генератор импульсов тока
116	Генератор мелодий
6576А	Многоканальный программируемый тактовый генератор (до 10 МГц)
КА2410	Тональное вызывное устройство
КА2411	Тональное вызывное устройство
ТС875	Тональное вызывное устройство

Д
Детекторы

ДА Амплитудные детекторы

119ДА1	Детектор АРУ
1425ДА1	Детектор АМ сигналов и АРУ с УПТ (спец.)
157ДА1	Двухканальный двухполупериодный амплитудный детектор
175ДА1	Детектор АМ сигналов и АРУ с УПТ
218ДА1	Амплитудный детектор
235ДА1	Детектор АМ сигналов и УПТ с АРУ
235ДА2	Детектор АМ сигналов и УПТ с АРУ
414ДА1	Амплитудный детектор
435ДА1	Детектор АМ сигналов и целей АРУ

ДИ Импульсные детекторы

819ДИ1	Детектор

ДС Частотные детекторы

219ДС1	Ограничитель-дискриминатор
224ДС1	Частотный детектор

224ДС2 Частотный детектор
235ДС1 Частотный детектор с ограничителем
245ДС1 Схема выделения и запоминания сигналов ошибки с задержкой
724ДС1 Частотный детектор
726ДС2 Частотный детектор

ДФ Фазовые детекторы

1102ДФ1 Фазочастотный детектор
251ДФ1 Фазовый детектор
251ДФ2 Фазовый детектор
818ДФ1 Фазовый детектор
04ДФ14 Фазовый детектор

ДП Прочие детекторы

1230ДП46 Детектор понижения напряжения
1230ДП461 Детектор понижения напряжения с защитным диодом
1230ДП87 Детектор понижения напряжения (6,7 В)
1230ДП871 Детектор понижения напряжения с защитным диодом (6,7 В)
1446ДП1 Схема 2-канального детектора

Е
Схемы источников вторичного питания

ЕВ Выпрямители

298ЕВ1 Выпрямитель с умножением напряжения положительной полярности
298ЕВ2 Выпрямитель с умножением напряжения отрицательной полярности

ЕК Импульсные стабилизаторы напряжения

1231ЕК12 Импульсный стабилизатор напряжения +12 В
1231ЕК121 Импульсный стабилизатор напряжения +12 В
1231ЕК15 Импульсный стабилизатор напряжения +15 В
1231ЕК151 Импульсный стабилизатор напряжения +15 В
1231ЕК31А Импульсный стабилизатор напряжения +3,3 В
1231ЕК3А Импульсный стабилизатор напряжения +3,3 В
1231ЕК5 Импульсный стабилизатор напряжения +5,0 В
1231ЕК51 Импульсный стабилизатор напряжения +5,0 В
1240ЕК12 Стабилизатор напряжения +12 В
1240ЕК15 Стабилизатор напряжения +15 В
1240ЕК3 Стабилизатор напряжения +3,3 В
1240ЕК5 Стабилизатор напряжения +5,0 В

ЕМ* Преобразователи напряжения питания

101ЕМ1 Схема датчика температуры
1182ЕМ1 AC/DC-преобразователь
1182ЕМ2 AC/DC-преобразователь (60 В, 50 мА)
1182ЕМ3 AC/DC-преобразователь (5 В, 1,9 А)
724ЕМ2 Чувствительный элемент реле-регулятора напряжения

ЕН Непрерывные стабилизаторы напряжения (только фиксированные положительной полярности по новому ГОСТу)

1009ЕН1 ИОН для питания варикапов
1009ЕН2 ИОН
1075ЕН1 Сдвоенный стабилизатор напряжения
1145ЕН1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (спец.)
1145ЕН16 Четыре регулируемых стабилизатора положительного напряжения (спец.)
1145ЕН2 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (спец.)
1145ЕН3 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (спец.)
1145ЕН4 Двуполярный стабилизатор напряжения (спец.)
1151ЕН1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1151ЕН2 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1151ЕН3 Стабилизатор напряжения +5 В
1154ЕН1 Микромощный стабилизатор положительного напряжения

1154ЕН2 Микромощный регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения
1156ЕН1 Стабилизатор положительного напряжения
1156ЕН2 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1156ЕН4 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1156ЕН5 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1157ЕН1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1157ЕН12 Стабилизатор напряжения +12 В
1157ЕН15 Стабилизатор напряжения +15 В
1157ЕН18 Стабилизатор напряжения +18 В
1157ЕН24 Стабилизатор напряжения +24 В
1157ЕН5 Стабилизатор напряжения +5 В
1157ЕН9 Стабилизатор напряжения +9 В
1158ЕН12 Стабилизатор напряжения +12 В
1158ЕН15 Стабилизатор напряжения +15 В
1158ЕН18 Стабилизатор напряжения +18 В
1158ЕН24 Стабилизатор напряжения +24 В
1158ЕН5 Стабилизатор напряжения +5 В
1158ЕН6 Стабилизатор напряжения +6 В
1158ЕН9 Стабилизатор напряжения +9 В
1162ЕН10 Стабилизатор напряжения –10 В
1162ЕН12 Стабилизатор напряжения –12 В
1162ЕН15 Стабилизатор напряжения –15 В
1162ЕН18 Стабилизатор напряжения –18 В
1162ЕН20 Стабилизатор напряжения –20 В
1162ЕН24 Стабилизатор напряжения –24 В
1162ЕН5 Стабилизатор напряжения –5 В
1162ЕН6 Стабилизатор напряжения –6 В
1162ЕН8 Стабилизатор напряжения –8 В
1162ЕН9 Стабилизатор напряжения –9 В
1168ЕН1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (100 мА)
1168ЕН12 Стабилизатор напряжения –12 В
1168ЕН15 Стабилизатор напряжения –15 В
1168ЕН5 Стабилизатор напряжения –5 В
1168ЕН6 Стабилизатор напряжения –6 В
1168ЕН8 Стабилизатор напряжения –8 В
1168ЕН9 Стабилизатор напряжения –9 В
1170ЕН12 Стабилизатор напряжения +12 В
1170ЕН15 Стабилизатор напряжения +15 В
1170ЕН3 Стабилизатор напряжения +3 В
1170ЕН5 Стабилизатор напряжения +5 В
1170ЕН6 Стабилизатор напряжения +6 В
1170ЕН8 Стабилизатор напряжения +8 В
1170ЕН9 Стабилизатор напряжения +9 В
1179ЕН12 Стабилизатор напряжения –12 В
1179ЕН15 Стабилизатор напряжения –15 В
1179ЕН18 Стабилизатор напряжения –18 В
1179ЕН20 Стабилизатор напряжения –20 В
1179ЕН24 Стабилизатор напряжения –24 В
1179ЕН5 Стабилизатор напряжения –5 В
1179ЕН6 Стабилизатор напряжения –6 В
1179ЕН8 Стабилизатор напряжения –8 В
1179ЕН9 Стабилизатор напряжения –9 В
1180ЕН12 Стабилизатор напряжения +12 В
1180ЕН15 Стабилизатор напряжения +15 В
1180ЕН18 Стабилизатор напряжения +18 В
1180ЕН20 Стабилизатор напряжения +20 В
1180ЕН24 Стабилизатор напряжения +24 В
1180ЕН5 Стабилизатор напряжения +5 В
1180ЕН6 Стабилизатор напряжения +6 В
1180ЕН8 Стабилизатор напряжения +8 В
1180ЕН9 Стабилизатор напряжения +9 В
1181ЕН12 Стабилизатор напряжения +12 В
1181ЕН15 Стабилизатор напряжения +15 В
1181ЕН18 Стабилизатор напряжения +18 В
1181ЕН24 Стабилизатор напряжения +24 В
1181ЕН5 Стабилизатор напряжения +5 В
1181ЕН6 Стабилизатор напряжения +6 В
1181ЕН8 Стабилизатор напряжения +8 В
1181ЕН9 Стабилизатор напряжения +9 В
1183ЕН12 Стабилизатор напряжения –12 В
1183ЕН15 Стабилизатор напряжения –15 В
1183ЕН18 Стабилизатор напряжения –18 В
1183ЕН20 Стабилизатор напряжения –20 В
1183ЕН24 Стабилизатор напряжения –24 В
1183ЕН27 Стабилизатор напряжения –27 В
1183ЕН5 Стабилизатор напряжения –5 В
1183ЕН6 Стабилизатор напряжения –6 В
1183ЕН8 Стабилизатор напряжения –8 В
1183ЕН9 Стабилизатор напряжения –9 В
1184ЕН11 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1184ЕН1А Регулируемый стабилизатор напряжения +3,3 В
1184ЕН2 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1184ЕН2А Стабилизатор напряжения +3,9 В
1184ЕН3 Регулируемый стабилизатор напряжения +2,85 В
1184ЕН4 Стабилизатор напряжения +2,85 В
1184ЕН5 Регулируемый стабилизатор напряжения +3,0 В
1184ЕН6 Стабилизатор напряжения +3,0 В
1184ЕН7 Регулируемый стабилизатор напряжения +3,3 В
1184ЕН8 Стабилизатор напряжения +3,3 В
1188ЕН12 Стабилизатор напряжения +12 В
1188ЕН5 Стабилизатор напряжения +5 В
1188ЕН6 Стабилизатор напряжения +6 В
1188ЕН8 Стабилизатор напряжения +8 В
1188ЕН9 Стабилизатор напряжения +9 В
1189ЕН12 Стабилизатор напряжения –12 В
1189ЕН5 Стабилизатор напряжения –5 В
1195ЕН1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (5 А)
1195ЕН12А Стабилизатор напряжения +12 В (7,5 А)
1195ЕН12Б Стабилизатор напряжения +12 В (5 А)
1195ЕН2А Стабилизатор напряжения +2,5 В (7,5 А)
1195ЕН2Б Стабилизатор напряжения +2,5 В (5 А)
1195ЕН3А Стабилизатор напряжения +3,3 В (7,5 А)

1195ЕН3Б Стабилизатор напряжения +3,3 В (5 А)
1195ЕН5А Стабилизатор напряжения +5 В (7,5 А)
1195ЕН5Б Стабилизатор напряжения +5 В (5 А)
1186ЕН2-хх Стабилизатор напряжения +2,5/2,85/2,9 В (10 А)
1186ЕН3-хх Стабилизатор напряжения +3,3/3,45 В (10 А)
1197ЕН12П12М Стабилизатор напряжения +12 и –12 В
1197ЕН12П24П Стабилизатор напряжения +12 и +24 В
1197ЕН15П15М Стабилизатор напряжения +15 и –15 В
1197ЕН5П12П Стабилизатор напряжения +5 и +12 В
1197ЕН5П15П Стабилизатор напряжения +5 и +15 В
1197ЕН5П5М Стабилизатор напряжения +5 и –5 В
1199ЕН12 Стабилизатор напряжения –12 В
1199ЕН15 Стабилизатор напряжения –15 В
1199ЕН18 Стабилизатор напряжения –18 В
1199ЕН24 Стабилизатор напряжения –24 В
1199ЕН5 Стабилизатор напряжения –5 В
1199ЕН6 Стабилизатор напряжения –6 В
1199ЕН9 Стабилизатор напряжения –9 В
1210ЕН1 Стабилизатор напряжения настройки
1212ЕН1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1212ЕН10 Стабилизатор напряжения +10 В
1212ЕН12 Стабилизатор напряжения +12 В
1212ЕН15 Стабилизатор напряжения +15 В
1212ЕН18 Стабилизатор напряжения +18 В
1212ЕН20 Стабилизатор напряжения +20 В
1212ЕН24 Стабилизатор напряжения +24 В
1212ЕН27 Стабилизатор напряжения +27 В
1212ЕН5 Стабилизатор напряжения +5 В
1212ЕН6 Стабилизатор напряжения +6 В
1212ЕН8 Стабилизатор напряжения +8 В
1212ЕН8А Стабилизатор напряжения +8,5 В
1212ЕН9 Стабилизатор напряжения +9 В
1213ЕН10 Стабилизатор напряжения +10,0 В
1213ЕН12 Стабилизатор напряжения +12,0 В
1213ЕН1А Стабилизатор напряжения +1,5 В
1213ЕН2А Стабилизатор напряжения +2,5 В
1213ЕН2Б Стабилизатор напряжения +2,85 В
1213ЕН3 Стабилизатор напряжения +3,0 В
1213ЕН3А Стабилизатор напряжения +3,3 В
1213ЕН3Б Стабилизатор напряжения +3,5 В
1213ЕН5 Стабилизатор напряжения +5,0 В
1213ЕН8 Стабилизатор напряжения +8,0 В
1213ЕН8А Стабилизатор напряжения +8,5 В
1213ЕН9 Стабилизатор напряжения +9,0 В
1214ЕН1 Стабилизатор напряжения +1,5 В
1214ЕН10 Стабилизатор напряжения +10,0 В
1214ЕН2 Стабилизатор напряжения +2,5 В
1214ЕН2А Стабилизатор напряжения +2,85 В
1214ЕН3 Стабилизатор напряжения +3,0 В
1214ЕН3А Стабилизатор напряжения +3,5 В
1214ЕН5 Стабилизатор напряжения +5,0 В
1214ЕН8 Стабилизатор напряжения +8,0 В
1214ЕН8А Стабилизатор напряжения +8,5 В
1214ЕН9 Стабилизатор напряжения +9,0 В
1214ЕН9А Стабилизатор напряжения +9,5 В
1217ЕН1 Стабилизатор напряжения +1,5 В
1217ЕН10 Стабилизатор напряжения +10,0 В
1217ЕН2 Стабилизатор напряжения +2,5 В
1217ЕН3 Стабилизатор напряжения +3,3 В
1217ЕН5 Стабилизатор напряжения +5,0 В
1217ЕН8 Стабилизатор напряжения +8,0 В
1217ЕН9 Стабилизатор напряжения +9,0 В
1218ЕН1 Стабилизатор напряжения +1,5 В
1218ЕН10 Стабилизатор напряжения +10,0 В
1218ЕН2 Стабилизатор напряжения +2,5 В
1218ЕН2А Стабилизатор напряжения +2,85 В
1218ЕН3 Стабилизатор напряжения +3,0 В
1218ЕН3А Стабилизатор напряжения +3,5 В
1218ЕН5 Стабилизатор напряжения +5,0 В
1218ЕН8 Стабилизатор напряжения +8,0 В
1218ЕН8А Стабилизатор напряжения +8,5 В
1218ЕН9 Стабилизатор напряжения +9,0 В
1225ЕН10 Стабилизатор напряжения +10 В
1225ЕН12 Стабилизатор напряжения +12 В
1225ЕН15 Стабилизатор напряжения +15 В
1225ЕН18 Стабилизатор напряжения +18 В
1225ЕН24 Стабилизатор напряжения +24 В
1225ЕН27 Стабилизатор напряжения +27 В
1225ЕН5 Стабилизатор напряжения +5 В
1225ЕН6 Стабилизатор напряжения +6 В
1225ЕН8 Стабилизатор напряжения +8 В
1225ЕН9 Стабилизатор напряжения +9 В
1234ЕН3А Стабилизатор напряжения +3,3 В
1235ЕН3А Стабилизатор напряжения +3,3 В
1235ЕН3Б Стабилизатор напряжения +3,3 В
1239ЕН2Б Стабилизатор напряжения +2,8 В
1239ЕН3З Стабилизатор напряжения +3,3 В
1240ЕН12 Стабилизатор напряжения +12 В
1240ЕН1А Стабилизатор напряжения +1,5 В
1240ЕН2А Стабилизатор напряжения +2,5 В
1240ЕН3А Стабилизатор напряжения +3,3 В
1244ЕН12 Стабилизатор напряжения +12 В
1244ЕН15 Стабилизатор напряжения +15 В
1244ЕН18 Стабилизатор напряжения +18 В
1244ЕН24 Стабилизатор напряжения +24 В
1244ЕН5 Стабилизатор напряжения +5 В
1244ЕН6 Стабилизатор напряжения +6 В
1244ЕН8 Стабилизатор напряжения +8 В
1244ЕН9 Стабилизатор напряжения +9 В
142ЕН1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
142ЕН10 Регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения
142ЕН11 Регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения
142ЕН12 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
142ЕН13 Четыре регулируемых стабилизатора отрицательного напряжения
142ЕН14 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения

142ЕН15 Двухполярный стабилизатор напряжения
142ЕН16 Четыре регулируемых стабилизатора положительного напряжения
142ЕН17 Стабилизатор положительного напряжения (А – 4,5 В; Б — 5 В)
142ЕН18 Регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения (1 А)
142ЕН19 Регулируемый ИОН
142ЕН2 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
142ЕН20 Стабилизатор положительного напряжения +9 В
142ЕН21 Стабилизатор положительного напряжения +10 В
142ЕН22 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (5 А)
142ЕН22А Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (7,5 А)
142ЕН22Б Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (3 А)
142ЕН22В Регулируемый стабилизатор положительного напряжения (10 А)
142ЕН23 Стабилизатор положительного напряжения +18 В
142ЕН24А Стабилизатор положительного напряжения +3,3 В (3 А)
142ЕН24Б Стабилизатор положительного напряжения +3,3 В (1,5 А)
142ЕН24В Стабилизатор положительного напряжения +3,3 В (10 А)
142ЕН25А Стабилизатор положительного напряжения +2,9 В (3 А)
142ЕН25Б Стабилизатор положительного напряжения +2,9 В (1,5 А)
142ЕН25В Стабилизатор положительного напряжения +2,9 В (10 А)
142ЕН26А Стабилизатор положительного напряжения +2,5 В (3 А)
142ЕН26Б Стабилизатор положительного напряжения +2,5 В (1,5 А)
142ЕН26В Стабилизатор положительного напряжения +2,5 В (10 А)
142ЕН3 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
142ЕН4 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
142ЕН5А/В Стабилизатор положительного напряжения +5 В
142ЕН5Б/Г Стабилизатор положительного напряжения +5 В
142ЕН6 Двухполярный стабилизатор напряжения
142ЕН7 Источник опорного напряжения +10 В
142ЕН8А/Г Стабилизатор положительного напряжения +9 В
142ЕН8Б/Д Стабилизатор положительного напряжения +12 В
142ЕН8В/Е Стабилизатор положительного напряжения +15 В
142ЕН9а/Г Стабилизатор положительного напряжения +20 В
142ЕН9Б/Д Стабилизатор положительного напряжения +24 В
142ЕН9В/Е Стабилизатор положительного напряжения +27 В
224ЕН1 Стабилизатор напряжения
224ЕН2 Регулируемый стабилизатор напряжения
240ЕН1 Стабилизатор эталонного напряжения
275ЕН1 Стабилизатор напряжения +1,2 В (50 мА)
275ЕН10 Стабилизатор напряжения +9 В (50 мА)
275ЕН11 Стабилизатор напряжения +12 В (40 мА)
275ЕН12 Стабилизатор напряжения –12 В (40 мА)
275ЕН13 Стабилизатор напряжения +12,6 В (45 мА)
275ЕН14 Стабилизатор напряжения –12,6 В (45 мА)
275ЕН15 Стабилизатор напряжения +15 В (50 мА)
275ЕН16 Стабилизатор напряжения +24 В (35 мА)
275ЕН2 Стабилизатор напряжения +2,4 В (50 мА)
275ЕН3 Стабилизатор напряжения +3 В (50 мА)
275ЕН4 Стабилизатор напряжения +4 В (50 мА)
275ЕН5 Стабилизатор напряжения +5 В (50 мА)
275ЕН6 Стабилизатор напряжения +6 В (50 мА)
275ЕН7 Стабилизатор напряжения –6 В (50 мА)
275ЕН8 Стабилизатор напряжения +6,3 В (50 мА)
275ЕН9 Стабилизатор напряжения –6,3 В (50 мА)
278ЕН1 Стабилизатор напряжения
278ЕН2 Стабилизатор напряжения
403ЕН1 Стабилизатор напряжения +5 В
403ЕН2 Стабилизатор напряжения +8 В
403ЕН3 Стабилизатор напряжения +9 В
403ЕН4 Стабилизатор напряжения +12 В
403ЕН5 Стабилизатор напряжения +15 В
403ЕН6 Стабилизатор напряжения +24 В
403ЕН7 Стабилизатор напряжения +27 В
403ЕН9 Стабилизатор напряжения +30 В
410ЕН1 Стабилизатор напряжения +1,2 В
410ЕН2 Стабилизатор напряжения +2,4 В
410ЕН3 Стабилизатор напряжения +3,0 В
410ЕН4 Стабилизатор напряжения +4,0 В
410ЕН5 Стабилизатор напряжения +4,5 В
410ЕН6 Стабилизатор напряжения +5,0 В
410ЕН7 Стабилизатор напряжения +5,5 В
410ЕН8 Стабилизатор напряжения +6,5 В
5006ЕН10 Стабилизатор напряжения +10 В
5006ЕН12 Стабилизатор напряжения +12 В
5006ЕН15 Стабилизатор напряжения +15 В
5006ЕН18 Стабилизатор напряжения +18 В
5006ЕН5 Стабилизатор напряжения +5 В
5006ЕН6 Стабилизатор напряжения +6 В
5006ЕН8 Стабилизатор напряжения +8 В
5006ЕН9 Стабилизатор напряжения +9 В
5007ЕН12 Стабилизатор напряжения –12 В
5007ЕН15 Стабилизатор напряжения –15 В
5007ЕН18 Стабилизатор напряжения –18 В
5007ЕН20 Стабилизатор напряжения –20 В
5007ЕН24 Стабилизатор напряжения –24 В
5007ЕН5 Стабилизатор напряжения –5 В
5007ЕН6 Стабилизатор напряжения –6 В
5007ЕН8 Стабилизатор напряжения –8 В
5007ЕН9 Стабилизатор напряжения –9 В
5008ЕН10 Стабилизатор напряжения +10,0 В
5008ЕН12 Стабилизатор напряжения +12,0 В
5008ЕН15 Стабилизатор напряжения +15,0 В
5008ЕН3 Стабилизатор напряжения +3,3 В
5008ЕН5 Стабилизатор напряжения +5,0 В

5008ЕН8 Стабилизатор напряжения +8,2 В
5008ЕН8А Стабилизатор напряжения +8,5 В
5008ЕН9 Стабилизатор напряжения +9,0 В
5009ЕН12 Стабилизатор напряжения –12 В
5009ЕН15 Стабилизатор напряжения –15 В
5009ЕН18 Стабилизатор напряжения –18 В
5009ЕН20 Стабилизатор напряжения –20 В
5009ЕН24 Стабилизатор напряжения –24 В
5009ЕН5 Стабилизатор напряжения –5 В
5009ЕН6 Стабилизатор напряжения –6 В
5009ЕН8 Стабилизатор напряжения –8 В
5009ЕН9 Стабилизатор напряжения –9 В
5010ЕН1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
5010ЕН10 Стабилизатор напряжения +10,0 В
5010ЕН12 Стабилизатор напряжения +12,0 В
5010ЕН15 Стабилизатор напряжения +15,0 В
5010ЕН3 Стабилизатор напряжения +3,3 В
5010ЕН5 Стабилизатор напряжения +5,0 В
5010ЕН8 Стабилизатор напряжения +8,0 В
5010ЕН8А Стабилизатор напряжения +8,5 В
5010ЕН9 Стабилизатор напряжения +9,0 В
5011ЕН3 Стабилизатор напряжения +3,3 В
5012ЕН33 Стабилизатор напряжения +3,3 В
5012ЕН5 Стабилизатор напряжения +5,0 В
742ЕН1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
817ЕН1 Стабилизатор положительного напряжения 7...25 В (50 мА)
817ЕН2 Стабилизатор отрицательного напряжения 7...25 В (50 мА)
017ЕН3 Стабилизатор напряжения +5 В
817ЕН4 Двуполярный стабилизатор напряжения 12...24 В
846ЕН1 ИОН
UA01.EH005 Стабилизатор напряжения
UA01.EH008 Стабилизатор напряжения
UA01.EH01 ИОН
UA01.EH021 Двухканальный стабилизатор напряжения (+5/+16 В)
UA01.EH022 Двухканальный стабилизатор напряжения (+5/+12 В)
M2EH30581 Стабилизатор напряжения
M2EH34361 Стабилизатор напряжения (3...+30 В, 500 мА)
M2EH34371 Стабилизатор напряжения (–30...–3 В, 500 мА)
M2EH34381 Стабилизатор напряжения (9...30 В, 0,2 А, двуполярный)
M2EH95081 Стабилизатор напряжения (15 В, 2 А)
M2EH35091 Стабилизатор напряжения (24 В, 3 А)
M5113EH1 Стабилизатор напряжения (24 В, 1 А)

EP Непрерывные регулируемые стабилизаторы напряжения положительной полярности

1213ЕР1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1217ЕР1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1218ЕР1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1223ЕР1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1223ЕР2 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1223ЕР3 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1223ЕР4 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1240ЕР1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1241ЕР1 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
1241ЕР2 Регулируемый стабилизатор положительного напряжения
AS317L Регулируемый стабилизатор положительного напряжения

EУ Схемы управления импульсными стабилизаторами напряжения

1033ЕУ1 Схема управления импульсным ИП
1033ЕУ10 Схема управления импульсным ИП
1033ЕУ11 Схема управления импульсным ИП
1033ЕУ12 Схема управления импульсным ИП
1033ЕУ13 Схема управления импульсным ИП
1033ЕУ14 Схема управления импульсным ИП
1033ЕУ15 Схема управления импульсным ИП
1033ЕУ16 Схема управления импульсным ИП
1033ЕУ2 Схема управления импульсным ИП
1033ЕУ3 Схема управления импульсным ИП
1033ЕУ4 Корректор коэффициента мощности
1033ЕУ5 Схема управления импульсным ИП
1033ЕУ6 Корректор коэффициента мощности
1033ЕУ7 Схема управления импульсным ИП с МОП-транзистором
1033ЕУ8 Корректор коэффициента мощности
1033ЕУ9 Схема управления импульсным ИП (16 Вт)
1047ЕУ1 Регулятор напряжения для автомобиля
1055ЕУ4 Схема управления однотактным резонансным ИП
1055ЕУ5 Схема управления импульсным резонансным ИП
1055ЕУ1 Формирователь напряжения питания для SUC
1080ЕУ1 Схема управления импульсным ИП
1087ЕУ1 Схема управления импульсным ИП

1088ЕУ1 Регулятор напряжения автомобильного генератора (14 В)
1088ЕУ2 Регулятор напряжения тракторного генератора
1095ЕУ1 Схема управления реле регулятора
1114ЕУ1 Схема управления импульсным ИП
1114ЕУ3 Схема управления импульсным ИП
1114ЕУ4 Схема управления импульсным ИП
1114ЕУ5 Схема управления импульсным ИП
1114ЕУ6 Схема управления импульсным ИП
1155ЕУ1 Мощный импульсный стабилизатор
1155ЕУ2 Импульсный понижающий стабилизатор напряжения
1156ЕУ1 Схема управления импульсным стабилизатором
1156ЕУ2 Схема управления импульсным ИП
1156ЕУ3 Схема управления импульсным ИП
1156ЕУ4 Схема управления импульсным ИП
1156ЕУ5 Схема управления импульсным ИП
1169ЕУ1 Двухтактный ШИМ-контроллер (45 кГц)
1169ЕУ2 Супервизор импульсного ИП
1184ЕУ1 Двухканальная синхронная схема управления ИП
1184ЕУ2 Схема управления ИП с ШИМ
1211ЕУ1 Двухтактный контроллер ЭПРА
1211ЕУ2 Двухтактный контроллер ЭПРА
1236ЕУ1 Высоковольтный ШИМ-контроллер
1236ЕУ2 Высоковольтный ШИМ-контроллер
1236ЕУ3 Высоковольтный ШИМ-контроллер
1236ЕУ4 Высоковольтный ШИМ-контроллер
1236ЕУ5 Высоковольтный ШИМ-контроллер
1236ЕУ6 Высоковольтный ШИМ-контроллер
1236ЕУ7 Высоковольтный ШИМ-контроллер
1237ЕУ1 Контроллер импульсного стабилизированного напряжения
5003ЕУ1 Схема управления вентильным двигателем
850ЕУ1 Схема управления
850ЕУ2 Схема управления
EY002 Схема управления импульсным ИП
UA01.4601 Схема управления импульсным ИП

EП Прочие схемы источников вторичного питания

1022ЕП1 Регулятор частоты вращения двигателя постоянного тока
1023ЕП1 Регулятор частоты вращения двигателя постоянного тока
1038ЕП1 Контроллер заряда литиевой батареи
1055ЕП1 Регулятор напряжения автогенератора
1055ЕП2 3-канальный линейный стабилизатор (5 В)
1055ЕП3 Регулятор напряжения автогенератора
1088ЕП1 Регулятор напряжения автомобильного генератора (14,5...16 В)
1112ЕП1 Контроллер микродвигателя с постоянными магнитами
1114ЕП1 Супервизор напряжения питания
1145ЕП1 Схема для построения импульсного стабилизатора (спец.)
1145ЕП2 Схема для построения импульсного стабилизатора (спец.)
1168ЕП1 Преобразователь напряжения
1194ЕП1 Автогенератор синусоидального напряжения для ИП
1240ЕП12 Стабилизатор напряжения +12 В
1240ЕП1А Стабилизатор напряжения +1,5 В
1240ЕП2А Стабилизатор напряжения +2,5 В
1240ЕП3А Стабилизатор напряжения +3,3 В
1242ЕП1 Регулируемый стабилизатор параллельного типа
142ЕП1 Схема для построения импульсного стабилизатора
1436ЕП1 Схема питания ТА от телефонной линии
278ЕП1 Схема управления тиристорным стабилизатором
286ЕП1 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока
286ЕП2 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока
286ЕП3 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока
286ЕП4 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока
286ЕП5 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока
286ЕП5 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока
416ЕП1 Формирователь напряжения для портативных телевизоров
432ЕП1 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока (спец.)
432ЕП2 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока (спец.)
432ЕП3 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока (спец.)
432ЕП4 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока (спец.)
432ЕП5 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока (спец.)
724ЕП5 Схема управления реле-регулятора
786ЕП1 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока
786ЕП2 Схема для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока
820ЕП1 Схема управления 1
820ЕП2 Схема управления 2
828ЕП1 Стабилизирующий элемент ИП
M2EП2441 ИОН
M2EП2461 ИОН
M2EПФ5121 Узел гальванической развязки
M2EП34351 Программируемый источник тока
У2ЕП2041 ИОН (1,2...1,4 В)
AS385Z 2.5 Источник опорного напряжения 2,5 В

AS385Z 5 Источник опорного напряжения 5 В
AS78xxACP Стабилизатор положительного напряжения
AS79xxACP Стабилизатор положительного напряжения
C78Mxx Стабилизаторы положительного напряжения +3.3...+27 В (0.5 А)
PR-1000 Регулятор напряжения
ГРН-1-220 Регулятор напряжения
П14РН2 Автомобильный регулятор напряжения (14.1...14.5 В, 5 А)
П14РН3 Автомобильный регулятор напряжения (13.9...14.3 В, 5 А)
П14РН5 Автомобильный регулятор напряжения
П28РН1 Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 5 А)
Я112А1 Автомобильный регулятор напряжения (14.1...14.5 В, 5 А)
Я112А12 Автомобильный регулятор напряжения (14.1...14.5 В, 6 А)
Я112А13 Автомобильный регулятор напряжения (13.5...13.9 В, 6 А)
Я112АТТ Автомобильный регулятор напряжения (13.5...13.9 В, 5 А)
Я112Б1 Автомобильный регулятор напряжения (13.4...13.8 В, 5 А)
Я112Б11 Автомобильный регулятор напряжения (13.4...14.9 В, 5 А)
Я112Б12 Автомобильный регулятор напряжения (13.4...13.8 В, 6 А)
Я112Б12И Автомобильный регулятор напряжения (13.4...14.4 В, 6 А)
Я112Б1Т Автомобильный регулятор напряжения (14.5...14.9 В, 5 А)
Я112В1 Автомобильный регулятор напряжения (13.9...14.3 В, 5 А)
Я112В12 Автомобильный регулятор напряжения (13.9...14.3 В, 6 А)
Я112Г1 Автомобильный регулятор напряжения (13.6...15.0 В, 5 А)
Я112Г12 Автомобильный регулятор напряжения (13.6...14.0 В, 6 А)
Я112Е1 Автомобильный регулятор напряжения (14.0...14.2 В, 5.3 А)
Я120А1 Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 5 А)
Я120А1Т Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 5 А)
Я120М1 Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 5 А)
Я120М12 Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 6 А)
Я120М12К Автомобильный регулятор напряжения (27.2...27.8 В, 6 А)
Я120М1Т Автомобильный регулятор напряжения (29.0...30.0 В, 5 А)
Я212А11Е Автомобильный регулятор напряжения (14.0...14.2 В, 5.3 А)
Я213А Автомобильный регулятор напряжения (14.0...14.2 В, 6 А)
Я214А Автомобильный регулятор напряжения (14.4...14.6 В, 6 А)

И
Схемы цифровых устройств

ИА Арифметическо-логические устройства

145ИА1 АЛУ
1815ИА1 Специализированное АЛУ

ИВ Шифраторы

100ИВ165 Кодирующий элемент с приоритетом (ЭСЛ)
133ИВ1 Приоритетный шифратор 8×3
1500ИВ165 Приоритетный шифратор (8 р.ЭСЛ)
1503ИВ1 Шифратор
155ИВ1 Приоритетный шифратор 8×3
1564ИВ3 Приоритетный шифратор 9×4
1634ИВ1 Шифратор
240ИВ1 Кодирующий элемент
500ИВ165 Кодирующий элемент с приоритетом (ЭСЛ)
501ИВ1 Шифратор 16×4
533ИВ1 Приоритетный шифратор 8×3
533ИВ2 Приоритетный шифратор 8×3
533ИВ3 Приоритетный шифратор 9×4
536ИВ1 Клавиатурный шифратор
555ИВ1 Приоритетный шифратор 8×3
555ИВ2 Приоритетный шифратор 8×3
555ИВ3 Приоритетный шифратор 9×4
5564ИВ3 Приоритетный шифратор 9×4
700ИВ165 Кодирующий элемент с приоритетом (ЭСЛ)
834ИВ1 Шифратор

ИД Дешифраторы

100ИД161 Дешифратор низкого уровня (3 р, ЭСЛ)
100ИД162 Дешифратор высокого уровня (3 р, ЭСЛ)
100ИД164 Восьмиканальный мультиплексор (ЭСЛ)
120ИД1 Дешифратор

133ИД1 Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтными выходами
133ИД10 Двоично-десятичный дешифратор
133ИД15 Гистограммный дешифратор для управления светодиодной шкалой
133ИД16 Дешифратор для управления ЖКИ
133ИД20 Дешифратор
133ИД21 Дешифратор
133ИД3 Дешифратор-демультиплексор 4×16
133ИД4 Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2×4
134ИД1 Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтным выходом
134ИД3 Дешифратор-демультиплексор 4×16
134ИД6 Дешифратор 4×10
139ИД1 Дешифратор
139ИД2 Дешифратор
1500ИД170 Универсальный дешифратор (ЭСЛ)
1505ИД3 Дешифратор-демультиплексор 4×16
1505ИД6 Дешифратор 4×10
1526ИД1 Двоично-десятичный дешифратор
1531ИД14 Два дешифратора 2×4
1531ИД22 Дешифратор 4×10 с изменяемой полярностью выхода
1531ИД7 Дешифратор 3×8
1533ИД14 Два дешифратора 2×4
1533ИД17 Дешифратор состояний
1533ИД3 Дешифратор-демультиплексор 4×16
1533ИД4 Сдвоенный дешифратор-мультиплексор 2×4
1533ИД7 Дешифратор 3×8
1535ИД1 Схема управления 2-фазным биполярным шаговым двигателем
1554ИД14 Два дешифратора 2×4
1554ИД19 Дешифратор 3×8
1554ИД7 Дешифратор 3×8
155ИД1 Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтным выходом
155ИД10 Двоично-десятичный дешифратор
155ИД11 Позиционный дешифратор 3×8 для управления светодиодной шкалой (1 точка)
155ИД12 Позиционный дешифратор 3×8 для управления светодиодной шкалой (2 точки)
155ИД13 Гистограммный дешифратор 3×8 для управления светодиодной шкалой
155ИД15 Гистограммный дешифратор для управления светодиодной шкалой
155ИД24 Высоковольтный двоично-десятичный дешифратор (ОК)
155ИД3 Дешифратор-демультиплексор 4×16
155ИД4 Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2×4
155ИД8 Дешифратор для управления матрицей 7×5 точек
155ИД9 Дешифратор для управления дискретной матрицей на светодиодах
1561ИД5 Два двоичных демультиплексора без инверсии
1561ИД7 Два двоичных демультиплексора с инверсией
1564ИД14 Два дешифратора 2×4
1564ИД23 Дешифратор для семисегментного индикатора (СИД)
1564ИД3 Дешифратор-демультиплексор 4×16
1564ИД4 Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2×4
1564ИД5 Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2×4 (ОС)
1564ИД7 Дешифратор 3×8
1569ИД3 Дешифратор-демультиплексор 4×16 (спец.)
156ИД1 Расширитель по И (ДТЛ)
1590ИД164 Восьмиканальный мультиплексор
1594ИД14 Два дешифратора 2×4
1594ИД7 Дешифратор 3×8
1597ИД3 Дешифратор-демультиплексор 4×16 (спец.)
161ИД1 Дешифратор двоичного трехразрядного кода
164ИД1 Двоично-десятичный дешифратор
176ИД1 Двоично-десятичный дешифратор
176ИД2 Дешифратор двоичный—семисегментный код
176ИД3 Дешифратор двоичный—семисегментный код
1820ИД1 Контроллер ВЛИ (4 р)
1834ИД1 Дешифратор
1835ИД1 Контроллер мультиплексного ЖКИ
216ИД1 Дешифратор
223ИД1 Дешифратор (ЭСЛ)
229ИД1 Четырехразрядный двухступенчатый дешифратор со стробированием (ЭСЛ)
240ИД1 Дешифратор
240ИД2 Дешифратор
250ИД1 Дешифратор
250ИД2 Дешифратор
304ИД1 Декодирующая цепь (5 р)
304ИД2 Декодирующая цепь (6 р)
304ИД3 Декодирующая цепь (7 р)
304ИД4 Декодирующая цепь (8 р)
304ИД5 Декодирующая цепь (9 р)
304ИД6 Декодирующая цепь (10 р)
500ИД161 Дешифратор низкого уровня (3 р, ЭСЛ)
500ИД162 Дешифратор высокого уровня (3 р, ЭСЛ)
500ИД164 Восьмиканальный мультиплексор (ЭСЛ)
501ИД1 Дешифратор 4×16
508ИД1 Дешифратор
511ИД1 Дешифратор двоично-десятичного кода в десятичный
514ИД1 Семисегментный дешифратор (СИД, Общ. К)
514ИД2 Семисегментный дешифратор (СИД, Общ. А)
514ИД3 Семисегментный дешифратор
514ИД4 Семисегментный дешифратор
514ИД5 Дешифратор с мультиплексным управлением индикаторами (4 р)
514ИД6 Схема управления тиристорной линейкой (16 р
514ИД7 Схема управления индикатором (СИД)
514ИД8 Схема управления индикатором (СИД)
530ИД14 Два дешифратора 2×4
530ИД7 Дешифратор 3×8
531ИД14 Два дешифратора 2×4
531ИД7 Дешифратор 3×8
533ИД10 Двоично-десятичный дешифратор

533ИД18 Дешифратор двоично-десятичный/семисегментный код (СИД)
533ИД19 Дешифратор-демультиплексор 4 × 16 (СК)
533ИД3 Дешифратор-демультиплексор 4 × 16
533ИД4 Сдвоенный дешифратор мультиплексор 2 × 4
533ИД5 Два дешифратора 2 × 5
533ИД6 Дешифратор 4 × 10
533ИД7 Дешифратор 3 × 8
555ИД10 Двоично-десятичный дешифратор
555ИД18 Дешифратор двоично-десятичный—семисегментный код (СИД)
555ИД4 Сдвоенный дешифратор/мультиплексор 2 × 4
555ИД5 Два дешифратора 2 × 5
555ИД6 Дешифратор 4 × 10
555ИД7 Дешифратор 3 × 8
561ИД1 Двоично-десятичный дешифратор
561ИД4 Дешифратор возбуждения (ЖКИ)
561ИД5 Дешифратор возбуждения со стробированием (ЖКИ)
564ИД1 Двоично-десятичный дешифратор
564ИД4 Дешифратор-драйвер ЖКИ
564ИД5 Дешифратор-драйвер ЖКИ со стробированием
564ИД7 Два дешифратора-демультиплексора 2 × 4
566ИД1 Семисегментный дешифратор (КМОП)
571ИД1 Двоично-десятичный дешифратор с высокоомными выходами
700ИД181 Дешифратор низкого уровня (3 р. ЭСЛ)
700ИД182 Дешифратор высокого уровня (3 р. ЭСЛ)
700ИД184 8-канальный мультиплексор (ЭСЛ)
711ИД111 Дешифратор
725ИД1 Дешифратор 4 × 16 (ТТЛ)
734ИД6 Дешифратор 4 × 10
756ИД1 Ячейка дешифратора
765ИД1 Двоично-десятичный дешифратор
765ИД4 Дешифратор-драйвер ЖКИ
765ИД5 Дешифратор-драйвер ЖКИ со стробированием
827ИД1 Преобразователь десятичного кода в код ленты
834ИД1 Дешифратор двоично-восьмеричный
834ИД2 Дешифратор двоично-десятичный

ИЕ Счетчики

1008ИЕ1 Двоичный счетчик с 8 р цепей (16 р)
100ИЕ136 Универсальный двоичный счетчик (4 р. ЭСЛ)
100ИЕ137 Универсальный десятичный счетчик (ЭСЛ)
100ИЕ 160 12-входовая схема контроля четности (ЭСЛ)
1036ИЕ1 Счетчик для синтезатора частоты
1041ИЕ1 Реверсивный десятичный счетчик с выходом на ЖКИ (4 р)
120ИЕ1 Реверсивный счетчик со сквозным переносом (1 р)
120ИЕ2 Счетчик с ускоренным переносом (3 р)
120ИЕ3 Реверсивный счетчик
120ИЕ4 Параллельный реверсивный двоично-десятичный счетчик
133ИЕ14 Асинхронный десятичный счетчик (4 р)
133ИЕ2 Двоично-десятичный счетчик (4 р)
133ИЕ4 Счетчик-делитель на 12
133ИЕ5 Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
133ИЕ6 Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
133ИЕ7 Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
133ИЕ8 Делитель частоты с переменным коэффициентом деления
134ИЕ2 Двоично-десятичный счетчик (4 р)
134ИЕ5 Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
134ИЕ8 Делитель частоты с переменным коэффициентом деления
1500ИЕ1 ВЧ делитель на 10/11 (200 МГц, ЭСЛ)
1500ИЕ136 Универсальный двоичный счетчик (ЭСЛ)
1500ИЕ160 Схема контроля четности (8 р. ЭСЛ)
1505ИЕ2 Двоично-десятичный счетчик (4 р)
1505ИЕ5 Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
1507ИЕ1 ВЧ управляемый делитель (110 МГц)
1508ИЕ3 Делитель частоты
1526ИЕ10 Два счетчика (4 р)
1526ИЕ11 Двоичный реверсивный счетчик (4 р)
1526ИЕ14 Двоично-десятичный реверсивный счетчик (4 р)
1526ИЕ15 Программируемый счетчик-делитель
1526ИЕ19 Десятичный счетчик с установкой (5 р)
1526ИЕ9 Счетчик-делитель на 8
1531ИЕ10 Синхронный двоичный счетчик (4 р)
1531ИЕ18 Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
1531ИЕ6 Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
1531ИЕ7 Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
1533ИЕ10 Синхронный двоичный счетчик (4 р)
1533ИЕ11 Синхронный двоичный счетчик (4 р) с параллельными входами
1533ИЕ12 Синхронный двоичный счетчик (4 р)
1533ИЕ13 Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
1533ИЕ18 Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
1533ИЕ19 Два двоичных счетчика (4 р)
1533ИЕ2 Двоично-десятичный счетчик (4 р)
1533ИЕ5 Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
1533ИЕ6 Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
1533ИЕ7 Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
1533ИЕ9 Синхронный десятичный счетчик (4 р)
1534ИЕ1 Десятичный реверсивный счетчик с дешифраторами (ВИМ)
1534ИЕ2 Делящий делитель частоты
1538ИЕ1 Двоичный реверсивный счетчик (16 р)
1543ИЕ1 Универсальный контролируемый двоичный счетчик (ЭСЛ)
1553ИЕ1 ДПКП (9 р)

1554ИЕ10 Синхронный двоичный счетчик (4 р)
1554ИЕ11 Синхронный двоичный счетчик (4 р) с параллельными входами
1554ИЕ16 Синхронный реверсивный двоично-десятичный счетчик (4 р)
1554ИЕ17 Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
1554ИЕ18 Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
1554ИЕ19 Счетчик (4 р)
1554ИЕ23 Два четырехразрядных счетчика
1554ИЕ6 Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
1554ИЕ7 Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
1554ИЕ9 Синхронный десятичный счетчик (4 р)
155ИЕ1 Двоичный счетчик с фазоимпульсным представлением информации
155ИЕ14 Асинхронный десятичный счетчик (4 р)
155ИЕ2 Двоично-десятичный счетчик (4 р)
155ИЕ4 Счетчик-делитель на 12
155ИЕ5 Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
155ИЕ6 Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
155ИЕ7 Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
155ИЕ8 Делитель частоты с переменным коэффициентом деления
155ИЕ9 Синхронный десятичный счетчик (4 р)
1561ИЕ10 Два счетчика (4 р)
1561ИЕ11 Двоичный реверсивный счетчик (4 р)
1561ИЕ16 Двоичный счетчик-делитель (14 р)
1561ИЕ20 Двоичный счетчик (12 р)
1561ИЕ21 Синхронный двоичный счетчик с предустановкой
1561ИЕ8 Десятичный счетчик с дешифратором
1561ИЕ9 Счетчик-делитель на 8
1564ИЕ10 Синхронный двоичный счетчик (4 р)
1564ИЕ15 Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
1564ИЕ18 Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
1564ИЕ19 Два двоичных счетчика (4 р)
1564ИЕ22 Двоичный счетчик (14 р)
1564ИЕ24 Двоичный счетчик (12 р)
1564ИЕ6 Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
1564ИЕ7 Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
1564ИЕ9 Синхронный двоично-десятичный счетчик (4 р)
1569ИЕ10 Синхронный двоичный счетчик (4 р, спец.)
1569ИЕ19 Два двоичных счетчика (4 р, спец.)
1569ИЕ6 Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р, спец.)
1569ИЕ7 Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р, спец.)
1590ИЕ160 12-входовая схема контроля четности
1594ИЕ10 Синхронный двоичный счетчик (4 р)
1594ИЕ18 Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
1594ИЕ23 Два 4-разрядных счетчика
1594ИЕ6 Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
1594ИЕ7 Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
1595ИЕ10 Два счетчика (4 р)
1595ИЕ11 Двоичный реверсивный счетчик (4 р)
1597ИЕ10 Синхронный двоичный счетчик (4 р, спец.)
1597ИЕ19 Два двоичных счетчика (4 р, спец.)
1597ИЕ6 Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р, спец.)
1597ИЕ7 Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р, спец.)
161ИЕ1 Реверсивный двоичный однокоординатный счетчик
161ИЕ2 Комбинированный двоичный трехкоординатный счетчик
161ИЕ3 Суммирующий двоичный счетчик
164ИЕ1 Двоичный счетчик (5 р)
164ИЕ2 Двоичный счетчик (5 р)
164ИЕ8 Десятичный счетчик с дешифратором
164ИЕ82 Десятичный счетчик с дешифраторами
176ИЕ1 Двоичный счетчик (6 р)
176ИЕ12 Двоичный счетчик на 60 и 15 р делитель частоты
176ИЕ13 Двоичный счетчик с устройствами управления
176ИЕ17 Двоичный счетчик с устройством управления календаря
176ИЕ18 Двоичный счетчик на 60 и 15 р делитель частоты, звонок
176ИЕ2 Двоичный счетчик (5 р)
176ИЕ20 Двоичный счетчик (12 р)
176ИЕ3 Счетчик по модулю 6 и дешифратор двоичный—семисегментный код
176ИЕ4 Счетчик по модулю 10 и дешифратор двоичный—семисегментный код
176ИЕ5 Делитель частоты (15 р)
176ИЕ8 Десятичный счетчик с дешифратором
1823ИЕ1 Схема тахометра
1823ИЕ2 Схема спидометра
184ИЕ1 Двоичный счетчик (4 р)
184ИЕ2 Счетчик
193ИЕ1 ВЧ делитель на 2 (500 МГц)
193ИЕ10 ВЧ делитель на 10/11 (2000 МГц)
193ИЕ2 ВЧ делитель на 10/11 (500 МГц)
193ИЕ3 ВЧ делитель на 10/11 (200 МГц)
193ИЕ4 Малошумящий ВЧ делитель на 32 (200 МГц)
193ИЕ5 ВЧ делитель на 4 (1500 МГц)
193ИЕ6 ВЧ делитель на 64/256 (1000 МГц)
193ИЕ7 ВЧ делитель на 4 (2000 МГц)
193ИЕ8 ВЧ делитель на 20/22 (1500 МГц)
193ИЕ9 ВЧ делитель на 4 (1300 МГц)
211ИЕ1 Разряд двоичного счетчика (РТЛ)
211ИЕ2 Разряд двоичного счетчика (РТЛ)
216ИЕ1 Счетчик-регистр (4 р)
216ИЕ2 Счетчик реверсивный (10 р)
223ИЕ1 Разряд двоичного счетчика (ЭСЛ)
229ИЕ1 Асинхронный счетчик (4 р, ЭСЛ)
230ИЕ1 Счетчик с последовательным переносом (4 р, ТТЛ)

230ИЕ2	Реверсивный счетчик с параллельным переносом (4 р, ТТЛ)
230ИЕ3	Счетчик с параллельным переносом (4 р, ТТЛ)
231ИЕ1	Счетчик по модулю 6, 10, 16 (РТЛ)
234ИЕ1	Счетчик
234ИЕ2	Счетчик
234ИЕ3	Счетчик
240ИЕ1	Счетчик реверсивный (ДТЛ, 2 р)
250ИЕ1	Счетчик
250ИЕ2	Счетчик
250ИЕ3	Счетчик
289ИЕ1	4-канальный двоичный счетчик
500ИЕ138	Универсальный двоичный счетчик (4 р, ЭСЛ)
500ИЕ137	Универсальный десятичный счетчик (ЭСЛ)
500ИЕ160	12-входовая схема контроля четности (ЭСЛ)
503ИЕ2	Управляемый делитель частоты (КМОП, 11 р)
503ИЕ3	Управляемый счетчик-делитель частоты (КМОП, 12 р)
511ИЕ1	Двоично-десятичный счетчик
530ИЕ11	Синхронный двоично-десятичный счетчик (4 р)
530ИЕ14	Асинхронный десятичный счетчик (4 р)
530ИЕ15	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
530ИЕ16	Синхронный реверсивный двоично-десятичный счетчик (4 р)
530ИЕ17	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
531ИЕ10	Синхронный двоичный счетчик (4 р)
531ИЕ11	Синхронный двоично-десятичный счетчик (4 р)
531ИЕ14	Асинхронный десятичный счетчик (4 р)
531ИЕ15	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
531ИЕ16	Синхронный реверсивный двоично-десятичный счетчик (4 р)
531ИЕ17	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
531ИЕ18	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
533ИЕ10	Синхронный двоичный счетчик (4 р)
533ИЕ13	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
533ИЕ14	Асинхронный десятичный счетчик (4 р)
533ИЕ15	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
533ИЕ17	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
533ИЕ19	Два двоичных счетчика (4 р)
533ИЕ20	Два асинхронных двоично-десятичных счетчика (4 р)
533ИЕ5	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
533ИЕ6	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
533ИЕ7	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
533ИЕ9	Синхронный десятичный счетчик (4 р)
555ИЕ10	Синхронный двоичный счетчик (4 р)
555ИЕ13	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
555ИЕ14	Асинхронный десятичный счетчик (4 р)
555ИЕ15	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
555ИЕ17	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
555ИЕ18	Синхронный реверсивный двоичный счетчик (4 р)
555ИЕ19	Два двоичных счетчика (4 р)
555ИЕ2	Двоично-десятичный счетчик (4 р)
555ИЕ20	Два асинхронных двоично-десятичных счетчика (4 р)
555ИЕ21	Двоичный счетчик с выходным регистром (8 р)
555ИЕ5	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
563ИЕ6	Синхронный реверсивный десятичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
555ИЕ7	Синхронный реверсивный двоичный счетчик с параллельной загрузкой (4 р)
555ИЕ9	Синхронный десятичный счетчик (4 р)
5564ИЕ19	Два двоичных счетчика (4 р)
561ИЕ10	Два счетчика (4 р)
561ИЕ11	Двоичный реверсивный счетчик (4 р)
561ИЕ14	Двоично-десятичный реверсивный счетчик (4 р)
561ИЕ15	Программируемый счетчик-делитель
561ИЕ16	Двоичный счетчик-делитель (14 р)
561ИЕ19	Десятичный счетчик с установкой (5 р)
561ИЕ22	Двоично-десятичный счетчик с памятью (3 р)
561ИЕ8	Двоичный счетчик с дешифратором
561ИЕ9	Счетчик-делитель на 8
564ИЕ10	Два счетчика (4 р)
564ИЕ11	Четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик
564ИЕ14	Двоично-десятичный реверсивный счетчик (4 р)
564ИЕ15	Программируемый счетчик-делитель
564ИЕ19	Десятичный счетчик с установкой (5 р)
564ИЕ20	Десятичный счетчик (12 р)
564ИЕ21	Синхронный двоичный счетчик с предустановкой
564ИЕ22	Двоично-десятичный счетчик с памятью (3 р)
564ИЕ8	Счетчик-делитель на 8
566ИЕ1	Двоично-десятичный декадный счетчик (4 р, КМОП)
6500ИЕ1	Двоичный счетчик со схемой управления (4 р)
6500ИЕ2	Синхронный двоичный счетчик (4 р)
6500ИЕ3	Синхронный двоичный счетчик (8 р)
6500ИЕ4	Реверсивный счетчик (4 р)
700ИЕ136	Универсальный двоичный счетчик (4 р, ЭСЛ)
700ИЕ137	Универсальный десятичный счетчик (ЭСЛ)
700ИЕ160	12-входовая схема контроля четности (ЭСЛ)
715ИЕ1	Реверсивный счетчик (4 р)
734ИЕ5	Асинхронный двоичный счетчик (4 р)
784ИЕ1	Двоичный счетчик (5 р)
784ИЕ2	Двоичный счетчик (5 р)
765ИЕ10	Два счетчика (4 р)
765ИЕ11	Двоичный реверсивный счетчик (4 р)
765ИЕ14	Двоично-десятичный реверсивный счетчик (4 р)
765ИЕ15	Программируемый счетчик-делитель
765ИЕ19	Десятичный счетчик с установкой (5 р)
765ИЕ22	Двоично-десятичный счетчик с памятью (3 р)
765ИЕ9	Счетчик-делитель на 7
834ИЕ1	Счетчик команд (1 р) + две схемы сравнения
834ИЕ2	Двоичный счетчик (4 р)
КР02ИЕ1	Счетчик импульсов
5582	Счетчик импульсов двоичный/двоично-десятичный (16 р/4 р, 75 МГц)
БИИ	Счетчик с буферным регистром (16 р)

ИК Комбинированные цифровые схемы

1001ИК1	Генератор сигналов синхронизации для видеокамеры
1012ИК1	Октавный делитель с фильтром
1012ИК2	Октавный делитель с большой скважностью
1012ИК3	Октавный делитель с модулятором
1012ИК4	Октавный делитель с модулятором
1046ИК1	Синхрогенератор
1070ИК1	Схема управления термопечатающей головкой
145ИК11	Схема управления запоминающими устройствами
145ИК1301	Схема вычислительных устройств
145ИК1302	Схема вычислительных устройств
145ИК1303	Схема вычислительных устройств
145ИК1304	Схема вычислительных устройств
145ИК1305	Схема вычислительных устройств
145ИК14	Октавный делитель с цифровой фильтрацией сигнала
145ИК15	Октавный делитель с большой скважностью
145ИК16	Арифметическое устройство
145ИК17	Схема телетайпа
148ИК1801	Интерфейс датчиков
145ИК1802	Схема управления печатающим устройством
145ИК1803	Интерфейс ввода/вывода, ЗУ
145ИК1804	Контроллер ввода/вывода информации с помощью перфолент
145ИК1805	Схема управления промышленными устройствами
145ИК1807	Схема управления бытовыми устройствами
145ИК1808	Преобразователь уровня аналоговых сигналов
145ИК1809	Вспомогательный процессор для микро-ЭВМ
145ИК1810	Вспомогательный процессор для микро-ЭВМ
145ИК1811	Процессор для устройства сбора и накопления данных
145ИК1812	Контроллер термопечатающего устройства
145ИК1813	Контроллер термопечатающего устройства
145ИК1814	Контроллер индикатора и клавиатуры
145ИК1901	Электронные часы-таймер
145ИК1902	Портовый сумматор
145ИК1903	Вычислитель скорости расхода порочего
145ИК1905	Схема отображения информации телефонного аппарата
145ИК1906	Контроллер ЛПМ
145ИК1907	Таймер-программатор (4 р, р-МОП)
145ИК1908	Таймер-программатор
145ИК1909	Контроллер проявочного устройства
145ИК1910	Контроллер температуры
145ИК1911	Оперативное устройство для часов
145ИК1912	Контроллер телефонной линии связи
145ИК1913	Контроллер ЛПМ
145ИК1914	Таймер-программатор
145ИК1915	Контроллер электропривода
145ИК1916	Контроллер для электронных игрушек
145ИК2	Специальное устройство для микрокалькулятора
145ИК21	Октавный делитель с модулятором
145ИК3	Устройство ввода/вывода с автоматом программы микрокалькулятора
145ИК4	Арифметическое устройство с матрицей подпрограмм и матрицей микрокоманд
145ИК5	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК501	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК502	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК503	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК504	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК505	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК506	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК507	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК508	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК509	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК510	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК511	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК512	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК513	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
145ИК6	Арифметическое устройство
145ИК8	Электронный номеронабиратель
1526ИК1	Три мажоритарных мультиплексора
1569ИК1	Дешифратор-мультиплексор для управления 5-разрядным индикатором
1551ИК1	Счетчик адреса (8 р) + два регистра сдвига (16 р)
1569ИК5	Три мажоритарно-мультиплексорных элемента (спец.)
1597ИК5	Три мажоритарно-мультиплексорных элемента (спец.)
178ИК3	Схема синхрогенератора
1817ИК1	Инкрементный процессор (спец.)
1817ИК11	Инкрементный процессор (спец.)
1819ИК1	Устройство обмена информацией (спец.)
1819ИК2	Арифметическое устройство (спец.)
1819ИК3	Арифметический расширитель (спец.)
230ИК1	Преобразователь двоичного кода в десятичный (ТТЛ)
501ИК1	Арифметическое устройство
501ИК2	Универсальный счетчик-регистр (4 р)
523ИК1	Схема обнаружения сигналов
530ИК1	Схема быстрого умножения (2 × 4 р)
531ИК1	Схема быстрого умножения (2 × 4 р)
531ИК2	АЛУ с умножением
533ИК4	Двоичный накопитель кодов (16 р)
536ИК1	АЛУ
536ИК2	МПУ
536ИК3	Устройство ввода/вывода
536ИК4	Адаптер ввода/вывода
536ИК5	Таймер
536ИК6	Схема управления преобразователем напряжение—код
536ИК7	Универсальный счетчик
536ИК8	Микропрограммное устройство
536ИК9	АЛУ

555ИК4	Накопитель двоичных кодов (16 р)
561ИК1	Три мажоритарных мультиплексора
561ИК2	Мультиплексный дешифратор двоичного кода в семисегментный (СИД, 5 р)
564ИК1	Три мажоритарных мультиплексора
564ИК2	Мультиплексный дешифратор двоичного кода в семисегментный (СИД, 5 р)
581ИК1	Регистровое АЛУ (2В РОН, n-МОП)
581ИК2	Схема управления выполнением операций (n-МОП)
582ИК1	Микропроцессор параллельный (4 р, $И^2Л$)
582ИК2	Микропроцессор параллельный (4 р, $И^2Л$)
582ИК3	Схема загрузки ($И^2Л$)
582ИК4	ПЛМ
582ИК5	Схема прерывания
583ИК1	Инкрементный процессор ($И^2Л$)
584ИК1	Наращиваемый микропроцессор (4 р, $И^2Л$)
585ИК01	Блок микропрограммного управления
585ИК02	Центральный процессорный элемент
585ИК03	Схема ускоренного переноса
585ИК14	Блок приоритетного прерывания
587ИК1	Устройство обмена информацией
587ИК2	Арифметическое устройство
587ИК3	Арифметический расширитель
589ИК01	Блок микропрограммного управления
589ИК02	Центральный процессорный элемент
589ИК03	Схема ускоренного переноса
589ИК12	Многоразрядный буферный регистр
589ИК14	Схема приоритетного прерывания
745ИК1301	Схема вычислительных устройств
745ИК1302	Схема вычислительных устройств
745ИК1303	Схема вычислительных устройств
745ИК1306	Схемы вычислительных устройств
745ИК1801	Интерфейс датчиков
745ИК501	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
745ИК502	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
745ИК503	Схема для работы в составе микрокалькуляторов
747ИК3	Матрица условий + мажоритарный элемент + коммутатор операций + 4-разрядный счетчик
765ИК1	Три мажоритарных мультиплексора
765ИК2	Мультиплексный дешифратор двоичного кода в семисегментный (СИД, 5 р)
834ИК1	4-канальный смеситель 1 (4 р)
834ИК2	4-канальный смеситель 2 (4 р)
834ИК3	Устройство ввода информации
834ИК4	Схема прерывания
МС ИК1	Микросборка для устройств охраны и сигнализации
МС ИК2	Микросборка для устройств охраны и сигнализации

ИЛ Полусумматоры

110ИЛ1	Полусумматор
113ИЛ1	Полусумматор
114ИЛ1	Полусумматор и логический элемент 2И/ИЛИ-НЕ (РТЛ)
137ИЛ1	Полусумматор с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)
137ИЛ2	Полусумматор с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)
137ИЛ3	Полусумматор (ЭСЛ)
156ИЛ1	Расширитель по И (ДТЛ)
191ИЛ1	Полусумматор
223ИЛ1	Полусумматор (ЭСЛ)
229ИЛ1	Четыре полусумматора (ЭСЛ)
240ИЛ1	Полусумматор (ДТЛ, 6 р)
240ИЛ2	Полусумматор (ДТЛ)
705ИЛ1	Два полусумматора
705ИЛ2	Два полусумматора
713ИЛ1	Полусумматор
756ИЛ1	Полусумматор

ИМ Сумматоры

100ИМ180	Сдвоенный сумматор-вычитатель (ЭСЛ)
106ИМ2	Двухразрядный двоичный сумматор
133ИМ1	Одноразрядный полный сумматор
133ИМ2	Двухразрядный двоичный сумматор
133ИМ3	Полный сумматор (4 р)
134ИМ4	Полный сумматор (4 р)
134ИМ5	Два сумматора (1 р)
1500ИМ180	Сдвоенный сумматор-вычитатель (ЭСЛ)
1504ИМ2	Сумматор (2 р)
1505ИМ4	Полный сумматор (4 р)
1526ИМ1	Полный сумматор (4 р)
1531ИМ6	Сумматор с переносом (4 р)
155ИМ1	Одноразрядный полный сумматор
155ИМ2	Двухразрядный двоичный сумматор
155ИМ3	Четырехразрядный двоичный сумматор
1564ИМ6	Двоичный сумматор с быстрым переносом (4 р)
161ИМ1	Комбинационный сумматор
164ИМ1	Полный сумматор (4 р)
176ИМ1	Полный сумматор (4 р)
176ИМ2	Последовательный сумматор (3 р)
1802ИМ1	Сумматор (4 р)
1815ИМ1	Сумматор последовательных чисел (8 р)
1822ИМ1	Сумматор (спец., 4 р)
1870ИМ1	Сумматор-накопитель
216ИМ1	Сумматор (4 р)
216ИМ2	Блок АЛУ (4 р)
240ИМ1	Сумматор (ДТЛ, 2 р)
240ИМ2	Сумматор (ДТЛ, 2 р)
243ИМ2	Дискриминатор одноразрядного сумматора
250ИМ1	Полный сумматор
500ИМ180	Сдвоенный сумматор-вычитатель (ЭСЛ)
533ИМ5	Два сумматора (1 р)

533ИМ6	Сумматор с переносом (4 р)
533ИМ7	Последовательный сумматор-вычитатель (8 р)
555ИМ5	Два сумматора (1 р)
555ИМ6	Сумматор с переносом (4 р)
555ИМ7	Последовательный сумматор-вычитатель (4 р)
561ИМ1	Полный сумматор (4 р)
564ИМ1	Полный сумматор (4 р)
700ИМ180	Сдвоенный сумматор-вычитатель (ЭСЛ)
747ИМ1	Сумматор
747ИМ2	Сумматор (4 р)
765ИМ1	Полный сумматор (4 р)
834ИМ1	Сумматор комбинационный (3 × 1)
502ИС1	Сумматор приращений

ИН Цифровые приемники, передатчики, приемо-передатчики

1008ИН1	Схема приемо-передатчика
852ИН1	Приемопередатчик мультиплексного канала

ИР Регистры

1002ИР1	Регистровое ЗУ (32 × 8)
1008ИР1	Регистровый файл (64 × 4, ТС)
1008ИР1	Схема цифровых АТС (С-32 и «Вега»)
100ИР141	Универсальный регистр сдвига (4 р, ЭСЛ)
106ИР2	Последовательный регистр сдвига (8 р)
114ИР1	Разряд двухтактного регистра сдвига (РТЛ)
128ИР1	8-разрядный сдвиговый регистр с входной логикой 2-ЭИ-2ИЛИ (ДТЛ)
133ИР1	Универсальный сдвиговый регистр (4 р)
133ИР13	Реверсивный регистр сдвига (8 р)
133ИР17	Регистр последовательного приближения (12 р)
134ИР1	Универсальный сдвиговый регистр (4 р)
134ИР2	Регистр сдвига (8 р)
134ИР5	Селективный накопительный регистр (4 р)
134ИР8	Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р)
144ИР1	21-разрядный статический последовательный регистр сдвига (р-МОП)
144ИР2	90-разрядный динамический регистр сдвига (р-МОП)
144ИР3	64-разрядный статический последовательный регистр сдвига (р-МОП)
145ИР1	Динамический регистр сдвига 1024/1008 бит
145ИР2	Динамический регистр сдвига 1024/1008 бит
1500ИР141	Универсальный регистр сдвига (8 р, ЭСЛ)
1500ИР150	Регистр-защелка (8 р, ЭСЛ)
1500ИР151	Регистр хранения (8 р, ЭСЛ)
1504ИР2	Последовательный регистр (8 р)
1505ИР1	Универсальный регистр сдвига (4 р)
1505ИР2	Универсальный регистр сдвига (8 р)
1517ИР1	Универсальный регистр сдвига (32 р)
1517ИР2	Матрица из 64 триггеров
1517ИР3	Регистровое ЗУ (1024 × 4)
1518ИР1	Регистр сдвига
1524ИР1	Четыре статических сдвиговых регистра (64 р)
1526ИР1	Регистр сдвига (18 р)
1526ИР11	Банк регистров (4 × 8)
1526ИР12	Банк регистров (4 × 4)
1526ИР13	Регистр последовательных приближений (12 р)
1526ИР2	Два универсальных регистра сдвига (4 р)
1526ИР6	Регистр сдвига (8 р)
1526ИР9	Последовательно-параллельный регистр (4 р)
1528ИР1	Многоразрядный буферный регистр
1531ИР11	Универсальный регистр сдвига (4 р)
1531ИР22	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)
1531ИР23	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)
1531ИР40	Статический регистр с потенциальным входом записи (8 р)
1531ИР41	Динамический регистр (ТС, 8 р)
1531ИР42	Комбинационный регистр сдвига (4 р)
1531ИР44	Регистровый линейный формирователь (ТС, 8 р)
1531ИР45	Регистровый линейный формирователь с инверсией (ТС, 8 р)
1531ИР8	Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р)
1533ИР10	Регистр сдвига (8 р)
1533ИР13	Реверсивный регистр сдвига (8 р)
1533ИР15	Регистр (ТС, 4 р)
1533ИР16	Универсальный регистр сдвига (4 р)
1533ИР22	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)
1533ИР23	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)
1533ИР24	Адресный регистр сдвига (ТС, 8 р)
1533ИР26	Регистровый файл (4 × 4 (ТС)
1533ИР27	Буферный регистр с разрешением записи (8 р)
1533ИР29	Сверхбыстрый регистр сдвига (ТС, 8 р)
1533ИР30	Регистр хранения с инверсией (8 р)
1533ИР31	Регистр сдвига (24 р)
1533ИР32	Регистровый файл (4 × 4 (ОК)
1533ИР33	Регистр-защелка (ТС, 8 р)
1533ИР34	Два регистра-защелки (ТС, 4 р)
1533ИР35	Регистр хранения (8 р)
1533ИР37	Буферный регистр (ТС, 8 р)
1533ИР38	Два регистра-защелки (ТС, 4 р)
1533ИР39	РОН с многоканальным доступом
1533ИР8	Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р)
1533ИР9	Регистр сдвига с параллельным вводом (8 р)
1542ИР1	Регистр сдвига для линейного индикатора (10 р)
1543ИР1	Контролирующий цифровой регистр (9 р, ЭСЛ)
1543ИР2	Контролирующий регистр со сбросом (4 р, ЭСЛ)
1551ИР1	Три регистра сдвига (9, 11, 9 р)
1554ИР10	Регистр сдвига (8 р)
1554ИР22	Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)
1554ИР23	Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)

1554ИР24 Асинхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)
1554ИР29 Синхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)
1554ИР33 Регистр, управляемый по уровню (ТС, 8 р)
1554ИР35 Регистр хранения (8 р)
1554ИР37 Регистр, управляемый по фронту (ТС, 8 р)
1554ИР40 Статический регистр с потенциальным входом записи (8 р)
1554ИР41 Динамический регистр (ТС, 8 р)
1554ИР46 Два универсальных регистра сдвига (4 р)
1554ИР47 Регистр сдвига (18 р)
1554ИР50 Универсальный двухпортовый регистр
1554ИР51 Регистр сдвига (4 р)
1554ИР8 Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р)
155ИР1 Универсальный сдвиговый регистр (4 р)
155ИР13 Реверсивный регистр сдвига (8 р)
155ИР15 Регистр (ТС, 4 р)
155ИР17 Регистр последовательного приближения (12 р)
155ИР32 Регистровый файл (4 × 4, ОК)
1561ИР14 Регистр D-типа (4 р)
1561ИР15 Реверсивный регистр сдвига (4 р)
1561ИР9 Регистр сдвига (8 р)
1564ИР10 Регистр сдвига (8 р)
1564ИР11 Универсальный регистр сдвига (4 р)
1564ИР22 Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)
1564ИР23 Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)
1564ИР24 Универсальный регистр сдвига (ТС, 8 р)
1564ИР29 Синхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)
1564ИР33 Регистр-защелка (ТС, 8 р)
1564ИР35 Регистр хранения (8 р)
1564ИР37 Регистр, управляемый по фронту (ТС, 8 р)
1564ИР40 Статический регистр с потенциальным входом записи (8 р)
1564ИР41 Динамический регистр (ТС, 8 р)
1564ИР46 Два универсальных регистра сдвига (4 р)
1564ИР52 Регистр сдвига с защелкой (ТС, 8 р)
1564ИР8 Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р)
1564ИР9 Регистр сдвига с параллельным вводом (8 р)
1569ИР11 Универсальный регистр сдвига (4 р, спец.)
1569ИР8 Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р, спец.)
1569ИР9 Регистр сдвига с параллельным вводом (8 р, спец.)
1594ИР22 Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)
1594ИР23 Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)
1594ИР24 Асинхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)
1594ИР29 Синхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)
1594ИР33 Регистр-защелка (ТС, 8 р)
1594ИР35 Регистр хранения (8 р)
1594ИР37 Буферный регистр (ТС, 8 р)
1594ИР40 Статический регистр с потенциальным входом записи (8 р)
1594ИР41 Динамический регистр (ТС, 8 р)
1594ИР46 Два универсальных регистра сдвига (4 р)
1594ИР47 Регистр сдвига (16 р)
1594ИР51 Регистр сдвига (4 р)
1594ИР8 Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р)
1597ИР11 Универсальный регистр сдвига (4 р, спец.)
1597ИР8 Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р, спец.)
1597ИР9 Регистр сдвига с параллельным вводом (8 р, спец.)
161ИР1 Реверсивный сдвигающий статический регистр (2 р)
161ИР10 Комбинированный квазистатический регистр (4 р)
161ИР2 Параллельный статический регистр (3 р)
161ИР3 Сдвигающий квазистатический регистр (16 р)
161ИР4 Два реверсивных сдвигающих квазистатических регистра (4 р)
161ИР5 Сдвигающий квазистатический регистр (12 р)
161ИР6 Реверсивный сдвигающий квазистатический регистр (4 р)
161ИР7 Сдвигающий квазистатический регистр (8 р)
161ИР8 Реверсивный сдвигающий квазистатический регистр (4 р)
161ИР9 Сдвигающий квазистатический регистр (8 р)
164ИР1 Регистр сдвига (18 р)
164ИР10 Регистр сдвига (18 р)
164ИР2 Два универсальных регистра сдвига (4 р)
164ИР3 Универсальный регистр сдвига (4 р)
164ИР6 Регистр сдвига (5 р)
176ИР10 Регистр сдвига (18 р)
176ИР2 Два универсальных регистра сдвига (4 р)
176ИР3 Универсальный регистр сдвига (4 р)
176ИР4 Последовательный регистр сдвига (64 р)
176ИР5 JK-триггер (8 р)
176ИР8 Регистр сдвига (8 р)
176ИР9 Последовательно-параллельный регистр (4 р)
1802ИР1 Двухпортовое ЗУ (16 × 4)
1804ИР1 Многорежимный буферный регистр (4 р)
1804ИР2 Многорежимный буферный регистр (5 р)
1804ИР3 Двунаправленный буферный регистр (8 р)
1804ИР4 Двухпортовое ЗУ (16 × 4)
1805ИР1 Многофункциональный регистр (КМОП/КНС)
1808ИР1 АЦП для систем управления фотоаппаратурой (8 р)
1808ИР2 Схема для зеркальных фотоаппаратов
1810ИР82 Буферный регистр (8 р)
1810ИР83 Буферный регистр с инверсией (8 р)
1815ИР1 Регистры сдвига магазинного типа
1821ИР82 Буферный регистр (8 р)
1821ИР83 Буферный регистр с инверсией (8 р)
1822ИР1 Двухпортовое ЗУ (спец., 16 × 4)
1825ИР1 Многофункциональный регистр (КМОП/КНС, 4 р, спец.)
1832ИР1 СОЗУ (16 × 9)
1834ИР82 Буферный регистр (8 р)
1834ИР83 Буферный регистр с инверсией (8 р)
1838ИР1 Многоуровневый конвейерный регистр (8 р, ЭСЛ-ТТЛШ)
1838ИР2 Многоуровневый конвейерный регистр (8 р, ЭСЛ-ТТЛШ)
1838ИР3 Четырехпортовая схема РОН (32 × 24)
1843ИР1 Двухпортовое ЗУ (64 × 18, 100 нс)

186ИР1 Квазистатический регистр сдвига с последовательно-параллельными входами и выходами (4 р)
186ИР2 Квазистатический регистр сдвига с последовательным входом и параллельным выходом (8 р)
186ИР3 Квазистатический регистр сдвига (21 р)
186ИР4 Квазистатический регистр сдвига (64 р)
186ИР5 Динамический регистр сдвига (90 р)
1870ИР1 Блок регистров
211ИР1 Разряд регистра деления частоты (РТЛ)
211ИР2 Разряд регистра деления частоты (РТЛ)
216ИР1 Универсальный регистр
216ИР2 Блок регистров (4 × 4)
216ИР3 Два регистра (4 р)
216ИР4 Блок регистров (4 × 4) с двумя выходными магистралями
216ИР5 Универсальный регистр (8 р)
230ИР1 Два регистра хранения (4 р, ТТЛ)
230ИР2 Реверсивный регистр сдвига (4 р, ТТЛ)
230ИР3 Регистр (18 р, ТТЛ)
230ИР4 Регистр (8 р, ТТЛ)
230ИР5 Регистры с СОЗУ (4 числа, 6 р, ТТЛ)
240ИР1 Регистр хранения (ДТЛ, 4 р)
240ИР2 Регистр хранения (ДТЛ, 8 р)
240ИР3 Регистр сдвига реверсивный (ДТЛ, 3 р)
240ИР4 Регистр (ДТЛ)
250ИР1 Регистр
250ИР2 Регистр
250ИР3 Регистр
250ИР4 Регистр
250ИР5 Регистр
284ИР9 Регистр
500ИР1 Видеорегистр (16 р, ЭСЛ)
500ИР141 Универсальный регистр сдвига (4 р, ЭСЛ)
502ИР1 Динамический регистр сдвига (24 р)
505ИР1 Динамический регистр сдвига
505ИР2 Динамический регистр сдвига (1024 р)
505ИР3 Динамический регистр сдвига (2 × 128 р)
505ИР4 Динамический регистр сдвига (128 р)
505ИР5 Динамический регистр сдвига (256 р)
505ИР6 Динамический регистр сдвига (1024 р)
505ИР7 Динамический регистр сдвига
514ИР1 Регистр сдвига-формирователь токов для матричных индикаторов (5 × 7)
514ИР2 Регистр сдвига-формирователь токов для матричных индикаторов (СИД, 8 × 8)
514ИР3 Регистр сдвига-формирователь токов для матричных индикаторов
530ИР11 Универсальный регистр сдвига (4 р)
530ИР12 Регистр сдвига с параллельным вводом (4 р)
530ИР18 Параллельный регистр сдвига (5 р)
530ИР19 Параллельный регистр сдвига (4 р)
530ИР20 Двухразрядный регистр (4 р)
530ИР21 Регистр сдвига (4 р)
530ИР22 Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)
530ИР23 Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)
530ИР24 Асинхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)
531ИР10 Схема проверки четности (12 р)
531ИР11 Универсальный регистр сдвига (4 р)
531ИР12 Регистр сдвига с параллельным вводом (4 р)
531ИР18 Параллельный регистр сдвига (5 р)
531ИР19 Параллельный регистр сдвига (4 р)
531ИР20 Двухразрядный регистр (4 р)
531ИР21 Регистр сдвига (4 р)
531ИР22 Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)
531ИР23 Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)
531ИР24 Универсальный регистр сдвига (5 р)
533ИР10 Регистр сдвига (8 р)
533ИР11 Универсальный регистр сдвига (4 р)
533ИР15 Регистр (ТС, 4 р)
533ИР16 Универсальный регистр сдвига (4 р)
533ИР22 Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)
533ИР23 Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)
533ИР25 Каскадируемый регистр сдвига (4 р)
533ИР26 Регистровый файл 4 × 4 (ТС)
533ИР27 Буферный регистр с разрешением записи (8 р)
533ИР28 Синхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)
533ИР29 Синхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)
533ИР30 Регистр хранения с адресацией (8 р)
533ИР32 Регистровый файл 4 × 4 (ОК)
533ИР35 Регистр хранения (8 р)
533ИР36 Тактируемый регистр с полным дешифратором (ОК, 5 р)
533ИР8 Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р)
533ИР9 Регистр сдвига с параллельным вводом (8 р)
536ИР1 Буферный регистр
536ИР2 Регистр FIFO (64 × 4)
555ИР10 Регистр сдвига (8 р)
555ИР11 Универсальный регистр сдвига (4 р)
555ИР15 Регистр (ТС, 4 р)
555ИР18 Универсальный регистр сдвига (4 р)
555ИР22 Регистр-защелка с потенциальным управлением (8 р)
555ИР23 Регистр-защелка с управлением по фронту (8 р)
555ИР24 Асинхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)
555ИР25 Каскадируемый регистр сдвига (4 р)
555ИР26 Регистровый файл 4 × 4 (ТС)
555ИР27 Буферный регистр с разрешением записи (8 р)
555ИР28 Параллельно-последовательный регистр (8 р)
555ИР29 Синхронный регистр сдвига (ТС, 8 р)
555ИР30 Регистр хранения с адресацией (8 р)
555ИР32 Регистровый файл 4 × 4 (ОК)
555ИР35 Регистр хранения (8 р)
555ИР36 Тактируемый регистр с полным дешифратором (ОК, 5 р)
555ИР43 Регистр-защелка (8 р)
555ИР8 Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р)

555ИР9	Регистр сдвига с параллельным вводом (8 р)
5584ИР33	Регистр-защелка (8р, ТС)
5584ИР8	Регистр сдвига с параллельным выводом (8 р)
561ИР1	Регистр сдвига (16 р)
561ИР11	Банк регистров (4 × 6)
561ИР12	Банк регистров (4 × 4)
561ИР13	Регистр последовательных приближений (12 р)
561ИР16	Регистровое ЗУ (32 × 6)
561ИР2	Два универсальных регистра сдвига (4 р)
561ИР6	Регистр сдвига (8 р)
561ИР9	Последовательно-параллельный регистр (4 р)
564ИР1	Регистр сдвига (16 р)
564ИР11	Банк регистров (4 × 8)
564ИР12	Банк регистров (4 × 4)
564ИР13	Регистр последовательных приближений (12 р)
564ИР15	Реверсивный регистр сдвига (4 р)
564ИР16	Регистровое ЗУ (32 × 6)
564ИР2	Два универсальных регистра сдвига (4 р)
564ИР6	Регистр сдвига (8 р)
564ИР81	Регистр сдвига (8 р)
564ИР9	Последовательно-параллельный регистр (4 р)
580ИР82	Буферный регистр (8 р)
590ИР83	Буферный регистр с инверсией (8 р)
585ИР12	Многоразрядный буферный регистр
588ИР1	Многофункциональный буферный регистр для LSI-11/23 (8 р)
588ИР2	Адресный регистр (12 р, КМОП)
589ИР12	Многоразрядный буферный регистр
590ИР1	Двоичный статический регистр (10 р, КМОП)
8500ИР1	Регистр сдвига (4 р)
8500ИР2	Регистр сдвига (8 р)
700ИР141	Универсальный регистр сдвига (4 р, ЭСЛ)
734ИР1	Универсальный сдвиговый регистр (4 р)
734ИР2	Регистр сдвига (8 р)
749ИР1	Динамический регистр сдвига 1024/1008 бит
749ИР2	Динамический регистр сдвига 1024/1008 бит
764ИР10	Регистр сдвига (18 р)
764ИР2	Два универсальных регистра сдвига (4 р)
764ИР3	Универсальный регистр сдвига (4 р)
785ИР1	Регистр сдвига (16 р)
785ИР11	Банк регистров (4 × 6)
785ИР12	Банк регистров (4 × 4)
785ИР13	Регистр последовательных приближений (12 р)
785ИР16	Регистровое ЗУ (32 × 6)
785ИР2	Два универсальных регистра сдвига (4 р)
785ИР6	Регистр сдвига (8 р)
785ИР9	Регистр сдвига (4 р)
834ИР1	Регистр команд (1 р)
834ИР2	Регистр команд с логикой записи/считывания (3 р)
834ИР8	Регистр команд с логикой записи (2 р)
834ИР4	Два регистра общего назначения (4 р)
834ИР8	Регистр сверхоперативной памяти (5 р)
УТП-С10А	Сдвиговый сдвиговый регистр
ЦЛ3	Регистр сдвига (256 р)

ИП Прочие цифровые схемы

1002ИП1	Управляющее устройство концентратора телефонных каналов
1002ИП2	Схема линейного оконечника цифровых телефонных каналов
1004ИП1	Счетчик-дешифратор
1004ИП2	Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 7 р)
1006ИП1	Вычислитель сложной функции ком. 1
1006ИП2	Вычислитель сложной функции ком. 2
100ИП179	Схема быстрого переноса (ЭСЛ)
100ИП181	Схема АЛУ (ЭСЛ)
1012ИП1	Схема синтеза команд
1042ИП1	Схема управления сервоприводом
1043ИП1	Двухканальный контроллер двигателей постоянного тока
1054ИП1	Формирователь импульсов для ВМ
1061ИП1	Передатчик команд ИК ДУ
1093ИП1	Схема управления индуктивным захватом (4 канала)
1102ИП1	Четыре усилителя сигналов (ТС)
1102ИП2	Четыре передатчика с общим входом блокировки
133ИП2	Схема контроля четности (8 р)
133ИП3	Арифметико-логическое устройство (4 р)
133ИП4	Схема ускоренного переноса
134ИП2	Восьмиразрядная схема контроля четности
134ИП3	Арифметико-логическое устройство (4 р)
134ИП4	Схема ускоренного переноса
145ИП1	Процессор для микрокалькулятора
145ИП11А	Схема для микрокалькулятора
145ИП12А	Схема для микрокалькулятора
145ИП14	Схема для микрокалькулятора с выводом информации на ЖКИ
145ИП15	Схема для микрокалькулятора
145ИП16	Схема выполнения математических операций для микрокалькулятора
145ИП2	Регистр запоминания
145ИП7	Схема двухадресных микро-ЭВМ
145ИП8	Устройство ввода/вывода
1500ИП156	АЛУ (4 р, ЭСЛ)
1500ИП158	Схема сдвигателя (ЭСЛ)
1500ИП179	Схема быстрого переноса (ЭСЛ)
1500ИП181	АЛУ на 16 операций (4 р, ЭСЛ)
1500ИП194	Пять двухфазных приемопередатчиков (ЭСЛ)
1505ИП2	Схема контроля четности (8 р)
1505ИП3	Арифметико-логическое устройство (4 р)
1505ИП4	Схема ускоренного переноса
1508ИП1	Асинхронный делитель (до 1 ГГц)
1525ИП5	Схема контроля четности (9 р)
1526ИП2	Схема сравнения (4 р)
1526ИП3	АЛУ (4 р)
1526ИП4	Схема ускоренного переноса
1526ИП5	Перекодировщик (2 р)
1526ИП6	Схема контроля четности (9 р)
1530ИП14	АЛУ (4 р)

1531ИП16	Схема ускоренного переноса (32 р)
1531ИП3	АЛУ (4 р)
1531ИП4	Схема ускоренного переноса
1531ИП5	Схема контроля четности (9 р)
1533ИП15	Кодер адресной сети
1533ИП3	АЛУ (4 р)
1533ИП4	Схема ускоренного переноса
1533ИП5	Схема контроля четности (9 р)
1533ИП6	Двунаправленный шинный формирователь с инверсией (ТС, 4 р)
1533ИП7	Двунаправленный шинный формирователь без инверсии (ТС, 4 р)
1551ИП1	Устройство управления
1551ИП10	Схема регулируемой линии задержки
1551ИП11	Схема дельта-кодека
1551ИП12	Схема анализа сигнала
1551ИП13	Схема дельта-кодека
1551ИП14	Хронизатор-формирователь тактовых частот
1551ИП15	Пульт местного управления
1551ИП16	Схема контурного сопряжения
1551ИП17	Схема цифровой синхронизации
1551ИП18	Схема адресно-командного управления
1551ИП19	Схема временного уплотнения
1551ИП2	Схема контроля
1551ИП20	Схема контроля УАС ГЗРМ
1551ИП21	Схема командно-цифровой связи
1551ИП22	Хронизатор дополнительного канала
1551ИП23	Схема псевдошума с коррекцией
1551ИП24	Схема защиты от ошибок
1551ИП25	Схема защиты от ошибок
1551ИП26	Схема защиты от ошибок
1551ИП27	Схема приема и формирователя сигналов
1551ИП28	Схема системной синхронизации
1551ИП29	Схема системной синхронизации
1551ИП3	Схема синхронизации
1551ИП30	Схема системной синхронизации
1551ИП31	Схема управления перекрытием
1551ИП32	Контроллер сетевого питания
1551ИП33	Формирователь сигналов тональной частоты
1551ИП34	Датчик испытательных сигналов
1551ИП35	Блок индикаторов
1551ИП36	Схема АПЧ
1551ИП37	Схема анализатора отношения сигнал-шум
1551ИП38	Схема цифровой синхронизации
1551ИП39	Схема управления перекрытием
1551ИП4	Схема управления записью/считыванием
1551ИП40	Схема фазовой синхронизации
1551ИП41	Схема синхронной связи
1551ИП42	Схема синхронной связи
1551ИП43	Схема командно-цифровой связи
1551ИП5	Схема анализа и выбора режима работы
1551ИП6	Схема тактовой синхронизации
1551ИП7	Схема формирователя частоты
1551ИП8	Устройство ввода/вывода
1551ИП9	Схема контроля ввода/вывода
1554ИП5	Схема контроля четности (9 р)
155ИП2	Восьмиразрядная схема контроля четности
155ИП3	АЛУ (4 р)
155ИП4	Схема ускоренного переноса
1564ИП3	АЛУ (4 р)
1564ИП4	Схема ускоренного переноса
1564ИП5	Схема контроля четности (9 р)
1564ИП7	Шинный приемопередатчик (4 р)
1569ИП7	Шинный приемо-передатчик (4 р, спец.)
1582ИП1	Схема обработки сигналов управления для АТС
1591ИП1	Следящий переключатель
1591ИП2	Цифровой синтезатор отсчета
1595ИП2	Схема сравнения (4 р)
1595ИП5	Перекодировщик (2 р)
1597ИП7	Шинный приемопередатчик (4 р, спец.)
178ИП1	АЛУ (4 р)
1802ИП1	Матрица многофункциональных ассоциативных регистров (ТТЛШ)
1822ИП1	Матрица многофункциональных ассоциативных регистров (спец.)
1845ИП1	Контроллер оптического датчика движ
1845ИП3	Контроллер ЖКИ с внутренним ПЗУ (2 × 64 × 32)
1845ИП4	Схема воспроизведения звука сирены
1854ИП1	Корректор кода
1854ИП2	Устройство ввода
1854ИП3	Преобразователь кода
1854ИП4	Цифровой вычислительный синтезатор частот
216ИП1	Схема управления 3
216ИП2	Схема управления 4
216ИП3	Схема идентификации сигнала
216ИП4	Схема управления 1
216ИП5	Схема управления 2
216ИП6	Четырехканальный избирательный сигнал
230ИП1	Устройство параллельного управления вводом (4 р, ТТЛ)
230ИП2	Коммутатор (5 р, ТТЛ)
230ИП3	Сдвоенный коммутатор (4 р, ТТЛ)
230ИП4	Счетверенный коммутатор (4 р, ТТЛ)
240ИП1	АЛУ
240ИП2	АЛУ
240ИП3	АЛУ
250ИП1	Счетчик
250ИП2	Счетчик
250ИП3	Счетчик
250ИП4	Счетчик
304ИП1	Двоично-десятичный делитель
304ИП2	Десятичный делитель
490ИП1	Десятичный счетчик-индикатор
490ИП2	Управляемый индикатор
500ИП179	Схема быстрого переноса (ЭСЛ)
500ИП181	Схема АЛУ (ЭСЛ)
502ИП1	Масштабный интегратор
530ИП3	Арифметико-логическое устройство (4 р)
530ИП4	Схема ускоренного переноса
530ИП5	Схема контроля четности (9 р)
531ИП10	Схема контроля четности (12 р)
531ИП3	Арифметико-логическое устройство (4 р)

531ИП4 Схема ускоренного переноса
531ИП5 Схема контроля четности (9 р)
531ИП11 Селектор адреса
531ИП12 Приемопередатчик (4 р)
531ИП13 Приемопередатчик с инверсией (4 р)
531ИП3 Арифметическо-логическое устройство (4 р)
533ИП4 Схема ускоренного переноса
533ИП5 Схема контроля четности (9 р)
533ИП6 Двунаправленный шинный формирователь с инверсией (ТС, 4 р)
533ИП7 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 4 р)
533ИП8 Параллельный двоичный умножитель 2 × 4
533ИП9 Последовательно-параллельный умножитель (8 р)
540ИП11 Семисегментный дешифратор (ВЛ1, 3,5 р)
5502ИП1 Схема импульсно-кодового модулятора
555ИП11 Селектор адреса
555ИП17 Последовательно-параллельный двоичный умножитель (8 р)
555ИП3 Арифметическо-логическое устройство (4 р)
555ИП4 Схема ускоренного переноса
555ИП5 Схема контроля четности (9 р)
555ИП6 Двунаправленный шинный формирователь с инверсией (ТС, 4 р)
555ИП7 Двунаправленный шинный формирователь (ТС, 4 р)
555ИП8 Параллельный двоичный умножитель 2 × 4
555ИП9 Последовательно-параллельный умножитель (8 р)
564ИП5 Схема контроля четности (9 р)
564ИП7 Шинный приемопередатчик (4 р)
559ИП1 Магистральный передатчик (4 р)
559ИП10 Магистральный приемник (4 р)
559ИП11 Дифференциальный приемник (4 р)
559ИП12 Дифференциальный передатчик (4 р)
559ИП13 Двунаправленный приемопередатчик с инверсией (8 р)
559ИП14 Двунаправленный приемопередатчик (8 р)
559ИП15 Приемопередатчик со схемой управления (8 р)
559ИП16 Схема контроля циклического кода
559ИП17 Четыре магистральных передатчика
559ИП18 Семь магистральных приемников
559ИП19 4-канальный передатчик RS-232C
559ИП2 Магистральный приемник (4 р)
559ИП20 4-канальный приемник RS-232C
559ИП21 Дифференциальный приемопередатчик (2 р)
559ИП22 Приемопередатчик локальной сети
559ИП23 Приемопередатчик RS-232C
559ИП3 Магистральный приемопередатчик (4 р)
559ИП4 Магистральный передатчик (2 р)
559ИП5 Магистральный приемник (2 р)
559ИП9 Магистральный приемопередатчик (4 р)
559ИП7 Магистральный приемник (3 р)
559ИП8 Двунаправленный интерфейсный приемопередатчик (4 р)
559ИП9 Двунаправленный шинный формирователь (4 р)
561ИП2 Схема сравнения (4 р)
561ИП3 АЛУ (4 р)
561ИП4 Схема ускоренного переноса
561ИП5 Переключатель (2 р)
561ИП6 Схема контроля четности (9 р)
564ИП2 Четырехразрядная схема сравнения
564ИП3 АЛУ (4 р)
564ИП4 Схема ускоренного переноса
564ИП5 Переключатель (2 р)
564ИП6 Схема контроля четности (9 р)
700ИП179 Схема быстрого переноса (ЭСЛ)
700ИП181 Схема АЛУ (ЭСЛ)
705ИП1 Схема управления
747ИП1 Многофункциональное устройство
747ИП2 Многофункциональное устройство
757ИП1 Процессор и УВВ для микрокалькуляторов (8 р)
757ИП2 Схема для работы в составе микрокалькуляторов
765ИП2 Схема сравнения (4 р)
765ИП3 АЛУ (4 р)
765ИП4 Схема ускоренного переноса
765ИП5 Переключатель (2 р)
765ИП6 Схема контроля четности (9 р)
834ИП1 Схема ускоренного переноса

К

Коммутаторы и ключи

КН Ключи и коммутаторы напряжения

1003КН1 Коммутатор каналов и 8-канальный кольцевой счетчик
1003КН2 Сенсорный переключатель ТВ приемника (кана)
1003КН3 Сенсорный переключатель ТВ приемника
1051КН1 3-канальный коммутатор напряжения селектора каналов
1051КН2 Коммутатор каналов и 8-канальный кольцевой счетчик
1059КН1 Переключатель абонентских линий для SUC
1075КН1 Аудио/видеокоммутатор
1075КН2 Сдвоенный аудио/видеокоммутатор
1104КН1 16-канальный коммутатор
1104КН2 32-канальный микропомощный быстродействующий коммутатор
1109КН1 8-канальный коммутатор тока (140 В, 20 мА)
1109КН10 32-разрядный анодный коммутатор (75 В, 0,3 мА)
1109КН11 32-разрядный катодный коммутатор (75 В, 160 мА)
1109КН12 8-канальный коммутатор напряжения (60 В; 10 мА)
1109КН14 8-канальный коммутатор напряжения (60 В, 40 мА)
1109КН15 6-канальный коммутатор напряжения для ВЛИ
1109КН2 8-канальный коммутатор напряжения (80 В, 10 мА, вход ТТЛ, КМОП 5 В)

1109КН4 4-канальный коммутатор напряжения (220 В, 0,01 А)
1109КН5 4-канальный коммутатор напряжения (220 В, 0,01 А)
1109КН6 4-канальный трехуровневый коммутатор напряжения с дешифратором на входе
1109КН7 32-разрядный катодный коммутатор (200 В, 10 мА)
1109КН8 8-разрядный анодный коммутатор (75 В, 4 мА)
1109КН9 12-разрядный катодный коммутатор (75 В, 160 мА)
1110КН1 32-канальный коммутатор напряжения с последовательным управлением
1110КН2 32-канальный коммутатор фотоприемников
1127КН3 8-канальный аналоговый коммутатор (4 × 2, КМОП, спец.)
1127КН4 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления (2 × 2, спец.)
1127КН5 4-канальный аналоговый ключ со схемой управления (спец.)
1127КН6 8-канальный аналоговый коммутатор (КМОП, спец.)
1128КН1 3-фазный коммутатор
1128КН2 Формирователь вытекающего тока (1 А)
1136КН2 Схема управления электромеханическим реле (спец.)
1136КН21 Схема управления электромеханическим реле (спец.)
1150КН1 32-канальный коммутатор (250 В)
1163КН1 Линейный ПЗС коммутатор
1163КН2 Линейный ПЗС коммутатор
1184КН1 Сдвоенный коммутатор напряжения для последовательного порта
1184КН2 Сдвоенный коммутатор напряжения для последовательного порта
1432КН1 Широкополосный быстродействующий аналоговый ключ (1000 В/мкс)
1568КН1 Декодер ТВ диапазонов
161КН1 Семиканальный коммутатор с инверсными входами
161КН2 Семиканальный коммутатор с прямыми входами
174КН1 Коммутатор напряжения селектора каналов
174КН2 Коммутатор каналов и 8-канальный кольцевой счетчик
1825КН1 16-канальный коммутатор-мультиплексор
1834КН1 Матричный коммутатор (4 × 4, КМОП)
1834КН11 Четыре ключа со схемой управления (КМОП)
1834КН2 Два 8-канальных коммутатора с дешифратором
1834КН3 8-канальный аналоговый коммутатор (4 × 2, КМОП)
1834КН4 16-канальный коммутатор с дешифратором
1834КН5 Четыре ключа со схемой управления (КМОП)
1834КН6 8-канальный аналоговый коммутатор (КМОП)
1834КН7 Два инвертирующих ключа со схемой управления (КМОП)
1834КН8 Восемь ключей со схемой управления
1834КН9 Матричный коммутатор (8 × 8, КМОП)
2270КН1 Коммутирующая матрица
240КН1 Разрядный ключ отрицательного напряжения (ДТЛ)
240КН2 Три разрядных ключа отрицательного напряжения (ДТЛ)
240КН3 4-канальный коммутатор напряжения (ДТЛ)
249КН1 Оптоэлектронный ключ-коммутатор аналоговых сигналов
249КН2 Двухканальная оптопара
249КН3 Одноканальный оптоэлектронный ключ
249КН4 Одноканальная оптопара
249КН5 Двухканальная оптопара
249КН6 Одноканальный оптоэлектронный ключ
249КН7 Одноканальный оптоэлектронный ключ
249КН8 Двухканальная оптопара
249КН9 Одноканальный оптоэлектронный ключ
265КН1 Диодный ключ
284КН1 Коммутатор постоянного/переменного напряжения
407КН1 Шестнадцатиканальный коммутатор напряжения
407КН2 Шестнадцатиканальный коммутатор напряжения
416КН1 Коммутатор напряжения для выбора ТВ программ (6 Ка+)
421КН1 Схема выбора программ в телевизоре
425КН1 Схема управления двигателем (ключ напряжения)
425КН2 Мостовой ключ напряжения
425КН3 Многоканальный ключ напряжения
428КН1 Шестнадцатиканальный диодный коммутатор напряжения с фильтром на входе
435КН1 Электронные ключи
435КН2 Электронный коммутатор
5014КН1 Электронный ключ
501КН1 Три четырехвходовых ключевых ключа
501КН2 Шестнадцатиканальный ключевой ключ
522КН1 Схема управления электромеханическим реле (трансф)
522КН2 Схема управления электромеханическим реле (напряжением)
543КН1 16-канальный аналоговый коммутатор (р-МОП)
543КН2 16-канальный аналоговый коммутатор (8 × 2, р-МОП)
543КН3 8-канальный аналоговый ключ (р-МОП)
544КН1 3-канальный коммутатор аналоговых сигналов
590КН1 8-канальный аналоговый коммутатор (р-МОП)
590КН10 Четыре ключа с малым уровнем помех (КМОП)
590КН11 4-канальный мультиплексор со схемой управления (КМОП)
590КН12 Четыре ключа с памятью (КМОП)
590КН13 Четыре ключа со схемой управления (однополюсный, КМОП)
590КН14 Матричный коммутатор (4 × 4, КМОП)
590КН15 Четыре быстродействующих ключа со схемой управления (КМОП)
590КН16 8-канальный аналоговый коммутатор (КМОП)
590КН17 4-канальный мультиплексор со схемой управления (КМОП)
590КН18 16-канальный коммутатор напряжения
590КН19 8-канальный аналоговый коммутатор (КМОП)
590КН2 Четыре ключа со схемой управления (КМОП)
590КН20 Два 4-канальных коммутатора с памятью (КМОП)
590КН21 Матричный коммутатор (8 × 8, КМОП)
590КН22 10-канальный видеокоммутатор (КМОП)

590КН23 8-канальный аналоговый коммутатор со схемой управления (4 × 2, КМОП)
590КН24 Видеокоммутатор (10 × 1, КМОП)
590КН25 Два ключа со схемой управления (КМОП)
590КН26 Восьмиканальный аналоговый коммутатор с дешифратором (КМОП)
590КН27 Матричный коммутатор (8 × 16, КМОП)
590КН28 8-канальный коммутатор со схемой управления (КМОП)
590КН29 Видеокоммутатор с буфером (КМОП)
590КН3 8-канальный аналоговый коммутатор (4 × 2, КМОП)
590КН30 4-канальный видеоключ со схемой управления (КМОП)
590КН31 Четыре ключа со схемой управления (однополюсный, КМОП)
590КН4 Четыре ключа со схемой управления (КМОП)
590КН5 Четыре ключа со схемой управления (однополюсный, КМОП)
590КН6 8-канальный аналоговый коммутатор (КМОП)
590КН7 Четыре ключа со схемой управления (двухполюсный, КМОП)
590КН8 Четыре ключа с повышенным быстродействием (КМОП)
590КН9 Два низкоомных ключа со схемой управления (КМОП)
591КН1 16-канальный аналоговый коммутатор с произвольным выбором канала (p-МОП)
591КН2 16-канальный аналоговый коммутатор с дешифратором (8 × 2, КМОП)
591КН3 16-канальный аналоговый коммутатор со схемой управления (КМОП)
591КН4 Матричный коммутатор (2 × (4 × 4), КМОП)
591КН5 Матричный коммутатор (8 × 8, КМОП)
714КН1 Дифференциальный аналоговый ключ напряжения со схемой управления
714КН2 Дифференциальный аналоговый ключ
733КН1 16-канальный аналоговый коммутатор (p-МОП)
733КН2 16-канальный аналоговый коммутатор (8 × 2, p-МОП)
733КН3 8-канальный аналоговый ключ (p-МОП)
814КН1 Переключатель опорных напряжений
816КН1 Преобразователь входных сигналов
819КН1 Коммутатор
826КН1 Коммутатор ВЧ сигналов
04КН18 Аттенюатор грубой шкалы частоты
Видео-17 Коммутатор каналов и 8-канальный адресный счетчик

КТ Ключи и коммутаторы тока

1010КТ1 Токовые формирователи для согласования МОП-схем с мощной нагрузкой
1014КТ1 МОП-ключ (120 В, 120 мА, 2,5 мкс)
1014КТ11 Однополюсный токовый ключ
1014КТ12 Два МОП-ключа (120 В, 120 мА, 2,5 мкс)
1014КТ2 Супрессор (подавитель выбросов для аппаратуры связи)
101КТ1 Прерыватель сигналов
1047КТ1 Схема для электронных систем зажигания
1047КТ2 Коммутатор электронных систем зажигания
1053КТ1 Коммутатор со схемой управления
1055КТ1 Токовый ключ с программным управлением
1064КТ1 МОП-ключ (75 В, 110 мА)
1064КТ2 Токовый ключ
106КТ1 Шестиканальный коммутатор (p-МОП)
1106КТ1 Коммутатор для переключения каналов ТВ приемника
1109КТ1 8-канальный коммутатор тока (150 В, 1...15 А)
1109КТ10 4-канальный ключ для управления периферийными нагрузками (60 В, 1,5 А)
1109КТ11 2-канальный коммутатор тока (22 В, 3 А)
1109КТ12 8-разрядный токовый коммутатор (250 В, 3 мА)
1109КТ13 Схема управления (интеллектуальными) элементами со схемой контроля
1109КТ2 7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: p-МОП, КМОП)
1109КТ21 7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: p-МОП 14...25 В)
1109КТ22 7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: ТТЛ, КМОП 5 В)
1109КТ23 7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: КМОП, p-МОП 6...15 В)
1109КТ24 7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: мощный ТТЛ)
1109КТ25 7-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А)
1109КТ3 4-канальный ключ для управления периферийными нагрузками (60 В, 1,5 А)
1109КТ4 4-канальный коммутатор тока (210 В, 0,1 А)
1109КТ5 3-канальный коммутатор тока (42 В, 2 А)
1109КТ61 8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: p-МОП, КМОП)
1109КТ62 8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: p-МОП 14...25 В)
1109КТ623 8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: ТТЛ, КМОП 5 В)
1109КТ624 8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: КМОП, p-МОП 6...15 В)
1109КТ63 8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: ТТЛ, КМОП 5 В)
1109КТ64 8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: КМОП, p-МОП 6...15 В)
1109КТ65 8-канальный ключ Дарлингтона (50 В, 0,5 А, вход: мощный ТТЛ)
1109КТ7 4-канальный коммутатор тока (55 В, 0,25 А)
1109КТ8 4-канальный коммутатор тока (30 В, 0,5 А)
1109КТ9 4-канальный коммутатор тока (50 В, 0,03 А)
1126КТ1 Мостовой коммутатор

1128КТ2 Мостовой коммутатор
1128КТ3 4-канальный полумостовой коммутатор
1128КТ4 4-канальный мостовой коммутатор
1134КТ1 Последовательный прерыватель (спец.)
1147КТ1 Последовательный прерыватель (спец.)
1233КТ1 Ключевой ключ
124КТ1 Последовательный прерыватель
143КТ1 Аналоговый переключатель
145КТ2 Схема токового ключа (6 р)
145КТ3 Схема токового ключа
146КТ1 Пять мощных токовых ключей (0,4 А)
146КТ2 Формирователь вытекающего тока (500 мА)
149КТ1 Четыре переключателя электрических сигналов
1502КТ1 Четыре ключа Дарлингтона
1526КТ3 Четыре двунаправленных ключа
1561КТ3 Четыре двунаправленных ключа
1564КТ3 Четыре ключа
1595КТ3 Четыре двунаправленных ключа
162КТ1 Последовательный прерыватель
162КТ2 Последовательный прерыватель
164КТ1 Четыре двунаправленных переключателя
168КТ1 4-канальный интегральный переключатель
168КТ2 4-канальный интегральный переключатель
170КТ3 Формирователь вытекающего тока (500 мА)
176КТ1 Четыре двунаправленных переключателя
190КТ1 Пятиканальный коммутатор (p-МОП)
190КТ2 4-канальный коммутатор (p-МОП)
190КТ3 Шестиканальный коммутатор (p-МОП)
248КТ2 Пятиразрядный электронный ключ
249КТ1 Оптоэлектронный ключ переменного тока
292КТ1 Коммутатор тока
273КТ1 Электронный ключ
277КТ1 Электронный ключ
281КТ1 Набор ключей с резистивной дешифрующей сетью
282КТ1 Токовый ключ
286КТ2 Токовый ключ
295КТ1 Коммутатор цепей постоянного тока
415КТ1 Оптоэлектронный ключ для управления тиристорами
424КТ1 Коммутатор тока
431КТ1 4-канальный токовый ключ
432КТ2 Токовый ключ (спец.)
438КТ1 Мощный токовый ключ
5014КТ1 Токовый ключ блока электронного зажигания
514КТ1 Электронный ключ (9 р)
514КТ2 Электронные ключи (9 р)
520КТ1 Коммутатор цепей постоянного и переменного тока
520КТ2 Тиристорный ключ
545КТ1 Три разрядных и три сегментных ключа
560КТ1 Тиристорный ключ
561КТ3 Четыре двунаправленных ключа
564КТ3 Четыре двунаправленных ключа
564КТ31 Четыре двунаправленных ключа
590КТ1 Четырехпереключатель со схемой управления (КМОП)
592КТ1 4-канальный коммутатор (p-МОП)
594КТ1 Четыре ключа с повышенным быстродействием
6500КТ1 Токовый ключ (60 мА)
716КТ1 Двойной биполярный прерыватель
730КТ1 Коммутатор цепей постоянного и переменного тока
743КТ1 Аналоговый прерыватель
762КТ1 Последовательный прерыватель
764КТ1 Четыре двунаправленных переключателя
765КТ3 Четыре двунаправленных ключа
805КТ1 Транзисторный ключ
824КТ1 Токовый ключ
828КТ1 Мощный токовый ключ
828КТ2 Мощный токовый ключ
828КТ3 Управляемый токовый ключ
828КТ4 Управляемый токовый ключ
828КТ5 Токовый ключ для импульсного тока
828КТ6 Ключевой элемент высоковольтного стабилизатора
828КТ7 Ключевой элемент высоковольтного стабилизатора
828КТ8 Токовый ключ для импульсного тока
МС КТ1 Микросборка

КП Прочие коммутаторы и ключи

1002КП1 8-канальный мультиплексор
100КП1 Две схемы управления ключом напряжения
100КП2 Две схемы управления ключом тока
1025КП1 Емкостное реле
1025КП2 Емкостное реле
1029КП1 Матричный коммутатор
1029КП2 Матричный цифровой коммутатор 16 × 16 (10 МГц)
1050КП1 Схема дискретного ввода
1053КП1 Схема управления каналом воспроизведения видеокамеры
1055КП1 Контроллер зажигания с МЭ датчиком
1059КП1 Автомобильный переключатель режимов
1077КП1 Цифровой коммутатор 32 × 32 (100 нс)
1102КП1 16-канальный коммутатор тока с дешифратором на входе
1102КП2 4-канальный коммутатор тока (2 р)
1102КП3 Ключ разрядного тока (2 р)
1116КП1 Магниточувствительная схема
1116КП10 Магниточувствительная схема
1116КП11 Магниточувствительная схема
1116КП12 Магниточувствительная схема
1116КП13 Магниточувствительная схема
1116КП14 Магниточувствительная схема
1116КП2 Магниточувствительная схема
1116КП3 Магниточувствительная схема
1116КП4 Магниточувствительная схема
1116КП5 Магниточувствительная схема
1116КП6 Магниточувствительная схема
1116КП7 Магниточувствительная схема
1116КП8 Магниточувствительная схема
1116КП9 Магниточувствительная схема
1117КП1 Коммутационная тиристорная матрица

1117КП2 Быстродействующая аналоговая сборка
1125КП1 Схема управления фазовым регулятором (несимметричный диодный тиристор)
1125КП2 Схема управления фазовым регулятором (несимметричный диодный тиристор)
1125КП3 Схема управления фазовым регулятором (симметричный диодный тиристор)
1125КП4 Симметричный диодный переключатель (7,5...23 В)
1125КП5 Симметричный диодный переключатель (24...30 В)
1156КП1 Магниточувствительный коммутатор
1167КП1 Схема управления симисторным фазовым регулятором
1173КП1 Магниточувствительная схема
1173КП2 Магниточувствительная схема для ВМ
1182КП1 Диодный симистор (электронный стартер)
1182КП2 Фазовый регулятор
1182КП3 Автоматический сетевой выключатель (0,15 А)
1182КП4 Диодный симистор (электронный стартер)
119КП1 Коммутатор
1229КП1 Драйвер для управления р-МОП-ключами
1229КП2 Драйвер для управления nМОП-ключами
133КП1 Селектор-мультиплексор данных на 16 каналов со стробированием
133КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
133КП5 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов
133КП7 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием
136КП10 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов
134КП5 Старое название 133КП10
134КП8 Три переключателя
134КП9 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
1500КП155 Четыре 2-входовых мультиплексора с защелкой (ЭСЛ)
1500КП163 Два мультиплексора (8 р, ЭСЛ)
1500КП164 Мультиплексор (16 р, ЭСЛ)
1500КП171 2-входовый мультиплексор (4 р, ЭСЛ)
1505КП10 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов
1505КП8 Три схемы переключателя
1505КП9 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
1509КП1 Цифровой коммутатор (16×16)
1525КП14 Селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией (ТС, 4 р)
1525КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
1526КП1 Два 4-канальных мультиплексора
1526КП2 8-канальный мультиплексор
1531КП11 Селектор-мультиплексор 2×1 (ТС, 4 р)
1531КП12 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
1531КП14 Селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией (ТС, 4 р)
1531КП15 Селектор-мультиплексор 8×1 (ТС)
1531КП16 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1
1531КП17 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
1531КП18 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией
1531КП19 Селектор-мультиплексор 4×1 (2 р)
1531КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
1531КП7 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием
1533КП11 Селектор-мультиплексор 2×1 (ТС, 4 р)
1533КП12 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
1533КП13 Мультиплексор 2×1 с памятью (4 р)
1533КП14 Селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией (ТС, 4 р)
1533КП15 Селектор-мультиплексор 8×1 (ТС)
1533КП16 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1
1533КП17 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
1533КП18 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией
1533КП19 Селектор-мультиплексор 4×1 (2 р)
1533КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
1533КП20 Мультиплексор 2×1 с памятью (4 р)
1533КП7 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием
1552КП1 Ключевая схема, управляемая магниторезистором
1554КП11 Селектор-мультиплексор 2×1 (ТС, 4 р)
1554КП12 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
1554КП14 Селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией (ТС, 4 р)
1554КП15 Селектор-мультиплексор 8×1 (ТС)
1554КП16 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1
1554КП18 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией
1554КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
1554КП7 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием
155КП1 Селектор-мультиплексор данных 16×1 со стробированием
155КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
155КП5 Селектор-мультиплексор данных на 8×1
155КП7 Селектор-мультиплексор данных на 8×1 со стробированием
1561КП1 Два 4-канальных мультиплексора
1561КП13 Селектор-мультиплексор 2×1 (4 р)
1561КП2 Восьмиканальный мультиплексор
1561КП3 Восьмиканальный мультиплексор
1561КП4 Селектор-мультиплексор 2×1 (4 р)
1561КП5 Три мажоритарных мультиплексора
1564КП11 Селектор-мультиплексор 2×1 (ТС, 4 р)
1564КП12 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
1564КП13 Селектор-мультиплексор 2×1 с памятью (4 р)
1564КП14 Селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией (ТС, 4 р)
1564КП15 Селектор-мультиплексор 8×1 (ТС)

1564КП16 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1
1564КП18 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией
1564КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
1564КП21 8-канальный аналоговый мультиплексор
1564КП7 Селектор-мультиплексор данных на 8×1 со стробированием
1569КП12 Селектор-мультиплексор 4×1 (2 р, ТС, спец.)
1569КП13 Селектор-мультиплексор 2×1 с памятью (4 р, спец.)
1569КП15 Селектор-мультиплексор 8×1 (ТС, спец.)
1569КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1 (спец.)
1569КП7 Селектор-мультиплексор данных на 8×1 каналов со стробированием (спец.)
1594КП11 Селектор-мультиплексор 2×1 (ТС, 4 р)
1594КП12 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
1594КП14 Селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией (ТС, 4 р)
1594КП15 Селектор-мультиплексор 8×1 (ТС)
1594КП16 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1
1594КП18 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией
1594КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
1594КП7 Селектор-мультиплексор данных на 8×1 со стробированием
1597КП12 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС) (2 р, спец.)
1597КП13 Селектор-мультиплексор 2×1 с памятью (4 р, спец.)
1597КП15 Селектор-мультиплексор 8×1 (ТС) (спец.)
1597КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1 (спец.)
1597КП7 Селектор-мультиплексор данных 8×1 со стробированием (спец.)
1598КП1 Коммутатор напряжения с усилителем и кварцевым генератором
174КП1 Аналоговый коммутатор 2×4
174КП2 Схема выборки ТВ программы
174КП3 Схема выборки ТВ программы с индикацией на СИДАЛИ (8 кан.)
1802КП1 Многофункциональный коммутатор магистралей
1817КП1 Коммутационный процессор (спец.)
1817КП11 Коммутационный процессор (спец.)
1822КП1 Многофункциональный коммутатор магистралей (спец.)
1832КП1 Многофункциональный коммутатор магистралей
1832КП2 Схема конвейерного селектора-мультиплексора
1890КП1 Коммутатор для контроллера Ethernet
224КП1 Коммутатор бесшумной настройки
235КП1 Электронный коммутатор
235КП2 Электронный коммутатор
240КП1 Коммутатор напряжения однополюсный
240КП2 Коммутатор напряжения однополюсный
248КП3 Коммутатор высоковольтный
249КП1 Двухканальный оптоэлектронный ключ
249КП2 Одноканальный оптоэлектронный ключ
249КП3 Бесконтактный ключевой элемент
252КП1 Оптоэлектронный ключ с усилителем
293КП1 Оптоэлектронный коммутатор постоянного и переменного тока
293КП10 Оптоэлектронный коммутатор
293КП12 Оптоэлектронный коммутатор постоянного тока
293КП3 Оптоэлектронный коммутатор
293КП4 Двухканальный оптоэлектронный коммутатор постоянного тока
293КП5 Оптоэлектронный коммутатор
293КП6 Оптоэлектронный коммутатор
293КП7 Оптоэлектронный коммутатор
293КП8 Оптоэлектронный коммутатор
293КП9 Оптоэлектронный коммутатор
295КП1 Оптоэлектронное реле
434КП1 Оптоэлектронный ключ с тиристорными выходами
434КП2 Оптоэлектронный ключ с симметричными тиристорными выходами
448КП1 Высокочастотный электронный ключ
448КП2 Высокочастотный электронный ключ
448КП3 Высокочастотный электронный ключ
493КП1 Оптоэлектронный коммутатор переменного тока
494КП1 Оптоэлектронный переключатель
500КП174 Два четырехвходовых мультиплексора (ЭСЛ)
5116КП1 Пороговая магниточувствительная схема
5116КП2 Пороговая магниточувствительная схема
5116КП3 Пороговая магниточувствительная схема
5116КП4 Пороговая магниточувствительная схема
530КП11 Селектор-мультиплексор 2×1 (ТС, 4 р)
530КП14 Селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией (ТС, 4 р)
530КП15 Селектор-мультиплексор 8×1 (ТС)
530КП16 Селектор-мультиплексор 2×1 (4 р)
530КП17 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
530КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
530КП7 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием
531КП11 Селектор-мультиплексор 2×1 (ТС, 4 р)
531КП12 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
531КП14 Селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией (ТС, 4 р)
531КП15 Селектор-мультиплексор 8×1 (ТС)
531КП16 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1
531КП18 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1 с инверсией
531КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
531КП7 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием
533КП11 Селектор-мультиплексор 2×1 (ТС, 4 р)
533КП12 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
533КП13 Мультиплексор 2×1 с памятью (4 р)

533КП14 Селектор-мультиплексор 2×1 с инвертором (ТС, 4 р)
533КП15 Селектор-мультиплексор 8×1 (ТС)
533КП16 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1
533КП17 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
533КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
533КП7 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов со стробированием
547КП1 Счетверенный ключ (р-МОП)
555КП11 Селектор-мультиплексор 2×1 (ТС, 4 р)
555КП12 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
555КП13 Мультиплексор 2×1 с памятью (4 р)
555КП14 Селектор-мультиплексор 2×1 с инвертором (ТС, 4 р)
555КП15 Селектор-мультиплексор 8×1 (ТС)
565КП16 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 2×1
555КП17 Селектор-мультиплексор 4×1 (ТС, 2 р)
555КП18 Селектор-мультиплексор 2×1 с инвертором (4 р)
555КП2 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
555КП20 Мультиплексор 2×1 с памятью (4 р)
556КП7 Селектор-мультиплексор данных 8×1 со стробированием
5564КП7 Селектор-мультиплексор данных 8×1 со стробированием
561КП1 Два 4-канальных мультиплексора
561КП12 8-канальный мультиплексор
561КП5 Коммутатор для АТС (4 р)
564КП1 Два 4-канальных мультиплексора
564КП2 8-канальный мультиплексор
564КП3 8-канальный мультиплексор
575КП1 Коммутатор тока и напряжения
583КП1 Коммутационный процессор (8 р, $И^2Л$)
583КП2 Магистральный приемопередатчик
583КП3 Магистральный приемопередатчик с памятью
588КП1 Контроллер двигателя
6500КП1 Коммутатор 8×1
724КП1 Электронный ключ
734КП10 Селектор-мультиплексор данных на 8 каналов
734КП7 Три переключателя
734КП8 Сдвоенный цифровой селектор-мультиплексор 4×1
765КП1 Двойной 4-канальный мультиплексор
765КП2 Восьмиканальный мультиплексор
820КП1 Линейный распределитель
835КП1 Два оптоэлектронных ключа (40 мА)
835КП2 Два оптоэлектронных ключа (100 мА)
836КП1 Два оптоэлектронных ключа (50 мА)
836КП2 Два оптоэлектронных ключа (250 мА)
04КП20 Аналоговый коммутатор
К04КП020 6-канальный коммутатор выбора ТВ программ
К04КП024 8-канальный коммутатор выбора ТВ программ
1634ДК3 Электронный ключ
1634ДК4 Электронный ключ
ВК Выходной ключ интерфейса кода «Манчестер»

Л
Логические элементы

ЛА Логические элементы И-НЕ

104ЛА1 Логический элемент И-НЕ
104ЛА2 Логический элемент И-НЕ
104ЛА3 Логический элемент И-НЕ
104ЛА4 Логический элемент И-НЕ
106ЛА15 Четыре логических элемента 2И-НЕ (сопряжение МОП ЗУ—ТТЛ)
106ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ (сопряжение МОП ЗУ—ТТЛ)
106ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
106ЛА6 Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу
106ЛА8 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
121ЛА1 Логический элемент 3И-НЕ с возможностью расширения по И (ДТЛ)
121ЛА2 Логический элемент 3И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью и возможностью расширения по И (ДТЛ)
130ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
130ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
130ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
130ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
130ЛА6 Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу
131ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
131ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
131ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
131ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
131ЛА6 Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу
133ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
133ЛА10 Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)
133ЛА11 Четыре высоковольтных логических элемента 2И-НЕ (ОК)
133ЛА12 Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью
133ЛА15 Четыре логических элемента 2И-НЕ (сопряжение МОП ЗУ—ТТЛ)
133ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
133ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ (сопряжение МОП ЗУ—ТТЛ)
133ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ

133ЛА6 Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу
133ЛА7 Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)
133ЛА9 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
134ЛА13 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
134ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
134ЛА9 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
136ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
136ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
136ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
136ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
1500ЛА104 Пять элементов ИЛИ-НЕ-И (ЭСЛ)
1504ЛА15 Четыре логических элемента 2И-НЕ (элемент сопряжения МОП ЗУ—ТТЛ)
1504ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1504ЛА31 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1504ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
1504ЛА6 Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления
1504ЛА61 Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления
1504ЛА8 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
1504ЛА81 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
1505ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
1505ЛА21 Логический элемент 8И-НЕ
1505ЛА8 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
1505ЛА81 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
1525ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
1525ЛА16 Два магистральных логических элемента 4И-НЕ
1525ЛА17 Два логических элемента 4И-НЕ (ТС)
1525ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
1525ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1525ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
1526ЛА10 Два логических элемента 2И-НЕ (ОС)
1526ЛА7 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1526ЛА8 Два логических элемента 4И-НЕ
1526ЛА9 Три логических элемента 3И-НЕ
1530ЛА20 Шесть логических элементов 2И-НЕ
1531ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
1531ЛА25 Четыре буферных элемента 2И-НЕ
1531ЛА26 Два буферных элемента 4И-НЕ (ОК)
1531ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1531ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
1533ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
1533ЛА10 Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)
1533ЛА12 Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью
1533ЛА13 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
1533ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
1533ЛА21 Четыре логических элемента 2И-НЕ с мощным выходом
1533ЛА22 Два логических элемента 4И-НЕ с мощным выходом
1533ЛА23 Четыре логических элемента 2И-НЕ с мощным выходом (ОК)
1533ЛА24 Три логических элемента 3И-НЕ с мощным выходом
1533ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1533ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
1563ЛА6 Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу
1633ЛА7 Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)
1533ЛА8 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
1533ЛА9 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
1554ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
1554ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1554ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
155ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
155ЛА10 Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)
155ЛА11 Четыре высоковольтных логических элемента 2И-НЕ (ОК)
155ЛА12 Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью
155ЛА13 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
155ЛА18 Формирователь тока с функцией 2(2И-НЕ) (ОК)
155ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
155ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
155ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
155ЛА6 Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу
155ЛА7 Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)
155ЛА8 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
155ЛА9 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
1561ЛА10 Два логических элемента 2И-НЕ (ОС)
1561ЛА7 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1561ЛА8 Два логических элемента 4И-НЕ
1561ЛА9 Три логических элемента 3И-НЕ
1564ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
1564ЛА10 Три логических элемента 3И-НЕ (ОС)
1564ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
1564ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1564ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
1564ЛА7 Два логических элемента 4И-НЕ (ОС)
1564ЛА9 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОС)
1569ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ (слож.)
1569ЛА9 Четыре логических элемента 2И-НЕ (слож.)
156ЛА1 Логический элемент 8И-НЕ (ДТЛ)
156ЛА2 Два логических элемента 4И-НЕ (ДТЛ)
156ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ДТЛ)
156ЛА4 Логический элемент 8И-НЕ с возможностью расширения по И (ДТЛ)
156ЛА5 Мощный логический элемент 4И-НЕ с возможностью расширения по И (ДТЛ)
166ЛА6 Мощный логический элемент 4И-НЕ с возможностью расширения по И (ОК, ДТЛ)
158ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
158ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
158ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
158ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
1594ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
1594ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1594ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
1595ЛА7 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1597ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ (слож.)

1597ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ (спец.)
164ЛА7 Четыре логических элемента 2И-НЕ
164ЛА8 Два логических элемента 4И-НЕ
164ЛА8Т Два логических элемента 4И-НЕ
164ЛА9 Три логических элемента 3И-НЕ
176ЛА7 Четыре логических элемента 2И-НЕ
176ЛА8 Два логических элемента 4И-НЕ
176ЛА9 Три логических элемента 3И-НЕ
194ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ (ДТЛ)
194ЛА10 Два логических элемента 4И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью (ДТЛ)
194ЛА11 Два логических элемента 4И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью (ОК, ДТЛ)
194ЛА12 Логический элемент 8И-НЕ с возможностью расширения по И (ДТЛ)
194ЛА13 Логический элемент 8И-НЕ с возможностью расширения по И (ОК, ДТЛ)
194ЛА2 Два логических элемента 4И-НЕ с возможностью расширения по И (ОК, ДТЛ)
194ЛА3 Три логических элемента 3И-НЕ (ДТЛ)
194ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ (ОК, ДТЛ)
194ЛА5 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ДТЛ)
194ЛА6 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК, ДТЛ)
194ЛА8 Два логических элемента 4И-НЕ с возможностью расширения по И повышенной нагрузочной способностью (ДТЛ)
194ЛА9 Два логических элемента 4И-НЕ с возможностью расширения по И повышенной нагрузочной способностью (ОК, ДТЛ)
210ЛА1 Логический элемент 4И-НЕ (РТЛ)
221ЛА1 Логический элемент И-НЕ (ДТЛ)
240ЛА1 Девять логических элементов И-НЕ (ДТЛ)
240ЛА10 Логический элемент И-НЕ (ОК, ДТЛ)
240ЛА11 Четыре логических элемента И-НЕ с расширением по И (ОК, ДТЛ)
240ЛА12 Четыре логических элемента И-НЕ с расширением по И (ОК, ДТЛ)
240ЛА13 Четыре логических элемента И-НЕ с расширением по И (ОК, ДТЛ)
240ЛА14 Четыре логических элемента И-НЕ с расширением по И (ОК, ДТЛ)
240ЛА2 Восемь логических элементов И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления (ДТЛ)
240ЛА3 Двенадцать логических элементов И-НЕ (ОК, ДТЛ)
240ЛА4 Тринадцать логических элементов И-НЕ (ДТЛ)
240ЛА5 Тринадцать логических элементов И-НЕ с другими выходами (ДТЛ)
240ЛА6 Восемь логических элементов И-НЕ (ДТЛ)
240ЛА7 Логический элемент И-НЕ (ОК, ДТЛ)
240ЛА8 Двенадцать И-НЕ (ОК, ДТЛ)
240ЛА9 Логический элемент И-НЕ (ОК, ДТЛ)
243ЛА1 Логический элемент 6И-НЕ (ТТЛ)
243ЛА2 Два логических элемента 3И-НЕ (ТТЛ)
243ЛА3 Логический элемент 3И-НЕ и расширитель по ИЛИ (ТТЛ)
243ЛА4 Два логических элемента 2И-НЕ и расширитель по ИЛИ (ТТЛ)
243ЛА5 Два логических элемента 2И-НЕ и два расширителя по ИЛИ (ТТЛ)
243ЛА6 Логический элемент 3И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления (ТТЛ)
511ЛА1 Четыре логических элемента 2И-НЕ
511ЛА2 Три логических элемента 3И-НЕ
511ЛА3 Два логических элемента 4И-НЕ с пассивным выходом
511ЛА4 Два логических элемента 4И-НЕ с расширением по И
511ЛА5 Четыре логических элемента 2И-НЕ с пассивным выходом
517ЛА1 Четыре логических элемента 2И-НЕ
517ЛА2 Два логических элемента 4И-НЕ
517ЛА3 Два логических элемента 2И-НЕ повышенные по выходу
517ЛА4 Два логических элемента 4И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления
517ЛА5 Два логических элемента 2И-НЕ (ОК)
530ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
530ЛА12 Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью
530ЛА13 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
530ЛА16 Два магистральных логических элемента 4И-НЕ
530ЛА17 Два магистральных элемента 4И-НЕ (ТС)
530ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
530ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
530ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
530ЛА9 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
531ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
531ЛА12 Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью
531ЛА13 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
531ЛА16 Два логических элемента 4И-НЕ (магистральный усилитель)
531ЛА17 Два магистральных элемента 4И-НЕ (ТС)
531ЛА19 Логический элемент 12И-НЕ (ТС)
531ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
531ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
531ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
531ЛА7 Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)
531ЛА9 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
533ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
533ЛА10 Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)
533ЛА11 Четыре высоковольтных логических элемента 2И-НЕ (ОК)
533ЛА12 Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью
533ЛА13 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
533ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
533ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
533ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
533ЛА6 Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу

533ЛА7 Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)
533ЛА9 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
555ЛА1 Два логических элемента 4И-НЕ
555ЛА10 Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)
555ЛА11 Четыре высоковольтных логических элемента 2И-НЕ (ОК)
555ЛА12 Четыре логических элемента 2И-НЕ с высокой нагрузочной способностью
555ЛА13 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
555ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
555ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
555ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
555ЛА6 Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу
555ЛА7 Два логических элемента 4И-НЕ (ОК)
555ЛА9 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
5564ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
5564ЛА7 Два логических элемента 4И-НЕ (ОС)
5594ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
561ЛА10 Два логических элемента 2И-НЕ (ОС)
561ЛА7 Четыре логических элемента 2И-НЕ
561ЛА8 Два логических элемента 4И-НЕ
561ЛА9 Три логических элемента 3И-НЕ
564ЛА10 Два логических элемента 2И-НЕ (ОС)
564ЛА7 Четыре логических элемента 2И-НЕ
564ЛА8 Два логических элемента 4И-НЕ
564ЛА9 Три логических элемента 3И-НЕ
564ЛД1 Три логических элемента 3И-НЕ
703ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
703ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
703ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
703ЛА5 Два логических элемента 4И/4И-НЕ
703ЛА6 Два логических элемента 4И-НЕ
705ЛА1 Четыре логических элемента 2И-НЕ
705ЛА2 Три логических элемента 3И-НЕ
705ЛА3 Два логических элемента 4И-НЕ
705ЛА4 Логический элемент 8И-НЕ
706ЛА3 Четыре логических элемента 2И-НЕ
706ЛА8 Два логических элемента 4И-НЕ с большим коэффициентом разветвления по выходу
705ЛА8 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
732ЛА4 Три логических элемента 3И-НЕ
734ЛА2 Логический элемент 8И-НЕ
734ЛА8 Четыре логических элемента 2И-НЕ (ОК)
764ЛА7 Четыре логических элемента 2И-НЕ
764ЛА9 Три логических элемента 3И-НЕ
765ЛА10 Два элемента 2И-НЕ (ОС)
765ЛА7 Четыре логических элемента 2И-НЕ
765ЛА8 Два логических элемента 4И-НЕ
765ЛА9 Три логических элемента 3И-НЕ

ЛБ Логические элементы И-НЕ/ИЛИ-НЕ

103ЛБ1 Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)
106ЛБ1 Два логических элемента 2И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
106ЛБ2 Два логических элемента 3И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
106ЛБ3 Два логических элемента 2И-НЕ
106ЛБ4 Два логических элемента 2И-НЕ
106ЛБ5 Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
106ЛБ6 Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
109ЛБ1 Логический элемент 3И-НЕ с расширением по И (ДТЛ)
109ЛБ2 Логический элемент 3И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления и расширением по И (ДТЛ)
110ЛБ1 Логический элемент 8И-НЕ (ИЛИ-НЕ)
110ЛБ10 Логический элемент 2И-НЕ (ИЛИ-НЕ) и инвертор
110ЛБ11 Два логических элемента 2И-НЕ (ИЛИ-НЕ)
110ЛБ12 Логический элемент 2И-НЕ (ИЛИ-НЕ) и 3И-НЕ (ИЛИ-НЕ)
110ЛБ13 Логический элемент 2И-НЕ (ИЛИ-НЕ)
110ЛБ14 Логический элемент 2И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9
110ЛБ2 Логический элемент 3И-НЕ (ИЛИ-НЕ)
110ЛБ3 Логический элемент 4И-НЕ (ИЛИ-НЕ)
110ЛБ4 Логический элемент 5И-НЕ (ИЛИ-НЕ)
110ЛБ5 Логический элемент 6И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9
110ЛБ6 Логический элемент 3И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9
110ЛБ7 Логический элемент 4И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9
110ЛБ8 Логический элемент 5И-НЕ (ИЛИ-НЕ) с эмиттерным повторителем на выходе 9
111ЛБ1 Логический элемент 2И/ИЛИ-НЕ
134ЛБ1 Четыре логических элемента 2И-НЕ, 2И/ИЛИ-НЕ
134ЛБ2 Два логических элемента 4И-НЕ, 4И/ИЛИ-НЕ
1504ЛБ1 Два логических элемента 3И-НЕ/3И/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
1504ЛБ2 Два логических элемента 3И-НЕ/3И/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
1504ЛБ5 Логический элемент 8И-НЕ/8И/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
1504ЛБ6 Логический элемент 8И-НЕ/8И/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
1505ЛБ1 Четыре логических элемента 2И-НЕ/2ИЛИ-НЕ
1505ЛБ2 Два логических элемента 3И-НЕ/4И/ИЛИ-НЕ + НЕ
201ЛБ1 Четыре логических элемента НЕ (РТЛ)
201ЛБ2 Четыре логических элемента НЕ (РТЛ)
201ЛБ3 Четыре логических элемента НЕ (РТЛ)
201ЛБ4 Два логических элемента НЕ и два 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)

201ЛБ5	Пять логических элементов НЕ (РТЛ)
201ЛБ6	Пять логических элементов НЕ (РТЛ)
201ЛБ7	Пять логических элементов НЕ (РТЛ)
204ЛБ1	Логический элемент ИЛИ-НЕ/И-НЕ (РЕТЛ)
204ЛБ2	Логический элемент ИЛИ-НЕ/И-НЕ (РЕТЛ)
217ЛБ1	Логический элемент 8И-НЕ (ДТЛ)
217ЛБ2	Два логических элемента 3И-НЕ (ДТЛ)
217ЛБ3	Логический элемент 8И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления (ДТЛ)
217ЛБ4	Три логических элемента И-НЕ/ИЛИ-НЕ (ДТЛ)
218ЛБ1	Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ (ДТЛ)
257ЛБ1	Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ
257ЛБ2	Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ
257ЛБ3	Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ
257ЛБ4	Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ
506ЛБ1	Два логических элемента 3И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
506ЛБ2	Два логических элемента 3И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
506ЛБ3	Два логических элемента 2И-НЕ
506ЛБ4	Два логических элемента 2И-НЕ
506ЛБ5	Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
506ЛБ6	Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
706ЛБ1	Два логических элемента 3И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
706ЛБ2	Два логических элемента 3И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
706ЛБ3	Два логических элемента 2И-НЕ
706ЛБ4	Два логических элемента 2И-НЕ
706ЛБ5	Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
706ЛБ8	Логический элемент 8И-НЕ/ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
713ЛБ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
713ЛБ2	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ
713ЛБ3	Логические элементы 3ИЛИ-НЕ и 2ИЛИ-НЕ
713ЛБ5	Логический элемент 2ИЛИ-НЕ и три двухканальных расширителя по ИЛИ
734ЛБ1	Четыре логических элемента 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ
734ЛБ2	Два логических элемента 4И-НЕ, 4ИЛИ-НЕ
756ЛБ1	Шесть логических элементов 2И-НЕ с расширением по И
756ЛБ2	Шесть логических элементов 2И-НЕ
756ЛБ3	Два логических элемента 4И-НЕ
756ЛБ4	Два 4-входовых расширителя по ИЛИ
756ЛБ5	Два логических элемента 3И-НЕ и элемент 2И-НЕ

ЛД Логические расширители

106ЛД1	Восьмивходовый расширитель по ИЛИ
106ЛД2	Восьмивходовый расширитель по ИЛИ
106ЛД3	Шестивходовый расширитель по ИЛИ
106ЛД4	Шестивходовый расширитель по ИЛИ
106ЛД5	Два восьмивходовых расширителя по ИЛИ
106ЛД6	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ
106ЛД7	Два трехвходовых расширителя по ИЛИ
106ЛД8	Два трехвходовых расширителя по ИЛИ
112ЛД1	Три расширителя по ИЛИ
114ЛД1	Четыре расширителя по НЕ (РТЛ)
114ЛД2	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ (РТЛ)
121ЛД1	Два трехвходовых расширителя по И (ДТЛ)
128ЛД1	Логический расширитель по И-ИЛИ (ДТЛ)
128ЛД2	Логический расширитель по И-ИЛИ (ДТЛ)
128ЛД3	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ (ДТЛ)
128ЛД4	Восьмивходовый расширитель по ИЛИ (ДТЛ)
130ЛД1	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ
131ЛД1	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ
133ЛД1	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ
133ЛД3	Восьмивходовый расширитель по ИЛИ
137ЛД1	Два трехвходовых расширителя по ИЛИ (ЭСЛ)
137ЛД2	Два трехвходовых расширителя по ИЛИ (ЭСЛ)
1504ЛД1	Восьмивходовый расширитель по ИЛИ
1504ЛД5	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ
1504ЛД6	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ
1565ЛД1	Два четырехходовых расширителя по ИЛИ
1566ЛД3	Восьмивходовый расширитель по ИЛИ
1566ЛД1	Два 4-входовых расширителя по ИЛИ (ДТЛ)
156ЛД2	Расширитель по И (ДТЛ)
156ЛД3	Четыре 2-входовых расширителя по И (ДТЛ)
187ЛД1	Два трехвходовых расширителя по ИЛИ (ЭСЛ)
191ЛД1	Два трехвходовых расширителя по ИЛИ
191ЛД2	Два трехвходовых расширителя по ИЛИ
194ЛД1	Два четырехвходовых расширителя по И (ДТЛ)
217ЛД1	Расширитель двойной (ДТЛ)
217ЛД2	Расширитель (ДТЛ)
240ЛД1	Расширитель по И (12 р. ДТЛ)
243ЛД1	Два расширителя логических возможностей серотных элементов (ТТЛ)
506ЛД1	Восьмивходовый расширитель по ИЛИ
506ЛД2	Восьмивходовый расширитель по ИЛИ
506ЛД3	Шестивходовый расширитель по ИЛИ
523ЛД1	Расширитель
588ЛД1	Кодек контроллера последовательного интерфейса (ГОСТ В24 324-90, КМОП)
595ЛД1	Два расширителя по ИЛИ
702ЛД1	Два 4-входовых расширителя по ИЛИ
706ЛД1	Восьмивходовый расширитель по ИЛИ
706ЛД2	Восьмивходовый расширитель по ИЛИ
706ЛД3	Шестивходовый расширитель по ИЛИ
706ЛД4	Шестивходовый расширитель по ИЛИ
706ЛД5	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ
706ЛД6	Два четырехвходовых расширителя по ИЛИ
706ЛД7	Два трехвходовых расширителя по ИЛИ
706ЛД8	Два трехвходовых расширителя по ИЛИ

ЛЕ Логические элементы ИЛИ-НЕ

100ЛЕ106	Три элемента ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)
100ЛЕ111	Два элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)
100ЛЕ123	Три элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)
100ЛЕ211	Два элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)
102ЛЕ1	Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)
103ЛЕ1	Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)
113ЛЕ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
113ЛЕ2	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ
113ЛЕ3	Логические элементы 3ИЛИ-НЕ с повышенной нагрузочной способностью и 2ИЛИ-НЕ
113ЛЕ4	Логический элемент 3ИЛИ-НЕ с повышенной нагрузочной способностью
114ЛЕ1	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ (РТЛ)
115ЛЕ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)
115ЛЕ2	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ (РТЛ)
115ЛЕ3	Логические элементы 2ИЛИ-НЕ и 3ИЛИ-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления (РТЛ)
115ЛЕ4	Логический элемент 3ИЛИ-НЕ (РТЛ)
116ЛЕ1	Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)
116ЛЕ2	Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)
117ЛЕ1	Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)
117ЛЕ2	Логический элемент ИЛИ-НЕ (Ge)
133ЛЕ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
133ЛЕ3	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием
133ЛЕ5	Четыре буферных логических элемента 2ИЛИ-НЕ
133ЛЕ6	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (магистральный усилитель)
137ЛЕ1	Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ с нагрузочными резисторами на выходе (ЭСЛ)
137ЛЕ2	Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ с нагрузочными резисторами на выходе (ЭСЛ)
137ЛЕ3	Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)
138ЛЕ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)
1525ЛЕ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
1526ЛЕ10	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
1526ЛЕ5	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
1526ЛЕ6	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ
1530ЛЕ6	Шесть логических элементов 2ИЛИ-НЕ
1531ЛЕ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
1533ЛЕ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
1533ЛЕ10	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ с мощным выходом
1533ЛЕ11	Четыре мощных логических элемента 2ИЛИ (ОК)
1533ЛЕ3	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
1554ЛЕ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
1554ЛЕ3	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
155ЛЕ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
155ЛЕ2	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием и расширением по ИЛИ
155ЛЕ3	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ со стробированием
155ЛЕ4	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
155ЛЕ5	Четыре буферных логических элемента 2ИЛИ-НЕ
155ЛЕ6	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (магистральный усилитель)
1561ЛЕ10	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
1561ЛЕ5	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
1581ЛЕ6	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ
1584ЛЕ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
1584ЛЕ4	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
1584ЛЕ5	Четыре логических элемента 2И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью
1584ЛЕ9	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ
1594ЛЕ1	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
1594ЛЕ4	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
1595ЛЕ10	Три элемента 3ИЛИ-НЕ
1595ЛЕ5	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
1595ЛЕ6	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ
161ЛЕ1	Три логических элемента 2ИЛИ-НЕ и логический элемент НЕ
161ЛЕ2	Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ с двумя общими входами и логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ
164ЛЕ10	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
164ЛЕ5	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
164ЛЕ6	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ
164ЛЕВ5	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
176ЛЕ10	Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
176ЛЕ5	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
176ЛЕ6	Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ
187ЛЕ1	Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)
191ЛЕ1	Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ
191ЛЕ2	Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ
203ЛЕ1	Логический элемент ИЛИ-НЕ
205ЛЕ1	Два логических элемента 2ИЛИ-НЕ
205ЛЕ2	Два логических элемента ИЛИ-НЕ
205ЛЕ3	Два логических элемента И-ИЛИ-НЕ
210ЛЕ2	Логический элемент 3ИЛИ-НЕ (РТЛ)
211ЛЕ1	Восемь логических элементов 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)
211ЛЕ10	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)
211ЛЕ11	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)
211ЛЕ12	Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)
211ЛЕ2	Восемь логических элементов 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)
211ЛЕ3	Восемь логических элементов 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)
211ЛЕ4	Два логических элемента 5ИЛИ-НЕ (РТЛ)
211ЛЕ5	Два логических элемента 5ИЛИ-НЕ (РТЛ)
211ЛЕ6	Два логических элемента 5ИЛИ-НЕ (РТЛ)
223ЛЕ1	Четыре логических элемента 3ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)
223ЛЕ2	Два логических элемента 3ИЛИ/3ИЛИ-НЕ и элемент 2ИЛИ/2ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)
500ЛЕ100	Три элемента ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)
500ЛЕ111	Два элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)
500ЛЕ123	Три элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)
500ЛЕ211	Два элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)
517ЛЕ1	Два логических элемента 2ИЛИ-НЕ с дополнительным открытым эмиттером

523ЛЕ1 Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ с расширением по ИЛИ
530ЛЕ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
531ЛЕ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
531ЛЕ7 Два логических элемента 5И-НЕ
533ЛЕ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
533ЛЕ4 Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
555ЛЕ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
555ЛЕ4 Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
5564ЛЕ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
5564ЛЕ4 Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
561ЛЕ10 Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
561ЛЕ5 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
561ЛЕ8 Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ
564ЛЕ10 Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
564ЛЕ5 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ

ЛИ Логические элементы И

104ЛИ1 Логический элемент И
104ЛИ2 Логический элемент И
104ЛИ3 Логический элемент И
104ЛИ4 Два логических элемента И
104ЛИ5 Два логических элемента И
109ЛИ1 Логический элемент 6И для работы на низкоомную нагрузку (ДТЛ)
131ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
133ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
133ЛИ3 Три логических элемента 3И
133ЛИ5 Два логических элемента 2И с мощным выходом (ОК)
1525ЛИ3 Три логических элемента 3И
1529ЛИ1 Логический элемент 6И для работы на низкоомную нагрузку (спец.)
1530ЛИ7 Шесть логических элементов 2И
1531ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
1531ЛИ3 Три логических элемента 3И
1533ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
1533ЛИ10 Три логических элемента 3И с мощным выходом
1533ЛИ2 Четыре логических элемента 2И (ОК)
1533ЛИ3 Три логических элемента 3И
1533ЛИ4 Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)
1533ЛИ6 Два логических элемента 4И
1533ЛИ8 Четыре логических элемента 2И с мощным выходом
1554ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
1554ЛИ3 Три логических элемента 3И
1554ЛИ6 Два логических элемента 4И
1554ЛП9 Шесть повторителей
155ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
155ЛИ5 Два логических элемента 2И с мощным выходом (ОК)
1561ЛИ2 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1564ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
1564ЛИ2 Четыре логических элемента 2И (ОС)
1564ЛИ3 Три логических элемента 3И
1564ЛИ6 Два логических элемента 4И
5564ЛЕ31 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
5564ЛЕ6 Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ
5564ЛЕ81 Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ
700ЛЕ106 Три логических элемента ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)
700ЛЕ111 Два логических элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)
700ЛЕ123 Три логических элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)
700ЛЕ211 Два логических элемента ИЛИ-НЕ с мощным выходом (ЭСЛ)
764ЛЕ10 Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
764ЛЕ5 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
765ЛЕ10 Три элемента 3ИЛИ-НЕ
765ЛЕ5 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
765ЛЕ6 Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ

1594ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
1594ЛИ3 Три логических элемента 3И
1594ЛИ6 Два логических элемента 4И
1594ЛИ9 Шесть повторителей
164ЛИ1 Логический элемент 8И + НЕ
172ЛИ1 Четыре логических элемента 2И (p-МОП)
176ЛИ1 Логический элемент 8И + НЕ
178ЛИ1 Четыре логических элемента 2И (p-МОП)
194ЛИ1 Логический элемент 8И (ДТЛ)
204ЛИ1 Логический элемент И (РЕЛ)
283ЛИ1 Логический элемент И
283ЛИ2 Логический элемент И
511ЛИ1 Два логических элемента 4И с расширением по И
523ЛИ1 Логические элементы 3И и 4И с расширением по И
530ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
530ЛИ3 Три логических элемента 3И
531ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
531ЛИ3 Три логических элемента 3И
533ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
533ЛИ2 Четыре логических элемента 2И (ОК)
533ЛИ3 Три логических элемента 3И
533ЛИ6 Два логических элемента 4И
555ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
555ЛИ2 Четыре логических элемента 2И (ОК)
555ЛИ3 Три логических элемента 3И
555ЛИ4 Три логических элемента 3И-НЕ (ОК)
555ЛИ6 Два логических элемента 4И
5564ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
5564ЛИ3 Три логических элемента 3И
5564ЛИ6 Два логических элемента 4И
561ЛИ2 Четыре логических элемента 2И с мощным выходом
561ЛИ3 Три логических элемента 3И
6500ЛИ1 Логический элемент 2И с расширением по выходу
732ЛИ3 Три логических элемента 3И
764ЛИ1 Логический элемент 8И + НЕ

ЛК Логические элементы И-ИЛИ- НЕ/И-ИЛИ

100ЛК117 Два элемента 2-3ИЛИ-2И/2-3ИЛИ-2И-НЕ (ЭСЛ)
100ЛК121 Логический элемент ИЛИ-И/ИЛИ-И-НЕ (ЭСЛ)
128ЛК1 Логический элемент 3-3И-2ИЛИ/3-3И-2ИЛИ-НЕ (ДТЛ)
138ЛК1 Два логических элемента 2-2ИЛИ-2И/2И-2ИЛИ-2И-НЕ (ЭСЛ)
1500ЛК117 Трехканальная функциональная схема (ЭСЛ)
1500ЛК118 Элемент 5-4-4-4-2ИЛИ (ЭСЛ)
1590ЛК117 Два логических элемента 2-3ИЛИ-2И/ИЛИ-2И-НЕ
1590ЛК121 Логический элемент ИЛИ-И/ИЛИ-И-НЕ
172ЛК1 Два логических элемента 2И-2ИЛИ/2И-2ИЛИ-НЕ (p-МОП)
176ЛК1 Два логических элемента 2И-2ИЛИ/2И-2ИЛИ-НЕ (p-МОП)
199ЛК1 Логический элемент 4И-2ИЛИ-НЕ/4И-2ИЛИ с расширением по ИЛИ
198ЛК3 Два логических элемента 2(2-2И-2ИЛИ-НЕ/2-2И-2ИЛИ)

198ЛК4 Логический элемент 2-2-2-2И-4ИЛИ-НЕ/2-2-2-2И-4ИЛИ с расширением по ИЛИ
199ЛК5 Логический элемент 8И-НЕ/8И с расширением по ИЛИ
500ЛК117 Два элемента 2-3ИЛИ-2И/2-3ИЛИ-2И-НЕ (ЭСЛ)
500ЛК121 Элемент ИЛИ-И/ИЛИ-И-НЕ (ЭСЛ)
599ЛК1 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ/4-4И-2ИЛИ с расширением по ИЛИ
599ЛК3 Два логических элемента 2-2-2И-НЕ/2-2-2ИЛИ
599ЛК4 Логический элемент 2-2-2-2И-4ИЛИ-НЕ/2-2-2-2И-4ИЛИ с расширением по ИЛИ
599ЛК5 Логический элемент 8И-НЕ/8И с расширением по ИЛИ
599ЛК6 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ/2-2И-2ИЛИ
599ЛК7 Логический элемент 2-2-2-2И-4ИЛИ-НЕ/2-2-2-2И-4ИЛИ с расширением по ИЛИ
700ЛК117 Два логических элемента 2-3ИЛИ-2И/2-3ИЛИ-2И-НЕ (ЭСЛ)
700ЛК121 Логический элемент ИЛИ-И/ИЛИ-И-НЕ (ЭСЛ)

ЛЛ Логические элементы ИЛИ

100ЛЛ110 Два элемента ИЛИ с мощным выходом (ЭСЛ)
100ЛЛ210 Два элемента ИЛИ с мощным выходом (ЭСЛ)
114ЛЛ1 Логический элемент ИЛИ-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления (РТЛ)
114ЛЛ2 Логические элементы 2ИЛИ-НЕ и ИЛИ с повышенным коэффициентом разветвления (РТЛ)
131ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
133ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
138ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ (ЭСЛ)
1530ЛЛ3 Четыре элемента Исключающее ИЛИ (ОК)
1531ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
1533ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
1533ЛЛ14 Четыре логических элемента 2ИЛИ с мощным выходом
1554ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
155ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
155ЛЛ2 Формирователь тока с функцией 2(2ИЛИ) (ОК)
1561ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
1564ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ

1590ЛЛ110 Два логических элемента 4ИЛИ с мощным выходом
1594ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
161ЛЛ1 Логический элемент 8ИЛИ и логический элемент 2ИЛИ-НЕ/2ИЛИ
500ЛЛ110 Два элемента ИЛИ с мощным выходом (ЭСЛ)
500ЛЛ210 Два элемента ИЛИ с мощным выходом (ЭСЛ)
530ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
531ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
533ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
555ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
555ЛЛ3 Четыре элемента Исключающее ИЛИ (ОК)
5564ЛЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ
561ЛЛ2 Два логических элемента 2ИЛИ с мощным выходом
700ЛЛ110 Два логических элемента ИЛИ с мощным выходом (ЭСЛ)
700ЛЛ210 Два логических элемента ИЛИ с мощным выходом (ЭСЛ)

ЛМ Логические элементы ИЛИ-НЕ/ИЛИ

100ЛМ101 Четыре элемента 2ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
100ЛМ102 Четыре элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
100ЛМ105 Три элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
100ЛМ109 Два элемента 5ИЛИ-НЕ/ИЛИ, 4ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
137ЛМ1 Логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ с возможностью расширения по ИЛИ и нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)

137ЛМ2 Логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ с возможностью расширения по ИЛИ и нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)
137ЛМ3 Логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ с повышенным коэффициентом разветвления и нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)
137ЛМ4 Логический элемент 5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)

137ЛМ5 Логический элемент 5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)
137ЛМ6 Логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ с возможностью расширения по ИЛИ (ЭСЛ)
137ЛМ7 Логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ с повышенным коэффициентом разветвления (ЭСЛ)
137ЛМ8 Логический элемент 5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ (ЭСЛ)
138ЛМ1 Логический элемент 8ИЛИ-НЕ/8ИЛИ (ЭСЛ)
138ЛМ2 Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ (ЭСЛ)
1500ЛМ101 Пять элементов 2ИЛИ/ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)
1500ЛМ102 Четыре элемента ИЛИ-НЕ (ЭСЛ)
1590ЛМ101 Четыре логических элемента 3ИЛИ-НЕ/ИЛИ
1590ЛМ102 Четыре логических элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ
1590ЛМ105 Три логических элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ
172ЛМ1 Два логических элемента 4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ (р-МОП)
172ЛМ2 Логический элемент 10ИЛИ-НЕ/10ИЛИ (р-МОП)
178ЛМ1 Два логических элемента 4ИЛИ/4ИЛИ-НЕ (р-МОП)
178ЛМ2 Логический элемент 10ИЛИ/10ИЛИ-НЕ (р-МОП)
187ЛМ1 Логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ с возможностью расширения по ИЛИ и нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)
187ЛМ2 Логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)
191ЛМ1 Логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ
191ЛМ2 Логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ
191ЛМ3 Логический элемент 3ИЛИ-НЕ/3ИЛИ
191ЛМ4 Логический элемент 5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ
191ЛМ5 Логический элемент 5ИЛИ-НЕ/5ИЛИ
223ЛМ1 Логические элементы 4ИЛИ/4ИЛИ-НЕ и 8ИЛИ (ЭСЛ)
229ЛМ1 Десять логических элементов ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
229ЛМ2 Десять логических элементов ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
229ЛМ3 Десять логических элементов ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
229ЛМ4 Многофункциональный логический элемент (ЭСЛ)
500ЛМ101 Четыре элемента 2ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
500ЛМ102 Четыре элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
500ЛМ105 Три элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
500ЛМ109 Два элемента 5ИЛИ-НЕ/ИЛИ, 4ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
700ЛМ101 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
700ЛМ102 Четыре логических элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
700ЛМ105 Три логических элемента ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
700ЛМ109 Два логических элемента 5ИЛИ-НЕ/ИЛИ, 4ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)

ЛН Логические элементы НЕ

110ЛН1 Инвертор
110ЛН2 Инвертор с эмиттерным повторителем на выходе 9
110ЛН3 Два инвертора
130ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
131ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
133ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
133ЛН2 Шесть логических элементов НЕ (ОК)
133ЛН3 Шесть буферных логических элементов НЕ с повышенным коллекторным напряжением
133ЛН5 Шесть буферных инверторов
136ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
1525ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
1526ЛН1 Шесть элементов НЕ со стробированием
1526ЛН2 Шесть логических элементов НЕ
1531ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
1983ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
1533ЛН10 Шесть логических элементов НЕ с мощным выходом (ОК)
1533ЛН2 Шесть логических элементов НЕ (ОК)
1533ЛН7 Шесть буферных элементов НЕ (ТС)
1533ЛН8 Шесть логических элементов НЕ с мощным выходом
1550ЛН1 Шестнадцать логических элементов НЕ
1554ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
155ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
155ЛН2 Шесть логических элементов НЕ (ОК)
155ЛН3 Шесть буферных логических элементов НЕ с повышенным коллекторным напряжением
155ЛН4 Шесть повторителей (ТС)
155ЛН5 Шесть буферных инверторов
155ЛН6 Шесть инверторов с элементом управления по входам (ТС)
1561ЛН2 Шесть логических элементов НЕ
1561ЛН3 Шесть повторителей (ТС)
1561ЛН4 Шесть логических элементов НЕ
1564ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
1564ЛН11 Шесть логических элементов НЕ (ОС)
1564ЛН2 Шесть логических элементов НЕ (ОС)
1564ЛН7 Шесть логических элементов НЕ (ТС)
1564ЛН9 Шесть логических элементов НЕ (ТС)
1569ЛН1 Шесть логических элементов НЕ (спец.)
1569ЛН7 Шесть логических элементов НЕ (ТС, спец.)
158ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
1594ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
1594ЛН2 Шесть логических элементов НЕ (ОК)
1595ЛН1 Шесть элементов НЕ со стробированием
1597ЛН1 Шесть логических элементов НЕ (спец.)
1597ЛН7 Шесть логических элементов НЕ (ТС) (спец.)
202ЛН1 Два логических элемента НЕ (ДТЛ)
202ЛН2 Два логических элемента НЕ (ДТЛ)
203ЛН1 Логический элемент НЕ
205ЛН1 Четыре логических элемента НЕ
210ЛН1 ПЗУ (16К)
211ЛН1 Пять логических элементов НЕ (РТЛ)
211ЛН2 Пять логических элементов НЕ (РТЛ)
211ЛН3 Пять логических элементов НЕ (РТЛ)
211ЛН4 Пять логических элементов НЕ (РТЛ)
211ЛН5 Пять логических элементов НЕ (РТЛ)
211ЛН6 Пять логических элементов НЕ (РТЛ)
215ЛН1 Логический элемент 2НЕ (ДТЛ)
218ЛН1 Логический элемент НЕ (ДТЛ)

218ЛН2 Логический элемент НЕ (ДТЛ)
218ЛН3 Логический элемент НЕ (ДТЛ)
221ЛН1 Два логических элемента НЕ (ДТЛ)
243ЛН1 Пять логических элементов НЕ (ОК, ТТЛ)
243ЛН2 Пять логических элементов НЕ (ТТЛ)
243ЛН3 Три логических элемента НЕ (ТТЛ)
297ЛН1 Три инвертора
523ЛН1 Три логических элемента НЕ с расширением по И
530ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
530ЛН2 Шесть логических элементов НЕ (ОК)
531ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
531ЛН2 Шесть логических элементов НЕ (ОК)
533ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
533ЛН2 Шесть логических элементов НЕ (ОК)
555ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
555ЛН2 Шесть логических элементов НЕ (ОК)
5564ЛН1 Шесть логических элементов НЕ
5564ЛН2 Шесть логических элементов НЕ (ОС)
5564ЛН9 Шесть логических элементов НЕ (ТС)
561ЛН1 Шесть логических элементов НЕ со стробированием
561ЛН2 Шесть логических элементов НЕ
561ЛН3 Шесть повторителей (ТС)
561ЛН5 Шесть логических элементов НЕ
564ЛН1 Шесть логических элементов НЕ со стробированием
564ЛН2 Шесть логических элементов НЕ
564ЛН4 Шесть логических элементов НЕ
6500ЛН1 Формирователь периферийных сигналов
765ЛН1 Шесть элементов НЕ со стробированием
765ЛН2 Шесть элементов НЕ
812ЛН1 Инвертор
819ЛН1 Логический элемент НЕ

ЛР Логические элементы И-ИЛИ-НЕ

106ЛР1 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
106ЛР11 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ
106ЛР12 Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
106ЛР2 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
106ЛР3 Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ
106ЛР5 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
108ЛР1 2 логических элемента 3ИЛИ-НЕ/ИЛИ-НЕ (р-МОП)
128ЛР1 Логические элементы 2И-ИЛИ и 2И-ИЛИ-НЕ (ДТЛ)
128ЛР2 Логические элементы 2И-ИЛИ и 2И-ИЛИ-НЕ (ДТЛ)
130ЛР1 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ
130ЛР3 Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
130ЛР4 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
131ЛР1 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ
131ЛР3 Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
131ЛР4 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
133ЛР1 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ
133ЛР3 Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
133ЛР4 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
134ЛР1 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ
134ЛР2 Логический элемент 2И-2И-3И-4И-4ИЛИ-НЕ
134ЛР4 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
136ЛР1 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ
136ЛР3 Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
136ЛР4 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
1504ЛР1 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
1504ЛР111 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ
1504ЛР2 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
1504ЛР3 Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
1504ЛР5 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
1505ЛР1 Логический элемент 2И-2И-2ИЛИ-НЕ + 2И-4И-2ИЛИ-НЕ
1505ЛР2 Логический элемент 2И-2И-3И-4И-4ИЛИ-НЕ
1505ЛР4 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
1525ЛР11 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ
1525ЛР9 Логический элемент 4-2-3-2И-4ИЛИ-НЕ
1531ЛР11 Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ
1531ЛР9 Логический элемент 4-2-3-2-И-ИЛИ-НЕ
1533ЛР11 Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ
1533ЛР13 Логический элемент 2-2-3-2И-4ИЛИ-НЕ
1533ЛР4 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
155ЛР1 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ
155ЛР3 Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
155ЛР4 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ

1564ЛР11 Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ
156ЛР1 Логический элемент И-ИЛИ-НЕ (ДТЛ)
158ЛР1 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ
158ЛР3 Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
158ЛР4 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
158ЛР5 Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ
158ЛР6 Логический элемент 2-3-3-2И-4ИЛИ-НЕ
161ЛР1 Три логических элемента 2И-2ИЛИ-НЕ
186ЛР1 Динамический логический элемент
203ЛР1 Логический элемент И-ИЛИ-НЕ
205ЛР1 Половина триггера резервированного
217ЛР1 Логический элемент И-ИЛИ-НЕ низкочастотный (ДТЛ)
221ЛР1 Логический элемент И-ИЛИ-НЕ (ДТЛ)
257ЛР1 Логический элемент И-ИЛИ-НЕ
506ЛР1 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
506ЛР2 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
530ЛР10 Логический элемент 4-2-3-2И-4ИЛИ-НЕ (ОК)
530ЛР11 Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ
530ЛР9 Логический элемент 4-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ
531ЛР10 Логический элемент 4-2-3-2И-4ИЛИ-НЕ (ОК)
531ЛР11 Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ
531ЛР9 Логический элемент 4-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ
533ЛР11 Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ
533ЛР13 Логический элемент 2-3-3-2И-4ИЛИ-НЕ
533ЛР4 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
555ЛР11 Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ
555ЛР13 Логический элемент 2-3-3-2И-4ИЛИ-НЕ
555ЛР4 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
5564ЛР11 Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ
6500ЛР1 Логический элемент 2И-2ИЛИ-НЕ
6500ЛР2 Логический элемент 2И-ИЛИ-НЕ
703ЛР1 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ
703ЛР2 Логический элемент 2-2-3-3И-4ИЛИ-НЕ
703ЛР3 Логический элемент 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ
705ЛР1 Два логических элемента 2-2-2И-4ИЛИ-НЕ
705ЛР2 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ
705ЛР3 Логический элемент 2-2-3-3И-4ИЛИ-НЕ
705ЛР4 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ и 3-3И-2ИЛИ-НЕ
705ЛР5 Логический элемент 2-3-4-4И-4ИЛИ-НЕ
706ЛР1 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
706ЛР11 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ
706ЛР2 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ с возможностью расширения по ИЛИ
706ЛР3 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ
706ЛР4 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ
732ЛР11 Логические элементы 2-2И-2ИЛИ-НЕ, 3-3И-2ИЛИ-НЕ
732ЛР9 Логический элемент 4-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ
734ЛР1 Два логических элемента 2-2И-2ИЛИ-НЕ, один расширяемый по ИЛИ
734ЛР2 Логический элемент 2-2-3-4И-4ИЛИ-НЕ
736ЛР1 Два логических элемента 2И-2ИЛИ-НЕ

ЛС Логические элементы И-ИЛИ

100ЛС118 Два элемента 3-3ИЛИ-2И (ЭСЛ)
100ЛС119 Логический элемент 3-3-3-4ИЛИ-4И (ЭСЛ)
113ЛС1 Логические элементы 4ИЛИ-И и 2ИЛИ-НЕ
115ЛС1 Логические элементы 4ИЛИ-И и 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)
128ЛС1 Логические элементы 2И и 2И-ИЛИ (ДТЛ)
128ЛС2 Логические элементы 2И и 2И-ИЛИ (ДТЛ)
128ЛС3 Два логических элемента 2И-ИЛИ/2И-ИЛИ (ДТЛ)
128ЛС4 Элемент 3-3-4И-3ИЛИ (ДТЛ)
128ЛС5 Элемент 3-3И-2ИЛИ (ДТЛ)
138ЛС1 Логический элемент 4-3-3-3ИЛИ-4И (ЭСЛ)
138ЛС2 Два логических элемента 2-3ИЛИ-2И (ЭСЛ)
1500ЛС118 Два элемента 3-3ИЛИ-2И (ЭСЛ)
1500ЛС119 Элемент 3-3-3-4ИЛИ-4И (ЭСЛ)
1526ЛС2 Четыре элемента И-ИЛИ
156ЛС1 Логический элемент И-НЕ/ИЛИ-НЕ (ДТЛ)
1595ЛС2 Четыре элемента И-ИЛИ
164ЛС1 Три логических элемента 3И-ИЛИ
170ЛС1 Три логических элемента 3И-ИЛИ
201ЛС1 Два логических элемента 2ИЛИ с возможностью расширения (РТЛ)
202ЛС1 Логический элемент 2-2И с расширением по И и ИЛИ (ДТЛ)
202ЛС2 Логический элемент 2-2И с расширением по И и ИЛИ (ДТЛ)
202ЛС3 Два логических элемента 2И с расширением по И (ДТЛ)
202ЛС4 Два логических элемента 2И с расширением по И (ДТЛ)
202ЛС5 Логический элемент 2-2И с расширением по И и ИЛИ (ДТЛ)
202ЛС6 Логический элемент 2-2И с расширением по И и ИЛИ (ДТЛ)
203ЛС1 Логический элемент И-ИЛИ
203ЛС2 Логический элемент И-ИЛИ
203ЛС3 Логический элемент И-ИЛИ
215ЛС1 Логический элемент 2(2И)-ИЛИ (ДТЛ)

215ЛС2 Два логических элемента И-ИЛИ (ДТЛ)
250ЛС1 Логический элемент И-ИЛИ
500ЛС118 Два элемента 3-3ИЛИ-2И (ЭСЛ)
500ЛС119 Элемент 3-3-3-4ИЛИ-4И (ЭСЛ)
561ЛС1 Три логических элемента 3И-ИЛИ
561ЛС2 Селектор-мультиплексор 2 × 1 (4 р)
564ЛС1 Три логических элемента 3И-ИЛИ
564ЛС2 Селектор-мультиплексор 2 × 1 (4 р)
700ЛС118 Два логических элемента ИЛИ-И (ЭСЛ)
700ЛС119 Логический элемент ИЛИ-4И (ЭСЛ)
756ЛС1 Логический элемент 4И-2ИЛИ-НЕ
764ЛС1 Три логических элемента 3И-ИЛИ
765ЛС1 Три логических элемента 3И-ИЛИ

ЛП Прочие логические элементы765ЛС2 Четыре элемента И-ИЛИ

100ЛП107 Три элемента Исключающее ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
100ЛП114 Три приемника с линии (ЭСЛ)
100ЛП115 Четыре приемника с линии (ЭСЛ)
100ЛП116 Три приемника с линии (ЭСЛ)
100ЛП128 Драйвер линии (ЭСЛ)
100ЛП129 Приемник с линии (ЭСЛ)
100ЛП216 Три приемника с линии (ЭСЛ)
1090ЛП1 Схема управления электромагнитным клапаном
1090ЛП1 Схема защиты бесконтактного коммутирующего устройства
109ЛП1 Два трехходовых расширителя по И (ДТЛ)
1102ЛП1 Сложный дифференциальный приемник
1102ЛП2 Четыре дифференциальных приемника
1102ЛП3 Четыре приемника с линии
114ЛП1 Четыре логических элемента НЕ-НЕ (РТЛ)
114ЛП2 Логический элемент 8ИЛИ-НЕ (РТЛ)
114ЛП3 Два логических элемента 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)
115ЛП1 Логический элемент 2ИЛИ-НЕ и три двухходовых расширителя по ИЛИ (РТЛ)
116ЛП1 Многофункциональная цифровая схема (Ge)
117ЛП1 Многофункциональная цифровая схема (Ge)
133ЛП3 Мажоритарный элемент
133ЛП5 Четыре двухходовых логических элемента Исключающее ИЛИ
133ЛП7 Два логических элемента 2И-НЕ с общими входами и двумя мощными транзисторами
133ЛП8 Четыре буферных элемента (ТС) с общей шиной
133ЛП9 Шесть буферных логических элементов НЕ с повышенным коллекторным напряжением
134ЛП3 Мажоритарный элемент
138ЛП1 Дифференциальный приемник сигнала с линии (ЭСЛ)
1500ЛП1 Три 2-ступенчатых буферных усилителя (ЭСЛ)
1500ЛП107 Пять элементов Исключающее ИЛИ (ЭСЛ)
1500ЛП112 Четыре элемента ИЛИ (ЭСЛ)
1500ЛП114 Пятиканальный дифференциальный приемник с линии (ЭСЛ)
1500ЛП123 Девятиразрядный буферный вентиль (ЭСЛ)
1500ЛП2 Девять 2-ступенчатых буферных усилителей (ЭСЛ)
1503ЛП3 Мажоритарный элемент
1505ЛП31 Мажоритарный элемент
1526ЛП13 Три 3-входовых мажоритарных элемента
1526ЛП2 Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ
1531ЛП5 Четыре 2-входовых логических элемента Исключающее ИЛИ
1533ЛП12 Четыре элемента Исключающее ИЛИ (ОК)
1533ЛП16 Шесть буферных логических элементов НЕ с мощным выходом
1533ЛП17 Шесть буферных логических элементов НЕ с мощным выходом (ОК)
1533ЛП3 Мажоритарный элемент
1533ЛП5 Четыре 2-входовых логических элемента Исключающее ИЛИ
1533ЛП8 Четыре буферных элемента (ТС) и общей шиной
1554ЛП3 Логический элемент 4-4И-2ИЛИ-НЕ
1554ЛП5 Четыре двухходовых логических элемента Исключающее ИЛИ
1555ЛП10 Шесть повторителей с элементом управления по входам (ТС)
1555ЛП11 Шесть повторителей с раздельными элементами управления входами
1555ЛП2 Формирователь втекающего тока (500 мА)
1555ЛП4 Шесть буферных формирователей (ОК)
1555ЛП5 Четыре двухходовых логических элемента Исключающее ИЛИ
1555ЛП7 Два логических элемента 2И-НЕ с общими входами и двумя мощными транзисторами
1555ЛП8 Четыре буферных элемента (ТС)
1555ЛП9 Шесть буферных логических элементов НЕ с повышенным коллекторным напряжением
1561ЛП13 Три трехходовых мажоритарных логических элемента
1561ЛП14 Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ
1564ЛП10 Шесть повторителей с элементом управления по входам (ТС)
1564ЛП11 Шесть повторителей с раздельными элементами управления входами
1564ЛП13 Четыре 2-входовых элемента Исключающее ИЛИ-НЕ
1564ЛП15 Шесть повторителей с раздельными элементами управления входами
1564ЛП18 Мажоритарный двухступенчатый мультивибратор с триггерной петлей на выходе
1564ЛП19 Мажоритарный двухступенчатый мультивибратор
1564ЛП20 Мажоритарный двухступенчатый логический элемент с триггерной петлей на выходе
1564ЛП21 Мажоритарный двухступенчатый логический элемент
1564ЛП5 Четыре двухходовых элемента Исключающее ИЛИ
1564ЛП8 Четыре буферных элемента (ТС)

1590ЛЛ1107 Три логических элемента Исключающее ИЛИ-НЕ/ИЛИ
1594ЛЛ15 Четыре 2-входовых логических элемента Исключающее ИЛИ
1594ЛЛ18 Четыре буферных элемента с общей шиной (ТС)
1595ЛЛ12 Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ
1611ЛП1 Три логических повторителя и три логических элемента 1И с повышенной нагрузочной способностью
1611ЛЛ12 Четыре логических элемента «запрет» с общими инверсными входом и логический элемент НЕ
1641ЛЛ1 Универсальный логический элемент
1641ЛЛ111 Два логических элемента 4И/ИЛИ-НЕ + НЕ
1641ЛЛ12 Два логических элемента 4И-НЕ + НЕ
1641ЛЛ12 Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ
1641ЛЛ14 Два логических элемента 3И/ИЛИ-НЕ + НЕ
1641ЛЛ181 Универсальный логический элемент
1641ЛЛ812 Два логических элемента 4И-НЕ + НЕ
1761ЛЛ1 Универсальный логический элемент
1761ЛЛ11 Два логических элемента 4И/ИЛИ-НЕ + НЕ
1761ЛЛ12 Два логических элемента 4И-НЕ + НЕ
1781ЛЛ12 Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ
1781ЛЛ14 Два логических элемента 3И/ИЛИ-НЕ + НЕ
2051ЛЛ1 Импульсно-потенциальная схема согласования
2211ЛЛ1 Набор ячеек (ДТЛ)
2431ЛЛ11 Пятивходовый пороговый логический элемент
2431ЛЛ12 Четырехвходовый пороговый логический элемент
2431ЛЛ13 Мажоритарный элемент и трехвходовый расширитель по ИЛИ (ТТЛ)
2431ЛЛ14 Мажоритарный элемент (ТТЛ)
2491ЛЛ1 Оптоэлектронный переключатель-инвертор
2491ЛЛ12 Оптоэлектронный переключатель-инвертор
2491ЛЛ13 Оптоэлектронный переключатель-инвертор
2491ЛЛ14 Оптоэлектронный переключатель-инвертор
2491ЛЛ15 Оптоэлектронный переключатель
2491ЛЛ16 Оптоэлектронный переключатель логических сигналов
2491ЛЛ17 Оптоэлектронный переключатель
2491ЛЛ18 Быстродействующий двухканальный оптоэлектронный переключатель
2671ЛЛ1 Расширитель
2671ЛЛ12 Расширитель
2671ЛЛ13 Расширитель
2931ЛЛ1 Оптоэлектронный переключатель-инвертор
2931ЛЛ12 Элемент гальванической развязки
2931ЛЛ14 Оптоэлектронный переключатель
2931ЛЛ15 Двухканальный оптоэлектронный переключатель
2971ЛЛ1 Инвертор + переключатель
2971ЛЛ12 Три переключателя
500ЛЛ1107 Три элемента Исключающее ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
500ЛЛ113 Четыре элемента Исключающее ИЛИ (ЭСЛ)
500ЛЛ1114 Три приемника с линии (ЭСЛ)
500ЛЛ115 Четыре приемника с линии (ЭСЛ)
500ЛЛ116 Три приемника с линии (ЭСЛ)
500ЛЛ1128 Драйвер линии (ЭСЛ)
500ЛЛ1129 Приемник с линии (ЭСЛ)
500ЛЛ1188 Высокоскоростной буфер с общим управлением (6 р. ЭСЛ)
500ЛЛ1216 Три приемника с линии (ЭСЛ)
530ЛЛ15 Четыре двухвходовые логических элемента Исключающее ИЛИ
531ЛЛ15 Четыре двухвходовые логических элемента Исключающее ИЛИ
533ЛЛ13 Три мажоритарных логических элемента
533ЛЛ15 Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ
533ЛЛ18 Четыре буферных элемента (ТС)
555ЛЛ12 Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ
555ЛЛ14 Четыре буферных усилителя (ТС)
555ЛЛ13 Два шмитт-формирователя с инверсией (ТС, 4 р)
555ЛЛ15 Четыре двухвходовых логических элемента Исключающее ИЛИ
555ЛЛ18 Четыре буферных элемента (ТС)
5564ЛЛ111 Шесть повторителей (ТС)
5564ЛЛ113 Четыре двухвходовых элемента Исключающее ИЛИ-НЕ
5564ЛЛ115 Шесть повторителей (ТС)
5564ЛЛ15 Четыре двухвходовых элемента Исключающее ИЛИ
561ЛЛ13 Три 3-входовых мажоритарных логических элемента
561ЛЛ12 Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ
564ЛЛ13 Три 3-входовых мажоритарных логических элемента
564ЛЛ14 Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ
564ЛЛ12 Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ
598ЛЛ1 Два приемника сигналов с перфокодом входом и выходом
700ЛЛ1107 Три логических элемента Исключающее ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
700ЛЛ1115 Четыре приемника с линии (ЭСЛ)
700ЛЛ1116 Три приемника с линии (ЭСЛ)
700ЛЛ1128 Драйвер линии (ЭСЛ)
700ЛЛ1129 Приемник с линии (ЭСЛ)
700ЛЛ1216 Три приемника с линии (ЭСЛ)
734ЛЛ15 Мажоритарный элемент
749ЛЛ1 Оптоэлектронный переключатель-инвертор
749ЛЛ12 Оптоэлектронный переключатель-инвертор
749ЛЛ13 Оптоэлектронный переключатель-инвертор
749ЛЛ14 Оптоэлектронный переключатель-инвертор
749ЛЛ15 Оптоэлектронный переключатель
749ЛЛ16 Оптоэлектронный переключатель логических сигналов
756ЛЛ1 Расширитель по ИЛИ
756ЛЛ12 Два логических элемента 3И-НЕ с расширением по ИЛИ
764ЛЛ11 Универсальный логический элемент
764ЛЛ111 Два логических элемента 4И/ИЛИ-НЕ + НЕ
764ЛЛ12 Два логических элемента 4И-НЕ + НЕ
784ЛЛ12 Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ
765ЛЛ113 Три трехвходовых мажоритарных элемента
765ЛЛ12 Четыре логических элемента Исключающее ИЛИ

824ЛП1 Схема согласования
523ЛУ1 Два элемента сопряжения ВПЛ-ТТЛ

М
Модуляторы

МА Амплитудные модуляторы

119МА1 Регулирующий элемент АРУ
140МА1 Балансный модулятор
435МА1 Кольцевой модулятор

МИ Импульсные модуляторы

854МИ1 Модулятор лазерного излучения
854МИ2 Модулятор суперлюминесцентного диода (СЛД)

МС Частотные модуляторы

219МС1 Модулятор
219МС2 Модулятор
219МС3 Модулятор амплитудный кольцевой
219МС4 Модулятор амплитудный кольцевой

МФ Фазовые модуляторы

6403МФ1 Активные четырехполюсники для генераторов (4,5...17 ГГц)

МП Прочие модуляторы

1008МП1 Схема модулятора-демодулятора для цифровых ТА
235МП1 Кольцевой модулятор
235МП2 Кольцевой модулятор
287МП1 Модулятор

Н
Наборы элементов

НД Наборы диодов

104НД1 Диодная сборка
104НД2 Диодная сборка
104НД3 Диодная сборка
104НД4 Диодная сборка
1120НД5 Диодная сборка (спец.)
112НД1 Диодная сборка
112НД2 Диодная сборка
112НД3 Диодная сборка
112НД4 Диодная сборка
1149НД1 Высоковольтная диодная матрица (Общ. А)
1220НД1 Набор диодов
142НД1 Диодная сборка
142НД2 Диодная сборка
142НД3 Диодная сборка
142НД4 Диодная сборка
142НД5 Диодная сборка
1808НД1 Схема согласования с датчиком код
1808НД2 Схема согласования с датчиком код
202НД1 Диодная матрица (ДТЛ)
202НД2 Диодная матрица (ДТЛ)
203НД1 Набор диодов
425НД1 Набор диодов (6)
425НД2 Набор диодов (4 + 4)
542НД1 Диодная сборка
542НД2 Диодная сборка
542НД3 Диодная сборка
542НД4 Диодная сборка
542НД5 Диодная сборка
719НД1 Диодная матрица
746НД1 Диодная сборка

НЕ Наборы конденсаторов

228НЕ1 Набор конденсаторов
260НЕ1 Набор резисторов и конденсаторо

620НЕ1 Набор конденсаторов

НК Комбинированные наборы

1054НК1 n-p-n-транзистор с цепью смещения (50 В, 100 мА)
1054НК2 p-n-p-транзистор с цепью смещения (50 В, 100 мА)
1054НК3 n-p-n-транзистор с цепью смещения (10 В, 1,2 А)
1222НК1 Диодно-резисторная сборка
202НК1 Диодная матрица (ДТЛ)
202НК2 Диодная матрица (ДТЛ)
204НК1 Набор элементов комбинированный (РЕТЛ)
211НК1 Транзисторно-диодная сборка
217НК1 Диодная сборка (ДТЛ)
228НК1 Матрица комбинированная
260НК1 Набор элементов
411НК1 Набор RC-элементов
411НК2 Набор RC-элементов
425НК1 Набор резисторов и конденсаторов
425НК2 Набор резисторов и конденсаторов
440НК1 Набор элементов комбинированный
724НК1 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами

НР Наборы резисторов

100НР400 Матрица резисторов (ЭСЛ)
1034НР1 Матрица резисторов
1034НР2 Матрица резисторов
1034НР3 Матрица резисторов
224НР1 Набор резисторов
224НР2 Набор резисторов
246НР1 Резисторная матрица
246НР2 Резисторная матрица
301НР1 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
301НР10 Последовательный делитель напряжения
301НР11 Декодирующая двоично-десятичная резисторная матрица
301НР12 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
301НР2 Последовательный делитель напряжения
301НР3 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
301НР4 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
301НР5 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
301НР6 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
301НР7 Последовательный делитель напряжения
301НР8 Последовательный делитель напряжения
301НР9 Последовательный делитель напряжения
302НР1 Декодирующая резисторная матрица
302НР2 Последовательный делитель напряжения
302НР3 Последовательный делитель напряжения
302НР4 Декодирующая двоично-десятичная резисторная матрица
303НР1 Набор резисторов (8)
303НР2 Набор резисторов (4)
303НР3 Набор резисторов (6)
305НР1 Схема согласования уровней
305НР2 Схема согласования уровней
305НР3 Схема согласования уровней
305НР4 Схема согласования уровней
305НР5 Схема согласования уровней
305НР6 Схема согласования уровней
305НР7 Схема согласования уровней
306НР1 Последовательный делитель напряжения
306НР2 Последовательный делитель напряжения
306НР3 Декодирующая двоично-десятичная резисторная матрица
308НР4 Последовательный делитель напряжения
308НР5 Последовательный делитель напряжения
308НР8 Последовательный делитель напряжения
310НР1 Набор резисторов типа R-2R-4R
310НР2 Набор резисторов (7)
310НР3 Набор резисторов (5)
310НР4 Набор резисторов (7)
310НР5 Набор резисторов (5)
311НР1хх Набор резисторов (согласование уровня сигнала по напряжению)
311НР2хх Набор резисторов (согласование уровня сигнала по напряжению)
311НР3хх Набор резисторов (согласование уровня сигнала по напряжению)
312НР1 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР10 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР11 Декодирующая двоично-десятичная резисторная матрица
312НР12 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР13 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР14 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР15 Последовательный делитель напряжения
312НР16 Декодирующая двоично-десятичная резисторная матрица
312НР2 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР3 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР4 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР5 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР6 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР7 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР8 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
312НР9 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
313НР1 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
313НР2хх Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
313НР3хх Последовательный делитель напряжения
313НР4хх Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
314НР1 Резистивный делитель напряжения
314НР2 Резистивный делитель напряжения
315НР1 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
315НР10 Последовательный делитель напряжения

315НР2 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
315НР3 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
315НР4 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
315НР5 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
315НР6 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
315НР7 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
315НР8 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
315НР9 Последовательный делитель напряжения
316НР1 Резисторная матрица (12 р)
318НР1 Набор резисторов
318НР10 Набор резисторов
318НР11 Набор резисторов
318НР12 Набор резисторов
318НР13 Набор резисторов
318НР14 Набор резисторов
318НР15 Набор резисторов
318НР2 Набор резисторов
318НР3 Набор резисторов
318НР4 Набор резисторов
318НР5 Набор резисторов
318НР6 Набор резисторов
318НР7 Набор резисторов
318НР8 Набор резисторов
318НР9 Набор резисторов
320НР1 Набор резисторов (7 шт.)
320НР2 Набор резисторов (8 шт.)
323НР1 Резистивная матрица
425НР1 Набор резисторов (8)
500НР400 Матрица резисторов (ЭСЛ)
700НР1 Матрица резисторов (ЭСЛ)
700НР400 Матрица резисторов (ЭСЛ)
712НР1 Резисторная сборка
712НР2 Резисторная сборка
НР1 Высоковольтный делитель
НР2 Высоковольтный делитель

НТ Наборы транзисторов

1022НТ1 Набор транзисторов
1129НТ1 Базовая схема дифференциального усилителя (спец.)
1133НТ1 Набор n-p-n-транзисторов (спец.)
1133НТ5 Набор p-n-p-транзисторов (спец.)
1153НТ1 Магнитоуправляемая схема (2 элемента)
1198НТ1 Пара n-p-n-транзисторов по схеме Дарлингтона (250 В, 100 мА)
1198НТ2 Пара p-n-p-транзисторов по схеме Дарлингтона (250 В, 100 мА)
125НТ1 Матрица n-p-n-транзисторов
129НТ1 Базовая схема дифференциального усилителя
159НТ1 Базовая схема ДУ
166НТ1 Четыре высоковольтных n-p-n-транзистора
198НТ1 Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
198НТ10 Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
198НТ11 Набор n-p-n-транзисторов (2 + R + 1 + 1, 20 В, 50 мА)
198НТ12 Две согласованные пары n-p-n-транзисторов с источниками тока (20 В, 50 мА)
198НТ2 Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
198НТ3 Набор n-p-n-транзисторов (1 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
198НТ4 Набор n-p-n-транзисторов (1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
198НТ5 Набор p-n-p-транзисторов (2 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
198НТ6 Набор p-n-p-транзисторов (2 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
198НТ7 Набор p-n-p-транзисторов (1 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
198НТ8 Набор p-n-p-транзисторов (1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
198НТ9 Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1Дарл, 20 В, 10 мА)
201НТ1 Набор транзисторов (РТЛ)
201НТ2 Набор транзисторов (РТЛ)
201НТ3 Набор транзисторов (РТЛ)
217НТ1 Набор n-p-n-транзисторов (ДТЛ)
217НТ2 Набор n-p-n-транзисторов (ДТЛ)
217НТ3 Набор n-p-n-транзисторов (ДТЛ)
219НТ1 Транзисторный блок
219НТ2 Транзисторная сборка
224НТ1 Набор n-p-n-транзисторов
243НТ1 Набор n-p-n-транзисторов (ТТЛ)
243НТ2 Набор n-p-n-транзисторов (ТТЛ)
243НТ3 Набор n-p-n-транзисторов (ТТЛ)
254НТ1 Набор транзисторов
267НТ1 Набор n-p-n-транзисторов
267НТ2 Набор n-p-n-транзисторов
267НТ3 Набор n-p-n-транзисторов
504НТ1 Слаботочная согласованная пара p-канальных транзисторов
504НТ2 Слаботочная согласованная пара p-канальных транзисторов
504НТ3 Сильноточная согласованная пара p-канальных транзисторов
504НТ4 Сильноточная согласованная пара p-канальных транзисторов
504НТ5 Сильноточная согласованная пара p-канальных транзисторов
5564НТ1 Набор транзисторов n-МОП
5564НТ2 Набор транзисторов p-МОП
712НТ1 Набор транзисторов
712НТ2 Набор транзисторов
776НТ1 Шесть n-p-n-транзисторов
776НТ2 Базовая схема УПЧИ (Шесть n-p-n-транзисторов)
776НТ3 Базовая схема УПЧЗ (Шесть n-p-n-транзисторов)
776НТ4 Набор n-p-n-транзисторов
776НТ5 Набор n-p-n-транзисторов
798НТ1 Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
798НТ2 Набор n-p-n-транзисторов (2 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
798НТ3 Набор n-p-n-транзисторов (1 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
798НТ4 Набор n-p-n-транзисторов (1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)

798НТ5 Набор p-n-p-транзисторов (2 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
798НТ6 Набор p-n-p-транзисторов (2 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
798НТ7 Набор p-n-p-транзисторов (1 + 1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
798НТ8 Набор p-n-p-транзисторов (1 + 1 + 1, 20 В, 10 мА)
803НТ1 Набор транзисторов
КТ002 Шесть n-p-n-транзисторов

НФ Функциональные наборы

1220НФ1 Быстрый ограничитель
1220НФ2 Дискретный ограничитель
1220НФ3 Выпрямительный ключ
1220НФ4 Фотоприемник
317НФ1 Делитель напряжения типа R-2R (12 р)
319НФ1 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
319НФ2 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
319НФ3 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
319НФ4 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R
319НФ5 Декодирующая резисторная матрица типа R-2R

П
Преобразователи электрических сигналов

ПА Цифро-аналоговые преобразователи

1051ПА1 Схема управления настройкой (I^2C)
1108ПА1 ЦАП (12 р)
1108ПА2 ЦАП (8 р)
1108ПА3 ЦАП (6 р)
1113ПА1 ЦАП (12 р, 2,5 мкс)
1113ПА2 ЦАП (16 р)
1118ПА1 Быстродействующий ЦАП (8 р, 20 нс, ЭСЛ)
1118ПА2 Быстродействующий ЦАП (10 р, 50 нс, ТТЛ, ЭСЛ)
1118ПА3 Быстродействующий ЦАП (8 р, 10 нс, ЭСЛ)
1118ПА4 Быстродействующий ЦАП (10 р, 20 нс, ЭСЛ)
1118ПА5 Быстродействующий ЦАП (биполь., 12 р)
1118ПА6 Быстродействующий ЦАП (10 нс, биполь., 10 р)
1148ПА1 ЦАП (10 р)
1160ПА1 Аналоговая часть АЦП (12 р)
1523ПА1 Быстродействующий ЦАП (КМОП, КНС, 6/10 р)
250ПА1 ЦАП
252ПА1 Декодирующий преобразователь положительных токов (8 р)
252ПА2 Декодирующий преобразователь отрицательных токов (8 р)
252ПА3 Декодирующий преобразователь отрицательных токов (10 р)
417ПА1 Функционально полный ЦАП (12 р)
417ПА2 Функционально полный ЦАП без ИОН (12 р)
427ПА1 Умножающий ЦАП (15 р)
427ПА2 Умножающий ЦАП (16 р)
427ПА3 Функционально полный ЦАП (16 р)
427ПА4 Умножающий ЦАП (16 р)
427ПА5 Функционально полный ЦАП (20 р)
572ПА1 Перемножающий ЦАП (10 р, КМОП)
572ПА2 Перемножающий ЦАП (12 р, КМОП)
572ПА3 Перемножающий ЦАП (16 р, КМОП)
572ПА4 Перемножающий ЦАП (4×8 р, КМОП)
572ПА5 Двухканальный умножающий ЦАП (8 р)
572ПА6 Перемножающий ЦАП (10 р, КМОП)
572ПА7 Перемножающий ЦАП (12 р, КМОП)
594ПА1 ЦАП (12 р, 3,5 мкс, ТТЛ, КМОП)
6100ПА1 ЦАП (8 р, 2 нс)
817ПА1 ЦАП (15 р, 10 мкс)
849ПА1 ЦАП (14...16 р)
М2ПА2091 ЦАП (6 р, 50 мкс)
М2ПАК1751-4к ЦАП (12 р, 80 мкс)
М2ПАЦ4171 ЦАП (17 р, 10 мкс)
М2ПА30561 ЦАП
У2ПА2131 ЦАП (16 р)
AS7533KN Перемножающий ЦАП (10 р, КМОП)
Б618А Старое название 1523ПА1 (КМОП, КНС, 10 р)
Б6186 Старое название 1523ПА1 (КМОП, КНС, 8 р)
Виргуле Быстродействующий ЦАП (50 нс, биполь., 12 р)

ПВ Аналого-цифровые преобразователи

1051ПВ1 АЦП ТВ сигнала
1107ПВ1 Быстродействующий АЦП (6 р, 20 МГц, ТТЛ)
1107ПВ2 Быстродействующий АЦП (6 р, 20 МГц, ТТЛ)
1107ПВ3 Быстродействующий АЦП (6 р, 75/40 МГц, ЭСЛ)
1107ПВ4 Быстродействующий АЦП (6 р, 100 МГц, ЭСЛ)
1107ПВ5 Быстродействующий АЦП (6 р, 100/50 МГц, ЭСЛ)
1107ПВ6 Быстродействующий АЦП (10 р, 130 нс, ЭСЛ)
1107ПВ7 Быстродействующий АЦП (8 р, биполь.)
1107ПВ8 Быстродействующий АЦП (8 р, биполь.)
1107ПВ9 Быстродействующий АЦП (50 МГц, 10 р, ЭСЛ)
1108ПВ1 Быстродействующий АЦП (10 р, 11 МГц, биполь.)
1108ПВ2 АЦП (12 р)
1108ПВ3 АЦП (14 р)
1113ПВ1 АЦП (10 р, 35 мкс)
1113ПВ2 АЦП (16 р)
1126ПВ1 2-канальный АЦП для автомобиля

1132ПВ1 АЦП (6 р, 20 МГц, спец.)
1146ПВ5 АЦП с выходом на ЖКИ (3,5 р)
1160ПВ1 Цифровая часть АЦП (12 р)
1175ПВ2 АЦП с выходом на СИД (3,5 р)
1175ПВ5 АЦП с выходом на ЖКИ (3,5 р)
1193ПВ1 АЦП (150 МГц, 8 р)
1446ПВ1 АЦП (10 р)
1523ПВ1 Быстродействующий АЦП (КМОП/КНС, 6 р)
1523ПВ2 Быстродействующий АЦП (КМОП/КНС, 8 р)
1557ПВ1 АЦП
427ПВ1 АЦП (14 р)
427ПВ2 АЦП
572ПВ1 АЦП (12 р, КМОП)
572ПВ10 АЦП с режимом хранения (3,5 р, ЖКИ)
572ПВ11 АЦП с режимом хранения (2,5 р, ЖКИ)
572ПВ12 АЦП с режимом хранения (2,5 р, СИД)
572ПВ13 АЦП с режимом хранения (4 р)
572ПВ2 Интегрирующий АЦП с выходом на СИД (3,5 р)
572ПВ3 АЦП последовательного приближения (8 р)
572ПВ4 Система сбора данных (8×8 р, 2,5 МГц)
572ПВ5 Интегрирующий АЦП с выходом на ЖКИ (3,5 р)
572ПВ6 Интегрирующий АЦП (4,5 р)
572ПВ7 АЦП с режимом хранения (3,5 р, СИД)
572ПВ8 АЦП с режимом хранения (3,5 р, ЖКИ)
572ПВ9 АЦП с режимом хранения (3,5 р, СИД)
М2ПВ1871 АЦП (14 р, 10 мкс)
М2ПВ2131 АЦП (14 р, 10 мкс)
М2ПВЦ4181 АЦП
М2ПВЦ4581 АЦП (14 р, 200 мкс)
М2ПВ30571 АЦП
У2ПВ1871 АЦП (13 р)
Б605А Старое название 1523ПВ1
Б606 Старое название 1523ПВ2
Б615 Старое название 1175ПВ2
УТП-К11 АЦП для мультиметра

ПД Преобразователи длительности

1040ПД1 Формирователь команд для селектора каналов ТВ приемника
1095ПД1 Схема для счетчика электроэнергии
1101ПД1 Преобразователь заряд—время
1102ПД1 Компаратор с одновибратором на входе
1544ПД1 Трехфазный цифровой генератор сигналов
213ПД1 Преобразователь уровня

ПЕ* Аналоговые умножители частоты

6403ПЕ1 Умножитель частоты на 2 (1,0... 10,0 ГГц)

ПК Аналоговые делители частоты

175ПК1 Регенеративный аналоговый делитель частоты
212ПК1 Делитель частоты
213ПК1 Преобразователь частоты
6403ПК1 Делитель частоты на 2 (1,0... 10,0 ГГц)

ПЛ Синтезаторы частоты

1015ПЛ1 Схема управления синтезатором для всеволнового приемника (КМОП, 3 В)
1015ПЛ2 Схема управления синтезатором для ДМВ диапазона (КМОП, 2...6 В)
1015ПЛ3 Схема управления синтезатором (КМОП)
1015ПЛ4 Схема управления синтезатором (КМОП, 3,5...6 В)
1015ПЛ5 Схема управления синтезатором с упрощенным интерфейсом (КМОП, 5 В)
1098ПЛ1 Схема управления синтезатором частоты
1166ПЛ1 Схема управления синтезатором частоты
1508ПЛ1 Схема управления синтезатором частоты
1508ПЛ11 Схема управления синтезатором частоты
1508ПЛ12 Схема управления синтезатором частоты
1508ПЛ2 Схема управления синтезатором частоты
1508ПЛ3 Схема управления синтезатором частоты
1508ПЛ4 Схема управления синтезатором частоты (15 МГц, 40 каналов)
1508ПЛ5 Схема управления синтезатором частоты (15 МГц, 40 каналов)
1508ПЛ6 Схема управления синтезатором частоты
174ПЛ1 Схема управления синтезатором частоты

ПМ* Преобразователи мощности

1182ПМ1 Контроллер сетевого напряжения
1182ПМ2 Контроллер сетевого управления
1446ПМ1 Преобразователь мощности для электросчетчика
1446ПМ2 Преобразователь мощности для электросчетчика для шунтового датчика
253ПМ1 Преобразователь напряжения

ПН Преобразователи напряжения (тока)

1011ПН1 Схема преобразователя для электросчетчика
1177ПН1 Схема защиты от перегрузки электронным током
1184ПН1 DC/DC-преобразователь
1224ПН1 Преобразователь напряжения
1224ПН2 Преобразователь напряжения
1224ПН3 Преобразователь низкого постоянного напряжения в высокое переменное
1401ПН1 4-канальный преобразователь напряжения
1446ПН1 DC/DC-преобразователь
1446ПН2 DC/DC-преобразователь
1446ПН21 Повышающий DC/DC-преобразователь на 3,0 В
1446ПН22 Повышающий DC/DC-преобразователь на 2,7 В
1446ПН23 Повышающий DC/DC-преобразователь на 2,5 В
1446ПН3 DC/DC-преобразователь
145ПН1 Преобразователь напряжения
145ПН2 Преобразователь напряжения
215ПН1 Преобразователь напряжения (ДТД)
215ПН2 Преобразователь напряжения (ДТД)
224ПН1 Преобразователь напряжения
224ПН2 Преобразователь напряжения (30 В)
232ПН1 Преобразователь напряжения
232ПН2 Схема зарядки полевого транзистора (20/30/40 В)
238ПН1 Каскад схемы АРУ
245ПН1 Схема ключевой АРУ
245ПН2 АРУ
252ПН1 Преобразователь напряжения
287ПН1 ШИМ-преобразователь
418ПН1 Нормирующий преобразователь
820ПН2 Схема нормирования уровня
М2ПНУ0971 Развязывающий усилитель
М2ПНУ0981 Развязывающий усилитель
М2ПНФ1831 Преобразователь напряжения
М2ПНЭ4331 Преобразователь напряжения в длительность импульса
У2ПН1921 Преобразователь высокого уровня
У2ПН1931 Приемник/передатчик С2
У2ПН1941 Приемник/передатчик С3

ПР Преобразователи код—код

1002ПР1 Контроллер клавиатуры (9 × 8)
1002ПР2 Клавиатурный шифратор
1002ПР3 Контроллер датчиков перемещения
1008ПР1 Преобразователь биполярного кода в двоичный и наоборот
1111ПР2 Умножитель ЛНМ сигнала
1200ПР1 Преобразователь кода
1526ПР1 Преобразователь последовательного кода в параллельный
1553ПР1 Преобразователь последовательного кода в параллельный
1553ПР2 Преобразователь кода
155ПР6 Преобразователь двоично-десятичного кода в двоичный
155ПР7 Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный
1561ПР1 Преобразователь последовательного кода в параллельный
161ПР1 Кодовый преобразователь
161ПР2 Кодовый преобразователь
161ПР3 Преобразователь кода 8-4-2-1 в позиционный код индикатора
1808ПР1 Преобразователь кода
1815ПР1 Преобразователь кодов последовательных чисел
250ПР1 АЦП
250ПР2 АЦП
250ПР3 АЦП
514ПР1 Семисегментный дешифратор с памятью (СИД Общ. А)
561ПР1 Преобразователь последовательного кода в параллельный
564ПР1 Преобразователь последовательного кода в параллельный
765ПР1 Преобразователь последовательного кода в параллельный
КПР014 Преобразователь двоичного кода в семисегментный
ПРК Преобразователь последовательного кода в параллельный (32 р)

ПС Преобразователи частоты (в том числе перемножители аналоговых сигналов)

1004ПС1 Таймерное устройство
1004ПС2 Таймерное устройство
1005ПС1 Формирователь опорной частоты цветности
1057ПС1 Двойной балансный смеситель
1116ПС1 Линейная магнитоуправляемая схема
1141ПС2 4-квадрантный перемножитель сигналов (спец.)
1446ПС1 Детектор частоты вращения для индукционного счетчика
174ПС1 Двойной балансный смеситель
174ПС2 Двойной балансный смеситель (200 МГц)
174ПС3 Двойной балансный смеситель (500 МГц)
174ПС4 Двойной балансный смеситель (1 ГГц)
174ПС5 Высокочастотный смеситель
219ПС1 Смеситель частоты
219ПС2 Преобразователь частоты
229ПС1 Преобразователь частоты

235ПС1 Преобразователь частоты
235ПС2 Преобразователь частоты
236ПС1 Преобразователь частоты
236ПС2 Преобразователь частоты
239ПС1 Смеситель
239ПС2 Преобразователь сигналов
245ПС1 Делитель ЧМ сигнала на 2
245ПС2 Усилитель напряжения
418ПС1 Схема управления шаговым двигателем
512ПС10 Программируемый делитель частоты
512ПС11 Преобразователь частота—код (16 р. КМОП)
512ПС12 Многофункциональный таймер
512ПС13 Контроллер шагового двигателя для наручных часов
512ПС14 Контроллер шагового двигателя + усилитель звукоусиления
512ПС2 Контроллер шагового двигателя для наручных часов
512ПС3 Контроллер шагового двигателя для настенных часов
512ПС5 Временное устройство
512ПС6 Программируемый делитель частоты
512ПС7 Делитель частоты для шагового двигателя
512ПС8 Программируемое временное устройство с коррекцией
525ПС1 4-квадрантный перемножитель сигналов
525ПС2 4-квадрантный перемножитель сигналов
525ПС3 Высокоточный перемножитель сигналов
525ПС4 Высокоточный перемножитель сигналов (200 МГц)
526ПС1 Двойной балансный смеситель
6403ПС1 Балансный смеситель (0,6... 12,0 ГГц)
6403ПС2 Преобразователь частоты (0,6... 12,0 ГГц)
726ПС1 Двойной балансный смеситель
775ПС1 Двойной балансный смеситель
UA01.ПС1 Схема измерения мощности для однофазного электросчетчика

ПУ Преобразователи уровня (согласователи)

100ПУ124 Преобразователь уровня (ЭСЛ)
100ПУ125 Преобразователь уровня (ЭСЛ)
1016ПУ1 Схема управления гистограммным индикатором (СИД/ЖКИ, р-МОП)
1016ПУ2 Схема управления 2-канальным гистограммным индикатором (ВЛИ, р-МОП)
1119ПУ1 Многоуровневый преобразователь для ПЗС
1119ПУ2 Четыре преобразователя уровня для ПЗС
1119ПУ3 Четыре преобразователя уровня для ПЗС
1119ПУ4 Четыре преобразователя уровня для ПЗС
1119ПУ5 Преобразователь уровня для ПЗС
1119ПУ6 Четыре преобразователя уровня для ПЗС
1122ПУ1 Преобразователь уровня для ПЗС
1124ПУ1 6 трехуровневых + 3 четырехуровневых преобразователей для ПЗС
1124ПУ2 Многоуровневый преобразователь для ПЗС
1124ПУ3 Формирователь тактовых импульсов для ПЗС
112ПУ1 Преобразователь уровня
1500ПУ124 Преобразователь уровня ТТЛ—ЭСЛ
1500ПУ125 Преобразователь уровня ЭСЛ—ТТЛ
1526ПУ4 Шесть преобразователей уровня
1526ПУ6 Четыре преобразователя уровня
1526ПУ7 Шесть буферных элементов с инверсией
1526ПУ8 Шесть буферных элементов
1526ПУ9 Двунаправленный преобразователь уровня (8 р)
1561ПУ4 Шесть преобразователей уровня
1561ПУ6 Четыре преобразователя уровня (ТС)
1564ПУ1 Шесть преобразователей уровня
1564ПУ2 Шесть преобразователей уровня с инверсией
1595ПУ4 Шесть преобразователей уровня
164ПУ1 Пять преобразователей уровня с инверсией
164ПУ2 Шесть преобразователей уровня с инверсией
164ПУ3 Шесть преобразователей уровня
176ПУ1 Пять преобразователей уровня с инверсией
176ПУ2 Шесть преобразователей уровня с инверсией
176ПУ3 Шесть преобразователей уровня
176ПУ5 Четыре преобразователя уровня с инверсией и без нее
185ПУ1 Преобразователь уровня
187ПУ1 Преобразователь уровня (ЭСЛ)
187ПУ2 Преобразователь уровня (ЭСЛ)
187ПУ3 Преобразователь уровня (ЭСЛ)
187ПУ4 Преобразователь уровня (ЭСЛ)
263ПУ1 Два преобразователя уровней напряжения
284ПУ1 Управляемый преобразователь уровня
414ПУ1 Электронный аттенюатор
414ПУ2 Амплитудный ограничитель
424ПУ1 Преобразователь уровня
447ПУ1 Преобразователь уровня
500ПУ124 Преобразователь уровня (ЭСЛ)
500ПУ125 Преобразователь уровня (ЭСЛ)
511ПУ1 Преобразователь высокого уровня в низкий
511ПУ2 Преобразователь низкого уровня в высокий
523ПУ2 Два элемента сопряжения ТТЛ-ВПЛ
561ПУ4 Шесть преобразователей уровня
561ПУ6 Четыре преобразователя уровня
561ПУ7 Шесть преобразователей уровня с инверсией
561ПУ8 Шесть преобразователей уровня без инверсии
561ПУ9 Двунаправленный преобразователь уровня (8 р)
564ПУ4 Шесть преобразователей уровня
564ПУ41 Шесть преобразователей уровня
564ПУ6 Четыре преобразователя уровня
564ПУ7 Шесть преобразователей уровня с инверсией
564ПУ8 Шесть преобразователей уровня без инверсии
564ПУ9 Двунаправленный преобразователь уровня (8 р)
592ПУ1 Преобразователь уровня (р-МОП)
592ПУ2 Преобразователь уровня (р-МОП)
700ПУ124 Преобразователь уровня (ЭСЛ)
700ПУ125 Преобразователь уровня (ЭСЛ)
764ПУ1 Пять преобразователей уровня с инверсией

765ПУ4 Шесть преобразователей уровня
765ПУ6 Четыре преобразователя уровня
765ПУ7 Шесть преобразователей уровня с инверсией
765ПУ8 Шесть преобразователей уровня без инверсии
765ПУ9 Двунаправленный преобразователь уровня (8 р)

ПФ Функциональные преобразователи (преобразователи фазы по старому ГОСТу)

1846ПФ1 Матричный каскадируемый коррелятор
819ПФ1 Фазовращатель
819ПФ2 Фазовращатель

ПЦ Цифровые делители частоты

1002ПЦ1 Делитель с переменным коэффициентом деления
1004ПЦ1 Делитель частоты
1005ПЦ1 Программируемый делитель на 2...16
1005ПЦ2 Формирователь опорной частоты кадров
1005ПЦ3 Программируемый делитель на 2...16
1005ПЦ4 Делитель на 3/9/18/21
1005ПЦ5 Формирователь опорной частоты для двигателя вращения вала
1015ПЦ1 Делитель частоты на 64/65 (400 МГц)
1015ПЦ2 Делитель частоты с переменным коэффициентом деления
1036ПЦ1 Делитель частоты на 8...65 (250 МГц)
1816ПЦ1 Схема управления скоростью УАПП
1816ПЦ2 Программируемый делитель
1816ПЦ3 Программируемый делитель
1816ПЦ4 Программируемый делитель
1854ПЦ1 Преобразователь сигналов датчиков частоты вращения
1854ПЦ2 Преобразователь «длительность—код»
193ПЦ1 ВЧ делитель на 640/704 (1000 МГц)
193ПЦ2 ВЧ делитель на 4 (3000 МГц)
193ПЦ3 ВЧ делитель на 10/100/1000/10000 (150 МГц)
193ПЦ4 ВЧ делитель на 20/22 (2000 МГц)
193ПЦ5 ВЧ делитель на 4 (3000 МГц)
193ПЦ6 ВЧ делитель на 2 (1900 МГц)
193ПЦ7 ВЧ делитель на 8...262 (600 МГц)
193ПЦ8 ВЧ делитель на 32/33/64/65 (520 МГц)
193ПЦ9 Малошумящий ВЧ делитель
555ПЦ1 Программируемый делитель частоты (5 р)
561ПЦ1 Программируемый делитель частоты
6502ПЦ1 Делитель на 2 (5 ТТЦ)
UA01.ЛЦ01 ВЧ делитель на 40/41

ПП Прочие преобразователи

1003ПП1 Схема управления линейной шкалой СИД (12 р)
1003ПП2 Схема управления линейной шкалой СИД (16 р, точка)
1003ПП3 Схема управления линейной шкалой СИД (10 р, точка)
1003ПП4 Схема управления линейной шкалой СИД (8 р)
1008ПП1 Адаптивный дельта-кодек/фильтр
1015ПП1 Импульсный фазовый дискриминатор
1015ПП2 Кодек по А-закону для ИКМ-телефонной аппаратуры
1015ПП3 ИКМ кодек-фильтр
1017ПП1 Датчик температуры
1021ПП1 Видеопроцессор телетекста
1024ПП1 Преобразователь сигнала фотодатчика (КМОП)
1024ПП2 Интерполятор для фотоэлектрических преобразователей
1038ПП1 Схема вызывного устройства
1064ПП1 Схема вызывного устройства
1082ПП1 Схема управления ВЛИ
1085ПП1 Схема вызывного устройства
1095ПП1 Преобразователь мощность—частота
1109ПП1 Прецизионный ПНЧ
1108ПП2 Аналоговая часть прецизионного АЦП (14...16 р)
1112ПП1 Логарифмический преобразователь для экспонометра
1112ПП2 Балансный фотодатчик
1112ПП3 Антилогарифмический преобразователь для экспонометра
1112ПП4 Функциональный преобразователь для экспонометра
1112ПП5 Два СУ + ИОН + компаратор
1123ПП1 ИДП фотоматрица
1130ПП1 Фоточувствительная схема для преобразователей перемещений
1139ПП1 Схема для кварцевого генератора с цифровой термокомпенсацией
113ПП1 Логический элемент 2И/ЛИ-НЕ и три двухстрочных расширителя по ИЛИ
1143ПП1 ПНЧ и ПНЧ (спец.)
1146ПП1 Кодек по А-закону для ИКМ-телефонной аппаратуры
1146ПП2 Кодек/дек для ИКМ-телефонной аппаратуры
1146ПП3 Дельта-кодек для аппаратуры связи
1146ПП4 Преобразователь угла поворота
1146ПП5 Адаптивный дельта-кодек и фильтр
1161ПП1 Аналоговый преобразователь оптических и электрических сигналов
1164ПП1 Схема дельта-кодека
1174ПП1 Декодер Витерби

1191ПП11 Преобразователь абсолютного давления в напряжение
1191ПП12 Преобразователь абсолютного давления в напряжение
1191ПП13 Преобразователь абсолютного давления в напряжение
1191ПП21 Преобразователь избыточного давления в напряжение
1191ПП22 Преобразователь избыточного давления в напряжение
1191ПП23 Преобразователь избыточного давления в напряжение
1191ПП31 Преобразователь дифференциального давления в напряжение
1191ПП32 Преобразователь дифференциального давления в напряжение
1191ПП33 Преобразователь дифференциального давления в напряжение
119ПП1 Диодный мост
1228ПП1 Фотоприемник изображения
126ПП1 Преобразователь кода (1:2:4:8)
133ПП4 Дешифратор двоично-десятичного (семисегментный код
1436ПП1 Процессор обработки речи
145ПП1 Схема управления индикацией
1534ПП1 Схема управления линейным ВЛИ (14 р)
1534ПП2 Схема управления линейным ВЛИ (14 р)
1534ПП3 Схема управления ВЛИ
1534ПП4 Схема управления ВЛИ
1534ПП5 Схема управления ВЛИ
155ПП5 Преобразователь последовательных сигналов из двоичного кода 8-4-2-1 в семисегментный
161ПП1 Аналоговый преобразователь сигналов
174ПП1 Фазовый демодулятор
1823ПП1 Схема управления электронами РПД
192ПП1 Регистратор слабых оптических сигналов
224ПП1 Стабилизатор напряжения
228ПП1 Преобразователь двоичных кодов
228ПП2 Преобразователь двоичных кодов
235ПП1 Управляемый делитель напряжения
265ПП1 Преобразователь двоичных кодов
265ПП2 Преобразователь двоичных кодов
425ПП1 Схема электронного тахометра
426ПП1 Фотоприемное устройство ИК-диапазона (1 × 64)
426ПП2 Фотоприемное устройство ИК-диапазона (1 × 64)
453ПП1 Преобразователь двухтактных сигналов
569ПП1 Фотоэлектрический преобразователь-формирователь
572ПП1 Ключи и цифровая часть для АЦП серии 427 (16...18 р)
572ПП2 Ключи и цифровая часть для АЦП (12...14 р)
849ПП1 Оптоэлектронный преобразователь линейного перемещения в напряжение
UA01.ПП01 Прецизионный ПНЧ
UA02.ПП1 ПФ/УПЧ
М2ТПФ1841 Усилитель сигнала термопары
МСПП1 Микросборка
УЗПП1911 ГИД-регулятор
MCDX Чувствительный элемент датчика Холла
ТСП-М Преобразователь сигнала термосопротивления (медь)
ТСП-Н Преобразователь сигнала термосопротивления (никель)
УСП-К35 Импульсно-фазовый преобразователь

Р
Схемы запоминающих устройств

РА Ассоциативные ЗУ

583РА1 Ассоциативное ЗУ (16 × 8, $И^2Л$)
589РА04 Ассоциативное ЗУ (4 × 4

РВ Матрицы ПЗУ

139РВ1 Матрица-накопитель ПЗУ (128 бит)
139РВ2 Матрица-накопитель ПЗУ
160РВ1 Диодная матрица-накопитель ПЗУ (16 × 8)
307РВ1 Матрица-накопитель сегнетоэлектрического ЗУ
539РВ1 Программируемая русская матрица ПЗУ (256 р)
712РВ1 Матрица-накопитель ПЗУ
712РВ2 Матрица-накопитель ПЗУ (256)

РЕ Масочные ПЗУ

1008РЕ1 ПЗУ (4К × 8, КМОП)
1013РЕ1 ПЗУ с коррекцией ошибок (32К × 8, КМОП)
1013РЕ2 ПЗУ (32К × 8, КМОП)
1013РЕ3 ПЗУ (64К × 8, КМОП)
1013РЕ4 ПЗУ (128К × 8, КМОП)
1013РЕ5 ПЗУ (256К × 8, КМОП)
145РЕ1 ПЗУ масочного типа
145РЕ2 ПЗУ (2К × 8, р-МОП)
1556РЕ1 ПЗУ (2К × 8, биполь. Шоттки)
1556РЕ4 ПЗУ (8К × 8, биполь.)

155РЕ21	ПЗУ на 1024 бит для преобразования двоичного кода в код знаков русского алфавита
155РЕ22	ПЗУ на 1024 бит для преобразования двоичного кода в код знаков латинского алфавита
155РЕ23	ПЗУ на 1024 бит для преобразования двоичного кода в код арифметических знаков и цифр
155РЕ24	ПЗУ на 1024 бит для преобразования двоичного кода в код дополнительных знаков
155РЕ3	Программируемое ПЗУ емкостью 256 бит (32 × 8)
155РЕ4	ПЗУ (2К × 8, биполь.)
1601РЕ1	ЭСППЗУ (1К × 8, n-МОП)
1603РЕ1	ПЗУ (2К × 8, КМОП)
1603РЕ2	ПЗУ
1610РЕ1	ПЗУ (2К × 8, n-МОП, 500 нс)
1615РЕ1	ПЗУ (2К × 8, биполь.)
1616РЕ1	ПЗУ
1619РЕ1	ПЗУ (8К × 8)
1619РЕ2	ПЗУ (8К × 8)
1619РЕ3	ПЗУ (8К × 8)
1620РЕ1	ПЗУ (2К × 8, КНС)
1621РЕ1	ПЗУ знакогенератора (2К × 8, спец.)
1628РЕ1	ПЗУ (8К × 8, КМОП, 350 нс)
1629РЕ2	ПЗУ (16К × 8, КМОП, 400 нс)
1629РЕ3	ПЗУ (32К × 8, КМОП, 400 нс)
1629РЕ4	ПЗУ (8К × 8, КМОП, 400 нс)
1629РЕ5	ПЗУ (16К × 8, КМОП, 400 нс)
1631РЕ1	ППЗУ
1635РЕ1	ПЗУ
1656РЕ1	ПЗУ (2К × 8, биполь. Шоттки)
1656РЕ2	ПЗУ (2К × 8, генератор символов, биполь. Шоттки)
1656РЕ3	ПЗУ (512 × 8, биполь. Шоттки)
1656РЕ4	ПЗУ (8К × 8, биполь. Шоттки)
1656РЕ5	ПЗУ (8К × 8, биполь. Шоттки)
1656РЕ6	ПЗУ (32К × 8, биполь. Шоттки)
1672РЕ6	ПЗУ (8К × 8, n-МОП)
1801РЕ1	ПЗУ (4К × 16, n-МОП)
1801РЕ2	ПЗУ (4К × 16, n-МОП)
1803РЕ1	ПЗУ с речевыми данными (16К × 8, p-МОП)
1803РЕ2	ПЗУ с речевыми данными (16К × 8, p-МОП)
1809РЕ1	ПЗУ (4К × 16, n-МОП)
1821РЕ56	Порты ввода/вывода и ПЗУ (2К × 8)
1823РЕ1	ПЗУ (2К × 8)
1835РЕ1	ПЗУ (16К × 16, КМОП)
1835РЕ2	ПЗУ (128К × 8, КМОП)
1835РЕ3	ПЗУ (32К × 8, КМОП)
1838РЕ1	Формирователь sin/cos
1838РЕ2	Формирователь sin/cos
1838РЕ3	Формирователь sin/cos
1838РЕ4	Формирователь sin/cos
1839РЕ1	ПЗУ микропрограмм (16К × 32)
188РЕ1	ПЗУ (1К × 1, КМОП)
500РЕ149	ПЗУ (256 × 4, ЭСЛ)
501РЕ1	Матрица-накопитель ПЗУ (256 × 8)
505РЕ1	Матрица-накопитель ПЗУ (256 × 8)
505РЕ2	ПЗУ (512 × 8)
505РЕ3	ПЗУ (512 × 8, p-МОП)
505РЕ4	ПЗУ (512 × 2, p-МОП)
505РЕ5	ПЗУ (1024 × 9, биполь.)
519РЕ1	Электрически программируемая матрица-накопитель ОЗУ (16 × 8)
519РЕ2	Электрически программируемая матрица-накопитель ОЗУ (64 × 4)
535РЕ1	Схема хранения и считывания информации
535РЕ2	Статическое ОЗУ
541РЕ1	ПЗУ (2К × 8, $И^2Л$)
555РЕ4	ПЗУ с генератором знаков (2К × 8)
556РЕ1	ПЗУ
558РЕ1	ЭСППЗУ (256 × 8, p-МОП)
563РЕ1	ПЗУ (8К × 8, КМОП)
563РЕ2	ПЗУ (32К × 8, КМОП)
563РЕ3	ПЗУ (16К × 8, КМОП)
563РЕ3	ПЗУ (512К × 8, КМОП)
567РЕ1	ПЗУ (512 × 8)
568РЕ1	ПЗУ (2К × 8, n-МОП)
568РЕ2	ПЗУ (8К × 8, n-МОП)
568РЕ3	ПЗУ (16К × 8, n-МОП)
568РЕ4	ПЗУ (8К × 8, n-МОП)
568РЕ5	ПЗУ (128К × 8, n-МОП)
573РЕ2	ПЗУ (2К × 8, n-МОП)
573РЕ4	ПЗУ (8К × 8, n-МОП)
573РЕ6	ПЗУ (8К × 8, n-МОП)
573РЕ8	ПЗУ (32К × 8, n-МОП)
583РЕ1	ПЛМ (48 термов, $И^2Л$)
586РЕ1	ПЗУ (1024 × 16, n-МОП)
586РЕ2	ПЗУ (n-МОП)
588РЕ1	ПЗУ (4К × 16, КМОП)
596РЕ1	ПЗУ (8К × 8, биполь.)
596РЕ2	ПЗУ (64К × 16, биполь.)
747РЕ1	ПЗУ (4К)
734РЕ1	ПЗУ (16К × 8, КМОП)
736РЕ1	ПЗУ (16К × 8, КМОП)
736РЕ2	ПЗУ (32К × 8, КМОП)

РМ Матрицы ОЗУ

134РМ1	Четыре накопительных элемента
141РМ1	Матрица ОЗУ (ТТЛ, 8 × 4)
141РМ2	Матрица ОЗУ (ТТЛ, 4 × 4)
141РМ3	Матрица ОЗУ (ТТЛ, 4 × 4)
1505РМ1	Четыре накопительных элемента
176РМ1	Матрица-накопитель ОЗУ на 16 бит
188РМ1	Матрица ячеек памяти (4 × 4, КМОП)
507РМ1	Матрица-накопитель ОЗУ на 256 бит
734РМ1	Четыре накопительных элемента

РР ЭСПЗУ с параллельным вводом/выводом информации

1013РР1	ЭСППЗУ (2К × 8, КМОП)
1054РР1	Энергонезависимое ЗУ (64 × 16)
1061РР1	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)
1067РР1	ЭСППЗУ (4К, шина I^2C)
1084РР1	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)
1506РР1	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)
1566РР1	Энергонезависимое ЗУ (256 × 8, шина I^2C)
1568РР1	Энергонезависимое ЗУ (256 × 8, шина I^2C)
1568РР2	Энергонезависимое ЗУ (1024 × 8)
1595РР1	Энергонезависимое ЗУ (шина I^2C)
1601РР1	ЭСППЗУ (1К × 4, МНОП, 1800 нс)
1601РР2	ЭСППЗУ (512 × 8, МНОП)
1601РР3	ЭСППЗУ (2К × 8, МНОП, 1600 нс)
1609РР1	ЭСППЗУ (2К × 8, 250 нс)
1609РР2	ЭСППЗУ (8К × 8, 300/400 нс, n-МОП)
1609РР3	ЭСППЗУ (8К × 8, 250 нс)
1611РР1	ЭСППЗУ (8К × 8, 250 нс)
1611РР2	ЭСППЗУ (32К × 8, 300 нс)
1612РР1	ЭСППЗУ (4К × 8)
1613РР1	ЭСППЗУ (1К × 4, n-МОП)
1624РР1	ЭСППЗУ (32К × 8, 400 нс, 80 мА)
1624РР2	ЭСППЗУ (8К × 8, 300 нс)
1624РР3	ЭСППЗУ (128К × 8, 2000 нс)
1626РР1	ЭСППЗУ (8К × 8)
1628РР1	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)
1628РР2	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)
1628РР3	ЭСППЗУ (512 × 8, IM-шина)
1628РР4	ЭСППЗУ
1628РР5	ЭСППЗУ (IM-шина)
1628РР6	ЭСППЗУ (IM-шина)
1638РР1	ЭСППЗУ с параллельным вводом/выводом
1801РР1	ЭСППЗУ (4К × 16)
5004РР1	ЭСППЗУ для таксофонной карты
5004РР2	ЭСППЗУ для таксофонной карты
5004РР3	ЭСППЗУ для таксофонной карты
5004РР4	ЭСППЗУ с интерфейсом I^2C (4К)
505РР1	ЭСППЗУ (256 × 8)
505РР4	ЭСППЗУ (512 × 2)
556РР1	ЭСППЗУ (256 × 8, p-МОП)
556РР2	ЭСППЗУ (2К × 8, МНОП)
558РР3	ЭСППЗУ (8К × 8, n-МОП)
558РР4	ЭСППЗУ (8К × 8, МНОП)
565РР1	ЭСППЗУ (1К × 4)
573РР2	ЭСППЗУ (2К × 8)
573РР3	ЭСППЗУ (8К × 8)
UR5509РР02	ЭСППЗУ (512 × 8, IM-шина)

РС ЭСПЗУ с последовательным вводом/выводом информации

1628РС1	Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)
5004РС1	ЭСППЗУ с последовательным синхронным интерфейсом
5004РС2	ЭСППЗУ с последовательным асинхронным интерфейсом
5004РС3	ЭСППЗУ с последовательным асинхронным интерфейсом
5004РС4	ЭСППЗУ с последовательным синхронным интерфейсом
5004РС5	ЭСППЗУ с последовательным асинхронным интерфейсом
5004РС6	ЭСППЗУ с последовательным синхронным интерфейсом

РТ ПЗУ с возможностью однократного программирования

1093РТ1	ПЗУ
1500РТ1	ППЗУ (ЭСЛ)
1500РТ416	ППЗУ (256 × 4, ЭСЛ)
1804РТ1	ППЗУ (2К × 8, КНС, 200 нс)
1804РТ5	ППЗУ (512 × 8, ТТЛШ, 50 нс)
1805РТ3	ППЗУ (256 × 8)
1808РТ1	ППЗУ (32 × 8, ТТЛШ, 30 нс)
1808РТ2	ППЗУ (512 × 8, ТТЛШ, 50 нс)
1808РТ3	ППЗУ (256 × 4, ТТЛШ, 40 нс)
1813РТ1	ПЗУ
1815РТ1	ППЗУ
1820РТ1	ППЗУ (2К × 8, 200 нс, КНС)
1820РТ2	ППЗУ (КНС)
1822РТ5	ППЗУ (512 × 8, спец.)
1822РТ6	ППЗУ (2К × 8, спец.)
1822РТ7	ППЗУ (2К × 8, спец.)
1823РТ1	ППЗУ (2К × 8, КМОП, 200 нс)
1823РТ2	ППЗУ (8К × 8, КМОП, 200 нс)
1626РТ1	ППЗУ
1628РТ2	ЭСППЗУ (512 × 8)
500РТ416	ППЗУ (256 × 4, ЭСЛ)
530РТ1	ППЗУ
541РТ1	ППЗУ (256 × 4, $И^2Л$)
541РТ2	ППЗУ (2К × 8, $И^2Л$)
556РТ1	ПЛМ (48 термов)
556РТ10	ППЗУ (32К × 8)
556РТ11	ППЗУ (256 × 4)
556РТ12	ППЗУ (1К × 4)
556РТ13	ППЗУ (1К × 4, 35 нс)
556РТ14	ППЗУ (2К × 4)
556РТ15	ППЗУ (2К × 4)
556РТ16	ППЗУ (8К × 8, биполь., 75 нс)
556РТ161	ППЗУ (8К × 8)
556РТ17	ППЗУ (256 × 8)
556РТ18	ППЗУ (2К × 8)
556РТ181	ППЗУ (2К × 8)

556РТ2	ПЛМ (48 термов)
556РТ2Б	ППЗУ (1К×8)
556РТ21	ПЛМ (48 термов)
556РТ22	ПЛМ (48 термов)
556РТ3	Программируемый контроллер
556РТ4	ППЗУ (256×4)
556РТ5	ППЗУ (512×8)
556РТ6	ППЗУ (2К×8)
556РТ7	ППЗУ (2К×8)
556РТ8	ППЗУ (512×8)
556РТ9	ППЗУ (16К×8)
563РТ1	Импульсный преобразователь с ПЗУ
565РТ1	ППЗУ (1К×4)
573РТ2	ППЗУ (2К×8, без окна)
573РТ4	ППЗУ (8К×8, без окна)
573РТ5	ППЗУ (2К×8, без окна)
573РТ6	ППЗУ (8К×8, без окна)
583РТ1	ПЛМ (48 термов, $И^2Л$)

РУ ОЗУ (только статические по новому ГОСТу)

100РУ073	Статическое ОЗУ (64×4, ЭСЛ)
100РУ145	Статическое ОЗУ (16×4, ЭСЛ)
100РУ148	Статическое ОЗУ (64×1, ЭСЛ)
100РУ401	Сверхоперативное ОЗУ (16×1, ЭСЛ)
100РУ402	Ассоциативное ОЗУ (8×2, ЭСЛ)
100РУ410	Статическое ОЗУ (256×1, ЭСЛ)
100РУ415	Статическое ОЗУ (1К×1, ЭСЛ)
100РУ470	Статическое ОЗУ (4К×1, ЭСЛ)
1013РУ1	Статическое ОЗУ (2К×8, КМОП)
1093РУ1	Статическое ОЗУ (8К×8)
1093РУ2	Статическое ОЗУ (1К×6)
132РУ1	Статическое ОЗУ (1К×1)
132РУ10	Статическое ОЗУ (64К×1, n-МОП)
132РУ11	Статическое ОЗУ (2К×8)
132РУ12	Статическое ОЗУ (4К×1)
132РУ13	Статическое ОЗУ (2К×8)
132РУ14	Статическое ОЗУ (1К×4)
132РУ15	Статическое ОЗУ (1К×4)
132РУ16	Статическое ОЗУ (8К×8)
132РУ2	Статическое ОЗУ (1К×1)
132РУ3	Статическое ОЗУ (1К×1)
132РУ4	Статическое ОЗУ (1К×1)
132РУ5	Статическое ОЗУ (4К×1, n-МОП)
132РУ6	Статическое ОЗУ (16К×1, n-МОП)
132РУ7	Статическое ОЗУ (2К×8)
132РУ8	Статическое ОЗУ (1К×4, n-МОП)
132РУ9	Статическое ОЗУ (1К×4)
133РУ1	Статическое ОЗУ со схемами управления (16×1)
133РУ5	Статическое ОЗУ со схемами разрядного и адресного управления (256×1)
133РУ7	Статическое ОЗУ со схемами управления (1К×1)
134РУ6	Статическое ОЗУ ($И^2Л$, 1К×1)
1500РУ073	Статическое ОЗУ (64×4, 6 нс, ЭСЛ)
1500РУ415	Статическое ОЗУ (1К×1, ЭСЛ)
1500РУ422	Статическое ОЗУ (256×4, ЭСЛ)
1500РУ423	Статическое ОЗУ (ЭСЛ)
1500РУ470	Статическое ОЗУ (4К×1, 20 нс, ЭСЛ)
1500РУ474	Статическое ОЗУ (1К×4, 15 нс, ЭСЛ)
1500РУ480	Статическое ОЗУ (16К×1, 25 нс, ЭСЛ)
1500РУ490	Статическое ОЗУ (64К×1, ЭСЛ)
1528РУ2	Статическое ОЗУ (256×1, КМОП)
1531РУ8	Статическое ОЗУ (16×4)
1554РУ1	Статическое ОЗУ (16×4)
1554РУ2	Статическое ОЗУ (16×4)
155РУ1	Статическое ОЗУ со схемами управления (16×1)
155РУ2	Статическое ОЗУ (16×4)
155РУ3	Статическое ОЗУ (4×4)
155РУ5	Статическое ОЗУ со схемами разрядного и адресного управления (256×1)
155РУ6	Статическое ОЗУ (1024×1)
155РУ7	Статическое ОЗУ (1024×1) со схемами управления
1603РУ1	Статическое ЗУ (256×4, КМОП)
1604РУ1	Статическое ЗУ (1К×1)
1604РУ2	Статическое ЗУ (4К×1, КМОП, 200 нс)
1604РУ3	Статическое ЗУ (1К×4, КМОП)
1607РУ1	Энергонезависимое ЗУ (4К×1, n-МОП, 100 нс)
1607РУ2	Энергонезависимое ЗУ
1607РУ3	Энергонезависимое ЗУ (512×8, 100 нс)
1615РУ1	Статическое ОЗУ (биполь.)
1615РУ2	Статическое ОЗУ (биполь.)
1615РУ3	Статическое ОЗУ (биполь.)
1617РУ11	Статическое ОЗУ (×, КМОП)
1617РУ13	Статическое ОЗУ (1К×4, КМОП)
1617РУ14	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
1617Ру22	Статическое ОЗУ (16К×1, КМОП)
1617РУ4	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
1617РУ6	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
1617РУ9	Статическое ОЗУ (КМОП)
1618РУ1	Статическое ОЗУ
1620РУ1	Статическое ОЗУ (1К×1, КНС)
1620РУ2	Статическое ОЗУ (4К×1, КНС)
1620РУ4	Статическое ОЗУ (256×4, КНС)
1630РУ1	Динамическое ОЗУ (256К×1, КМОП)
1630РУ2	Динамическое ОЗУ (64К×1, КМОП)
1630РУ3	Динамическое ОЗУ (64К×1, КМОП)
1630РУ4	Динамическое ОЗУ (1М×1, КМОП)
1637РУ1	СОЗУ
1637РУ2	СОЗУ
164РУ1	Статическое ОЗУ (256×1, КМОП)
164РУ2	Статическое ОЗУ (256×1, КМОП)
1650РУ1	Двухпортовое ОЗУ (256×8)
176РУ1	Статическое ОЗУ (256×1, КМОП)
176РУ2	Статическое ОЗУ (256×1, КМОП)
1809РУ1	Статическое ОЗУ (1К×16)
1821РУ55	Порт ввода/вывода памяти ОЗУ (256×8, КМОП)
1832РУ1	Сверхоперативное ЗУ
185РУ1	Регистровая память (1С, 8×2)
185РУ10	Статическое ОЗУ (16К×1, биполь.)

189РУ2	Статическое ОЗУ (64×1, биполь.)
189РУ3	Статическое ОЗУ (64×1, биполь.)
189РУ4	Статическое ОЗУ (256×1, биполь.)
189РУ5	Статическое ОЗУ (1К×1, биполь.)
189РУ6	Статическое ОЗУ
189РУ7	Статическое ОЗУ (256×4, биполь.)
189РУ8	Статическое ОЗУ (256×8, биполь.)
189РУ9	Статическое ОЗУ (64×9, биполь.)
188РУ1	Статическое ОЗУ (128×2, КМОП)
188РУ2	Статическое ОЗУ (256×1, КМОП)
188РУ3	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
200РУ403	Сверхоперативное ЗУ (64×2 бит)
200РУ404	Сверхоперативное ЗУ (4×8 бит)
200РУ405	Буферное ЗУ (64×8 бит)
419РУ1	ОЗУ
500РУ145	Статическое ОЗУ (16×4, ЭСЛ)
500РУ148	Статическое ОЗУ (64×1, ЭСЛ)
500РУ401	Сверхоперативное ЗУ со схемами управления (16×1, ЭСЛ)
500РУ410А	Статическое ОЗУ (256×1, ЭСЛ)
500РУ411	Статическое ОЗУ (128×1, ЭСЛ)
500РУ412	Статическое ОЗУ (128×1, ЭСЛ)
500РУ415	Статическое ОЗУ (1К×1, ЭСЛ)
500РУ420	Статическое ОЗУ (ЭСЛ)
500РУ422	Статическое ОЗУ (256×4, ЭСЛ)
500РУ470	Статическое ОЗУ (4К×1, ЭСЛ)
505РУ1	Статическое ОЗУ (256×1, биполь.)
505РУ2	Динамическое ОЗУ (1024×1, p-МОП)
505РУ4	Статическое ОЗУ (256×1, p-МОП)
505РУ5	Статическое ОЗУ (1024×1, p-МОП)
505РУ6	Статическое ОЗУ (1024×1, n-МОП)
507РУ1	Динамическое ОЗУ (1024×1, p-МОП)
527РУ1	Матрица-накопитель ОЗУ (64×1, p-МОП)
527РУ2	Матрица-накопитель ОЗУ (256×1, p-МОП)
527РУ3	Матрица-накопитель ОЗУ (1024×1, n-МОП)
530РУ2	Статическое ОЗУ (16×4)
531РУ10	ЗУ типа FIFO (16×5)
531РУ11	Статическое ОЗУ (16×4)
531РУ2	Статическое ОЗУ (16×4)
531РУ8	Статическое ОЗУ (16×4)
531РУ9	Статическое ОЗУ (16×4)
535РУ1	Схема записи, хранения и считывания информации
535РУ2	ОЗУ и схема записи, хранения и считывания информации
535РУ3	ОЗУ и схема записи, хранения и считывания информации
537РУ1	Статическое ОЗУ (1К×1, КМОП)
537РУ10	Статическое ОЗУ (2К×8, КМОП)
537РУ11	Статическое ОЗУ (256×16, КМОП)
537РУ13	Статическое ОЗУ (1К×4, КМОП)
537РУ14	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
537РУ15	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
537РУ16	Статическое ОЗУ (8К×8, КМОП)
537РУ17	Статическое ОЗУ (8К×8, КМОП)
537РУ18	Статическое ОЗУ (16К×1, КМОП)
537РУ19	Статическое ОЗУ (64К×1, КМОП)
537РУ2	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
537РУ20	Статическое ОЗУ (256К×1, КМОП)
537РУ21	Статическое ОЗУ (32К×8, КМОП)
537РУ23	Статическое ОЗУ (8К×8, КМОП)
537РУ24	Статическое ОЗУ (2К×8, КМОП)
537РУ25	Статическое ОЗУ (2К×8, КМОП)
537РУ26	Статическое ОЗУ
537РУ27	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
537РУ28	Статическое ОЗУ (8К×8, КМОП)
537РУ29	Статическое ОЗУ с цепями ввода/вывода (2К×8, КМОП)
537РУ3	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
537РУ30	Статическое ОЗУ
537РУ31	Статическое ОЗУ (8К×8, КМОП)
537РУ4	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
537РУ5	Статическое ОЗУ (1К×4, КМОП)
537РУ6	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
537РУ7	Статическое ОЗУ (4К×1, КМОП)
537РУ8	Статическое ОЗУ (2К×8, КМОП)
537РУ9	Статическое ОЗУ (2К×8, КМОП)
541РУ1	Статическое ОЗУ (4К×1, $И^2Л$)
541РУ2	Статическое ОЗУ (1К×4, $И^2Л$)
541РУ3	Статическое ОЗУ (16К×1, $И^2Л$, 150 нс)
541РУ4	Статическое ОЗУ (4К×1, $И^2Л$)
541РУ5	Статическое ОЗУ (1К×8, 60 нс, ЭСЛ)
552РУ1	Статическое ОЗУ (16К×1, n-МОП)
555РУ12	ЗУ типа FIFO (16×4)
561РУ2	Статическое ОЗУ (256×1, КМОП)
564РУ2А	Статическое ОЗУ (256×1, КМОП)
565РУ1	Динамическое ОЗУ (4К×1)
565РУ10	Динамическое ОЗУ (1К×1)
565РУ11	Динамическое ОЗУ (64К×4)
565РУ12	Динамическое ОЗУ
565РУ13	Динамическое ОЗУ
565РУ14	Динамическое ОЗУ (64К×1)
565РУ15	Динамическое ОЗУ (256К×4)
565РУ16	Динамическое ОЗУ (64К×4)
565РУ17	Динамическое ОЗУ
565РУ18	Динамическое ОЗУ
565РУ19	Динамическое ОЗУ
565РУ2	Статическое ОЗУ (1К×1)
565РУ20	Динамическое ОЗУ
565РУ21	Динамическое ОЗУ
565РУ3	Динамическое ОЗУ (16К×1, n-МОП)
565РУ4	Статическое ОЗУ (4К×1, n-МОП)
565РУ5	Динамическое ОЗУ (64К×1)
565РУ6	Динамическое ОЗУ (16К×1)
565РУ7	Динамическое ОЗУ (256К×1)
565РУ8	Динамическое ОЗУ (256К×1)
565РУ9	Динамическое ОЗУ (1М×1)
581РУ1	ЗУ микропрограмм (n-МОП)
581РУ2	ЗУ микропрограмм (n-МОП)
581РУ3	ЗУ микропрограмм (n-МОП)
581РУ4	Динамическое ОЗУ (16К×1, n-МОП)
581РУ5	Статическое ОЗУ (2К×8, КМОП)
585РУ01	Статическое ОЗУ (16×4)

584РУ02	Статическое ОЗУ (16 × 4)
586РУ1	Статическое ОЗУ (256 × 4, n-МОП)
589РУ01	Статическое ОЗУ (16 × 4)
6500РУ1	Синхронное ОЗУ (1К × 1)
6500РУ2	Синхронное ОЗУ (256 × 1)
6600РУ2	Статическое ОЗУ (256 × 1)
700РУ148	Статическое ОЗУ (64 × 1, ЭСЛ)
700РУ401	ОЗУ (16 × 1, ЭСЛ)
700РУ402	Ассоциативное ОЗУ (ЭСЛ)
737РУ1	Статическое ОЗУ (1К)
765РУ2	Статическое ОЗУ (256 × 1, КМОП)
Т36РУ1	Статическое ОЗУ (2К × 8)
Т36РУ2	Статическое ОЗУ (8К × 8)
У2РУ1901	ОЗУ (64К × 8)

РФ УФ ПЗУ (с ультрафиолетовым стиранием и электрической записью информации)

1093РФ1	УФ РПЗУ
1620РФ2	ЭСППЗУ (8К × 8, 250 нс, КНС)
1626РФ1	УФ ППЗУ (8К × 8, КМОП, 300 нс)
1626РФ2	УФ ППЗУ с защитой адреса (8К × 8)
1626РФ3	УФ ППЗУ (32К × 8, КМОП, 250 нс)
1626РФ4	УФ ППЗУ (64К × 16, КМОП, 250 нс)
1693РФ8	УФ ППЗУ
573РФ1	УФ ППЗУ (1К × 8)
573РФ10	Параллельный интерфейс и УФ ППЗУ (2К × 8)
573РФ2	УФ ППЗУ (2К × 8)
573РФ3	УФ ППЗУ (4К × 16)
573РФ4	УФ ППЗУ (8К × 8)
573РФ5	УФ ППЗУ (2К × 8)
573РФ6	УФ ППЗУ (8К × 8)
573РФ7	УФ ППЗУ (32К × 8)
573РФ8	УФ ППЗУ (32К × 8)
573РФ9	УФ ППЗУ (128К × 8)

РЦ Запоминающие устройства на ЦМД (цилиндрических магнитных доменах)

1602РЦ1	ЦМД ЗУ
1602РЦ10	ЦМД ЗУ (2053 × 512)
1602РЦ2	ЦМД ЗУ (266.5 к)
1602РЦ3	ЦМД ЗУ (1.067 М)
1602РЦ4	ЦМД ЗУ
1602РЦ5	ЦМД ЗУ
1602РЦ6	ЦМД ЗУ
1602РЦ7	ЦМД ЗУ
1602РЦ8	ЦМД ЗУ
1602РЦ9	ЦМД ЗУ (2053 × 2048)
1605РЦ1	ЦМД ЗУ (256 к)
1605РЦ2	ЦМД ЗУ (256 к)
1605РЦ3	ЦМД ЗУ (128 к)

РП Прочие схемы запоминающих устройств

1013РП1	Синтезатор голоса
133РП3	Ассоциативное ОЗУ (6 р)
155РП1	Регистровый файл (4 × 4, ОК)
155РП3	Регистровая память (ТС) (8 × 2)
1625РП1	Регистровое ЗУ (128 × 8, шина I^2C)
1627РП1	Буферное ЗУ (256 × 2, ЭСЛ, 9 нс)
1627РП2	Регистровое ЗУ (128 × 16, ЭСЛ, 12 нс)
1633РП1	ЭСППЗУ с последовательным вводом/выводом
1633РП2	ЭСППЗУ с последовательным вводом/выводом
1656РП2	ПЛМ (48 термов, бипол. Шоттки)
1800РП16	Двухадресный блок регистров (ЭСЛ)
1800РП6	Двухадресный блок регистров (ЭСЛ)
1819РП1	Управляющая память (спец.)
1841РП1	Однородная запоминающая структура (КМОП)
1847РП1	Дешифратор портов ввода/вывода
1847РП2	Дешифратор зон адресов ЗУ
243РП1	Элемент памяти
524РП1	Матрица-накопитель ОЗУ (КНС, 16 × 8)
535РП1	Схема регенерации ОЗУ
537РП1	Двухпортовое статическое ОЗУ FIFO-типа (2К × 9, КМОП)
561РП1	Буферное ЗУ (4 × 6)
564РП1	Буферное ЗУ (4 × 6)
567РП1	Управляющая память
765РП1	Буферное ЗУ (4 × 6)

С
Схемы сравнения

СА Компараторы напряжения

1040СА1	Два компаратора
1053СА1	Два компаратора
1053СА2	Четыре компаратора
1101СА1	Четыре компаратора
1101СА2	Четыре компаратора
1121СА1	Четыре компаратора
1131СА1	Компаратор (спец.)
1135СА1	Компаратор (спец.)
1135СА2	Компаратор (спец.)
1165СА1	Быстродействующий прецизионный компаратор
1182СА1	Схема защиты от перенапряжения электрических цепей
1182СА2	Контроллер сетевого напряжения
1401СА1	Четыре компаратора
1401СА2	Четыре компаратора
1401СА3	Два компаратора
1526СА1	Схема сравнения (12 р)
1595СА1	Схема сравнения (12 р)
224СА1	Амплитудный селектор
224СА3	Амплитудная схема сравнения
228СА1	Схема сравнения токов
240СА1	Компаратор
245СА1	Селектор строчных синхроимпульсов с АПЧ и Ф
245СА2	Селектор кадровых синхроимпульсов
250СА1	Схема сравнения
251СА1	Схема сравнения
252СА1	Два компаратора
253СА1	Схема сравнения
265СА1	Компаратор
288СА1	Схема сравнения
296СА1	Схема сравнения уровней
296СА2	Схема сравнения уровней
296СА5	Схема сравнения уровней
296СА4	Схема коммутации
296СА5	Схема коммутации
296СА6	Схема коммутации
448СА1	Амплитудный дискриминатор
5005СА1	Восемь компараторов с программируемым током потребления
521СА1	Компаратор
521СА2	Компаратор
521СА3	Компаратор
521СА4	Компаратор
521СА5	Компаратор
521СА6	Компаратор
554СА1	Компаратор
554СА2	Компаратор
554СА3	Компаратор
554СА4	Компаратор
554СА8	Компаратор
561СА1	Схема сравнения (12 р)
564СА1	Схема сравнения (12 р)
597СА1	Стробируемый компаратор (ЭСЛ)
597СА2	Стробируемый компаратор (ТТЛ)
597СА3	Два компаратора (ТТЛ)
597СА4	Стробируемый компаратор (ЭСЛ)
6401СА1	Компаратор (0.5 нс)
6500СА1	Два компаратора
721СА2	Компаратор
724СА1	Амплитудный селектор
765СА1	Схема сравнения (12 р)
812СА1	Схема сравнения
812СА2	Амплитудный дискриминатор
812СА3	Схема сравнения
816СА1	Компаратор
816СА2	Компаратор
820СА1	Распределитель
831СА1	Два управляемых компаратора
AS311N	Компаратор
AS339N	Четыре компаратора
AS393N	Два компаратора
AS3V393	Два компаратора (КМОП)

СВ Временные схемы сравнения

119СВ1	Аналоговый ключ для отрицательного напряжения
238СВ1	Каскод стока
254СВ1	Временная схема сравнения
279СВ1	Временная схема сравнения
279СВ2	RS-триггер с раздельным запуском

СК Амплитудные схемы сравнения (уровня сигналов)

1100СК1	УВХ
1100СК2	УВХ
1100СК3	УВХ с дифференциальными входами/выходами
1100СК4	Быстродействующее УВХ
1100СК5	Быстродействующее УВХ
1100СК6	УВХ
1101СК02	Два компаратора
1101СК05	Компаратор
1103СК1	УВХ (150 нс)
1103СК2	УВХ (50 нс)
1103СК3	УВХ (30 нс)
559СК1	Схема сравнения двух чисел (8 р)
559СК2	Схема сравнения двух чисел (8 р)
М2СК70831	Устройство выборки/хранения (8 р)
УР1101СК03	Два компаратора
УР1101СК04	Четыре компаратора
УР1101СК05	Компаратор

СС Частотные схемы сравнения

1086СС1 Контроллер привода для инверторного двигателя
119СС1 Элемент схемы частотной селекции
119СС2 Активный элемент схемы частотной селекции
283СС1 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
283СС10 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
283СС11 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
283СС12 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
283СС2 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
283СС3 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
283СС4 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
283СС5 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
283СС6 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
283СС7 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
283СС8 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
283СС9 Схема для реализации эквивалентных индуктивностей
284СС2 Схемы селекции и сравнения
409СС1 Схема пиратора
409СС2 Схема пиратора
409СС3 Схема пиратора
409СС4 Схема пиратора
409СС5 Схема пиратора
409СС6 Схема пиратора
425СС1 Частотный селектор для реле

СП Прочие схемы сравнения

1055СП1 Стабилизатор отрицательного напряжения с монитором
1085СП1 Схема питания ТА от телефонной линии
1093СП1 Нормализатор датчика детонации
1093СП2 Нормализатор датчика кислорода
1093СП3 Нормализатор датчика положения
1114СП1 ИОН + три компаратора
1171СП10 Детектор понижения напряжения (10.0 В)
1171СП11 Детектор понижения напряжения (11.3 В)
1171СП16 Детектор понижения напряжения (16.0 В)
1171СП20 Детектор понижения напряжения (2.0 В)
1171СП28 Детектор понижения напряжения (2.8 В)
1171СП42 Детектор понижения напряжения (4.2 В)
1171СП47 Детектор понижения напряжения (4.7 В)
1171СП53 Детектор понижения напряжения (5.3 В)
1171СП54 Детектор понижения напряжения (5.4 В)
1171СП73 Детектор понижения напряжения (7.3 В)
1171СП87 Детектор понижения напряжения (8.7 В)
1185СП25 Детектор повышения напряжения (2.5 В)
1185СП53 Детектор повышения напряжения (5.3 В)
134СП1 Схема сравнения двух чисел (4 р)
1446СП1 Многопроцессорный супервизор
1500СП166 Схема сравнения двух чисел (9 р. ЭСЛ)
1531СП2 Схема сравнения двух чисел (8 р)
1533СП1 Схема сравнения двух чисел (4 р)
155СП1 Схема сравнения двух чисел (4 р)
1564СП1 Схема сравнения двух чисел (4 р)
1564СП3 Схема сравнения (8 р)
158СП1 Схема сравнения двух чисел (4 р)
416СП1 Схема селекции синхроимпульсов
530СП1 Схема сравнения двух чисел (4 р)
531СП1 Схема сравнения двух чисел (4 р)
533СП1 Схема сравнения двух чисел (4 р)
555СП1 Схема сравнения двух чисел (4 р)
5564СП1 Схема сравнения двух чисел (4 р)
821СП1 Импульсная схема сравнения с пусковым устройством
822СП1 Схема сравнения
826СП1 Управляемое динамическое сопротивление

Т
Триггеры

ТВ JK-триггеры (универсальные)

100ТВ135 Два JK-триггера (ЭСЛ)
130ТВ1 JK-триггер с логикой ЗИ на входе
131ТВ1 JK-триггер с логикой ЗИ на входе
133ТВ1 JK-триггер с логикой ЗИ на входе
133ТВ15 Два JK-триггера
134ТВ1 JK-триггер с логикой ЗИ на входе
134ТВ13 JK-триггер на основе МДС
134ТВ14 Два JK-триггера
136ТВ1 JK-триггер с логикой ЗИ на входе
1504ТВ1 JK-триггер с логикой ЗИ-НЕ на входе
1505ТВ1 JK-триггер с логикой ЗИ на входе
1505ТВ14 Два JK-триггера

1513ТВ6 Два JK-триггера
1525ТВ10 Два JK-триггера с установкой единицы
1525ТВ9 Два JK-триггера с установкой нуля и единицы
1526ТВ1 Два JK-триггера
1531ТВ10 Два JK-триггера с установкой
1531ТВ11 Два JK-триггера
1531ТВ15 Два JK-триггера
1531ТВ9 Два JK-триггера со сбросом
1533ТВ10 Два JK-триггера с установкой
1533ТВ11 Два JK-триггера
1533ТВ15 Два JK-триггера
1533ТВ6 Два JK-триггера со сбросом
1533ТВ9 Два JK-триггера со сбросом
1554ТВ15 Два JK-триггера
1554ТВ9 Два JK-триггера со сбросом
155ТВ1 JK-триггер с логикой ЗИ на входе
155ТВ15 Два JK-триггера
1561ТВ1 Два JK-триггера
1564ТВ15 Два JK-триггера
1564ТВ3 Два JK-триггера
1564ТВ9 Два JK-триггера со сбросом
1569ТВ3 Два JK-триггера (спец.)
156ТВ1 Два JK-триггера с логикой на входе (ДТЛ)
158ТВ1 JK-триггер с логикой ЗИ на входе
1594ТВ15 Два JK-триггера
1594ТВ9 Два JK-триггера со сбросом
1595ТВ1 Два JK-триггера
1597ТВ3 Два JK-триггера (спец.)
164ТВ1 Два JK-триггера
176ТВ1 Два JK-триггера
194ТВ1 JK-триггер (ДТЛ)
229ТВ1 Четыре JK-триггера (ЭСЛ)
447ТВ1 Статический JK-триггер
448ТВ1 Статический JK-триггер
500ТВ135 Два JK-триггера (ЭСЛ)
511ТВ1 Два JK-триггера
530ТВ10 Два JK-триггера с установкой единицы
530ТВ11 Два JK-триггера
530ТВ9 Два JK-триггера с установкой нуля и единиц
531ТВ10 Два JK-триггера с установкой
531ТВ11 Два JK-триггера
531ТВ9 Два JK-триггера со сбросом
533ТВ11 Два JK-триггера
533ТВ6 Два JK-триггера со сбросом
533ТВ9 Два JK-триггера со сбросом
555ТВ6 Два JK-триггера со сбросом
555ТВ9 Два JK-триггера со сбросом
561ТВ1 Два JK-триггера
564ТВ1 Два JK-триггера
564ТВ11 Два JK-триггера
703ТВ1 JK-триггер
705ТВ1 JK-триггер
734ТВ1 JK-триггер с логикой ЗИ на входе
734ТВ14 Два JK-триггера
765ТВ1 Два JK-триггера

ТК Комбинированные триггеры (DT, RST и т.д.)

108ТК1 2 ступенчатый триггер с раздельным запуском (р-МОП)
110ТК1 Триггер с импульсно-потенциальным управлением
110ТК2 Триггер с импульсно-потенциальным управлением и эмиттерными повторителями на выходах 8 и 9
155ТК3 Два JK-триггера
156ТК1 Два триггера (ДТЛ)
204ТК1 RST-триггер (РЕТЛ)
217ТК1 RST-триггер (ДТЛ)
218ТК1 RST-триггер (ДТЛ)
223ТК1 RST-триггер (ЭСЛ)
2241ТК1 Ждущий триггер с пороговым устройством
229ТК1 Четыре RST-триггера (ЭСЛ)
229ТК2 Четыре RSTD-триггера (ЭСЛ)
229ТК3 Четыре RSTD-триггера (ЭСЛ)
267ТК1 RS-триггер с раздельным запуском
501ТК1 Три комбинированных триггера
756ТК1 Триггер
756ТК2 Триггер тактируемый

ТЛ Триггеры Шмитта

116ТЛ1 Триггер Шмитта
119ТЛ1 Чувствительный триггер Шмитта
122ТЛ1 Триггер Шмитта
133ТЛ1 Два триггера Шмитта с логическим элементом на входе 4И-НЕ
133ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией
133ТЛ3 Четыре двухвходовых триггера Шмитта
1526ТЛ1 Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)
1531ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией
1533ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией
1554ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией
155ТЛ1 Два триггера Шмитта с логическим элементом на входе 4И-НЕ
155ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией
155ТЛ3 Четыре 2-входовых триггера Шмитта
1561ТЛ1 Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)
1564ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией
1564ТЛ3 Четыре двухвходовых триггера Шмитта
1569ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией (спец.)
1594ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией
1594ТЛ3 Четыре 2-входовых триггера Шмитта
1597ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией (спец.)
9607ТЛ3 Четыре двухвходовых триггера Шмитта

531ТЛ3 Четыре двухвходовых триггера Шмитта
533ТЛ1 Два триггера Шмитта с логическим элементом 4И-НЕ на входе
533ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией
555ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией
5564ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта с инверсией
561ТЛ1 Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)
564ТЛ1 Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)
564ТЛ11 Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)
765ТЛ1 Четыре триггера Шмитта (2И-НЕ)
722ТШ1 Триггер Шмитта

ТМ D-триггеры (с задержкой)

100ТМ130 Два D-триггера (ЭСЛ)
100ТМ131 Два D-триггера (ЭСЛ)
100ТМ133 Четыре триггера с защелкой (ЭСЛ)
100ТМ134 Два D-триггера (ЭСЛ)
100ТМ173 Четыре D-триггера (ЭСЛ)
100ТМ231 Два D-триггера (ЭСЛ)
112ТМ1 Два D-триггера с логикой на входе
130ТМ2 Два D-триггера
131ТМ2 Два D-триггера
133ТМ2 Два D-триггера
133ТМ5 Четыре D-триггера
133ТМ7 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами
134ТМ2 Два D-триггера
136ТМ2 Два D-триггера
137ТМ1 Синхронный D-триггер (ЭСЛ)
138ТМ1 D-триггер (ЭСЛ)
138ТМ2 Два D-триггера (ЭСЛ)
1500ТМ130 Три D-триггера с защелкой (ЭСЛ)
1500ТМ131 Три D-триггера (ЭСЛ)
1505ТМ2 Два D-триггера
1505ТМ21 Два D-триггера
1525ТМ2 Два D-триггера
1526ТМ2 Два D-триггера с установкой 0 и 1
1526ТМ3 Четыре D-триггера
1531ТМ2 Два D-триггера
1531ТМ8 Четыре D-триггера
1531ТМ9 Шесть D-триггеров
1533ТМ2 Два D-триггера
1533ТМ7 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами
1533ТМ8 Четыре D-триггера
1533ТМ9 Шесть D-триггеров
1543ТМ1 Контролепригодный D-триггер (ЭСЛ)
1543ТМ2 Два контролепригодных D-триггера (ЭСЛ)
1554ТМ2 Два D-триггера
1554ТМ8 Четыре D-триггера
1554ТМ9 Шесть D-триггеров
155ТМ2 Два D-триггера
155ТМ5 Четыре D-триггера
155ТМ7 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами
155ТМ8 Четыре D-триггера
1561ТМ2 Два D-триггера с установкой 0 и 1
1564ТМ2 Два D-триггера
1564ТМ5 Четыре D-триггера
1564ТМ7 Четыре D-триггера
1564ТМ8 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами
1564ТМ9 Шесть D-триггеров
1569ТМ2 Два D-триггера (спец.)
158ТМ2 Два D-триггера
1590ТМ130 Два D-триггера
1590ТМ133 Четыре триггера с защелкой
1590ТМ134 Два D-триггера
1590ТМ173 Четыре D-триггера с входными мультиплексорами
1594ТМ2 Два D-триггера
1594ТМ8 Четыре D-триггера
1594ТМ9 Шесть D-триггеров
1595ТМ2 Два D-триггера с установкой 0 и 1
1595ТМ3 Четыре D-триггера
1597ТМ2 Два D-триггера (спец.)
164ТМ2 Два D-триггера с установкой 0 и 1
176ТМ1 Два D-триггера
176ТМ2 Два D-триггера с установкой 0 и 1
187ТМ1 Синхронный D-триггер (ЭСЛ)
500ТМ130 Два D-триггера (ЭСЛ)
500ТМ131 Два D-триггера (ЭСЛ)
500ТМ133 Четыре триггера с защелкой (ЭСЛ)
500ТМ134 Два D-триггера (ЭСЛ)
500ТМ173 Четыре D-триггера (ЭСЛ)
500ТМ176 Восемь D-триггеров (ЭСЛ)
500ТМ231 Два D-триггера (ЭСЛ)
517ТМ1 Два D-триггера
530ТМ2 Два D-триггера
530ТМ8 Четыре D-триггера
530ТМ9 Шесть D-триггеров
531ТМ2 Два D-триггера
531ТМ8 Четыре D-триггера
531ТМ9 Шесть D-триггеров
533ТМ2 Два D-триггера
533ТМ7 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами
533ТМ8 Четыре D-триггера
533ТМ9 Шесть D-триггеров
555ТМ10 Четыре D-триггера
555ТМ2 Два D-триггера
555ТМ7 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами
555ТМ8 Четыре D-триггера
555ТМ9 Шесть D-триггеров
5564ТМ5 Четыре D-триггера
5564ТМ7 Четыре D-триггера

5564ТМ8 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами
5594ТМ2 Два D-триггера
561ТМ2 Два D-триггера с установкой 0 и 1
561ТМ3 Четыре D-триггера
564ТМ2 Два D-триггера с установкой 0 и 1
564ТМ3 Четыре D-триггера
570ТМ1 D-триггер типа MS (ЭСЛ)
6500ТМ1 Счетный D-триггер
700ТМ130 Два D-триггера (ЭСЛ)
700ТМ131 Два D-триггера (ЭСЛ)
700ТМ133 Четыре триггера с защелкой (ЭСЛ)
700ТМ134 Два D-триггера (ЭСЛ)
700ТМ173 Четыре D-триггера (ЭСЛ)
700ТМ231 Два D-триггера (ЭСЛ)
700ТМ30 Два D-триггера (ЭСЛ)
734ТМ2 Два D-триггера
764ТМ2 Два D-триггера с установкой 0 и 1
765ТМ2 Два D-триггера с установкой 0 и 1
765ТМ3 Четыре D-триггера

ТР RS-триггеры (с раздельным запуском)

106ТР1 Триггер с раздельными входами и логический элемент 3И-НЕ
106ТР2 Триггер с раздельными входами и логический элемент 3И-НЕ
113ТР1 Триггер и логический элемент 2ИЛИ-НЕ
114ТР1 RS-триггер (РТЛ)
115ТР1 RS-триггер и логический элемент 2ИЛИ-НЕ (РТЛ)
116ТР1 Триггер (Ge)
116ТР2 Триггер (Ge)
117ТР1 Триггер (Ge)
117ТР2 Триггер (Ge)
117ТР3 Триггер (Ge)
136ТР1 RS-триггер с логикой 3И на входе
137ТР1 Синхронный RS-триггер с нагрузочными резисторами на выходах (ЭСЛ)
137ТР2 Синхронный RS-триггер (ЭСЛ)
138ТР1 RS-триггер (ЭСЛ)
1504ТР1 RS-триггер с логикой 3И-НЕ на входе
1504ТР2 RS-триггер с логикой 3И-НЕ на входе
1526ТР2 Четыре RS-триггера
1533ТР2 Четыре RS-триггера
1564ТР2 Четыре RS-триггера
158ТР1 Два RS-триггера с раздельным запуском (ДТЛ)
158ТР1 RS-триггер с логикой 3И на входе
1595ТР2 Четыре RS-триггера
172ТР1 RS-триггер со сложной входной логикой (p-МОП)
178ТР1 RS-триггер со сложной входной логикой (p-МОП)
191ТР1 Синхронный RS-триггер
211ТР4 Два статических триггера (РТЛ)
211ТР5 Два статических триггера (РТЛ)
211ТР6 Два статических триггера (РТЛ)
217ТР1 RS-триггер (ДТЛ)
221ТР1 RS-триггер (ДТЛ)
223ТР1 Два RS-триггера (ЭСЛ)
240ТР1 RS-триггер с раздельным запуском
250ТР1 RS-триггер с раздельным запуском
257ТР1 RS-триггер с раздельным запуском
533ТР2 Четыре RS-триггера
555ТР2 Четыре RS-триггера
561ТР2 Четыре RS-триггера
564ТР2 Четыре RS-триггера
705ТР1 Два RS-триггера
705ТР2 Два RS-триггера
713ТР1 Логический элемент 2ИЛИ-НЕ и триггер
755ТР1 Два триггера
765ТР2 Четыре RS-триггера
834ТР1 RS-триггеры

ТТ Т-триггеры (счетные)

6500ТТ1 Счетный триггер Т-типа

ТП Прочие триггеры

226ТП1 Триггер коммутирующих импульсов
279ТП1 Триггер
290ТП1 Пороговый триггер
724ТП1 Триггер коммутирующих импульсов
724ТП2 Триггер коммутирующих импульсов
2127ТС1 Триггер

У Усилители

УБ Инструментальные усилители

1463УБ1 Прецизионный инструментальный ОУ

УВ

212УВ1 Усилитель
722УВ1 Видеоусилитель

УВ Усилители высокой частоты

1079УВ1 Усилитель-преобразователь УКВ-диапазона
1425УВ1 Широкополосный усилитель (спец.)
1425УВ2 ВЧ дифференциальный усилитель (спец.)
1425УВ4 ВЧ усилитель-преобразователь (спец.)
1432УВ1 Широкополосный быстродействующий малошумящий усилитель
1432УВ2 Широкополосный быстродействующий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления
171УВ1 Широкополосный регулируемый усилитель
171УВ2 Видеоусилитель
171УВ3 Усилитель-ограничитель
174УВ1 Регулируемый УВЧ
174УВ2 Широкополосный УС + стабилизатор
174УВ3 Экономичный УС
174УВ4 Широкополосный УВЧ
174УВ5 Широкополосный видеоусилитель (30 МГц)
174УВ6 Широкополосный УВЧ и смеситель
174УВ7 УПЧ
175УВ1 Широкополосный усилитель
175УВ2 Дифференциальный ВЧ усилитель
175УВ3 Стабилизированный экономичный усилитель
175УВ4 ВЧ усилитель-преобразователь
219УВ1 УВЧ
228УВ1 Универсальный усилитель
228УВ2 Регулируемый усилитель
228УВ3 Каскодный усилитель
228УВ4 Балансный усилитель
235УВ1 УВЧ
245УВ1 Видеоусилитель-корректор ЧМ сигнала, коммутатор каналов
253УВ3 УВЧ с регулируемым усилением
265УВ1 Усилитель универсальный
265УВ2 Усилитель регулируемый
265УВ3 Усилитель каскодный
265УВ4 Усилитель балансный
265УВ5 Усилитель универсальный
265УВ6 Усилитель каскодный
265УВ7 Усилитель широкополосный
272УВ1 Усилитель мощности СВЧ
272УВ2 Усилитель мощности СВЧ
272УВ3 Усилитель мощности СВЧ
272УВ4 Усилитель мощности СВЧ
272УВ5 Усилитель мощности СВЧ
272УВ6 Усилитель мощности СВЧ
272УВ7 Усилитель мощности СВЧ (8 Вт)
279УВ1 УВЧ
285УВ1 Предварительный видеоусилитель
285УВ2 Оконечный видеоусилитель и схема стробирования
401УВ1 УВЧ (250 МГц)
401УВ2 УВЧ (600 МГц)
401УВ6 УВЧ (900 МГц)
435УВ1 Усилитель ВЧ и ПЧ с АРУ
6400УВ1 УВЧ (8,24...12 ГГц)
6400УВ2 СВЧ усилитель (12...15 ГГц)
6400УВ3 Малошумящий малошумящий СВЧ усилитель
6400УВ4 Малошумящий СВЧ усилитель (10,9...12,5 ГГц)
6400УВ5 Малошумящий СВЧ усилитель (0,9...1,8 ГГц)
6401УВ1 Усилитель (Ку = 10 дБ, 3 ГГц)
6401УВ2 Усилитель с АРУ (Ку = 20 дБ, 3 ГГц)
6401УВ3 Транзистрированный усилитель
6401УВ4 Малошумящий усилитель (1,7 ГГц)
6401УВ5 Резистивный на 4 канала (1,7 ГГц)
6403УВ1 Усилитель мощности СВЧ (1,0...3,1 ГГц)
6403УВ2 Малошумящий усилитель мощности СВЧ (1,0...3,1 ГГц)
6403УВ3 Усилитель мощности СВЧ (5,6...12,5 ГГц)
6403УВ4 Малошумящий усилитель мощности СВЧ (5,6...12,5 ГГц)
6403УВ5 Усилитель широкополосный (0,5...18 ГГц)
6403УВ6 Усилитель мощности СВЧ (0,5...5,0 ГГц)
6403УВ7 Малошумящий усилитель мощности СВЧ (0,5...5,0 ГГц)
775УВ2 Дифференциальный ВЧ усилитель
775УВ3 Стабилизированный экономичный усилитель
819УВ1 УВЧ
826УВ1 УВЧ
МС УВ Микросборки

УГ Малошумящие усилители

1465УГ1 Многоканальный малошумящий усилитель

УД Операционные усилители

1005УД1 Сдвоенный ОУ
1032УД1 Два ОУ + два компаратора
1040УД1 Два ОУ широкого применения
1040УД2 Сдвоенный мощный ОУ (0,5 А)
1040УД3 Сдвоенный мощный ОУ
1053УД1 Два ОУ
1053УД2 Два ОУ широкого применения
1053УД3 Четыре ОУ
1057УД2 Два ОУ общего назначения
105УД1 ОУ
1093УД1 Четыре ОУ широкого применения
1101УД01 Два ОУ широкого применения
1126УД1 Два мощных ОУ (1,0 А)
118УД1 Двухканальный дифференциальный УПТ
122УД1 Двухканальный дифференциальный УПТ
1401УД1 Четыре усилителя Нортона

1401УД2 Четыре ОУ
1401УД3 Четыре ОУ
1401УД4 Четыре ОУ с ПТ на входе
1401УД5 Два ОУ широкого применения
1401УД6 ОУ + компаратор
1404УД1 ОУ (спец.)
1407УД1 Микромощный ОУ
1407УД2 Микромощный ОУ
1407УД3 Микромощный ОУ
1407УД4 Четыре программируемых ОУ
1407УД5 Два ОУ
1408УД1 Высокоточный ОУ
1408УД2 Два ОУ широкого применения
1409УД1 ОУ с ПТ на входе
140УД1 ОУ широкого применения
140УД10 Быстродействующий ОУ
140УД11 Быстродействующий ОУ
140УД12 Программируемый ОУ
140УД13 Прецизионный ОУ (МДМ)
140УД14 Прецизионный ОУ
140УД15 ОУ
140УД16 ОУ общего применения
140УД17 Прецизионный ОУ
140УД18 ОУ с ПТ на входе
140УД19 ОУ
140УД2 ОУ широкого применения
140УД20 Два ОУ широкого применения
140УД21 МДМ ОУ
140УД22 ОУ с ПТ на входе
140УД23 Быстродействующий ОУ
140УД24 ОУ с компенсацией стабилизацией
140УД25 Графический ОУ
140УД26 Прецизионный ОУ
140УД27 Масштабирующий ОУ
140УД28 Малошумящий ОУ с малыми входными токами
140УД281 ОУ с ПТ на входе
140УД282 Два ОУ с ПТ на входе
140УД284 Четыре ОУ с ПТ на входе
140УД30 ОУ с ПТ на входе
140УД31 Два прецизионных ОУ
140УД33 ОУ со встроенным ИОН
140УД34 Прецизионный ОУ
140УД5 ОУ широкого применения
140УД6 ОУ широкого применения
140УД66 ОУ с однополярным питанием
140УД7 ОУ широкого применения
140УД8 ОУ с ПТ на входе
140УД9 ОУ широкого применения
1412УД6 ОУ (спец.)
1416УД1 Четыре быстродействующих ОУ (7 В/мкс)
1417УД13 ОУ (спец.)
1417УД20 Два ОУ (спец.)
1417УД21 МДМ ОУ (спец.)
1417УД29 ОУ (спец.)
1417УД294 ОУ (спец.)
1417УД6 ОУ (спец.)
1417УД64А ОУ (спец.)
1418УД4 Четыре ОУ (1 мА, 7,5 мВ, 10 В/мкс, спец.)
1419УД1 Быстродействующий ОУ (30 В/мкс)
1420УД1 Быстродействующий ОУ (280 В/мкс)
1420УД2 Быстродействующий ОУ
1422УД1 Малый ОУ
1423УД1 Программируемый ОУ (КМОП)
1423УД2 Два ОУ (КМОП)
1423УД3 Четыре ОУ (КМОП)
1423УД4 Четыре ОУ (КМОП)
1424УД1 ОУ (спец.)
1424УД2 ОУ (спец.)
1424УД3 ОУ (спец.)
1426УД1 Два усилителя-корректора магнитного звукоснимателя
1427УД1 Два ОУ
1428УД6 ОУ
1432УД1 Быстродействующий ОУ (1200 В/мкс)
1432УД2 Быстродействующий ОУ (800 В/мкс)
1432УД3 Быстродействующий ОУ (250 В/мкс)
1432УД4 Быстродействующий ОУ (1000 В/мкс)
1432УД5 Быстродействующий ОУ (1200 В/мкс)
1432УД6 Быстродействующий ОУ (1300 В/мкс)
1433УД1 Быстродействующий ОУ (150 В/мкс)
1434УД1 Два ОУ общего назначения
1435УД1 Четыре усилителя Нортона
1435УД2 Четыре ОУ
1435УД3 Четыре ОУ
1465УД4 Счетверенный малошумящий ОУ
1440УД1 Усилитель мощности
1442УД1 Предварительный вариант изделия 1432УД1
1443УД1 Три взаимозаменяемых ОУ (300 В)
1446УД1 Два универсальных ОУ
1446УД11 Два микромощных ОУ
1446УД12 Два микромощных ОУ
1446УД13 Четыре микромощных ОУ
1446УД14 Два малошумящих ОУ
1446УД15 ОУ
1446УД2 Два микромощных ОУ
1446УД3 Четыре микромощных ОУ
1446УД4 Два малошумящих ОУ
1446УД5 Два быстродействующих ОУ
1447УД1 Высокоточный прецизионный ОУ
1449УД1 Малошумящий ОУ
1450УД1 4-канальный ОУ
1460УД1 Два мощных ОУ (1,0 А)
1460УД2 Два мощных ОУ (1,0 А)
1461УД2А 4-канальный ОУ
1461УД2Б 4-канальный ОУ
1463УД1 Микромощный ОУ
1463УД2 Прецизионный микромощный ОУ
1463УД3 Быстродействующий малошумящий ОУ
153УД1 ОУ широкого применения
153УД2 ОУ широкого применения
153УД3 ОУ широкого применения
153УД4 ОУ широкого применения

153УД5 ОУ широкого применения
153УД6 ОУ широкого применения
154УД1 Быстродействующий ОУ
154УД2 Быстродействующий ОУ
154УД3 Быстродействующий ОУ
154УД4 ОУ
157УД1 ОУ средней мощности
157УД2 Два ОУ широкого применения
157УД3 Два малошумящих ОУ
157УД4 Малошумящий ОУ
157УД5 ОУ с повышенным быстродействием
157УД6 ОУ широкого применения
157УД7 ОУ широкого применения
157УД8 ОУ широкого применения
174УД1 Четыре широкополосных ОУ
177УД1 Дифференциальный усилитель мощности
240УД1 ОУ
252УД3 Блок ОУ
265УД1 Усилитель дифференциальный
284УД1 Дифференциальный ОУ
284УД2 Усилитель с дифференциальным входом для систем связи
5005УД1 Пять ОУ с пренебрежимо малым потреблением
544УД1 ОУ с ПТ на входе
544УД10 Два ОУ широкого применения
544УД11 Два ОУ широкого применения
544УД12 Прецизионный ОУ
544УД14 Два ОУ широкого применения
544УД2 ОУ широкого применения
544УД3 ОУ широкого применения
544УД4 Два ОУ широкого применения
544УД5 ОУ широкого применения
544УД6 Два ОУ широкого применения
544УД7 Четыре ОУ
544УД8 Два ОУ широкого применения
544УД9 Два ОУ широкого применения
551УД1 ОУ широкого применения
551УД2 Малошумящий ОУ
553УД1 ОУ широкого применения
553УД2 ОУ широкого применения
553УД4 ОУ широкого применения
553УД5 ОУ широкого применения
574УД1 Быстродействующий ОУ
574УД2 Сдвоенный малошумящий ОУ
574УД3 Быстродействующий ОУ
574УД4 Малошумящий ОУ
574УД5 Быстродействующий ОУ
6402УД1 Быстродействующий ОУ
710УД1 ОУ широкого применения
723УД1 ОУ
724УД1 Два ОУ широкого применения
740УД1 ОУ широкого применения
740УД2 ОУ широкого применения
740УД3 ОУ широкого применения
740УД4 ОУ широкого применения с малыми входными токами
740УД5 ОУ широкого применения с защитой от КЗ
740УД6 ОУ широкого применения
744УД1 ОУ с ПТ на входе
744УД2 ОУ широкого применения
744УД3 ОУ широкого применения
761УД1 ОУ для работы при повышенных температурах
816УД1 ОУ
816УД2 ОУ
816УД3 Усилитель
816УД4 ОУ
816УД5 Усилитель напряжения
817УД5 ОУ
820УД1 Четыре ОУ
UA01_УД01 Микромощный низковольтный ОУ
UA01_УД17 Прецизионный ОУ
UA01_УД21 МДМ ОУ
UA01_УД24 ОУ с импульсной стабилизацией
M2УД2001 ОУ
M2УД30091 Программируемый усилитель
M2УД34551 ОУ
У2УД2001 Быстродействующий ОУ
УР1101УД01 Два ОУ широкого применения
AS2902N Четыре ОУ
AS301N ОУ широкого применения
AS324N Четыре ОУ
AS358N Два ОУ широкого применения

УЕ Усилители-повторители

119УЕ1 Эмиттерный повторитель
1402УЕ1 Усилитель-повторитель для электретного микрофона
1403УЕ1 Усилитель-повторитель для электретного микрофона
1403УЕ2 Усилитель-повторитель для электретного микрофона
1432УЕ1 Буферный усилитель (2500 В/мкс, 400 МГц, 100 мА)
1432УЕ2 Буферный усилитель (1200 В/мкс, 300 МГц, 70 мА)
1432УЕ3 Буферный усилитель (500 В/мкс, 150 МГц, 400 мА)
1436УЕ1 Усилитель-повторитель для электретного микрофона
218УЕ1 Эмиттерный повторитель (положительной полярности)
218УЕ2 Эмиттерный повторитель (биполярный)
284УЕ1 Истоковый повторитель
447УЕ1 Эмиттерный повторитель синусоидальных импульсов
447УЕ2 Эмиттерный повторитель импульсов отрицательной полярности
447УЕ3 Эмиттерный повторитель импульсов положительной полярности
513УЕ1 Усилитель-повторитель для электретного микрофона

513УЕ2 Усилитель-повторитель для электретного микрофона
812УЕ1 Эмиттерный повторитель
819УЕ1 Усилитель-повторитель
819УЕ2 Эмиттерный повторитель
824УЕ1 Магистральный повторитель
834УЕ1 Семь эмиттерных повторителей без управления
834УЕ2 Шесть эмиттерных повторителей с управлением
842УЕ1 Истоковый повторитель
КУЕ012 Усилитель-согласователь
222УЕ31 Эмиттерный повторитель

УИ Импульсные усилители

1043УИ1 Входной усилитель ИК ДУ для БМ
1054УИ1 Входной усилитель ИК ДУ
1054УИ2 Усилитель импульсных сигналов
1055УИ1 Формирователь импульсов датчика скорости
1084УИ1 Входной усилитель ИК ДУ
119УИ1 Видеоусилитель
127УИ1 Усилитель-формирователь
146УИ1 Двухполярный усилитель воспроизведения
146УИ2 Двухполярный усилитель воспроизведения
202УИ1 Усилитель мощности (ДТЛ)
211УИ1 Четыре усилителя мощности (РТЛ)
211УИ2 Два двухразрядных усилителя (РТЛ)
211УИ3 Два формирователя выходных сигналов (РТЛ)
215УИ1 Усилитель мощности (ДТЛ)
218УИ1 Усилитель импульсный (положительной полярности)
218УИ2 Усилитель импульсный (отрицательной полярности)
218УИ3 Усилитель импульсный (биполярный)
248УИ3 Предварительный видеоусилитель
253УИ1 Усилитель-формирователь
253УИ2 Усилитель-формирователь
253УИ3 Усилитель-формирователь
253УИ4 Усилитель-формирователь
264УИ1 Линейный усилитель сигналов
265УИ1 Магистральный усилитель-приемник
264УИ1 Усилитель импульсов со стабилизацией амплитуды
278УИ1 Усилитель импульсных сигналов
278УИ2 Выходной видеоусилитель
279УИ1 Усилитель импульсных сигналов
290УИ1 Усилитель импульсных сигналов
290УИ2 Усилитель импульсных сигналов
290УИ3 Усилитель импульсных сигналов
290УИ4 Усилитель импульсных сигналов
415УИ1 Видеоусилитель
447УИ1 Импульсный усилитель
447УИ2 Импульсный усилитель
536УИ1 Буферный усилитель мощности
536УИ2 Шинный усилитель с повторением
805УИ1 Усилитель считывания
805УИ2 Усилитель записи
805УИ3 Усилитель считывания
821УИ1 Импульсная схема усилителя-формирователя
824УИ1 Импульсный усилитель
834УИ1 Усилитель мощности
840УИ1 Усилитель сигналов фотоприемника
848УИ1 Согласующий усилитель
854УИ1 Усилитель импульсных сигналов фотоприемника
04УИ8 Импульсный передающий усилитель
M2УИК5051 Контроллер электромагнита

УК Широкополосные усилители

1101УК1 4-канальный малошумящий предварительный усилитель
1152УК1 Видеоусилитель с фиксацией уровня «черного»
1410УК1 Каскад логарифмического усилителя
1413УК1 Широкополосный дифференциальный усилитель
1413УК2 Широкополосный дифференциальный усилитель
1413УК3 Широкополосный дифференциальный усилитель
174УК1 Регулятор яркости, насыщенности и контрастности
174УК2 Видеоусилитель RGB для мониторов
224УК1 Видеоусилитель
416УК1 Видеоусилитель трехканальный
422УК1 Широкополосный СВЧ усилитель (0.7 Вт)
422УК2 Широкополосный СВЧ усилитель (0.7 Вт)
422УК3 Широкополосный СВЧ усилитель (0.7 Вт)
724УК1 Видеоусилитель

УЛ Усилители считывания и воспроизведения

1005УЛ1 Предусилитель видеосигнала
100УЛ1 Два усилителя воспроизведения
1053УЛ1 Усилитель записи/воспроизведения скоростного ЗУ
1054УЛ1 4-канальный усилитель сигналов видеоголовок ВМ
1057УЛ1 Сдвоенный малошумящий усилитель
1075УЛ1 Усилитель воспроизведения стереомагнитофона
1075УЛ2 Усилитель воспроизведения стереомагнитофона
107ВУЛ1 Двухканальный усилитель воспроизведения
1102УЛ1 4-канальный однополярный усилитель считывания с триггерным выходом
1102УЛ2 Двухканальный однополярный усилитель считывания с регулируемым порогом срабатывания
1102УЛ3 4-канальный двухполярный усилитель считывания
1102УЛ4 4-канальный двухполярный усилитель считывания

1144УЛ1 Схема для сопряжения сигналов ЦМД ЗУ и преобразования их в ТТЛ
1406УЛ2 2-канальный усилитель воспроизведения для НМД
1414УЛ1 4-канальный усилитель записи/считывания для НМД
1414УЛ2 6-канальный усилитель записи/считывания для НМД
1414УЛ3 Усилитель канала воспроизведения
1415УЛ1 Усилитель считывания
1429УЛ1 Усилитель считывания для НГМД
1450УЛ1 Однополярный усилитель-эквалайзер
1450УЛ2 Двухканальный усилитель записи/воспроизведения с АРУ
146УЛ1 Двухполярный усилитель воспроизведения
146УЛ2 Двухполярный усилитель воспроизведения
146УЛ3 Однополярный усилитель воспроизведения
146УЛ4 Однополярный усилитель воспроизведения
157УЛ1 Двухканальный предварительный усилитель воспроизведения
157УЛ2 Усилитель воспроизведения
157УЛ3 Усилитель воспроизведения
169УЛ1 4-канальный однополярный усилитель воспроизведения
169УЛ2 Два усилителя воспроизведения с полупроводниковой
169УЛ4 Два двухполярных усилителя воспроизведения
169УЛ5 Два усилителя воспроизведения с полупроводниковой и триггерным выходом
169УЛ6 Два усилителя воспроизведения с триггерным выходом
169УЛ7 Высокочувствительный однополярный усилитель воспроизведения
169УЛ8 Два усилителя воспроизведения с полупроводниковой

169УЛ9 Два двухполярных усилителя воспроизведения
170УЛ1 4-канальный однополярный усилитель воспроизведения
170УЛ10 Два усилителя воспроизведения с полупроводниковой
170УЛ11 Два двухполярных усилителя воспроизведения с триггерным выходом
170УЛ2 Два усилителя воспроизведения с полупроводниковой
170УЛ4 Два двухполярных усилителя воспроизведения
170УЛ5 Два усилителя воспроизведения с полупроводниковой и триггерным выходом
170УЛ6 Два усилителя воспроизведения с триггерным выходом
170УЛ7 Высокочувствительный однополярный усилитель воспроизведения
170УЛ8 Два усилителя воспроизведения с полупроводниковой
170УЛ9 Два двухполярных усилителя воспроизведения
237УЛ3 Универсальный усилитель записи/воспроизведения
243УЛ1 Усилитель воспроизведения
243УЛ2 Входной каскад усилителя считывания
243УЛ3 Два выходных каскада усилителя считывания
245УЛ1 Усилитель записи и воспроизведения
254УЛ1 Усилитель считывания
433УЛ1 Предварительный УНЧ
508УЛ1 Усилитель записи-считывания
549УЛ1 Усилитель считывания
802УЛ1 Усилитель воспроизведения
848УЛ1 Усилитель воспроизведения
КУЛ001 Предварительный усилитель
МС УЛ1 Микросборка для бытовой радиоаппаратуры магнитной записи

УМ Усилители индикации

243УМ1 Два усилителя индикации
264УМ1 Три усилителя индикации
264УМ2 Три усилителя индикации
447УМ1 Усилитель индикации
561УМ1 Усилитель индикации (ЖКИ)
564УМ1 Усилитель индикации (ЖКИ)
765УМ1 Усилитель индикации (ЖКИ)

УН Усилители низкой частоты

1005УН1 Предусилитель записи/воспроизведения звука
1021УН1 УНЧ (2,5 Вт)
1026УН1 Т Телефонный усилитель
1026УН2 Телефонный УНЧ
1051УН1 Два УНЧ (2 × 5 Вт)
1051УН2 Два УНЧ (2 × 10 Вт)
1054УН1 2-канальный УНЧ (100 мВт)
1057УН14 УНЧ (5 Вт)
1057УН19 УНЧ (12 Вт)
1061УН1 Входной усилитель ИК ДУ
1064УН1 Аналоговый тракт телефонного аппарата
1064УН2 УНЧ для ТА с прямой связью
1075УН1 Стерео УНЧ (3,5 Вт)
1075УН2 Стерео УНЧ
1082УН1 Два УНЧ
1082УН2 Два УНЧ (2 × 11 Вт)
1082УН3 Мостовой УНЧ (1 Вт)
1085УН1 Аналоговый тракт телефонного аппарата
1092УН1 Двухканальный УНЧ для стереотелефонов
118УН1 Дооконечный УПТ
118УН2 Каскадный усилитель
119УН1 Входной усилитель
119УН2 Усилитель
122УН1 Двухкаскадный УПТ

122УН2 Каскадный усилитель
123УН1 Усилитель для построения активных фильтров
1400УН1 УНЧ с АРУ
1401УН1 Малошумящий 4-канальный предусилитель
1436УН1 УНЧ для тракта «прямой связи» ТА
1437УН1 Малошумящий УНЧ
1437УН2 Малошумящий УНЧ
1438УН1 Мостовой УНЧ (1 Вт)
1438УН2 УНЧ (0,5 Вт)
1444УН1 Микрофонный усилитель
1444УН2 Микрофонный усилитель
148УН1 УНЧ (1 Вт)
148УП101 УНЧ (1 Вт)
148УН2 УНЧ (1 Вт)
148УН201 УНЧ (1 Вт)
157УН1 УНЧ
167УН1 Малошумящий усилитель низкой частоты малой мощности
167УН3 Предварительный усилитель низкой частоты
174УН1 УПЧ
174УН10 Регулятор тембра
174УН11 УНЧ (12 Вт)
174УН12 Регулятор громкости и баланса
174УН13 Усилитель записи/воспроизведения с АРУ
174УН14 УНЧ (3,5 Вт)
174УН15 Стерео УНЧ (5 Вт)
174УН16 УНЧ для громкоговорящего ТА
174УН17 УНЧ для стереотелефонов (150 мВт)
174УН18 Стерео УНЧ (2 Вт)
174УН19 УНЧ (15 Вт)
174УН2 УПЧ
174УН20 Стерео УНЧ (2 × 2,5 Вт)
174УН21 Низковольтный стерео УНЧ
174УН22 УНЧ (0,3 Вт)
174УН23 Низковольтный стерео УНЧ (500 мВт)
174УН24 Мостовой УНЧ (1 Вт)
174УН25 Стерео УНЧ (5 Вт)
174УН26 2-канальный УНЧ (150 мВт)
174УН27 УНЧ (5 Вт)
174УН28 2-канальный УНЧ с регулятором громкости
174УН29 Стерео УНЧ (2 × 10 Вт)
174УН3 Предусилитель
174УН30 УНЧ (20 Вт)
174УН31 Низковольтный УНЧ (2 × 0,24 Вт)
174УН32 Аналоговый тракт телефонного аппарата
174УН33 УНЧ
174УН34 УНЧ
174УН35 Усилитель кадровой развертки
174УН36 Малошумящий УНЧ
174УН4 УНЧ (1 Вт)
174УН5 УНЧ (2 Вт)
174УН6 УПЧ
174УН7 УНЧ (4,5 Вт)
174УН8 УНЧ (2 Вт)
174УН9 УНЧ (5 Вт)
198УН1 Универсальный линейный каскад
219УН1 Микрофонный усилитель
224УН16 УНЧ
224УН17 УНЧ
224УН18 Усилитель кадровой развертки
224УН19 Усилитель кадровой развертки
224УН2 Усилитель со спадом АЧХ
224УН3 Усилитель с подъемом АЧХ
224УН4 Предварительный УНЧ
224УН5 Двухканальный усилитель мощности
224УН6 Предварительный усилитель мощности низкой частоты
226УН1 УНЧ
226УН2 УНЧ
226УН3 УНЧ
226УН4 УНЧ
226УН5 УНЧ
235УН10 Усилитель с эмиттерными повторителями
235УН14 Усилитель
235УН4 Усилитель с эмиттерными повторителями
235УН5 УНЧ
237УН1 УНЧ
237УН2 УНЧ
255УН4 Предварительный УНЧ
278УН1 УНЧ
278УН2 Сложный видеоусилитель
279УН1 УНЧ
284УН1 Малошумящий УНЧ
403УН1 Усилитель мощности (50 Вт)
414УН1 Видеоусилитель
418УН1 УНЧ (20 Вт)
418УН2 УНЧ (100 Вт)
418УН3 УНЧ (150 Вт)
433УН1 УНЧ
435УН1 Универсальный симметричный усилитель
435УН2 Универсальный УНЧ
435УН3 УНЧ с повышенной мощностью
504УН1 Усилитель на р-канальных транзисторах
504УН2 Усилитель на р-канальных транзисторах
538УН1 Малошумящий УНЧ
538УН2 Малошумящий низковольтный УНЧ
538УН3 Сверхмалошумящий широкополосный УНЧ
538УН4 Малошумящий УНЧ
548УН1 Два малошумящих УНЧ
548УН2 Малошумящий УНЧ для слухового аппарата
548УН3 УНЧ для слухового аппарата
724УН1 Предварительный УНЧ
724УН10 Усилитель
724УН2 Усилитель со спадом и АЧХ
724УН9 Усилитель с подъемом АЧХ
724УН8 Усилитель
753УН1 Усилитель для построения активных фильтров
819УН1 УПЧ
826УН1 УНЧ
851УН1 Малошумящий усилитель с АРУ
851УН2 Малошумящий усилитель
UAD1.УН14 УНЧ (5 Вт)

UA01.УН19	УНЧ (12 Вт)
UA02.УН1	Аналоговый тракт телефонного аппарата
UA02.УН2	Малошумящий УНЧ
КУН001	УНЧ (3 Вт)
КУН037А	УНЧ для спортстелефонов
КУН038	УНЧ
КУН048	УНЧ (0,6 Вт)
М0114УН1	Усилитель возбуждения
М2УНК0071	Развязывающий усилитель
М2УНФ0621	Предварительный МДМ ОУ
МС УН1	Микросборка УНЧ
МС УН2	Микросборка УНЧ
МС УН3	Микросборка для бытовой радиоаппаратуры магнитной записи
МС УН4	Микросборка УНЧ
МС УН4	Микросборка УНЧ

УР Усилители промежуточной частоты

1005УР1	Усилитель-ограничитель ЧМ сигнала
1021УР1	УПЧМ
1051УР1	УПЧИ радиоканала цифрового ТВ приемника
1051УР2	УПЧЗ радиоканала цифрового ТВ приемника
1051УР3	УПЧЗ цифрового стерео ТВ приемника
1051УР4	Высокочастотный УПЧЗ
1054УР1	УПЧ в канале записи яркости/цветности
1405УР1	Предварительный УПЧ изображения
171УР1	УПЧ с электронной регулировкой усиления
174УР1	Усилитель-ограничитель с частотным детектором
174УР10	Предварительный УПЧ
174УР11	УПЧЗ с выходом на ЕМ
174УР12	УПЧИ
174УР13	Предварительный усилитель для телекамер
174УР2	УПЧИ
174УР3	Схема обработки ЧМ сигналов
174УР4	УПЧЗ
174УР5	УПЧИ с выходом на ЕМ
174УР6	УПЧМ
174УР7	Экономичный УПЧЗ
174УР8	УПЧ квазипараллельного канала звука
174УР9	УПЧ с АРУ, АМ/ЧМ детектор
218УР1	УПЧ
218УР1	УПЧ
224УР1	Усилитель каскодный
224УР2	УПЧЗ
224УР3	УПЧИ
224УР4	УПЧЗ
235УР11	УПЧ с АРУ и эмиттерным повторителем
235УР2	УПЧ с АРУ и эмиттерным повторителем
235УР3	УПЧ с глубокой АРУ
235УР7	УПЧ с АРУ и эмиттерным повторителем
235УР8	УПЧ
235УР9	УПЧ с глубокой АРУ
237УР5	УПЧ
266УР1	Линейный усилитель синусоидальных сигналов
273УР1	УПЧ
277УР1	Усилитель-интегратор ПЧ
290УР1	УПЧ
414УР1	Широкополосный усилитель
435УР1	Экономичный УПЧ
5005УР1	2-канальный широкополосный усилитель с АРУ и программируемым током потребления
526УР1	Усилитель-ограничитель с частотным детектором
724УР2	УПЧЗ
724УР3	УПЧИ
726УР1	Усилитель-ограничитель с частотным детектором
812УР1	Предварительный УПЧ
819УР1	УПЧ
819УР2	УПЧ
821УР1	УПЧ с детектором
826УР1	УПЧ
843УР1	УПЧ со схемой совпадения и АРУ с задержанным порогом
04ЭУР2	Регулируемый усилитель
848УР1	УПЧ
К04УР028	УПЧЗ
УПЧ-22	Микросборка для УПЧЗ
УПЧ-5	Микросборка для УПЧЗ телевизионных приемников
УПЧЗ-22	Микросборка для УПЧЗ
УПЧЗ-2МС	Микросборка для УПЧЗ ТВ приемников
УПЧЗ-5	Микросборка для УПЧЗ ТВ приемников
УУПЧ-2	Микросборка для УПЧЗ ТВ приемников

УС Дифференциальные усилители

1449УС1	Малошумящий дифференциальный усилитель
173УС1	УНЧ (1 Вт)
189УС1	УНЧ для слухового аппарата
220УС1	УВЧ
220УС2	УВЧ
238УС1	Регулируемый каскад
238УС2	Усилительный каскад
722УС1	Двухтактный УПТ
722УС2	Каскодный усилитель
М2УС30081	Дифференциальный усилитель
М2УС30082	Дифференциальный усилитель
М2УС30083	Дифференциальный усилитель
М2УС34341	Широкополосный корректирующий усилитель
М2УС34571	Дифференциальный усилитель
У2УС1881	Программируемый корректирующий усилитель

УТ Усилители постоянного тока

1133УТ1	Базовая схема дифференциального усилителя (спец.)
119УТ1	УПТ
198УТ1	Дифференциальный усилитель
244УТ1/1	Усилитель биопотенциалов
244УТ1/2	Усилитель биопотенциалов
244УТ3А,Б	Предварительный усилитель биопотенциалов
244УТ4	Оконечный усилитель биопотенциалов
244УТ5	Предварительный усилитель биопотенциалов
244УТ6	Оконечный усилитель биопотенциалов
287УТ1	УПТ с АРУ
425УТ1	УПТ
722УТ1	Двухкаскадный дифференциальный УПТ
798УТ1	Дифференциальный усилитель
М2УТ05141	Контроллер электродвигателя
МС УТ1	Микросборка УНЧ

УП Прочие усилители

1020УП1	Логарифмический усилитель фототока
1021УП1	Схема кадровой развертки
1056УП1	Входной усилитель ИК ДУ
1064УП1	Малошумящий микрофонный усилитель
1079УП1	Двухканальный усилитель записи с АРУ
116УП1	Многофункциональная цифровая схема (Ga)
117УП1	Многофункциональная цифровая схема (Ge)
118УП1	Видеоусилитель
122УП1	Видеоусилитель
128УП1	Усилитель-формирователь (ДТП)
1401УП1	4-канальный промежуточный усилитель
1421УП1	Оконечный усилитель постоянного и переменного токов (спец.)
1432УП1	Быстродействующий зарядо-чувствительный усилитель
1432УП2	Предварительный широкополосный усилитель
1439УП1	Схема усилителя
1439УП2	Схема решающего устройства
1450УП1	Оригинальный усилитель-эталайзер
1450УП2	Двухканальный усилитель стереотелефона
1465УП1	Усилитель-преобразователь СВЧ
1465УП2	Прием сигналов дифференциальных поправок
1465УП3	УПЧ
150УП1	Оконечный усилитель постоянного и переменного тока
150УП2	Мощный выходной каскад для усилителя
157УП1	Двухканальный предварительный усилитель записи
157УП2	Двухканальный предварительный усилитель записи
169УП1	Два усилителя сигналов линий связи
169УП2	Четыре усилителя сигналов линий связи
170УП1	Два усилителя сигналов линий связи
170УП2	Четыре усилителя сигналов линий связи
174УП1	Схема обработки яркостного сигнала
174УП2	Логарифмический усилитель
177УП1	Двухтактный усилитель напряжения
179УП1	Два усилителя сигналов линий связи
180УП1	Пороговый приемник
219УП1	Усилитель шумов
222УП1	УПЧ
222УП2	УПЧ
222УП3	Усилитель-формирователь
222УП4	Усилитель-формирователь
224УП1	Усилитель сигналов цветности
224УП2	Усилитель-ограничитель сигналов цветности
224УП3	Видеоусилитель
224УП4	Универсальный усилитель
243УП1	Магистральный усилитель
245УП1	Схема электронной регулировки усиления и УПЧИ
245УП2	УПЧИ
245УП3	УПЧЗ
245УП4	Усилитель-ограничитель с ЧД и предварительный УНЧ
245УП5	УПЧИ с предварительным видеоусилителем
245УП6	Видеоусилитель
245УП7	Усилитель-формирователь полного ТВ сигнала
255УП2	Усилитель синусоидальных и импульсных сигналов
285УП1	Амплитудный селектор
285УП2	Инвертирующий усилитель
285УП3	Формирователь строба
287УП1	ОУ
288УП1	Малошумящий УС с регулируемым усилением
425УП1	Буферный усилитель
433УП1	Схема АРУЗ
433УП2	Усилитель записи
435УП1	Усилитель-ограничитель с детекторной схемой для частотных демодуляторов
435УП2	Усилитель-генератор двухканальный
447УП1	Согласующий усилитель
447УП2	Согласующий усилитель
447УП3	Усилитель синусоидальных напряжений
447УП4	Согласующий усилитель
447УП5	Усилитель-ограничитель
5005УП1	Усилитель-аттенюатор с программируемым током потребления
516УП1	Дифференциальный прецизионный температурной компенсацией
529УП1	Гиратор
550УП1	Оконечный усилитель постоянного и переменного тока
724УП1	Усилитель сигналов цветности
724УП2	Усилитель-ограничитель сигналов цветности
724УП3	Видеоусилитель
724УП4	Универсальный усилитель
729УП1	Гиратор
749УП1	Усилитель сигнала светодиода
812УП1	УПЧ

820УП1	Двухканальный избирательный усилитель
821УП1	УНЧ с ФНЧ
822УП1	Усилитель специального
822УП2	УПЧ
04УП2а	Суммирующий УПЧ
М2УП1861	Тензометрический усилитель
М2УПК1792	Тензометрический усилитель
М2УПС5111	Усилитель биосигналов
М2УПС5131	Предусилитель сигналов ЭКГ
МС УП1	Микросборка для бытовой радиоаппаратуры магнитной записи
МС УП2	Микросборка для бытовой радиоаппаратуры магнитной записи
МС УП3	Микросборка для электретных микрофонов ТА
МС УП4	Микросборка для электретных микрофонов ТА
С1.153.УП1	Усилитель сигналов ПЧ
С1.155.УП1	Усилитель напряжения ПЧ
У2УП1851	Усилитель сигналов с тензометрического датчика

Ф
Фильтры

ФВ Фильтры верхних частот

2140ФВ1	Фильтр верхних частот
2140ФВ2	Фильтр верхних частот
224ФВ1	Фильтр ВЧ
298ФВхх	Активный RC-фильтр верхних частот
528ФВ1	Фильтр верхних частот
811ФВ1	Звено 2-го порядка для построения RC-фильтров ВЧ
811ФВ2	Звено 2-го порядка для построения RC-фильтров ВЧ

ФЕ* Полосовые фильтры (см. также ФБ по новому ГОСТу)

273ФЕ1	Звено активного полосового RC-фильтра
276ФЕ10хх	Звенья активных полосовых RC-фильтров
276ФЕ2ххх	Звенья активных полосовых RC-фильтров
276ФЕ3ххх	Звенья активных полосовых RC-фильтров
276ФЕ4ххх	Звенья активных полосовых RC-фильтров
276ФЕ5	Двухканальный активный RC-фильтр с фазовым преобразованием сигнала
276ФЕ50	Двухканальный активный RC-фильтр с фазовым преобразованием сигнала
292ФЕ1	Электроакустический фильтр и линия задержки
292ФЕ2	Электроакустический пассивный фильтр и линия задержки
292ФЕ3	Электроакустический пассивный фильтр и линия задержки
305ФЕ1	Электроакустический фильтр и линия задержки
306ФЕ2	Электроакустический фильтр и линия задержки
321ФЕ1	Частотно-избирательная схема
321ФЕ2	Частотно-избирательная схема
321ФЕ3	Частотно-избирательная схема
811ФЕ1	Звено активного полосового RC-фильтра
811ФЕ2	Звено активного полосового RC-фильтра
811ФЕ3	Звено активного полосового RC-фильтра

ФН Фильтры нижних частот

1015ФН1	Фильтр для ИКМ-телефонной аппаратуры
1111ФН1	Два дискретных ФНЧ
1111ФН2	Четыре дискретных ФНЧ
1146ФН1	Два ФНЧ на переключаемых конденсаторах
1146ФН2	Четыре ФНЧ на переключаемых конденсаторах
214ФН1	Фильтр нижних частот
214ФН2	Фильтр нижних частот
224ФН2	Двухканальный активный ФНЧ
298ФНхх	Активный RC-фильтр нижних частот
811ФН1	Звено 2-го порядка для создания RC-фильтров НЧ
811ФН2	Звено 2-го порядка для создания RC-фильтров НЧ
819ФН1	Фильтр
819ФН2	Фильтр
04ФН1	Высокостабильный генератор
КФН018	ФНЧ

ФП Прочие фильтры

1058ФП1	Фильтр телефонных сигналов
1111ФП1	Четыре трансверсальных фильтра
1146ФП1	Фильтр для ИКМ-телефонной аппаратуры
1146ФП2	Фильтр для ИКМ-телефонной аппаратуры
1146ФП4	Скремблер для аппаратуры связи
1172ФП1	Фильтр на переключаемых конденсаторах (до 35 кГц)
1172ФП2	Фильтр на переключаемых конденсаторах (до 100 кГц)
220ФП1	Схема полосовых фильтров
239ФП1	Схема полосовых фильтров

04ФП15	Фазовращатель квадратурный
КФП039М	5-полосный эквалайзер
ФП-3	Универсальный программируемый фильтр

Х
Многофункциональные схемы

ХА Аналоговые многофункциональные ИС

1005ХА1	Стабилизатор скорости вращения двигателя ведущего вала
1005ХА10	Регулятор скорости вращения двигателя ЕВГ
1005ХА11	Регулятор скорости вращения двигателя ЕВГ
1005ХА2	Регулятор скорости вращения двигателя ЕВГ
1005ХА3	Регулятор скорости вращения двигателя ЕВГ
1005ХА4	Схема обработки сигнала яркости при записи
1005ХА5	Схема обработки сигнала яркости при воспроизведении
1006ХА6	Схема обработки сигнала цветности
1005ХА7	Формирователь строчных импульсов
1005ХА8	Схема ФАПЧ и ЧМ демодулятор
1005ХА9	Схема управления бесколлекторным двигателем постоянного тока
1017ХА1	Схема обработки сигнала бесконтактного датчика положения
1017ХА2	Схема обработки сигнала бесконтактного датчика положения
1021ХА1	Схема управления импульсным НП
1021ХА10	Транскодер SECAM/PAL
1021ХА11	Видеопроцессор с АЦП и декодером SECAM
1021ХА2	Процессор синхронизации
1021ХА3К	Транскодер SECAM/PAL
1021ХА3М	Транскодер SECAM/PAL
1021ХА4	Видеопроцессор с декодером PAL/NTSC
1021ХА5	Схема кадровой развертки
1021ХА6	Видеопроцессор телетекста
1021ХА7	Выходной каскад кадровой развертки для ВМ
1021ХА8	Схема кадровой развертки
1021ХА9	Видеопроцессор с декодером SECAM
1023ХА1	Схема управления бесколлекторным двигателем
1023ХА2	Стабилизатор частоты вращения двигателя
1027ХА1	Стабилизатор частоты вращения двигателя
1027ХА2	Схема управления двигателем с ЭМ связью
1027ХА3	Схема управления 3-фазным бесколлекторным двигателем
1027ХА4	Схема управления двигателем с тахогенератором
1027ХА5	Схема управления двигателем с тахогенератором
1031ХА1	Схема управления 4-фазным двигателем
1031ХА2	Демодулятор сервосигнала
1036ХА1	Тракт радиоприемника
1038ХА1	Аналоговый тракт телефонного аппарата
1039ХА1	Слаботочный тракт черно-белого ТВ приемника
1039ХА2	Слаботочный тракт цветного ТВ приемника
1039ХА3	Слаботочный тракт цветного ТВ приемника
1043ХА1	Регулятор скорости вращения блока видеоголовок
1043ХА10	Схема обработки видеосигнала
1043ХА11	Схема цветовой синхронизации
1043ХА12	Схема обработки сигнала цветности
1043ХА13	Схема управления мощным IGBT или МОП-транзистором (электровозбудителем)
1043ХА2	Схема управления цифровой сервосистемой (n-МОП)
1043ХА3	Регулятор скорости вращения двигателя
1043ХА4	Модулятор видеосигнала
1043ХА5	Контроллер двигателя видеоголовок
1043ХА6	Коммутатор видеоголовок
1043ХА7	Контроллер двигателя ведущего вала
1043ХА8	Схема опознавания SECAM
1043ХА9	Схема обработки сигнала яркости
1045ХА1	Канал воспроизведения стереомагнитофона
1045ХА2	Канал записи стереомагнитофона
1045ХА3	УНЧ для спецтелефонов
1047ХА1	Схема управления коммутирующим транзистором
1051ХА1	Схема кадровой развертки
1051ХА10	Декодер SECAM
1051ХА11	Смеситель и гетеродин селектора каналов ТВ приемника
1051ХА12	Видеопроцессор с декодером PAL/NTSC
1051ХА13	Декодер PAL/NTSC
1051ХА13М	Декодер PAL/NTSC
1051ХА14	Смеситель и гетеродин селектора каналов ТВ приемника
1051ХА15	Стереодекодер канала звука ТВ приемника
1051ХА16	3-полосный всеволновый смеситель
1051ХА17	Процессор синхронизации
1051ХА18	Декодер PAL/SECAM/NTSC
1051ХА19	Формирователь выходного каскада строчной развертки
1051ХА2	Синтезатор частоты цифрового ТВ приемника
1051ХА20	Видеопроцессор телетекста
1051ХА21	Видеопроцессор с АЦП
1051ХА22	Декодер PAL/SECAM/NTSC
1051ХА23	Цветокорректор и ГЗ на кристалле
1051ХА24	Частотный демодулятор с ФАПЧ
1051ХА25	Видеопроцессор RGB-сигналов
1051ХА26	Видеопроцессор тракта изображения
1051ХА27	Схема кадровой развертки
1051ХА3	Декодер SECAM
1051ХА4	Коммутатор RGB (I^2C)
1051ХА5	Коммутатор видео/звуковых сигналов (I^2C)
1051ХА6	Входной усилитель ИК ДУ

1051ХА7 Смеситель и гетеродин селектора каналов ТВ приемника
1051ХА8 Интерфейс декодера цветности с I²C
1051ХА9 Видеопроцессор с декодером PAL/NTSC
1053ХА1 Частотно-фазовый детектор
1053ХА2 Усилитель-формирователь записи/воспроизведения
1054ХА1 Модулятор видеосигнала
1054ХА2 Схема канала звука
1054ХА3 Входной усилитель ИК ДУ
1054ХА4 Коммутатор аудио/видеосигнала
1055ХА1 Схема бесконтактного зажигания
1055ХА2 2-канальный контроллер зажигания
1057ХА1 Процессор записи/воспроизведения магнитофона
1058ХА1 Кодек(к) А-закону для ИКМ-телефонной аппаратуры
1062ХА1 Схема управления бесщеточным электродвигателем
1063ХА1 Формирователь сигнала лазерного звукоснимателя
1063ХА2 Схема управления лазерным оптическим тюнером
1064ХА1 Тракт ТА с громкой связью
1065ХА1 Тракт ЧМ радиоприемника
1066ХА1 Тракт ЧМ радиоприемника (110 МГц, 11 мА)
1066ХА2 Тракт ЧМ радиоприемника (6 мА)
1068ХА1 Схема тарировки голосок ЮКМД
1071ХА1 Тракт АМ радиоприемника с предварительным УНЧ
1071ХА2 Тракт ЧМ радиоприемника с предварительным УНЧ (10 мА)
1071ХА3 Стереодекодер
1072ХА1 Смеситель и гетеродины селектора каналов ТВ приемника
1075ХА1 Схема управления двухскоростным двигателем
1075ХА2 Драйвер бесконтактного 3-фазного двигателя
1075ХА3 Схема расстановки ПАЛ/СЕКАМ
1075ХА4 Предусилитель ВМ
1075ХА5 Процессор яркости ВМ
1075ХА6 Процессор цветности ВМ
1076ХА1 Тракт АМ/ЧМ радиоприемника
1076ХА2 Тракт ЧМ радиоприемника
1076ХА1 Схема приема и обработки цифровой информации (РЧ-тракт)
1082ХА1 Тракт ЧМ радиоприемника
1082ХА2 Тракт АМ радиоприемника
1082ХА3 Стереодекодер
1082ХА4 Тракт приемника персонального вызова
1082ХА5 Тракт АМ/ЧМ НЧ радиоприемника (19...23 мА)
1082ХА6 Тракт ЧМ радиоприемника с предварительным УНЧ (10 мА)
1082ХА7 Стереорегулятор громкости/тембра ВЧ и НЧ
1083ХА1 Линейный регенератор сигнала ИКМ
1086ХА1 Схема управления ШД спидометра и антиблокировки
1087ХА1 Цветокорректор и ЛЗ на гираторах
1087ХА10 Декодер PAL/SECAM/NTSC
1087ХА2 Видеопроцессор с АЕБ
1087ХА3 Декодер PAL/SECAM/NTSC
1087ХА4 Скремблер для аналогового ТВ приемника
1087ХА5 Коммутатор внешних сигналов
1087ХА6 Процессор обработки ВЧ сигнала цветного ТВ приемника
1087ХА7 Видеопроцессор телетекста
1087ХА8 Тракт АМ/ЧМ радиоприемника
1087ХА9 Тракт АМ/ЧМ стереорадиоприемника
1092ХА1 Тракт ЧМ радиоприемника с предварительным УНЧ (10 мА)
1092ХА2 Стереодекодер с полярной модуляцией
1096ХА1 Кодек для скремблирующих систем
1097ХА1 Процессор синхронизации
1097ХА2 Процессор синхронизации с управлением по I²C
1097ХА3 Двухстандартный процессор синхронизации
1137ХА1 Малошумящий ПУ для фотоприемников
1152ХА1 Процессор синхронизации
1152ХА2 Процессор синхронизации
1152ХА3 Процессор синхронизации
1152ХА4 Формирователь выходного каскада строчной развертки
1186ХА1 Схема обработки выходного сигнала ГЗС
1186ХА2 Схема многоканального генератора синхроимпульсов
140ХА1 Фоточувствительный усилитель-преобразователь
1430ХА1 Временной селектор
1430ХА2 Пороговый прибор
1436ХА1 Аналоговый тракт телевизионного аппарата
1436ХА2 Тракт громкой связи ТА
1438ХА1 Декодер PAL/SECAM/NTSC
1438ХА2 Видеопроцессор с АБЕ
1438ХА3 Универсальный слаботочный процессор цветного ТВ приемника
1438ХА4 Декодер SECAM
1440ХА1 Конвертер радиочастоты цифрового приемника управляющих сигналов
1465ХА1 Схема обработки СВЧ сигналов
150ХА2 Усилитель-преобразователь
1510ХА1 Аналоговый БМК (100 элементов)
1568ХА1 Цветокорректор и ЛЗ на гираторах
1568ХА2 Видеопроцессор
1568ХА3 Декодер PAL/SECAM/NTSC
157ХА1 УВЧ с преобразователем
157ХА2 УПЧ с АРУ
157ХА3 Схема управления бесконтактным электродвигателем
174ХА1 Схема выделения цветоразностного сигнала
174ХА10 Тракт АМ/ЧМ радиоприемника (17 мА)
174ХА11 Процессор синхронизации
174ХА12 Схема ФАПЧ
174ХА13 Схема выделения цветоразностного сигнала
174ХА14 Стереодекодер
174ХА15 Тракт ЧМ радиоприемника (30 мА)
174ХА16 Декодер цветности SECAM
174ХА17 Видеопроцессор
174ХА18 Многофункциональная схема ФАПЧ
174ХА19 Формирователь напряжения настройки УКВ
174ХА2/02 УПЧ АМ с АРУ

174ХА20 Смеситель и гетеродин селектора каналов ТВ приемника (МВ)
174ХА21 Схема ФАПЧ и ЧМ демодулятор
174ХА22 Схема формирования полного видеосигнала для телекамеры
174ХА23 Схема обработки сигнала от ПЗС
174ХА24 Процессор синхронизации
174ХА25 Корректор геометрических искажений
174ХА26 Преобразователь частоты, УПЧ и ЧД
174ХА27 Цветокорректор и ЛЗ на гираторах
174ХА28 Декодер цветности PAL
174ХА29 Корректор амплитудной характеристики для телекамер
174ХА3 Шумоподавитель
174ХА30 Контроллер видеосигнала
174ХА31 Декодер цветности SECAM
174ХА32 Декодер PAL/SECAM/NTSC
174ХА33 Видеопроцессор с АБЕ
174ХА34 Тракт ЧМ радиоприемника с предварительным УНЧ (10 мА)
174ХА35 Стереодекодер с полярной модуляцией
174ХА36 Тракт АМ радиоприемника и УНЧ
174ХА37 Тракт АМ/ЧМ радиоприемника (8 мА)
174ХА38 Слаботочный тракт цветного ТВ приемника
174ХА39 Слаботочный тракт цветного ТВ приемника
174ХА4 Схема ФАПЧ
174ХА41 Коммутатор моно/стерео сигнала с обработкой
174ХА42 Тракт ЧМ радиоприемника (8 мА)
174ХА43 Тракт ЧМ радиоприемника
174ХА44 Схема снижения ВЧ шумов от ПЗС
174ХА45 Схема обработки телевизионного сигнала
174ХА46 Тракт АМ/ЧМ HiFi радиоприемника (19...23 мА)
174ХА47 Тракт ЧМ радиоприемника (1 В)
174ХА48 Стереорегулятор громкости/тембра ВЧ и НЧ
174ХА49 Тракт АМ/ЧМ HiFi радиоприемника (19...23 мА)
174ХА5 Тракт ЧМ радиоприемника (30 мА)
174ХА50 Многостандартный стереодекодер
174ХА51 Двухстрочный стереодекодер
174ХА52 Тракт ЧМ радиоприемника с АПЧ и системой автопоиска
174ХА53 Регулятор громкости/тембра/баланса с I²C
174ХА54 Регулятор громкости/тембра/баланса с индикацией
174ХА55 Тракт АМ/ЧМ радиоприемника
174ХА56 Тракт АМ/ЧМ радиоприемника
174ХА57 Тракт длинноволнового радиоприемника с сигналом кода времени
174ХА6 Тракт АМ/ЧМ радиоприемника (16 мА)
174ХА7 Многофазный тормозитель сигналов
174ХА9 Демодулятор цветовой поднесущей
174ХА9 Схема обработки сигналов цветности
180ХА1 Детектор УПЧ
183ХА1 Пороговый прибор с исполнительным каскадом
183ХА2 УПЧ с детектором
183ХА3 Пороговый исполнительный каскад с ключевой схемой
189ХА1 Схема автоматической установки времени экспозиции
189ХА2 Схема автоматической установки времени экспозиции
189ХА3 Схема автоматической установки времени экспозиции
196ХА1 Пороговый прибор с исполнительным каскадом и блокировкой
190ХА2 Пороговый прибор с исполнительным каскадом и блокировкой
224ХА1 Смеситель и гетеродин
224ХА2 Детектор АМ и усилитель с АРУ
224ХА3 Усилитель яркости с регулировками и матрица RGB
224ХА4 Усилитель яркости и цветоразностных сигналов с регулировками
224ХА5 Многофункциональная схема для построения УПЧ ТВ приемника
224ХА6 Многофункциональная схема для построения приемного тракта
224ХА7 Усилитель-коммутатор цветоразностных сигналов
235ХА6 Универсальный каскад
237ХА1 УВЧ с преобразователем
237ХА2 УПЧ с детектором
237ХА3 Оконечный усилитель записи и схема индикатора уровня записи
237ХА5 УВЧ с преобразователем
237ХА6 УПЧ с детектором
261ХА1 УНЧ с детектором
266ХА1 Усилитель синусоидальных сигналов с 2-канальным коммутатором на входе
266ХА2 Усилитель синусоидальных сигналов с 2-канальным коммутатором на выходе
273ХА1 Детектор и амплитудная схема сравнения
273ХА2 Схема сравнения с ключом и регулируемым усилителем
273ХА3 Ключ напряжения и усилитель
284ХА1 Пороговое устройство
402ХА1 Положительный аналоговый квадратичный функциональный преобразователь
402ХА2 Отрицательный аналоговый квадратичный функциональный преобразователь
416ХА1 УПЧ изображения и звука ТВ приемника
423ХА1 Устройство выборочной памяти (АЦП 1 р)
433ХА1 Усилитель-преобразователь ВЧ сигнала
433ХА2 Стереодекодер
435ХА1 Двойной балансный смеситель
444ХА1 Пятиканальный СУ с трехканальным коммутатором
518ХА1 Схема включения
518ХА2 Пороговый прибор
518ХА3 Блок усилителей и аттенюаторов
518ХА4 Пороговый прибор с фильтром стабилизатором
518ХА5 Временное устройство с дополнительным каскадом
518ХА6 Многофункциональное пороговое устройство с исполнительным каскадом
518ХА7 Пороговый прибор
548ХА1 УПЧ с детектором АМ сигнала

548ХА2 Гетеродин и смеситель АМ сигнала
557ХА1 Многофункциональная аналоговая схема
6400ХА1 Гетеродин
6400ХА2 Смеситель
724ХА1 Предварительный УНЧ
724ХА2 Устройство разделения сигналов
724ХА3 Усилитель цветоразностных сигналов
724ХА4 Усилитель яркостного сигнала
724ХА5 Схема АРУ
724ХА6 Матрица цветных сигналов
724ХА7 Усилитель-коммутатор
819ХА1 Усилитель-формирователь
820ХА4 Ограничитель 1
820ХА5 Ограничитель 2
820ХА6 Два УПТ и усилитель с изменяемым усилением
826ХА1 Детектор сигналов ПЧ
854ХА1 Усилитель аналогового сигнала со схемой сравнения
855ХА1 Схема обработки ВЧ сигнала
UA01.XA05 Тракт ЧМ радиоприемника
К04ХА026 Детектор сигналов цветности
К701ХА-01 УНЧ
К701ХА-02 УНЧ
К701ХА-03 УНЧ
К701ХА-04 УНЧ
КХА039М Декодер цветности PAL
КХА057 Усилитель записи/воспроизведения с АРУ
КХА058 Усилитель-преобразователь частоты УКВ-диапазона
КХА060 Демодулятор ЧМ
М2ХАФ5151 Измеритель концентрации метана
УР1100ХА01 Тракт ЧМ радиоприемника
УР1101ХА02 Видеопроцессор
ХА055 Декодер цветности SECAM
ХА3010 Передатчик команд ИК ДУ (код RC-5)
ХА3510 Декодер цветности PAL
ХА8302 Слабосигнальный тракт цветного ТВ приемника
ХА990 Декодер PAL/SECAM/NTSC
ХА992 Видеопроцессор с АББ
ХА993 Цветокорректор и ЛЗ на гираторах
ХА994 Передатчик
ХА998 Тракт АМ/ЧМ радиоприемника
СТ7071 Аналоговый тракт телефонного аппарата
TLA1524A Стереорегулятор громкости/тембра ВЧ и НЧ
UA01.3505 Видеопроцессор с АББ
UA01.4502 Слабосигнальный тракт цветного ТВ приемника
UA01.4504 Слабосигнальный тракт цветного ТВ приемника
UA01.4565 Цветокорректор и ЛЗ на гираторах
UA01.4580 Видеопроцессор с АББ
UA01.4650 Декодер PAL/SECAM/NTSC
UA01.5101 Три видеоусилителя
UA01.61000 Видеоусилитель
UA01.8303 Слабосигнальный тракт цветного ТВ приемника
UA01.8305 Слабосигнальный тракт цветного ТВ приемника
A3505 Видеопроцессор с АББ
A4555 Декодер PAL/SECAM/NTSC
A4565 Цветокорректор и ЛЗ на гираторах

ХБ ИС для радио, телевидения, магнитофонов, дисплеев, видеомагнитофонов

174ХБ3 Тракт ЧМ радиоприемника с АПЧ и системой автопоиска
1АВ362А Универсальный слабосигнальный процессор цветного ТВ приемника
UA01.8440 Коммутатор видео/звуковых сигналов (I^2C)
СЕКАМ-М Кодер RGB—SECAM

ХВ ИС для автоэлектроники

1055ХВ1 Схема управления реле стеклоочистителя
1055ХВ2 Схема управления реле контроля исправности ламп

ХД ИС для коммуникационной аппаратуры

1238ХД1 Многофункциональная схема для коммутационной аппаратуры
145ХД1 Контроллер/драйвер для телефонного ТА с ЖКИ-интерфейсом
1889ХД1 Формирователь первичного группового тракта
1889ХД2 Формирователь вторичного группового тракта
DH-01 Дешифратор для АОН

ХК Комбинированные многофункциональные ИС

1015ХК1 Схема управления синтезатором
1015ХК2 Схема управления синтезатором для радиоприемника
1015ХХ3 Схема управления синтезатором для ТВ приемника
1015ХХ4 Схема управления синтезатором для приемопередающих УКВ-устройств
1030ХК1 Однокристальная микро-ЭВМ (8р, КМОП)
1030ХК2 Генератор импульсов специальной формы
1030ХК3 Контроллер электровозбудителя

1036ХК4 Генератор импульсов специальной формы
1030ХК5 Контроллер электростимулятора (8 р)
1030ХК6 Контроллер электростимулятора
1036ХК1 Схема управления синтезатором частоты
1051ХК1 Процессор синхронизации
1051ХК2 Процессор стереодекодера
1051ХК3 Стереодекодер канала звука ТВ приемника
1051ХК4 ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 кнг)
1057ХК4 Линия задержки блока цветности
1059ХК1 Схема питания плат для SLIC
1059ХК2 Дифсистема для SLIC
1059ХК3 Однокристальный SLIC
1094ХК1 Схема сопряжения с устройством
1146ХК1 Программируемый аналого-цифровой корректор
1146ХК2 Цифро-аналоговый корректор с программируемой импульсной функцией
1146ХК3 Цифро-аналоговый корректор с программируемой импульсной функцией
1178ХК1 Аналоговый интерфейс ЦПС
1187ХК1 6-канальный корректор цифровых сигналов
1445ЖК1 Приемопередатчик цифровой информации по силовым сетям (110...380 В)
1446ХК11 Декодер цифрового приемника управляющих сигналов
145ХК1 Устройство памяти и синхронизации
145ХК2 Арифметическое устройство
145ХК3 Устройство ввода
145ХК4 Устройство управления
1511ХК1 ЕМК
1535ХК1 Схема управления 5-фазным шаговым двигателем
1535ХК2 Схема записи/считывания сигнала магнитной головки НГМД
1535ХК3 Схема управления шаговым двигателем для автомобильных часов
169ХК1 Многофункциональная схема с регулируемым порогом срабатывания
1808ХК1 Схема управления экспозицией с автопуском
1808ХК2 Схема управления экспозицией без автопуска
224ХК1 Схема двухстандартного блока цветности
224ХК2 Схема цветовой синхронизации с АРУ
224ХК3 SECAM-декодер
429ХК1 Магнитоуправляемая схема для электродвигателя
5004ХК1 Формирователь кодовой комбинации символов
5004ХК2 Формирователь кодовой комбинации символов
5004ХК3 Схема для бесконтактных кредитных карт с ЭСППЗУ (8К)
5004ХК4 Схема для бесконтактных кредитных карт
5004ХК5 Схема для бесконтактных кредитных карт с ЭСППЗУ (2К)
5004ХК6 Схема для бесконтактных кредитных карт с ЭСППЗУ (512 бит)
528ХК1 Аналоговый коррелятор
545ХК1 Многофункциональный матричный элемент
724ХК1 Схема двухстандартного блока цветности
724ХК2 Схема цветовой синхронизации
724ХК3 Схема управления
Н5004ХК1 Формирователь кодовой комбинации символов
К04ХК007 Усилитель яркостного сигнала и RGB-матрица
УР1101ХК02 Фильтры с ЛЗ
ХК4681 ЛЗ на переключаемых конденсаторах (64 кнг)
Ап55001 Бесконтактный гасконный спектов-идентификатор
SIGMA Приемопередатчик сигналов идентификации

ХЛ Цифровые многофункциональные ИС

1002ХЛ1 Универсальный плезиохронный приемопередатчик (УАПП)
1002ХЛ2 Номеронабиратель для импульсного ТА
1004ХЛ1 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 4 р)
1004ХЛ10 Схема для часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ11 Схема для часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ12 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 4 р)
1004ХЛ13 Схема для часов с модулем управления радиоприемными устройствами
1004ХЛ14 Схема для часов с цифровым ЖКИ с функцией пульсометра
1004ХЛ15 Схема для часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ16 Схема для часов с цифровым ЖКИ с цифровой подстройкой
1004ХЛ17 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 8 р)
1004ХЛ18 Схема для часов с цифровым ЖКИ с таймером (ЖКИ 10 р)
1004ХЛ19 Схема для часовых модулей
1004ХЛ2 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 7 р)
1004ХЛ20 Схема для настольных часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ21 Схема для часов с цифровым ЖКИ с функцией секундомера
1004ХЛ22 Схема для часов с цифровым ЖКИ с функцией секундомера (ЖКИ 7 р)
1004ХЛ23 Схема для часов с комбинированной индикацией (ЖКИ 5 р)
1004ХЛ24 Схема для часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ25 Схема для часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ26 Схема для часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ27 Схема контроля физических нагрузок
1004ХЛ28 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 4 р)
1004ХЛ29 Схема для часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ3 Схема для часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ30 Схема для часов с комбинированной индикацией (ЖКИ 6 р)
1004ХЛ31 Схема для часов
1004ХЛ34 Генератор мелодий (16 мел., 512 зв.)
1004ХЛ35 Генератор мелодий (16 мел., 512 зв.)
1004ХЛ36 Схема для медицинского термометра
1004ХЛ38 Схема для часов с цифровым ЖКИ

1004ХЛ4 Схема для часов с цифровым ЖКИ с функцией микропроцессорного монитора
1004ХЛ41 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 6 р)
1004ХЛ42 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 6 р)
1004ХЛ43 Схема для электронного расходомера воды
1004ХЛ44 Схема для часов со стрелочной индикацией
1004ХЛ45 Генератор мелодий (16 мел., 512 зв.)
1004ХЛ47 Схема для часов с цифровым ЖКИ (4 р)
1004ХЛ48 Схема для часов с цифровым ЖКИ (4 р)
1004ХЛ49 Универсальный контроллер с цифровым ЖКИ (КМОП, 4 р)
1004ХЛ5 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 4 р)
1004ХЛ50 Схема для многофункциональных часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ51 Схема для многофункциональных часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ52 Генератор фрагментов мелодий
1004ХЛ6 Схема для часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ7 Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., КМОП)
1004ХЛ8 Схема для часов с цифровым ЖКИ
1004ХЛ9 Схема для часов с цифровым ЖКИ (ЖКИ 7 р)
1008ХЛ1 Схема для ТА (С-32)
1013ХЛ1 Часы с синтезатором речи
1013ХЛ2 Схема управления 2-цветной светодиодной матрицей
1016ХЛ1 Схема часов с будильником (р-МОП)
1021ХЛ1 Схема синхронизации для декодера приема информации
1028ХЛ1 Схема управления магнитофоном
1028ХЛ2 Схема регулятора скорости двигателя ведущего вала
1028ХЛ3 Схема управления реверсом двигателя ведущего вала
1035ХЛ1 Схема для часов с выходом на ВЛИ (КМОП, 9 В, -37 В)
1035ХЛ2 Схема для часов с выходом на ВЛИ (КМОП)
1035ХЛ3 Схема для часов с выходом на ВЛИ (КМОП)
1037ХЛ1 Формирователь импульсов для метронома
1040ХЛ1 Схема управления сегментами каналов ТВ приемника
1049ХЛ1 Схема управления электродвигателем
1049ХЛ2 Схема управления электродвигателем
1049ХЛ3 Схема управления бесколлекторным шаговым электродвигателем
1051ХЛ1 Формирователь номера канала на экране ТВ приемника
1051ХЛ2 Программируемый делитель частоты
1056ХЛ1 Передатчик команд ИК ДУ
1074ХЛ1 Передатчик команд ИК ДУ
1074ХЛ2 Передатчик команд ИК ДУ
1074ХЛ3 Передатчик команд ИК ДУ
1074ХЛ5 Передатчик команд ИК ДУ
1084ХЛ1 Передатчик команд ИК ДУ
1088ХЛ1 Многофункциональный вспомогательный элемент (р-МОП)
1102ХЛ1 Два усилителя воспроизведения с триггерным выходом
116ХЛ1 Многофункциональная цифровая схема (Ge)
116ХЛ2 Многофункциональная цифровая схема (Ge)
116ХЛ3 Многофункциональная цифровая схема (Ge)
117ХЛ1 Многофункциональная цифровая схема (Ge)
117ХЛ2 Многофункциональная цифровая схема (Ge)
117ХЛ3 Многофункциональная цифровая схема (Ge)
120ХЛ1 Схема управления многоцветными ВЛИ (5 × 7)
120ХЛ2 Схема управления ВЛИ
120ХЛ3 Схема управления ВЛИ
120ХЛ4 Схема управления ВЛИ
120ХЛ5 Схема управления ВЛИ
120ХЛ6 Схема управления ВЛИ
120ХЛ7 Схема управления ВЛИ
134ХЛ2 Многоцелевой элемент цифровых структур (МЭЦС-2)
134ХЛ3 Многоцелевой элемент цифровых структур (МЭЦС-1)
138ХЛ1 Два логических элемента Исключающее ИЛИ-НЕ/ИЛИ (ЭСЛ)
145ХЛ6 Схема для микросхем-купторов
1505ХЛ2 Универсальный логический элемент (МЭЦС-2)
1505ХЛ3 Универсальный логический элемент (МЭЦС-1)
1506ХЛ1 Передатчик команд ИК ДУ (код ПТ)
1506ХЛ2 Приемник команд ИК ДУ (код ПТ)
1506ХЛ3 Передатчик команд ИК ДУ (код RC-5)
1506ХЛ4 Передатчик команд ИК ДУ
1506ХЛ5 Передатчик команд ИК ДУ (код ПТ)
1506ХЛ6 Приемник последовательных кодовых комбинаций
1506ХЛ7 Передатчик команд ИК ДУ
1508ХЛ1 Схема управления частотой в синтезаторе
1508ХЛ2 Схема управления частотой в синтезаторе
1508ХЛ3 Схема управления бесколлекторным двигателем
1508ХЛ4 Схема управления частотой в синтезаторе
1508ХЛ5 Схема цифрового отсчета частоты
1519ХЛ1 Электронный тахометр
1534ХЛ1 Схема управления ВЛИ
1534ХЛ2 Схема управления ВЛИ с регистром сдвига
1541ХЛ1 Оконечное устройство радиальное штатное для АФАР
1541ХЛ2 Оконечное устройство радиальное телеметрическое для АФАР
1544ХЛ1 Схема управления электродвигателями
1544ХЛ11 Схема управления электродвигателями
1544ХЛ12 Схема управления электродвигателями
1544ХЛ13 Схема управления электродвигателями
1553ХЛ1 Фазовый детектор, УВХ и делитель
1556ХЛ8 ПЛМ (64 терма, ТТЛШ)
1556ХЛ9 ПЛМ (ТТЛШ)
155ХЛ1 Многофункциональный элемент для ЭВМ
1561ХЛ1 8-входовый универсальный логический элемент (ТС)
1562ХЛ1 ПЛМ (ТТЛШ)
1562ХЛ2 ПЛМ (ТТЛШ)
1565ХЛ1 Программируемая матрица (ЭСЛ)

1566ХЛ1 Передатчик команд ИК ДУ (код ПТ)
1566ХЛ2 Приемник команд ИК ДУ (код ПТ)
1566ХЛ3 Передатчик команд ИК ДУ (код RC-5)
1568ХЛ1 Передатчик команд ИК ДУ (код RC-5)
1568ХЛ2 Входной усилитель ИК ДУ
1572ХЛ2 Многофункциональная логическая схема
1572ХЛ3 Многофункциональная логическая схема
1572ХЛ5 Многофункциональная логическая схема
1596ХЛ1 Передатчик команд ИК ДУ
1823ХЛ1 Многофункциональная цифровая схема
1823ХЛ2 Многофункциональная цифровая схема
211ХЛ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ и элемент НЕ (РТЛ)
211ХЛ2 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ и элемент НЕ (РТЛ)
211ХЛ3 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ и элемент НЕ (РТЛ)
211ХЛ4 Два RS-триггера (РТЛ)
211ХЛ5 Два RS-триггера (РТЛ)
211ХЛ6 Два RS-триггера (РТЛ)
211ХЛ7 Разряд счетчика /элемент НЕ/ (РТЛ)
211ХЛ8 Три элемента НЕ и четыре расширителя (РТЛ)
288ХЛ1 Двухканальный делитель частоты с логикой на выходе
288ХЛ2 Одноканальный делитель частоты с логикой на выходе
413ХЛ1 Набор из 12 элементов для построения интерфейсных схем
413ХЛ2 Набор из 18 элементов для построения интерфейсных схем
413ХЛ3 Набор из 3 элементов для построения интерфейсных схем
413ХЛ4 Преобразователь ТТЛ-уровней в уровни фотосчитывающего устройства
413ХЛ5 Набор из 8 элементов для построения интерфейсных схем
413ХЛ6 Набор из 5 элементов для построения интерфейсных схем
501ХЛ1 Шесть многофункциональных двухвходовых элементов
501ХЛ2 Три многофункциональных четырехвходовых элемента
505ХЛ1 ПЗУ (1024)
512ХЛ1 Схема для работы в составе часов-таймера
5145ХЛ1 Схема для часов с семисегментным ЖКИ (6 р)
5145ХЛ1А Схема для часов с семисегментным ЖКИ (6 р)
5145ХЛ1Б Схема для часов с семисегментным ЖКИ (6 р)
5145ХЛ2А Схема для часов с семисегментным ЖКИ (3,5 р)
5145ХЛ2Б Схема для часов с семисегментным ЖКИ (3,5 р)
5145ХЛ3 Схема для часов с семисегментным ЖКИ (3,5 р)
5145ХЛ4 Схема для часов с семисегментным ЖКИ (3,5 р)
5145ХЛ5 Схема для часов с семисегментным ЖКИ (6 р)
5145ХЛ7 Схема для часов с семисегментным ЖКИ (6 р)
531ХЛ1 Многофункциональный элемент
571ХЛ1 Четыре двунаправленных мультиплексных элемента (ТС)
571ХЛ2 Шесть мультиплексных элементов (ТС)
571ХЛ3 Два 3-входовых многофункциональных элемента (ТС)
571ХЛ4 Шесть буферных инверторов (ТС)
571ХЛ5 Шесть буферных элементов (ТС)
571ХЛ6 Шесть буферных инверторов (ТС)
571ХЛ7 Шесть буферных элементов (ТС)
573ХЛ1 ПЛМ (900 вентилей)
583ХЛ1 Многофункциональный мультиплексный коммутатор (8 р)
583ХЛ3 Контроллер предварительной обработки информации
585ХЛ4 Многофункциональное устройство синхронизации
589ХЛ1 Многофункциональное устройство синхронизации
UR5704ХЛ02 Передатчик команд ИК ДУ (код RC-5)
ДЕМОДУЛЯТОР Цифровая схема задержки и делитель частоты
УМС10 Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., -1,35...-2,0 В)
УМС11 Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., -2,7...-3,3 В)
УМС12 Генератор мелодий (8 мел., 192 зв.)
УМС13 Генератор мелодий (8 мел., 192 зв.)
УМС14 Генератор мелодий (16 мел., 512 зв., -1,35...-2,0 В)
УМС15 Генератор мелодий (16 мел., 512 зв., -1,35...-2,0 В)
УМС7 Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., -2,7...-3,3 В)
УМС8 Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., -1,35...-2,0 В)
УМС9 Генератор мелодий (8 мел., 192 зв., -1,35...-2,0 В)
УПТ-1 Передатчик команд ИК ДУ (код ПТ)
УПТ-2 Приемник команд ИК ДУ (код ПТ)
ЧС21 Схема электронных часов с будильником и календарем
ЧС22 Схема электронных часов-будильника с музыкальным сопровождением
ЧСН22 Схема электронных часов-будильника с музыкальным сопровождением

ХМ* Цифровые матрицы (см. также БЦ по новому ГОСТу)

1515ХМ1 БМК (КМОП, 3035 вентилей 2И)
1515ХМ2 БМК (КМОП, 18720 вентилей 2И)
1515ХМ3 БМК (КМОП)
1515ХМ4 БМК (КМОП)
1516ХМ1 БМК
1516ХМ2 БМК
1520ХМ1 БМК (ЭСЛ, 300 вентилей)
1520ХМ2 БМК (ЭСЛ, 1500 вентилей)
1520ХМ3 БМК (ЭСЛ, 1500 вентилей)
1520ХМ4 БМК (ЭСЛ, 300 вентилей)
1520ХМ5 БМК (ЭСЛ, 650 вентилей + 512 бит ОЗУ)
1520ХМ6 БМК (ЭСЛ, 10000 вентилей)
1520ХМ7 БМК (ЭСЛ, 2100 вентилей)
1520ХМ8 БМК (ЭСЛ)
1520ХМ9 БМК (ЭСЛ)
1521ХМ1 БМК (ЭСЛ, 300 вентилей)

1521ХМ2 БМК (ЭСЛ)
1527ХМ1 БМК (400 вентилей)
1528ХМ1 БМК
1528ХМ2 БМК
1532ХМ1 БМК (ТТЛШ, 840 вентилей)
1532ХМ11 БМК
1537ХМ1 БМК (КМОП, 4500 вентилей)
1537ХМ2 БМК (КМОП, 17600 вентилей)
1537ХМ3 БМК (КМОП)
1537ХМ4 БМК (КМОП)
1537ХМ5 БМК (КМОП, 50000 вентилей)
1539ХМ1 Многофункциональная цифровая матрица
1540ХМ1 БМК (ТТЛШ, 1720 вентилей)
1545ХМ1 БМК (КМОП, 1248 вентилей)
1546ХМ1 Аналогово-цифровой БМК (КМОП)
1546ХМ2 БМК (КМОП)
1546ХМ3 БМК (КМОП)
1546ХМ4 БМК (КМОП, 2586 вентилей)
1546ХМ5 БМК (КМОП)
1547ХМ1 БМК (ТТЛШ, 1320 вентилей)
1548ХМ1 БМК (ТТЛШ, 1026 вентилей)
1548ХМ2 БМК (ТТЛШ)
1548ХМ3 БМК (ТТЛШ, 3024 вентилей)
1548ХМ4 БМК (ТТЛШ, 1000 вентилей)
1548ХМ5 БМК (ТТЛШ, 9800 вентилей)
1570ХМ1 Многофункциональная цифровая матрица (спец.)
1570ХМ2 Многофункциональная цифровая матрица (спец.)
1570ХМ3 Многофункциональная цифровая матрица (спец.)
1572ХМ1 БМК (ЭСЛ, 18 функциональных ячеек)
1573ХМ1 БМК для «Эл-ка ССБ Схема-1»
1574ХМ1 БМК (КМОП, 4500 вентилей)
1574ХМ10 БМК (КМОП, 48913 вентилей)
1574ХМ11 БМК (КМОП, 75408 вентилей)
1574ХМ2 БМК (КМОП, 4056 вентилей)
1574ХМ3 БМК (КМОП, 40000 вентилей)
1574ХМ4 БМК (КМОП, 13056 вентилей)
1574ХМ5 БМК (КМОП, 21390 вентилей)
1574ХМ6 БМК (КМОП, 41333 вентиля)
1574ХМ7 БМК (КМОП, 4572 вентиля)
1574ХМ8 БМК (КМОП, 14456 вентилей)
1574ХМ9 БМК (КМОП, 27147 вентилей)
1575ХМ1 БМК (КМОП, 980 вентилей)
1575ХМ2 БМК (КМОП, 1606 вентилей)
1576ХМ1 БМК (850 вентилей)
1577ХМ1 БМК (БиКМОП, 3088 вентилей 2И-НЕ)
1577ХМ2 БМК (5000 вентилей)
1578ХМ1 БМК (КМОП, 3400 вентилей 2И-НЕ)
1578ХМ2 БМК (КМОП, 4200 вентилей 2И-НЕ)
1578ХМ3 БМК (КМОП, 8000 вентилей 2И-НЕ)
1578ХМ5 БМК (КМОП, 913 вентилей 2И-НЕ)
1578ХМ6 БМК (КМОП, 18000 вентилей)
1578ХМ7 БМК (КМОП, 22000 вентилей)
1578ХМ8 БМК (КМОП, 30000 вентилей)
1579ХМ3 БМК (КМОП, 3200 вентилей)
1580ХМ1 БМК (КМОП)
1580ХМ2 БМК (КМОП)
1580ХМ3 БМК (КМОП, 500 вентилей НЕ)
1580ХМ3-0000 Двоично-десятичный реверсивный счетчик (3 р)
1580ХМ3-0001 Схема управления шаговым двигателем
1580ХМ3-0002 Схема управления шаговым двигателем
1580ХМ3-0404 АЦП (8 р)
1580ХМ3-0405 АЦП (8 р)
1580ХМ3-5100 Пятивходовый ключ
1580ХМ3-5102 Схема управления реверсивным двигателем
1580ХМ3-6100 Универсальный генератор задающих сигналов
1580ХМ3-6111 Декодер последовательного кода
1580ХМ3-7771 Десятичный реверсивный счетчик-дешифратор (Общ. К)
1580ХМ3-7772 Десятичный реверсивный счетчик-дешифратор (Общ. А)
1580ХМ3-7773 Дешифратор для семисегментного индикатора (СИД)
1580ХМ3-7773N Дешифратор двоично-десятичного кода в семисегментный код СИД с точкой (Общ. А)
1580ХМ3-7773P Дешифратор двоично-десятичного кода в семисегментный код СИД с точкой (Общ. К)
1580ХМ3-8ЛА7 Четыре логических элемента 2И-НЕ
1580ХМ3-8ЛЕ5 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
1580ХМ3-8ЛП2 Шесть логических элементов НЕ
1580ХМ3-8ЛП3 Шесть повторителей (ТС)
1580ХМ3-8ЛЕ1 Четыре логических элемента 2ИЛИ-НЕ
1580ХМ3-8ЛЕ4 Три логических элемента 3ИЛИ-НЕ
1580ХМ3-8ЛИ1 Четыре логических элемента 2И
1580ХМ3-8ЛИ3 Три логических элемента 3И
1580ХМ3-8СП1 Схема сравнения двух чисел (4 р)
1580ХМ3-8ТМ8 Четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами
1580ХМ4 БМК (КМОП)
1580ХМ5 БМК (КМОП)
1580ХМ5-0011 Тестовая схема
1580ХМ5-7777 Дешифратор двоично-десятичного кода в семисегментный код СИД (Общ. К)
1581ХМ1 БМК (БиКМОП, 1040 вентилей)
1587ХМ1 БМК (КМОП, 2200 вентилей)
1587ХМ1.0108 Контроллер последовательного интерфейса
1587ХМ2 БМК (КМОП, 6000 вентилей + 2 × (16 × 8) ОЗУ)
1589ХМ1 БМК (Биполяр., Шоттки, 1000 вентилей)
1589ХМ2 БМК (КМОП, 1000...85000 вентилей)
1592ХМ1 БМК (КМОП, 100 000 вентилей)
1592ХМ2 БМК (КМОП, 50 000 вентилей)
1592ХМ3 БМК (КМОП, 30 000 вентилей)
1592ХМ4 БМК (КМОП, 10 000 вентилей)
1593ХМ1 БМК (3364 вентиля)
1593ХМ2 БМК (5400 вентилей)
1593ХМ3 БМК (12000 вентилей)
1593ХМ4 БМК (10000 вентилей)
1599ХМ1 БМК (спец., КМОП, до 1000 вентилей)
1599ХМ10 БМК (спец., КМОП, до 10000 вентилей)
1599ХМ11 БМК (спец., КМОП, до 11000 вентилей)

1599ХМ12 БМК (спец., КМОП, до 12000 вентилей)
1599ХМ13 БМК (спец., КМОП, до 15000 вентилей)
1599ХМ14 БМК (спец., КМОП, до 25000 вентилей)
1599ХМ15 БМК (спец., КМОП, до 35000 вентилей)
1599ХМ16 БМК (спец., КМОП, до 45000 вентилей)
1599ХМ17 БМК (спец., КМОП, до 55000 вентилей)
1599ХМ18 БМК (спец., КМОП, до 65000 вентилей)
1599ХМ19 БМК (спец., КМОП, до 75000 вентилей)
1599ХМ2 БМК (спец., КМОП, до 2000 вентилей)
1599ХМ20 БМК (спец., КМОП, до 85000 вентилей)
1599ХМ3 БМК (спец., КМОП, до 3000 вентилей)
1599ХМ4 БМК (спец., КМОП, до 4000 вентилей)
1599ХМ5 БМК (спец., КМОП, до 5000 вентилей)
1599ХМ6 БМК (спец., КМОП, до 6000 вентилей)
1599ХМ7 БМК (спец., КМОП, до 7000 вентилей)
1599ХМ8 БМК (спец., КМОП, до 8000 вентилей)
1599ХМ9 БМК (спец., КМОП, до 9000 вентилей)
1806ХМ1 Универсальная вентильная матрица (1500 вентилей, n-МОП)
1817ХМ1 БМК (ТТЛШ, 840 вентилей)
5501ХМ1 БМК (3036 вентилей, КМОП)
5501ХМ2 БМК (1180 вентилей, КМОП)
5501ХМ3 БМК (3036 вентилей, КМОП)
5501ХМ4 БМК (1180 вентилей, КМОП)
5503ХМ1 БМК (576 вентилей, КМОП)
5503ХМ10 БМК (13362 вентиля, КМОП)
5503ХМ2 БМК (1296 вентилей, КМОП)
5503ХМ3 БМК (1440 вентилей, КМОП)
5503ХМ4 БМК (1728 вентилей, КМОП)
5503ХМ5 БМК (3072 вентиля, КМОП)
5503ХМ6 БМК (3672 вентиля, КМОП)
5503ХМ7 БМК (5478 вентилей, КМОП)
5503ХМ8 БМК (7722 вентиля, КМОП)
5503ХМ9 БМК (10710 вентилей, КМОП)
6501ХМ1 БМК (300 вентилей)

ХН* Аналоговые матрицы (см. также БА по новому ГОСТу)

1450ХН1 Аналоговый БМК (биполярный, 9 макроячеек)
1451ХН1 Аналоговый БМК (биполярный, 9 макроячеек)
1451ХН2 Аналоговый БМК (биполярный, 720 вентилей)
1451ХН3 Аналоговый БМК (биполярный, 8 макроячеек)
1451ХН4 БМК с регулярной структурой (биполярный)
1451ХН5 БМК с регулярной структурой (биполярный)
1451ХН6 БМК (биполярный)
1451ХН7 Аналогово-цифровой БМК
1452ХН1 БМК для мощных ИП
1510ХН1 Аналоговый БМК (500 элементов)

ХТ* Комбинированные матрицы (см. также БК по новому ГОСТу)

1445ХТ1 Аналогово-цифровой БМК
1515ХТ1 АБМК (119 цифровых ячеек, 18 аналоговых ячеек)
1586ХТ6 БМК (Биполя., 132 транзистора)
1586ХТ7 БМК (Биполя., 290 транзисторов)
1586ХТ8 БМК (БиКМОП, 180 транзисторов)
5315ХТ1 Аналогово-цифровой БМК (230 вентилей, БиКМОП)
АЦМ-11 БМК аналогово-цифровой
АЦМ-21 БМК аналогово-цифровой
АЦМ-23 БМК аналогово-цифровой
РМ111 БМК аналогово-цифровой

ХХ ИС для силовой электроники

1462ХХ1 5-канальный формирователь силового привода
441ХХ1 Многофункциональная схема силовой электроники
441ХХ2 Многофункциональная схема силовой электроники

ХП Прочие многофункциональные ИС

1007ХП1 Схема управления речи (102в р)
1018ХП1 Регулятор яркости, контрастности и громкости ТВ приемника
1038ХП1 Аналоговый тракт телефонного аппарата
1054ХП1 Входной усилитель ИК ДУ
1055ХП1 Контроллер зажигания с датчиком Холла
1055ХП2 Контроллер зажигания с датчиком Холла
1055ХП3 Схема бесконтактного зажигания
1055ХП4 Контроллер зажигания с датчиком Холла
1057ХП1 Компандерный шумоподавитель
1106ХП1 Схема выбора ТВ программы (6 кан.)
1106ХП2 Схема выбора ТВ программы
1106ХП3 Схема выбора ТВ программы
1512ХП1 Формирователь временных интервалов
1523ХП1 Измеритель временных интервалов
1523ХП2 Измеритель временных интервалов
1556ХП4 ПЛМ (64 терма, ТТЛШ)
1556ХП6 ПЛМ (64 терма, ТТЛШ)
1556ХП8 ПЛМ (64 терма, ТТЛШ)
1557ХП1 2-канальное арифметическое устройство
1557ХП2 Селектор входных сигналов
1557ХП3 Усилитель с ШИМ
1557ХП4 Усилитель с программируемым коэффициентом усиления
1557ХП5 Схема декодирующего устройства
1557ХП6 Схема синусно-косинусного преобразователя
1560ХП1 ПЛМ с 8-направленными шинами
1560ХП2 ПЛМ с 8-разрядными регистрами

1560ХП3 ПЛМ с двунаправленными шинами и 8-разрядным регистром
1560ХП4 ПЛМ с 4-направленными шинами и 4-разрядным регистром
1568ХП1 Электронный регулятор громкости
157ХП1 Двухканальная схема пиковой индикации и АРУЗ
157ХП2 Стабилизатор напряжения с элементами генератора
157ХП3 Шумоподавитель
157ХП4 Динамический шумоподавитель
1609ХП1 Энергонезависимое ЗУ (256 × 8, шина I²C)
1609ХП21 Энергонезависимое ЗУ (128 × 8)
2043ХП32 Генератор сигналов указателей поворота и аварийной сигнализации
224ХП1 Устройство сопряжения
284ХП1 УВХ регулятора АРУ
3140ХП25 Контроллер зажигания с МЗ датчиком
3140ХП27 Генератор сигналов указателей поворота и аварийной сигнализации
405ХП1 Схема усиления, формирования адресных и запоминания сигналов
416ХП1 Схема управления разверткой ТВ приемника
435ХП1 Универсальная ВЧ схема
5002ХП1 Адаптивный дельта-кодек, УН, два ОУ, два кварцевых генератора, два компаратора
5002ХП2 Адаптивный дельта-кодер, дельта-декодер, два УН, два ОУ, два УМ, компаратор
5002ХП3 Адаптивный дельта-кодек, два ФНЧ, ОУ, УН, цифро-дискретный ФНЧ
515ХП1 Многофункциональная схема
515ХП2 Многофункциональная схема
533ХП1 Частотно-фазовый дискриминатор
558ХП1 Десятичный счетчик с ЗСПУЗУ и ДШ (7 р)
558ХП2 ЗСПУЗУ с последовательным вводом/выводом через адресный регистр (16 × 24)
558ХП3 Энергонезависимое ЗУ (256 × 8, шина I²C)
590ХП1 Схема управления фотоаппаратом «Орбита»
724ХП1 Устройство согласования сигналов
724ХП2 Устройство согласования сигналов
МС ГХ Микросборка
UA01.ХП23 Генератор сигналов указателей поворота и аварийной сигнализации
UA01.ХП24 Генератор сигналов управления прерывателем стеклоочистителя
UA01.ХП29 Магниточувствительная схема
UA01.ХП29М Магниточувствительная схема для ВМ
UA01.ХП30 Магниточувствительная схема с линейным выходом
UA01.ХП306 Схема обработки сигнала бесконтактного индуктивного датчика
UA01.ХП34 Схема управления реле контроля исправности ламп
UA01.ХП39 Магниточувствительная схема
UA01.ХП49 Магниточувствительная схема для ВМ
URS784ХП01 Декодер PAL/SECAM/NTSC
КФАХП005 Схема обработки сигналов цветности
УР1101ХП24 Генератор сигналов управления прерывателем стеклоочистителя
УР1101ХП31 Схема управления ШД спидометра и мА
УР1101ХП32 Генератор сигналов указателей поворота и аварийной сигнализации
УР1101ХП34 Схема управления реле контроля исправности ламп
213ЖИ1 Многофункциональная схема
AS4140 Схема защиты от поражения электрическим током
LFM-01 Контроллер охранной системы
V00101\M Схема управления двухтарифным электросчетчиком
А Преобразователь ПЧ, частотный модулятор и детектор
БЗВ Схема контроля параметров электронных схем
Вита-2 Схема управления синтезатором частоты
ДЕКОДЕР Декодер для системы радиоуправления игрушками
ЗАМОК Схема для кодового замка
КОДЕР Кодер для системы радиоуправления игрушками
МС 1 1 Микросборка
МС 1 11 Микросборка
МС 1 13 Микросборка
МС 1 14 Микросборка
МС 1 2 Микросборка
МС 1 3 Микросборка
МС 1 4 Микросборка
МС 1 5 Микросборка
МС 1 6 Микросборка
МС 1 7 Микросборка
МС 2 1 Микросборка
МС 2 10 Микросборка
МС 2 11 Микросборка
МС 2 2 Микросборка
МС 2 3 Микросборка
МС 2 4 Микросборка
МС 2 5 Микросборка
МС 2 6 Микросборка
МС 2 7 Микросборка
МС 2 7 Микросборка
МС 2 8 Микросборка
МС 2 9 Микросборка
МС 3 1 Микросборка
МС 3 2 Микросборка
МС КЗВ Микросборка
МС СН1 Микросборка
МС СТ1 Микросборка
МС УЗ Микросборка
ЛДУ Схема управления ЛДУ радиостанции
РВЗ Устройство опознавания кода абонента в системах персонального радиовызова
СА Схема для слухового аппарата
СР1.02 Синтезатор речи
СТРЕЛОК Схема для создания электронной игры
СУ Контроллер тонометра
УГК-25П Микросборка
УСП-Т45 Формирователь импульсов управления ШД

ФКИ Кодер номера пользователя для охранно-сигнализации
ФРМ Формирователь временных интервалов и селектор импульсов

Ц
Фоточувствительные схемы с зарядовой связью

ЦЛ Линейные фоточувствительные схемы с зарядовой связью

1200ЦЛ1 ПЗС линейка (1024 × 1)
1200ЦЛ2 ПЗС линейка (2048 × 1)
1200ЦЛ3 ПЗС линейка (2048 × 1)
1200ЦЛ4 Электронно-лучевая ПЗС линейка (2048 × 4)
1200ЦЛ5 ПЗС линейка (1024 × 1)
1200ЦЛ6 ПЗС линейка (2048 × 1)
1200ЦЛ7 ПЗС линейка (1024 × 1)

ЦМ Матричные фоточувствительные схемы с зарядовой связью

1200ЦМ1 ПЗС матрица (288 × 230)
1200ЦМ10 ПЗС матрица (96 × 2048)
1200ЦМ11 ПЗС матрица (128 × 512)
1200ЦМ12 ПЗС матрица (576 × 350)
1200ЦМ14 ПЗСматрица (576 × 440)
1200ЦМ15 ПЗС матрица (442 × 580)
1200ЦМ2 ПЗС матрица
1200ЦМ3 ПЗС матрица (32 × 108)
1200ЦМ5 ПЗС матрица (64 × 168)
1200ЦМ6 ПЗС матрица (64 × 168)
1200ЦМ7 ПЗС матрица (576 × 380)
1200ЦМ8 ПЗС матрица 2 × (144 × 256)
1200ЦМ9 ПЗС матрица (128 × 256)
1204ЦМ1 Остроканальная матрица с барьером Шоттки (128 × 128)
1204ЦМ2 Остроканальная матрица с барьером Шоттки (256 × 256)
1204ЦМ3 Остроканальная матрица с барьером Шоттки (512 × 512)
А1094 ПЗС матрица (800 × 600)
А1131 ПЗС матрица 3 × (144 × 230)
А1139 ПЗС матрица (1154 × 534)
А1141 ПЗС матрица (442 × 580)
СЛП314М ПЗС матрица (800 × 800)

ЦП Прочие фоточувствительные схемы с зарядовой связью

М2ЦПК0841 Дифференциальный усилитель

Ч
Преобразователи физических величин и компоненты датчиков

ЧД Преобразователи и компоненты датчиков давления

УСП-Л31 Интегральный датчик давления
УСП-Л32 Интегральный датчик давления

ЧМ Преобразователи и компоненты датчиков механических перемещений

1243ЧМ1 Схема управления микроакселерометром
1243ЧМ2 Схема управления микроакселерометром

ЧТ Преобразователи и компоненты датчиков температуры

1019ЧТ1 Преобразователь температуры в напряжение
1019ЧТ2 Чувствительный элемент линейного датчика температуры
1457Т1 Схема для медицинского термометра
LL135 Полупроводниковый датчик температуры

7. СПИСОК АНАЛОГОВ

µA702 (линейка) – 140УД1
µA709 (линейка) – 153УД1
µA709A (линейка) – 153УД3
µA710 (линейка) – 521СА2
µA710 (линейка) – 554СА2
µA711 (линейка) – 521СА1
µA711 (линейка) – 554СА1
µA723 (линейка) – 142ЕН14
µA725 (линейка) – 153УД5
µA725 (линейка) – 551УД1
µA726 (линейка) – 516УП1
µA733 (линейка) – 171УВ2
µA735 (линейка) – 1040ХА1
µA741 (линейка) – 140УД6
µA741 (линейка) – 140УД16
µA741 (линейка) – 140УД7
µA747 (линейка) – 140ВУД2
µA747 (линейка) – 140УД20
µA776 (аналог) – 140УД12
µA7805 (линейка) – 1160ЕН5
µA7805 (линейка) – 1212ЕН5
µA7806 (линейка) – 1244ЕН6
µA7806 (линейка) – 142ЕН5А,Б
µA7806 (линейка) – 1160ЕН6
µA7806 (линейка) – 1212ЕН6
µA7806 (линейка) – 1244ЕН6
µA7806 (линейка) – 142ЕН6А,Б,Г
µA7806 (линейка) – 1160ЕН6
µA7808 (линейка) – 1212ЕН8
µA7808 (линейка) – 1244ЕН8
µA7809 (линейка) – 1160ЕН9
µA7809 (линейка) – 1212ЕН9
µA7809 (линейка) – 1244ЕН9
µA7809 (линейка) – 142ЕН9А,Г
µA7810 (линейка) – 1212ЕН10
µA7812 (линейка) – 1160ЕН12
µA7812 (линейка) – 1212ЕН12
µA7812 (линейка) – 1244ЕН12
µA7812 (линейка) – 142ЕН12Б,Д
µA7815 (линейка) – 1160ЕН15
µA7815 (линейка) – 1212ЕН15
µA7815 (линейка) – 1244ЕН15
µA7815 (линейка) – 142ЕН15Б,Г
µA7818 (линейка) – 1160ЕН18
µA7818 (линейка) – 1212ЕН18
µA7818 (линейка) – 1244ЕН18
µA7820 (линейка) – 1160ЕН20
µA7820 (линейка) – 1212ЕН20
µA7820 (линейка) – 142ЕН9А,Г
µA7824 (линейка) – 1160ЕН24
µA7824 (линейка) – 1212ЕН24
µA7824 (линейка) – 1244ЕН24
µA7824 (линейка) – 142ЕН9Б,Д
µA7827 (линейка) – 1212ЕН27
µA7827 (линейка) – 142ЕН9Б,Е
µA7885 (линейка) – 1212ЕН8А

µA78L05 (аналог) – 1157ЕН5
µA78L05 (линейка) – 1181ЕН5
µA78L05 (линейка) – 1182ЕН5
µA78L05 (линейка) – 1187ЕН5
µA78L06 (линейка) – 1188ЕН6
µA78L08 (линейка) – 1181ЕН8
µA78L08 (аналог) – 1182ЕН8
µA78L09 (линейка) – 1157ЕН9
µA78L09 (линейка) – 1181ЕН9
µA78L09 (линейка) – 1188ЕН9
µA78L12 (линейка) – 1157ЕН12
µA78L12 (линейка) – 1181ЕН12
µA78L12 (линейка) – 1188ЕН12
µA78L15 (линейка) – 1157ЕН15
µA78L15 (линейка) – 118 ЕН15
µA78L18 (линейка) – 1157ЕН18
µA78L18 (линейка) – 1181ЕН18
µA78L24 (линейка) – 1157ЕН24
µA78L24 (линейка) – 1181ЕН24
µA78M05 (линейка) – 1225ЕН5
µA78M06 (линейка) – 1226ЕН6
µA78M08 (линейка) – 1225ЕН8
µA78M09 (линейка) – 1225ЕН9
µA78M10 (линейка) – 1225ЕН10
µA78M12 (линейка) – 1225ЕН12
µA78M15 (линейка) – 1225ЕН15
µA78M18 (линейка) – 1225ЕН18
µA78M24 (линейка) – 1225ЕН24
µA78M27 (линейка) – 1225ЕН27
µA78M (линейка) – СТВ (аналог)
µA7805C (аналог) – 1157ЕУ1
µA7905 (линейка) – 1182ЕН5
µA7905 (линейка) – 1179ЕН5
µA7905 (линейка) – 1183ЕН5
µA7908 (линейка) – 1182ЕН8
µA7906 (линейка) – 1179ЕН8
µA7908 (линейка) – 1183ЕН8
µA7908 (линейка) – 1162ЕН8
µA7908 (линейка) – 1179ЕН8
µA7908 (линейка) – 1183ЕН8
µA7909 (линейка) – 1182ЕН9
µA7909 (линейка) – 1179ЕН9
µA7909 (линейка) – 1183ЕН9
µA791 (линейка) – 142ЕУД1
µA7910 (линейка) – 1182ЕН10
µA7912 (линейка) – 1182ЕН12
µA7912 (линейка) – 1179ЕН12
µA7912 (линейка) – 1183ЕН12
µA7915 (линейка) – 1182ЕН15
µA7915 (линейка) – 1179ЕН15
µA7915 (линейка) – 1183ЕН15
µA7918 (линейка) – 1182ЕН18
µA7918 (линейка) – 1179ЕН18
µA7918 (линейка) – 1183ЕН18
µA7920 (линейка) – 1182ЕН20
µA7920 (линейка) – 1179ЕН20
µA7920 (линейка) – 1183ЕН20

µA7924 (линейка) – 1182ЕН24
µA7924 (линейка) – 1179ЕН24
µA7924 (линейка) – 1183ЕН24
µA7927 (линейка) – 1182ЕН27
µA78G (линейка) – 142ЕН10
µPA35C (аналог) – 140КТ1
µPC1490 (аналог) – 1054ХП1
µPC1514 (аналог) – 1093ХА2
µPC5552C (аналог) – 1507РЕ1
µPD1723 (аналог) – 1808РЕ2
µPD1867-G (аналог) – СМ1-2
µPD41 1000 (аналог) – 1630РУ4
µPD41 1000 (аналог) – 565РУ8
µPD41464 (аналог) – 565РУ11
µPD4363C-70 (аналог) – 537РУ19
µPD4364C-15 (аналог) – 537РУ23
µPD4503 (аналог) – 1580ХМ3-ВЛИ3
µPD4800A (аналог) – 581ПГ3
µPD46C39 (аналог) – 1561ПН3
µPD67010 (аналог) – 1581ХМ1
µPD7201 (аналог) – 1818ВГ1
µPD7220 (аналог) – 1810ВГ4
µPD770 100 (аналог) – 586РЕ2
µPD7500 (аналог) – 1829ВЕ1
µPD7502 (аналог) – 1826ВМ1
µPD7507 (аналог) – 1826ВМ2
µPD7720 (аналог) – 1827ВЕ3
µPD77P20 (аналог) – 1827ВЕ4
µPD7528 (аналог) – 1200ЦУ7
µPD8DCAB (аналог) – 1013ВЕ15
µPG601B (аналог) – 650ОТП1
µPG701B (аналог) – 650ОТ1
µPG704 (аналог) – 650ОП1
µPG707 (аналог) – 650ОП1
1008ВЖ1 – 1054ВЖ1
1008ВЖ1 – 1093ЕЖ3
1008ВЖ3 – 1054ВЖ3
1008ВЖ5 – 1093ВЖ1
1008ВЖ7 – 1054ВЖ7
1008ВЖ7 – 1093ЕЖ2
1004ИВ165 – 700ИВ165
1004УД161 – 700УД161
1004УД162 – 700ИД162
1004УД164 – 700ИД164
1004УЕ136 – 700УЕ136
1004УЕ137 – 700УЕ137
1004УЕ180 – 700УЕ180
1004УМ180 – 700УМ180
1004УП179 – 700ИП179
1004УП181 – 700ИП181
1004УР141 – 780УР141
1004ХЕ105 – 700ХЕ105
1004ХЕ111 – 700ХЕ111
1004ХЕ123 – 700ХЕ123
1004ХЕ211 – 700ХЕ211
1004ХК117 – 700ХК117
1004ХК121 – 700ХК121

1033ЛП10 – 700ЛП110
1033ЛП10 – 700ЛП210
1004ЛП101 – 700ЛП3101
1004ЛП102 – 700ЛМ102
1004ЛП105 – 700ЛМ105
1004ЛМ109 – 700ЛМ109
1004ЛП107 – 700ЛП107
1004ЛП115 – 700ЛП115
1004ЛП116 – 700ЛП116
1004ЛП128 – 700ЛП128
1004ЛП129 – 700ЛП129
1004ЛП216 – 700ЛП16
1033ЛС118 – 700ЛС118
1004ЛС119 – 700ЛС119
1004НР400 – 700НР400
1004РУ124 – 700РУ124
1004РУ125 – 700РУ125
1004РУ146 – 700РУ146
1004РУ401 – 700РУ401
1004РУ402 – 700РУ402
1004ТМ130 – 700ТМ130
1004ТМ131 – 700ТМ131
1004ТМ133 – 700ТМ133
1004ТМ134 – 700ТМ134
1004ТМ173 – 700ТМ173
1004ТМ231 – 700ТМ231
1014КТ1 – 1054КТ1
1016ЕТ1 – 1147КТ1
1016КТ1 – 743КТ1
1040ЕР2 – 544УД2
1056ХА2 – 1140УД8
1056ЛА3 – 700ЛА3
1056ЛА8 – 700ЛА8
1056ЛА8 – 700ЛП8
1056ЛБ1 – 700ЛБ1
1056ЛБ2 – 700ЛТБ2
1056ЛБ3 – 700ЛЛ80
1056ЛБ4 – 700ЛЛ64
1056ЛЕ5 – 700ЛЕ5
1056ЛЕ6 – 700ЛЕ6
1056ЛД1 – 700ЛД1
1056ЛД2 – 700ЛД2
1056ЛД3 – 700ЛД3
1056ЛД4 – 700ЛД4
1056ЛЛ5 – 700ЛЛ55
1056ЛЛ8 – 700ЛЛ8
1056ЛП7 – 700ЛД7
1056ЛЭ8 – 700ЛД8
1056ЛР1 – 700ЛР1
1056ЛР11 – 700ЛР11
1056РР2 – 700РР2
1056РР3 – 700ЛР3
1056ЛР4 – 700ЛР4
1056ЭК3 – РТМ1002
1056ЭК4 – РТМ2001
1056ХА1 – УР1101ХП31
1056ЛИ1 – 1529ЛИ1

1000ТВ (аналог) – 650ОП1
1000ТА (аналог) – 650ОСА1
1000ТБ (аналог) – 650ОЧЕ4
1101А (аналог) – 505РУ4
1107ТВ1 – 1122ГВ1
1108ПС1 – 1143ПС1
1116КП11 – 1173КП2
1116КП11 – UA01 ХП2Б1У
1116КП11 – UA01 ХП16
1116КП3 – 1173КП1
1116КП5 – UA01 ХП2Г
1116КП5 – UA01 ХП39
1128УД1 – 1486УД1
1221ТП1 – 722ТМ1
1221УП1 – 722УТ1
1221УП1 – 722УТ1
1221УН1 – 722УС1
1221УН2 – 722УС2
1221УП1 – 722УБ1
1231УН1 – 753УН1
1240КТ1 – 1134КТ1
1298НТ1 – 1125НТ1
1334КП10 – 1348КТ5
1341УВ8 – 7341ИЕ5
1341ИЕ5 – 7341ИЕ5
1341ИР1 – 7341ИР1
1341ИР2 – 7341ИР2
1340СП0 – 7340СП0
1341КП8 – 7341КП8
1341КП9 – 7341КП9
1341ЛА2 – 7341ЛА2
1341ЛА8 – 7341ЛА8
1341ЛБ1 – 7341ЛБ1
1341ЛЕ2 – 7341ЛЕ2
1341ЛЛ3 – 7341ЛЛ3
1341ЛР1 – 7341ЛР1
1341ЛР2 – 7341ЛР2
1341РМ1 – 7341РМ1
1341ТВ1 – 7341ТВ1
1341ТВ14 – 7341ТВ14
1341ТМ2 – 7341ТМ2
1401УД4 – 1416УД4
1402А (аналог) – 505НР2
1402УЕ1 (аналог) – из 1402УЕ1
1403УЕ2 – 1435УЕ1
1407УД1 – 740УД3
1407УД17 – UA01 УД17
1407УД21 – UA01 УД21
1407УД24 – UA01 УД24
1407УД6 – 740УД6
1407УД6 – 740УД8
1423ЕН1 – 1145ЕН1
1423ЕН1 – 7423ЕН1
1423ЕН6 – 1145ЕН16
1423ЕН3 – 1145ЕН3
1423ЕН5 – UA01 ЕН005
1423ЕН5...8 – 1145ЕН2
1423ЕН8 – 1145ЕН4
1423ЕН8 – UA01 ЕН008
1423ЕН1 – 1145ЕН11
1423ЕП1 – 1145ЕТ2

1423УД1 – 1442УД1
1435АГ2 – 1845АГ2
1435ВВ1 – 7435ВБ1
1435УК1301 – 7435УК1301
1435УК1302 – 7435УК1302
1435УК1303 – 7435УК1303
1435УК1308 – 7435УК1308
1435УК1801 – 7435УК1801
1435УК501 – 7435УК501
1435УК502 – 7435УК502
1435УК503 – 7435УК503
1435УР1 – 7435УР1
1435УР2 – 7435УР2
1537УД1 – 740УД1
1537УД2 – 740УД2
1537УД2 – 740УД8
1537УД3 – 710УД1
1564АГ3 – 1568АГ3
1564АГ3 – 1568ВАГ3
1564АГ4 – 1568ВАГ4
1564НД3 – 1568НД3
1564ИЕ10 – 1568ИЕ10
1564ИЕ19 – 1568ИЕ19
1564ИЕ8 – 1568ИЕ8
1564КП7 – 1568КП7
1564КП8 – 1568КП8
1564КП9 – 1568КП9
1564КП12 – 1568КП12
1564КП13 – 1568КП13
1564КП15 – 1568КП15
1564КП12 – 1568КП12
1564КП17 – 1568КП17
1564ЛА1 – 1568ЛА1
1564ЛА3 – 1568ЛА3
1564ЛН1 – 1568ЛН1
1564ЛН7 – 1568ЛН7
1564ТВ3 – 1568ТВ3
1564ТМ2 – 1568ТМ2
1564ТМ2 – 1568ТМ2
1568АГ3 – 1597АГ3
1568АГ3 – 1597АГ3
1568АГ4 – 1597АГ4
1568НД3 – 1597НД3
1568НЕ10 – 1597НЕ10
1568НЕ19 – 1597НЕ19
1568НЕ8 – 1597НЕ8
1568НЕ7 – 1597НЕ7
1568НП7 – 1597НП7
1568НР11 – 1597НР11
1568НР8 – 1597НР8
1568НР9 – 1597НР9
1568КП12 – 1597КП12
1568КП13 – 1597КП13
1568КП15 – 1597КП15
1568КП2 – 1597КП2
1568КП7 – 1597КП7
1568ЛА1 – 1597ЛА1
1568ЛА3 – 1597ЛА3

1568ТМ1 – 1597ТМ1
1568ТМ7 – 1597ТМ7
1568ТВ3 – 1597ТВ3
1568ТМ2 – 1597ТМ2
1568ТМ2 – 1597ТМ2
1574УД2 – 1057УД2
1574УД2 – 1434УД1
1574УД2 – 1574УД2
1574УД3 – 1574УД3
1574УД4 – 1574УД5
1574УД4 – 1574УД6
1575ЛП1 – 1057УП1
1603РЕ1 – 1821РЕ1
1623РР3 – UA82С55РР02
1624КТ2 – 1624КТ1
1634УЕ1 – 764УЕ1
1634УЕ2 – 764УЕ2
1634УР10 – 764УР10
1640РР2 – 764УР2
1640УР3 – 764УР3
1640КТ1 – 764КТ1
1640ЛА7 – 764ЛА7
1640ЛА8 – 764ЛА8
1640ТЕ10 – 764ТЕ10
1640ТЕ5 – 764ТЕ5
1640ТМ1 – 764ТМ1
1640ТП1 – 764ТП1
1640ТП11 – 764ТП11
1640ТП12 – 764ТП12
1640ТР2 – 764УТ2
1640ТС1 – 764ТС1
1640ТУ1 – 764ТУ1
1640ТМ2 – 764ТМ2
1655ОР01 – 1890ВГ2
1657ТС1 – 745ТС1
1657ТС2 – 745ТС2
1657ТС3 – 745ТС3
1702 А (аналог) – 505РР1
1700АА3 – 1700КТ3
1743ХП2 – Вариант 17
1743УП2 – КФ1ПП020
1743ТС1 – 1057ТС1
1743ТС1 – 775ТС1
1743УН14 – 1057УН14
1743УН14 – UA01 УН14
1743УН19 – 1057УН19
1743УН19 – UA01 УН19
1752ДА1 – 1425ЕА1
1752УБ1 – 1425УВ1
1752УВ2 – 1425УВ2
1752УЕ2 – 775УЕ2
1752УЕ3 – 775УЕ3
1752УВ4 – 1425УВ4
1802ВВ1 – 1822ВВ1
1802ВВ2 – 1822ВВ2
1802ВК1 – 1805ВК1
1802ВР1 – 1802ВР1
1802ВР1 – 1827ОР1
1802ВР2 – 1822ВР2
1802ВР3 – 1822ВР3

1802ВС1 – 1822ВС1
1802ИМ1 – 1822ИМ1
1802УП1 – 1827УП1
1802УР1 – 1822УР1
1802ВП1 – 1805ВА2
1802ВП1 – 1822ХП1
1804ВР1 – 1805ВР2
1804ВС1 – 1805ВС1
1804ВУ1 – 1805ВУ1
1804ИР1 – 1805ИР1
1805ВА1 – 1825ВА1
1805ВА2 – 1825ВА2
1805ВБ1 – 1825ВБ1
1805ВК1 – 1825ВК1
1805ВР1 – 1825ВР1
1805ВР2 – 1825ВР2
1805ВС1 – 1825ВС1
1805ВУ1 – 1825ВУ1
1805ИР1 – 1825УР1
1805ЕМ2 – 1835ЕМ2
1806ЕМ2 – 1836ЕМ21
1806ВМ3 – 1806ВМ3
1806ВМ4 – 1806ВМ4
1806ВТ1 – 1545ХМ1
1826ВК1 – 1825ВК1
1826ВК2 – 1825ВК2
1826ВТ1 – 1825ВТ1
1986НТ1 – 1113НТ1
1986НТ1 – 798НТ1
1986НТ2 – 798НТ2
1986НТ3 – 798НТ3
1986НТ4 – 798НТ4
1986НТ5 – 1133НТ5
1986НТ5 – 798НТ5
1986НТ6 – 798НТ6
1990НТ7 – 798НТ7
1990НТ8 – 798НТ8
1995УТ1 – 1133УТ1
1995УТ1 – 798УТ1
1АШ2А – 1116КП3
1Б572 – 1890ВМ1
1Б577 – 1890ВЦ1
2 х 14УД17 – 140УД31
2101А-4 (аналог) – 132РУ1
2102 (аналог) – 527РУ3
2102А (аналог) – 132РУ2
2102А (аналог) – 565РУ2
2102А (аналог) – 565РУ8
2105О (аналог) – 1890ЕГ2
2106 (аналог) – 166РУ2
2106 (аналог) – 166РУ3
2107А (аналог) – 565РУ1
2114З (аналог) – 1893ВГ3
2114 (аналог) – 565РУ6
2125 (аналог) – 132РУ3
2125АЦ (аналог) – 132РУ4
2147 (аналог) – 132РУ5
2147 (аналог) – 565РУ4
2147Л (аналог) – 132РУ16
2148Н (аналог) – 132РУ14

2148Н (англ.) – 132РУ8
2169Н (англ.) – 132РУ15
2169Н (англ.) – 132РУ8
2248Г1 – 724Г1
2248Т1 – 724ГГ1
2248Т2 – 724ГТ2
2248С1 – 724ГС1
2248С1 – 724ДС1
2248С2 – 724ДС2
2248А1 – 724СА1
2248П1 – 724ЛП1
2248У1 – 724УН1
2248УН2 – 724УН2
2248УН3 – 724УН3
2248УП1 – 724УП1
2248УТ2 – 724УТ2
2248УТ3 – 724УТ3
2248УП4 – 724УП4
2248УР2 – 724УР2
2248УР3 – 724УР3
2248Х1 – 724ХХ1
2312Е (англ.) – 1623РЕ2
2312Е (англ.) – 1623РЕ5
2325Б (англ.) – 573РЕ8
2364 (англ.) – 1623РЕ1
2364 (англ.) – 1623РЕ4
2364 (англ.) – 1895РЕ4
2364 (англ.) – 573РЕ4
2364 (англ.) – 573РЕ8
2498П1 – 769ЛП1
2498Т1 – 749ГТ1
2498Т2 – 749ГТ2
2498Т3 – 749ГТ3
2498Т4 – 749ЛТ4
2498П5 – 749ЛТ5
2498Т8 – 749ЛТ8
2498УП1 – 749УП1
2498ХП1 – 5ОС4РС2
27010 (англ.) – 573РФ9
27С01 (англ.) – 573РФ1
27С16 (англ.) – 573РТ2
27С16 (англ.) – 573РТ5
27С16 (англ.) – 573РФ2
27С16 (англ.) – 573РФ9
27С256 (англ.) – 573РФ7
27С256 (англ.) – 573РФ8
27С32 (англ.) – 573РФ3
27С64 (англ.) – 573РТ4
27С64 (англ.) – 573РТ5
27С64 (англ.) – 573РФ4
27С64 (англ.) – 573РФ6
27С256-17 (англ.) – 1623РФ3
27С64-20 (англ.) – 1623РФ1
28С10 (англ.) – 1624РР3
28С16 (англ.) – 1609РР1
28С16 (англ.) – 573РР2
28С256 (англ.) – 1624РР1
2864 (англ.) – 1624РР2
2864А (англ.) – 1609РР2
2864А (англ.) – 573РР3
2864А (англ.) – 1623РФ2
28ЕЕ11 – 432ЕР11
28ЕЕ11 – 786ЕР11
28ЕЕ12 – 432ЕР12
28ЕЕ12 – 786ЕР12
28ЕЕ13 – 432ЕР13
28ЕЕ13 – 786ЕР13
28ЕЕ14 – 432ЕР14
28ЕЕ15 – 432ЕР15
28ЕКТ2 – 432КТ2
2912 (англ.) – 1146КТ2
2920 (англ.) – 1813ВЕ1
2А-30 (Германия) – 118УН2
2А-30 (Германия) – 122УН2
2N3336 (США) – 504НТ1
2N3336 (США) – 504НТ2
2N3336 (США) – 504НТ3
2N3336 (США) – 504НТ4
2N3336 (США) – 504НТ5
2N4042 (Голландия) – 159НТ1
2N4725 (США) – 125НТ1
2РС391 – 239ГС1
2РС392 – 239ГС2
2РС393 – 239ГС3
2РС820 – 220ОС1
2РС451 – 245ГС1
2РС452 – 245ГС2
2РМ131 – 2130Х11
2РЕ671 – 2677Б1
2РЕ672 – 2677Б2
2РЕ673 – 2677Б3
2РЕ674 – 2677Б4
2РУ531 – 253ПУ1
2РУ532 – 253ПУ2
2РТМ71 – 2677Г1
2РТМ72 – 2677Г2
2РТМ73 – 2677Г3
2РТ671 – 2677Р1
2РЕВ01 – 2685Р1
2РЧ541 – 2543Т1
2РЧ671 – 2677Н1
2РЧ672 – 2677Н2
2РЧ673 – 2677Н3
2РЭ191 – 2139Д1
2РК121 – 2127К1
2РК131 – 2139К1
2РМ531 – 253ПМ1
2РН391 – 2387Н1
2РН451 – 245ТН1
2РН452 – 245ТН2
2РС391 – 239ГС1
2РС392 – 239ГС2
2СА451 – 245СА1
2СА452 – 245СА2
2СА531 – 253СА1
2СБ381 – 238СБ1
2СБ541 – 254СБ1
2ТМ871 – 2677К1
2ТРЕ71 – 2677Р1
2ТС121 – 2127С1
2УБ121 – 2127УЕ1
2УИ531 – 253УИ1
2УИ532 – 253УИ2
2УИ533 – 253УИ3
2УИ534 – 253УИ4
2УП451 – 245УП1
2УП452 – 245УП2
2УП453 – 245УП3
2УП454 – 245УП4
2УП455 – 245УП5
2УС201 – 220УС1
2УС202 – 220УС2
2УС381 – 238УС1
2УС382 – 238УС2
2У744 1/1 – 244УТ1/1
2У744 1/2 – 244УТ1/2
2ЭП201 – 2209П1
2ЭП391 – 2396П1
3001 (англ.) – 565ИК01
3001 (англ.) – 585ИК01
3002 (англ.) – 585ИК02
3002 (англ.) – 588ИК02
3003 (англ.) – 588ИК03
3003 (англ.) – 685ИК03
3024 (Германия) – 154ЛА8
3101А (англ.) – 565РУ01
3101А (англ.) – 585РУ01
3104 (англ.) – 546РК04
3245 (англ.) – 170АП4
3305 (Голландия) – 136ИР4
3341 (Голландия) – 536ИР2
3601 (англ.) – 541РТ1
3601-1 (англ.) – 556РТ4
3604-2 (англ.) – 556РТ5
3634А-2 (англ.) – 556РТ17
3638 (англ.) – 541РТ2
3708 (Голландия) – 590КН1
4056Н (англ.) – 1505УР6
4232 (англ.) – 505РЕ2
4232 (англ.) – 505РЕ3
4232 (англ.) – 5627РЕ1
4316А (англ.) – 1810РЕ1
4316А (англ.) – 568РЕ1
4800-2В – 1167КП1
5009А (англ.) – 505НР3
5010КП1 – 5О1ХЛ1
513УЕ2 – 1403УЕ2
530КТ1 – 730КТ1
531СА2 – 721СА2
532КН2 – 1136КН2
532КН2 – 1136КН21
535ГС2 – 1141ГС2
5200 (англ.) – 505РУ5
5260-1 (англ.) – 506РЕ5
536ГС1 – 726ГС1
536УР1 – 726УР1
5275-1 (англ.) – 1556РЕ1
5275-1 (англ.) – 1656РЕ1
535УП1 – 725УП1
530ЛА4 – 732ЛА4
530ЛР13 – 732ЛР13
530ЛР11 – 732ЛР11
530ЛР5 – 732ЛР5
530РА481 (англ.) – 556РТ8
542КП1 – 746КП1
542КП15 – 1120КП5
543КН1 – 733КН1
543КН2 – 733КН2
543КН3 – 733КН3
544УД1 – 744УД1
544УД2 – 744УД2
544УД3 – 744УД3
548УН2 – 1ЦА03.УН2
54АС00 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-00
54АС02 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-02
54АВ04 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-04
54АС08 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-08
54АС10 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-10
54АС109 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-109
54АС11 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-11
54АС125 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-125
54АС132 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-132
54АС138 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-138
54АС139 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-139
54АС151 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-151
54АС155 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-155
54АС174 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-174
54АС192 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-192
54АС193 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-193
54АС20 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-20
54АС21 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-21
54АС240 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-240
54АС244 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-244
54АС245 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-245
54АС251 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-251
54АС257 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-257
54АС273 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-273
54АС279 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-279
54АС280 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-280
54АС299 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-299
54АС30 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-30
54АС32 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-32
54АС34 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-34

54АС374 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-374
54АС390 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-390
54АС51 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-51
54АС54 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-54
54АС74 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-74
54АС85 (Франция) – 5554ЕЦ1Тх-85
54АС00 (Германия) – 5514ЕЦ1Тх-00
54НС02 (Германия) – 5514ЕЦ1Тх-02
54НС11 (Германия) – 5514ЕЦ1Тх-11
54НС132 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-132
54НС138 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-138
54НС164 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-164
54НС193 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-193
54НС20 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-20
54НС237 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-237
54НС240 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-240
54НС241 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-241
54НС245 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-245
54НС253 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-253
54НС257 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-257
54НС367 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-ВА5
54НС365 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-365
54НС573 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-573
54НС74 (Франция) – 5514ЕЦ1Тх-74
560УП1 – 1421УП1
565ПП12 – 565ПП3
566РТ5 – 1622РТ5
566РТ8 – 1622РТ8
566РТ7 – 1622РТ7
566РР1 – 566РЕ1
5611НЕ10 – 1565НЕ10
5611НЕ11 – 1565НЕ11
5611НП2 – 1565НП2
5611НП9 – 1565НП5
5611КТ3 – 1566КТ3
5611ЛА7 – 1595ЛА7
5611ЛЕ10 – 1555ЛЕ10
5611ЛЕ5 – 1595ЛЕ5
5611ЛЕ6 – 1595ЛЕ6
5611ЛН1 – 1555ЛН1
5611ЛП2 – 1595ЛП2
5611ЛС2 – 1595ЛС2
5611ЛУ4 – 1595ЛУ4
5611СА1 – 1595СА1
5611ТВ1 – 1595ТВ1
5611ТМ2 – 1595ТМ2
5611ТМ3 – 1595ТМ3
5611ТР2 – 1595ТР2
564АГ1 – 765АГ1
564КД1 – 765КД1
564КД2 – 765КД2
564КЛ5 – 765КЛ5
564КЕ10 – 765КЕ10
564КЕ11 – 765КЕ11
564КЕ14 – 765КЕ14
564КЕ15 – 765КЕ15
564КЕ19 – 765КЕ19
564КЕ22 – 765КЕ22
564КЕ5 – 765КЕ5
564КН1 – 765КН1
564КН2 – 765КН2
564КП1 – 765КП1
564КП2 – 765КП2
564КП3 – 765КП3
564КР10 – 765КР10
564КР11 – 765КР11
564КР12 – 765КР12
564КР13 – 765КР13
564КР16 – 765КР16
564КР2 – 765КР2
564КР9 – 765КР9
564КП1 – 765КП1
564КП2 – 765КП2
564КТ3 – 765КТ3
564ЛА10 – 765ЛА10
564ЛА7 – 765ЛА7
564ЛА8 – 765ЛА8
564ЛА9 – 765ЛА9
564ЛЕ10 – 765ЛЕ10
564ЛЕ5 – 765ЛЕ5
564ЛЕ6 – 765ЛЕ6
564ЛН1 – 765ЛН1
564ЛП2 – 765ЛП2
564ЛП13 – 765ЛП13
564ЛТ12 – 765ЛТ12
564ЛС1 – 765ЛС1
564ЛС2 – 765ЛС2
564ЛП1 – 765ЛП1
564ЛУ8 – 765ЛУ8
564ЛУ9 – 765ЛУ9
564ЛУ6 – 765ЛУ6
564ЛУ7 – 765ЛУ7
564ЛУ8 – 765ЛУ8
564ЛУ9 – 765ЛУ9
564РР2 – 765РР1
564РУ2 – 765РУ2
564СА1 – 765СА1
564ТВ1 – 765ТВ1
564ТЛ1 – 765ТЛ1
564ТМ2 – 765ТМ2
564ТМ3 – 765ТМ3
564ТР2 – 765ТР2
564УН1 – 765УН1
5729 – 1ОС4ХТ8
572ГВ5 – 1146ГВ5
574УД1 – 1424УД11
574УЛ1 – 574УД5
574УД2 – 1424УД12
574УЛ3 – 1424УД3
583ЕА1 – 1817ЕА1
583ВА1 – 1817ВА11
583ВА2 – 1817ВА2
583ВА3 – 1817ВА31
583ЕА5 – 1817ЕА4
583ВА5 – 1817ВА41
583ВГ1 – 1817ВГ1
583ЕГ1 – 1817ЕГ11
583ВГ2 – 1817ВГ21
583ВС1 – 1817ВС1
583ВС1 – 1817ВС11
583ВК1 – 1817ВК11
583ВК1 – 1817ВК11
583ВП1 – 1817ВП11
583ВП1 – 1817ВП31
583ВК1 – 1817ВК1
583ВК2 – 1817ВК2
583ВК3 – 1817ВК3
583ВР1 – 1817ВП1
588ВГ3 – 1824ВГ31
588ВГ3 – 1824ВГ1
588ВГ8 – 1824ВГ81
588ВГ8 – 1824ВГ2
588ВР2 – 1824ВР21
588ВС2 – 1824ВС21
588ВУ2 – 1824ВУ21
590КН14 – 1834КН11
590КН21 – 1834КН9
590КН3 – 1127КН3
590КН3 – 1834КН3
590КН4 – 1127КН4
590КН5 – 1127КН5
590КН5 – 1834КН5
590КН6 – 1127КН9
590КН6 – 1834КН6
590КН7 – 1834КН11
590КН9 – 1834КН7
590КН2 – 1834КН2
591КН3 – 1834КН4
6С080 – 1556РС1
6249-1 (англ.) – 1656РЕ3
6275 (англ.) – 556РЕ4
6276-1 (англ.) – 556РЕ4
6701 (англ.) – 1802ВС1
6740 (англ.) – 1517ТР3
7023 – 5145АГ5
7029Е – 5145ХЛ5
7029Г – 5145ХЛ7
7108Е – 5145ХУ8
7108Г – 5145ХЛ4
7250 (англ.) – 1ЦА2АП1
74АС00 (Германия) – 1554ЛА3
74АС02 (Германия) – 1554ЛЕ1
74АС04 (Германия) – 1554ЛН1
74АС08 (Германия) – 1554ЛИ1
74АС10 (Германия) – 1554ЛА4
74АС109 (Германия) – 1554ТВ15
74АС11 (Германия) – 1554ЛР3
74АС112 (Германия) – 1554ТВ9
74АС138 (Германия) – 1554ИД7
74АС139 (Германия) – 1554ИД14
74АС14 (Германия) – 1554ТЛ2
74АС151 (Германия) – 1554КТ7
74АС153 (Германия) – 1554КТ2
74АС157 (Германия) – 1554КТ16
74АС158 (Германия) – 1554КТ18
74АС160 (Германия) – 1554ИЕ8
74АС161 (Германия) – 1554ИЕ10
74АС162 (Германия) – 1554ИЕ11
74АС163 (Германия) – 1554ИЕ18
74АС164 (Германия) – 1554ИР8
74АС166 (Германия) – 1554ИР10
74АС168 (Германия) – 1554ИЕ16
74АС169 (Германия) – 1554ИЕ17
74АС174 (Германия) – 1554ТМ6
74АС175 (Германия) – 1554ТМ8
74АС192 (Германия) – 1554ИЕ8
74АС193 (Германия) – 1554ИЕ7
74АС20 (Германия) – 1554ЛА1
74АС21 (Германия) – 1554ЛР16
74АС238 (Германия) – 1554ИД19
74АС240 (Германия) – 1554АП8
74АС241 (Германия) – 1554АП4
74АС244 (Германия) – 1554АП6
74АС245 (Германия) – 1554АП8
74АС251 (Германия) – 1554КТ15
74АС253 (Германия) – 1554КТ12
74АС257 (Германия) – 1554КП11
74АС258 (Германия) – 1554ВН14
74АС27 (Германия) – 1554ЛЕ4
74АС273 (Германия) – 1554ИР35
74АС280 (Германия) – 1554ИП5
74АС299 (Германия) – 1554ИР24
74АС32 (Германия) – 1554ЛЛ1
74АС323 (Германия) – 1554ИР29
74АС34 (Германия) – 1554ЛН9
74АС373 (Германия) – 1554ИР22
74АС374 (Германия) – 1554ИР23
74АС390 (Германия) – 1554ЛЕ15
74АС533 (Германия) – 1554ИР40
74АС534 (Германия) – 1554ИР41
74АС573 (Германия) – 1554ИР33
74АС574 (Германия) – 1554ИР27
74АС620 (Германия) – 1554АП25
74АС623 (Германия) – 1554АП28
74АС640 (Германия) – 1554АП9
74АС643 (Германия) – 1554АП16
74АС666 (Германия) – 1554АП10
74АС648 (Германия) – 1554АП20
74АС946 (Германия) – 1554ВА1
74АС948 (Германия) – 1554АП27
74АС948 (Германия) – 1554ВА2

74ACQ651 (74ACQ652) – 1564АП17
74ACQ652 (74ACQ652) – 1564АП24
74AC74 (74ACQ74) – 1564ТМ2
74AC86 (74ACQ86) – 1564ЛЕ5
74AC100 (74ACQ100) – 1564ТА3
74AC100 (74ACQ100) – 1564ТА3
74AC102 (74ACQ102) – 1564ЛЕ1
74ACT04 (74ACQ04) – 1564ЛН1
74ACT05 (74ACQ05) – 1564ЛН2
74AC108 (74ACQ108) – 1564ТА11
74AC110 (74ACQ110) – 1564ТА4
74ACT 109 (74ACQ109) – 1564ТВ15
74AC111 (74ACQ111) – 1564ТА5
74AC1112 (74ACQ112) – 1564ТВ9
74ACT125 (74ACQ125) – 1564ЛП6
74ACT132 (74ACQ132) – 1564ТЛ3
74AC138 (74ACQ138) – 1564ЦД7
74AC139 (74ACQ139) – 1564ЦД14
74AC114 (74ACQ114) – 1564ТЛ2
74AC1151 (74ACQ151) – 1564КТ7
74AC153 (74ACQ153) – 1564КТ2
74ACT157 (74ACQ157) – 1564КП16
74AC1158 (74ACQ158) – 1564КП18
74ACT161 (74ACQ161) – 1564ИЕ10
74ACT182 (74ACQ182) – 1564ИЕ18
74ACT164 (74ACQ164) – 1564ИР8
74AC1174 (74ACQ174) – 1564ТМ5
74ACT175 (74ACQ175) – 1564ТМ9
74ACT192 (74ACQ192) – 1564ИЕ8
74ACT193 (74ACQ193) – 1564ИЕ7
74ACT20 (74ACQ20) – 1564ЛА1
74AC121 (74ACQ121) – 1564ТЛ6
74ACT240 (74ACQ240) – 1564АП3
74AC1241 (74ACQ241) – 1564АП4
74AC1244 (74ACQ244) – 1564АП5
74AC1245 (74ACQ245) – 1564АП6
74ACT251 (74ACQ251) – 1564КТ15
74ACT253 (74ACQ253) – 1564КТ12
74ACT257 (74ACQ257) – 1564КП11
74ACT258 (74ACQ258) – 1564КП14
74AC127 (74ACQ127) – 1564ЛЕ4
74ACT273 (74ACQ273) – 1564ИР35
74AC1295 (74ACQ1295) – 1564ИР24
74AC1323 (74ACQ1323) – 1564ИР29
74ACT34 (74ACQ34) – 1564ЛН6
74ACT373 (74ACQ373) – 1564ИР22
74AC1374 (74ACQ1374) – 1564ИР23
74ACT4000 (74ACQ4000) – 1564ИР40
74ACT4015 (74ACQ4015) – 1564ИР45
74ACT4035 (74ACQ4035) – 1564ИР51
74ACT4520 (74ACQ4520) – 1564ИЕ23
74ACT533 (74ACQ533) – 1564ИР40
74AC1534 (74ACQ1534) – 1564ИР41
74AC1573 (74ACQ1573) – 1564ИР23
74AC1574 (74ACQ1574) – 1564ИР37
74ACT820 (74ACQ820) – 1564АП25
74ACT823 (74ACQ823) – 1564АП26
74AC1640 (74ACQ1640) – 1564АП9
74ACT843 (74ACQ843) – 1564АП18

74ACT651 (74ACQ651) – 1564АП17
74ACT652 (74ACQ652) – 1564АП24
74ACT74 (74ACQ74) – 1564ТМ2
74ACT74 (74ACQ74) – 1564ТМ2
74ACT86 (74ACQ86) – 1564ЛЕ5
74ALS245 (74) – 1564АП6
74F00 (74) – 1531ЛА3
74F32 (74) – 1531ЛЕ1
74F04 (74) – 1531ЛН1
74F08 (74) – 1531ЛИ1
74F10 (74) – 1531ЛА6
74F109 (74) – 1531ТВ15
74F11 (74) – 1531ЛИ3
74F112 (74) – 1531ТВ9
74F113 (74) – 1531ТВ10
74F114 (74) – 1531ТВ11
74F138 (74) – 1531КП7
74F139 (74) – 1531ИД14
74F14 (74) – 1531ТЛ2
74F151 (74) – 1531КП17
74F153 (74) – 1531КП2
74F157 (74) – 1531КП16
74F158 (74) – 1531КП18
74F161 (74) – 1531ИЕ10
74F164 (74) – 1531ИР8
74F174 (74) – 1531ТМ5
74F175 (74) – 1531ТМ9
74F181 (74) – 1531ИП3
74F182 (74) – 1531ИП4
74F189 (74) – 1531РУ9
74F192 (74) – 1531ИЕ8
74F193 (74) – 1531ИЕ7
74F194 (74) – 1531ИР11
74F197 (74) – 1531ИЕ18
74F20 (74) – 1531ЛА1
74F240 (74) – 1531АП2
74F241 (74) – 1531АП4
74F244 (74) – 1531АП8
74F245 (74) – 1531АП9
74F251 (74) – 1531КП15
74F253 (74) – 1531КП12
74F257 (74) – 1531КП11
74F258 (74) – 1531КП14
74F280 (74) – 1531ИП8
74F283 (74) – 1531ИМ6
74F2952 (74) – 1531ИР44
74F2953 (74) – 1531ИР45
74F3037 (74) – 1531ЛА25
74F3038 (74) – 1531АП19
74F3040 (74) – 1531ЛА26
74F32 (74) – 1531ЛЛ1
74F350 (74) – 1581ИР42
74F352 (74) – 1531КП19
74F353 (74) – 1531КП17
74F373 (74) – 1531ИР22
74F374 (74) – 1531ИР23
74F51 (74) – 1531ЛР11
74F521 (74) – 1531СП2
74F533 (74) – 1531ИР40
74F534 (74) – 1531ИР41

74F537 (74) – 1531ИД22
74F54 (74) – 1531ЛР9
74F74 (74) – 1531ТМ2
74F86 (74) – 1531ЛЛ15
74F882 (74) – 1531ИР16
74HC00 (74) – 1564ЛА3
74HC02 (74) – 1564ЛЕ1
74HC03 (74) – 1564ЛА9
74HC04 (74) – 1564ЛН1
74HC05 (74) – 1564ЛН2
74HC08 (74) – 1564ЛИ1
74HC09 (74) – 1564ЛИ2
74HC10 (74) – 1564ЛА4
74HC107 (74) – 1564ТВ3
74HC109 (74) – 1564ТВ15
74HC11 (74) – 1564ЛИ3
74HC11 (74) – 1564ЛА10
74HC12 (74) – 1564ТВ9
74HC121 (74) – 1564АГ1
74HC123 (74) – 1564АГ3
74HC124 (74) – 1564ГГ1
74HC125 (74) – 1564ЛП8
74HC132 (74) – 1564ТЛ9
74HC138 (74) – 1564ИД7
74HC139 (74) – 1564ИД14
74HC14 (74) – 1564ТЛ2
74HC147 (74) – 1564ИВ3
74HC151 (74) – 1564КТ9
74HC153 (74) – 1564КТ2
74HC154 (74) – 1564ИД3
74HC155 (74) – 1564ИД4
74HC156 (74) – 1564ИД6
74HC157 (74) – 1564КП16
74HC158 (74) – 1564КП18
74HC160 (74) – 1564ИЕ9
74HC161 (74) – 1564ИЕ18
74HC163 (74) – 1564ИЕ18
74HC164 (74) – 1564ИР8
74HC165 (74) – 1564ИР9
74HC166 (74) – 1564ИР10
74HC174 (74) – 1564ТМ6
74HC175 (74) – 1564ТМ9
74HC175 (74) – 1580ХМ3-ОТЛ8
74HC181 (74) – 1564ИП3
74HC182 (74) – 1564ИП4
74HC192 (74) – 1564ИЕ8
74HC193 (74) – 1564ИЕ7
74HC194 (74) – 1564ИР11
74HC197 (74) – 1564ИЕ15
74HC20 (74) – 1564ЛА1
74HC21 (74) – 1564ЛИ4
74HC22 (74) – 1564ЛЕ7
74HC221 (74) – 1564АГ4
74HC240 (74) – 1564АП2
74HC241 (74) – 1564АП4
74HC243 (74) – 1564ИЕ7

74HC244 (74) – 1564АП8
74HC245 (74) – 1564АП6
74HC251 (74) – 1564КП15
74HC253 (74) – 1564КП12
74HC257 (74) – 1564КП11
74HC258 (74) – 1564КП14
74HC266 (74) – 1564ЛП13
74HC27 (74) – 1564ЛЕ4
74HC27 (74) – 1580ХМ3-ОЛЕ4
74HC273 (74) – 1564ИР35
74HC278 (74) – 1564ТР2
74HC28 (74) – 1564ЛЕ5
74HC280 (74) – 1564ИП5
74HC283 (74) – 1564ИМ6
74HC299 (74) – 1564КП19
74HC299 (74) – 1564ИР24
74HC30 (74) – 1564ЛА2
74HC32 (74) – 1564ЛЛ1
74HC323 (74) – 1564ИР28
74HC374 (74) – 1564ИР23
74HC393 (74) – 1564ИЕ19
74HC394 (74) – 1564ИЕ22
74HC4002 (74) – 1564ЛЕ9
74HC4006 (74) – 1564ИР47
74HC4015 (74) – 1564ИР48
74HC4015 (74) – 1564ИР48
74HC4035 (74) – 1564ИР51
74HC4040 (74) – 1564ИЕ24
74HC4049 (74) – 1564ПУ1
74HC4050 (74) – 1564ПУ2
74HC4051 (74) – 1564КТ21
74HC4066 (74) – 1564КТ3
74HC4511 (74) – 1564ИД23
74HC4511 (74) – 1580ХМ3-7-7-13
74HC4520 (74) – 1564ИЕ23
74HC51 (74) – 1564ЛР11
74HC533 (74) – 1564ИР40
74HC534 (74) – 1564ИР41
74HC573 (74) – 1564ИР31
74HC574 (74) – 1564ИР37
74HC585 (74) – 1564ИР52
74HC620 (74) – 1564АП25
74HC623 (74) – 1564АП26
74HC640 (74) – 1564АП9
74HC651 (74) – 1564АП17
74HC652 (74) – 1564АП24
74HC688 (74) – 1564СП3
74HC74 (74) – 1564ТМ2
74HC75 (74) – 1564ТМ7
74HC77 (74) – 1564ТМ5
74HC85 (74) – 1564СП1
74HC85 (74) – 1580ХМ3-СП1
74HC86 (74) – 1564ЛЛ5
74HCT02 (74) – 5564ЛЕ1
74HCT04 (74) – 5564ЛН1
74HCT05 (74) – 5564ЛН2

74HCT08 (74) – 5564ЛИ1
74HCT11 (74) – 5564ЛИ3
74HCT123 (74) – 5564АГ3
74HCT14 (74) – 5564ТЛ2
74HCT147 (74) – 5564ИВ3
74HCT151 (74) – 5564КТ7
74HCT164 (74) – 5564ИР8
74HCT175 (74) – 5564ТМ9
74HCT21 (74) – 5564ЛИ4
74HCT22 (74) – 5564ЛА7
74HCT240 (74) – 5564АП7
74HCT256 (74) – 5564ТР13
74HCT27 (74) – 5564ЛЕ4
74HCT280 (74) – 5564ИП5
74HCT30 (74) – 5564ЛА2
74HCT32 (74) – 5564ЛЛ1
74HCT367 (74) – 1564АП15
74HCT1367 (74) – 5564АП15
74HCT368 (74) – 1564АП16
74HCT3688 (74) – 5564АП16
74HCT393 (74) – 5564ИЕ19
74HCT151 (74) – 5564КП11
74HCT573 (74) – 5564ИР33
74HCT74 (74) – 5564ТМ7
74HCT777 (74) – 5564ТМ5
74HC185 (74) – 5564СП1
74HCT86 (74) – 5564ЛЛ15
7910 – 1804ХУ2
7ИД561 – 7561ИД1
7ИЛ561 – 7561ЛЛ1
7ЛЕ561 – 7561ЛЕ1
7ЛЕ562 – 7561ЛЕ2
7ЛЕ563 – 7561ЛЕ3
7ЛЕ564 – 7561ЛЕ4
7ЛЕ565 – 7561ЛЕ5
7ЛЛ561 – 7561ЛЛ1
7ЛЛ562 – 7561ЛЛ2
7ЛР561 – 7561ЛР1
7ЛС561 – 7561ЛС1
7НТ781 – 7761НТ1
7НТ782 – 7761НТ2
7НТ783 – 7761НТ3
7НТ784 – 7761НТ4
7НТ785 – 7761НТ5
7ТК561 – 7561ТК1
7ТК562 – 7561ТК2
80286 (80286) – 1564КУ1
8031 (8031) – 1816ВЕ31
8035 (8035) – 1816ВЕ35
8039 (8039) – 1816ВЕ39
8048 (8048) – 1816ВЕ48
8051 (8051) – 1816ВЕ51
8080 (8080) – 580ВИ1
8080 (8080) – 580ВИ80
8086 (8086) – 1810ВМ86
8087 (8087) – 1810ВМ87
8088 (8088) – 1810ВМ88
8089 (8089) – 1810ВМ89
80C286 (80C286) – 1847ВМ2

80C31 (80C31) – 1830ВЕ31
80C35 (80C35) – 1830ВЕ35
80C39 (80C39) – 1830ВЕ39
80C40 (80C40) – 1830ВЕ40
80C42 (80C42) – 1840ВЕ42
80C48 (80C48) – 1830ВЕ48
80C48 (80C48) – 1873ВЕ48
80C49A (80C49A) – 1835ВГ14
80C50 (80C50) – 1854ВЕ50
80C196 (80C196) – 1096ВЕ2
80C31 (80C31) – 1830ВЕ31
80C31 (80C31) – 1835ВЕ31
80C31 (80C31) – 1860ВЕ31
80C39 (80C39) – 1835ВЕ39
80C42 (80C42) – 1840ВГ6
80C49 (80C49) – 1030ХК1
80C40 (80C40) – 1839ВЕ49
80C51 (80C51) – 1830ВЕ51
80C51 (80C51) – 1825ВЕ51
80C51 (80C51) – 1830ВЕ51
80C57 (80C57) – 1821ВТ57
80C85 (80C85) – 1821ВИ85
80C86 (80C86) – 1834ВМ86
80C86 (80C86) – 1835ВМ86
80C86 (80C86) – 1834ВМ86
81C33 (81C33) – 1821РЕ33
81C55 (81C55) – 1821РУ55
8203 (8203) – 1810ВТ3
8205 (8205) – 1810ВИ5
82062 (82062) – 1800ВГ7
8207 (8207) – 1810ВГ7
8212 (8212) – 589ИР12
8212 (8212) – 589ИК12
8212 (8212) – 589ИР12
8214 (8214) – 589ИК14
8214 (8214) – 589ИК14
8216 (8216) – 565АП16
8216 (8216) – 589АП16
8218 (8218) – 580ВГ18
8219 (8219) – 1806ВВ19
8220 (8220) – 133РП3
8224 (8224) – 580ГГ24
8226 (8226) – 589АП26
8226 (8226) – 589АП26
8228 (8228) – 580ВК28
8237 (8237) – 1810ВТ37
8238 (8238) – 580ВК38
82384 (82384) – 1869ГФ384
8242 (8242) – 580ВГ42
8243 (8243) – 580ВР43
8251 (8251) – 1806ВВ51
8251 (8251) – 580ВВ51
8253 (8253) – 580ВИ53
8254 (8254) – 1810ВИ54
8254 (8254) – 1860ВИ54
8255 (8255) – 580ВВ55
82596 (82596) – 1810ВК59
8257 (8257) – 1810ВТ57

8257 (8257) – 580ВТ57
8259 (8259) – 1860ВН59
8259 (8259) – 580ВН59
8259A (8259A) – 1804ВН59
8272A (8272A) – 1810ВГ72
8275 (8275) – 580ВГ75
8276 (8276) – 580ВГ76
8279 (8279) – 580ВГ79
8282 (8282) – 1810ИР82
8282 (8282) – 580ИР82
8283 (8283) – 1810ИР83
8283 (8283) – 580ИР83
8284 (8284) – 1810ГГ84
2286 (8286) – 1810ВА86
8286 (8286) – 580ВА86
8287 (8287) – 1810ВА87
8287 (8287) – 580ВА87
8288 (8288) – 1810ГГ88
8289 (8289) – 1810ВБ89
8291 (8291) – 580ГР51
8292 (8292) – 580ВГ92
8293 (8293) – 580ВА93
82C37 (82C37) – 1847ВТ37
82C431 (82C431) – 1843ВГ3
82C432 (82C432) – 1843ВБ1
82C433 (82C433) – 1843ВГ4
82C434 (82C434) – 1843ВК2
82C50 (82C50) – 1567ХМ1-0108
82C50 (82C50) – 1857ВБ4
82C50A (82C50A) – 1847ВБ2
82C54 (82C54) – 1847ВИ54
82C54A (82C54A) – 1847ВИ59
82C612 (82C612) – 1843ВК1
82C836 (82C836) – 1843ВК3
82C836 (82C836) – 1843ВК4
82C836 (82C836) – 1843ВК5
82C836 (82C836) – 1843ВК6
82C836 (82C836) – 1843ВК7
82C836 (82C836) – 1843ВК8
82C836 (82C836) – 1843ВК9
82C836 (82C836) – 1843ВК10
82C836 (82C836) – 1843ВК11
82C836 (82C836) – 1843ВК12
82C836 (82C836) –

AD539 – 525ПС4
AD554 – 594КТ1
AD558 – 1108ПА2
AD562 – 594ПА1
AD571 – 1118ПВ1
AD584 – 1005ЕН2
AD620 – 1461УД1
AD650 – 1АВ01ПП1
AD7110 – 1018ХТ1
AD7519 – 590КТ1
AD7520 – 572ПА1
AD7528 – 572ПА5
AD7533 – AS7533KN
AD7533A – 572ПА6
AD7541 – 572ПА2
AD7541A – 572ПА7
AD7570 – 572ПВ1
AD7574 – 572ПВ3
AD7581 – 572ПВ4
AD7591 – 590КН15
AD829 – 1463УД3
ADA2300 – 640УВ1
ADA2302 – 640УВ2
Am2504 – 133ИЕ17
Am2504 – 155ИР17
Am2510 – 1802ВР1
Am2550 – 531ИК1
Am2550S – 530ИК1
Am2607 – 530ИР18
Am2607 – 531ИР18
Am2608 – 530ИР19
Am2608 – 531ИР19
Am2608 – 530ИР20
Am2609 – 531ИР20
Am2610 – 530ИР21
Am2610 – 531ИР21
Am29LS21 – 556ИП12
Am29LS32 – 556ИЛ11
Am27S35 – 556РТ20
Am2901 – 1804ВС1
Am2902 – 1804ВР1
Am2903 – 1804ВС2
Am2904 – 1804ВР2
Am2905 – 1804ВА1
Am2908 – 1804ВА2
Am2909 – 1804ВУ1
Am2910 – 1804ВУ4
Am2911 – 1804ЕУ2
Am29116 – 1804ВУ1
Am2913 – 1804ВР3
Am2914 – 1804ВН1
Am2916 – 1804ВА3
Am2918 – 1804ИР1
Am2920 – 1804ИР2
Am2930 – 1804ВУ5
Am2940 – 1804ВУ6
Am2942 – 1804ВУ7
Am2950 – 1804ИР3
Am29501 – 1838ВС1
Am29510 – 1838ВР2
Am29516 – 1838ВР1
Am29517 – 1838ВР2
Am2952C – 1838ИР1
Am29521 – 1838ИР2
Am29526 – 1838РЕ1
Am29528 – 1838РЕ3
Am29529 – 1838РЕ4
Am29540 – 1838ВТ1
Am29570 – 1838РЕ2
Am2960 – 1804ЕН1
Am2961 – 1804ВМ2
Am2962 – 1804ЕК1
Am2964 – 1804ВТ1
Am2965 – 1804ВТ2
Am2966 – 1804ВТ3
Am29705 – 1804УР1
Am29705A – 1804УР4
Am29751 – 1608РТ1
Am29761 – 1804РТ3
Am29775 – 1804РТ5
Am29775 – 1808РТ2
Am29775 – 1809РТ2
Am29811A – 1804ЕУ3
Am2918 – 1826ВВ1
Am29853 – 1804ВА4
Am2995 – 1804ВТ1
Am29C323 – 1843ВР1
Am29C325 – 1843ИМ1
Am29C331 – 1843ВУ1
Am29C332 – 1843ВС1
Am29C334 – 1843ИР1
AM4N – 1036ХА1
Am685 – 597СА1
Am686 – 597СА2
Am7995 – 5588ЧТ22
Am8157 – 5004ИР1
Am9513 – 1809ВИ1
Am9519 – 1818ВН19
AMCC1270 – 1004ХЛ10
AMCC1271 – 1004ХЛ11
AN/GVS-5 – 1523ХП1
AN/PE2 – 1086ЗХ11
AN3240K – 1054УР1
AN3811S – 1054УП1
AN7193S – 1043ХА1
AN7195 – 1043ХА3
AN8110 – 1005ХА4
AN8120 – 1005УП1
AN8332 – 1005ХА5
AN8341 – 1005ХА1
AN8342 – 1005ХЛ2
AN8343 – 1005ХЛ4
AN8350 – 1005ХА2
AN8353 – 1005ПЦ5
AN8360 – 1005ХА6
AN8362 – 1005ХА7
AN8371 – 1005ПС1
AN8387 – 1043ХА5
AN8406 – 1005ХА9
AN8408 – 1043ХА7
AN8551 – 1АНАЛОГ 1005УД1
AN8614 – 1023ЕП1
AN8616 – 1022ЕП1
AN8660 – 1053КТ1
AN8677 – 1005ХА10
AN8677 – 1005ХА11
AN8677 – 1005ХА3
AN8912S – 1053СА2
AN8919S – 1053СА1
AN7290 – 1082ХА2
AN7400 – 1082ХА3
A1160400 – 5004ГР2
AT24C02 – 5004РС4
ATA3001 – 6401УВ3
ATF-20 – 559УП1
ATS176 – 5118ЮТ2
ATS276 – 5118ЮТ3
ATS876 – 5118ЮТ4
AY-3-8900 – 145ИК17
AY-5-3507 – 540КТ1
AY-5-8100 – 1506ХЛ5
AY-5-4016 – 543КН1
B3870 – 1059ХЮ2
BA3116 – 1075УТ6
BA526 – 1042ЕН1
BA7004 – 1054ТТ1
BA7752 – 1054ХА2
BA8209 – 1054ИР1
BCPAM-6000 – 556РР1
BR100/3 – 1125КТ3
BU5012 – 5014КТ1
BVR-01 – 1072ЗУВ1
C1908 – 145АИ2
CA100K – 1082ЖУ1
CA100K – 1592ХМ2
CA100K – 1582ХМ3
CA100K – 1582ХМ4
CA3000 – 196УТ1
CA3004 – 175УВ4
CA3005 – 175УВ3
CA3028 – 174УВ4
CA3045 – 198НТ1
CA3050 – 198НТ12
CA3084 – 198НТ9
CA3086 – 198НТ10
CA3140 – 140УД1
CA9104D42-33CF – 1806ВР6
CCD131 – 1200ЦП1
CCD131 – 1200ЦП3
CCD133 – 1200ЦП5
CCD143 – 1200ЦП6
CCD211 – 1200ЦМ1
CCD211 – 1200ЦМ2
CCD217C – 1111КП11
CCD321A – 5256РЗ
CD-21E – 145ИК14
CD22100 – 590ХН14
CD22102 – 590ТМ4
CD4000E – 1ЛБТ14
CD4000E – 176ЛТ14
CD4001 – 1580ХУ3-ЕП2
CD4001A – 1526ЛЕ5
CD4001A – 561ЛЕ5
CD4001B – 1561ЛЕ5
CD4001B – 564ЛЕ5
CD4001B – 564ЛЕ51
CD4001E – 164ЛЕ5
CD4001E – 164ЛЕ55
CD4001E – 176ЛЕ5
CD4002A – 1526ЛЕ6
CD4002A – 561ЛЕ6
CD4002B – 1561ЛЕ6
CD4002B – 564ЛЕ6
CD4002B – 564ЛЕ61
CD4002E – 164ЛЕ6
CD4002E – 176ЛЕ6
CD4003E – 176ТМ1
CD4005E – 176ЛР1
CD4006A – 1526ИР1
CD4006A – 561ИР1
CD4006B – 564ИР1
CD4006E – 164ИР1
CD4006E – 176ИР10
CD4007E – 164ЛП1
CD4007E – 176ЛП1
CD4008A – 1526ИМ1
CD4008A – 561ИМ1
CD4008B – 564ИМ1
CD4008E – 164ИМ1
CD4008E – 176ИМ1
CD4009E – 164ПУ2
CD4009E – 176ПУ2
CD40101A – 1526ИК6
CD40101A – 561ИК6
CD40101B – 1561ИК13
CD40108B – 534ПС2
CD4020 – 1561ИЕ16
CD4020A – 561ИЕ16
CD4022A – 1526ИЕ9
CD4022A – 561ИЕ9
CD4022B – 1561ИЕ9
CD4022B – 564ИЕ9
CD4023A – 1526ЛА9
CD4023A – 561ЛА9
CD4023B – 1561ЛА9
CD4023B – 564ЛА9
CD4023B – 564ЛА91
CD4023E – 164ЛА9
CD4023E – 176ЛА9
CD4024E – 164ИЕ1
CD4024E – 176ИЕ1
CD4025A – 1526ЛЕ10
CD4025A – 561ЛЕ10
CD4025D – 561ЛЕ10
CD4025B – 564ЛЕ10
CD4025E – 164ЛЕ10
CD4025E – 176ЛЕ10
CD4026E – 176ИЕ4
CD4027A – 1528ТВ1
CD4027A – 561ТВ1
CD4027B – 561ТВ1
CD4027B – 564ТВ1
CD4027B – 564ТВ11
CD4027E – 164ТВ1
CD4027E – 176ТВ1
CD4028A – 1526ИД1
CD4028A – 561ИД1
CD4028B – 564ИД1
CD4028E – 164ИД1
CD4028E – 176ИД1
CD4029A – 1528ИЕ14
CD4029A – 561ИЕ14
CD4029B – 564ИЕ14
CD4030A – 1526ЛП2
CD4030A – 561ЛП2
CD4030B – 564ЛП2
CD4030E – 164ЛП2
CD4030E – 176ЛП2
CD4031E – 176ИР4
CD4032E – 176ИМ2
CD4033E – 176ИЕ5
CD4034A – 1526ИР6
CD4034A – 561ИР6
CD4034B – 1561ИР6
CD4034B – 564ИР6
CD4034B – 564ИР61
CD4034E – 164ИР6
CD4034E – 176ИР6
CD4035A – 1526ИР9
CD4035A – 561ИР9
CD4035B – 564ИР9
CD4035E – 176ИР9
CD4036A – 1526ПР11
CD4036A – 561ПР11
CD4036B – 564ИР11
CD4036A – 561ПР1
CD4039B – 564РП1
CD4040B – 1561ИЕ20
CD4040B – 564ИЕ20
CD4040E – 176ИЕ20
CD4042A – 1526ТМ3
CD4042A – 561ТМ3
CD4042B – 564ТМ3
CD4043A – 1526ТР2
CD4043A – 561ТР2
CD4043B – 564ТР2
CD4045A – 561ТТ1
CD4045B – 1561ТТ1
CD4045B – 564ТТ1
CD4049 – 1580ХЛ3-ВЛ2
CD4049A – 1526НН2
CD4049A – 561ЛН2
CD4049B – 1561ЛН2
CD4049B – 564ЛН2
CD4050A – 1526ПУ4
CD4050A – 561ПУ4
CD4050B – 1561ПУ4
CD4050B – 564ПУ4
CD4050E – 164ПУ4
CD4050E – 564ПУ41
CD4051A – 1526КТ2
CD4051A – 561КТ2
CD4051B – 1561КТ2
CD4051B – 564КТ2
CD4052A – 1526КП1
CD4052A – 561КП1
CD4052B – 1561КП1
CD4052B – 564КП1
CD4053 – 1526ИК1
CD4053B – 1561КТ5
CD4053B – 564ИК1
CD4053A – 561ИК1
CD4054A – 561ИИ1
CD4054B – 564ИИ1
CD4055A – 561ИД4
CD4055B – 564ИД4
CD4056A – 561ИД5
CD4056B – 564ИД5
CD4057E – 176ЛП1
CD4058E – 176ЛР5
CD4059A – 1526ИЕ15
CD4059A – 561ИЕ15
CD4059B – 564ИЕ15
CD4060B – 1051ХП2
CD4061 – 164ПУ2
CD4061 – 176ПУ2
CD4066A – 1526ПУ2
CD4066A – 168ПУ2
CD4066A – 561ПУ2
CD4066B – 564ПУ2А
CD4066A – 1526КТ3
CD4066A – 561КТ3
CD4066B – 1561КТ3
CD4066B – 564КТ3
CD4066B – 564КТ31
CD4069A – 561ЛН5
CD4069B – 1561ЛН4
CD4069B – 564ЛН4
CD4070B – 1561ЛП14
CD4070B – 564ЛП14
CD4071B – 1561ЛИ1
CD4073A – 561ЛИ3
CD4075B – 1561ИР14
CD4081A – 561ЛИ2
CD4081B – 1561ЛИ2
CD4082A – 1526ТЛ1
CD4082A – 561ТЛ1
CD4082B – 564ТЛ1
CD4093B – 1561ТЛ11
CD4093B – 564ТЛ11
CD4094A – 561ПР1
CD4094B – 1561ПР1
CD4094B – 564ПР1
CD4095A – 1526АГ1
CD4095A – 561АГ1
CD4095B – 1561АГ1
CD4095B – 564АГ1
CD4512B – 564ПЕ11
CDP1837A – 1002ГР2
CDP6402 – 1002ХЛ1
CF1307 – 1531ЕТ1
CFF2633 – 1002ХЛ1
CI-1 – 102КТ1
CLC400 – 1420УД2
CL-GC61CA – 1847ВГ2
CL-GC520 – 1847ВГ3
CM1310 – 583РЕ3
CM903 – 145ИК11
CM913 – 145ЛК8
COM78804 – 5588ВА4
COM8048 – 1816ВГ14
COM8116 – 1816ВГ12
COM8116T – 1816ВГ13
COP402 – 1820ВЕ1
COP404 – 1820ВЕ4
COP420 – 1820ВЕ2
COP424 – 1820ВЕ3
COP444 – 1820ВЕ6
COP472 – 1820ВГ1
COP439 – 1820ВГ11
CP1610 – 588ВМ1
CP1611 – 581ИК1
CP1621 – 581ИК2
CP1631-02 – 581РУ1
CP1631-10 – 581РУ2
CP1631-15 – 581РУ3
CP1651 – 581ЕЕ1
CP82C82 – 588ВР1
CP82C86 – 588ВА1
CS-5156 – 1184ЕУ1
CS-5203 – 1218ЕР1
CS-5205 – 1213ЕР1
CS-5205-1.5 – 1213ЕН1А
CS-5205-1.5 – 1217ЕН1
CS-5205-10.0 – 1213ЕН10
CS-5205-10.0 – 1217ЕН10
CS-5205-12.0 – 1213ЕН12
CS-5205-2.5 – 1213ЕН2А
CS-5205-2.5 – 1217ЕН2
CS-5205-2.85 – 1213ЕН2Б
CS-5205-3.0 – 1213ЕН3
CS-5205-3.3 – 1213ЕН3А
CS-5205-3.3 – 1217ЕН3
CS-5205-3.5 – 1213ЕН3Б
CS-5205-5.0 – 1213ЕН5
CS-5205-5.0 – 1217ЕН5
CS-5205-8.0 – 1213ЕН8
CS-5205-8.0 – 1217ЕН8
CS-5205-8.5 – 1213ЕН8А
CS-5205-9.0 – 1213ЕН9
CS-5205-9.0 – 1217ЕН9
CS-5208 – 1217ЕР1
CS-520X-1.5 – 1218ЕН1
CS-520X-10.0 – 1218ЕН10
CS-520X-2.5 – 1218ЕН2
CS-520X-2.85 – 1218ЕН2А
CS-520X-3.0 – 1218ЕН3

CD4011A – 1526ЛА7
CD4011A – 561ЛА7
CD4011B – 1561ЛА7
CD4011B – 564ЛА7
CD4011E – 164ЛА7
CD4011E – 176ЛА7
CD4012A – 1526ЛА8
CD4012A – 561ЛА8
CD4012B – 1561ЛА8
CD4012B – 564ЛА8
CD4012E – 164ЛА8
CD4012E – 164ЛА8Т
CD4012E – 176ЛА8
CD4013A – 1526ТМ2
CD4013A – 561ТМ2
CD4013B – 1561ТМ2
CD4013B – 564ТМ2
CD4013E – 164ТМ2
CD4013E – 176ТМ2
CD4015A – 1526ИР2
CD4015A – 561ИР2
CD4015B – 564ИР2
CD4015E – 164ИР2
CD4015E – 176ИР2
CD4016B – 1561ИЕ21
CD4016B – 564ИЕ21
CD4016E – 164КТ1
CD4016E – 176КТ1
CD4017A – 561ИЕ8
CD4017B – 1561ИЕ8
CD4017E – 164ИЕ8
CD4017E – 164ИЕ82
CD4017E – 176ИЕ8
CD4018A – 1526ИЕ19
CD4018A – 561ИЕ19
CD4018B – 564ИЕ19
CD4019A – 1526ЛР2
CD4019A – 561ЛР2
CD4019B – 564ЛР2
CD4020B – 1051ХП3
CD4021B – 564ИР13
CD4022A – 1526ИЕ20
CD4022A – 561ИЕ20
CD4022B – 564ИЕ20
CD4023A – 1526ЛА10
CD4023A – 561ЛА10
CD4023B – 1561ЛА10
CD4023B – 564ЛА10
CD4023E – 164ЛА10
CD4023E – 176ЛА10
CD4024A – 1526ТМ1
CD4024A – 561ТМ1
CD4024B – 564ТМ1
CD4025B – 1561ЛЕ10
CD4025B – 564ЛЕ10
CD4026A – 1526ИЕ10
CD4026A – 561ИЕ10
CD4026B – 564ИЕ10
CD4027A – 1526ТВ1
CD4027A – 561ТВ1
CD4027B – 1561ТВ1
CD4027B – 564ТВ1
CD4027B – 564ТВ11
CD4027E – 164ТВ1
CD4027E – 176ТВ1
CD4028A – 1526ИД1
CD4028A – 561ИД1
CD4028B – 564ИД1
CD4028E – 164ИД1
CD4028E – 176ИД1
CD4029A – 1526ИЕ14
CD4029A – 561ИЕ14
CD4029B – 564ИЕ14
CD4030A – 1526ЛП2
CD4030A – 561ЛП2
CD4030B – 564ЛП2
CD4030E – 164ЛП2
CD4030E – 176ЛП2
CD4031E – 176ИР4
CD4032E – 176ИМ2
CD4033E – 176ИЕ5
CD4034A – 1526ИР6
CD4034A – 561ИР6
CD4034B – 1561ИР6
CD4034B – 564ИР6
CD4034E – 164ИР6
CD4034E – 176ИР6
CD4035A – 1526ИР9
CD4035A – 561ИР9
CD4035B – 564ИР9
CD4035E – 176ИР9
CD4036A – 1526ПР11
CD4036A – 561ПР11
CD4036B – 564ИР11
CD4039B – 564РП1
CD4040B – 1561ИЕ20
CD4040B – 564ИЕ20
CD4040E – 176ИЕ20
CD4042A – 1526ТМ3
CD4042A – 561ТМ3
CD4042B – 564ТМ3
CD4043A – 1526ТР2
CD4043A – 561ТР2
CD4043B – 564ТР2
CD4045A – 561ТТ1
CD4045B – 1561ТТ1
CD4045B – 564ТТ1
CD4049 – 1580ХЛ3-ВЛ2
CD4049A – 1526НН2
CD4049A – 561ЛН2
CD4049B – 1561ЛН2
CD4049B – 564ЛН2
CD4050A – 1526ПУ4
CD4050A – 561ПУ4
CD4050B – 1561ПУ4
CD4050B – 564ПУ4
CD4050E – 164ПУ4
CD4050E – 564ПУ41
CD4051A – 1526КТ2
CD4051A – 561КТ2
CD4051B – 1561КТ2
CD4051B – 564КТ2
CD4052A – 1526КП1
CD4052A – 561КП1
CD4052B – 1561КП1
CD4052B – 564КП1
CD4053 – 1526ИК1
CD4053B – 1561КТ5
CD4053B – 564ИК1
CD4053A – 561ИК1
CD4054A – 561ИИ1
CD4054B – 564ИИ1
CD4055A – 561ИД4
CD4055B – 564ИД4
CD4056A – 561ИД5
CD4056B – 564ИД5
CD4057E – 176ЛП1
CD4058E – 176ЛР5
CD4059A – 1526ИЕ15
CD4059A – 561ИЕ15
CD4059B – 564ИЕ15
CD4060B – 1051ХП2
CD4061 – 164ПУ2
CD4061 – 176ПУ2
CD4066A – 1526ПУ2
CD4066A – 168ПУ2
CD4066A – 561ПУ2
CD4066B – 564ПУ2А
CD4066A – 1526КТ3
CD4066A – 561КТ3
CD4066B – 1561КТ3
CD4066B – 564КТ3
CD4066B – 564КТ31
CD4069A – 561ЛН5
CD4069B – 1561ЛН4
CD4069B – 564ЛН4
CD4070B – 1561ЛП14
CD4070B – 564ЛП14
CD4071B – 1561ЛИ1
CD4073A – 561ЛИ3
CD4075B – 1561ИР14
CD4081A – 561ЛИ2
CD4081B – 1561ЛИ2
CD4082A – 1526ТЛ1
CD4082A – 561ТЛ1
CD4082B – 564ТЛ1
CD4093B – 1561ТЛ11
CD4093B – 564ТЛ11
CD4094A – 561ПР1
CD4094B – 1561ПР1
CD4094B – 564ПР1
CD4095A – 1526АГ1
CD4095A – 561АГ1
CD4095B – 1561АГ1
CD4095B – 564АГ1

CS-5201C-3.5 – 1218ЕН9А
CS-5201C-5.0 – 1218ЕН5
CS-5201C-8.0 – 1218ЕН8
CS-5201C-8.5 – 1218ЕН8А
CS-5201C-9.0 – 1218ЕН9
CTL-8 – 1220НД2
CX10054 – 1082ХА1
CX20027 – 1057ХП1
CX20051 – 1118ПА4
CX20106A – 1568КП2
CX20108 – 1063ХА2
CX20109 – 1032ХА1
CX7933 – 1840ВУ1
CX7934 – 1840ВТ1
CX7935 – 1840ВК1
CX801 – 1027ХА2
CXA1197 – 1087ХА8
CXA1236 – 1087ХА9
CY6116-55 – 537РУ2Б
CY7C132-55 – 537РУ2В
CY7C123 – 1554РУ1
CY7C190 – 1564РУ2
DAC725 – 1113ПА2
DC003 – 559ЕН1
DC004 – 559ЕТ1
DC005 – 559ИЛ8
DC006 – 559ВЕ2
DC007 – 559ИЛ18
DC010 – 559ВВ1
DC013 – 559ЕН2
DC017C – 559ИТ15
DC102A – 559СК1
DC205F 175A – 1835БГ11
DC205Z 105A – 1835БГ15
DC205P 105A – 1835БГ9
DC205AP115A – 1835БГ10
DC301 – 1818ГЦ1
DC302F – 1811ВМ1
DC303 – 1811ВУ3
DC303A – 1811ВУ1
DC303D – 1811ВУ2
DC304E – 1811ВТ1
DC310ES – 1807ВМ1
DC319AP – 1818ВК18
DC321 – 1831ВИ2
DC369 – 1848ВГ62
DC368 – 1848ВГ63
DC385 – 1848ВГ65
DC379 – 1848ВГ70
DC390 – 1848ВГ80
DC600 – 1577ХМ1
DC78032 – 1807ВМ3
DC78132 – 1807ВМ4
DC-11AA – 1831ВК11
DC-11DC – 1831ВУ1
DG1104 – 143КТ1
DG201 – 543КН3
DG202 – 590КН10
DG221 – 590КН12
DG506 – 543КН2
DG509 – 590КН11
DI710 – 1109КТ1
DI420 – 1109КТ6
DL0027-1 – 5015АП1
DL0027-1 – 5015АП2
DM8136 – 559ЕК2
DM85S68 – 537РУ11
DM87S184 – 556РТ14
DM87S185 – 556РТ15
DN00E – 1220НД1
DN838 – 1114КТ14
DP8307 – 559ИР13
DP8309 – 559ИР14
DRV11-V – 588ВТ2
DSO026C – 170АП3
DS315N – 1144АР2
DS3881 – 559ЛИ11
DS7541 – 559ЛИ10
DS8400 – 559ЛИ2
DS8641 – 559ЛИ3
DS8831 – 1100АП3
DS8831 – 1170АП8
DS8872 – 514КТ2
DS8973 – 559ЛИ21
DTA1x8E – 1054ПК1
DTC1x4E – 1054ПК1
e4144 – 512ПС13
e3121 – 1000ХУ20
e3143 – 145ХК8
e3144 – 145ХК18
E5022 – 167УН1
EA3300 – 509РЕ1
EBL44 – 5401УВ6
EJUD355-2 – 313НР2а
EJUD355-2 – 313НР2в
EJUD355-2 – 313НР4в
EL120 – 1459ТК2
EL14X4C – 1088ЕП1
EL4451 – 1432ПЭ1
ELD.IP3004 – 1457ЕУ3
EMB3701 – 145ЕУ1
EN805 – 1012ПТ3
EP600 – 1536РТ1
EP900 – 573ХП1
ER2401 – 1601РЕ1
ER3400 – 1601РР1
ER3400 – 1613РР1
ETC5057 – 1148ПУ12
F10145 – 500РУ145
F10401 – 100РУ401
F10402 – 100РУ402
F10410 – 100РУ410
F10410 – 500РУ410А
F10411 – 500РУ411
F10412 – 500РУ412
F10415 – 100РУ415
F10415 – 500РУ415
F10416 – 500РТ416
F10420 – 500РУ420
F10422 – 500РУ422
F10470 – 100РУ470
F1264 – 1200ЦП2
FB300 – 1451ХН1
FD1790 – 1818ВГ93
FE2010 – 1587ХИ2
FGE2000 – 1520ХМ3
FX234 – 1145ФК1
FX509 – 1149ПТ3
G180141 – 1500ЛР2
GM176 – 1847ЕГ4
GM231024 – 568РЕ5
GM71C256 – 1630СР1
GMS23C1000 – 1013РЕ4
GMS23C2000 – 1013РЕ5
GMS23C5124 – 1013РЕ3
GXB100473 – 100РУ073
GXB100473 – 1500РУ073
H1102 – 511ПА1
H1103 – 511ПА2
H104 – 511ПА3
H109 – 511ПА11
H1110 – 511ПВ1
H113 – 511ПУ1
H114 – 511ПУ2
H122 – 511ПА5
H124 – 511ПА4
H157 – 511ЛЕ1
H158 – 511НД1
H4001 – 5004ХК1
HA12135 – 1152ХА1
HA13410 – 1027ХА3
HA2500 – 154УД2
HA2530 – 154УД3
HA2102 – 154УД1
HA2700 – 154УД4
HA2900 – 140УД21
HADC77100 – 1107ТС88
HAR11150 – 1030ХК3
HAR11215 – 1030ХК2
HAR11305 – 1030ХК8
HAR11306 – 1030ХК6
HAL16L8A – 1556ХЛ1
HAL20L8A – 1556ХЛ2
HCH030-1 – 220ПС2
HCMP1802 – 588ВС2
HCPL2200 – 293ЛП2
HCPL2202 – 293ЛП1
HCTR0320 – 1508ХП1
HD-15531 – 588ВГ3
HD61895 – СР1802
HEF4017 – 176ИЕ3
HEF4731V – 1524ИР1
HI-1600 – 590КН2
HI-201 – 590КН3
HI-201 – 590КН4
HI-303 – 590КН4
HI-5048 – 590КН7
HI-506 – 591КН3
HI-507 – 591КН2
HI-508 – 590КН16
HI-508A – 590КН19
HI-508A – 590КН6
HI-509A – 590КН3
HI-524 – 590КН17
HI-562 – 1168ПА1
HM1-6501-2 – 1623РУ1
HM6116-2 – 581РУ5
HMC117 – 537РУ2
HM6147 – 537РУ7
HM6147-3 – 537РУ1Г
HM6148-5 – 537РУ1Д
HM6167 – 537РУ1Б
HM6504 – 1017РУ1Г
HM6504 – 1617РУ4
HM6504-2 – 537РУ1Б
HM6504-5 – 188РУ3
HM6504-5 – 537РУ3
HM6604-5 – 537РУ4
HM6504-9 – 537РУ10
HM6504-9 – 537РУ2
HM6504B – 537РУ8
HME6508 – 537РУ1
HME6514 – 1017РУ1Э
HME6514 – 537РУ5
HME6519-9 – 537РУ9
HME6518 – 1623РТ1
HM6664 – 1623РТ2
HM7611A-5 – 1609РТ3
HME7611-5 – 556РТ18
HM75641-5 – 556РТ1Б
HM81004 – 6116ЛА1
HMD11100-3 – 6901ХМ1
HMD11104-2 – 6500ГР1
HMD11104-3 – 6500ГР2
HMD11131 – 6500ГМ1
HMD12K1 – 6500ИР1
HN48016 – 1601РР3
HN48016 – 553РР2
HN58054 – 1611РР1
HNW3004 – 505РР4
HPF103601 – 2491ПП7
HPF8102608 – 2491ПП1
HPF8102608 – 2491ПП4
HPF8102608 – 2491ПП5
HS6504R1 – 1617РУ5
HST628 – 572ПА4
HT1611 – 1458ПЗ
HT1613 – 1458ТЛ7
HT1616 – 1458ТЛ2
HT1621 – 1458ТЛ3
HT9302D – 145ХЛ1
HV-2405E – 1182ЕМ1
HXA230-101 – 1029ЮТ1
HY200 – 418ИЛ3
ICL7104 – 572ПП2
ICL7106 – 1179ПВ5
ICL7106 – 572ПВ5
ICL7107 – 1179ПВ2
ICL7107 – 572ПВ2

ICL7107 – 6615
ICL7116 – 572ПВ8
ICL7117 – 572ПВ7
ICL7135 – 572ПВ6
ICL7145 – 572ПУ3
ICL7217 – 512ПС11
ICL7555 – 1441ВИ1
ICL7556 – 1441ВИ2
ICL7612 – 1423УД1
ICL7621 – 1423УД2
ICL7650 – 140УД24
ICL7660 – 1168ЕП1
ICL7663 – 1154ЕН1
ICL7664 – 1154ЕН2
ICL7674 – 1423УД4
ICL8001 – 597ГА3
ICL8068 – 1168ЕТ2
ICL8069 – UA01.EH01
ICM7227 – 512ПС12
ICX-02 1K – 1200ЦУ14
IDT1024S20 – 1500РУ490
IDT6116L-45 – 537РУ24
IDT7203L – 537РП1
IH5051 – 590КН9
IH5116 – 591КН1
IH5362 – 590КН30
IMS1400 – 1322РУ6
IMS1420-55 – 1322РУ12
INSTB03M – 1846ВС1
IRFD210 – 1ГИ4КТ1
IRT1250 – 1095КП1
IRT1250 – 1081ПТ1
IRT1260 – 1074КП1
IRT1260 – 1080КП1
IRT1260 – 1406КУ1
J135-723 – 1808ВУ2
JBV11-A – 588ВН1
JTB14 – 1458ТЛ2
JTBM81 – 1813ВС38
JTBM81 – 1458ВС38
KS112 – 145АИ1
KS5190 – 145ВИ1
KS5195 – 145ВИ2
KS5195A – 145ЕВ3
KB500C – 5145АП1
KB500D – 5145АП1А
KB503D1 – 5145АП15
KB503E – 5145АП3А
KB503F – 5145АП3
KB503F-01 – 5145АП3Б
KA2209 – 174ПУ3Г
KA2410 – 1038АП1
KA2450 – 1058АП1
KA2410 – 1438АП1
KA2411 – 1038АП2
KA2411 – 1058АП2
KA2411 – 1438АП2
KA2418 – 1038ПТ11
KA33V – 1211ЕН1
KE-AL128 – 1850ЛГ1
KG10898 – 5145ХП1
KG1025C – 5145ХП1А
KG1089D – 5145ХП1Б
KG1108B – 5145ХП2А
KG1108C – 5145ХП2Б
KM23256 – 1835РЕ3
KM44C256A – 565РУ15
KN61257 – 537РУ20
KS00538 – 145ЕЛ5
KS00558 – 145ЕЛ6
KS00564 – 1013ЛП6
KS0070 – 1013ЕИ7
KS00708 – 140ЕЛ8
KS0086 – 145ЕЛ8
KS0107B – 145ЕЛ5
KS0108B – 145ЕЛ10
KS5112 – 1004ХП1
KS5112 – 1004ХП4
KS5113 – 512ПС7
KS5190 – 1004ХП2
KS5195 – 1038ХП3
KS5195A – 1004ХП28
KS56008 – 1008ВК16
KS6805A – 1008ВК11
KS5851 – 1008ВК10
KS6027 – 1013ЕК13
KS6027 – 145ЕК13
KS6035 – 1013ЕК21
KS6035 – 145ЕК28
KS6042 – 1013ЕК16
KS6042 – 1013ЕК23
KS6042 – 145ЕК23
KS6042-T – 145ЕК48
KS6042-T – 145ЕК47
KS6078 – 1013ЕК18
KS6078 – 1013ЕК22
KS6078 – 1013ЕК41
KS6079 – 145ЕК18
KS6079 – 145ЕК22
KS6125 – 1013ЕК12
KS6225 – 1013ЕК14
KS6225 – 1013ЕК31
KS6225 – 145ЕР15
KS6226 – 145ЕК48
KS6226 – 145ЕК50
KS6226 – 1013ЕК17
KS6226 – 145ЕК17
KS6325 – 1013ЕК29
KS6325 – 1013ЕК3
KS6325 – 1013ЕК30
KS6325 – 145ЕК3
KS6326 – 1013ЕК11
KS6326 – 145ЕК11
KS6426 – 1013ЕК32
KS6426 – 145ЕК32
KS6429 – 1013ЕК24
KS6429 – 1013ЕК25
KS6429 – 145ЕК14
KS6429 – 145ЕК24
KS6525 – 1013ЕК15
KS6525 – 1013ЕК35
KS6526 – 1013ЕК39
KS6526 – 1013ЕК13
KS6529 – 145ЕК13
KT8592 – 581КТ9
L2724 – 1040УД2
L2724 – 1040УД1
L292 – 1128КН11
L293 – 1128КТ3
L296 – 1165ЕУ2
L298 – 1128КТ1
L3740 – 1091ГГ1
L4805 – 1158ЕН5
L4805 – 5003ЕН5
L4806 – 1158ЕН8
L4808 – 5003ЕН8
L4809 – 1158ЕН9
L4809 – 5003ЕН9
L4810 – 5003ЕН10
L4812 – 1158ЕН12
L4812 – 5003ЕН12
L4815 – 1158ЕН15
L4815 – 5003ЕН15
L4818 – 1158ЕН18
L4824 – 1158ЕН24
L4824 – 5003ЕН24
L4824 – 1055КП1
L4824 – 3140УД25
L4085 – 5003ЕН24
L497 – 1055КП11
L497B – 1055КП2
L497B – 1055ХП4
L530 – 1055ХА1
L5450VB – 1055ЕТ3
L5660 – 1055ИР11
L5665 – 3140УД27
L5665 – UA01.ЖУ22
L5930 – 1256АП1
LA5610 – 1835АП1
LA7018 – 1075ХП11
LA7051 – 1054ХА1
LA7222 – 1075ХП2
LA7311 – 1075ХА3
LA7320 – 1075ХА4
LA7323 – 1075ХА5
LA7330 – 1075ХА6
LA58380 – 1155ЕУ1
LC533 – 548УН3
LC5121-80 – 1508ПУ14
LC549 – 548УН2
LC5651 – 1808ВЕ3
LCD-01 – UA11.00PS5
LD609 – 538УН2
LF1550F – 1458ГФ16
LF1552 – 1458ГФ17
LF157 – 1401УД3
LF347 – 1401УД4
LF347 – 1435ЕД4
LF347 – 544УД14
LF355 – 140УД18
LF356 – 140УД22
LF398 – 1100СК2
LF400 – 140УД29
LF441 – 140УД28Б1
LF442 – 140УД28Б2
LF444 – 140УД28Б4
LG156C – 1458ХС51
LM10 – 140УД13
LM101 – 153УД2
LM101A – 153УД9
LM116 – 140УД10
LM12 – 1440УД1
LM1281 – 174УН2
LM135 – LL135
LM1810 – 1057ХА1
LM1894 – 157АП4
LM196 – 1151ЕМ1
LM235 – 1019ЕМ1
LM2575-12 – 1240ЕК12
LM2575 – 1240ЕК15
LM2575-3.3 – 1240ЕК3
LM2576-5.0 – 1240ЕК5
LM2576-ADJ – 1240ЕР1
LM2576-12 – 1231ЕК12
LM2576-15 – 1231ЕК15
LM2576-3.3 – 1231ЕК3А
LM2576-5.0 – 1231ЕК5
LM2576HV-12 – 1231ЕК12Г
LM2576HV-15 – 1231ЕК15Г
LM2576HV-3.3 – 1231ЕК3Г
LM2576HV-5.0 – 1231ЕК5Г
LM2900 – 1401УТ1
LM2901 – 1401СА2
LM2902 – 1053УТ3
LM2902N – AS2902N
LM2925 – 1156ЕН1
LM2930 – 1151ЕН3
LM2931 – 5010ЕН1
LM2931-10.0 – 5010ЕН10
LM2931-12.0 – 5010ЕН12
LM2931-15.0 – 5010ЕН15
LM2931-3.3 – 5010ЕН3
LM2931-5.0 – 5010ЕН5
LM2931-8.0 – 5010ЕН8
LM2931-8.5 – 5010ЕН8А
LM2931-9.0 – 5010ЕН9
LM2931AZ-3.3 – 1256ЕН3Б
LM2931T – 1156ЕН5
LM2931Z-3.3 – 1235ЕН3А
LM301 – 963УД2
LM301 – AS301N
LM301A – 563УД2
LM308 – 140УД14
LM311 – 1101СА2
LM311 – 521СА3
LM311 – 554СА3
LM311 – AS311N

LM311 (NS) – УР1101СК05
LM317 (NS) – 1212ЕН1
LM317 (NS) – 142ЕН12
LM317L (NS) – 1157ЕН1
LM317L (NS) – AS317L
LM318 (NS) – 140УД11
LM319 (NS) – 521СА5
LM319 (NS) – 554СА5
LM324 (NS) – 1401УД2
LM324 (NS) – 1435УД2
LM324 (NS) – 544УД7
LM324 (NS) – AS324N
LM331 (NS) – UA02.ПП1
LM335 (NS) – 1019ЧТ1
LM337 (NS) – 142ЕН18
LM337L (NS) – 1168ЕН1
LM339 (NS) – 1101СА2
LM339 (NS) – 1401СА1
LM339 (NS) – AS339N
LM339 (NS) – УР1101СК04
LM343 (NS) – 1408УД1
LM345 (NS) – 1401УД3
LM345 (NS) – 1435УД3
LM350 (NS) – 1151ЕН2
LM358 (NS) – 1040УД1
LM358 (NS) – 1053УД2
LM358 (NS) – 1101УД01
LM358 (NS) – 1401УД5
LM358 (NS) – 544УД8
LM358 (NS) – AS358N
LM358 (NS) – УР1101УД01
LM363 (NS) – 140УД27
LM381 (NS) – 548УН1
LM382 (NS) – 538УН1
LM385Z 2.5 (NS) – AS385Z 2.5
LM385Z 5 (NS) – AS385Z 5
LM386 (NS) – 1438УН2
LM387 (NS) – 536УН3
LM3900 (NS) – 1435УД1
LM392 (NS) – 1401УД6
LM393 (NS) – 1040СА1
LM393 (NS) – 1401СК03
LM393 (NS) – AS393N
LM393 (NS) – УР1101СК03
LM7808 (NS) – 142ЕН20
LM7809 (NS) – 142ЕН23
LM7810 (NS) – 142ЕН21
LM78L05 (NS) – 5006ЕН5
LM78L06 (NS) – 5006ЕН8
LM78L08 (NS) – 5006ЕН8
LM78L09 (NS) – 5006ЕН9
LM78L10 (NS) – 5006ЕН10
LM78L12 (NS) – 5006ЕН12
LM78L15 (NS) – 5006ЕН15
LM78L18 (NS) – 5006ЕН18
LM78xxACP (NS) – AS78xxACP
LM7905 (NS) – 5007ЕН5
LM7906 (NS) – 5007ЕН6
LM7908 (NS) – 5007ЕН8
LM7909 (NS) – 5007ЕН9
LM7912 (NS) – 5007ЕН12
LM7915 (NS) – 5007ЕН15
LM7918 (NS) – 5007ЕН18
LM7920 (NS) – 5007ЕН20
LM7924 (NS) – 5007ЕН24
LM79L05 (NS) – 5009ЕН5
LM79L06 (NS) – 5009ЕН8
LM79L08 (NS) – 5009ЕН8
LM79L09 (NS) – 5009ЕН9
LM79L12 (NS) – 5009ЕН12
LM79L15 (NS) – 5009ЕН15
LM79L18 (NS) – 5009ЕН18
LM79L20 (NS) – 5009ЕН20
LM79L24 (NS) – 5009ЕН24
LM79xxACP (NS) – AS79xxACP
LMF-100 (NS) – 1172ФП2
LP2950 (NS) – 1164ЕН1
LP2950-2.85 (NS) – 1184ЕН3
LP2950-3.0 (NS) – 1164ЕН6
LP2950-3.3 (NS) – 1164ЕН1А
LP2950-3.3 (NS) – 1184ЕН7
LP2951 (NS) – 1164ЕН2
LP2951-2.85 (NS) – 1184ЕН4
LP2951-3.0 (NS) – 1164ЕН5
LP2951-3.3 (NS) – 1184ЕН2А
LP2951-3.3 (NS) – 1184ЕН6
LS1240A (STM) – 5001ТП1
LS5120 (STM) – 1014КТ2
LSI-11/23 (DEC) – 1801ВМ3
LT1075-2.8 (LT) – 1239ЕН28
LT1075-3.3 (LT) – 1239ЕН33
LT1063 (LT) – 1223ЕР1
LT1063 (LT) – 142ЕН22А
LT1063-12 (LT) – 1195ЕН12А
LT1063-2.5 (LT) – 1195ЕН2А
LT1063-3.3 (LT) – 1195ЕН3А
LT1063-5 (LT) – 1195ЕН5А
LT1084 (LT) – 1195ЕН1
LT1084 (LT) – 1223ЕР2
LT1084 (LT) – 142ЕН22
LT1084-12 (LT) – 1195ЕН12Б
LT1084-2.5 (LT) – 1195ЕН2Б
LT1084-3.3 (LT) – 1195ЕН3Б
LT1084-5 (LT) – 1195ЕН5Б
LT1085 (LT) – 1223ЕР3
LT1085 (LT) – 142ЕН22Б
LT1085-2.5 (LT) – 142ЕН26А
LT1085-2.9 (LT) – 142ЕН25А
LT1085-3.3 (LT) – 142ЕН24А
LT1086-2.5 (LT) – 142ЕН26Б
LT1086-2.9 (LT) – 142ЕН25Б
LT1086-3.3 (LT) – 1234ЕН3А
LT1086-3.3 (LT) – 142ЕН24Б
LT1117-1.5 (LT) – 1214ЕН1
LT1117-10.0 (LT) – 1214ЕН10
LT1117-2.5 (LT) – 1214ЕН2
LT1117-2.85 (LT) – 1214ЕН2А
LT1117-3.0 (LT) – 1214ЕН3
LT1117-3.5 (LT) – 1214ЕН3А
LT1117-5.0 (LT) – 1214ЕН5
LT1117-8.0 (LT) – 1214ЕН8
LT1117-8.5 (LT) – 1214ЕН8А
LT1117-9.0 (LT) – 1214ЕН9
LT1117-9.5 (LT) – 1214ЕН9А
LT1581 (LT) – 142ЕН22В
LT1581-2.5 (LT) – 142ЕН26В
LT1581-2.9 (LT) – 142ЕН25В
LT1581-3.3 (LT) – 142ЕН24В
LT1582-xx (LT) – 1196ЕН2-xx
LT1582-xx (LT) – 1196ЕН3-xx
LT1585 (LT) – 1223ЕР4
LZI-030 (SHARP) – 1149НД1
LZI-032 (SHARP) – 1150КН1
M50959 (MITSUBISHI) – 1866ВЕ1
M51601L (MITSUBISHI) – 1075УН1
M51601L (MITSUBISHI) – 1075УН2
M51720P (MITSUBISHI) – 1027ХА1
M51750P (MITSUBISHI) – 1025КП2
M54430FP (MITSUBISHI) – 1535ЧД1
M54649L (MITSUBISHI) – 1043ИП1
M54819 (MITSUBISHI) – 1005ПЦ1
M56871 (MITSUBISHI) – 145ВВ2
M60014 (MITSUBISHI) – 1575ХМ2
M63022FP (MITSUBISHI) – 1462ХХ1
M70H040 (OKI) – 1578ХМ5
MA-17 – 514ИД3
MAB8461 (PHILIPS) – 1850ВЕ61
MAR333R – 1104КН1
MA51008 (PTSUC) – 1051КЛ1
MAX151 (MAXIM) – 1446ПВ1
MAX232 (MAXIM) – 556ИП23
MAX310 (MAXIM) – 1825КН1
MAX316 (MAXIM) – 590КН22
MAX455 (MAXIM) – 590КН29
MAX641 (MAXIM) – 1446ПН3
MAX695 (MAXIM) – 1446СП1
MAX734 (MAXIM) – 1446ПН2
MAX758 (MAXIM) – 1446ПН1
MB3800 (FUJITSU) – 1237ЕУ1
MB491B (FUJITSU) – 1109КН1
MB502A (FUJITSU) – 1533ИП15
MB504 (FUJITSU) – 1015ТЦ2
MB504 (FUJITSU) – 193ПЦ8
MB7138 (FUJITSU) – 1856РЕ2
MB81256 (FUJITSU) – 565РУ6
MB81C71-55 (FUJITSU) – 132РУ10
MB8464-12 (FUJITSU) – 537РУ17
MC100101 (MOTOROLA) – 1500ЛМ101
MC100102 (MOTOROLA) – 1500ЛМ102
MC100104 (MOTOROLA) – 1500ЛА104
MC100107 (MOTOROLA) – 1500ЛП107
MC100112 (MOTOROLA) – 1500ЛП112
MC100114 (MOTOROLA) – 1500ЛП114
MC100117 (MOTOROLA) – 1500ЛК117
MC100118 (MOTOROLA) – 1500ЛК118
MC100119 (MOTOROLA) – 1500ЛС119
MC100122 (MOTOROLA) – 1500ЛП122
MC100123 (MOTOROLA) – 1500ВА123
MC100124 (MOTOROLA) – 1500ПУ124
MC100125 (MOTOROLA) – 1500ПУ125
MC100130 (MOTOROLA) – 1500ТМ130
MC100131 (MOTOROLA) – 1500ТМ131
MC100136 (MOTOROLA) – 1500ИЕ136
MC100141 (MOTOROLA) – 1500ИР141
MC100150 (MOTOROLA) – 1500ИР150
MC100151 (MOTOROLA) – 1500ИР151
MC100155 (MOTOROLA) – 1500КП155
MC100158 (MOTOROLA) – 1500КП156
MC100159 (MOTOROLA) – 1500ИП158
MC100160 (MOTOROLA) – 1500ИЕ160
MC100163 (MOTOROLA) – 1500КЛ163
MC100164 (MOTOROLA) – 1500КЛ164
MC100165 (MOTOROLA) – 1500ИЕ165
MC100166 (MOTOROLA) – 1500СП166
MC100170 (MOTOROLA) – 1500ИД170
MC100171 (MOTOROLA) – 1500КП171
MC100179 (MOTOROLA) – 1500ИП179
MC100180 (MOTOROLA) – 1500ИМ180
MC100181 (MOTOROLA) – 1500ИП181
MC100194 (MOTOROLA) – 1500ИП194
MC100415 (MOTOROLA) – 1500РУ415
MC100416 (MOTOROLA) – 1500РТ416
MC100422 (MOTOROLA) – 1500РУ422
MC100423 (MOTOROLA) – 1500РУ423
MC100470 (MOTOROLA) – 1500РУ470
MC100474 (MOTOROLA) – 1500РУ474
MC100480 (MOTOROLA) – 1500РУ460
MC101 (MOTOROLA) – 118УН1
MC101 (MOTOROLA) – 122УН1
MC10101 (MOTOROLA) – 100ЛМ101
MC10101 (MOTOROLA) – 500ЛМ101
MC10102 (MOTOROLA) – 100ЛМ102
MC10102 (MOTOROLA) – 500ЛМ102
MC10105 (MOTOROLA) – 100ЛМ105
MC10105 (MOTOROLA) – 500ЛМ105
MC10106 (MOTOROLA) – 100ЛЕ106
MC10106 (MOTOROLA) – 500ЛЕ106
MC10107 (MOTOROLA) – 100ЛП107
MC10107 (MOTOROLA) – 500ЛП107
MC10109 (MOTOROLA) – 100ЛМ109
MC10109 (MOTOROLA) – 500ЛМ109
MC10110 (MOTOROLA) – 100ЛП110
MC10110 (MOTOROLA) – 500ЛП110
MC10111 (MOTOROLA) – 100ЛЕ111
MC10111 (MOTOROLA) – 500ЛЕ111
MC10113 (MOTOROLA) – 500ЛП113
MC10114 (MOTOROLA) – 100ЛП114
MC10114 (MOTOROLA) – 500ЛП114
MC10115 (MOTOROLA) – 100ЛП115
MC10115 (MOTOROLA) – 500ЛП115
MC10116 (MOTOROLA) – 100ЛП116
MC10116 (MOTOROLA) – 500ЛП116
MC10117 (MOTOROLA) – 100ЛК117
MC10117 (MOTOROLA) – 500ЛК117
MC10118 (MOTOROLA) – 100ЛС118
MC10118 (MOTOROLA) – 500ЛС118
MC10119 (MOTOROLA) – 100ЛС119
MC10119 (MOTOROLA) – 500ЛС119

MC10121 (MOTOROLA) – 100ЛК121
MC10121 (MOTOROLA) – 500ЛК121
MC10123 (MOTOROLA) – 100ЛЕ123
MC10123 (MOTOROLA) – 500ЛЕ123
MC10124 (MOTOROLA) – 100ЛП124
MC10124 (MOTOROLA) – 500ЛП124
MC10125 (MOTOROLA) – 100ЛП125
MC10125 (MOTOROLA) – 500ЛП125
MC10128 (MOTOROLA) – 100ЛП128
MC10128 (MOTOROLA) – 500ЛП128
MC10129 (MOTOROLA) – 100ЛП129
MC10129 (MOTOROLA) – 500ЛП129
MC10130 (MOTOROLA) – 100ТМ130
MC10130 (MOTOROLA) – 500ТМ130
MC10131 (MOTOROLA) – 100ТМ131
MC10131 (MOTOROLA) – 500ТМ131
MC10133 (MOTOROLA) – 100ТМ133
MC10133 (MOTOROLA) – 500ТМ133
MC10134 (MOTOROLA) – 100ТМ134
MC10134 (MOTOROLA) – 500ТМ134
MC10135 (MOTOROLA) – 100ТЕ135
MC10135 (MOTOROLA) – 500ТЕ135
MC10136 (MOTOROLA) – 100ИЕ136
MC10136 (MOTOROLA) – 500ИЕ136
MC10137 (MOTOROLA) – 100ИЕ137
MC10137 (MOTOROLA) – 500ИЕ137
MC10141 (MOTOROLA) – 100ИР141
MC10141 (MOTOROLA) – 500ИР141
MC10160 (MOTOROLA) – 100ИЕ160
MC10160 (MOTOROLA) – 500ИЕ160
MC10161 (MOTOROLA) – 100ИД161
MC10161 (MOTOROLA) – 500ИД161
MC10162 (MOTOROLA) – 100ИД162
MC10162 (MOTOROLA) – 500ИД162
MC10164 (MOTOROLA) – 100ИД164
MC10164 (MOTOROLA) – 500ИД164
MC10165 (MOTOROLA) – 100ИВ165
MC10165 (MOTOROLA) – 500ИВ165
MC10173 (MOTOROLA) – 100ТМ173
MC10173 (MOTOROLA) – 500ТМ173
MC10174 (MOTOROLA) – 500КП174
MC10176 (MOTOROLA) – 500ТМ176
MC10179 (MOTOROLA) – 100ИП179
MC10179 (MOTOROLA) – 500ИП179
MC10180 (MOTOROLA) – 100ИМ180
MC10180 (MOTOROLA) – 500ИМ180
MC10181 (MOTOROLA) – 100ИП181
MC10181 (MOTOROLA) – 500ИП181
MC10186 (MOTOROLA) – 500ЛП186
MC10210 (MOTOROLA) – 100ЛП210
MC10210 (MOTOROLA) – 500ЛП210
MC10211 (MOTOROLA) – 100ЛЕ211
MC10211 (MOTOROLA) – 500ЛЕ211
MC10216 (MOTOROLA) – 100ЛП216
MC10216 (MOTOROLA) – 500ЛП216
MC10231 (MOTOROLA) – 100ТМ231
MC10231 (MOTOROLA) – 500ТМ231
MC10318 (MOTOROLA) – 1118ПА1
MC10400 (MOTOROLA) – 100НР400
MC10470 (MOTOROLA) – 500РУ470
MC10490 (MOTOROLA) – 100КП1
MC10491 (MOTOROLA) – 100КП2
MC10800 (MOTOROLA) – 1800БС1
MC10801 (MOTOROLA) – 1800БУ1
MC10802 (MOTOROLA) – 1800БВ2
MC10803 (MOTOROLA) – 1800БТ3
MC10804 (MOTOROLA) – 1800БА4
MC10806 (MOTOROLA) – 1800РГ6
MC10807 (MOTOROLA) – 1800ВА7
MC10808 (MOTOROLA) – 1800ВР8
MC10901 (MOTOROLA) – 1800ВР1
MC10905 (MOTOROLA) – 1800ВК5
MC10H101 (MOTOROLA) – 1590ЛМ101
MC10H102 (MOTOROLA) – 1590ЛМ102
MC10H105 (MOTOROLA) – 1590ЛМ105
MC10H107 (MOTOROLA) – 1590ЛП107
MC10H110 (MOTOROLA) – 1590ЛП110
MC10H117 (MOTOROLA) – 1590ЛК117
MC10H121 (MOTOROLA) – 1590ЛК121
MC10H130 (MOTOROLA) – 1590ТМ130
MC10H133 (MOTOROLA) – 1590ТМ133
MC10H134 (MOTOROLA) – 1590ТМ134
MC10H160 (MOTOROLA) – 1590ИЕ160
MC10H164 (MOTOROLA) – 1590ИД164
MC10H173 (MOTOROLA) – 1590ТМ173
MC1325 (MOTOROLA) – 118УД1
MC14094 (MOTOROLA) – 1526ГР1
MC141948 (MOTOROLA) – 564ИР15
MC14194 (MOTOROLA) – 1561ИР15
MC14266 (MOTOROLA) – 1526ЛП13
MC14266 (MOTOROLA) – 1561ЛП13
MC14266 (MOTOROLA) – 561ЛП13
MC14266 (MOTOROLA) – 564ЛП13
MC14413 (MOTOROLA) – 1056НП1
MC1444 (MOTOROLA) – 1144УП1
MC14502 (MOTOROLA) – 1526ЛН1
MC14502A (MOTOROLA) – 561ЛН1
MC14502B (MOTOROLA) – 564ЛН1
MC14512B (MOTOROLA) – 564КТ3
MC14512B (MOTOROLA) – 1561КТ3
MC14516 (MOTOROLA) – 1526ИЕ11
MC14516A (MOTOROLA) – 561ИЕ11
MC14516B (MOTOROLA) – 1561ИЕ11
MC14519B (MOTOROLA) – 1561КП4
MC14520 (MOTOROLA) – 1526ИЕ10
MC14520A (MOTOROLA) – 561ИЕ10
MC14520B (MOTOROLA) – 564ИЕ10
MC14520B (MOTOROLA) – 1561ИЕ10
MC14531 (MOTOROLA) – 1526СА1
MC14531A (MOTOROLA) – 561СА1
MC14531B (MOTOROLA) – 564СА1
MC14541A (MOTOROLA) – 561ВИ1
MC14548A (MOTOROLA) – 1015ПП3
MC14553A (MOTOROLA) – 561ИЕ22
MC14553B (MOTOROLA) – 564ИЕ22
MC14554 (MOTOROLA) – 1526ИП5
MC14554A (MOTOROLA) – 561ИП5
MC14554B (MOTOROLA) – 564ИП5
MC14555B (MOTOROLA) – 1561ИД5
MC14556B (MOTOROLA) – 1561ИД7
MC14580A (MOTOROLA) – 1526ИР12
MC14580A (MOTOROLA) – 561ИР12
MC14580B (MOTOROLA) – 564ИР12
MC14581 (MOTOROLA) – 1526ИП3
MC14581A (MOTOROLA) – 561ИП3
MC14581B (MOTOROLA) – 564ИП3
MC14582 (MOTOROLA) – 1526ИП4
MC14582A (MOTOROLA) – 561ИП4
MC14582B (MOTOROLA) – 564ИП4
MC14585 (MOTOROLA) – 1526ИП2
MC14585A (MOTOROLA) – 561ИП2
MC14585B (MOTOROLA) – 564ИП2
MC14661B (MOTOROLA) – 512ВИ1
MC1488 (MOTOROLA) – 559ИЛ19
MC1489 (MOTOROLA) – 559ИЛ20
MC1496 (MOTOROLA) – 140МА1
MC1500 (MOTOROLA) – 1108ПА3
MC1524 (MOTOROLA) – 173УС1
MC1525 (MOTOROLA) – 122УД1
MC1526 (MOTOROLA) – 177УД1
MC1544 (MOTOROLA) – 169УП7
MC1544 (MOTOROLA) – 170УП7
MC1595 (MOTOROLA) – 526ПС1
MC1658 (MOTOROLA) – 500ТТ1
MC1690 (MOTOROLA) – 570ТМ1
MC33193 (MOTOROLA) – 1055ПТ3
MC3361 (MOTOROLA) – 1066ХА2
MC3361 (MOTOROLA) – 174ХА26
MC3405 (MOTOROLA) – 1032УД1
MC34063 (MOTOROLA) – 1156ЕУ5
MC34063A (MOTOROLA) – 1164ПН1
MC34064 (MOTOROLA) – 1230ДП46
MC34118 (MOTOROLA) – 1064ХА1
MC34118 (MOTOROLA) – 1436ХА2
MC34119 (MOTOROLA) – 1064УН2
MC34119 (MOTOROLA) – 1436УН1
MC3440 (MOTOROLA) – 559ИГ8
MC3450 (MOTOROLA) – 1102ИП1
MC3453 (MOTOROLA) – 1102ИП2
MC3453 (MOTOROLA) – 170АП5
MC3470 (MOTOROLA) – 1429УП1
MC3479P (MOTOROLA) – 1031ХА1
MC4044 (MOTOROLA) – 1102ДФ1
MC671 (MOTOROLA) – 194ГА4
MC6845 (MOTOROLA) – 1809ВГ6
MC68C881 (MOTOROLA) – 1843ВМ2
MC79L05 (MOTOROLA) – 1168ЕН5
MC79L05 (MOTOROLA) – 1189ЕН5
MC79L05 (MOTOROLA) – 1199ЕН5
MC79L06 (MOTOROLA) – 1168ЕН6
MC79L06 (MOTOROLA) – 1199ЕН6
MC79L08 (MOTOROLA) – 1168ЕН8
MC79L09 (MOTOROLA) – 1199ЕН9
MC79L12 (MOTOROLA) – 1168ЕН12
MC79L12 (MOTOROLA) – 1189ЕН12
MC79L12 (MOTOROLA) – 1199ЕН12
MC79L15 (MOTOROLA) – 1168ЕН15
MC79L15 (MOTOROLA) – 1199ЕН15
MC79L18 (MOTOROLA) – 1199ЕН18
MC79L24 (MOTOROLA) – 1199ЕН24
MC9001 (MOTOROLA) – 530РТ1
MCA10000ECL (MOTOROLA) – 1520ХМ6
MCA1200ECL (MOTOROLA) – 1520ХМ2
MCA1300 (MOTOROLA) – 1540ХМ1
MCA2200ECL (MOTOROLA) – 1520ХМ7
MCA500 (MOTOROLA) – 1532ХМ1
MCA500 (MOTOROLA) – 1817ХМ1
MCA600ECL (MOTOROLA) – 1520ХМ1
MCA600ECL (MOTOROLA) – 1520ХМ4
MCA600ECL (MOTOROLA) – 1521ХМ1
MCC129 (MCC) – 186ХА1
MCC130 (MCC) – 186ХА2
MCC2437D (MCC) – 1820ИД1
MCM6054-15 (MOTOROLA) – 537РУ1
MDA2061 (ITT) – 1628РР1
MDA2062 (ITT) – 1061РР1
MDA2062 (ITT) – 1084РР1
MDA2062 (ITT) – 1506РР1
MDA2062 (ITT) – 1605ХП21
MDA2062 (ITT) – 1628РР2
MDA2062 (ITT) – 1628РС1
MDC1000 (MOTOROLA) – 1176АП1
MDC535A (MOTOROLA) – 434ИТ2
MDS047 (MONSANTO) – 514ИД1
MDS101 (MONSANTO) – 514ИД2
MEM1005 (CI) – 172ТР1
MEM1005 (CI) – 176ТР1
MEM1008 (CI) – 172ПК1
MEM1008 (CI) – 176ПК1
MEM1014 (CI) – 172ПИ1
MEM1014 (CI) – 176ПИ1
MEM2009 (CI) – 190КТ1
MEM3021 (CI) – 144ИР1
MEM550 (CI) – 188КТ1
MF-10 (NS) – 1172ФП1
MF1-S-50 – 5004ХК2
MFRS50 (PHILIPS) – 5004ХК3
MGF7002/3 – 6400УВ5
MHB4032 – 505ИР6
MIC2526-16N (MICREL) – 1154КН1
MIC2526-28N (MICREL) – 1154КН2
MIC29150-1.5 (MICREL) – 1240ЕП1А
MIC29150-12 (MICREL) – 1240ЕП12
MIC29150-2.5 (MICREL) – 1240ЕН2
MIC29150-3.3 (MICREL) – 1240ЕН3
MIC29151-1.5 (MICREL) – 1240ЕП1
MIC29151-12 (MICREL) – 1240ЕП12
MIC29151-2.5 (MICREL) – 1240ЕП2
MIC29151-3.3 (MICREL) – 1240ЕП3
MIC29152 (MICREL) – 1241ЕР1
MIC29153 (MICREL) – 1241ЕР2
MIC3121 – 1004ХЛ15
MK3600 (MOSTEK) – 1801РЕ1
MK3600 (MOSTEK) – 1801РЕ2
MK3600 (MOSTEK) – 1809РЕ1

MK4006P-6 (MOSTEK) – 527РУ1
MK4007P-4 (MOSTEK) – 527РУ2
MK4008 (MOSTEK) – 509РУ2
MK4116 (MOSTEK) – 565РУ3
MK4116 (MOSTEK) – 581РУ4
MK5009 (MOSTEK) – 512ПС10
MK5009 (MOSTEK) – 561ПЦ1
MK5156 (MOSTEK) – 1015ПП2
MK5158 (MOSTEK) – 1058ХА1
MK5156 (MOSTEK) – 1146ПП1
MK5512 (MOSTEK) – 1015ФН1
MK5912 (MOSTEK) – 1146ФП1
MKB36000-84 (MOSTEK) – 596РЕ1
ML4812 (ML) – 1033ЕУ4
ML4812 (ML) – 1033ЕУ8
ML4819 (ML) – 1033ЕУ5
MM1251 (MITSUMI) – 1446ВГ2
MM452 (NEC) – 168КТ2
MM5216 (NEC) – 573РЕ2
MM52164 (NEC) – 568РЕ2
MM5368 (NEC) – 176ИЕ12
MM54C905 (NSC) – 1526ИР13
MM54C905 (NSC) – 561ИР13
MM54C905 (NSC) – 564ИР13
MM54HC4511 (NSC) – 1549ИК1
MM54HCT373 (NSC) – 568ИР2
MM5555N (NEC) – 1012ГГ1
MM5556 (NEC) – 1012ГГ2
MM5837A (NEC) – 1834ВИ1
MM5824N (NEC) – 1012ИК2
MM74C906 (NSC) – 522КН1
MM74C918 (NSC) – 522КН2
MM74C947 (NSC) – 1044ИЕ1
MN1220 (PANASONIC) – 1054РР1
MN3001 (PANASONIC) – 528БР5
MN3011 (PANASONIC) – 1016БР1
MN6178 (PANASONIC) – 1043ХА2
MN6179 (PANASONIC) – 1053ХА1
MN6037 (PANASONIC) – 1052БР1
MN9106 (PLESSEY) – 558ХП1
MOC3021 – 249КТ1
MP3417B – 5054ИР5
MPC100 (IDT) – 1432КН1
MPY008H-1 (TRW) – 1802ВР7
MPY12HJ (TRW) – 1802ВР4
MPY16HJ (TRW) – 1802ВР5
MPY8H (TRW) – 1802ВР3
MPY8HJJ-1 (TRW) – 1802ВР6
MSC7107 – 1070ИК1
MSM10145 (MICROSOL) – 100РУ145
MSM10148 (MICROSOL) – 100РУ148
MSM10148 (MICROSOL) – 500РУ148
MSM10148 (MICROSOL) – 500РЕ149
MSM7401RS (RENESAS) – UA01.ЕР4
MT8571 (MITEL) – 590ИР1
MT8809 (MITEL) – 590КН21
MT8816 (MITEL) – 590КН27
MT8870 (MITEL) – 1008ВЖ18
MML407 (LE CROY) – 1101СА1
MWS5114E (RCA) – 1804РУ2
MWS5501 (RCA) – 1620РУ4
MWS5502 (RCA) – 1804РУ1
MX52D (MX) – 190КТ3
N2000F – 1004ХЛ5
NC5550 (NITRON) – 527РУ1
NC7002 (NITRON) – 505РЕ4
NC7010 (NITRON) – 1601РР2
NCR53CF96-2 (SYMBIOS LOGIC) – 1890ВГ9
NE527 (SIGNETICS) – 521СА4
NE527 (SIGNETICS) – 554СА4
NE545 (SIGNETICS) – 174ХА3
NE5517 (SIGNETICS) – 1427УД1
NE5533 (SIGNETICS) – 551УД2
NE5539 (SIGNETICS) – 1420УД1
NE555 (SIGNETICS) – 1036ВИ1
NE555 (SIGNETICS) – 1087ВИ2
NE555 (SIGNETICS) – 1101АГ01
NE555 (SIGNETICS) – УР1101АГ01
NE5554 (SIGNETICS) – 142ЕН8
NE556 (SIGNETICS) – 1087ВИ3
NE556 (SIGNETICS) – АЗ556
NE556 (SIGNETICS) – УР1101АГ02
NE558 (SIGNETICS) – 1087ВИ1
NE558 (SIGNETICS) – УР1101АГ03
NE561 (SIGNETICS) – 174ХА12
NE561 (SIGNETICS) – 174ХА4
NE592 (SIGNETICS) – 174УВ5
NIU256x256 (GEC) – 1204ЦМ2
NJ8822+MB501 (FUJITSU) – 1166ПП1
NJ8822+MB504 (FUJITSU) – 1058ПП1
NJ88C22 (FUJITSU) – 1508ВП2
NJ88C30 (FUJITSU) – 1015ПП2
NJ88C30 (FUJITSU) – 1015ПП3
NJ88C30 (FUJITSU) – 1508ВП1
NJ88C30 (FUJITSU) – 1508ВП11
NJ88C40 (FUJITSU) – 1508ВП12
NJM2043 (JRC) – 1428УД1
NJM4556 (JRC) – 1053УД1
NM24C04 (FAIRCHILD) – 5004РР4
NOM100 – 519РЕ1
NOM300 – 519РЕ2
NVM3060 (ITT) – 1626РР3
OM931 (PHILIPS) – 418УН1
OM932 (PHILIPS) – 418УН2
OP-07 (PM) – 140УД17
OP-193 (AD) – 1463УД2
OP-27 (PM) – 140УД25
OP-37 (PM) – 140УД26
OP-42 (PM) – 140УД30
OP-50 (AD) – 1463УД1
OP-50 (PM) – 140УД34
OP-90 (PM) – UA01.УД01
OPA177 (BB) – 544УД12
PA234 (PHILIPS) – 146УН1
PAL16L8C (PCI) – 1556ХЛ8
PAL16R4C (PCI) – 1556ХЛ4
PAL16R6C (PCI) – 1556ХЛ6
PAL16R8C (PCI) – 1556ХЛ8
PAL20L8A (AMD) – 1556ХЛ6
PC810 (SHARP) – 249КН4
PC814 (SHARP) – 249КН7
PC824 (SHARP) – 249КН8
PC829 (SHARP) – 249КН2
PC910 (SHARP) – 293ПП4
PCA84C640 (PHILIPS) – 1566ВГ1
PCA84C640 (PHILIPS) – 1568ВГ1
PCF8570 (PHILIPS) – 1067РР1
PCF8571P (PHILIPS) – 1625РП1
PCF8582 (PHILIPS) – 1609ХЛ1
PCF8582 (PHILIPS) – 556ХТ3
PCF8582A (PHILIPS) – 1566РР1
PCF8582E (PHILIPS) – 1568РР1
PFA84C81A (PHILIPS) – 1568ВГ3
PLSR100C (RCA) – 144ИР2
PLLG12 (RCA) – 1727ГМ2
PLLG12 (RCA) – 178ГМ2
PLS100 (SIGNETICS) – 556РТ2
PLS101 (SIGNETICS) – 556РТ1
PLS105A (SIGNETICS) – 556РТ21
PLS167A (SIGNETICS) – 556РТ22
PQ30RV1/2 (SHARP) – 1156ЕН4
PR3010 (PS) – 1876ВМ2
PS86520 (SIEMENS) – 1064ПП1
PS86520 (SIEMENS) – 1065ПП1
PWR-SMP210 (PI) – 1033ЕУ9
R3000 (MIPS TI) – 1876ВМ1
R5607 (RETICON) – 1111ФН1
RA0128 (RETICON) – 1204ЦМ1
RAPH-JC-30 – 1116КП1
RC4805 (RAYTHEON) – 1165СА1
RC82S290 (RAYTHEON) – 1615РЕ1
RC82S290 (RAYTHEON) – 541РЕ1
RC82S290N (RAYTHEON) – 1623РЕ1
RCL9696 – 1013ВХ40
RCL9696 – 145ВХ40
REF-01 (PM) – 142ЕН7
RH5R1 (RICOH) – 1446ПН21
RH5R1 (RICOH) – 1446ПН22
RH5R1 (RICOH) – 1446ПН23
RN5VM112C (RICOH) – 1446ВГ3
RN5VM112C (RICOH) – 1038ЕП1
ROMBIC – 1623ВУ1
RW4140 (RAYTHEON) – АЗ4140
S042P (SIEMENS) – 174ПС1
S7230 (SGS) – 1008ВЖ6
SA1542 (GEC) – 1831БУ2
SA-21 (SIGNETICS) – 175УВ1
SA2713 – 129КТ1
SAA1060 (PHILIPS) – 514АП1
SAA1095 (ITT) – 558КТ2
SAA1250 (ITT) – 1506ХЛ1
SAA1250 (ITT) – 1506ХЛ5
SAA1250 (ITT) – 1586ХЛ1
SAA1250 (ITT) – УПТ-1
SAA1251 (ITT) – 1506ХЛ2
SAA1251 (ITT) – 1586ХЛ2
SAA1251 (ITT) – УПТ-2
SAA1293 (ITT) – 1061ВГ93
SAA1293 (ITT) – 1064ВГ93
SAA1293m – 1586ВГ3
SAA1293 (ITT) – 1863ВГ1
SAA1293A-03 (ITT) – 1863ВГ2
SAA 1293A-10 (ITT) – 1863ВГ13
SAA3005 (PHILIPS) – 1505ХЛ3
SAA3008 (PHILIPS) – 1566ХЛ3
SAA3010 (PHILIPS) – 1568ХЛ1
SAA3010 (PHILIPS) – UR57DAUT02
SAA3010 (PHILIPS) – ХАЗ010
SAA5330 (PHILIPS) – 1021ПП1
SAA5231 (PHILIPS) – 1021ХЛ6
SAA5231 (PHILIPS) – 1051ХА2
SAA5231 (PHILIPS) – 1057ХА7
SAA5243P/F (PHILIPS) – 1506ВГ4
SAA5243P/F (PHILIPS) – 1586ВГ2
SAA5243P/F (PHILIPS) – 1863ВГ43
SAA84C641/068 (PHILIPS) – 1568ВГ4
SAB3013 (SIEMENS) – 1040ГД1
SAB1024 (SIEMENS) – 528ЕР2
SAS221 (SIEMENS) – 1116КП5
SAS231K (SIEMENS) – 425ХК1
SAS241 (SIEMENS) – 1116КП6
SAS550 (SIEMENS) – 1106КП1
SAS550 (SIEMENS) – 1063ВИ1
SAS580 (SIEMENS) – 1065ПП2
SAS590 (SIEMENS) – 1063ВИ2
SAY115X (MH) – 1086ХА1
SBP0400 (TI) – 564ВМ2
SBP0400 (TI) – 564ВМ1
SBP0403A (TI) – 563ВК1
SC1101 (NSMDV) – 1164ЕУ2
SC7753 (SMOS) – 145ВХ5
SCL5105 (SYNERTEK) – 172ПМ1
SCL5105 (SYNERTEK) – 176ПМ1
SCL5550 (SYNERTEK) – 182РУ1
SCL5551 (SYNERTEK) – 164РУ1
SCL5553 (SYNERTEK) – 176РУ1
SCN2302551 (SIGNETICS) – 1013РЕ1
SCN2902256 (SIGNETICS) – 1013РЕ2
SCN2930256 (SIGNETICS) – 1629РЕ3
SCN2962256 (SIGNETICS) – 563РЕ2
SCN2962256 (SIGNETICS) – 1342РС2
SCM5316 (SYNERTEK) – 1603РЕ1
SCN2652 (SIGNETICS) – 1609ВГ3
SCN2661 (SIGNETICS) – 1818ВБ61
SCN2681 (SIGNETICS) – 1605ВБ1
SCN2681 (SIGNETICS) – 1610ВГ1
SCS9010 (SGS) – 1011ГЖ1
SD5002 (SILICONIX) – 590КН8
SDA2586 (SIEMENS) – 1566РР2
SDA3202 (SIEMENS) – 1051ХА2
SDA5010 (SIEMENS) – 1107ПЕ3
SDA5200 (SIEMENS) – 1107ПЕ5
SDA9010 (SIEMENS) – 1107ПЕ7
SED1520 (EPSON) – 1456ГГ4
SED1565 (EPSON) – 1456ГГ16
SED1606 (EPSON) – 1456ГГ20
SED1670 (EPSON) – 1456ГГ21
SED1742 (EPSON) – 145ВГ2
SED1743 (EPSON) – 145ВГ3

SG3501 (NSC) – 142ЕН15
SH100+LS1124 (SANYO) – 1520ТМ5
SI05 1232 (SCI) – 1200ЦМ7
SL1030 (PLESSEY) – 174ПУ2
SL1430 (PLESSEY) – 174УР10
SL-16 – 1220НВ1
SL501 (PLESSEY) – 171УР1
SL521 (PLESSEY) – 171УВ3
SL550 (PLESSEY) – 174УБ1
SL610 (PLESSEY) – 171УБ1
SL891 (PLESSEY) – 185УС1
SLB0576 (SEIKO) – 145АП2
SLE4436 (SIEMENS) – 5004ЕР3
SLE4436 (SIEMENS) – 5004ЕР1
SLE44C (SIEMENS) – 5004РР3
SLE44C20A (SIEMENS) – 5004ЕР2
SM510 (SMART) – 1015ЕЕ6
SM510 (SMART) – 1013ВК4
SM511 (SMART) – 1013ВК7
SM5A (SHARP) – 1013ЕЕ1
SM5A (SHARP) – 1013ВК2
SM5A (SHARP) – 1013ВК5
SMC4151 (SMOS) – 1013ЕЕ12
SMC4151 (SMOS) – 1013ЕЕ14
SMC6203E (SMOS) – 1013ВЕ13
SMM2364 (SMOS) – 563РЕ1
SN151802 (TI) – 194ЛА12
SN15830 (TI) – 194ЛА1
SN15831 (TI) – 194ТВ1
SN15832 (TI) – 194ЛА8
SN15833 (TI) – 194ЛД1
SN15846 (TI) – 194ЛА5
SN15858 (TI) – 194ГА10
SN15862 (TI) – 194ЛА3
SN5151 DA (TI) – 1101ТК1
SN5151 IA (TI) – 1107ТК2
SN51512 (SPECIAL) – 1Th 1107ТБ13
SN51512 (SPECIAL) – 1Th 1107ТБ2
SN51512 (SPECIAL) – 1Th 1107ТБ3
SN51512 (SPECIAL) – 1Th 1107ТБ4
SN51512 (TI) – 1107ТБ1
SN51513 (SPECIAL) – 1Th 1107ТБ14
SN51513 (SPECIAL) – 1Th 1107ТБ6
SN51513 (SPECIAL) – 1Th 1107ТБ7
SN51513 (SPECIAL) – 1Th 1107ТБ8
SN5151З (TI) – 1107ТБ5
SN5151 4A (TI) – 1107ТБ9
SN5151 54 (TI) – 1107ТБ11
SN52510 (TI) – 546УП1
SN5400 (TI) – 106ЛА3
SN5400 (TI) – 133ЛА15
SN5400 (TI) – 133ЛА3
SN5401 (TI) – 133ЛА8
SN5401 (TI) – 1505ЛА8
SN5401 (TI) – 1505ЛА81
SN5402 (TI) – 133ЛЕ1
SN5404 (TI) – 133ЛН1
SN5406 (TI) – 133ЛН2
SN5408 (TI) – 133ЛИ3
SN5407 (TI) – 133ЛП9
SN5408 (TI) – 133ЛИ1
SN5410 (TI) – 133ЛА4
SN5410 (TI) – 133ТВ15
SN5411 (TI) – 133ИР3
SN5412 (TI) – 133ЛА10
SN54121 (TI) – 133АГ1
SN54123 (TI) – 133АГ3
SN54125 (TI) – 133ЛП8
SN54128 (TI) – 133ЛЕ6
SN54133 (TI) – 133ЛЛ1
SN54132 (TI) – 133ТЛ3
SN54141 (TI) – 133ИД1
SN54145 (TI) – 133ИД10
SN54148 (TI) – 133ИР1
SN54150 (TI) – 133КП1
SN54151 (TI) – 133ЮТ7
SN54152 (TI) – 133ЮП5
SN54153 (TI) – 1506ЮТ10
SN54153 (TI) – 133ЮТ2
SN54153 (TI) – 1505ЮТ8
SN54154 (TI) – 133ИД3
SN54154 (TI) – 1505ИД3
SN54155 (TI) – 533ИД3
SN54155 (TI) – 133УД4
SN54159 (TI) – 533ИД15
SN54161 (TI) – 133ИЛ6
SN54160 (TI) – 133ИТ2
SN54180 (TI) – 1505ИП2
SN54181 (TI) – 133ИП3
SN54182 (TI) – 133ИП4
SN54182 (TI) – 1505ИП4
SN54192 (TI) – 133ИЕ6
SN54193 (TI) – 133ИЕ7
SN54196 (TI) – 133ИЕ14
SN54198 (TI) – 133ИР13
SN5420 (TI) – 133ЛА1
SN5422 (TI) – 133ЛА7
SN5425 (TI) – 133ЛЕ3
SN5426 (TI) – 133ЛА11
SN5428 (TI) – 133ЛЕ5
SN5430 (TI) – 133ЛА2
SN5430 (TI) – 1505ЛА2
SN5430 (TI) – 1505ЛА21
SN5432 (TI) – 133ЛЛ1
SN5437 (TI) – 133ЛА12
SN5440 (TI) – 106ЛА4
SN5440 (TI) – 133ЛА6
SN5449 (TI) – 133ТТ4
SN5450 (TI) – 133ЛР1
SN5451 (TI) – 106ЛР11
SN5453 (TI) – 1063ЛР12
SN5453 (TI) – 133ЛР3
SN5454 (TI) – 106ЛР3
SN5456 (TI) – 133ЛР4
SN5455 (TI) – 1505ЛР4
SN5460 (TI) – 106ТД8
SN5460 (TI) – 133ТД1
SN5472 (TI) – 133ТВ1
SN5472 (TI) – 1505ТВ1
SN5474 (TI) – 133ТМ2
SN5474 (TI) – 1505ТМ2
SN5474 (TI) – 1505ТМ21
SN5475 (TI) – 133ТМ7
SN5477 (TI) – 133ТМ5
SN5478 (TI) – 1505ТВ14
SN5480 (TI) – 133ИМ1
SN5481 (TI) – 133РУ1
SN5482 (TI) – 106ИМ2
SN5482 (TI) – 133ИМ2
SN5483 (TI) – 133ИМ3
SN5483 (TI) – 1505ИМ4
SN5486 (TI) – 133ЛГ5
SN5490 (TI) – 133ИЕ2
SN5490 (TI) – 1505ИЕ2
SN5491 (TI) – 1505ИР2
SN5492 (TI) – 133ИЕ4
SN5493 (TI) – 133ИЕ5
SN5493 (TI) – 1505ИЕ5
SN5495 (TI) – 133ЛР1
SN5497 (TI) – 133ИЕ8
SN54ALS04 (TI) – 1550ЛН1
SN54H55 (TI) – 106ЛР1
SN54H55 (TI) – 106ЛР2
SN54L00S (TI) – 1365ЛА3
SN54L04S (TI) – 1365ЛН1
SN54L10S (TI) – 1365ЛА4
SN54L152 (TI) – 134ИР10
SN54L153 (TI) – 134ИР8
SN54L181 (TI) – 134ИП3
SN54L182 (TI) – 134ИП4
SN54L209 (TI) – 134ЛА1
SN54L30S (TI) – 1365ЛА2
SN54L36 (TI) – 134ЛА13
SN54L50 (TI) – 134ЛР1
SN54L50S (TI) – 1365ЛР1
SN54L53 (TI) – 1365ЛР3
SN54L54 (TI) – 134ЛР2
SN54L55S (TI) – 1365ЛР4
SN54L71S (TI) – 136ТР1
SN54L72 (TI) – 134ТВ1
SN54L72S (TI) – 136ТВ1
SN54L74S (TI) – 136ТМ2
SN54L77 (TI) – 134ТВ13
SN54L78 (TI) – 134ТВ14
SN54L82 (TI) – 134ИЕ5
SN54L86 (TI) – 134ИЛ8
SN54L91 (TI) – 134ИР2
SN54L93 (TI) – 134ИЕ5
SN54L95 (TI) – 134ИР1
SN54L97 (TI) – 134ИЕ8
SN54LS03S (TI) – 533ЛА3
SN54LS02S (TI) – 533ЛЕ1
SN54LS03S (TI) – 533ЛА9
SN54LS04S (TI) – 533ЛН1
SN54LS05S (TI) – 533ЛН2
SN54LS06S (TI) – 533ЛИ1
SN54LS09S (TI) – 533ЛИ2
SN54LS10S (TI) – 533ЛА4
SN54LS112S (TI) – 533ТВ9
SN54LS114S (TI) – 533ТВ11
SN54LS11S (TI) – 533ЛИ3
SN54LS123S (TI) – 533АГ3
SN54LS125S (TI) – 533ТЛ8
SN54LS12S (TI) – 533ЛА10
SN54LS138S (TI) – 533ИД7
SN54LS13S (TI) – 533ТЛ1
SN54LS145S (TI) – 533ИД10
SN54LS147S (TI) – 533ИВ3
SN54LS148S (TI) – 533ИВ1
SN54LS14S (TI) – 533ТЛ2
SN54LS151S (TI) – 533КП7
SN54LS153S (TI) – 533КП2
SN54LS155S (TI) – 533ИД4
SN54LS156S (TI) – 533ИД5
SN54LS157S (TI) – 533КП16
SN54LS160S (TI) – 533ИЕ9
SN54LS161S (TI) – 533ИЕ10
SN54LS164S (TI) – 533ИР9
SN54LS166S (TI) – 533ИР10
SN54LS168S (TI) – 533ИЕ17
SN54LS170S (TI) – 533ИР32
SN54LS173S (TI) – 533ИР15
SN54LS174S (TI) – 533ТМ9
SN54LS175S (TI) – 533ТМ8
SN54LS181S (TI) – 533ИП5
SN54LS182S (TI) – 533ИГ4
SN54LS183S (TI) – 533ИМ5
SN54LS191S (TI) – 533ИЕ13
SN54LS192S (TI) – 533ИЕ6
SN54LS193S (TI) – 533ИЕ7
SN54LS194S (TI) – 533ИР11
SN54LS196S (TI) – 533ИЕ14
SN54LS197S (TI) – 533ИЕ15
SN54LS20S (TI) – 533ЛА1
SN54LS21S (TI) – 533ЛИ6
SN54LS22S (TI) – 533АГ4
SN54LS22S (TI) – 533ЛА7
SN54LS240S (TI) – 533АП3
SN54LS241S (TI) – 533АП4
SN54LS242S (TI) – 533ИП6
SN54LS243S (TI) – 533ИП7
SN54LS244S (TI) – 533АП5
SN54LS245S (TI) – 533АП6
SN54LS247S (TI) – 533ИД12
SN54LS251S (TI) – 533КП15
SN54LS253S (TI) – 533КП12
SN54LS257S (TI) – 533КП11
SN54LS258S (TI) – 533КП14
SN54LS259S (TI) – 533ИР30
SN54LS261S (TI) – 533ИП8
SN54LS266S (TI) – 533ИП9
SN54LS273S (TI) – 533ТР2
SN54LS275S (TI) – 533ТЕ4
SN54LS280S (TI) – 533ИП5
SN54LS281S (TI) – 533ИК4

SN54LS283J(N) – 5331ИМ8
SN54LS283S(W) – 5331ИР16
SN54LS298S(W) – 5331КТ13
SN54LS300J(N) – 5321ПА2
SN54LS322S(W) – 5331ИР28
SN54LS323S(W) – 5331ИР29
SN54LS362J(N) – 5621ПП1
SN54LS373J(N) – 5331ИР22
SN54LS374J(N) – 5331ИР23
SN54LS377J(N) – 5331ИР27
SN54LS377S(W) – 5331ИР27
SN54LS378J(N) – 5331ПА12
SN54LS384S(W) – 5331ИТ8
SN54LS385S(W) – 5331ИР27
SN54LS386S(W) – 5331ИА7
SN54LS390S(W) – 5331ТА13
SN54LS390S(W) – 5331ИЕ20
SN54LS393S(W) – 5331ИЕ19
SN54LS395S(W) – 5331ИР25
SN54LS409J(N) – 5331ТА8
SN54LS423J(N) – 5331ИУ8
SN54LS551J(N) – 5331ПР11
SN54LS545J(N) – 5331ПР13
SN54LS569J(N) – 5131ИР4
SN54LS630S(W) – 5331ВК1
SN54LS670S(W) – 5331ИР26
SN54LS749J(N) – 5331ТМ2
SN54LS755J(N) – 5331ТМ7
SN54LS83J(N) – 1341ТМ4
SN54LS85S(W) – 5331СП1
SN54LS86J(N) – 5331ЛГ8
SN54LS93S(W) – 5331ИЕ5
SN54500(N) – 1504ЛА3
SN54500J(N) – 1504ЛА31
SN54500R(N) – 1525ЛА3
SN54S00S(W) – 5330ЛА3
SN54S01J(N) – 1504ЛА61
SN54S02R(N) – 1554ЛЕ1
SN54S02S(W) – 5330ЛЕ1
SN54S03S(W) – 5336ЛА9
SN54S04R(N) – 1525ЛН1
SN54S05S(W) – 5330ТН1
SN54S05S(W) – 5330ТК2
SN54S08S(W) – 5330ЛИ1
SN54S10J(N) – 1504ЛА4
SN54S10R(N) – 1525ЛА9
SN54S10S(W) – 5330ЛА4
SN54S112R(N) – 1525ТВ8
SN54S112S(W) – 5330ТВ8
SN54S113R(N) – 1525ТВ10
SN54S113S(W) – 5330ТВ10
SN54S114S(W) – 5330ТВ11
SN54S11R(N) – 1525ЛИ3
SN54S11S(W) – 5330ЛИ3
SN54S124S(W) – 5380ТТ1
SN54S126S(W) – 5330ТП3
SN54S138S(W) – 5330ИД7
SN54S139S(W) – 5330ИД14
SN54S140R(N) – 1526ПА18
SN54S140S(W) – 5330ПА16
SN54S151S(W) – 5330КТ7
SN54S158R(N) – 1525КП2
SN54S158S(W) – 5330КП2
SN54S174S(W) – 5330КП8
SN54S175S(W) – 5330ТМ8
SN54S181S(W) – 5330ИП3
SN54S182S(W) – 5330ИП4
SN54S188S(W) – 5330РУ10
SN54S194S(W) – 5330ИР11
SN54S196S(W) – 5330ИЕ14
SN54S197S(W) – 5330ИЕ15
SN54S208(W) – 1347РУ6
SN54S20R(N) – 1525ЛА1
SN54S20S(W) – 5330ЛА1
SN54S218S(W) – 5330ИП2
SN54S240S(W) – 5330ЛП3
SN54S241S(W) – 5330ЛП4
SN54S251S(W) – 5330КП15
SN54S276S(W) – 5330КП11
SN54S288(W) – 1525КП24
SN54S289S(W) – 5330КП14
SN54S373S(W) – 5330ИР20
SN54S374S(W) – 5330ИР15
SN54S399S(W) – 5330ИР24
SN54S40J(N) – 1504ПА6
SN54S40S(W) – 5330ПА6
SN54S412S(W) – 5330ВИ13
SN54S40J(N) – 1504ЛА6
SN54S40S(W) – 5330ЛА6
SN54S412S(W) – 5330ВИ13
SN54S40J(N) – 1504ЛА6
SN54S40S(W) – 5330ЛА6
SN54S41J(N) – 1504ЛА61
SN54S42J(N) – 5411РУ4
SN54S482J(N) – 1504УН3
SN54S485J(N) – 1504ИР2
SN54S65J(N) – 1504ЛП1
SN54S51R(N) – 1525ЛР11
SN54S51S(W) – 5330ЛР11
SN54S53J(N) – 1504ЛР3
SN54S60J(N) – 1504ЛД5
SN54S64R(N) – 1525ЛР6
SN54S64S(W) – 5330ЛР6
SN54S65S(W) – 5330ЛР10
SN54S71J(N) – 1504ТР1
SN54S72J(N) – 1504ТВ1
SN54S74R(N) – 1525ТМ2
SN54S74S(W) – 5330ТМ2
SN54S85S(W) – 5330ТС1
SN54S89N(W) – 5331РУ2
SN54S89S(W) – 5330РУ2
SN55500(N) – 1401УН1
SN55500J(N) – 1465УН2
SN55500(W) – 1465УН1
SN55107(N) – 1559ХТ1
SN55110(N) – 1559АП1
SN55150(N) – 1559АГ2
SN55154(N) – 1559ХТ2
SN55520(N) – 1102ХЛ1
SN55520(N) – 1559ХП8
SN55522(N) – 1559ЛП8
SN55524(N) – 1102УЛ3
SN55525(N) – 1559АЛ3
SN55526(N) – 1559АА7
SN55545(N) – 1330ТР7
SN55545A(N) – 1330ТМ5
SN55552(N) – 1559АА1
SN55553(N) – 1559АА2
SN55553(N) – 1559АА6
SN55563(N) – 1109КТ12
SN7400(N) – 1555ЛА3
SN7401(N) – 1555ЛА8
SN7402(N) – 1556ЛЕ1
SN7403(N) – 1555ЛА9
SN7404(N) – 1555ЛН1
SN7405(N) – 1555ЛН2
SN7406(N) – 1555ЛН3
SN7407(N) – 1555ЛП9
SN7408(N) – 1555ЛИ1
SN7410(N) – 1555ЛА4
SN74109(N) – 1556ТВ15
SN7412(N) – 1559ЛА10
SN74121(N) – 1556АГ1
SN74123(N) – 1556АГ3
SN74124(N) – 1559ГГ1
SN74125(N) – 1556ЛП8
SN74126(N) – 1556ЛП9
SN74132(N) – 1559ТЛ2
SN7414(N) – 1555ТЛ2
SN74141(N) – 1559ИД1
SN74144(N) – 5711ИД1
SN74145(N) – 1559ИД10
SN74148(N) – 1555ИВ1
SN74150(N) – 1556КП1
SN74151(N) – 1556КП7
SN74152(N) – 1556КП5
SN74153(N) – 1556КП2
SN74154(N) – 1559ИД3
SN74155(N) – 1559ИД4
SN74156(N) – 1559ИД14
SN74157(N) – 1559ИМ5
SN74160(N) – 1559ИЕ9
SN7417(N) – 1565ЛН4
SN74170(N) – 1559ИР32
SN74170(N) – 1559РП1
SN74172(N) – 1559РП3
SN74173(N) – 1559ИР15
SN74175(N) – 1559ТМ8
SN74180(N) – 1559ИП2
SN74181(N) – 1559ИП3
SN74182(N) – 1559ИП4
SN74184(N) – 1559ПВ5
SN74185(N) – 1559ПР7
SN74167(N) – 1559РЕ21
SN74167(N) – 1559РЕ22
SN74167(N) – 1559РЕ23
SN74167(N) – 1559РЕ24
SN74182(N) – 1559ИВ8
SN74193(N) – 1559ИЕ7
SN74198(N) – 1559ИЕ14
SN74198(N) – 1559ИР32
SN7420(N) – 1555ЛА1
SN7422(N) – 1555ЛА7
SN7423(N) – 1556ЛЕ2
SN7425(N) – 1555ЛЕ3
SN7426(N) – 1555ЛА11
SN7427(N) – 1556ЛЕ4
SN74279(N) – 1555ХП1
SN7428(N) – 1556ЛЕ5
SN7430(N) – 1555ЛА2
SN7432(N) – 1556ЛЛ1
SN74365(N) – 1559ЛП10
SN74366(N) – 1559ЛН8
SN74367(N) – 1559ЛП11
SN7437(N) – 1556ЛА12
SN7438(N) – 1556ЛА13
SN7440(N) – 1556ЛА6
SN7445(N) – 1559ИД14
SN7449(N) – 1559ТЛ5
SN7450(N) – 1555ЛР1
SN7453(N) – 1555ЛР3
SN7455(N) – 1555ЛР4
SN7460(N) – 1559ГД1
SN7472(N) – 1556ТВ1
SN7474(N) – 1556ТМ2
SN7475(N) – 1556ТМ7
SN7476(N) – 1556ТК3
SN7477(N) – 1556ТМ5
SN7480(N) – 1558ИМ1
SN7481(N) – 1556РУ1
SN7482(N) – 1531ИМ2
SN7483(N) – 1559ИМ3
SN7484(N) – 1555РУ3
SN7485(N) – 1555СП1
SN7486(N) – 1533ЛП5
SN74889(N) – 1555РУ2
SN7490(N) – 1559ИЕ2
SN7492(N) – 1559ИЕ4
SN7493(N) – 1559ИЕ5
SN7495(N) – 1559ИР1
SN7497(N) – 1559ИЕ8
SN74ALS00(N) – 1533ЛА3
SN74ALS01(N) – 1533ЛА8
SN74ALS02(N) – 1533ЛЕ1
SN74ALS03(N) – 1533ЛА9
SN74ALS04(N) – 1533ЛН1
SN74ALS05(N) – 1533ЛН2
SN74ALS08(N) – 1533ЛИ1
SN74ALS09(N) – 1533ЛИ2
SN74ALS10(N) – 1533ЛА4
SN74ALS1000A(N) – 1533ЛА21
SN74ALS1002A(N) – 1533ЛЕ10
SN74ALS1003A(N) – 1533ЛА23
SN74ALS1004(N) – 1533ЛН6
SN74ALS1005(N) – 1533ЛН10
SN74ALS1008A(N) – 1533ЛИ8
SN74ALS1010A(N) – 1533ЛА24
SN74ALS1011A(N) – 1533ЛИ10
SN74ALS1012A(N) – 1533ЛА22
SN74ALS1032A(N) – 1533ЛЛ4
SN74ALS1034(N) – 1533ЛН16
SN74ALS1035(N) – 1533ЛП17
SN74ALS107(N) – 1533ТВ6
SN74ALS109(N) – 1533ТВ15
SN74ALS11(N) – 1533ЛИ3
SN74ALS112(N) – 1533ТВ9
SN74ALS113(N) – 1533ТВ10
SN74ALS114(N) – 1533ТВ11
SN74ALS12(N) – 1533ЛА10
SN74ALS123(N) – 1533АГ3
SN74ALS125(N) – 1533ЛП8
SN74ALS136(N) – 1533ТЛ12
SN74ALS138(N) – 1533ИД7
SN74ALS139(N) – 1533ИД14
SN74ALS14(N) – 1533ТЛ9
SN74ALS15(N) – 1533ЛИ4
SN74ALS151(N) – 1533КП7
SN74ALS153(N) – 1533КП2
SN74ALS154(N) – 1533ИД3
SN74ALS155(N) – 1533ИД4
SN74ALS157(N) – 1533КП8
SN74ALS158(N) – 1533КП10
SN74ALS180(N) – 1533ИЕ9
SN74ALS181(N) – 1533ИЕ10
SN74ALS182(N) – 1533ИЕ11
SN74ALS163(N) – 1533ИЕ16
SN74ALS164(N) – 1533ИР8
SN74ALS165(N) – 1533ИР9
SN74ALS166(N) – 1533ИР10
SN74ALS170(N) – 1533ИР32
SN74ALS173(N) – 1533ИР13
SN74ALS174(N) – 1533ТМ9
SN74ALS175(N) – 1533ТМ8
SN74ALS181(N) – 1533ИП3
SN74ALS182(N) – 1533ИП4
SN74ALS190(N) – 1803ИЕ12
SN74ALS191(N) – 1533ИЕ13
SN74ALS192(N) – 1533ИЕ6
SN74ALS193(N) – 1533ИЕ7
SN74ALS194(N) – 1533ИР13
SN74ALS20(N) – 1533ЛА1
SN74ALS21(N) – 1533ЛИ6
SN74ALS22(N) – 1533ЛА7
SN74ALS240(N) – 1533АП3
SN74ALS241(N) – 1533АП4
SN74ALS242(N) – 1533АП6
SN74ALS244(N) – 1533АП8
SN74ALS244A(N) – 1803АП3
SN74ALS245(N) – 1533АП5
SN74ALS251(N) – 1533КП15
SN74ALS253(N) – 1533КП12
SN74ALS257(N) – 1533КП11
SN74ALS258(N) – 1533КП14
SN74ALS259(N) – 1533ИР30
SN74ALS27(N) – 1533ЛЕ4
SN74ALS273(N) – 1533ИР35
SN74ALS279(N) – 1533ТР2
SN74ALS280(N) – 1533ИП5
SN74ALS295(N) – 1533ИР18
SN74ALS298(N) – 1533КП13
SN74ALS299(N) – 1533ИР24
SN74ALS30(N) – 1533ЛА2
SN74ALS32(N) – 1533ЛЛ1
SN74ALS323(N) – 1533ИР29
SN74ALS33(N) – 1533ЛЕ11
SN74ALS352(N) – 1533КП16
SN74ALS353(N) – 1533КП17
SN74ALS368(N) – 1533ТН7
SN74ALS37(N) – 1533ЛА12
SN74ALS373(N) – 1533ИР22
SN74ALS374(N) – 1533ИР23
SN74ALS377(N) – 1533ИР27
SN74ALS38(N) – 1533ЛА13
SN74ALS380(N) – 1533ИЕ19
SN74ALS399(N) – 1533ИС20
SN74ALS40A(N) – 1533ЛА6
SN74ALS455(N) – 1533АП14
SN74ALS466(N) – 1533АП15
SN74ALS51(N) – 1533ЛР11
SN74ALS64(N) – 1533ЛР13
SN74ALS640(N) – 1533АП12
SN74ALS641(N) – 1533АП13
SN74ALS688(N) – 1533ИП4
SN74ALS573(N) – 1533ИР33
SN74ALS574(N) – 1533ИР37
SN74ALS640(N) – 1533АП9
SN74ALS643(N) – 1533АП16
SN74ALS651(N) – 1533АП17
SN74ALS652(N) – 1533АП24
SN74ALS670(N) – 1533ИР26
SN74ALS74(N) – 1533ТМ2
SN74ALS75(N) – 1533ТМ7
SN74ALS85(N) – 1533СП1
SN74ALS86(N) – 1533ЛЛ5
SN74ALS873(N) – 1533ИР34
SN74ALS874(N) – 1533ИР39
SN74ALS90(N) – 1533ИЕ2
SN74ALS93(N) – 1533ИЕ5
SN74AS1000(N) – 1530ЛА20
SN74AS804(N) – 1530ЛА20
SN74AS805(N) – 1530ТЕ8
SN74AS808(N) – 1530ИП7
SN74AS881(N) – 1530ИП14
SN74H00N(N) – 1311ЛА3
SN74H00S(N) – 1300ЛА3
SN74H04N(N) – 1311ЛН1
SN74H04S(N) – 1300ЛН1
SN74H08N(N) – 1311ЛИ1
SN74H10N(N) – 1311ЛА9
SN74H10S(N) – 1300ЛА9
SN74H20N(N) – 1311ЛА1
SN74H20S(N) – 1300ЛА1
SN74H30N(N) – 1311ЛА2
SN74H30S(N) – 1300ЛА2
SN74H32N(N) – 1311ЛЛ1
SN74H40N(N) – 1311ЛА5
SN74H40S(N) – 1300ЛА5
SN74H50N(N) – 1311ЛР1
SN74H50S(N) – 1300ЛР1
SN74H53N(N) – 1311ЛР3
SN74H53S(N) – 1300ЛР3
SN74H55N(N) – 1311ЛР4
SN74H55S(N) – 1300ЛР4
SN74H60N(N) – 1311ЛД1
SN74H60S(N) – 1300ЛД1
SN74H72N(N) – 1311ТВ1
SN74H72S(N) – 1300ТВ1
SN74H74N(N) – 1311ТМ2
SN74H74S(N) – 1300ТМ2
SN74L00N(N) – 1560ЛА3
SN74L01(N) – 1340ЛА8
SN74L04N(N) – 1560ЛН1
SN74L10N(N) – 1560ЛА4
SN74L141(N) – 1340ИД1
SN74L154(N) – 1340ИД3
SN74L164(N) – 1340ИР8
SN74L180(N) – 1340ИП2
SN74L183(N) – 1340КП5
SN74L20N(N) – 1560ЛА1
SN74L30(N) – 1340ЛА2
SN74L30N(N) – 1560ЛР1
SN74L50N(N) – 1560ЛР3
SN74L53N(N) – 1560ЛР5
SN74L54N(N) – 1560ЛР6
SN74L55(N) – 1340ЛР4
SN74L55N(N) – 1560ЛР9
SN74L71N(N) – 1560ТР1
SN74L72N(N) – 1560ТВ1
SN74L74(N) – 1340ТМ2
SN74L74N(N) – 1560ТМ2
SN74L85(N) – 1340СП1
SN74L86N(N) – 1560ЛЛ2
SN74L90(N) – 1340ИЕ2
SN74L96(N) – 1340ИР5
SN74LS00N(N) – 5650ЛА3
SN74LS02N(N) – 5650ЛЕ1
SN74LS03N(N) – 5650ЛА9
SN74LS04N(N) – 5650ЛН1
SN74LS05N(N) – 5650ЛН2
SN74LS08N(N) – 5650ЛИ1
SN74LS09N(N) – 5650ЛИ2
SN74LS10N(N) – 5650ЛА4
SN74LS112N(N) – 5650ТВ9
SN74LS11N(N) – 5650ЛИ3
SN74LS123N(N) – 5650АГ3
SN74LS125N(N) – 5650ЛП8
SN74LS126A(N) – 5650ЛП14
SN74LS12N(N) – 5650ЛА10
SN74LS136N(N) – 5650ТЛ12
SN74LS139N(N) – 5650ИД7
SN74LS145N(N) – 5650ИД10
SN74LS147N(N) – 5650ИВ3
SN74LS148N(N) – 5650ИВ1
SN74LS14N(N) – 5650ТЛ2
SN74LS151N(N) – 5650КП7
SN74LS153N(N) – 5650КП2
SN74LS155N(N) – 5650ИД4
SN74LS156N(N) – 5650ИД5
SN74LS157N(N) – 5650КП8
SN74LS158N(N) – 5650КП10
SN74LS15N(N) – 5650ЛИ4
SN74LS160N(N) – 5650ИЕ9
SN74LS161N(N) – 5650ИЕ10
SN74LS163N(N) – 5650ИЕ16
SN74LS164N(N) – 5650ИР8
SN74LS165N(N) – 5650ИР9
SN74LS166N(N) – 5650ИР10
SN74LS168N(N) – 5650ИЕ17
SN74LS170N(N) – 5650ИР32
SN74LS173N(N) – 5650ИР15
SN74LS174N(N) – 5650ТМ9
SN74LS175N(N) – 5650ТМ8
SN74LS181N(N) – 5650ИП3
SN74LS182N(N) – 5650ИП4
SN74LS190N(N) – 5650ИЕ12
SN74LS191N(N) – 5650ИЕ13
SN74LS192N(N) – 5650ИЕ6
SN74LS193N(N) – 5650ИЕ7
SN74LS194N(N) – 5650ИР13
SN74LS195N(N) – 5650ИЕ14
SN74LS197N(N) – 5650ИЕ15
SN74LS20N(N) – 5650ЛА1
SN74LS21N(N) – 5650ЛИ6
SN74LS224N(N) – 5650РУ12
SN74LS22N(N) – 5650ЛА7
SN74LS240N(N) – 5650АП3
SN74LS241N(N) – 5650АП4
SN74LS242N(N) – 5650АП6
SN74LS243N(N) – 5650АП7
SN74LS244N(N) – 5650АП8
SN74LS245N(N) – 5650АП5
SN74LS247N(N) – 5650ИД10
SN74LS251N(N) – 5650КП15
SN74LS253N(N) – 5650КП12
SN74LS257N(N) – 5650КП11
SN74LS258N(N) – 5650КП14
SN74LS259N(N) – 5650ИР30
SN74LS273N(N) – 5650ИР35
SN74LS27N(N) – 5650ЛЕ4
SN74LS280N(N) – 5650ИП5
SN74LS283N(N) – 5650ИМ6
SN74LS290N(N) – 5650ИЕ18
SN74LS293N(N) – 5650ИЕ19
SN74LS295N(N) – 5650ИР18
SN74LS298N(N) – 5650КП13
SN74LS299N(N) – 5650ИР24
SN74LS30N(N) – 5650ЛА2
SN74LS322N(N) – 5650ИР29
SN74LS323N(N) – 5650ИР29
SN74LS32N(N) – 5650ЛЛ1
SN74LS33N(N) – 5650ЛЕ11
SN74LS352N(N) – 5650КП16
SN74LS353N(N) – 5650КП17
SN74LS365AN(N) – 5650КП20
SN74LS366AN(N) – 5650КП21
SN74LS367AN(N) – 5650КП22
SN74LS368AN(N) – 5650КП23
SN74LS373N(N) – 5650ИР22
SN74LS374N(N) – 5650ИР23
SN74LS377N(N) – 5650ИР27
SN74LS378N(N) – 5650ИР37
SN74LS379N(N) – 5650ИР38
SN74LS38N(N) – 5650ЛА13
SN74LS386N(N) – 5650ЛЕ19
SN74LS390N(N) – 5650ИЕ20
SN74LS393N(N) – 5650ИЕ19
SN74LS395AN(N) – 5650ИР25
SN74LS40A(N) – 5650ЛА6
SN74LS42N(N) – 5650ИД14
SN74LS447AN(N) – 5650ИД20
SN74LS451N(N) – 5650ТЛ1
SN74LS455N(N) – 5650АП14
SN74LS466N(N) – 5650АП15
SN74LS47N(N) – 5650ИД13
SN74LS490N(N) – 5650ИЕ21
SN74LS51(N) – 5650ЛР11
SN74LS540N(N) – 5650АП12
SN74LS541N(N) – 5650АП13
SN74LS573N(N) – 5650ИР33
SN74LS574N(N) – 5650ИР37
SN74LS640N(N) – 5650АП9
SN74LS643N(N) – 5650АП16
SN74LS651N(N) – 5650АП17
SN74LS652N(N) – 5650АП24
SN74LS670N(N) – 5650ИР26
SN74LS74N(N) – 5650ТМ2
SN74LS75N(N) – 5650ТМ7
SN74LS85N(N) – 5650СП1
SN74LS86N(N) – 5650ЛЛ5
SN74LS873N(N) – 5650ИР34
SN74LS874N(N) – 5650ИР39
SN74LS90N(N) – 5650ИЕ2
SN74LS93N(N) – 5650ИЕ5
SN74S1000N(N) – 5630ЛА20
SN74S804N(N) – 5630ЛА20
SN74S805N(N) – 5630ТЕ8
SN74S808N(N) – 5630ИП7
SN74S881N(N) – 5630ИП14
SN74S00N(N) – 5630ЛА3
SN74S02N(N) – 5630ЛЕ1
SN74S03N(N) – 5630ЛА9
SN74S04N(N) – 5630ЛН1
SN74S05N(N) – 5630ЛН2
SN74S08N(N) – 5630ЛИ1
SN74S09N(N) – 5630ЛИ2
SN74S10N(N) – 5630ЛА4
SN74S112N(N) – 5630ТВ9
SN74S11N(N) – 5630ЛИ3
SN74S123N(N) – 5630АГ3
SN74S125N(N) – 5630ЛП8
SN74S126A(N) – 5630ЛП14
SN74S12N(N) – 5630ЛА10
SN74S136N(N) – 5630ТЛ12
SN74S139N(N) – 5630ИД7
SN74S145N(N) – 5630ИД10
SN74S147N(N) – 5630ИВ3
SN74S148N(N) – 5630ИВ1
SN74S14N(N) – 5630ТЛ2
SN74S151N(N) – 5630КП7
SN74S153N(N) – 5630КП2
SN74S155N(N) – 5630ИД4
SN74S156N(N) – 5630ИД5
SN74S157N(N) – 5630КП8
SN74S158N(N) – 5630КП10
SN74S15N(N) – 5630ЛИ4
SN74S160N(N) – 5630ИЕ9
SN74S161N(N) – 5630ИЕ10
SN74S163N(N) – 5630ИЕ16
SN74S164N(N) – 5630ИР8
SN74S165N(N) – 5630ИР9
SN74S166N(N) – 5630ИР10
SN74S168N(N) – 5630ИЕ17
SN74S170N(N) – 5630ИР32
SN74S173N(N) – 5630ИР15
SN74S174N(N) – 5630ТМ9
SN74S175N(N) – 5630ТМ8
SN74S181N(N) – 5630ИП3
SN74S182N(N) – 5630ИП4
SN74S189N(N) – 5630ИР31
SN74S190N(N) – 5630ИЕ12
SN74S191N(N) – 5630ИЕ13
SN74S194N(N) – 5630ИР13
SN74S195N(N) – 5630ИЕ14
SN74S196N(N) – 5630ИЕ15
SN74S20N(N) – 5630ЛА1
SN74S21N(N) – 5630ЛИ6
SN74S22N(N) – 5630ЛА7
SN74S240N(N) – 5630АП3
SN74S241N(N) – 5630АП4
SN74S242N(N) – 5630АП6
SN74S243N(N) – 5630АП7
SN74S244N(N) – 5630АП8
SN74S245N(N) – 5630АП5
SN74S247N(N) – 5630ИД10
SN74S251N(N) – 5630КП15
SN74S253N(N) – 5630КП12
SN74S257N(N) – 5630КП11
SN74S258N(N) – 5630КП14
SN74S260N(N) – 5630ЛЕ5
SN74S273N(N) – 5630ИР35
SN74S27N(N) – 5630ЛЕ4
SN74S280N(N) – 5630ИП5
SN74S283N(N) – 5630ИМ6
SN74S290N(N) – 5630ИЕ18
SN74S293N(N) – 5630ИЕ19
SN74S295N(N) – 5630ИР18
SN74S298N(N) – 5630КП13
SN74S299N(N) – 5630ИР24
SN74S30N(N) – 5630ЛА2
SN74S322N(N) – 5630ИР29
SN74S323N(N) – 5630ИР29
SN74S32N(N) – 5630ЛЛ1
SN74S33N(N) – 5630ЛЕ11
SN74S352N(N) – 5630КП16
SN74S353N(N) – 5630КП17
SN74S365AN(N) – 5630КП20
SN74S366AN(N) – 5630КП21
SN74S367AN(N) – 5630КП22
SN74S368AN(N) – 5630КП23
SN74S373N(N) – 5630ИР22
SN74S374N(N) – 5630ИР23
SN74S377N(N) – 5630ИР27
SN74S378N(N) – 5630ИР37
SN74S379N(N) – 5630ИР38
SN74S38N(N) – 5630ЛА13
SN74S386N(N) – 5630ЛЕ19
SN74S390N(N) – 5630ИЕ20
SN74S393N(N) – 5630ИЕ19
SN74S395AN(N) – 5630ИР25
SN74S40N(N) – 5630ЛА6
SN74S412N(N) – 5630ВИ13
SN74S42N(N) – 5630ИД14
SN74S447AN(N) – 5630ИД20
SN74S451N(N) – 5630ТЛ1
SN74S455N(N) – 5630АП14
SN74S466N(N) – 5630АП15
SN74S47N(N) – 5630ИД13
SN74S490N(N) – 5630ИЕ21
SN74S51N(N) – 5630ЛР11
SN74S540N(N) – 5630АП12
SN74S541N(N) – 5630АП13
SN74S573N(N) – 5630ИР33
SN74S574N(N) – 5630ИР37
SN74S640N(N) – 5630АП9
SN74S643N(N) – 5630АП16
SN74S651N(N) – 5630АП17
SN74S652N(N) – 5630АП24
SN74S670N(N) – 5630ИР26
SN74S74N(N) – 5630ТМ2
SN74S75N(N) – 5630ТМ7
SN74S85N(N) – 5630СП1
SN74S86N(N) – 5630ЛЛ5
SN74S873N(N) – 5630ИР34
SN74S874N(N) – 5630ИР39
SN74S90N(N) – 5630ИЕ2
SN74S93N(N) – 5630ИЕ5


SN74LS323N (тип) – 555ИР29
SN74LS332N (тип) – 556ТЛ11
SN74LS348N (тип) – 555ИЕ2
SN74LS353N (тип) – 556ИК17
SN74LS367 (тип) – 571ХЛ7
SN74LS367A (тип) – 571ХЛ5
SN74LS368 (тип) – 571ХЛ6
SN74LS368A (тип) – 571ХЛ4
SN74LS373N (тип) – 558ИР22
SN74LS374N (тип) – 564ИР23
SN74LS377N (тип) – 559ИР27
SN74LS379N (тип) – 556ТМ10
SN74LS37N (тип) – 555ЛА12
SN74LS384N (тип) – 556УТ3
SN74LS385N (тип) – 556УА7
SN74LS38N (тип) – 556ЛА13
SN74LS390N (тип) – 556ИЕ20
SN74LS393N (тип) – 556ИЕ19
SN74LS395N (тип) – 530ИР25
SN74LS399N (тип) – 556ИР43
SN74LS399N (тип) – 556ИР20
SN74LS40N (тип) – 556ЛА6
SN74LS42N (тип) – 555ИД6
SN74LS55N (тип) – 555ЛР11
SN74LS540N (тип) – 556АП12
SN74LS541N (тип) – 556АП13
SN74LS54N (тип) – 555ЛР13
SN74LS55N (тип) – 555ЛР4
SN74LS583N (тип) – 556ИЕ25
SN74LS624N (тип) – 559ГГ6
SN74LS625N (тип) – 559ГГ2
SN74LS630N (тип) – 566ВК1
SN74LS640N (тип) – 556АП9
SN74LS641N (тип) – 556АП7
SN74LS645N (тип) – 556АП8
SN74LS645N (тип) – 556АП10
SN74LS670N (тип) – 556ИР26
SN74LS75N (тип) – 555ТМ7
SN74LS85N (тип) – 556СП1
SN74LS86N (тип) – 555ЛП5
SN74LS90N (тип) – 555ИЕ2
SN74LS92N (тип) – 556ИЕ5
SN74S00N (тип) – 531ЛА3
SN74S02N (тип) – 531ЛЕ1
SN74S03N (тип) – 531ЛА9
SN74S04N (тип) – 531ЛН1
SN74S05N (тип) – 531ЛН2
SN74S06N (тип) – 531ЛН11
SN74S10N (тип) – 531ЛА4
SN74S112N (тип) – 531ТВ9
SN74S113N (тип) – 531ТВ10
SN74S114N (тип) – 531ТВ11
SN74S151N (тип) – 531КП7
SN74S153N (тип) – 531КП12
SN74S157N (тип) – 531КП16
SN74S158N (тип) – 531КП18
SN74S161N (тип) – 531ИЕ10
SN74S162N (тип) – 531ИЕ11
SN74S163N (тип) – 531ИЕ18
SN74S168N (тип) – 531ИЕ16
SN74S169N (тип) – 531ИЕ17
SN74S174N (тип) – 531ТМ9
SN74S175N (тип) – 531ТМ8
SN74S181N (тип) – 531ИП6
SN74S182N (тип) – 531ИП4
SN74S185N (тип) – 531РУ8
SN74S194N (тип) – 531ИР11
SN74S195N (тип) – 531ИР12
SN74S196N (тип) – 530ИР12
SN74S198N (тип) – 531ИЕ14
SN74S199N (тип) – 531ИЕ15
SN74S20N (тип) – 531ЛА1
SN74S22SX (тип) – 531РУ10
SN74S226N (тип) – 531БА1
SN74S240N (тип) – 531АП3
SN74S241N (тип) – 531АП4
SN74S251N (тип) – 531КП15
SN74S253N (тип) – 531КП12
SN74S257N (тип) – 531КП11
SN74S258N (тип) – 531КП14
SN74S260N (тип) – 531ЛЕ7
SN74S280N (тип) – 531ИП6
SN74S289N (тип) – 531РУ9
SN74S299N (тип) – 531ИР24
SN74S301 (тип) – 155РУ8
SN74S30N (тип) – 531ЛА2
SN74S32N (тип) – 531ЛЛ1
SN74S373N (тип) – 533ИР22
SN74S374N (тип) – 533ИР23
SN74S37N (тип) – 531ЛА12
SN74S38N (тип) – 531ЛИ2
SN74S39N (тип) – 531ЛА13
SN74S48N (тип) – 531ВС1
SN74S482N (тип) – 531ВГ1
SN74S482N (тип) – 531КП10
SN74S508 (тип) – 1802ВР2
SN74S51N (тип) – 531ЛР11
SN74S64N (тип) – 531ЛР9
SN74S65N (тип) – 531ЛР10
SN74S74N (тип) – 531ТМ2
SN74S85N (тип) – 531СП1
SN74S86N (тип) – 531ЛМ1
SN74S87N (тип) – 531ЛП8
SN74S89N (тип) – 531ИК2
SN74S90N (тип) – 531ЛА10
SN74S92N (тип) – 531ЛА11
SN74S94N (тип) – 531РУ11
SN74S95N (тип) – 531ИР13
SN74S96N (тип) – 531ИР10
SN74S97N (тип) – 531ТМ3
SN74S98N (тип) – 531СП1
SN74S99N (тип) – 531РУ5
SN74S99N (тип) – 531РУ6
SN74S100N (тип) – 531ИР14
SN74S101N (тип) – 531КП17


TMS2600 – 521PE1
TMS5301BLR – 502VP1
TMS302 – 1695P3
TMS32020 – 1827BE2
TMS32026 – 5589E2
TMS320C10 – 1867BM1
TMS320C25 – 1867BM2
TMS320C30 – 1867BM3
TMS3763 – 1040BG101
TMS3763-28 – 1043BG1
TMS38051 – 5586A1
TMS38052 – 5586B1
TMS4000 – 583PA1
TMS4003 – 505PY1
TMS4164 – 565PY5
TMS5100 – 1803EK1
TMS5700LR – 502VC1
TMS5710LR – 502VP1
TMS6003 – 190KT2
TMS9440 – 586BE1
TMS9914A – 1852BG1
TMS9940 – 1827BE1
TOP221 – 1236EY1
TOP222 – 1236EY2
TOP223 – 1236EY3
TOP224 – 1236EY4
TOP225 – 1236EY5
TOP226 – 1236EY6
TOP227 – 1236EY7
TP3070 – 1436TT1
TQ1112 – 6500VE2
TQ1113 – 6500VE3
TQ5112 – 6100TA1
TR1602 – 561BA1
TRA402 – 1101UK1
TS272 – 544УД10
TS274 – 544УД11
TS3V330 – AS3V330
TS46057 – 174ПУ1
TUA2000 – 174ХА20
TVPC2066 – 1508BE68
TVPC2066 – 1818BE68
TVPC2066 – 1853BE1
TVPC2066A23 – 1853BE68
TVPC2066A28 – 1863BE1
U2043 – 1055ПТ4
U2043 – УР1101ХП32
U2043B – 2043ХП32
U2479 – 1055ХБ2
U2480 – UA01 ХП34
U2480 – УР1101ХП34
U2B4E – 1930ЦИ1
U21201 – 286ЕП4
U27405 – 2648ПЛ5
U-58 – 174УП20
U8428 – 1655ПТ2
U8428 – UAC1 ХП24
U8428 – УР1101ХП24
UAA170 – 1003ПТ2
UAA180 – 1003ПТ1
UAA2030T – 1002ХА4
UC3714 – 1229КП1
UC3715 – 1229КП2
UC3823 – 1156ЕУ3
UC3825 – 1156ЕУ2
UC3842 – 1033ЕУ10
UC3842 – 1033ЕУ15
UC3842A – 1033ЕУ14
UC3843 – 1033ЕУ12
UC3844 – 1033ЕУ11
UC3844 – 1033ЕУ16
UC3845 – 1033ЕУ13
UC3875 – 1156ЕУ4
UDN2641 – 1109КТ4
UDN6118A – 1109КП2
UDN6510A – 1109КП4
UDN6510A – 1109КП5
UE6002 – 174ХА57
UGN3930 – 1118КП14
UGN3930T – 1118КП18
UGN3940 – 1118КП10
UGN3978 – 1116КП1
UUA2000 – 1808ВП1
ULN2001A – 1109КТ2
ULN2001A – 1109КТ25
ULN2002A – 1109ЕХ21
ULN2003A – 1109КТ22
ULN2004A – 1109КТ23
ULN2005A – 1109КТ24
ULN2074B – 1109КП10
ULN2074A – 1109КТ3
ULN2801 – 1109КТ61
ULN2802 – 1109КТ62
ULN2803 – 1109КТ63
ULN2804 – 1109КТ64
ULN2805 – 1109КТ65
ULN2823 – 1109КТ23
ULN2824 – 1109КТ24
UM91214/15C – 1008ЕК25
UM91214/15C – 1008ЕК26
UM91215C – 1008ЕК27
UM91260C – 1091ЕК1
UM91261C – 1091ЕК2
UM9151-3 – 1008ЕК17
UM9153I – 1008ЕК19
UN1231 – 1054НК3
UT0501 – 401УВ3
UT15538CR1 – 1095СБ2
VAC068A – 1876ВГ3
VB3064 – UA01 ХП36
VC7555 – 597СА4
VFC-32 – 1108ПП1
VGT200 – 1596ХУ2
VGT200003 – 1596ХМ1
VGT200003 – 1596ХМ2
VGT200003 – 1596ХМ3
VGT200006 – 1596ХУ4
VGT200006 – 1596ХМ5
VGT200006 – 1596ХМ8
VGT200010 – 1596ХМ10
VGT200010 – 1596ХМ7
VGT200010 – 1596ХМ8
VGT200010 – 1596ХМ9
VGT200017 – 1596ХМ11
VGT200017 – 1596ХМ12
VGT200017 – 1596ХМ13
VGT200024 – 1596ХМ14
VGT200033 – 1596ХМ15
VGT200042 – 1596ХМ16
VGT200056 – 1596ХМ17
VGT200073 – 1596ХМ18
VGT200073 – 1596ХМ19
VGT200109 – 1596ХМ20
VIC64 – 1678ВГ2
VJ-830 – 1451ХН3
VJ-900 – 1451ХН5
VS0422 – 5145АГ2
VS5191 – 145АИ3
VS5193 – 145АИ4
VS7195 – 1004ХЛ47
W33170A – 145ГФ1
W33560B – 145ГФ2
WD1100-01 – 1818ВВ1
WD1100-03 – 1818ВВ3
WD1100-04 – 1818ВВ4
WD1100-05 – 1818ВВ5
WD1100-12 – 1818ВК12
WD2010 – 1857ВГ3
WE9192 – 1008ЕК15
WE9192B – 1008ЕК14
WSC1 – 8421УВ4
X2B25B – 1811РР2
X2864 – 1609РР2
X79115-AU – 1118КТ2
XC62FP3002 – 5011ЕН2
XC62G3 – 5012ЕН33
XL2864A-250 – 556РР4
XP161A1265PR – 5014КН1
XR-215 – 174ХА16
XR-2206 – 174ГГ2
XR-2277 – 1018ПУ1
XR-S200 – 1005ХА8
XR-S200 – 174ХА21
XR-1561L22 – 1085ХА1
Z80 – 1858ВМ1
Z80A – 1582ВМ2-0100
Z80A – T34BM1
Z80A – 1858ВМ2

8. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

В квадратных рамках приведены устаревшие товарные знаки.

№	Тов. знак	Название	Реквизиты
1		АО «RD ALFA»	LV1063, Латвия, г. Рига, ул. Маскавас, 240 Тел.: (371) 710-54-01 Факс: (371) 711-27-47 E-mail: kare@rtd.lv
2		НИТИ «АВАНГАРД»	195271, Россия, г. С-Петербург, Кондратьевский пр-т, 72 Тел./Факс: (812) 543-76-78, 544-64-73
3		завод «АВРОРА»	400042, Россия, г. Волгоград, ш. Авиаторов, 1 Тел.: (844-2) 35-50-74 Факс: (844-2) 35-50-74 E-mail: aurora-signal@vlink.ru http://aurora-signal.vlink.ru
4		завод «АЗОН»	370012, Азербайджан, г. Баку, ул. Шариф-Заде, 24 Тел.: (892-2) 31-19-97 Факс: (892-2) 31-10-63
5		АООТ «АЛИОТ»	396072, Россия, г. Новохоперский, ул. Первомайская, 2 Тел.: (073-64) 2-42-47 Факс: (073-64) 2-53-34
6		ОАО «АЛМАЗ»	393170, Россия, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, 1 Тел.: (075-41) 3-29-22 Факс: (075-41) 2-08-65
7		Рижский завод ПП АО «АЛЬФА»	LV1006, Латвия, г. Рига, ул. Ропажу, 140 Тел.: (371) 755-30-75 Факс: (371) 755-15-33, 755-31-73 E-mail: alfa@alfarpp.lv http://www.alfarpp.lv
8		ОАО «АНГСТРЕМ»	103460, Россия, г. Москва, Зеленоград Тел.: (095) 531-49-06 Факс: (095) 532-96-21 E-mail: market@angstrem.ru http://www.angstrem.ru

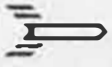№	Тов. знак	Название	Реквизиты
9		КТБ «БЕЛМИКРОСИСТЕМЫ»	220064, Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского, 12а Тел.: (375-17) 277-15-23 Факс: (375-17) 278-28-22 E-mail: office@bms.by http://www.bms.by
10		завод «БИЛЛУР»	374703, Азербайджан, г. Гянджа, Шамкирское ш. Тел.: (855-22) 4-07-67
11		ЗАО «ВИЛЬНЯУС ВЕНТОС»	2057, Литва, г. Вильнюс, ул. Атвейтес, 10 Тел.: (370-2) 71-22-31 Факс: (370-2) 71-25-00, 76-79-49
12		завод «ВИСМУТ»	431460, Россия, Мордовия, г. Рузаевка, ул. Льва Толстого, 7 Тел.: (834-51) 3-51-00 Факс: (834-51) 3-59-90
13		ГНПП «ВОСТОК»	630075, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 27Б Тел.: (383-2) 26-24-21 Факс: (383-2) 26-46-58 E-mail: vostok@online.nsk.su http://www.nsk.su:/~vostok
14		ОАО «ВОСХОД» (Калужский радиолампов. з-д)	248009, Россия, г. Калуга, Грабцевское ш., 43 Тел.: (084-2) 56-32-89 Факс: (084-2) 73-56-53 E-mail: klz@kaluga.ru http://users.kaluga.ru/klz
15		завод ПО «ГАММА»	330090, Украина, г. Запорожье, пр-т Маяковского, 11 Тел.: (061-2) 33-35-35 Факс: (061-2) 33-21-13
16		НИИ «ГИРИКОНД»	194223, Россия, г. С.-Петербург, ул. Курчатова, 10 Тел.: (812) 247-15-63 Факс: (812) 552-60-57 E-mail: giricond@giricond.spb.ru http://www.giricond.spb.ru
17		завод «ГРАВИТОН»	274031, Украина, г. Черновцы, ул. Русская, 248 Тел.: (037-22) 2-63-23 Факс: (037- -228-08-61
18		НИИ «ДЕЛЬТА»	105122, Россия, г. Москва, Щелковское ш., 2 Тел.: (095) 365-09-96 Факс: (095) 165-50-11

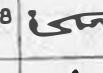№	Тов. знак	Название	Реквизиты
19		«ДЕТЕСТ»	Тел.: (095) 404-27-90, 403-27-67
20		АО «ДИСК»	303800, Россия, Орловская обл., Ливны, ул. Елецкая, 58 Тел.: (086-77) 2-18-26 Факс: (086-77) 2-14-49 E-mail: disk@liv.orel.ru http://www.disk.nm.ru
21		ОАО «Компания «ДНЕПР»»	325026, Украина, г. Херсон, ул. Рабочая, 66 Факс: (055-2) 28-30-61, 22-65-80
22		ДП «ДНЕПР-ПОЛУПРОВОДНИКИ»	73026, Украина, г. Херсон, ул. Рабочая, 66 Факс: (055-2) 28-30-61, 28-37-04 E-mail: dneprpp@sl.com.ua
23		«ДОДЭКА» ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ	105318, Россия, г. Москва, ул. Щербаковская, 53 Тел./Факс: (095) 366-24-29, 366-81-45 E-mail: komarket@dodeca.ru http://www.dodeca.ru
24		Северодонецкий «ЗАВОД СОПРОТИВЛЕНИЙ»	349940, Украина, Луганская обл., г. Северодонецк, ул. Новикова, 4 Тел.: (064-52) 4-02-41 Факс: (064-52) 2-80-79
25		Завод «ИЗОТРОН»	231300, Беларусь, Гродненская обл., г. Лида, ул. Качина, 19 Тел.: (015-61) 2-85-88 Факс: (015-61) 2-75-83
26		ООО «РТК ИМПЕКС»	115487, Россия, г. Москва, Садовники, 4 Тел.: (095) 788-40-49 Факс: (095) 788-40-10 E-mail: rtkimpex@mtu-net.ru http://www.rtkimpex.com.ru
27		НПО «ИНТЕГРАЛ»	220064, Беларусь, г. Минск, ул. Казинца Тел.: (375-17) 277-32-32 Факс: (375-17) 278-16-22 E-mail: daum@integral.minsk.by http://www.integral.by
28		ФГУП НПП «ИСТОК»	141190, Россия, Моск. обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, 2 Факс: (095) 465-86-86
29		Завод «КВАДР»	251080, Украина, Черниговская обл., г. Борзна, ул. К. Маркса, 113 Тел.: (046-53) 2-11-74

№	Тов. знак	Название	Реквизиты
30		ДП **«КВАЗАР-ИС»** (ранее МП)	254136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, 3 Тел.: (044) 442-61-19 Факс: (044) 434-83-84 E-mail: sby@kvazar-is.kiev.ua http:// //www.kvazar-is.kiev.ua
31		АО **«КВАЗАР-МИКРО ТЕХНО»**	252076, Украина, Киев, а/я 21 Тел.: (044) 442-94-58 Факс: (044) 434-86-25
32		Завод **«КВАНТОР»**	263830, Украина, Тернопольская обл., г. Збараж, ул. Данила Галицкого, 56 Тел.: (035-50) 2-15-32 Факс: (035-50) 2-23-66
33		**«КНИИМП»**	254136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, 1 Тел.: (044) 434-88-48 Факс: (044) 434-86-00
34		Завод **«КОНТИНЕНТ»**	322451, Украина, Днепропетровская обл., пгт. Зеленодольск, ул. Энергетическая, 19 Тел.: (056-55) 6-20-80 Факс: (056-55) 9-13-62
35		ЗАО «ГРУППА- **КРЕМНИЙ»**	241037, Россия, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103 Тел.: (083-2) 41-92-57 Факс: (083-2) 41-91-03 E-mail: km@online.bryansk.ru http://www.bryansk.ru/km
36		КО **«КРИСТАЛЛ»**	254136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, 3 Тел.: (044) 434-82-44 Факс: (044) 442-10-66 E-mail: valeryl@naverex.kiev.ua http://www.krystall.net
37		Кишиневский завод **«МЕЗОН»**	277067, Молдова, г. Кишинев, Московский пр-т, 21 Тел.: (042-2) 44-41-42
38		АООТ НИИМЭ и завод «МИКРОН»	103460, Россия, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр-д, 12-1 Тел.: (095) 536-81-80 Факс: (095) 535-45-39 E-mail: ric@mikron.ru http://www.mikron.ru
39		ПО **«МИКРОПРИБОР»**	290014, Украина, г. Львов, ул. Мишинского, 35 Тел.: (032-2) 79-94-43, 79-94-59

№	Тов. знак	Название	Реквизиты
40		НПО **«МИКРОПРОВОД»**	277060, Молдова, г. Кишинев, ул. Тимошенко, 139 Тел.: (042-2) 55-01-01
41		НПП **«МИКРОЧИП»**	Россия, Мордовия, г. Саранск, ул. Строителей, 11 Факс: (834-2) 9-97-80
42		НПО **«МИОН»**	380059, Грузия, г. Тбилиси, ул. Лагидзе, 6 Тел.: (883-2) 51-86-82 Факс: (883-2) 51-20-53
43		ОАО КОРАЛЛ ЗАВОД **«МОДУЛЬ»**	246000, Беларусь, г. Гомель, ул. Ленинградская, 7 Тел.: (023-2) 56-52-08 Факс: (023-2) 57-22-46
44		ПО **«МЭЛЗ»**	105023, Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, 23 Тел.: (095) 963-65-68 Факс: (095) 963-65-77 E-mail: melz@skyline.ru http://www.melz.ct.ru
45		ОАО **«Нальчикский ЗПП»**	360033, Россия, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, Факс: (866-22) 7-02-74
46		Инсарский завод **«НЕОН»** (входит в ПО **«ОРБИТА»**)	431430, Россия, Мордовия, г. Инсар, ул. Пугачева, 8 Тел.: (834-49) 6-34-49 Факс: (834-49) 2-12-37
47		НПП **«Новосибирский ЗПП»** с ОКБ	630082, Россия, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60 Тел.: (383-2) 25-84-79 Факс: (383-2) 25-84-79 E-mail: okb_nzpp@chat.ru
48		ФГУП **«НИИПП»**	634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 99-а Тел.: (382-2) 48-81-59 Факс: (382-2) 55-50-89 E-mail: opt@nipp.tomsk.ru http://www.nipp.ru
49		**«НИИ СИ»** (Системных Исследований) РАН	117218, Россия, г. Москва, Нахимовский пр-т, 36-1 Факс: (095) 719-76-81
50		ГУП «НИИ ТАП» (Технологии и автоматизации производства)	124681, Россия, г. Москва, Зеленоград, ул. 1 Мая, 5 Тел.: (095) 531-04-04, 532-08-46

№	Тов. знак	Название	Реквизиты
51		«НИИ ЭМП» (Электронно-механических приборов)	440000, Россия, г. Пенза, ул. Каракозова, 44 Тел.: (841-2) 64-81-40 Факс: (841-2) 64-58-25 E-mail: niiemp@penza.com.ru
52		ГП «НИИ ЭТ» (Электронной Техники)	394042, Россия, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119а Тел.: (073-2) 23-55-31, 22-09-32 Факс: (073-2) 23-55-31, 23-78-73 E-mail: a_slo@nii.voronezh.su http://www.electronicengineering.vrn.ru
53		Завод «НУКЛОНАС»	235419, Литва, г. Шауляй, ул. Архитекту, 1 Тел.: (012-14) 5-11-31 Факс: (012-14) 5-02-80
54		НПП «НЭВЗ СОЮЗ» (Новосибирский электро-вакуумный завод)	630049, Россия, г. Новосибирск, Красный пр-т, 220 Тел.: (383-2) 26-28-00 Факс: (383-2) 25-87-64 E-mail: honevz@center-11.ru
55		Винницкий завод АО «ОКТЯБРЬ»	287100, Украина, г. Винница, ул. Ватутина, 18 Тел.: (043-22) 5-04-81 Факс: (043-22) 7-66-88
56		ОАО «ОПТРОН»	105318, Россия, г. Москва, ул. Щербаковская, 53 Тел.: (095) 365-60-92 Факс: (095) 366-27-62 E-mail: mail@optron.ru http://www.optron.ru
57		ОАО «ОРБИТА»	430904, Россия, Мордовия, г. Саранск, п/о Ялга Тел.: (834-2) 17-50-93 Факс: (834-2) 17-50-70 E-mail: orbita@morris.ru http://www.morris.ru/homepage/pages/Orbita
58		АО «ОРЗЭП» (Орловский завод электронных приборов)	302000, Россия, г. Орёл, Наугородское ш., 5 Тел.: (086-00) 9-45-54 Факс: (086-00) 9-89-08
59	ОРИОН	ГУП «НПО «ОРИОН»	111123, Россия, г. Москва, ш. Энтузиастов, 46/2 Тел.: (095) 176-72-23 Факс: (095) 176-39-01 E-mail: root@orion.extech.msk.su http://www.viril.ru/orion

№	Тов. знак	Название	Реквизиты
60		ОАО «Прохладненский ЗПП»	361005, Россия, Кабардино-Балкария, г. Прохладный, ул. Ленина, 104 Факс: (866-31) 5-29-92
61		ОАО «ПЛАНЕТА»	173004, Россия, г. В. Новгород, ул. Федоровский ручей, 2/13 Тел.: (816-22) 3-17-36 Факс: (816-22) 3-32-86 E-mail: planeta@novgorod.net http://www.novgorod.net/~planeta
62		ЗАО «ПМЗР» (1-й Московский завод радиодеталей)	123060, Россия, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, 10 Тел.: (095) 196-82-80 Факс: (095) 196-65-40 E-mail: pmzr@pmzr.ru http://www.pmzr.ru
63		ПО «ПОЗИСТОР»	378510, Армения, г. Абовян, ул. Севани, 11 Тел.: (885-61) 28-53-55
64		Санкт-Петербургское АООТ «ПОЗИТРОН»	194223, Россия, г. С.-Петербург, ул. Курчатова, 10 Тел.: (812) 552-64-45 Факс: (812) 552-60-81
65	POLYDEX	АО «ПОЛИДЕКС»	111250, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53 Тел.: (095) 956-35-64, 737-62-61 Факс: (095) 956-35-64, 737-62-61 E-mail: plds@glasnet.ru http://www.plds.interlan.ru
66		Львовский завод «ПОЛЯРОН»	290619, Украина, г. Львов, ул. Угорская, 14 Тел.: (032-2) 42-65-07, 42-04-85
67		НИИМА «ПРОгресс»	125183, Россия, г. Москва, пр-д Черепановы, 54 Тел.: (095) 153-03-11 Факс: (095) 153-01-61 E-mail: niima@miprogress.msk.ru http://www.miprogress.msk.ru

№	Тов. знак	Название	Реквизиты
68		ОАО **«ПРОТОН»**	302027, Россия, г. Орел, ул. Лескова, 19 Тел.: (086-2) 41-92-70 Факс: (086-2) 41-04-74 E-mail: proton1@orel.ru http://www.proton.orel.ru
69		ГУП НПП **«ПУЛЬСАР»**	105187, Россия, г. Москва, Окружной пр-д, 27 Тел.: (095) 365-10-30 Факс: (095) 366-55-89 E-mail: lenar2000@mail.ru http://www.k1432.nm.ru
70		ЗАО **«ПУМОС»**	302020, г. Орел, Наугорское ш., 5 Факс: (086-22) 9-44-44 E-mail: p.mos@valley.ru
71		Санкт-Петербургское АООТ завод **«РЕКОНД»**	194223, Россия, г. С.-Петербург, ул. Курчатова, 10 Тел.: (812) 552-32-28 Факс: (812) 552-75-77 E-mail: info@rekond.spb.ru http://www.rekond.spb.ru
72		ЗАО НПП **«РЕФ-ОПТО ЭЛЕКТРОНИКА»**	410033, Россия, г. Саратов, пр 50 лет Октября, 101 Тел.: (845-2) 37-47-01 Факс: (845-2) 33-31-87 E-mail: reflector@san.ru
73		ДП ПО ИМС «Логика» ОАО **«РОДОН»**	76006, Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 225 Тел.: (034-22) 6-18-75 Факс: (034-22) 9-38-50, 6-36-33 E-mail: market_rodon@ntc.if.ua
74		НПП **«САПФИР»**	105318, Россия, г. Москва, ул. Щербаковская, 53 Тел.: (095) 366-06-47 Факс: (095) 365-15-52 E-mail: mark@sapfir.ru
75		АОЗТ **«СВЕТЛАНА-ПОЛУПРОВОДНИКИ»**	194156, Россия, г. С.-Петербург, пр.Энгельса, 27 Тел.: (812) 554-03-70 Факс: (812) 553-38-88 E-mail: sveppa@peterlink.ru
76		Завод **«СЕВАН»**	375033, Армения, г. Ереван, ул. Акопяна, 3

№	Тов. знак	Название	Реквизиты
77		**СЗТП** Саранский завод точных приборов (входит в ПО **«ОРБИТА»**)	430003, Россия, Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, 111 Тел.: (834-2) 17-11-51 Факс: (834-2) 17-11-51 E-mail: sztp@morts.ru http://www.morts.ru/~sztp
78		НПК **«СИГНАЛ»**	220014, Беларусь, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 5 Тел.: (017-2) 26-37-34 Факс: (017-2) 26-31-55
79		ЗАО **«НТЦ СИТ»** (Схемотехники и интегральных технологий)	241037, Россия, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103, а/я 2 (для писем) Тел.: (063-2) 41-48-60 Факс: (063-2) 41-42-45 E-mail: root@sit.bryansk.ru http://www.bryansk.ru/sit
80		Хабаровский завод **«СПЛАВ»**	680033, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204 Тел.: (421-2) 35-28-82 Факс: (421-2) 27-81-96
81		ОАО **«СТАРТ»**	107066, Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, 31/7 Тел.: (095) 267-52-04 Факс: (095) 265-66-82 E-mail: start@cityline.ru http://www.start-comp.ru
82		НПК **«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»** МГИЭТ	103498, Россия, г. Москва, МИЭТ, НПК ТЦ Факс: (095) 913-21-92 E-mail: tc@mechcen.zgrad.su
83		ООО **«Томилинский электронный завод»**	140070, Россия, Моск. обл., Люберецкий р-н, г. Томилино, ул. Гаршина, 11 Факс: (095) 557-32-18, 557-31-36 E-mail: tieto@tieto.ru http://www.tieto.ru
84		ГАО **«ТОНДИ-ЭЛЕКТРОНИКА»**	EE0107, Эстония, г. Таллин, Пярнуское ш., 142 Тел.: (014-2) 55-58-24 Факс: (014-2) 55-74-94
85		Завод **«ТРАНЗИСТОР»**	220064, Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского, 16 Тел.: (375-17) 277-59-32 Факс: (375-17) 277-59-32 E-mail: market@transistor.com.by
86		Уральский Центр Микроэлектроники	620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 145 Тел.: (343-2) 56-93-78 Факс: (343-2) 55-90-14

№	Тов. знак	Название	Реквизиты
87		ОАО НПО «ФИЗИКА»	113587, Россия, г. Москва, Варшавское ш., 125-Ж Факс: (095) 381-44-83
88		НПФ «ФОРМ»	121351, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4 Тел.: (095) 144-79-44 Факс: (095) 145-11-75 http://www.form.ru
89		АООТ «ФОТОН»	700047, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Мовароуннахр, 13 Тел.: (371) 133-42-50 Факс: (371) 136-14-54 E-mail: foton@globalnet.uz http://www.foton.uz
90		Завод «ЦВЕТ»	Россия, г. Москва
91		Завод «ЭКСИТОН»	142500, Россия, Моск. обл., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, 34 Факс: (092-43) 2-40-02, 2-41-10
92		ОАО ПО «ЭЛЕКС»	601600, Россия, Владимир. обл., г. Александров, ул. Институтская, 3 Факс: (092-44) 2-63-53, 2-40-66 E-mail: bpn@elex.kc.ru
93		НПО «ЭЛЕКТРОНИКА»	394007, Россия, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119-А Тел.: (073-2) 22-04-81 Факс: (073-2) 22-59-93
94		НТФ «ЭЛКОР»	254123, Украина, г. Киев, а/я 81 Тел.: (044) 442-93-02 Факс: (044) 442-93-02
95		Завод «ЭЛЛИНГ»	105187, Россия, г. Москва, 2-й Вольный пер., 11
96		ФГУП «НПП «ЭлТом»	140070, Россия, Моск. обл., Люберецкий р-н, г. Томилино, ул. Гаршина, д. 11 Факс: (095) 557-04-52 E-mail: nppeltom@ubertsy.ru

№	Тов. знак	Название	Реквизиты
97		ПО «ЭЛЬКОР»	360003, Россия, Кабардино-Балкария, г. Нальчик Тел.: (866-22) 3-24-87, 3-94-26
98		ЗАО завод «ЭЛЬТАВ» (раннее «ЭЛЬДАГ»)	367009, Россия, Дагестан, г. Махачкала, ул. Авиационная, 7 Тел.: (872-2) 64-45-58 Факс: (872-2) 64-46-16 E-mail: eltav@inecman.com.ru http://www.inecman.com.ru/eltav
99		Санкт-Петербургское АООТ завод «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»	197110, Россия, г. С.-Петербург, Лерашевский пр-т, 12 Тел.: (812) 230-19-34, 235-31-80
100		АО ПО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»	141120, Россия, Моск. обл., г. Фрязино, Заводской пр., 3 Тел.: (095) 526-91-02 Факс: (095) 526-92-99
101		НПО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР»	150000, Россия, г. Ярославль, Советская пл., 1/19 Тел.: (085-2) 22-46-66 Факс: (085-2) 32-80-74
102		Производственный кооператив «ЯДРО»	601655, Россия, Владимирская обл., г. Александров, ул. Горешковой, 11/2 Тел.: (092-44) 9-55-28 Факс: (092-44) 2-43-95 E-mail: jadro@alcks.elcom.ru

9. СПИСОК АББРЕВИАТУР

AC	(Alternating Current) Переменный ток
DC	(Direct Current) Постоянный ток
DEC	(DECimal) Двоичный
DTMF	(Dual-Tone Multy-Frequency) Частотная двухтональная кодировка
DUART	(Dual Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) Сдвоенный универсальный асинхронный приёмник/передатчик
EPCI	(Enhanced programmable communication interface) Усовершенствованный программируемый последовательный коммуникационный интерфейс
FIFO	(First-In-First-Out) Регистровая память, «первый вошёл — первый вышел»
I2C	(Inter-Integrated Circuit) Последовательный трёхпроводной интерфейс, разработанный фирмой Philips
IGBT	(Insulated Gate Bipolar Transistor) Биполярный транзистор с изолированным затвором, БТИЗ
MBUS	Полудуплексный интерфейс с поддерживаемой скоростью 9600 бит/с
MPCC	(Multi-Protocol Communications Controller) Мультипротокольный коммуникационный контроллер
n-МОП	n-канальная МОП-структура
PCI	(Peripheral Component Interconnection) Локальная шина для периферийных устройств
p-МОП	p-канальная МОП-структура
RGB	(Red, Green, Blue) Красный, зеленый, синий (основные цвета в телевидении)
RISC	(Reduced Instruction Set Computer) Компьютер с сокращённым набором команд
SCSI	(Small Computer Systems Interface) Интерфейс малых компьютерных систем
SECAM	(Systeme Sequentiel Couleurs a Memoire) Система цветного телевидения СЕКАМ
SLIC	(Subscriber Line Interface Circuit) Схема интерфейса абонентской линии
UART	(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) Универсальный асинхронный приёмник/передатчик, УАПП
VGA	(Video Graphics Array adapter) Видеографическая матрица, видеостандарт фирмы IBM
АББ	Автоматический Баланс Белого
АБМК	Аналогово-цифровой Базовый Матричный Кристалл
АЛУ	Арифметическо-Логическое Устройство
АМ	Амплитудная Модуляция
АОН	Автоматический Определитель Номера
АПЧ	Автоматическая Подстройка Частоты
АРУ	Автоматическая Регулировка Усиления
АРУЗ	Автоматическая Регулировка Усиления Записи
АТС	Автоматическая Телефонная Станция
АФАР	Активная Фазированная Антенная Решетка
АЦП	Аналого-Цифровой Преобразователь
АЧХ	Амплитудно-Частотная Характеристика
б/а	Без Анализа

БВГ	Блок Вращающихся Головок
БМК	Базовый Матричный Кристалл
БПФ	Быстрое Преобразование Фурье
ВИП	Вторичный Источник Питания
ВЛИ	Вакуумно-Люминесцентный Индикатор
ВМ	ВидеоМагнитофон
ВПЛ	ВысокоПороговая Логика
ВЧ	Высокая Частота
ГОСТ	ГОсударственный СТандарт
ГУН	Генератор, Управляемый Напряжением
ДЛКД	Делитель частоты с Переменным (Программируемым) Коэффициентом Деления
ДТЛ	Диодно-Транзисторная Логика
ДУ	Дистанционное Управление
ДШ	ДеШифратор
ЖКИ	ЖидкоКристаллический Индикатор
ЗУ	Запоминающее Устройство
ИЗЛ	Интегральная Инжекционная Логика
ИИЛ	Интегральная Инжекционная Логика
ИК	ИнфраКрасный
ИКМ	Импульсно-Кодовая Модуляция
ИЛИ	Логическая функция «или»
ИОН	Источник Опорного Напряжения
ИП	Источник Питания
КЗ	Короткое Замыкание
КМОП	Комплементарная Металл-Оксисел-Полупроводник структура (логика)
КНС	Кремний-На-Сапфире
КОП	Канал Общего Пользования
ЛВС	Локальная Вычислительная Сеть
ЛЗ	Линия Задержки
ЛПМ	ЛентоПротяжный Механизм
ЛЧМ	Линейный Частотно-Модулированный сигнал
МВ	Метровые Волны
МДМ	Модулятор-ДеМодулятор
МДП	Металл-Диалектик-Полупроводник
МНОП	Металл-Нитрид кремния-Оксид кремния-Полупроводник (структура транзистора)
МОП	Металл-Оксисел-Полупроводник (структура транзистора)
МП	МикроПроцессор
МПУ	МикроПроцессорное Устройство
МС	МикроСхема
МСУАД	Микропроцессорная Система Управления Автомобильным Двигателем
МЦС	МногоЦелевая Структура
МЭ	Магнито-Электрический
МЭЦС	Многоцелевой Элемент Цифровых Структур
н/н	название неизвестно
НГМД	Накопитель на Гибких Магнитных Дисках
НЕ	Логическая функция «Не»
НЕТ	Логическая функция «Не»
НЖМД	Накопитель на Жестких Магнитных Дисках
НМД	Накопитель на Магнитных Дисках
НЧ	Низкая Частота
Общ. А	Общий Анод
Общ. К	Общий Катод
ОЗУ	Оперативное Запоминающее Устройство
ОК	Открытый Коллектор
ОУ	Операционный Усилитель
ОШ	Общая Шина
ПДП	Прямой Доступ в Память
ПДУ	Пульт Дистанционного Управления
ПЗС	Прибор с Зарядовой Связью
ПЗУ	Постоянное Запоминающее Устройство
ПИД	Пропорциональный-Интегральный-Дифференциальный закон
ПЛМ	Программируемая Логическая Матрица
ПНЧ/ПЧН	Преобразователь Напряжение-Частота/Частота-Напряжение

ППЗУ	Программируемое Постоянное Запоминающее Устройство
ППУ	Приемо-Передающее Устройство
ПРК	ПРеобразователь Кода
ПТ	Полевой Транзистор
ПУ	Предварительный Усилитель
ПЧ	Промежуточная Частота
ПЭВМ	Персональная Электронная Вычислительная Машина
р	разряд (двоичный, десятичный)
РЕТЛ	Резистивно-Емкостная Транзисторная Логика
РОН	Регистр Общего Назначения
РПД	Роторно-Поршневой Двигатель
РПЗУ	Репрограммируемое Постоянное Запоминающее Устройство
РТЛ	Резисторно-Транзисторная Логика
РЧ	РадиоЧастотный
СВЧ	СверхВысокая Частота
СЕКАМ	ТВ-стандарт (от фр. SECAM)
СИД	СветоИзлучающий Диод
СЛД	СуперЛюминесцентный Диод
СОЗУ	Статическое Оперативное Запоминающее Устройство
спец.	Специтсбкий (вариант микросхемы)
СУ	Схема Управления
ТА	Телефонный Аппарат
ТВ	ТелеВидение
ТС	Третье высокоимпедансное Состояние
ТСП	ТермоСопротивление
ТТЛ	Транзисторно-Транзисторная Логика
ТТЛШ	Транзисторно-Транзисторная Логика с диодами Шоттки
УАПП	Универсальный Асинхронный Приемо-Передатчик
УВВ	Устройство Ввода-Вывода
УВХ	Устройство Выборки-Хранения
УВЧ	Усилитель Высокой Частоты
УКВ	УльтраКороткие Волны
УМ	Усилитель Мощности
УН	Усилитель Напряжения
УНЧ	Усилитель Низкой Частоты
УПТ	Усилитель Постоянного Тока
УПЧ	Усилитель Промежуточной Частоты
УПЧЗ	Усилитель Промежуточной Частоты Звука
УПЧИ	Усилитель Промежуточной Частоты Изображения
УС	УСилитель
УФ	УльтраФиолетовый
УФППЗУ	Перепрограммируемое Постоянное Запоминающее Устройство с УльтраФиолетовым стиранием
ФАПЧ	Фазовая АвтоПодстройка Частоты
ФАР	Фазированная Антенная Решетка
ФНЧ	Фильтр Низких Частот
ЦАП	Цифро-Аналоговый Преобразователь
ЦМД	Цилиндрические Магнитные Домены
ЦОС	Цифровая Обработка Сигнала
ЦП	Центральный Процессор
ЦПС	Цифровой Процессор Сигналов
ЦПУ	Центральное Процессорное Устройство
ЧД	Частотный Детектор
ЧМ	Частотная Модуляция
ШД	Шаговый Двигатель
ШИМ	Широтно-Импульсная Модуляция
ЭВМ	Электронно-Вычислительная Машина
ЭКГ	ЭлектроКардиоГрамма
ЭЛТ	Электронно-Лучевая Трубка
ЭМ	ЭлектроМагнитный
ЭПРА	Электронный Пуско-Регулирующий Аппарат
ЭСЛ	Эмиттерно-Связанная Логика
ЭСПЗУ	Электрически Стираемое Постоянное Запоминающее Устройство
ЭСППЗУ	Электрически Стираемое Перепрограммируемое Постоянное Запоминающее Устройство

gpi49@mail.ru